

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Departamento Acadêmico de Eletrônica

Eletrônica de Potência



Conversores CC-CC Isolados

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, outubro de 2025.

Eletrônica de Potência

O material do curso está disponível em:

1. Moodle para os alunos matriculados na disciplina.
2. Página do professor.
3. Canal no youtube do professor.



<https://moodle.ifsc.edu.br>

ProfessorPetry
Conhecimento para uma vida plena

PRINCIPAL PROJÉTOS PUBLICAÇÕES CONTATO



Bem vindo ao Website pessoal de Clovis Antonio Petry

O objetivo desta página é a divulgação de informações sobre eletrônica, em especial eletrônica de potência. Todos os materiais disponibilizados podem ser livremente utilizados, desde que citados os autores. As disciplinas do semestre corrente podem ser acessadas clicando na imagem da esquerda abaixo. Material didático pode ser encontrado clicando na imagem da direita abaixo.



Eventos

Outubro, 2020
SNCT 2020
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, Florianópolis, SC.
[Acesse...](#)

Setembro, 2020
COBENGE 2020
XLVIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) e III Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, Bento Gonçalves, RS. [Acesse...](#)

www.ProfessorPetry.com.br



<https://www.youtube.com>

Agenda


Conversores cc-cc isolados:

- Conversor Flyback;
- Conversor Forward;
- Outros conversores isolados.





Motivação

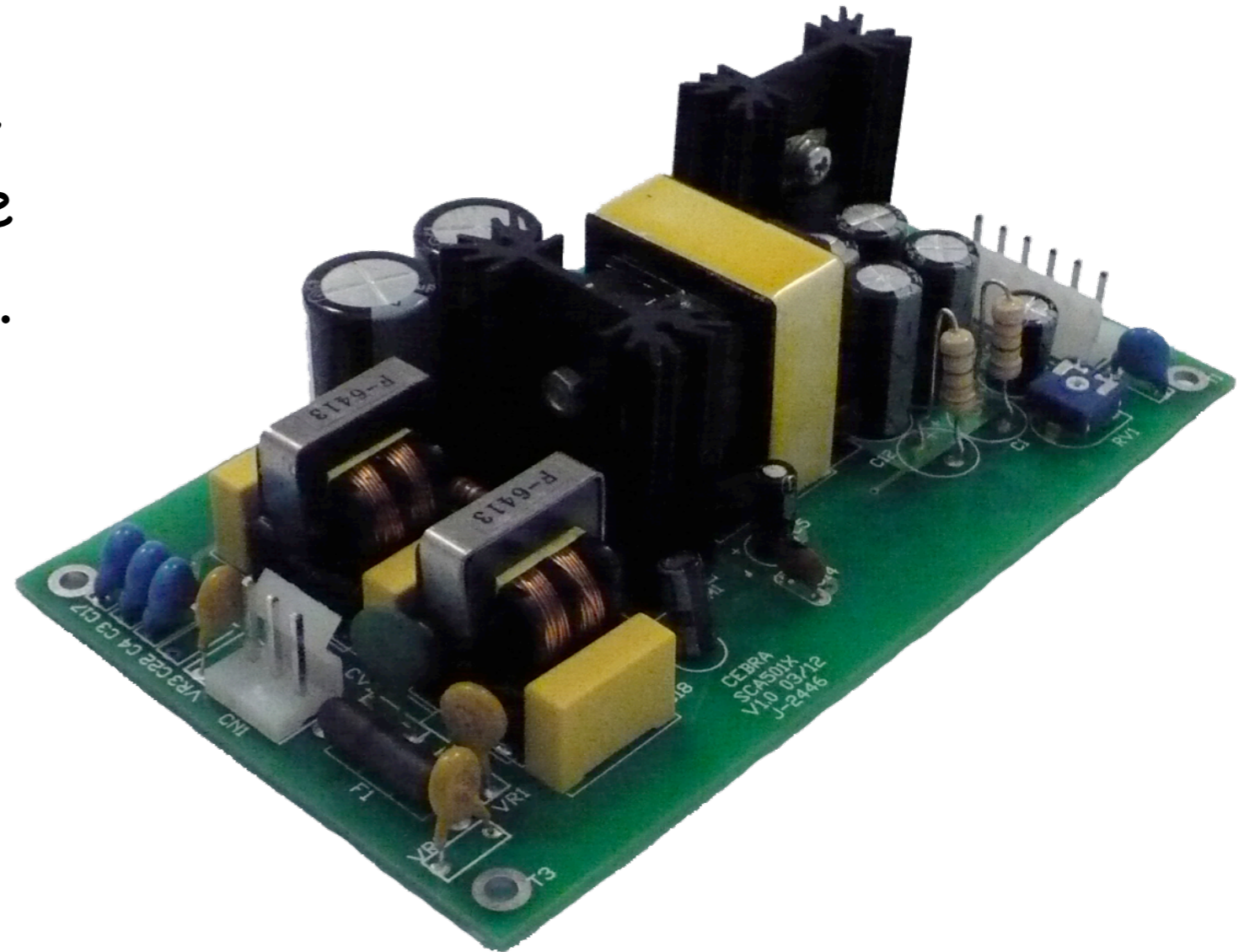Os conversores cc-cc isolados são amplamente utilizados para fontes de alimentação de uso geral.



Conversor Flyback

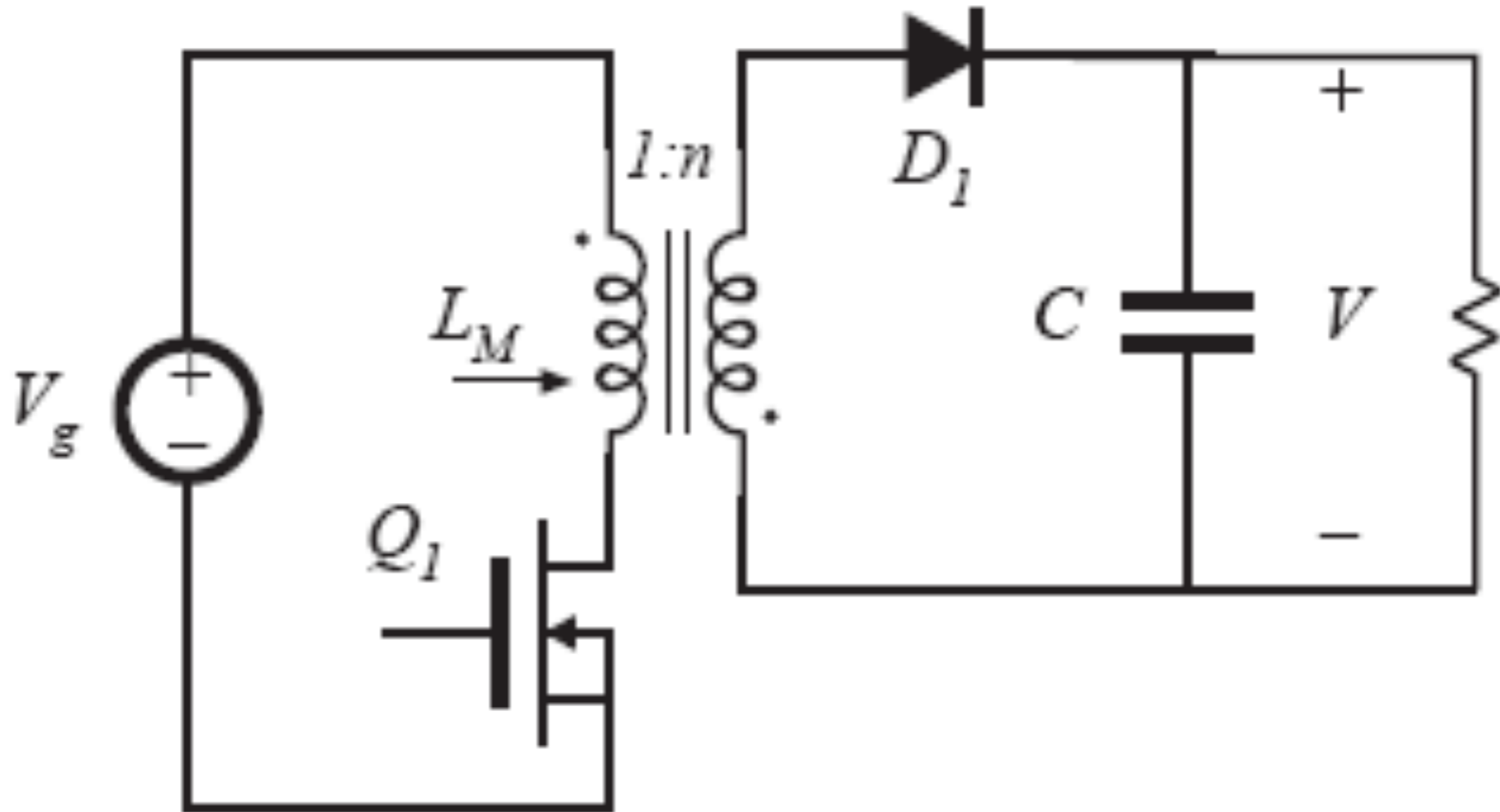

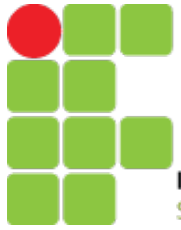

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Conversor Flyback


$$V_{pri} = \frac{1}{T_s} \int_0^{D \cdot T_s} V_i \cdot dt + \frac{1}{T_s} \int_{D \cdot T_s}^{T_s} (-n \cdot V_o) \cdot dt$$



$$\frac{n \cdot V_o}{V_i} = \frac{D}{1 - D}$$


$$V_o' = n \cdot V_o$$

$$\frac{V_o'}{V_i} = \frac{D}{1 - D}$$

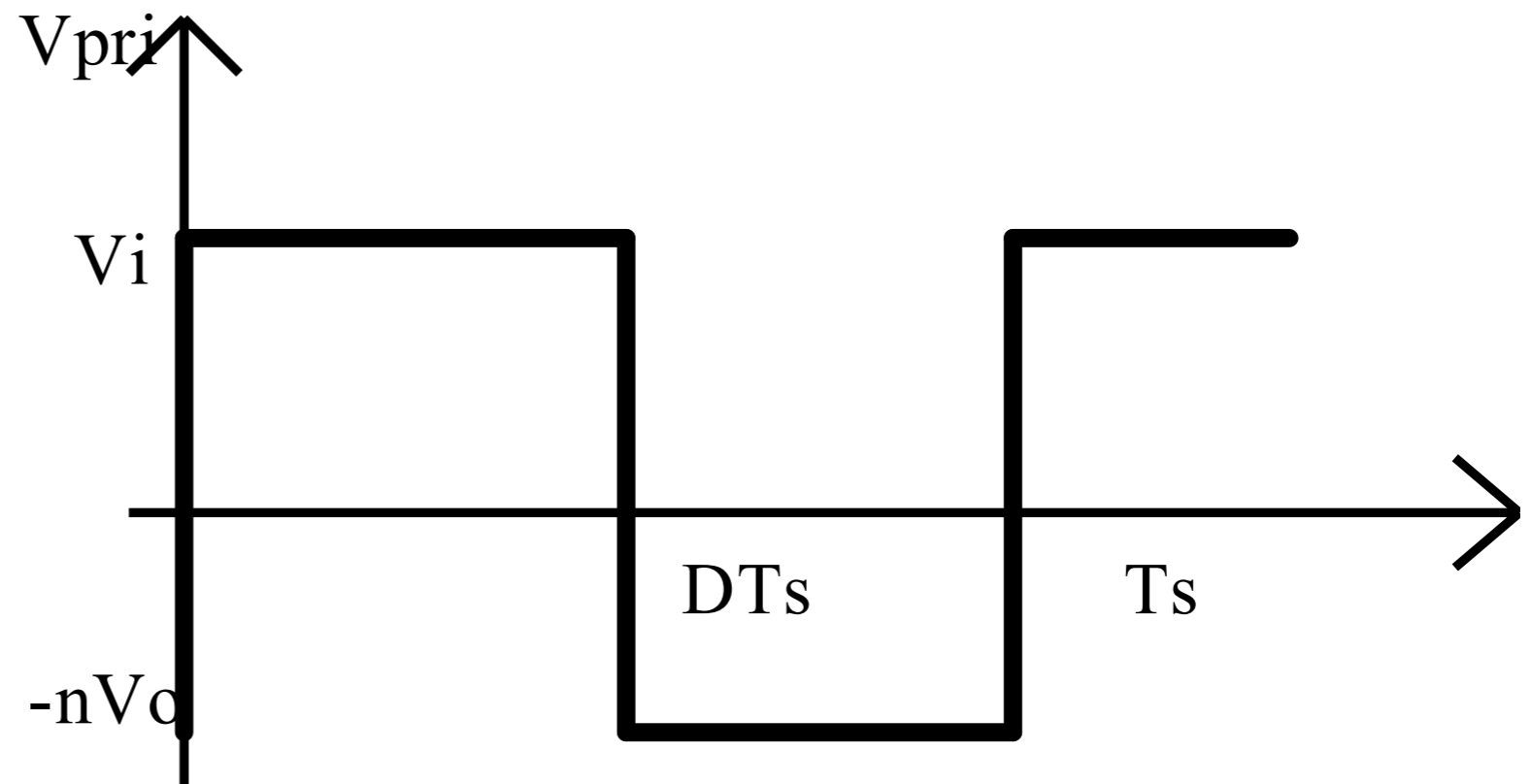


Conversor Flyback

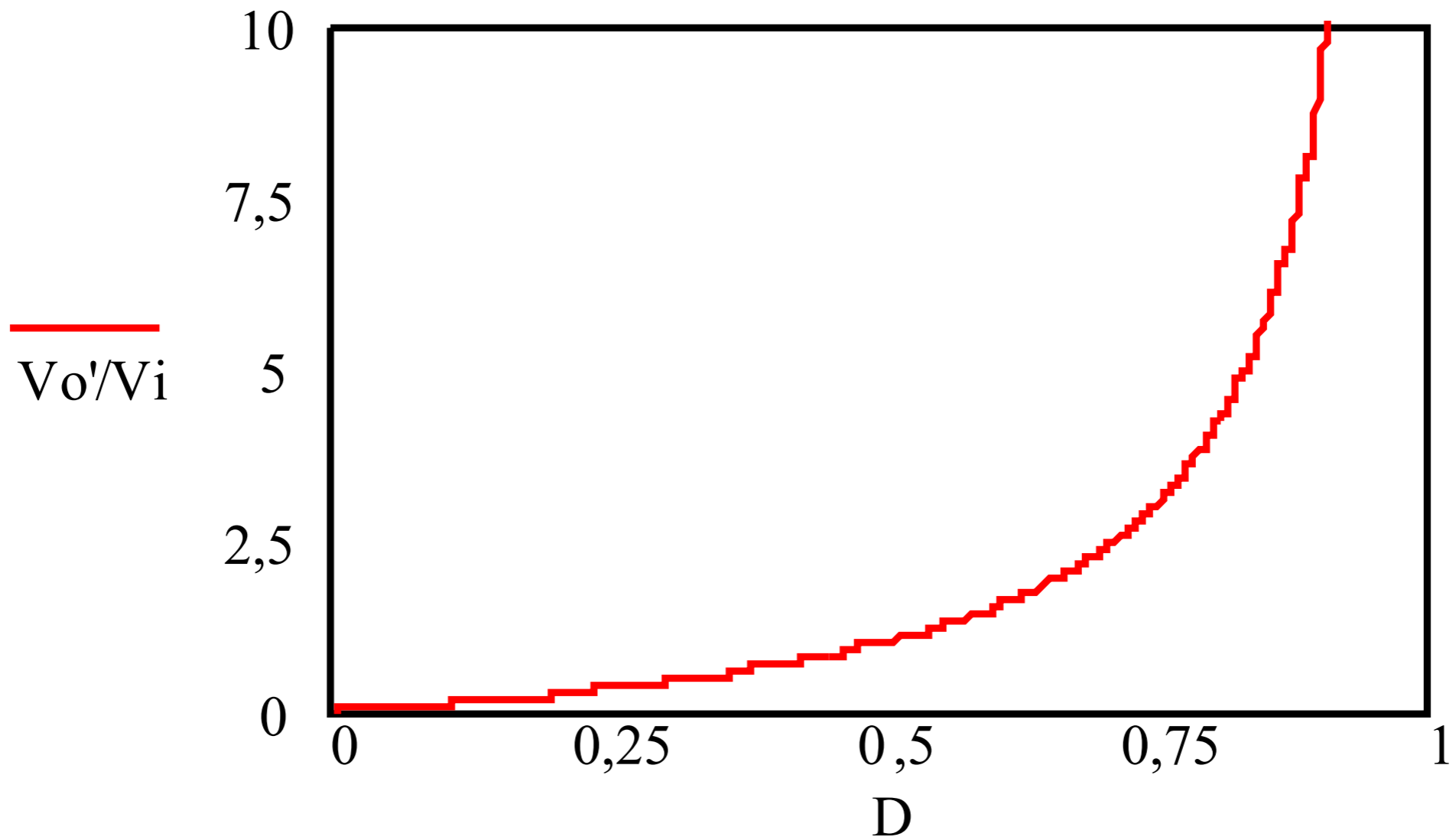Ganho estático em função da razão cíclica:



Conversor Forward

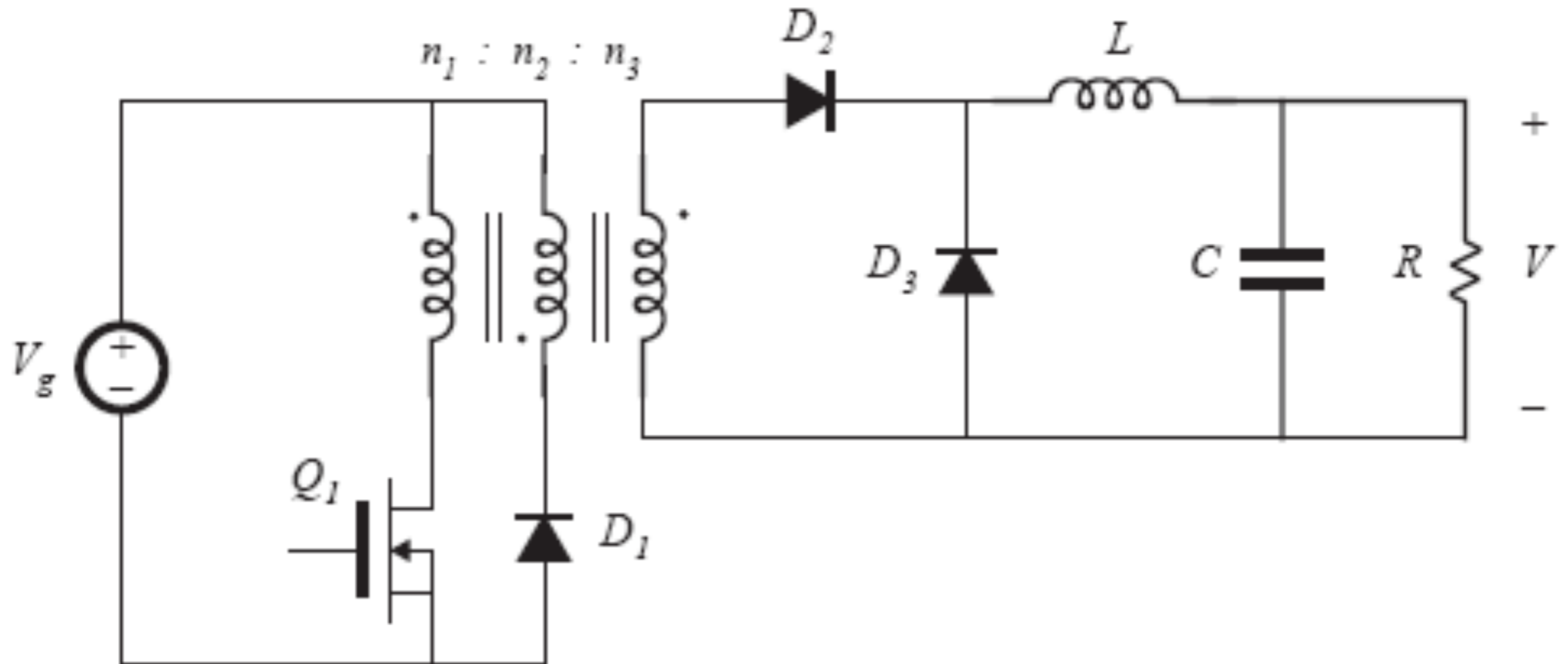

Conversor Forward


$$\frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} \left(\frac{V_i}{n} - V_o \right) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{(1-D)T_s} V_o dt$$



$$\frac{n \cdot V_o}{V_i} = D$$


$$V'_o = n \cdot V_o$$


$$\frac{V'_o}{V_i} = D$$

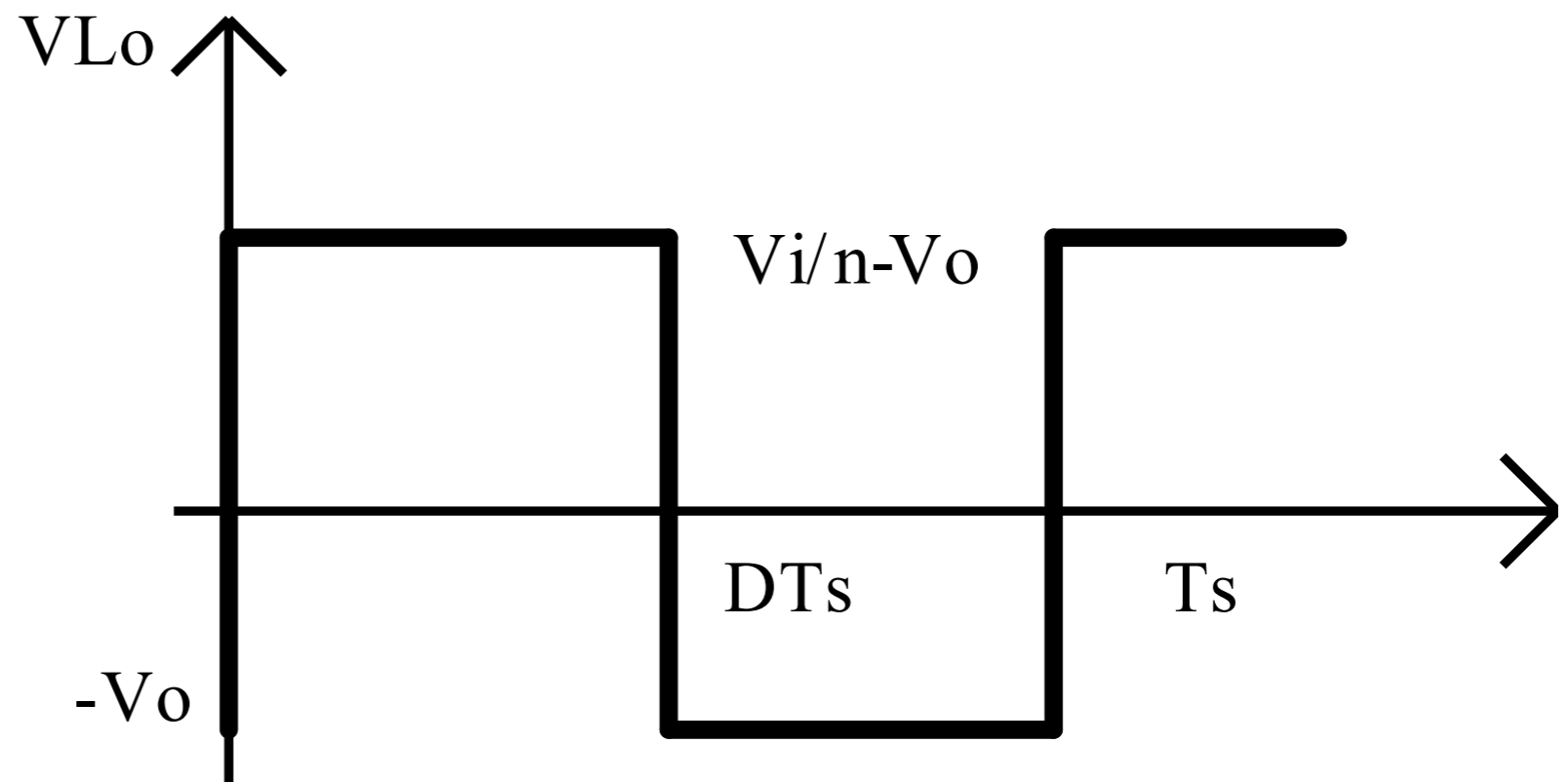


Conversor Forward

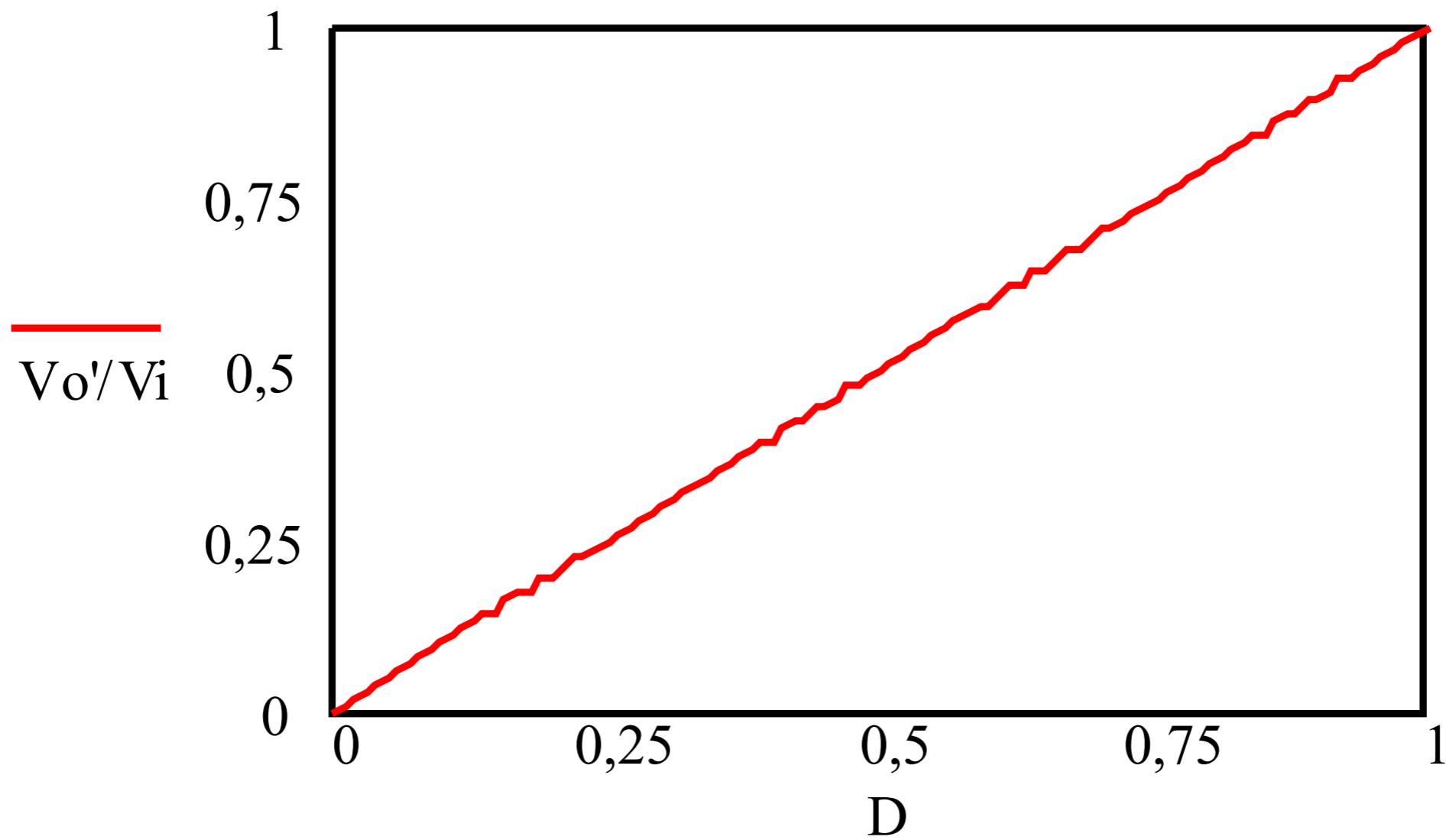Ganho estático em função da razão cíclica:




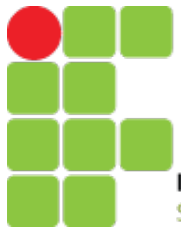


Conversor Forward com Dois Transistores

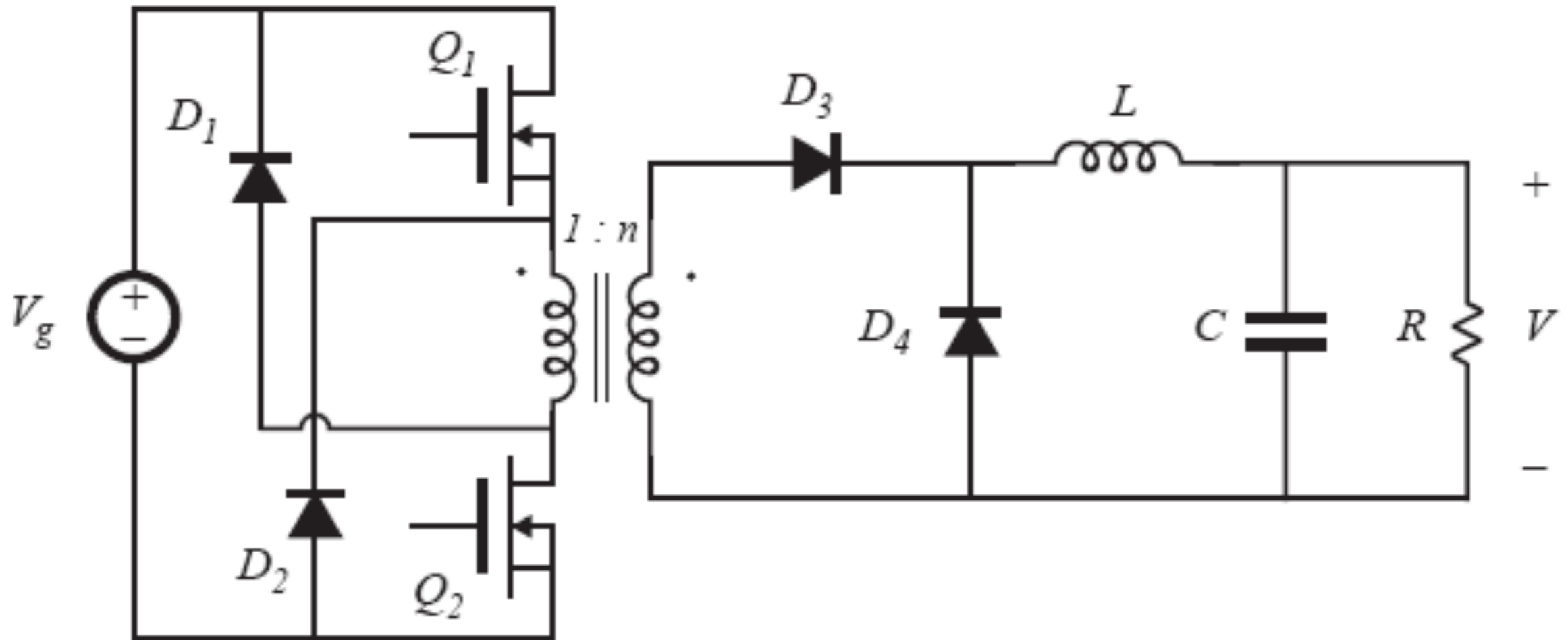


Conversor Ponte Completa Isolado

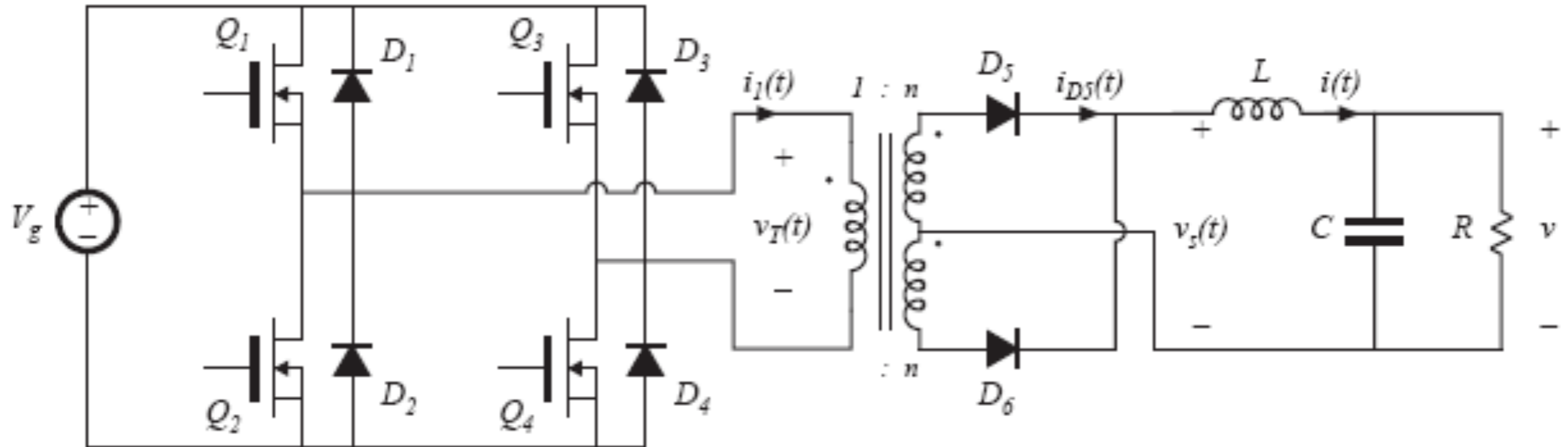


Conversor Meia Ponte Isolado


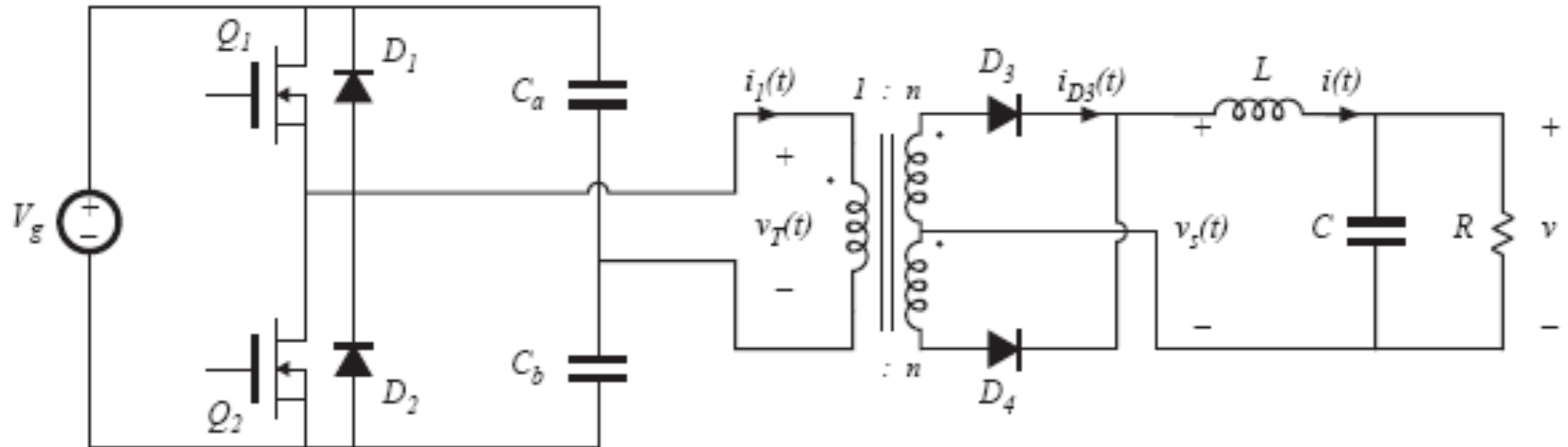


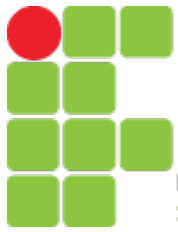


Conversor Push-Pull

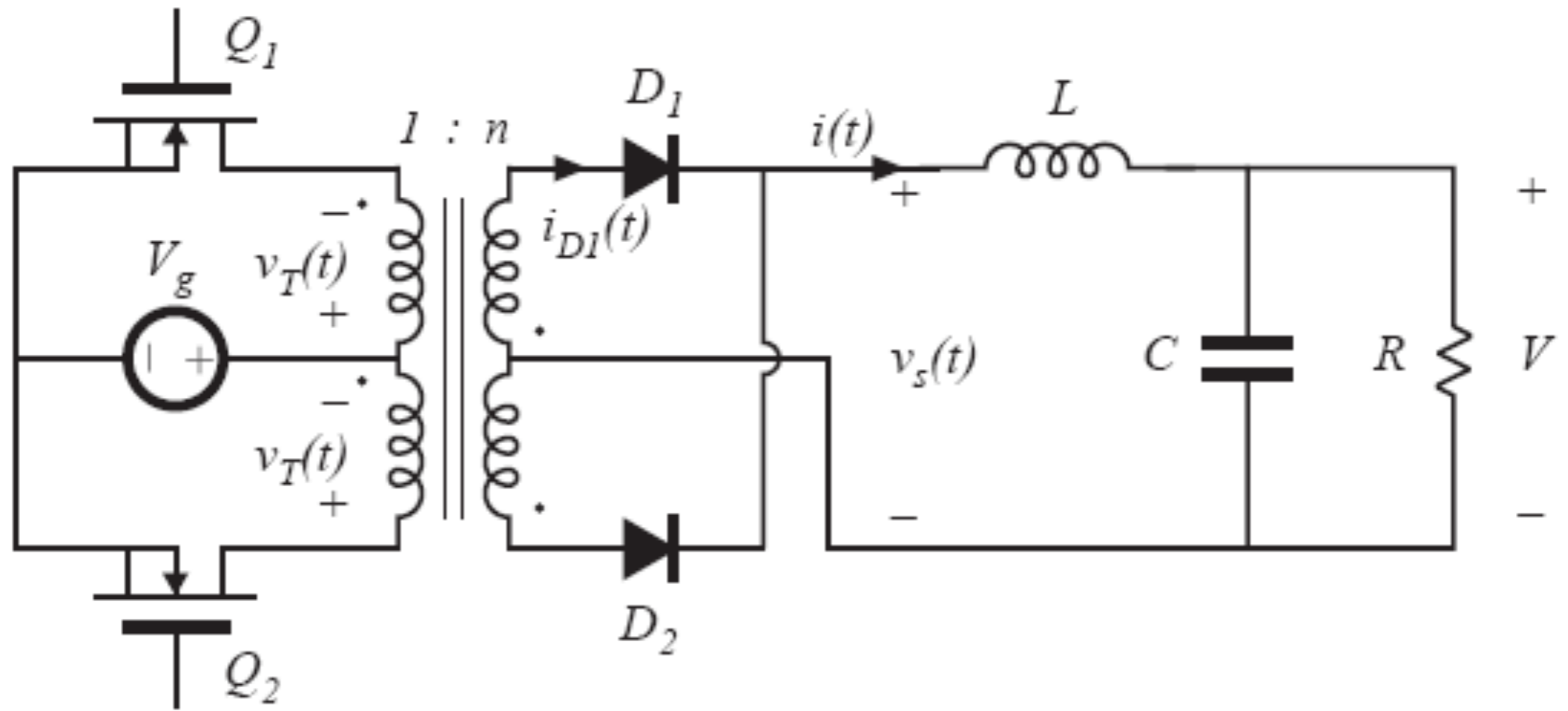


Conversor Flyback - Detalhamento

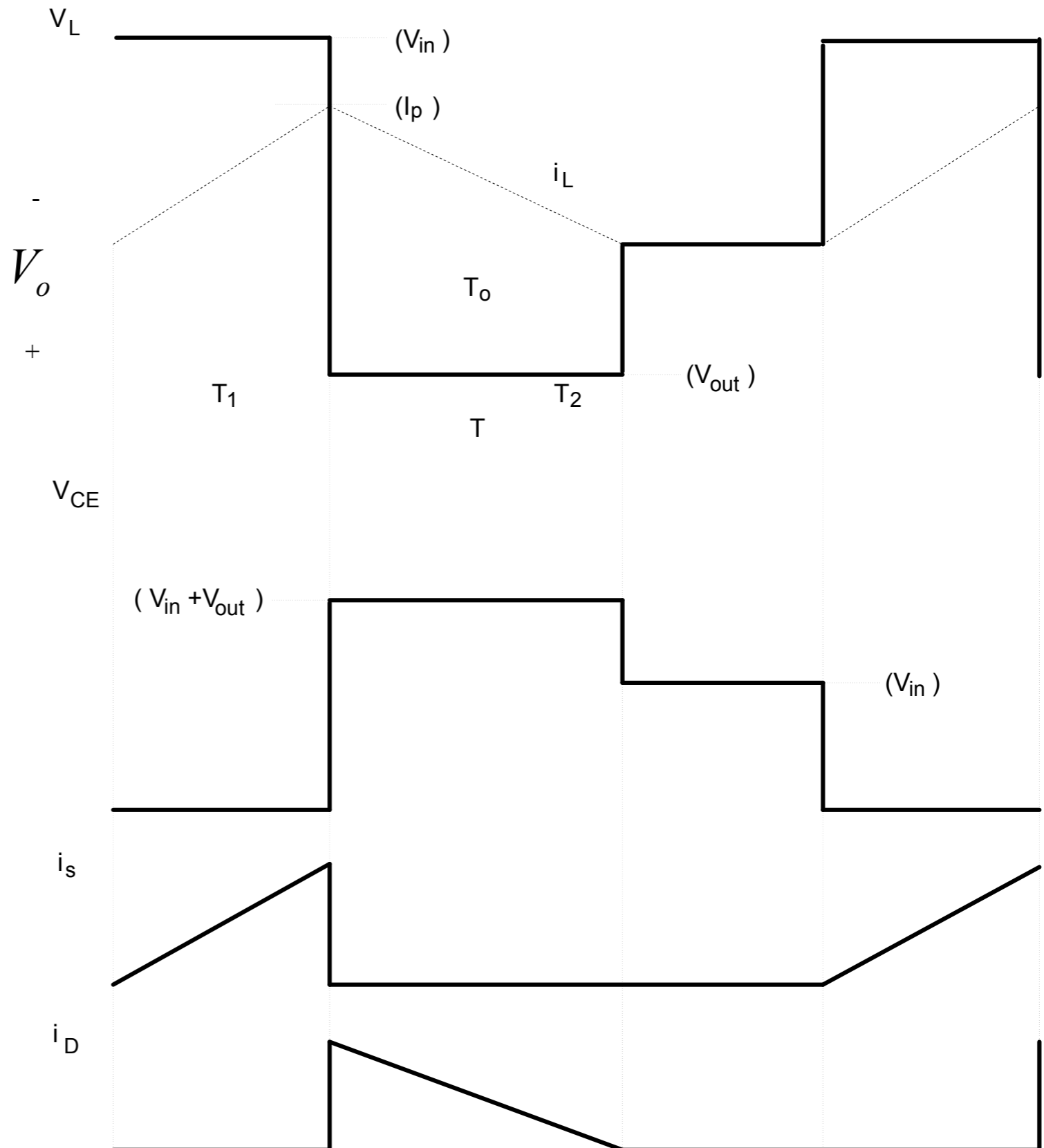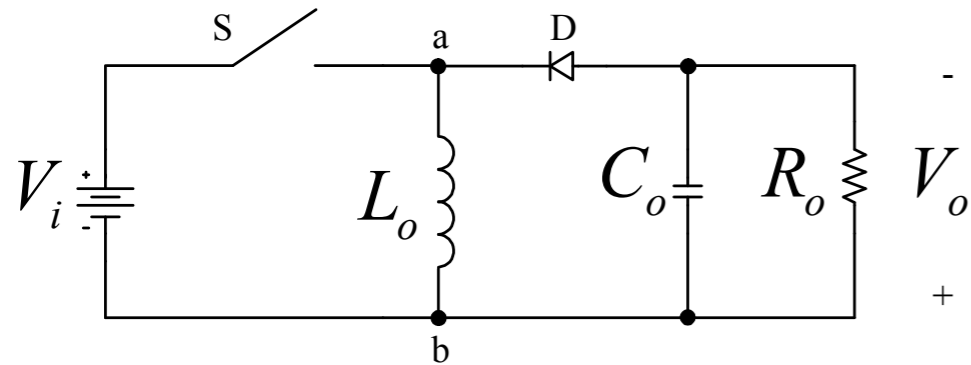


Conversor Flyback - Detalhamento

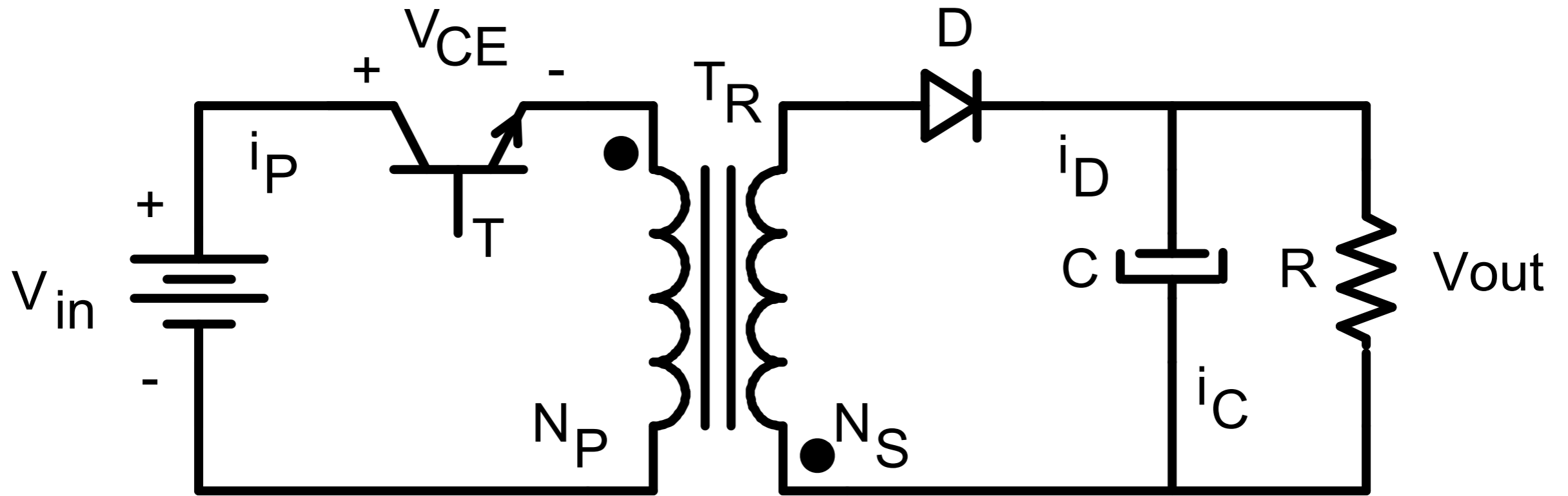

Conversor Flyback - Detalhamento

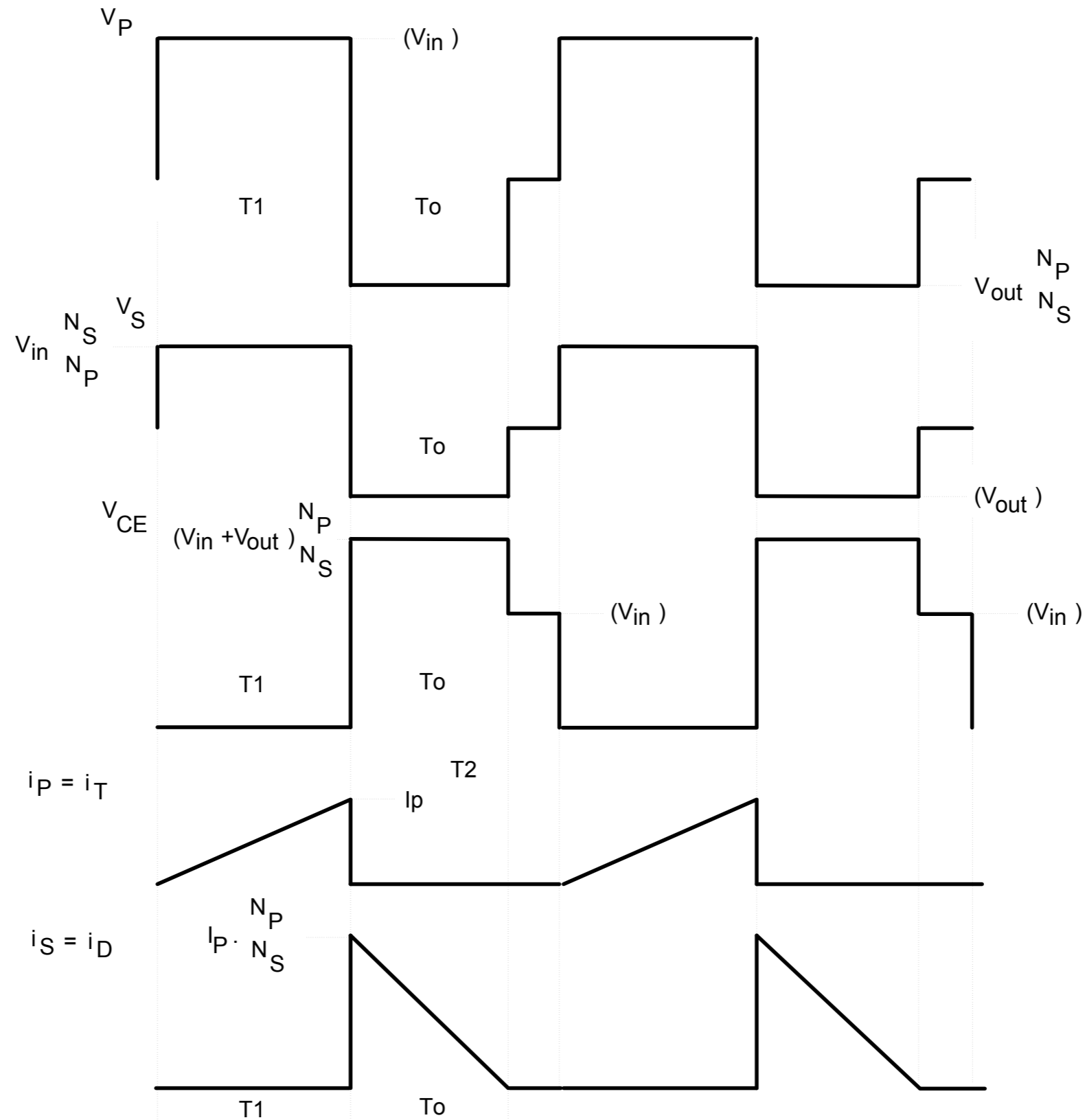


Conversor Flyback - Detalhamento

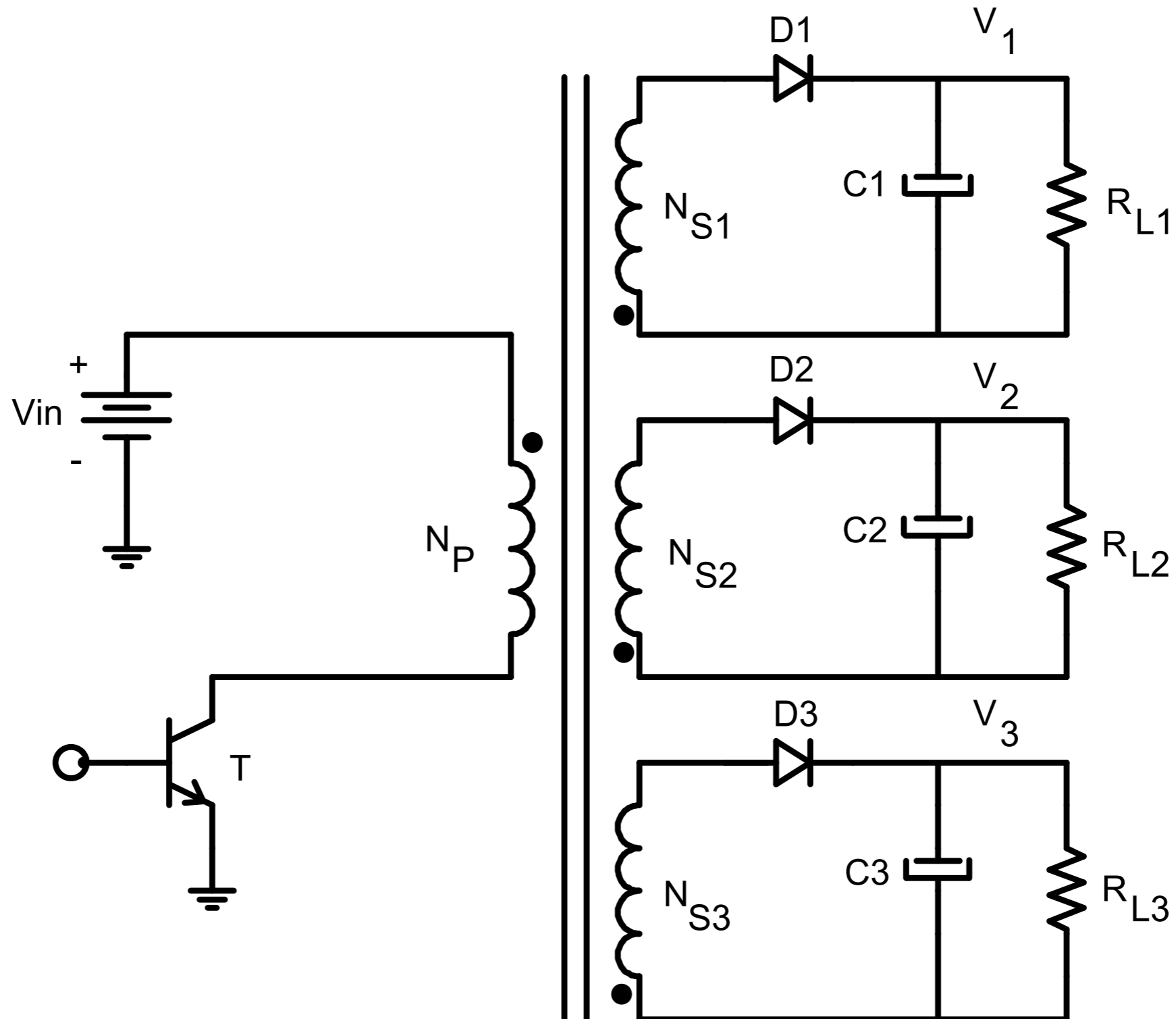


Fontes Lineares x Fontes Chaveadas

Fontes de tensão lineares e chaveadas:

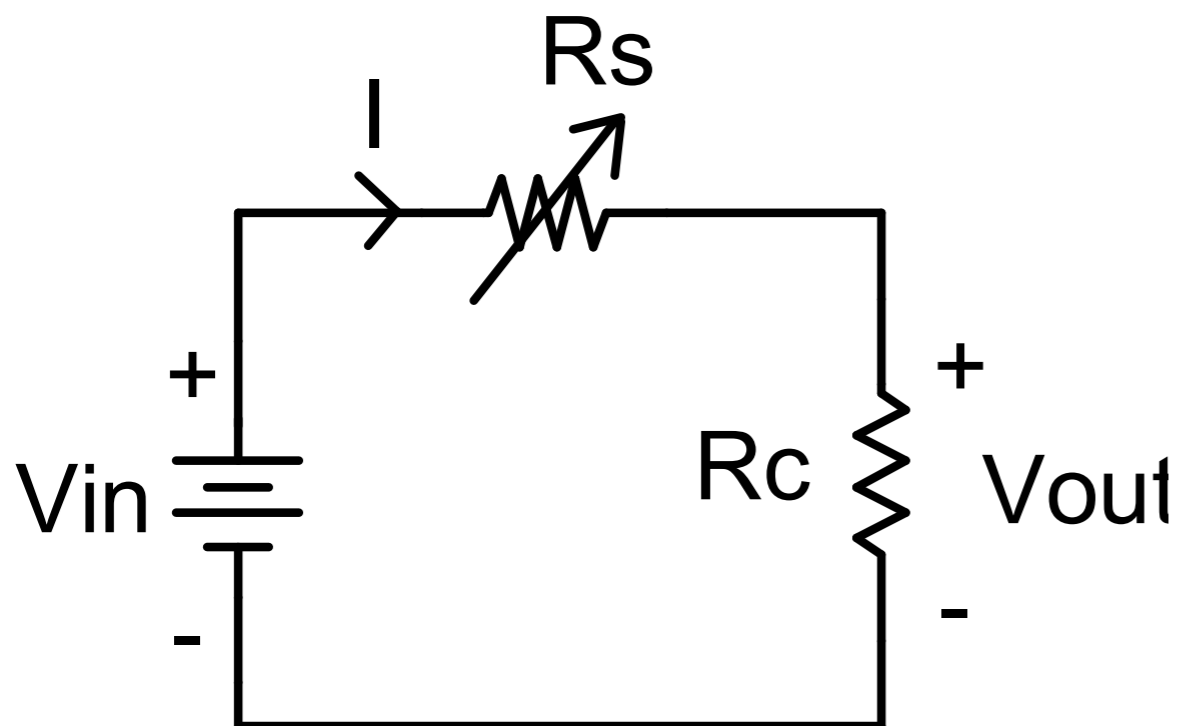- As fontes lineares convertem a tensão alternada da rede em tensões contínuas, normalmente de baixa amplitude, sem o uso de componentes chaveados (comutados);
- Fontes chaveadas exercem a mesma função, mas utilizando componentes comutados (chaveados).



Regulador linear

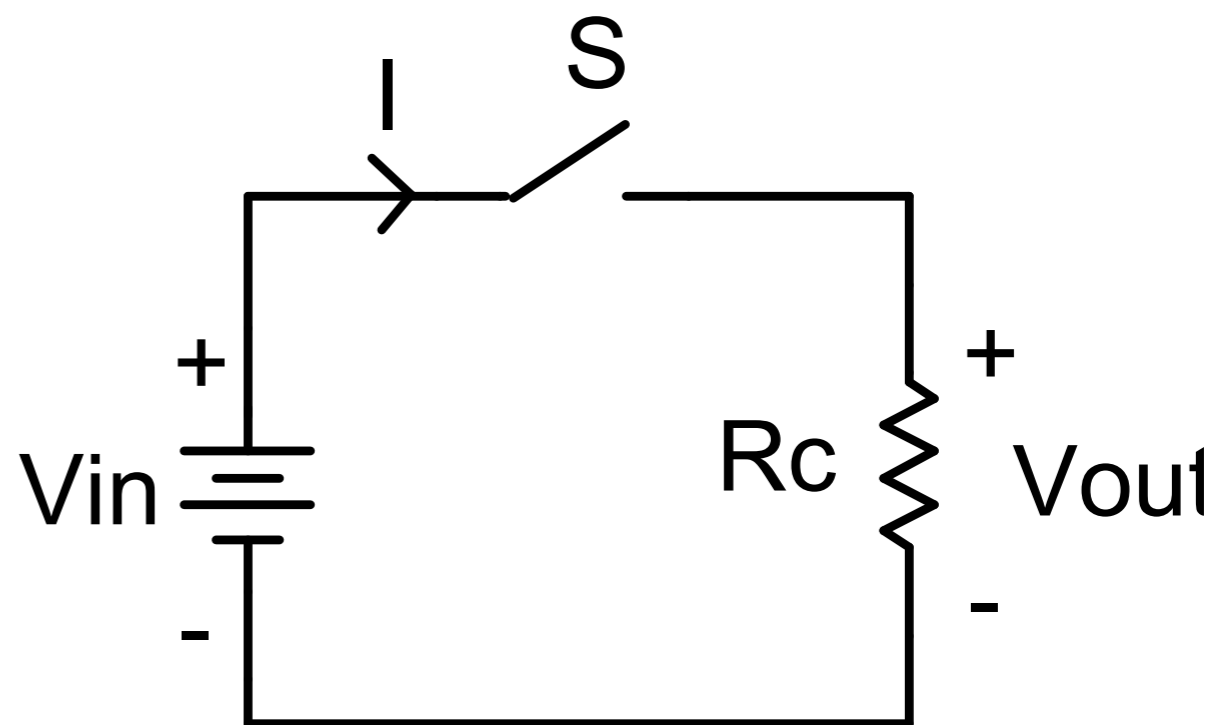

Regulador chaveado


Fontes Lineares x Fontes Chaveadas

Fontes de tensão lineares x chaveadas:




- Fontes lineares: são mais robustas, simples e fáceis de projetar, podem ser mais baratas ou não, são muito volumosas e pesadas.
- Fontes chaveadas: não são tão robustas, mais difíceis de projetar e **consertar**, podem ser mais baratas ou não, são pequenas e leves.

Fonte chaveada de 65 W


Fonte linear de 29 W

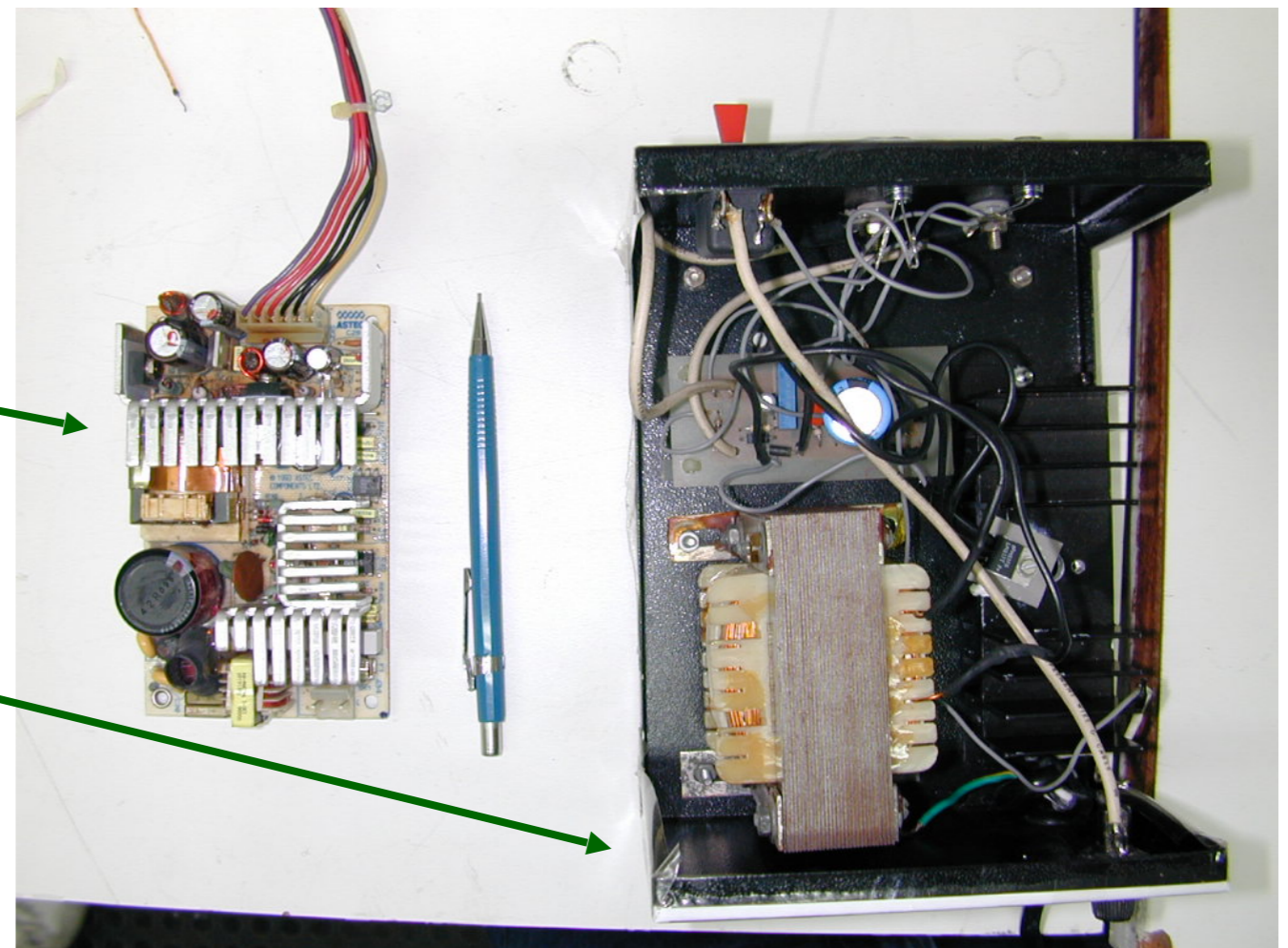


Fontes Chaveadas

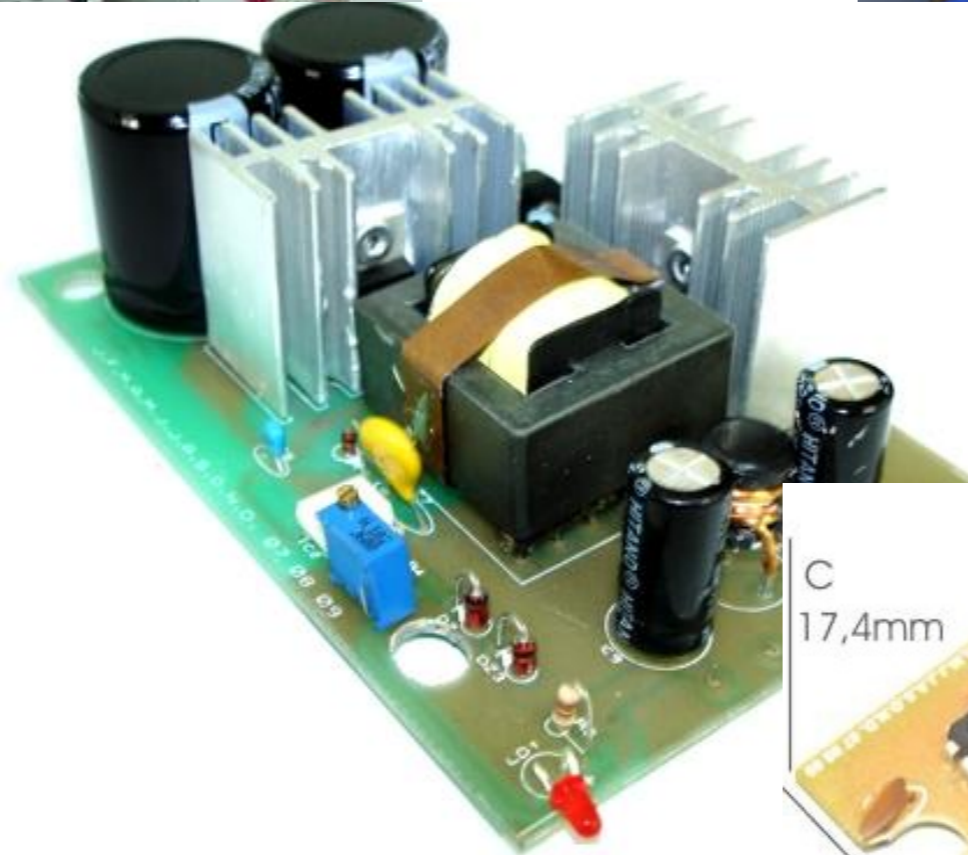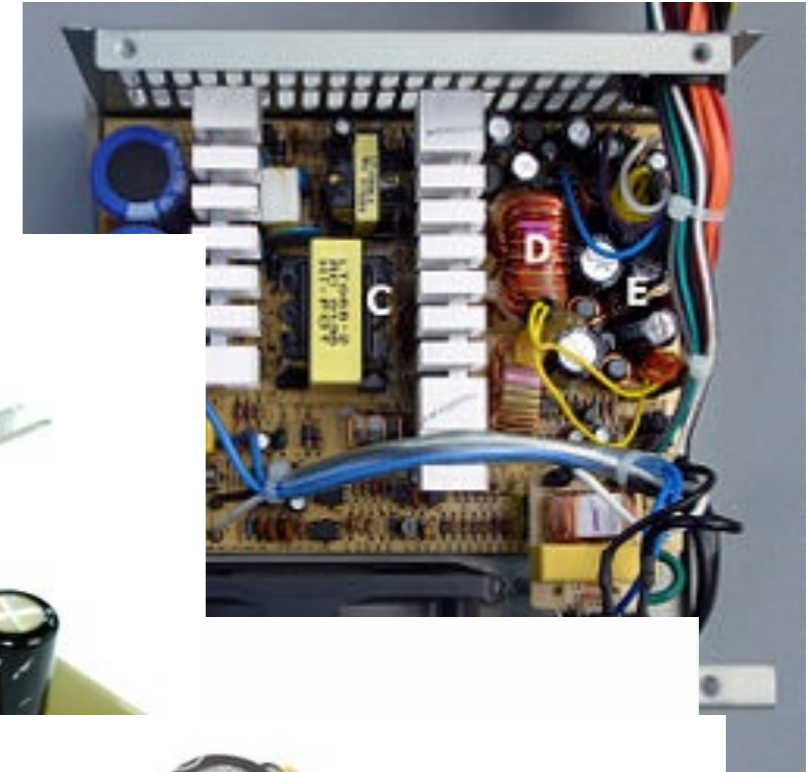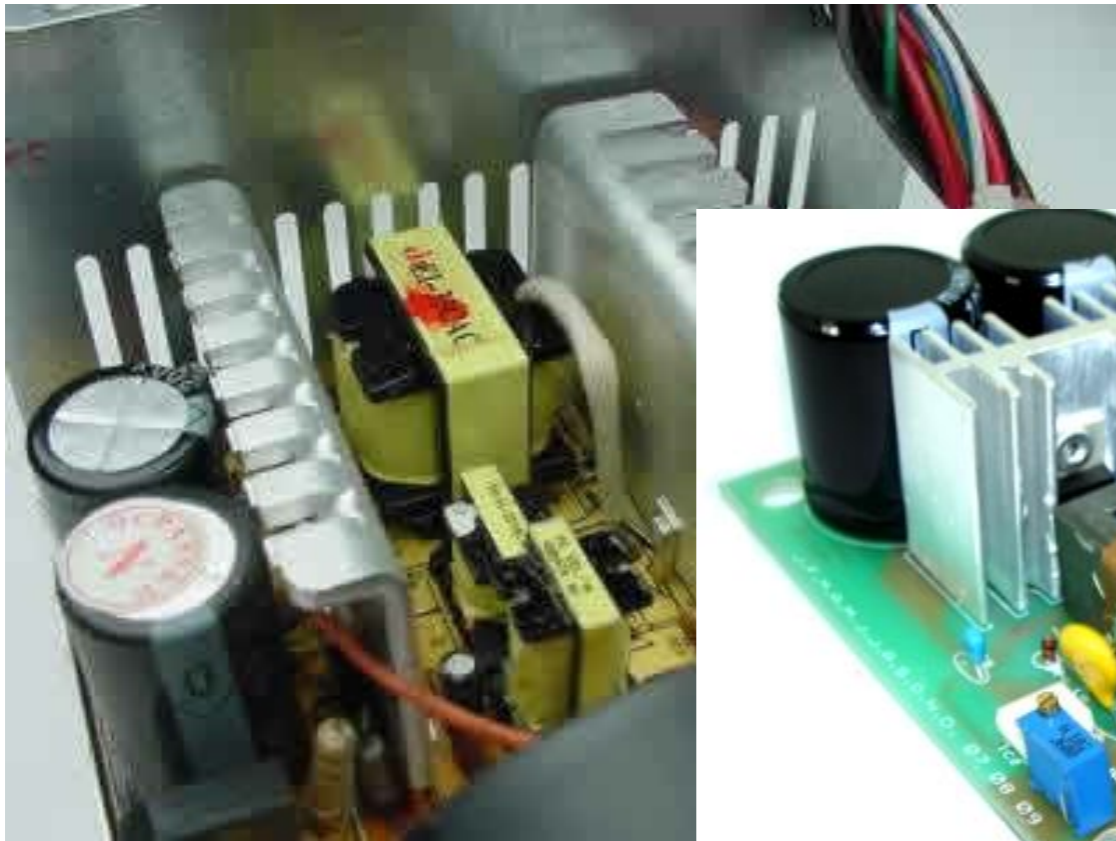


Fontes Chaveadas - Diagrama de Blocos

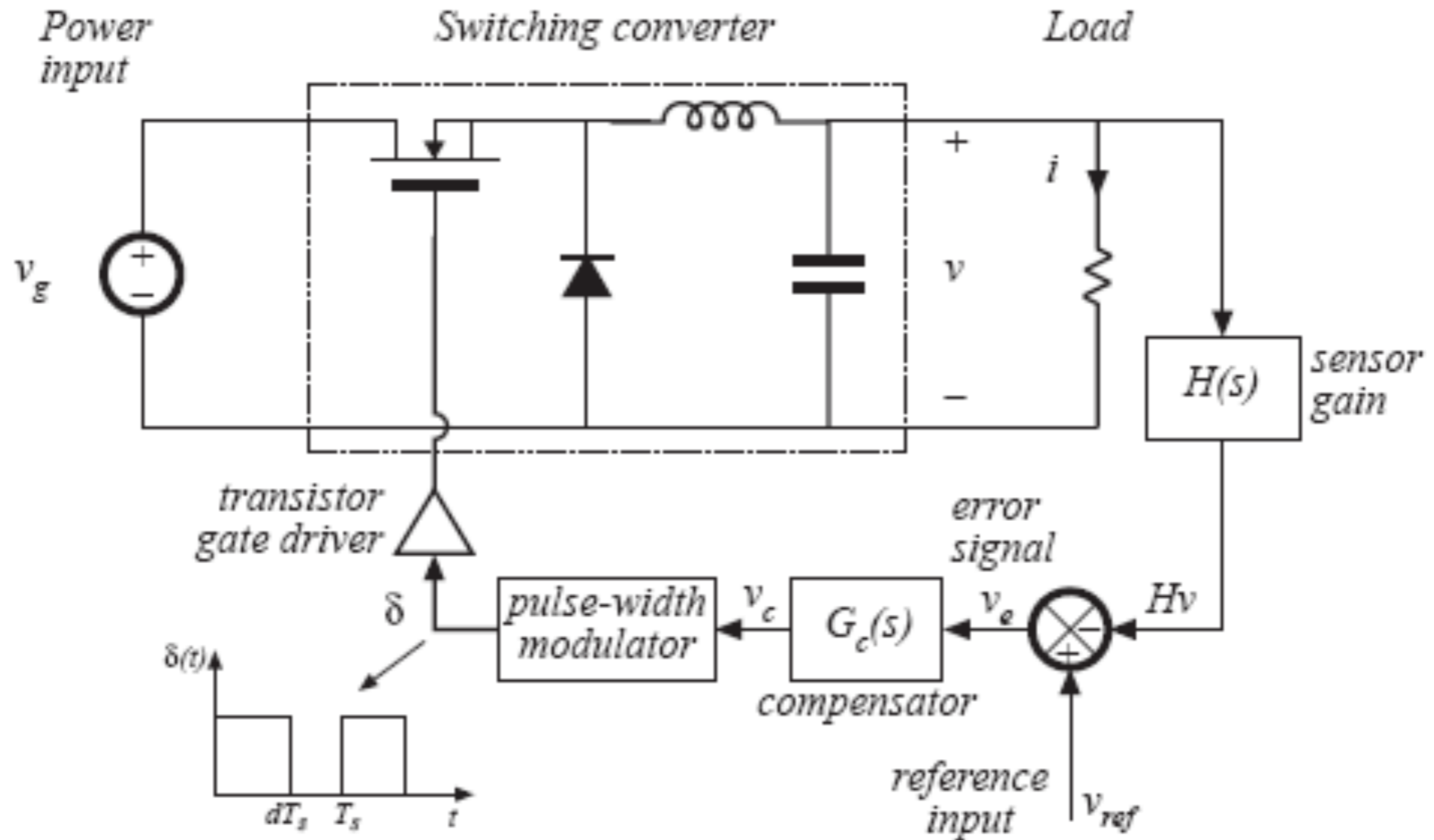


Fontes Chaveadas - Diagrama de Blocos

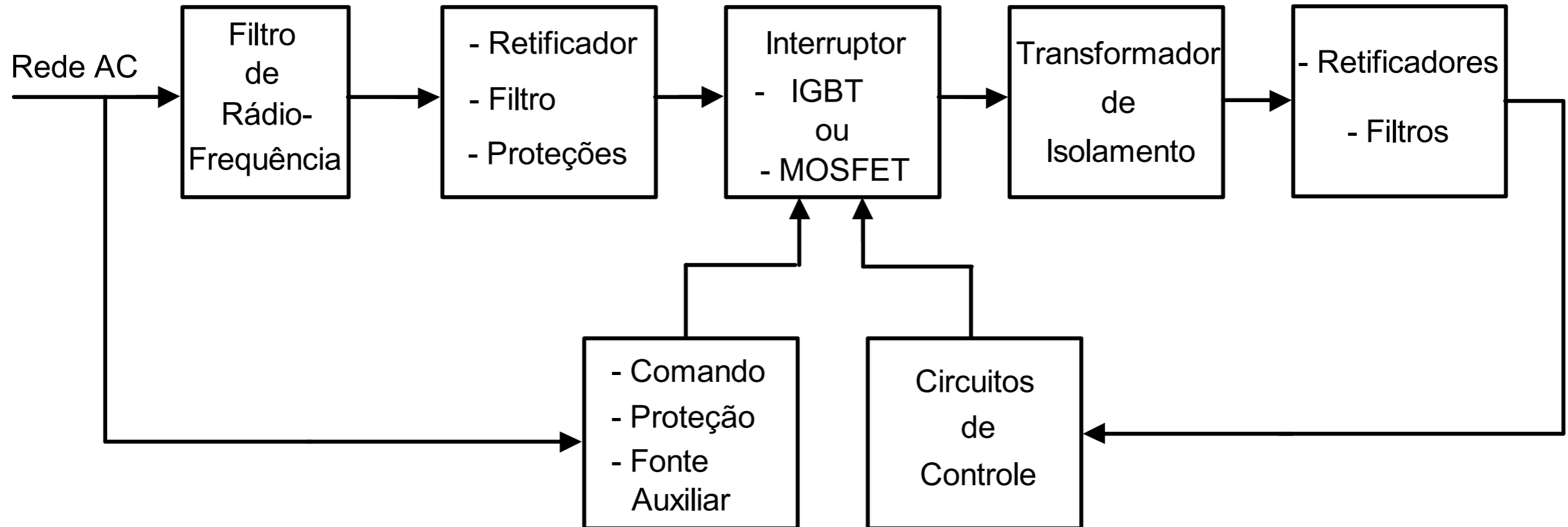


Fontes Chaveadas - Filtro de EMI

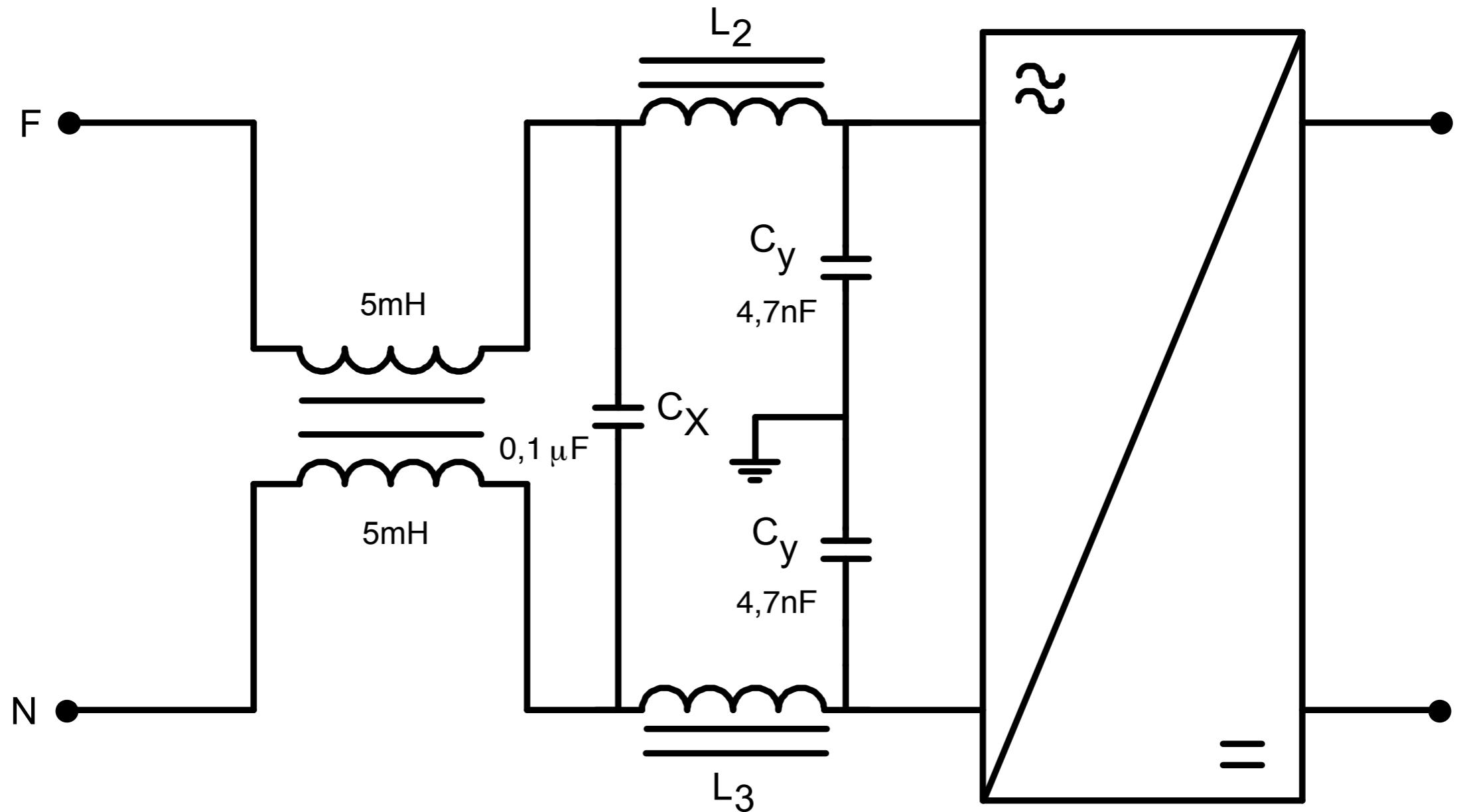


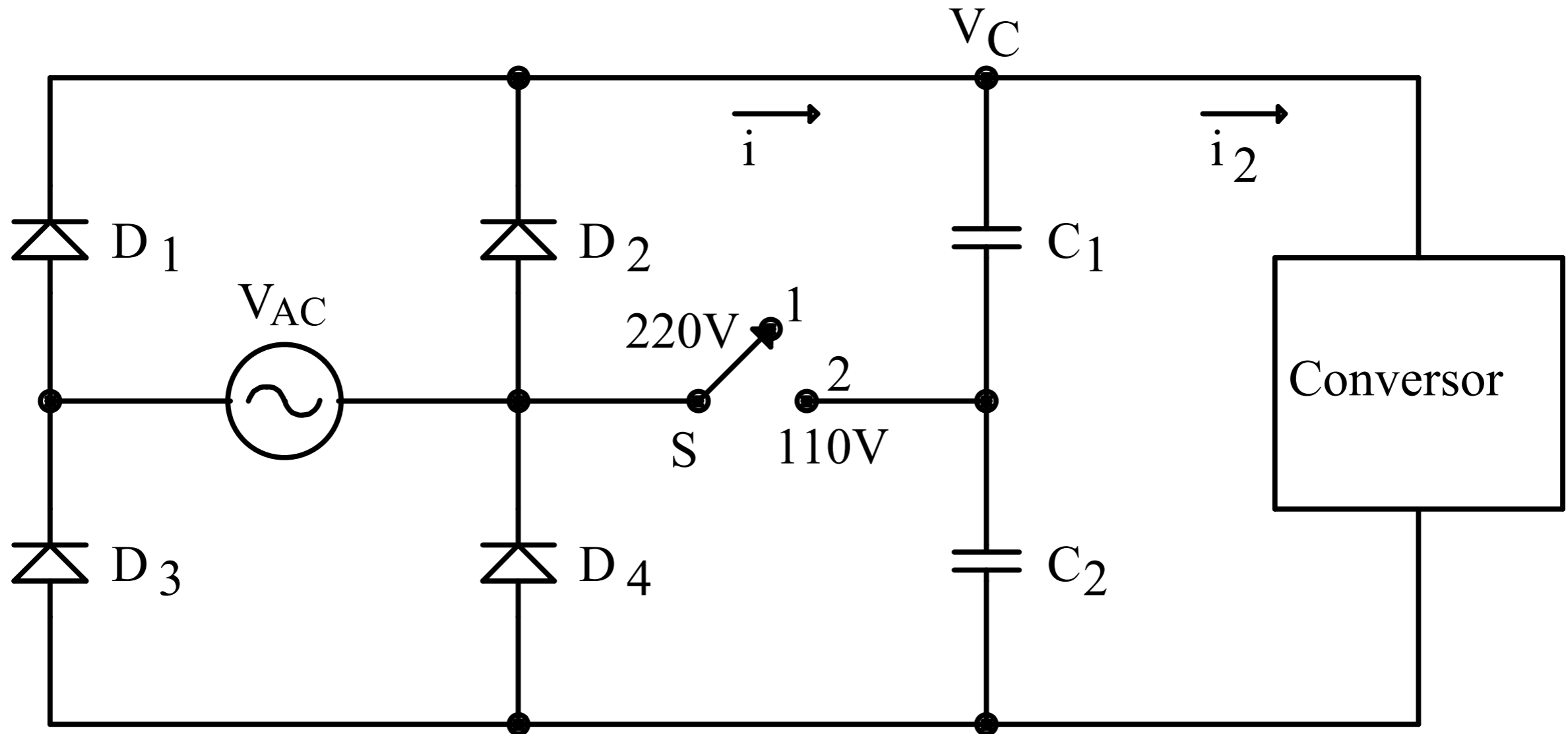Fontes Chaveadas - Retificador de Entrada



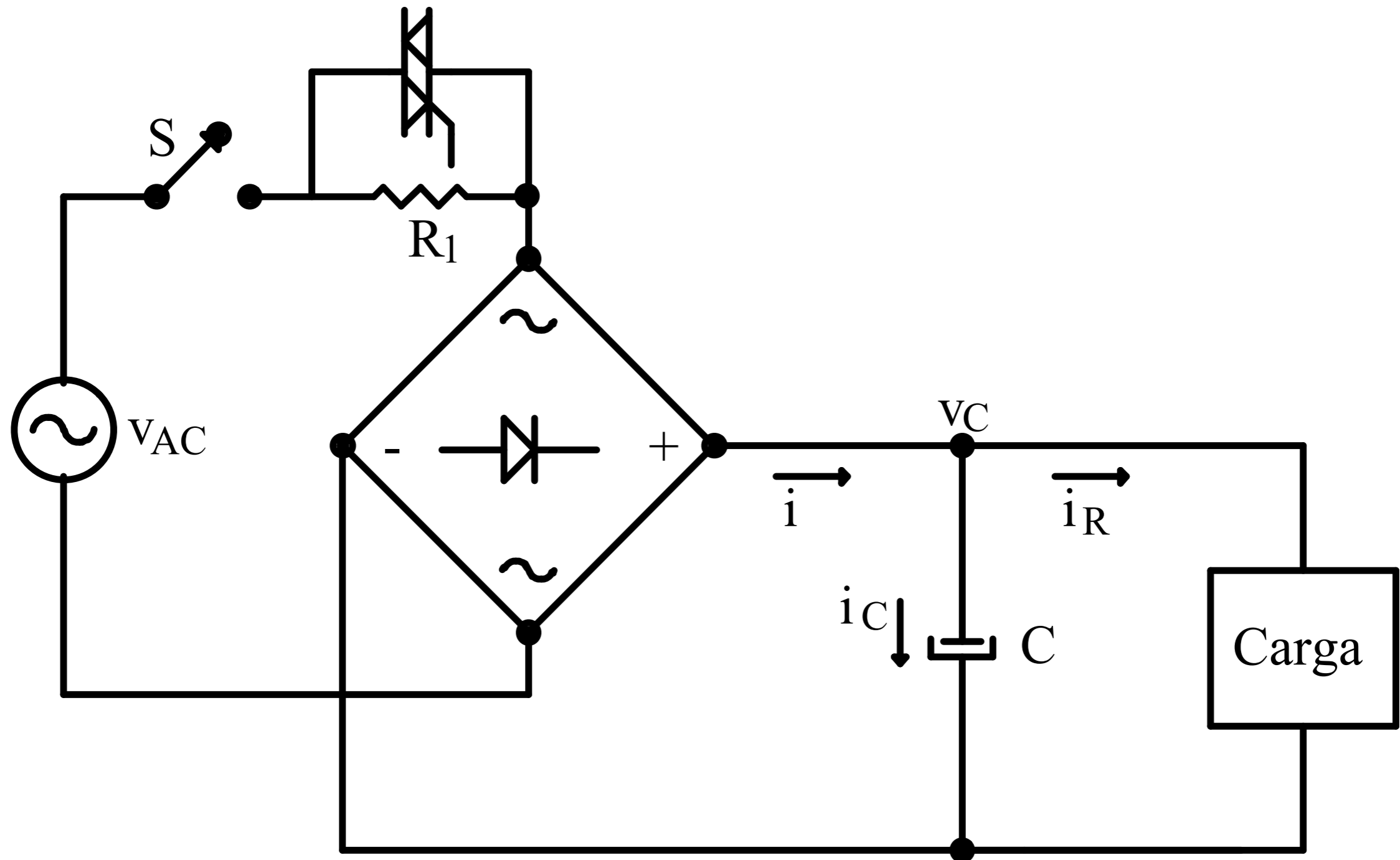
Fontes Chaveadas - Retificador de Entrada




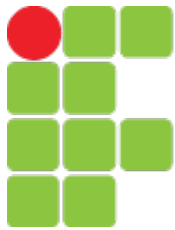


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA


Fontes Chaveadas - Circuitos Eletrônicos

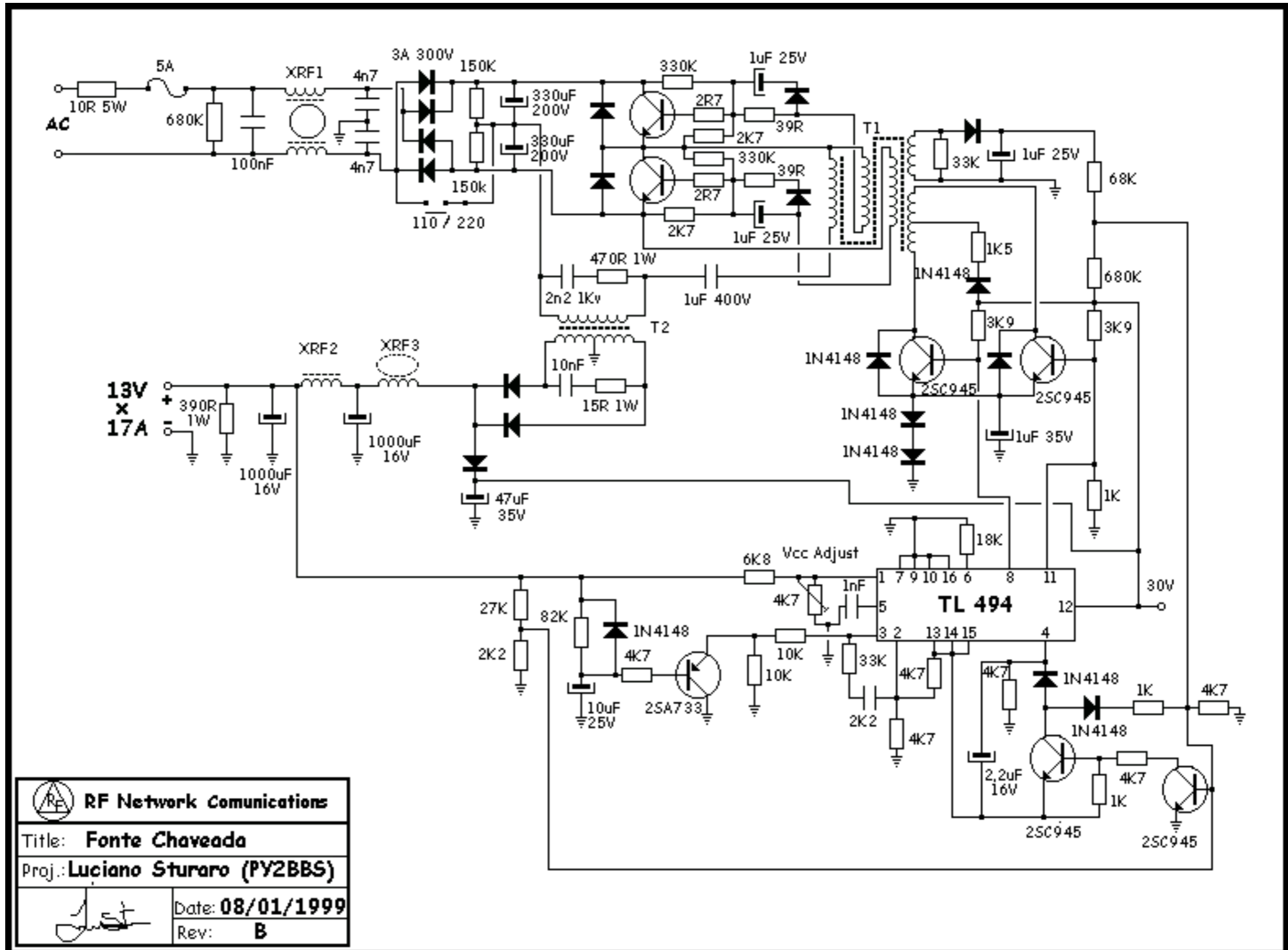

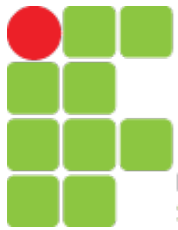

Fontes Chaveadas - Circuitos Eletrônicos

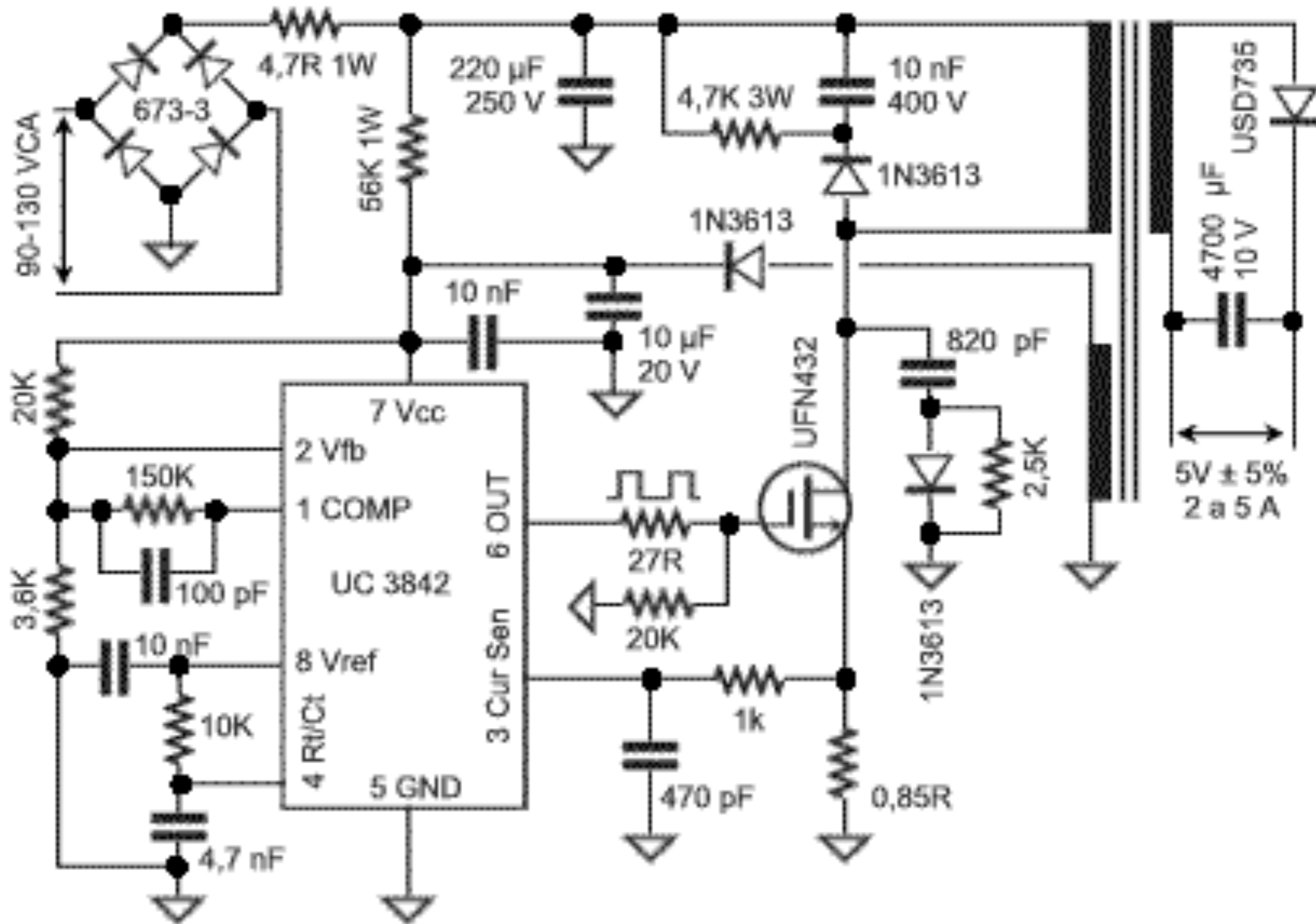

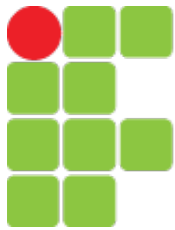

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

www.fairchildsemi.com


UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 SMPS Controller


Features

- Low Start up Current
- Maximum Duty Clamp
- UVLO With Hysteresis
- Operating Frequency up to 500KHz


Description

The UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 are fixed frequency current-mode PWM controller. They are specially designed for Off-Line and DC to DC converter applications with minimum external components. These integrated circuits feature a trimmed oscillator for precise duty cycle control, a temperature compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator and a high current totempole output for driving a Power MOSFET. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and 7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can operate within 100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate with 50% duty cycle.

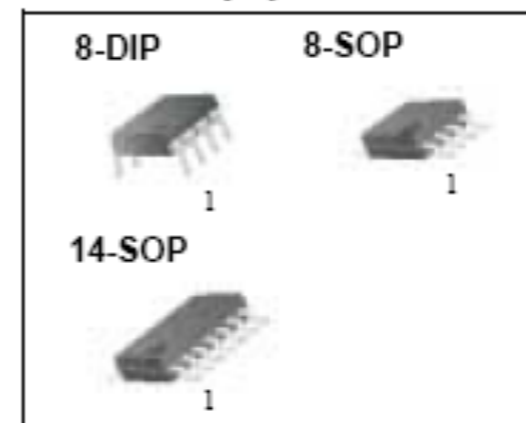

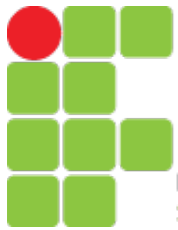

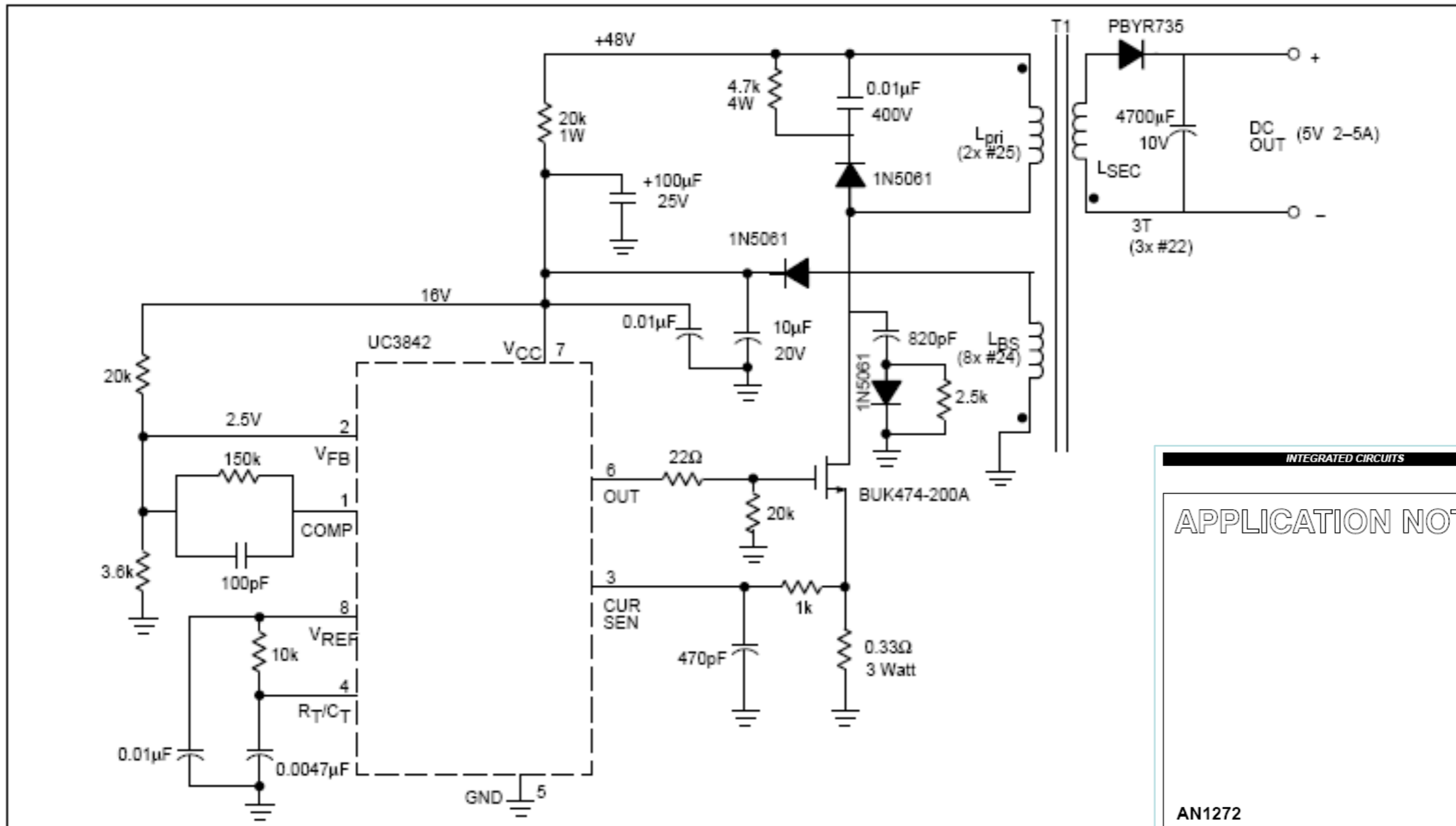Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados




INTEGRATED CIRCUITS



APPLICATION NOTE

AN1272
UC3842 application note

Author: Lester J. Hadley, Jr. 1991 Dec
Rev 1: 1996 Apr



Philips Semiconductors  PHILIPS

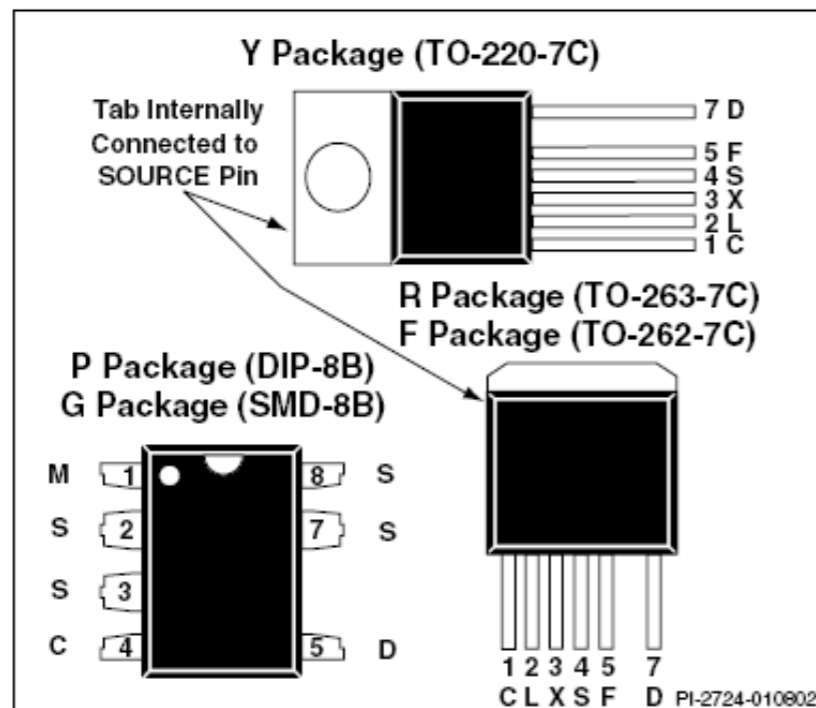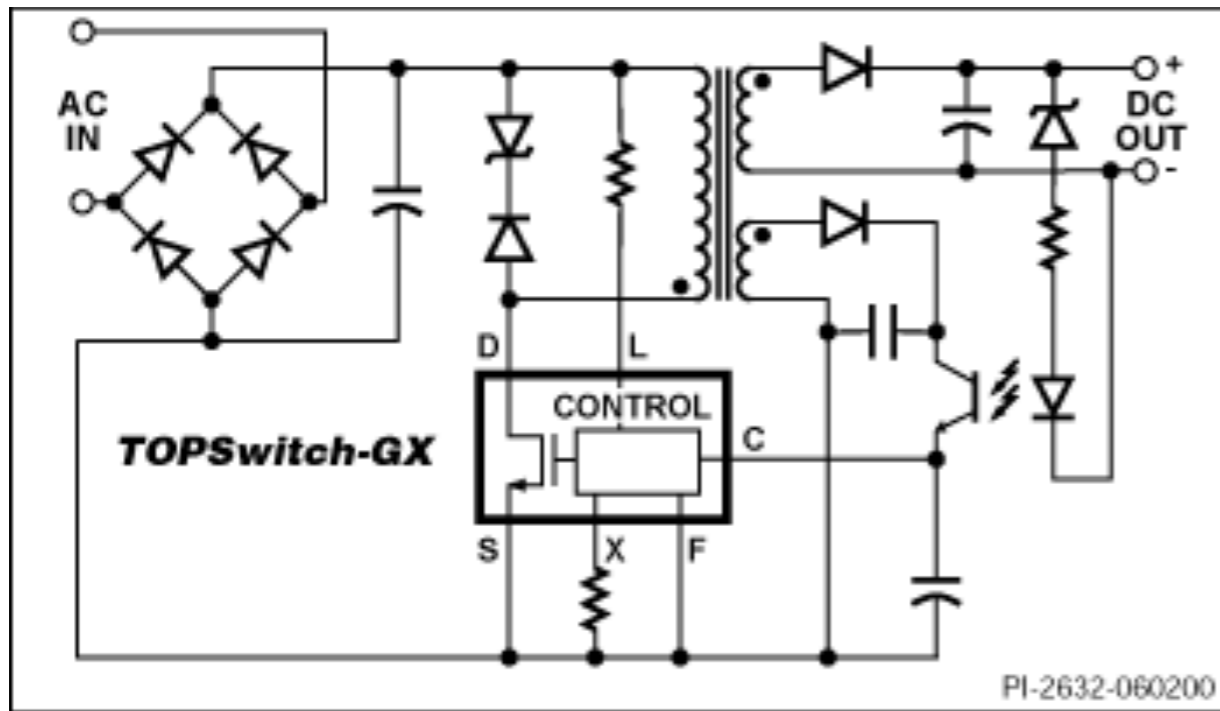Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados



OUTPUT POWER TABLE				
PRODUCT ³	230 VAC $\pm 15\%$ ⁴		85-265 VAC	
	Adapter ¹	Open Frame ²	Adapter ¹	Open Frame ²
TOP242 P or G	9 W	15 W	6.5 W	10 W
TOP242 R	15 W	22 W	11 W	14 W
TOP242 Y or F	10 W	22 W	7 W	14 W
TOP243 P or G	13 W	25 W	9 W	15 W
TOP243 R	29 W	45 W	17 W	23 W
TOP243 Y or F	20 W	45 W	15 W	30 W
TOP244 P or G	16 W	28 W	11 W	20 W
TOP244 R	34 W	50 W	20 W	28 W
TOP244 Y or F	30 W	65 W	20 W	45 W
TOP245 P or G	19 W	30 W	13 W	22 W
TOP245 R	37 W	57 W	23 W	33 W
TOP245 Y or F	40 W	85 W	26 W	60 W
TOP246 P or G	21 W	34 W	15 W	26 W
TOP246 R	40 W	64 W	26 W	38 W
TOP246 Y or F	60 W	125 W	40 W	90 W
TOP247 R	42 W	70 W	28 W	43 W
TOP247 Y or F	85 W	165 W	55 W	125 W
TOP248 R	43 W	75 W	30 W	48 W
TOP248 Y or F	105 W	205 W	70 W	155 W
TOP249 R	44 W	79 W	31 W	53 W
TOP249 Y or F	120 W	250 W	80 W	180 W
TOP250 R	45 W	82 W	32 W	55 W
TOP250 Y or F	135 W	290 W	90 W	210 W

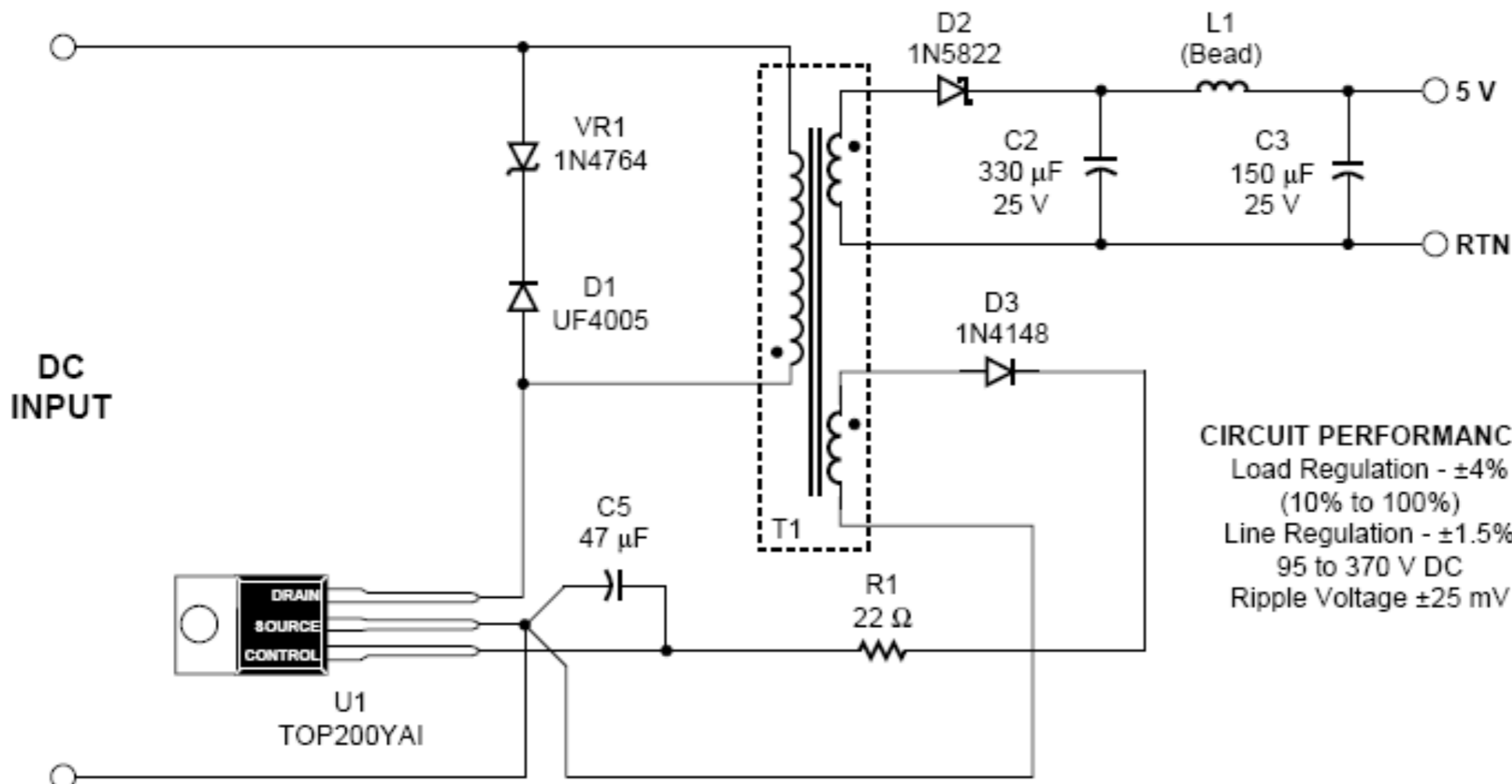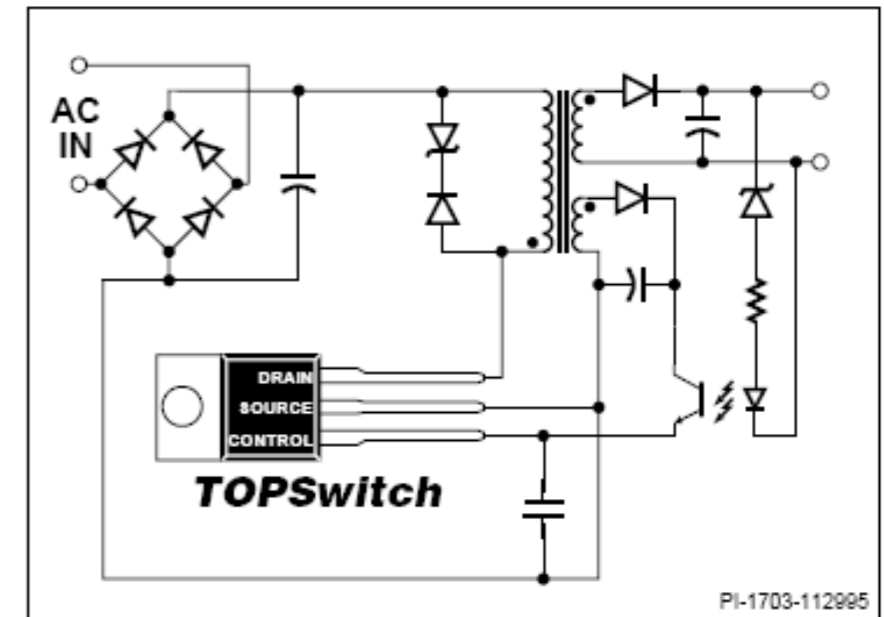TOP200-4/14 **TOPSwitch**[®] Family Three-terminal Off-line PWM Switch



CIRCUIT PERFORMANCE:
 Load Regulation - $\pm 4\%$
 (10% to 100%)
 Line Regulation - $\pm 1.5\%$
 95 to 370 V DC
 Ripple Voltage ± 25 mV

Próxima Aula

Conversores cc-cc:

- Conversores integrados.

