



EXERCÍCIO 02
DESENHO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

Questão 01) Desenhe a placa de circuito impresso do circuito mostrado abaixo.

