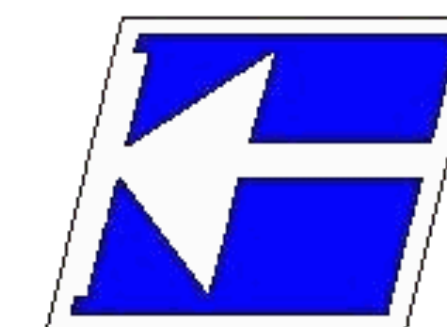


Curso Básico de Eletrônica de Potência

Conversores ca-cc



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Eletrônica de Potência




Conversores ca-cc

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, julho de 2020.

Resiliência

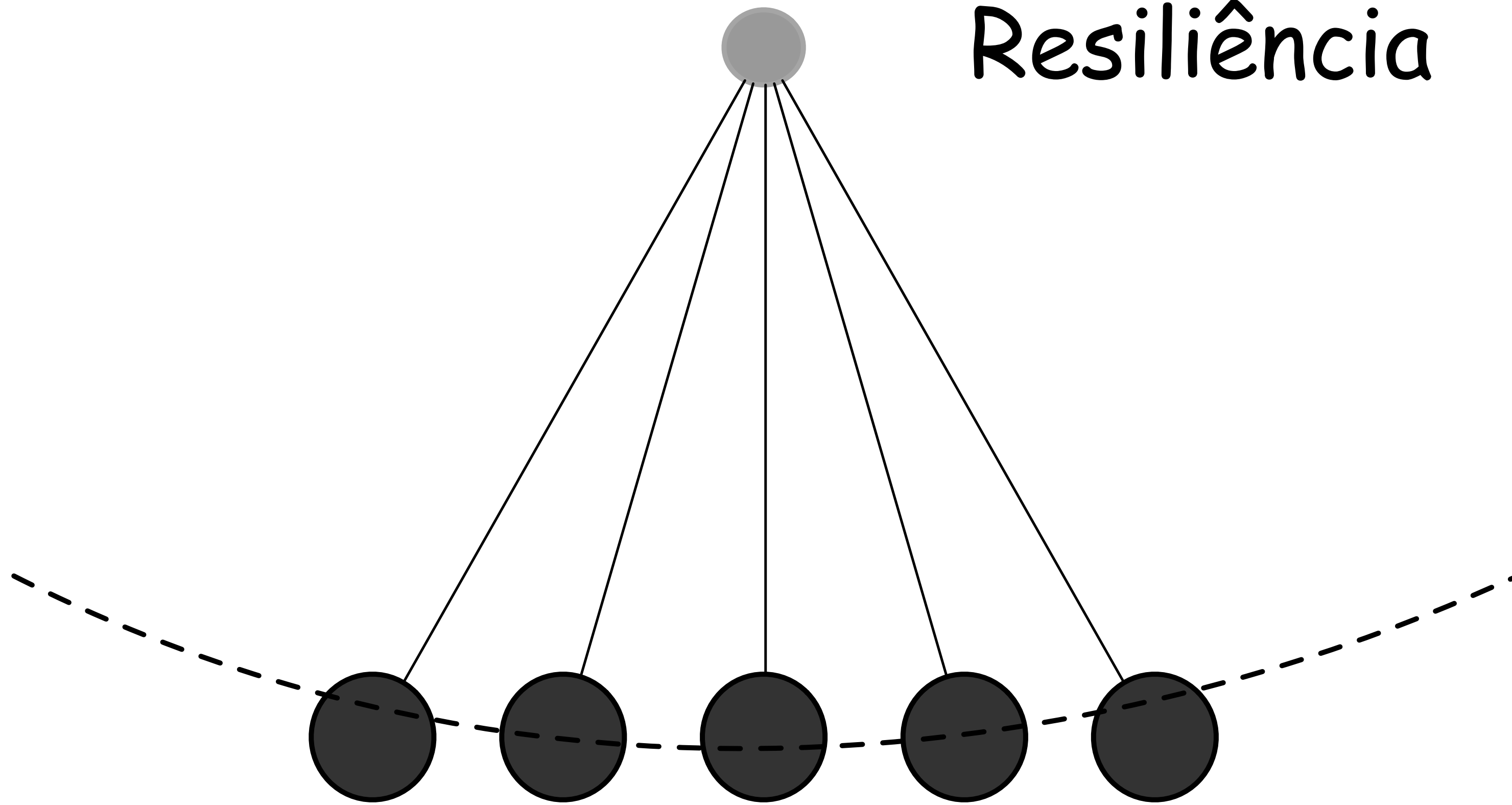

Conversores ca-cc

Curso Básico de Eletrônica de Potência

O material do curso está disponível em:

1. Moodle para os alunos matriculados na disciplina.
2. Página do professor.
3. Canal no youtube do professor.



<https://moodle.ifsc.edu.br>



www.ProfessorPetry.com.br




<https://www.youtube.com>

Esta aula está organizada em:

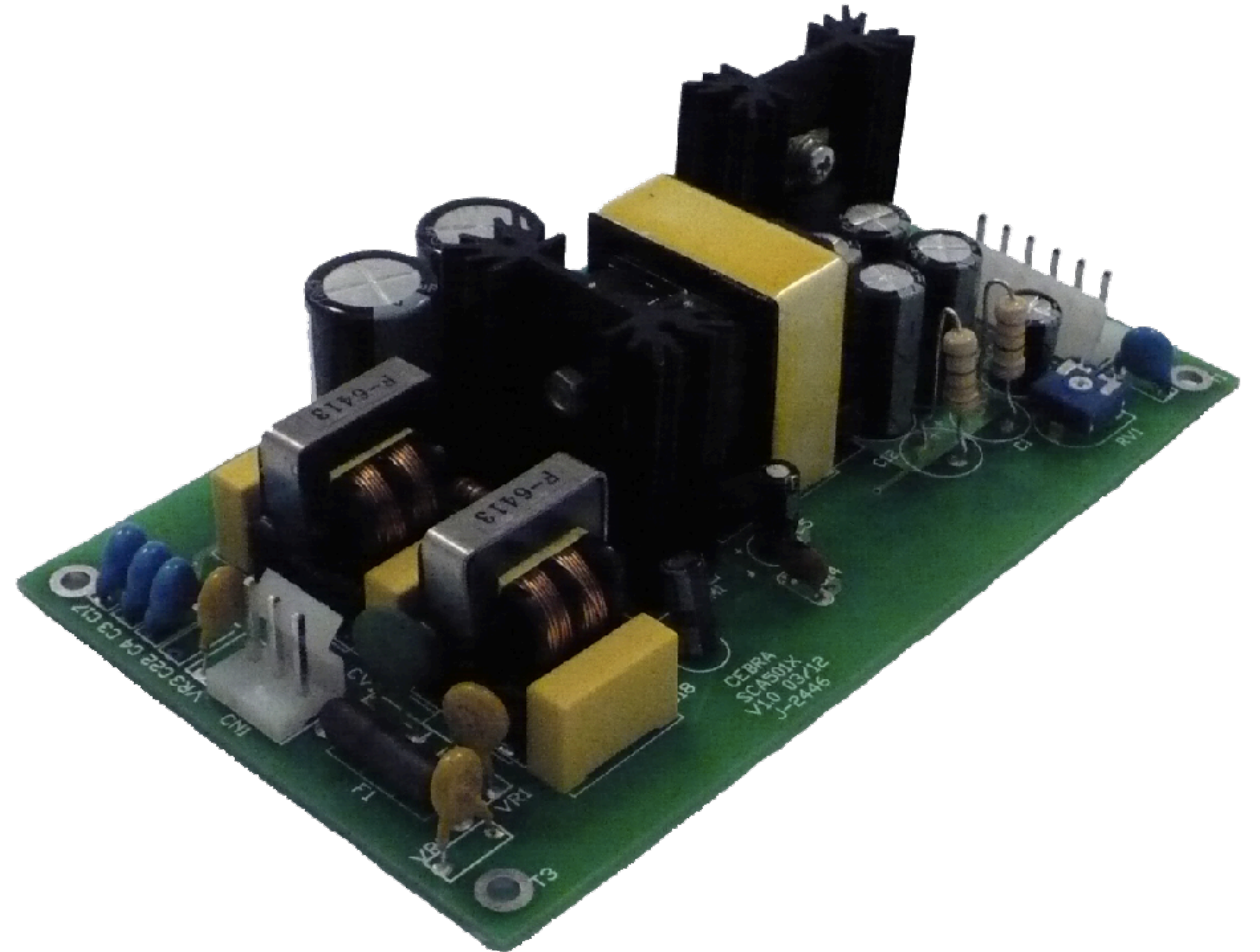
1. Formas de onda;
 - Senoidal;
 - Senoidal retificada em meia onda;
 - Senoidal retificada em onda completa;
 - Quadrada.
2. Retificador de meia onda;
 - Carga resistiva;
 - Carga mista (resistiva-indutiva).
3. Retificador de onda completa:
 - Com ponto médio;
 - Em ponte completa.
4. Retificadores com filtro capacitivo:
 - Meia onda;
 - Onda completa.
5. Retificadores controlados:
 - Meia onda;
 - Onda completa.



Os equipamentos eletrônicos em geral utilizam uma fonte linear ou chaveada que possui um conversor ca-cc (retificador).



Forma de onda senoidal

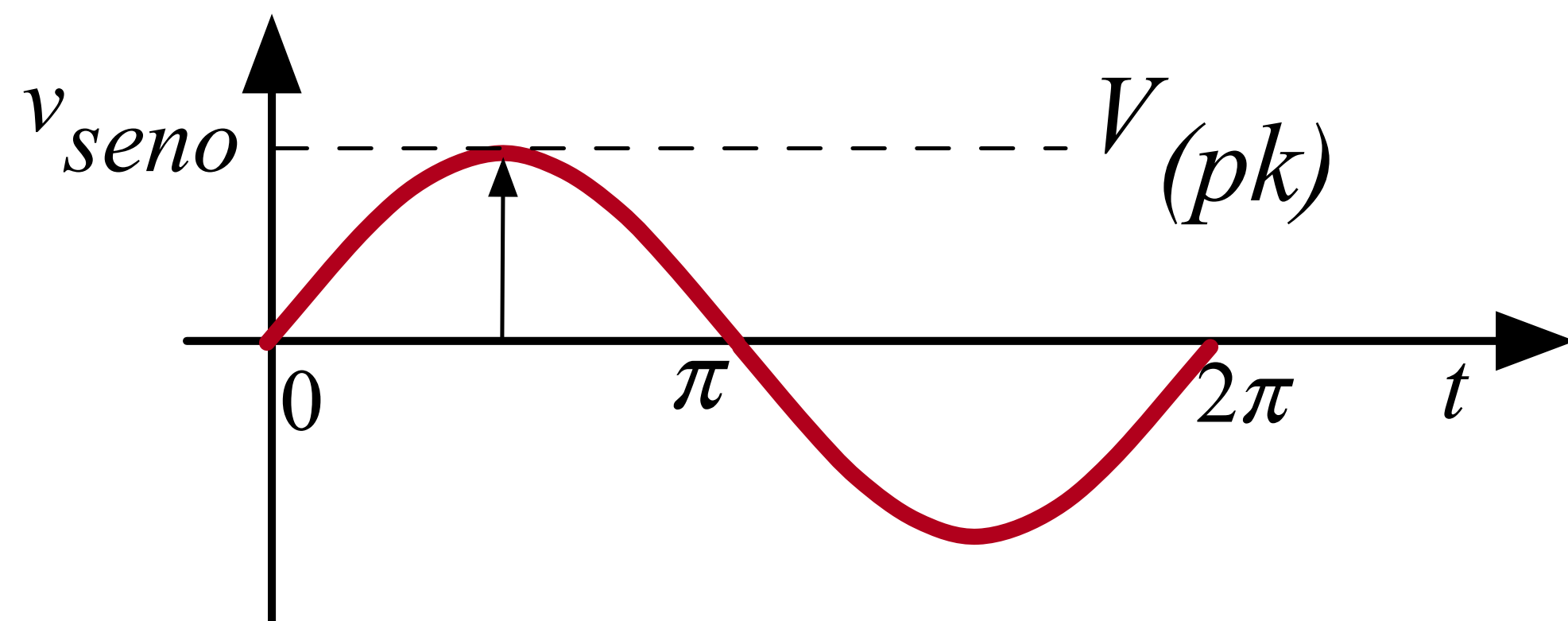

$$2\pi = 360^\circ$$

$$\omega = 2\pi \cdot F \text{ [rad / s]}$$

$$F = \frac{1}{T} \text{ [Hz]}$$

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{60} = 16,67 \text{ ms}$$

$$\omega = 2\pi \cdot F = 2\pi \cdot 60 \cong 377 \text{ rad / s}$$


$$V_{(pk)} = \text{definido}$$

$$v(t) = V_{(pk)} \cdot \text{seno}(\omega \cdot t + \phi) \quad \text{onde } \phi \text{ é ângulo de defasagem.}$$

$$V_{(ef)} = V_{(RMS)} = \frac{V_{(pk)}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{(med)} = V_{(cc)} = V_{(avg)} = 0$$

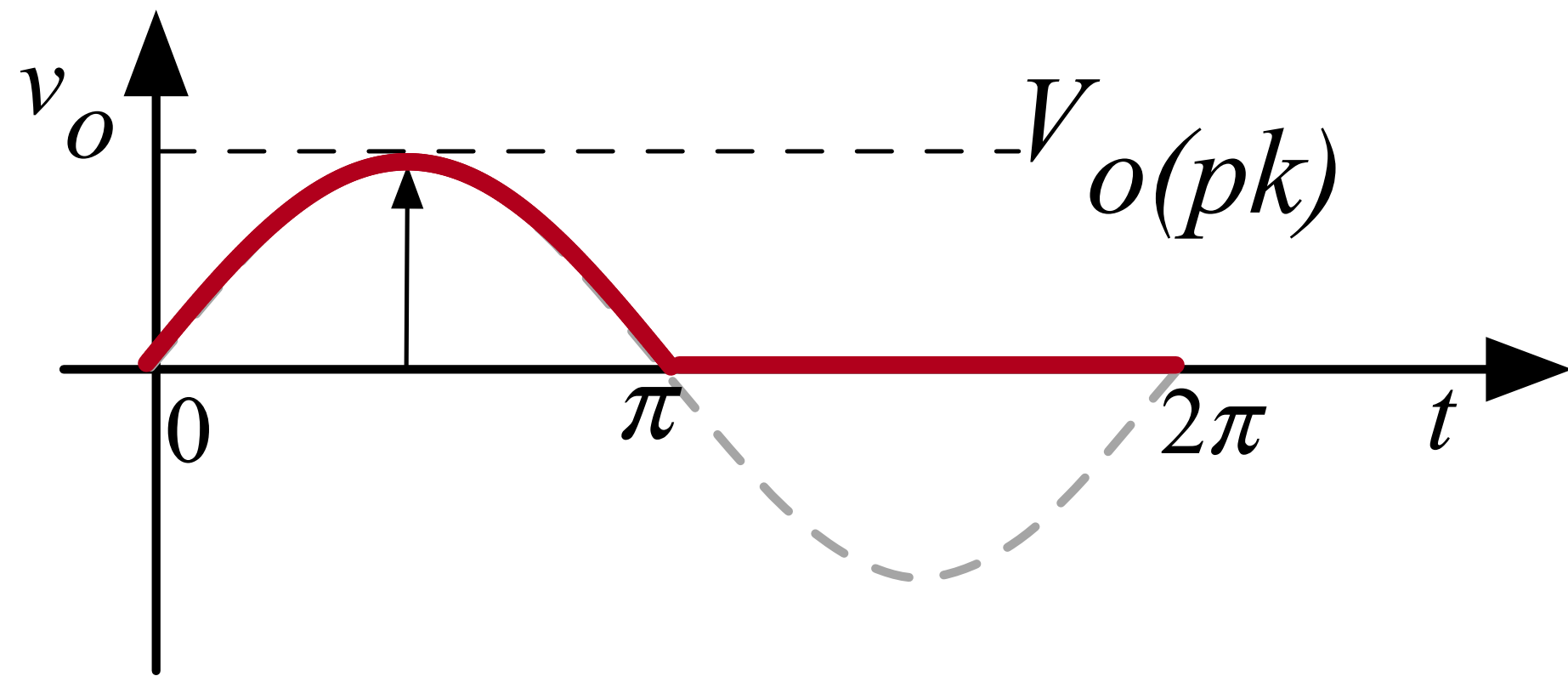
Senoidal retificada: meia onda e onda completa



$$V_{o(pk)} = \text{definido}$$

$$V_{d(ef)} = \frac{V_{d(pk)}}{2}$$


$$V_{d(med)} = \frac{V_{d(pk)}}{\pi}$$

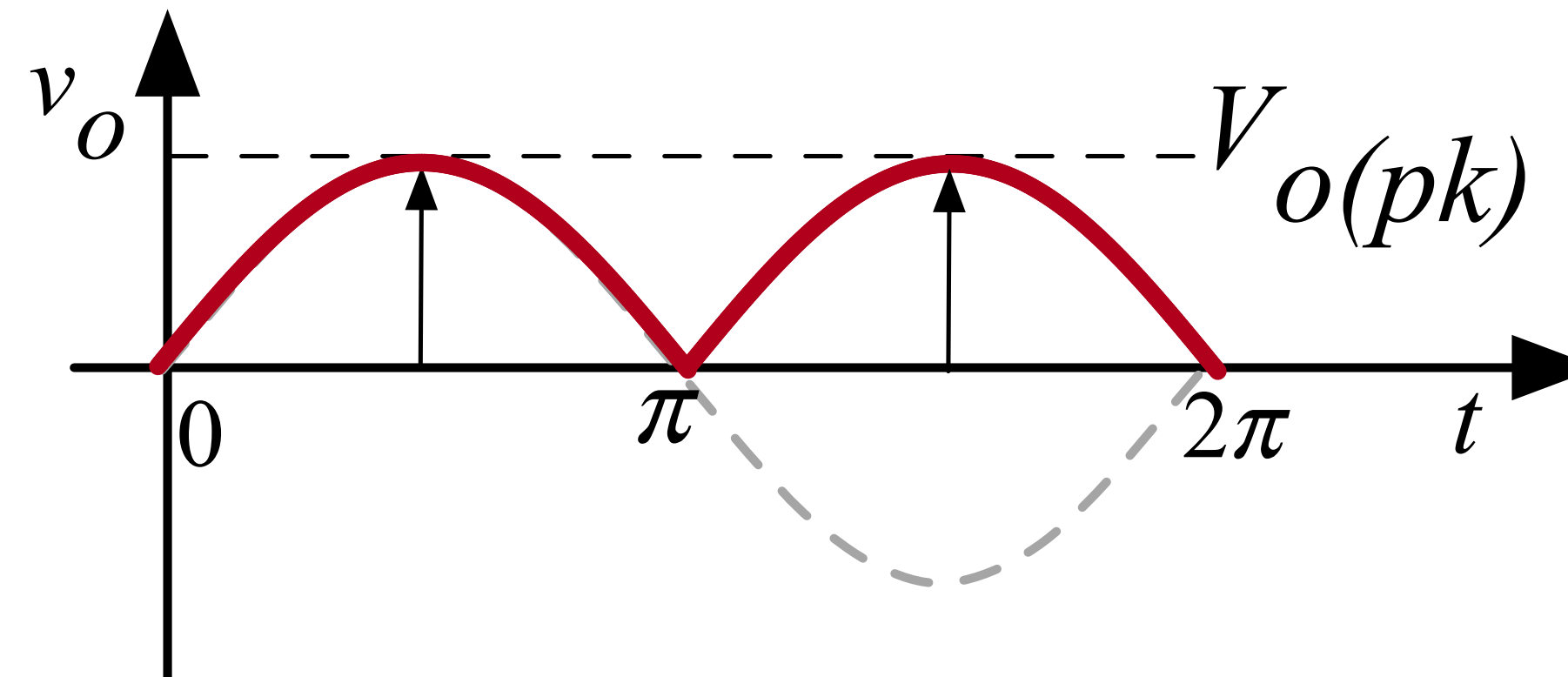

$$V_{o(pk)} = \text{definido}$$


$$V_{d(ef)} = \frac{V_{d(pk)}}{\sqrt{2}}$$
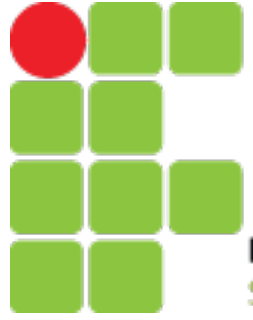
$$V_{d(med)} = 2 \cdot \frac{V_{d(pk)}}{\pi}$$




INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Forma de onda quadrada

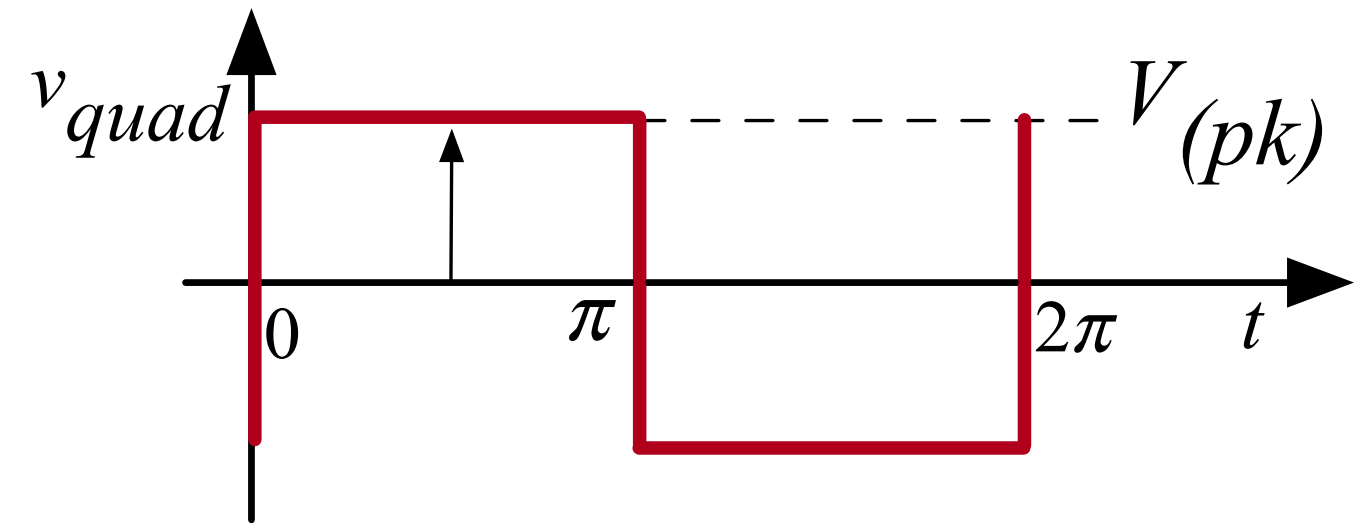


$$V_{\alpha(ef)} = V_{\alpha(pk)}$$

$$V_{\alpha(med)} = 0$$

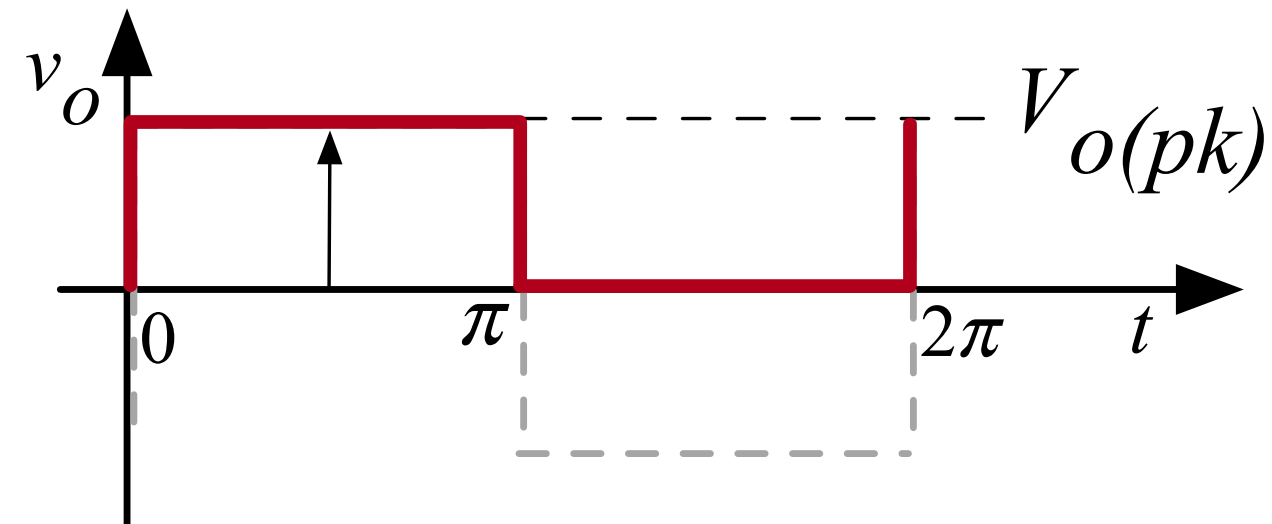

$$V_{\alpha(ef)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{\sqrt{2}}$$
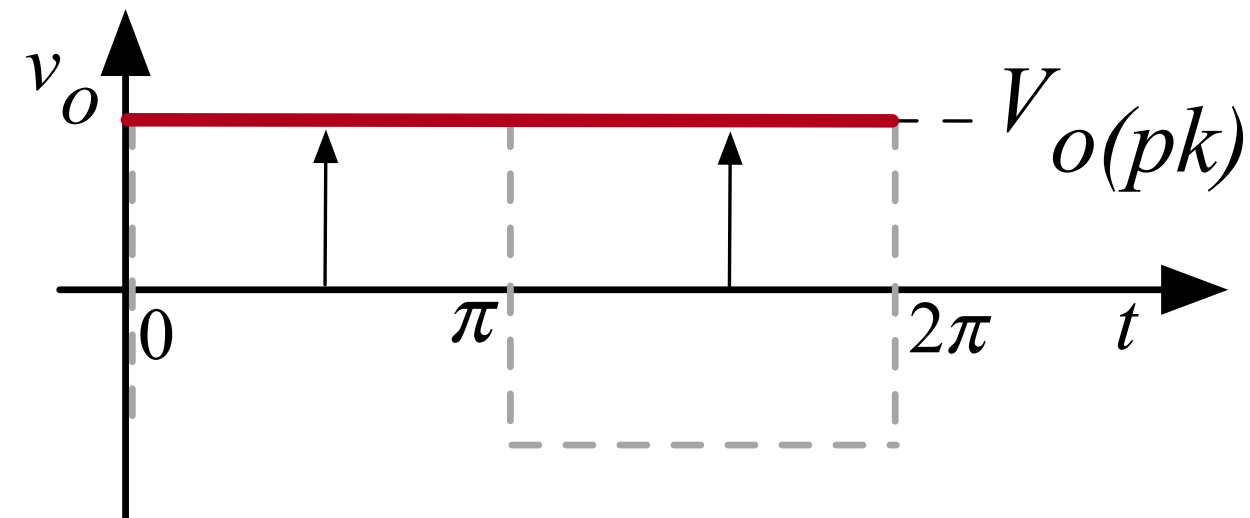
$$V_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{2}$$




$$V_{\alpha(ef)} = V_{\alpha(pk)}$$

$$V_{\alpha(med)} = 2 \cdot \frac{V_{\alpha(pk)}}{2} = V_{\alpha(pk)}$$

$V_{(pk)}$ = definido

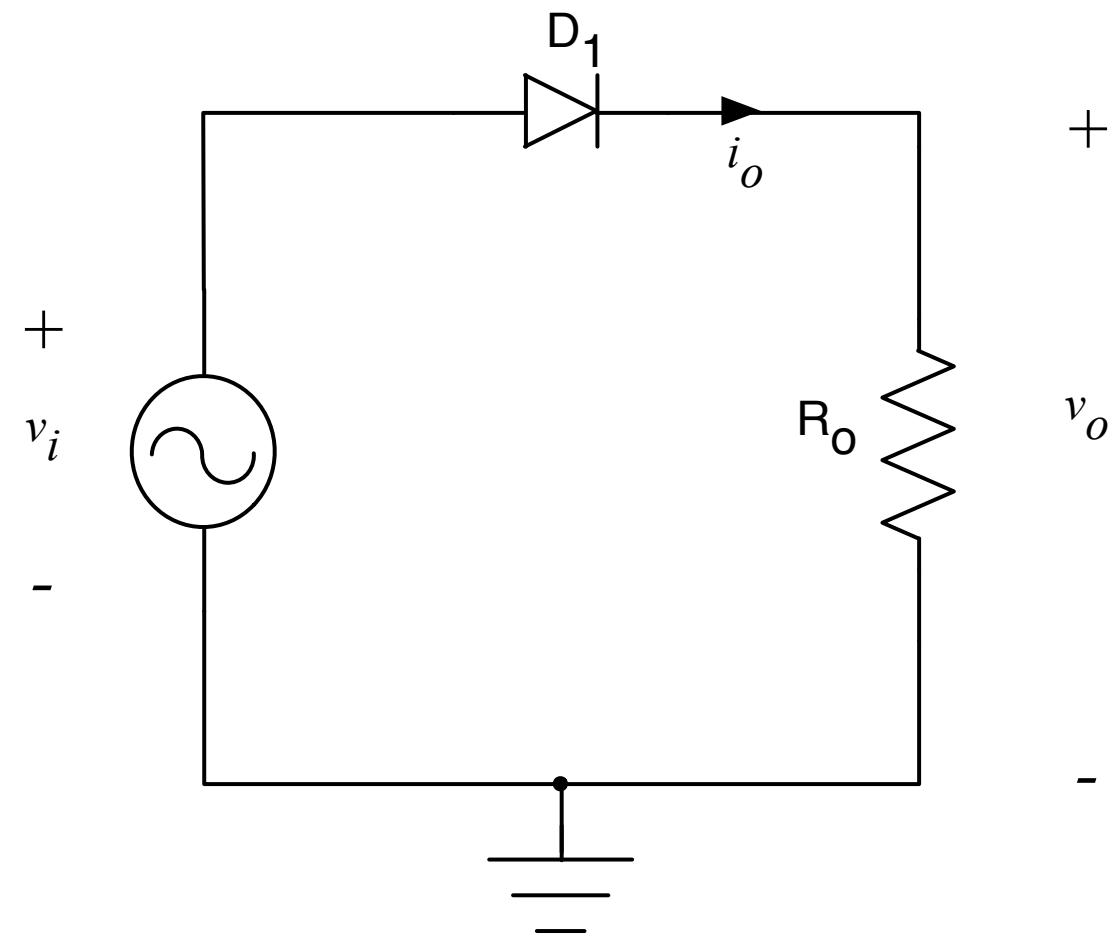Retificador de meia onda (carga resistiva)






$$V_{i(pk)} = \text{definido}$$

$$V_{o(pk)} = V_{i(pk)} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{R_o}$$

$$V_{o(ef)} = \frac{V_{d(pk)}}{2} \rightarrow I_{o(ef)} = \frac{V_{o(ef)}}{R_o}$$
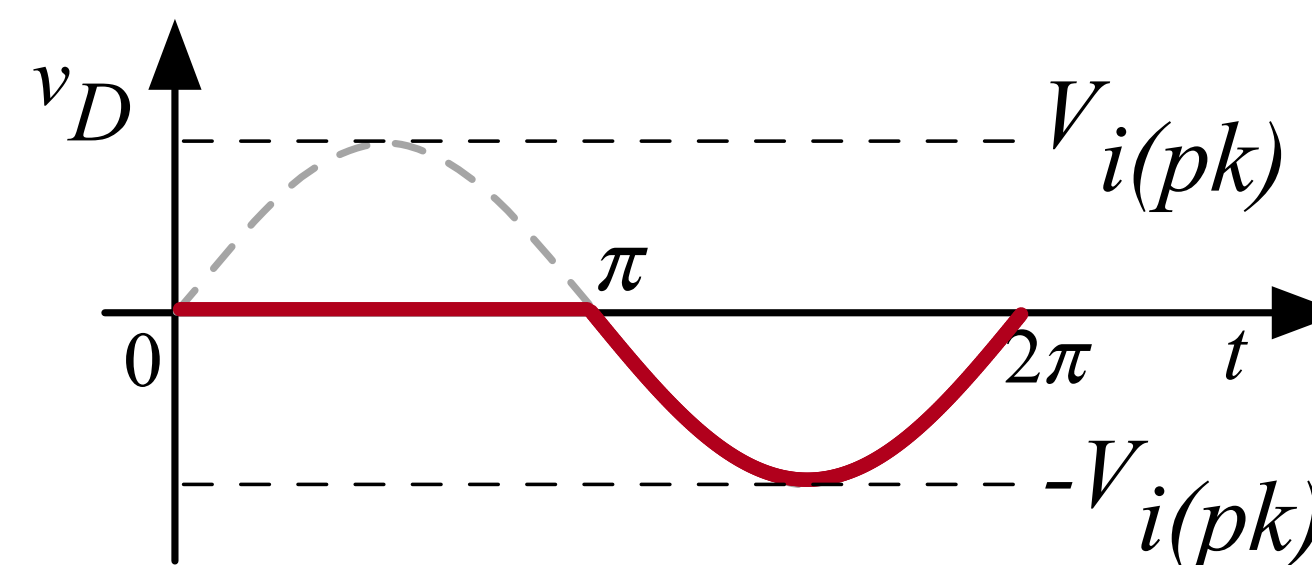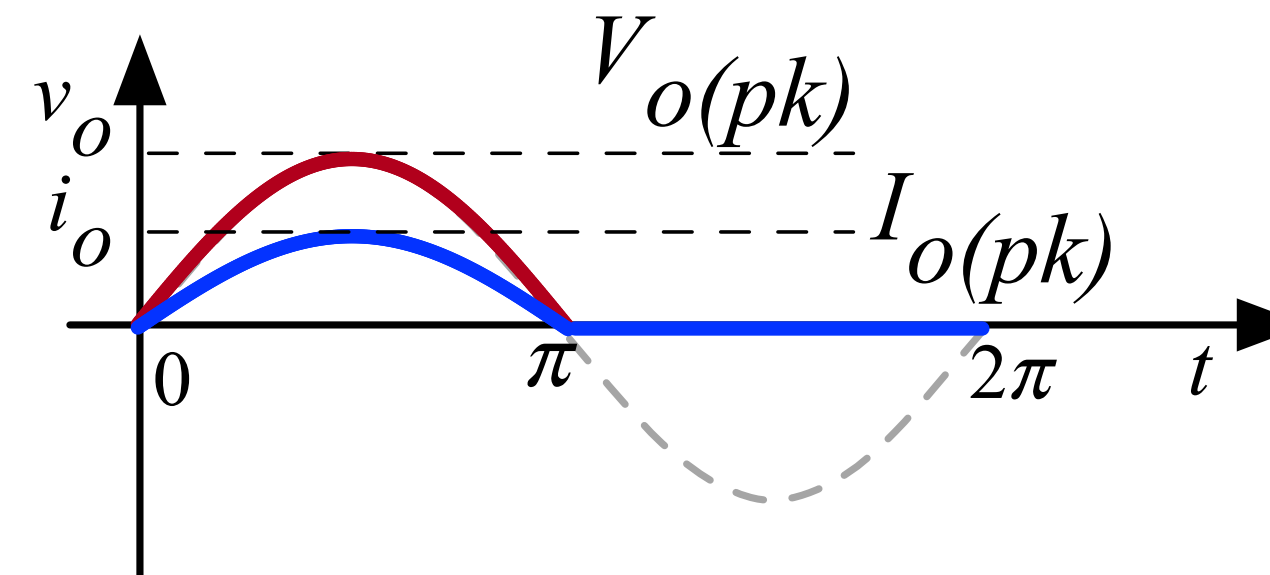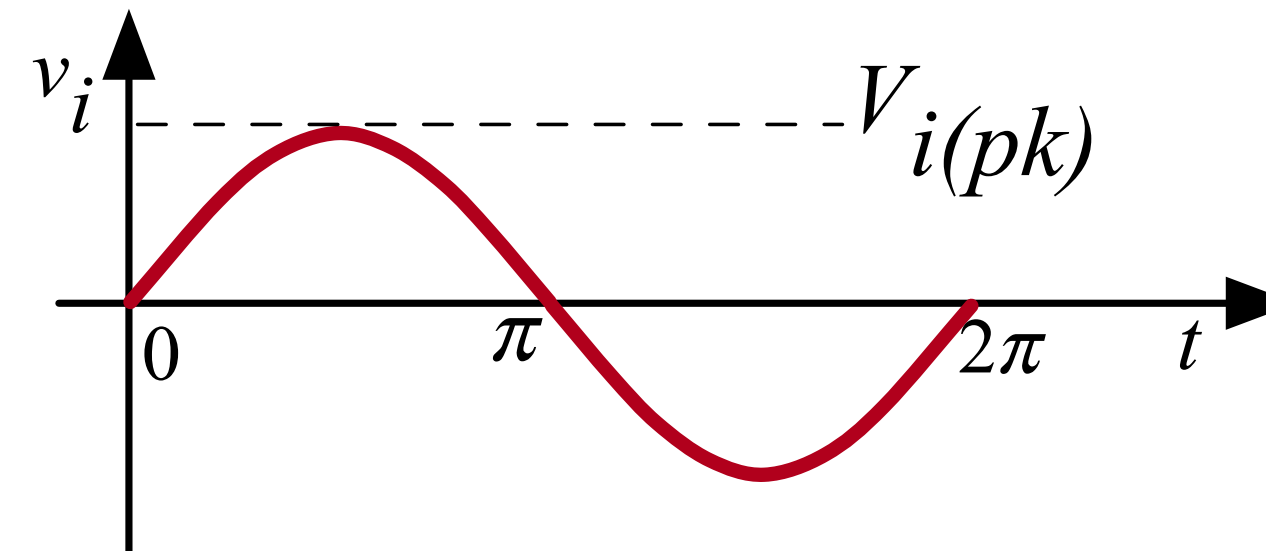
$$V_{o(med)} = \frac{V_{d(pk)}}{\pi} \rightarrow I_{o(med)} = \frac{V_{o(med)}}{R_o}$$




Retificador de meia onda (carga mista)

$$X_{Lo} = \omega \cdot L_o = 2\pi \cdot F \cdot L_o \rightarrow Z_o = R_o + j \cdot X_{Lo} \rightarrow |Z_o| = \sqrt{R_o^2 + X_{Lo}^2} \rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_{Lo}}{R_o} \right)$$

$$\beta = 1,14 \cdot \phi + 180 [^\circ] \rightarrow 0 \leq \phi \leq 70^\circ$$

$$\beta = 3 \cdot \phi + 50 [^\circ] \rightarrow 70 \leq \phi \leq 360^\circ$$



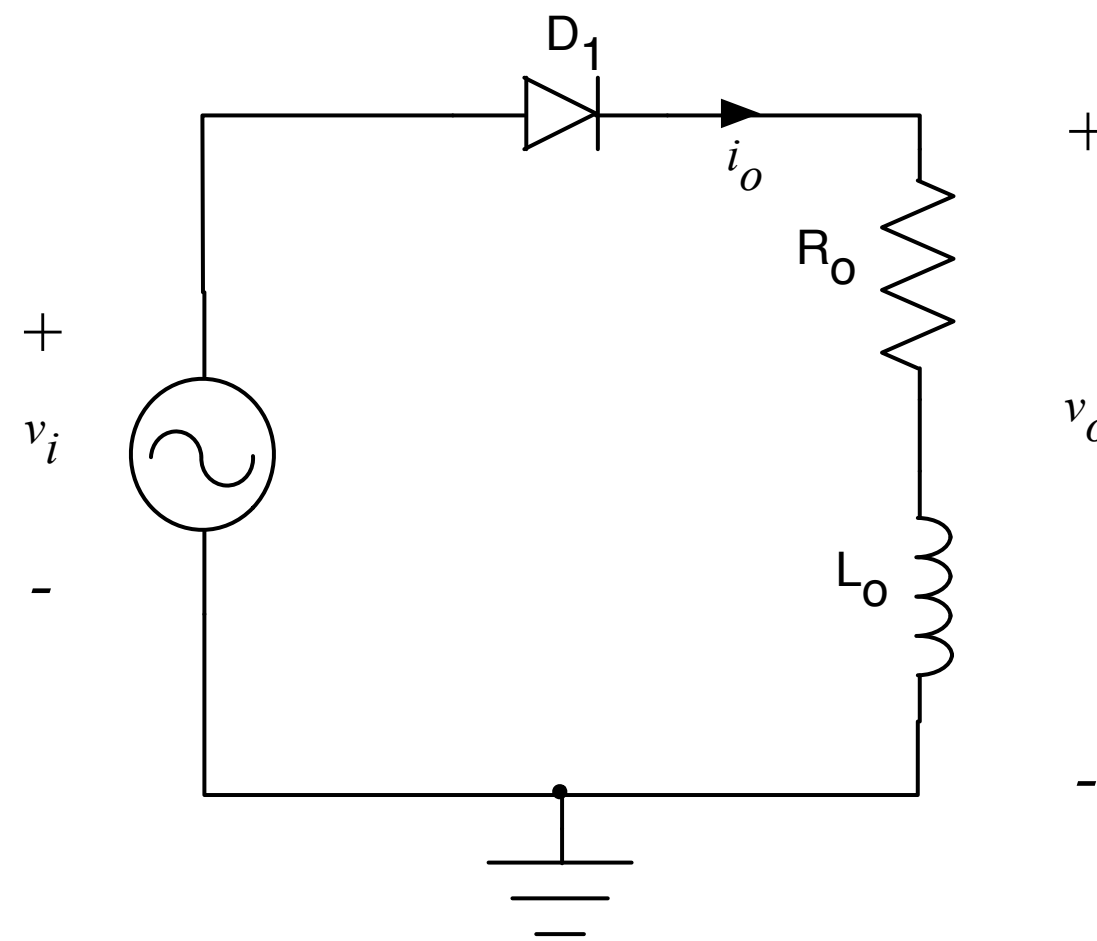
$$\beta = 360^\circ \rightarrow 85 \leq \phi \leq 90^\circ$$




$$V_{o(pk)} = V_{i(pk)} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{Z_o}$$

$$V_{\alpha(ef)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{2} \cdot \sqrt{\frac{\beta - \cos(\beta) \cdot \text{sen}(\beta)}{\pi}} \rightarrow I_{\alpha(ef)} \cong \frac{V_{\alpha(ef)}}{R_o} \rightarrow \text{ou} \rightarrow I_{\alpha(ef)} \cong 1,7 \cdot I_{\alpha(med)}$$
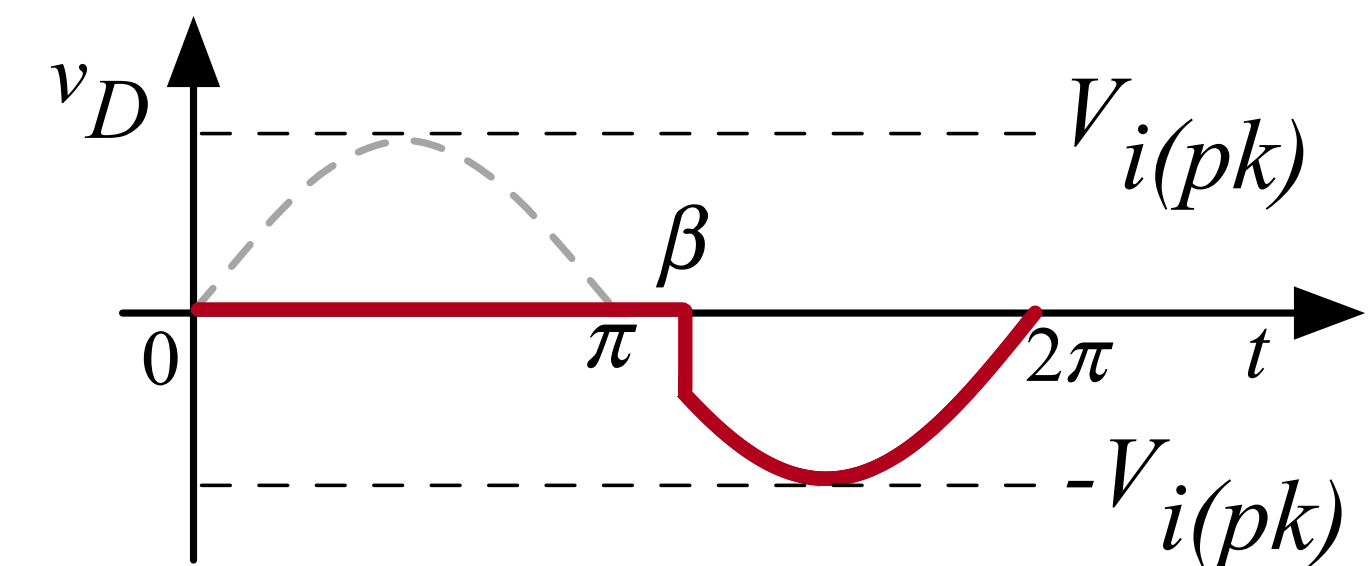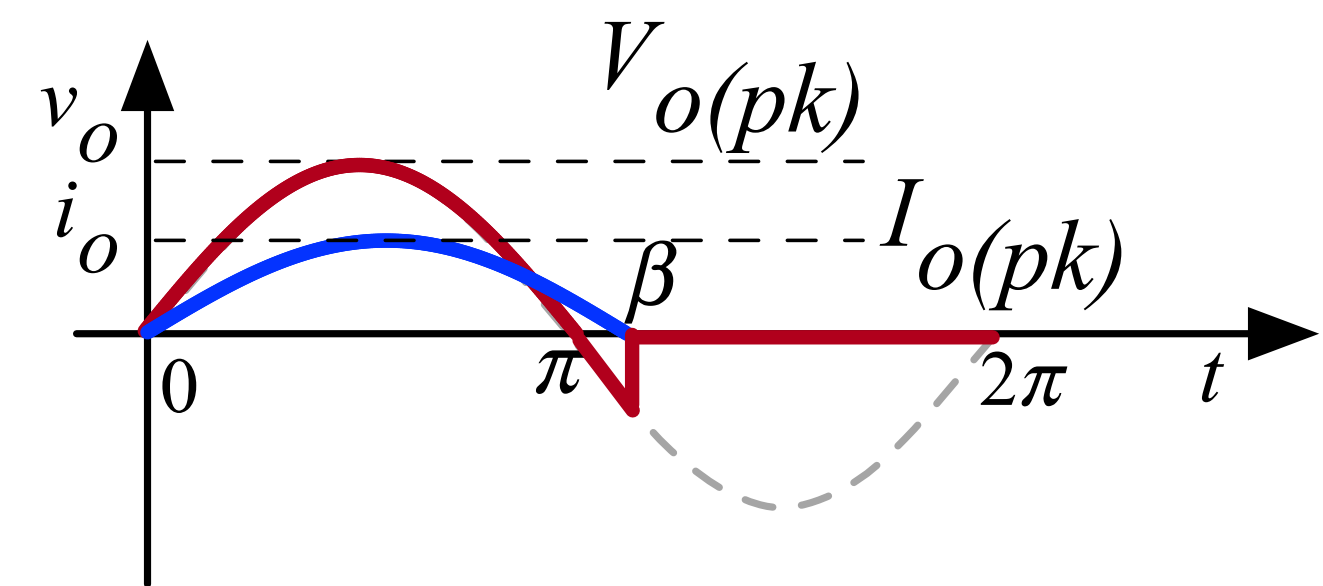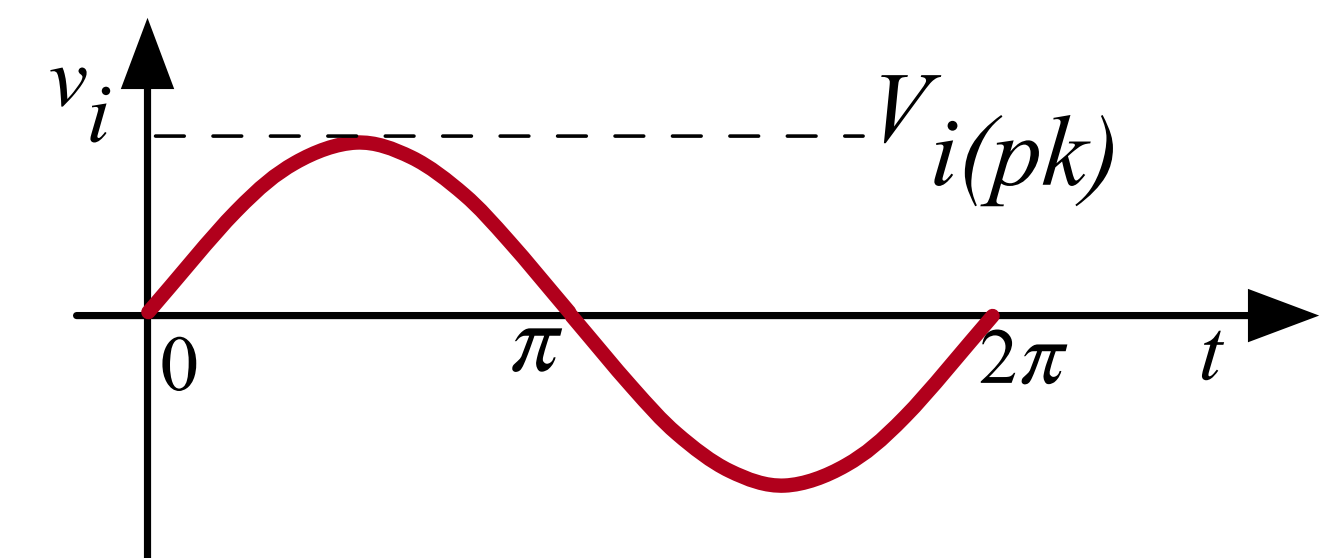
$$V_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{2\pi} \cdot (1 - \cos(\beta)) \rightarrow I_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(med)}}{R_o}$$



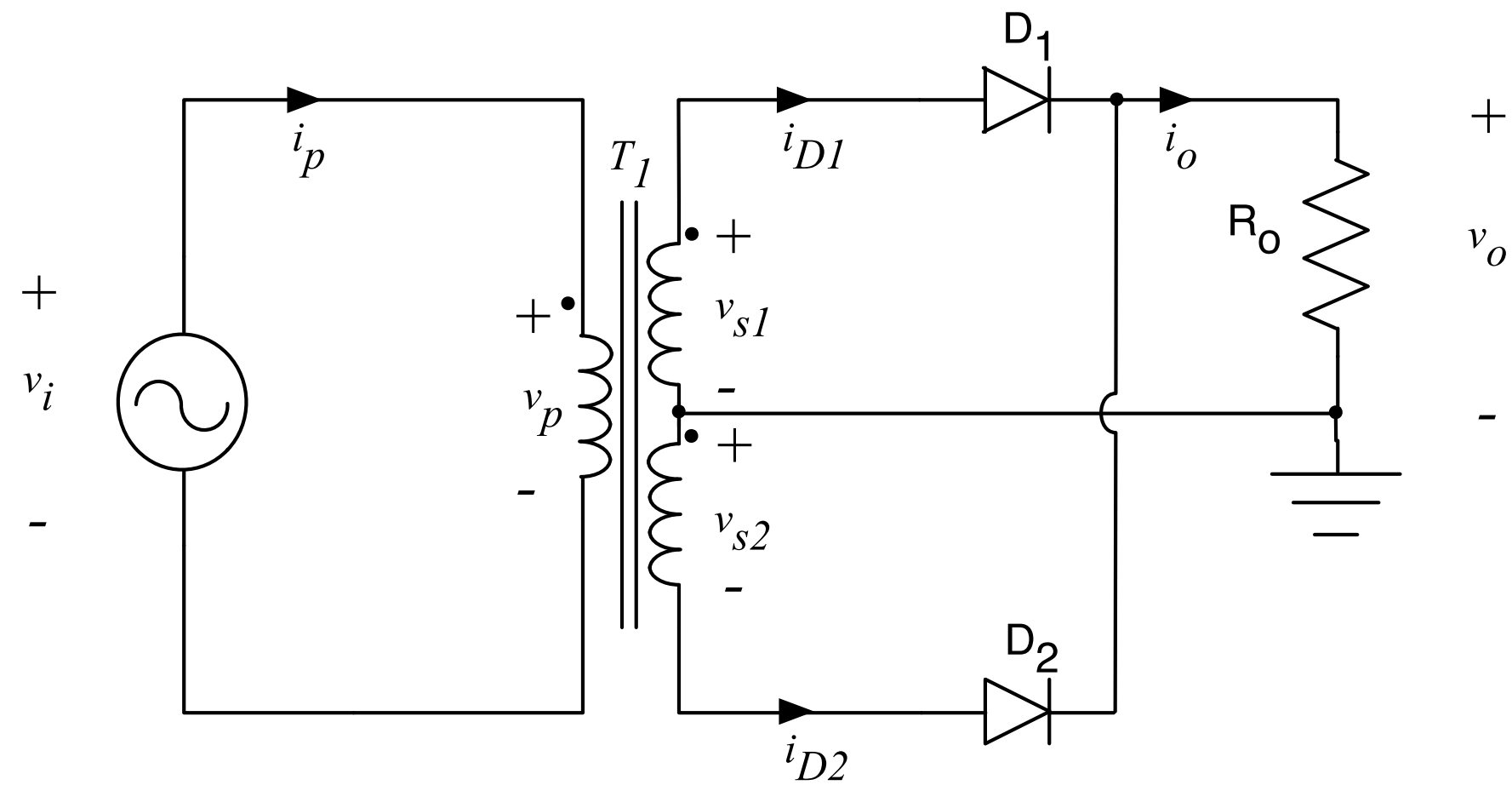Retificador onda completa com ponto médio






$V_{i(pk)}$ = definido

$$V_{s1(pk)} = V_{s2(pk)} = \frac{V_{p(pk)}}{n} = \frac{V_{i(pk)}}{n} \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s}$$

$$V_{o(pk)} = V_{s(pk)} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{R_o}$$


$$V_{\alpha(ef)} = V_{s(ef)} = \frac{V_{s(pk)}}{\sqrt{2}} \rightarrow I_{\alpha(ef)} = \frac{V_{o(ef)}}{R_o}$$
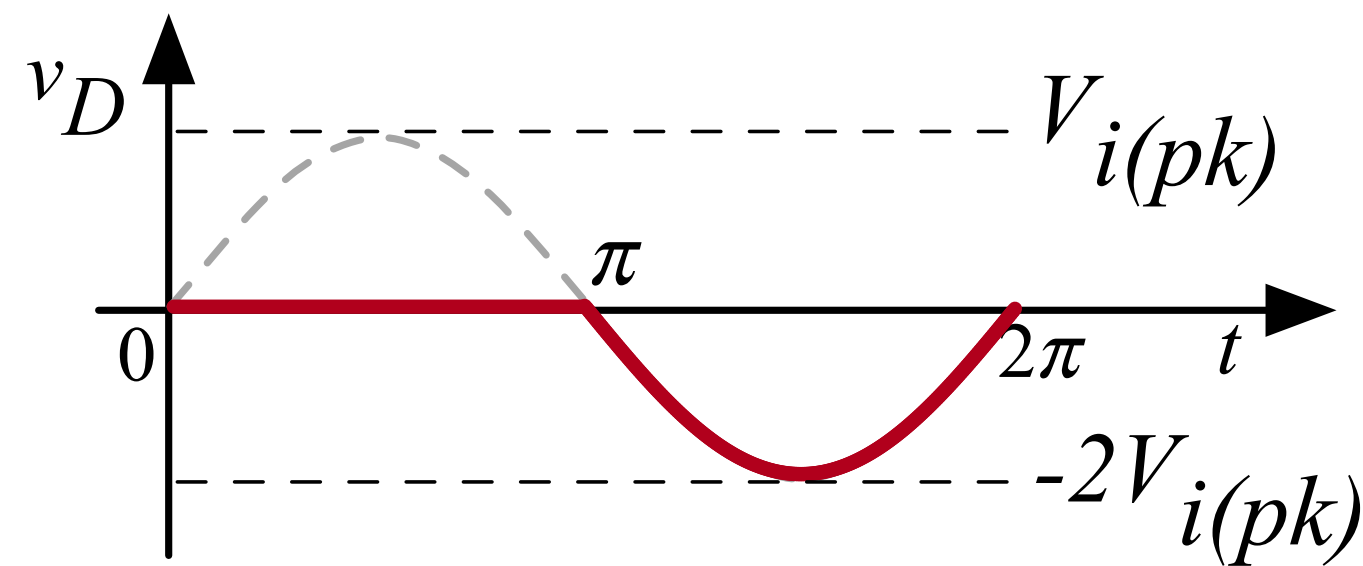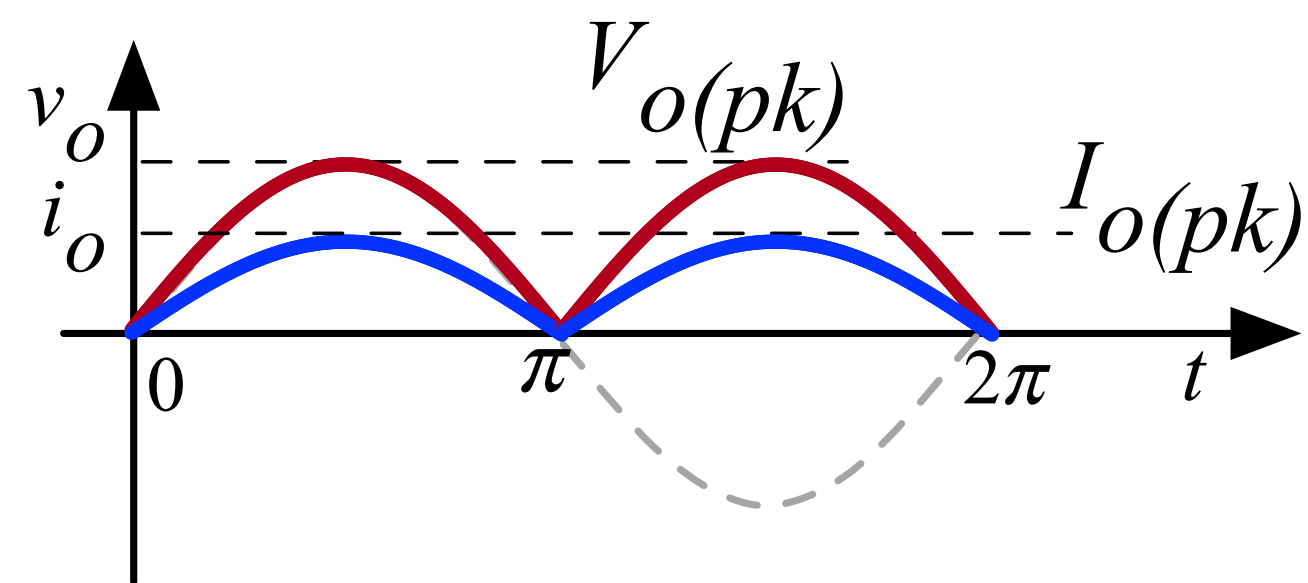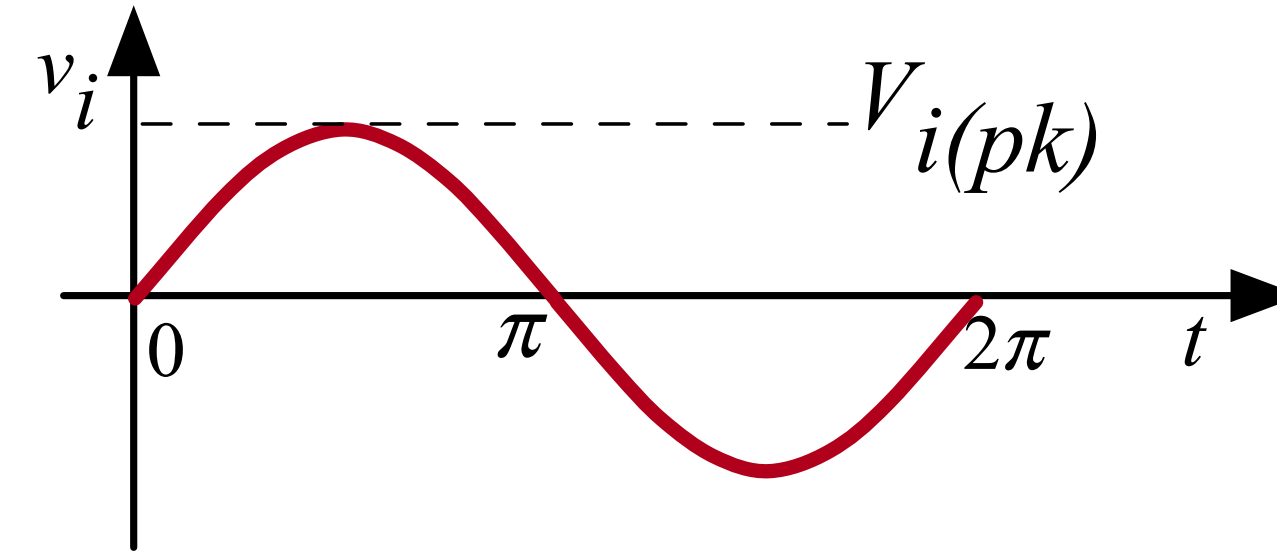
$$V_{\alpha(med)} = 2 \cdot \frac{V_{\alpha(pk)}}{\pi} \rightarrow I_{\alpha(med)} = \frac{V_{o(med)}}{R_o}$$



$$V_{RRM} = 2 \cdot V_{i(pk)}$$

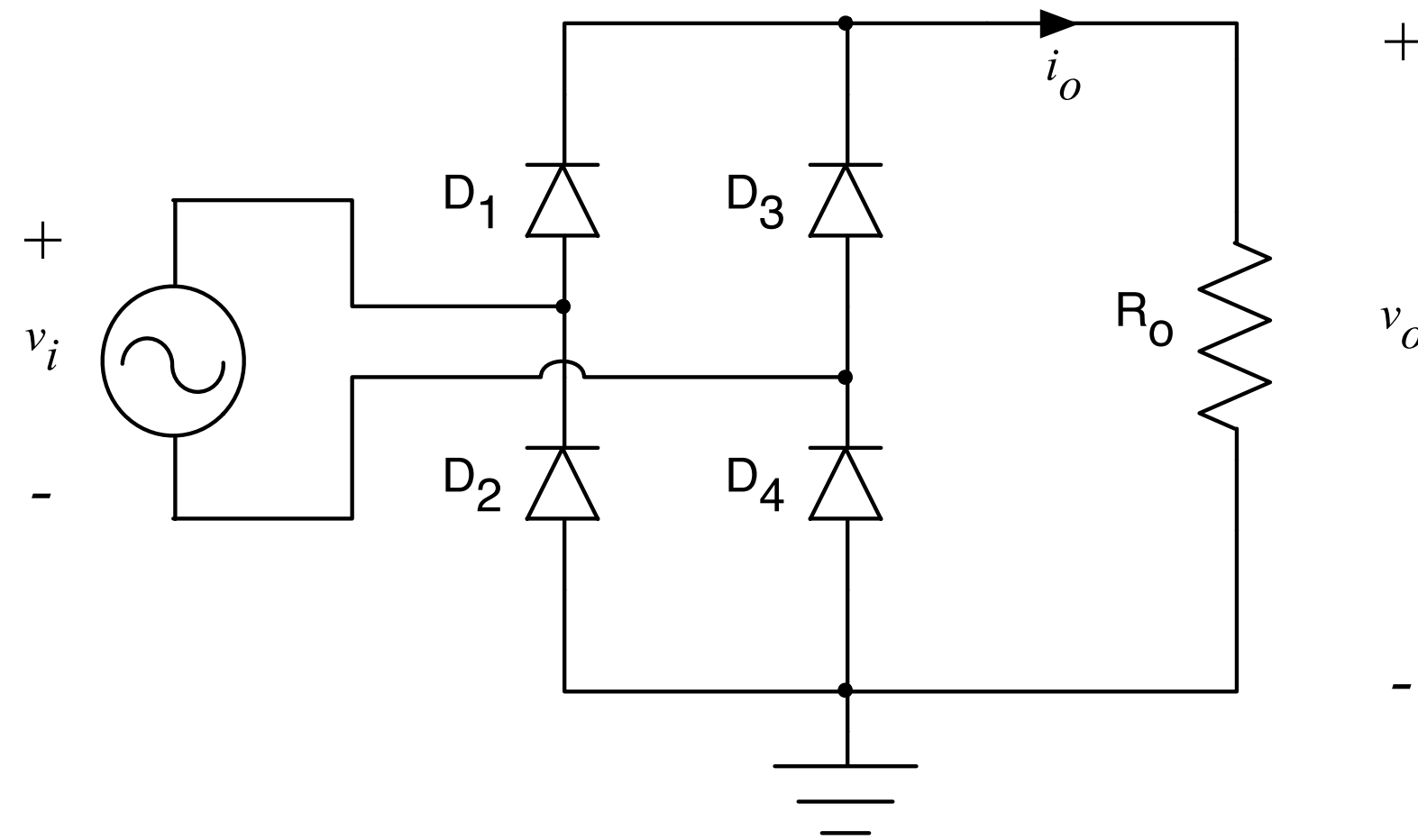Retificador onda completa em ponte completa






$$V_{i(pk)} = \text{definido}$$


$$V_{o(pk)} = V_{i(pk)} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{R_o}$$

$$V_{d(ef)} = V_{i(ef)} \rightarrow I_{o(ef)} = \frac{V_{o(ef)}}{R_o}$$
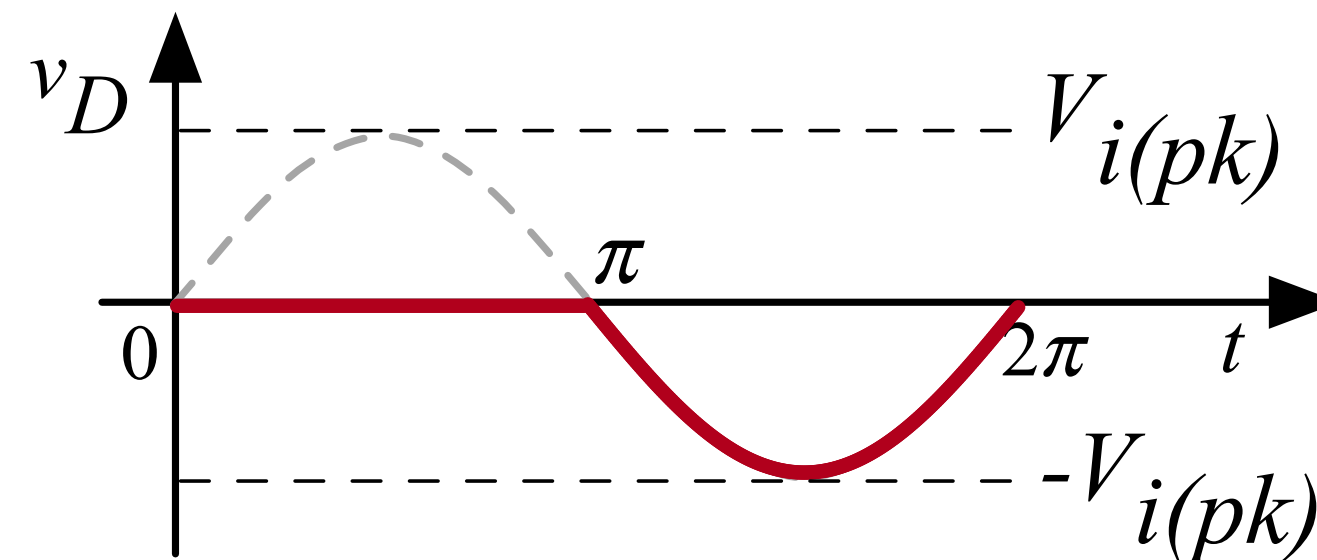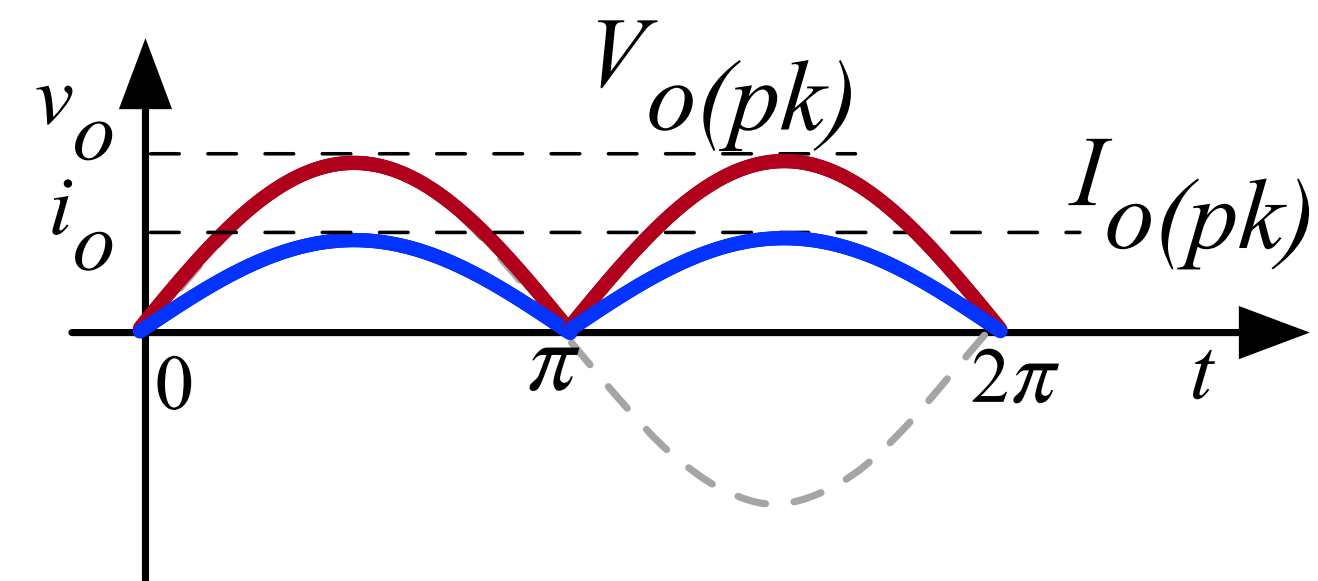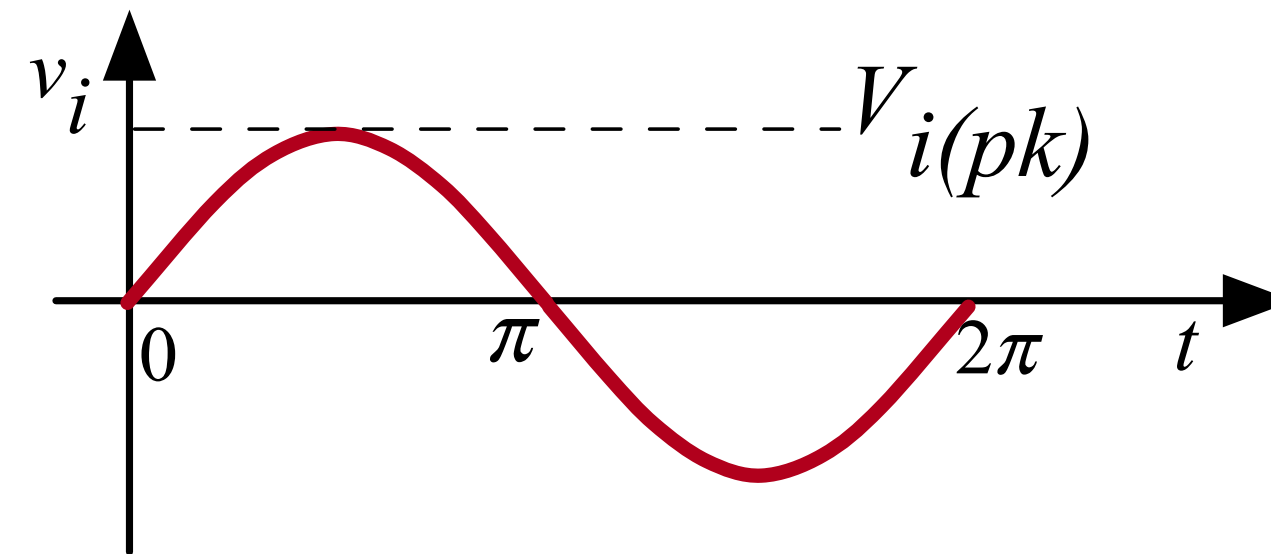
$$V_{d(med)} = 2 \cdot \frac{V_{d(pk)}}{\pi} \rightarrow I_{o(med)} = \frac{V_{o(med)}}{R_o}$$



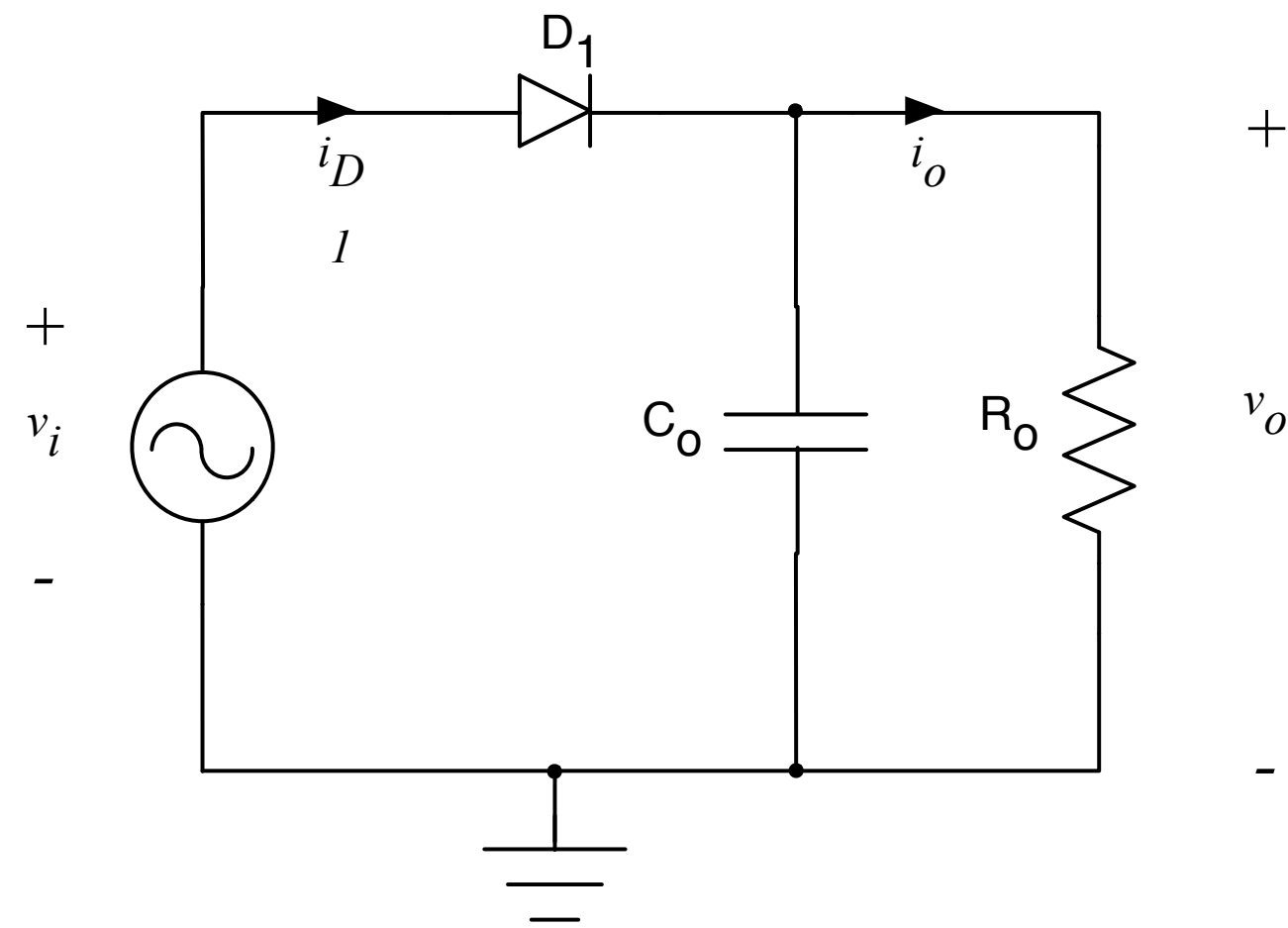Retificador meia onda com filtro capacitivo



$$P_o = \frac{V_o^2}{R_o} [W]$$

$V_{i(pk)}$ = definido

$$V_{c(max)} = V_{o(max)} = V_{i(pk)}$$




$$V_{c(min)} = V_{o(min)} = V_{i(pk)} - \Delta V_o$$

$$\Delta V_o = \Delta V_o \% \cdot V_{i(pk)}$$





$$V_o = V_{o(ave)} = \frac{V_{o(max)} + V_{o(min)}}{2}$$

$$C_o = \frac{2 \cdot P_o}{F_i \cdot \left[\left(V_{c(max)} \right)^2 - \left(V_{c(min)} \right)^2 \right]} [Farad]$$
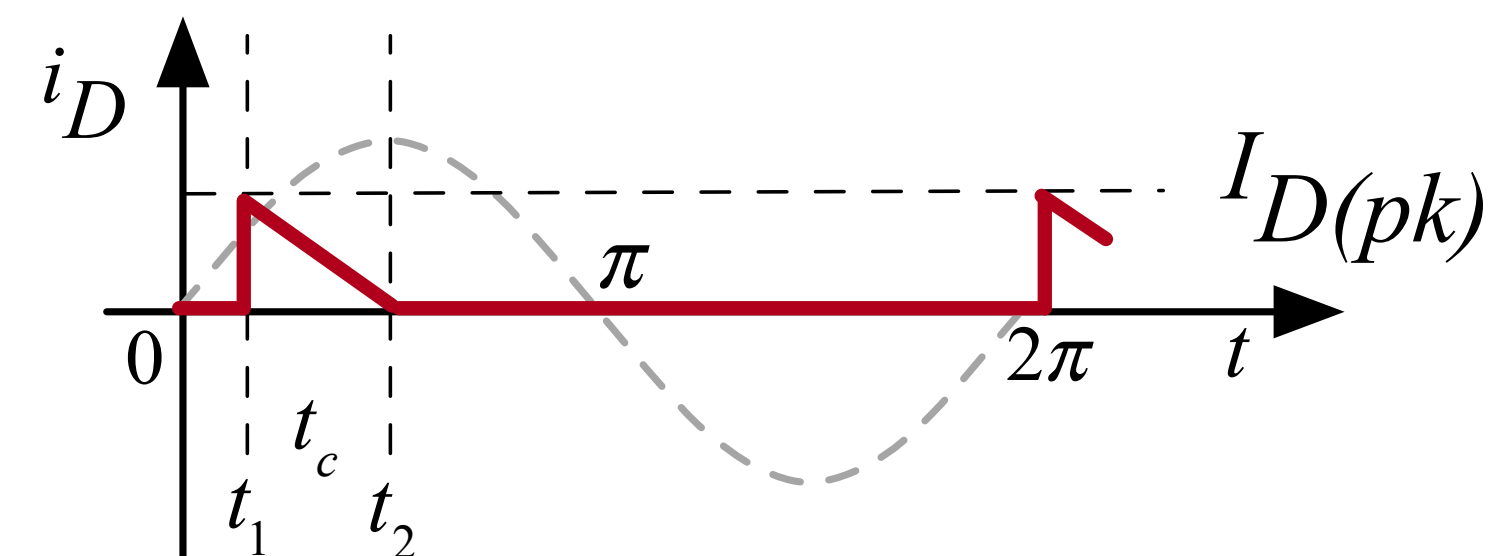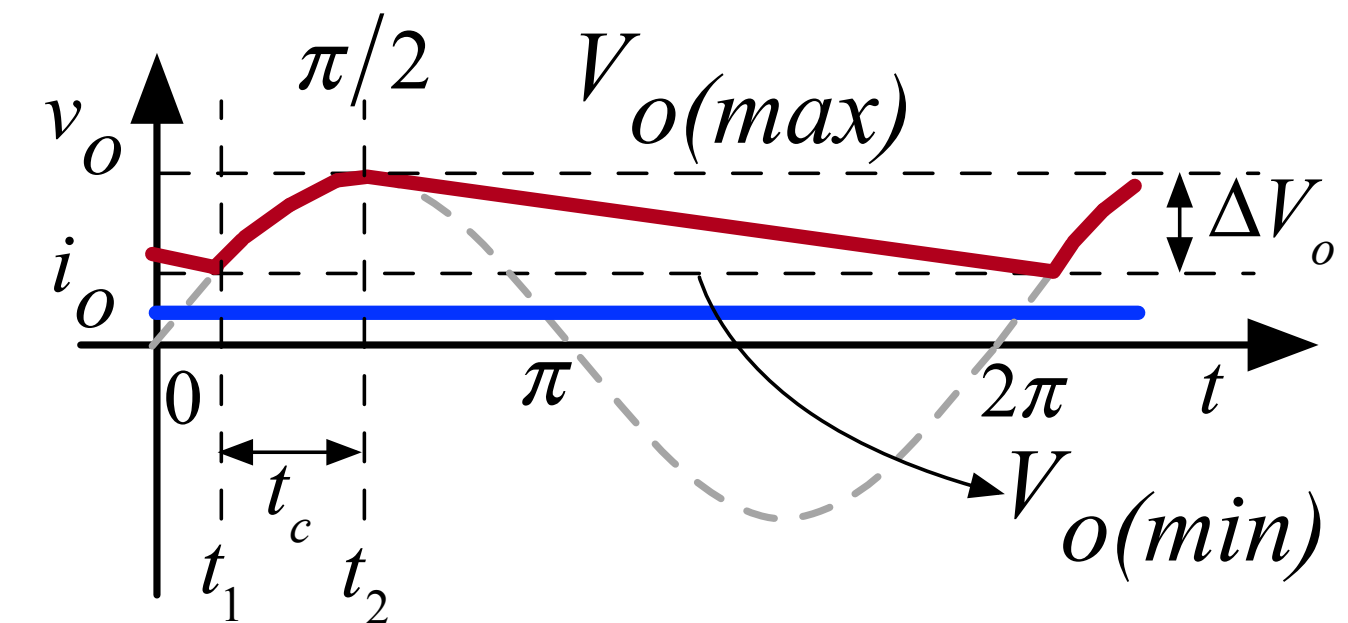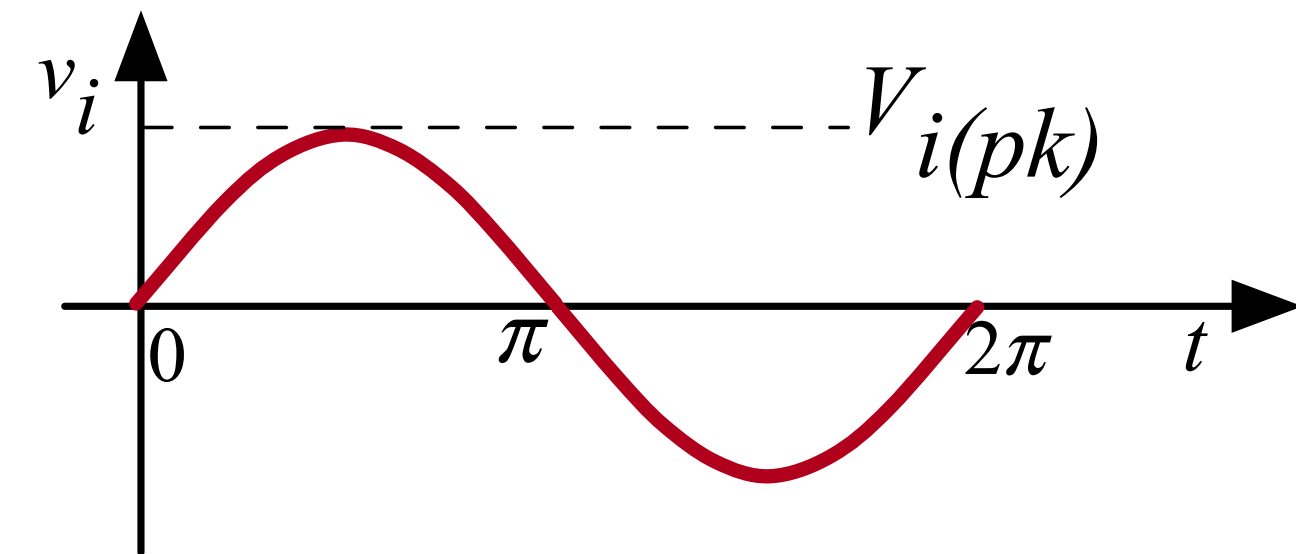
$$t_c = t_2 - t_1 = \frac{\cos^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_{o(max)}} \right)}{2\pi \cdot F_i} \rightarrow I_{D(max)} = \frac{2 \cdot C_o \cdot \Delta V_o}{t_c}$$



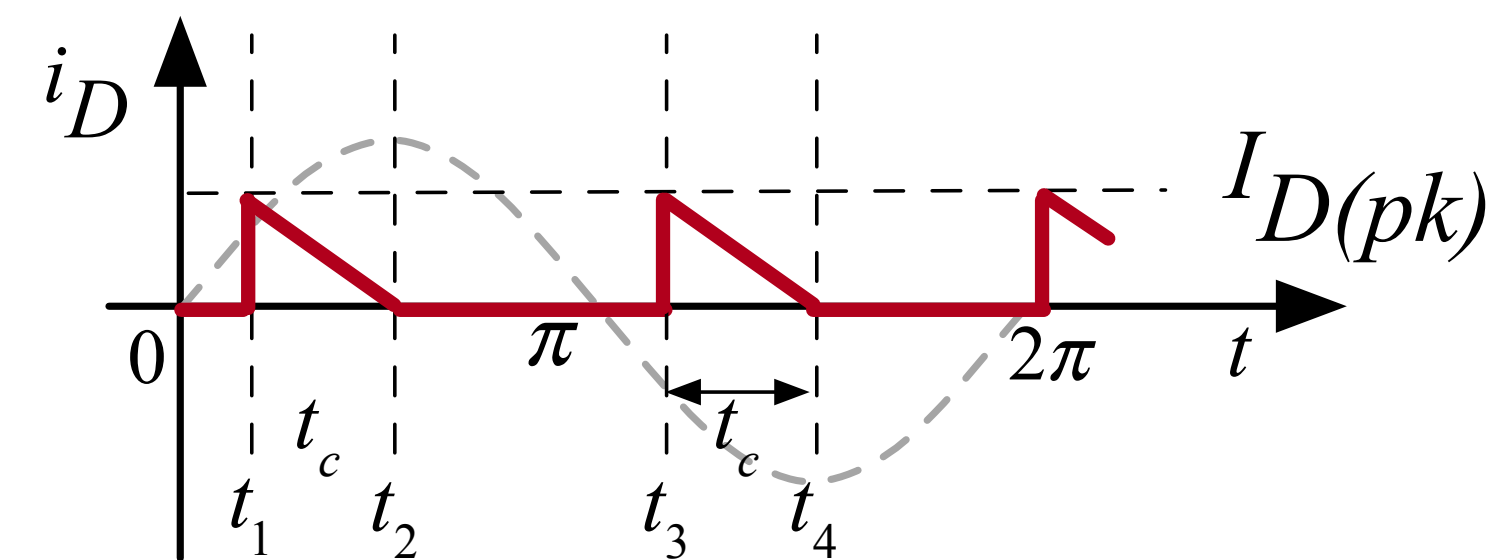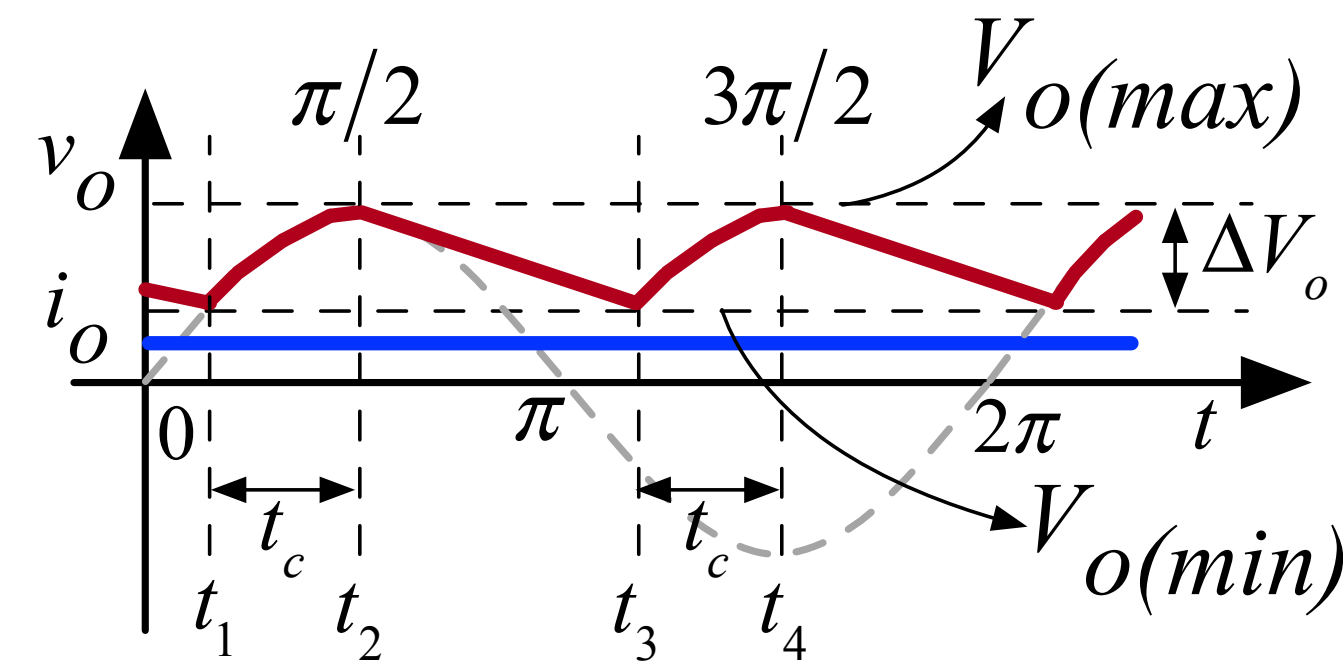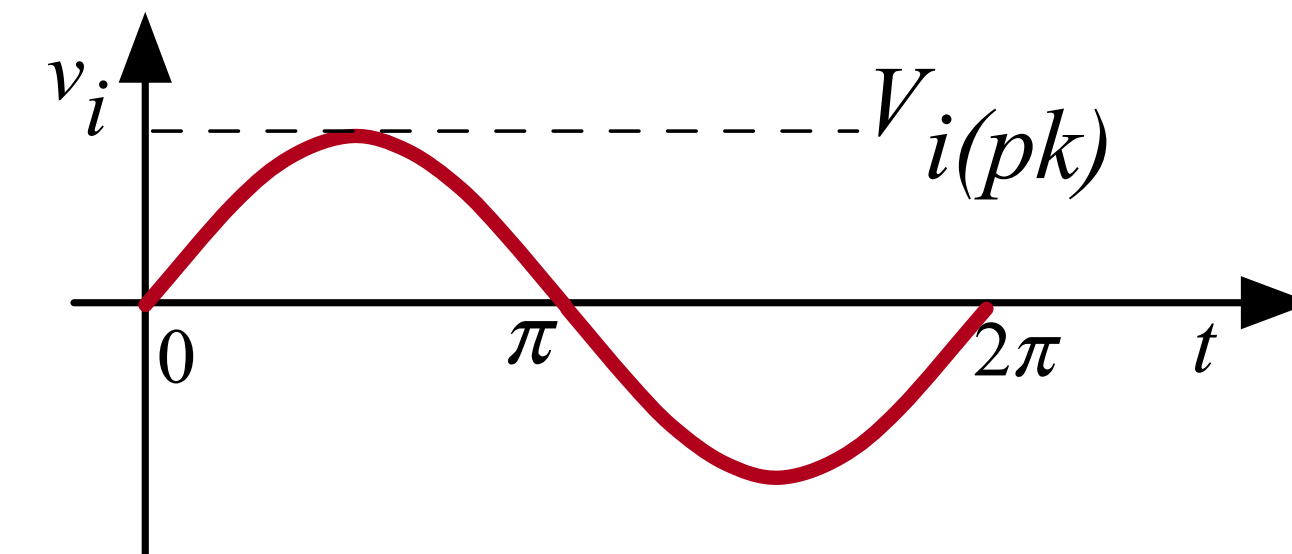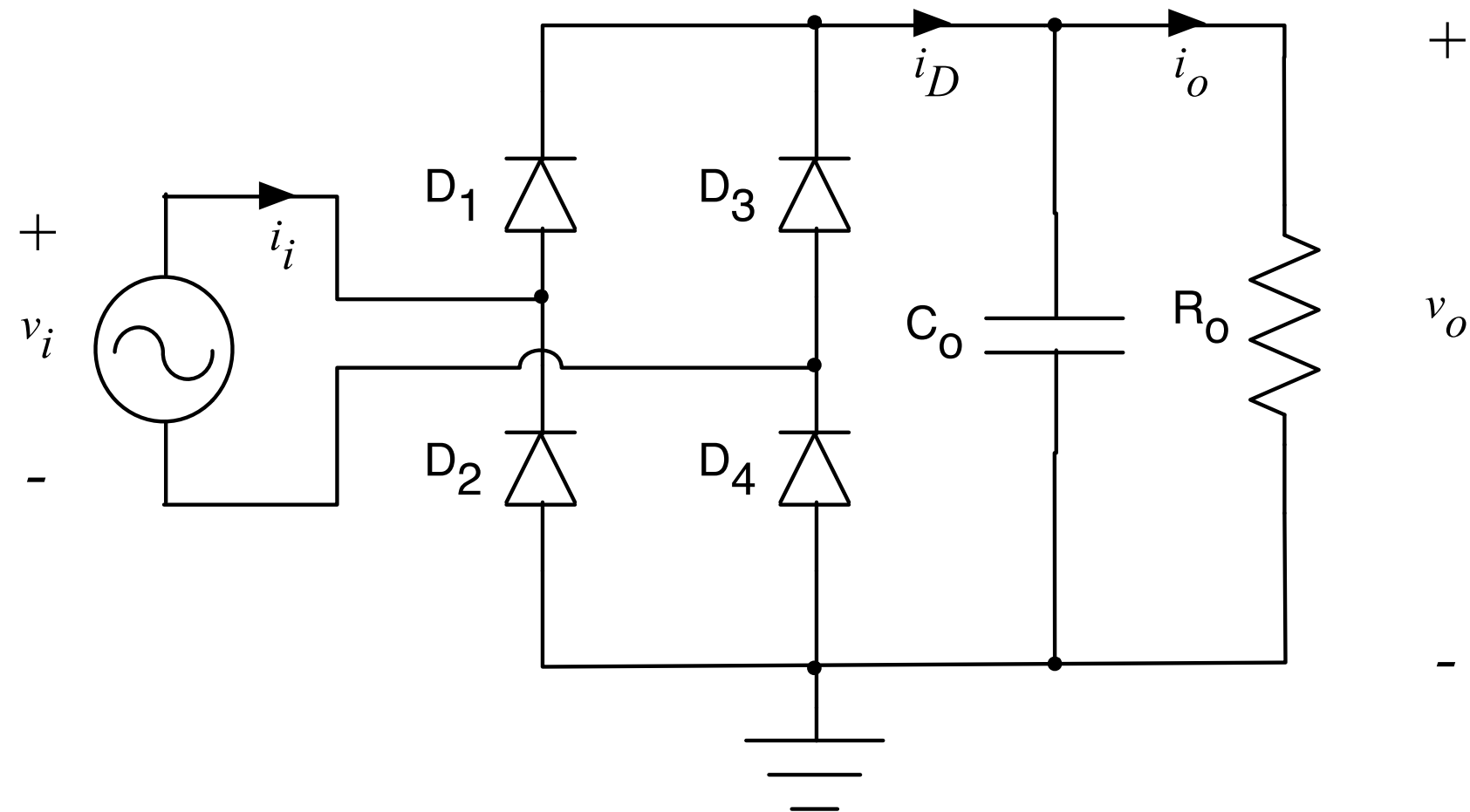Retificador onda completa com filtro capacitivo



$$V_{i(pk)} = \text{definido}$$

$$P_o = \frac{V_o^2}{R_o} [W]$$

$$V_{c(max)} = V_{o(max)} = V_{i(pk)}$$

$$C_o = \frac{P_o}{F_i \cdot \left[\left(V_{c(max)} \right)^2 - \left(V_{c(min)} \right)^2 \right]} [Farad]$$


$$V_{c(min)} = V_{o(min)} = V_{i(pk)} - \Delta V_o$$

$$\Delta V_o = \Delta V_o \% \cdot V_{i(pk)}$$

$$V_o = V_{o(ave)} = \frac{V_{o(max)} + V_{o(min)}}{2}$$

$$t_c = t_2 - t_1 = \frac{\cos^{-1} \left(\frac{V_{o(min)}}{V_{o(max)}} \right)}{2\pi \cdot F_i} \rightarrow I_{D(max)} = \frac{2 \cdot C_o \cdot \Delta V_o}{t_c}$$

Retificador controlado de meia onda



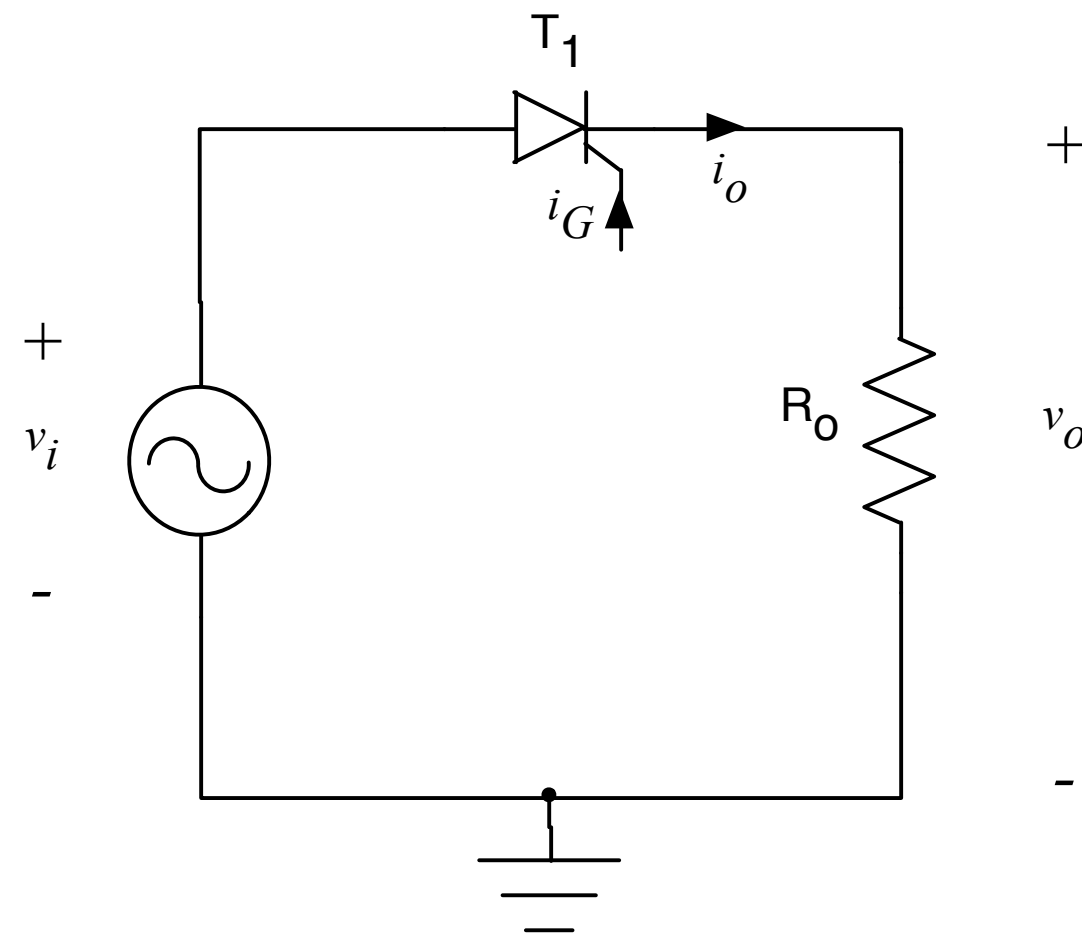


$V_{i(pk)}$ = definido





$$V_{o(pk)} = \begin{cases} V_{i(pk)} \rightarrow \alpha < 90^\circ \\ V_{i(pk)} \cdot \text{sen}(\alpha) \rightarrow 90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ \end{cases} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{R_o}$$

$$V_{\alpha(ef)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{2} \cdot \sqrt{\frac{\pi - \alpha + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)}{\pi}} \rightarrow I_{\alpha(ef)} = \frac{V_{\alpha(ef)}}{R_o}$$
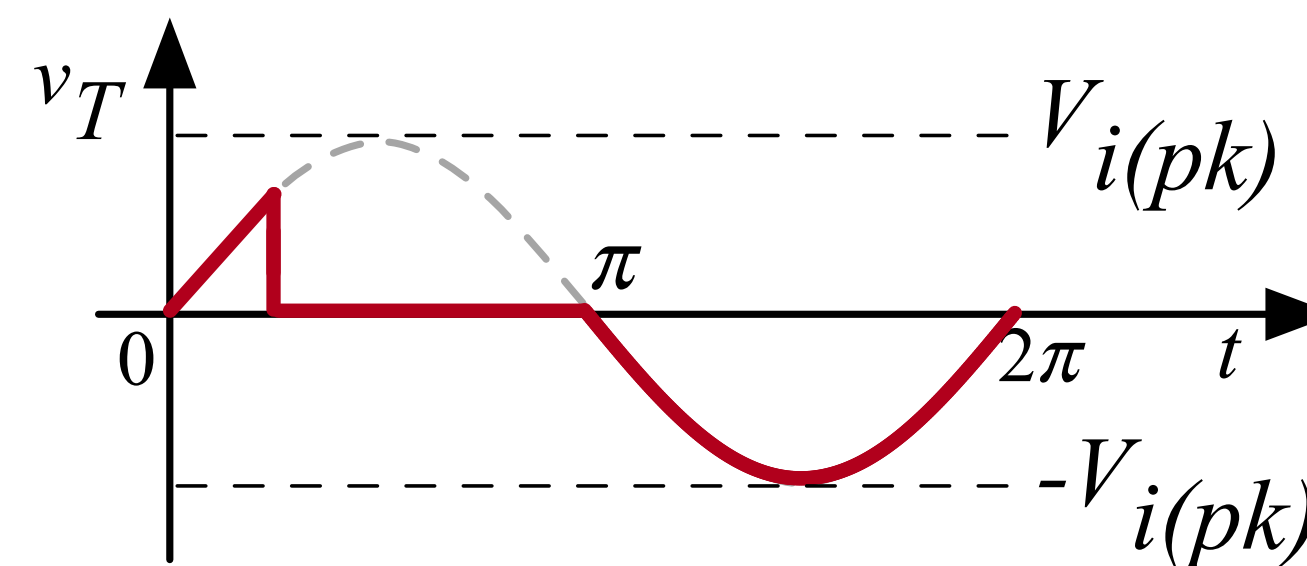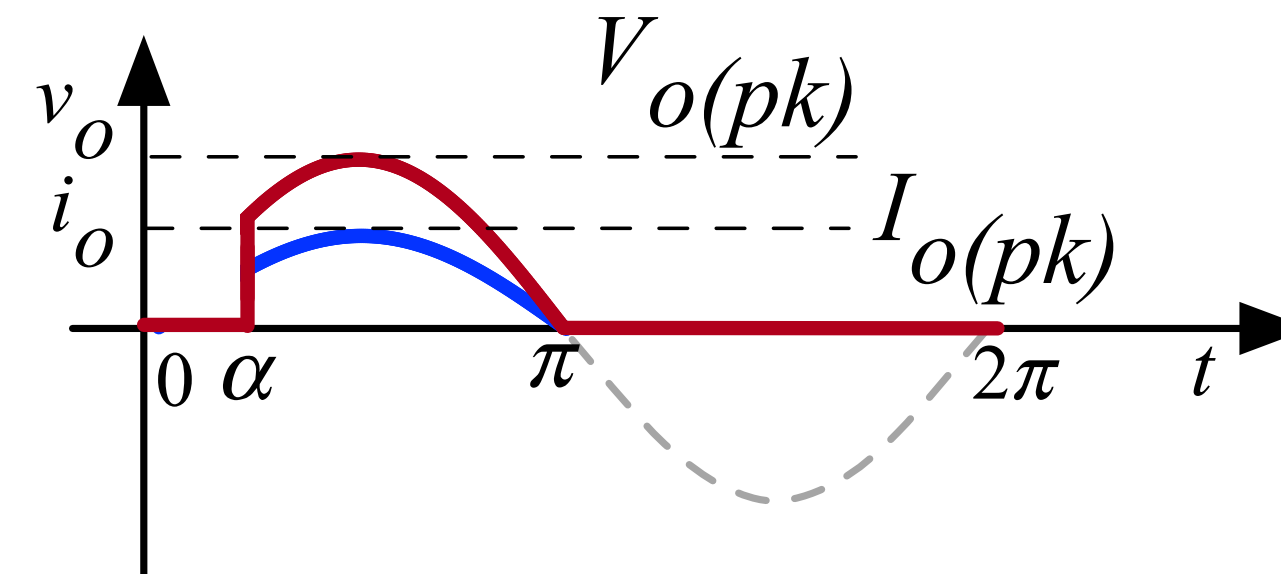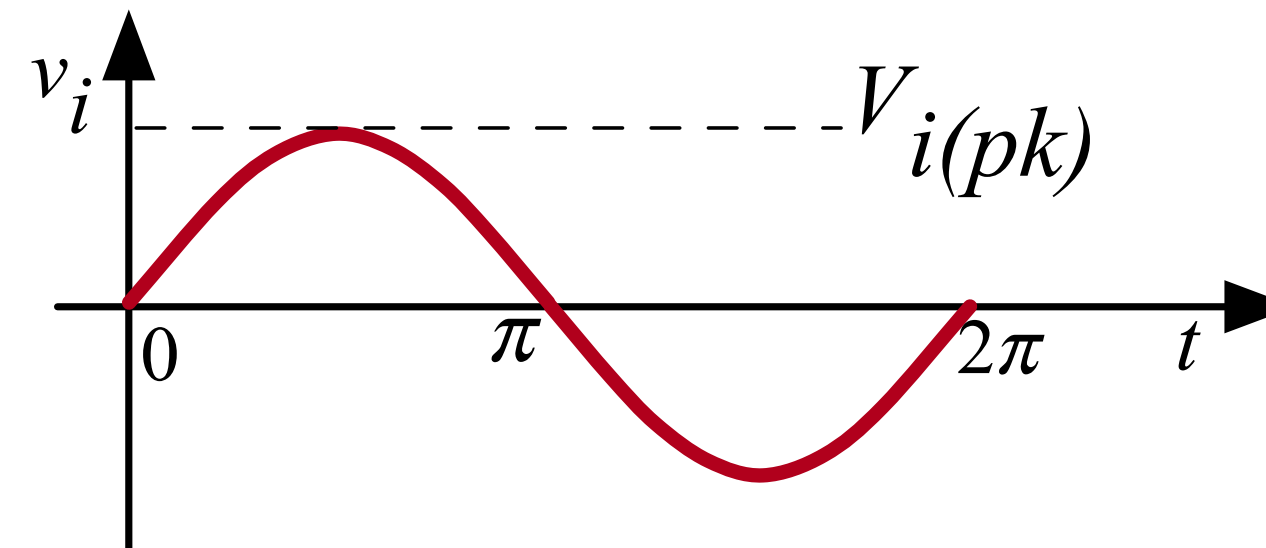
$$V_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{2\pi} \cdot (1 + \cos(\alpha)) \rightarrow I_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(med)}}{R_o}$$



Retificador controlado de meia onda

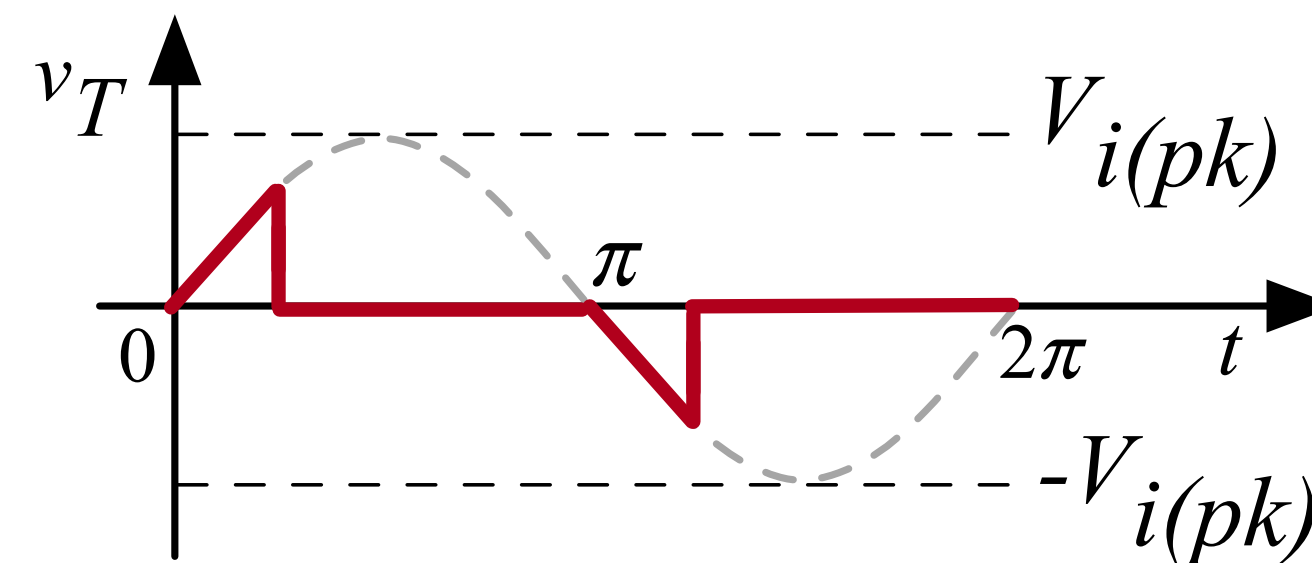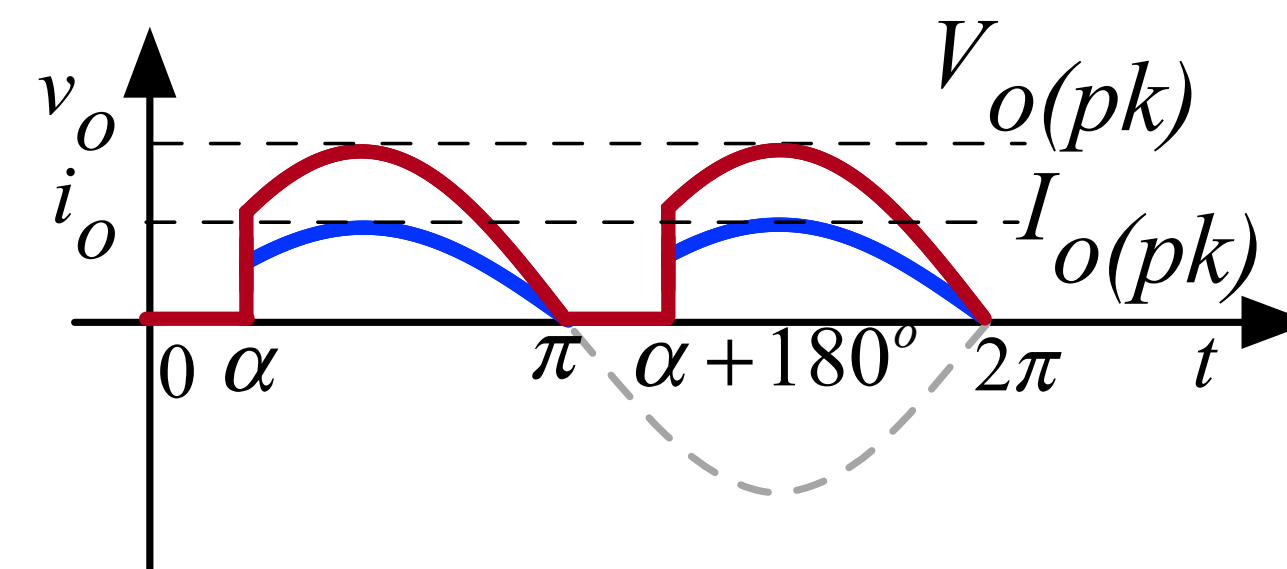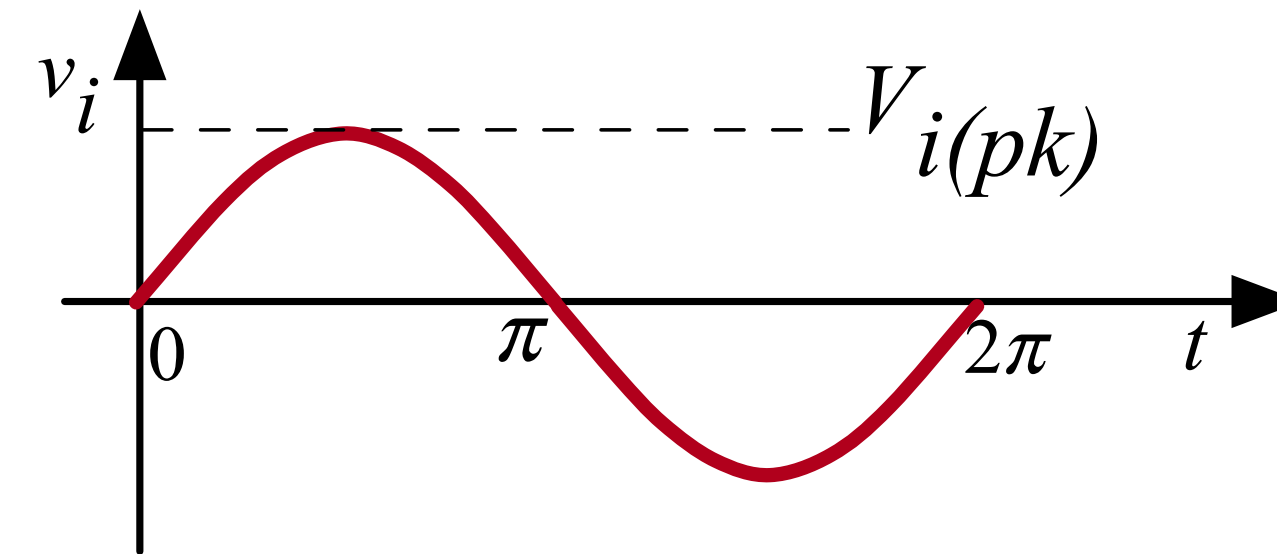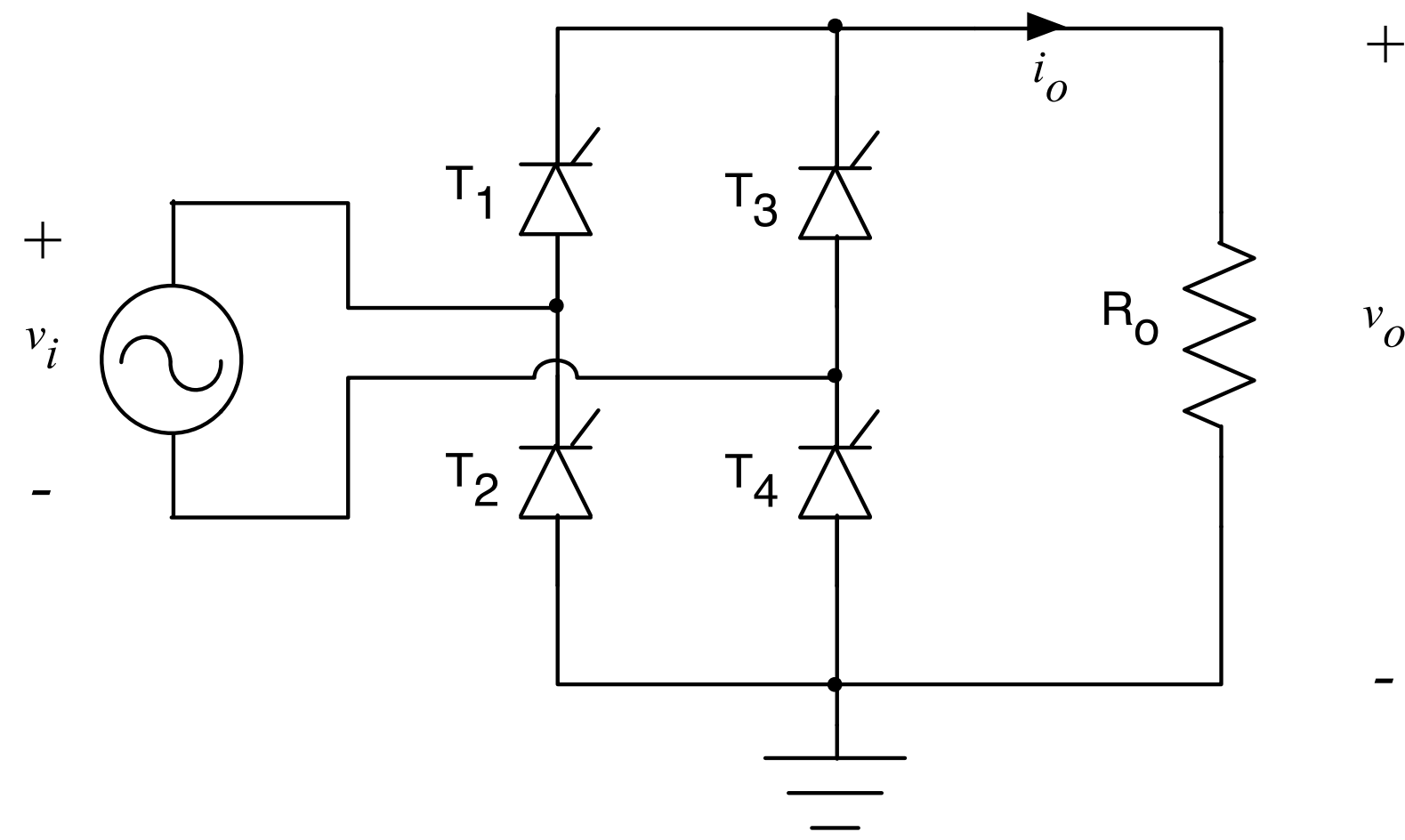

$V_{i(pk)}$ = definido



$$V_{o(pk)} = \begin{cases} V_{i(pk)} \cdot \text{sen}(\alpha) \rightarrow \alpha < 90^\circ \\ V_{i(pk)} \rightarrow 90^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ \end{cases} \rightarrow I_{o(pk)} = \frac{V_{o(pk)}}{R_o}$$

$$V_{\alpha(ef)} = V_{o(pk)} \cdot \sqrt{\frac{\pi - \alpha + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)}{2\pi}} \rightarrow I_{o(ef)} = \frac{V_{\alpha(ef)}}{R_o}$$

$$V_{\alpha(med)} = \frac{V_{\alpha(pk)}}{\pi} \cdot (1 + \cos(\beta)) \rightarrow I_{o(med)} = \frac{V_{\alpha(med)}}{R_o}$$

Próxima Aula

Conversores cc-cc

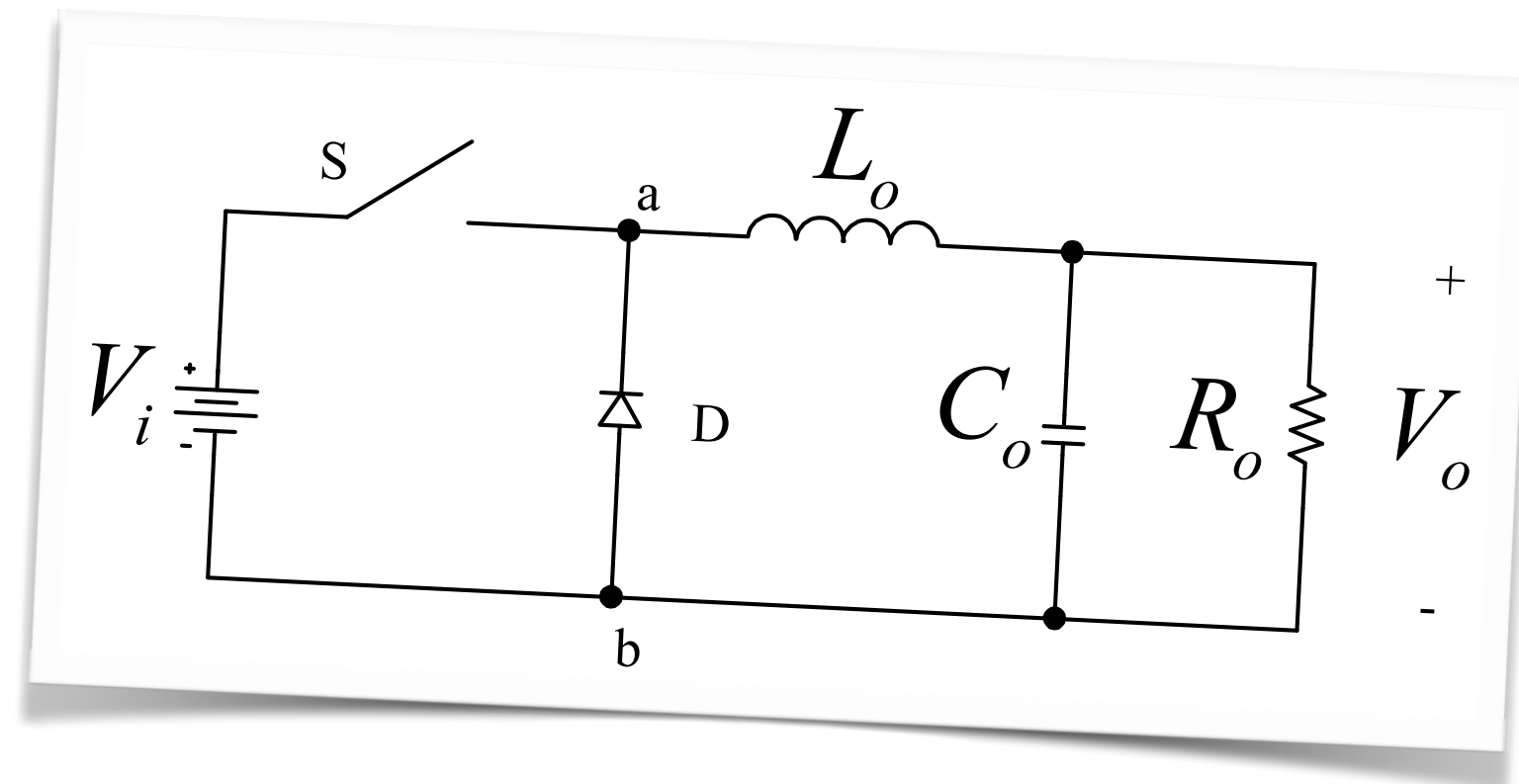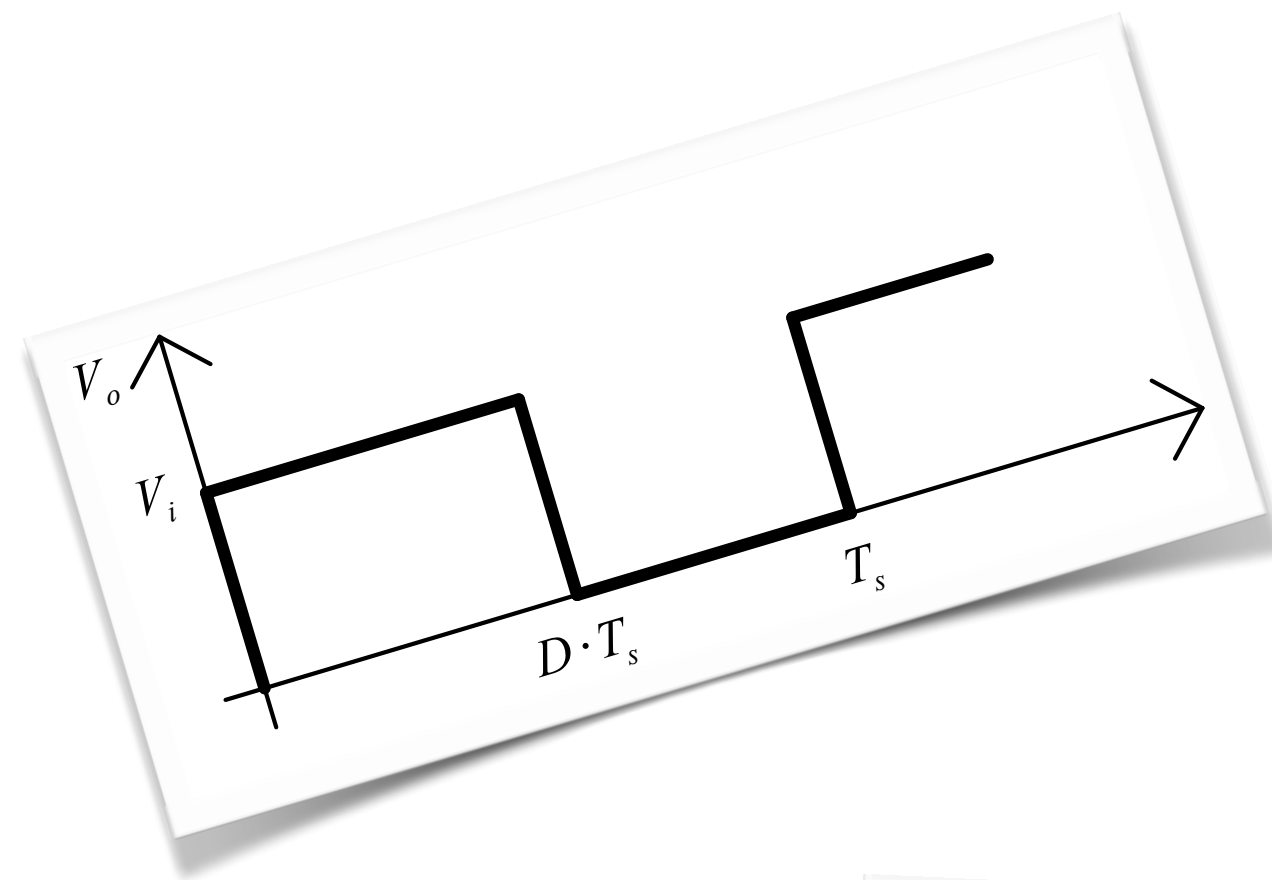

Obrigado!
Até a próxima aula...