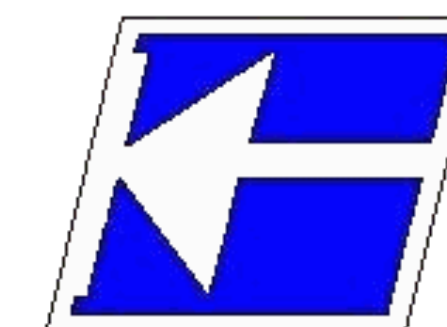




Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Eletrônica de Potência



Conversores cc-ca

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, setembro de 2020.

Curso Básico de Eletrônica de Potência

O material do curso está disponível em:

1. Moodle para os alunos matriculados na disciplina.
2. Página do professor.
3. Canal no youtube do professor.



<https://moodle.ifsc.edu.br>



www.ProfessorPetry.com.br



<https://www.youtube.com>

Agenda

Esta aula está organizada em:


1. Introdução aos conversores cc-ca:
 - Quadrantes de operação;
 - Modulação PWM senoidal;
 - Princípio de funcionamento.
2. Conversor meia ponte:
 - Onda quadrada;
 - PWM senoidal.
3. Conversor ponte completa:
 - Onda quadrada;
 - PWM senoidal.





Os conversores cc-ca tem ampla utilização na indústria, por exemplo no acionamento de motores.





Quadrantes de Operação

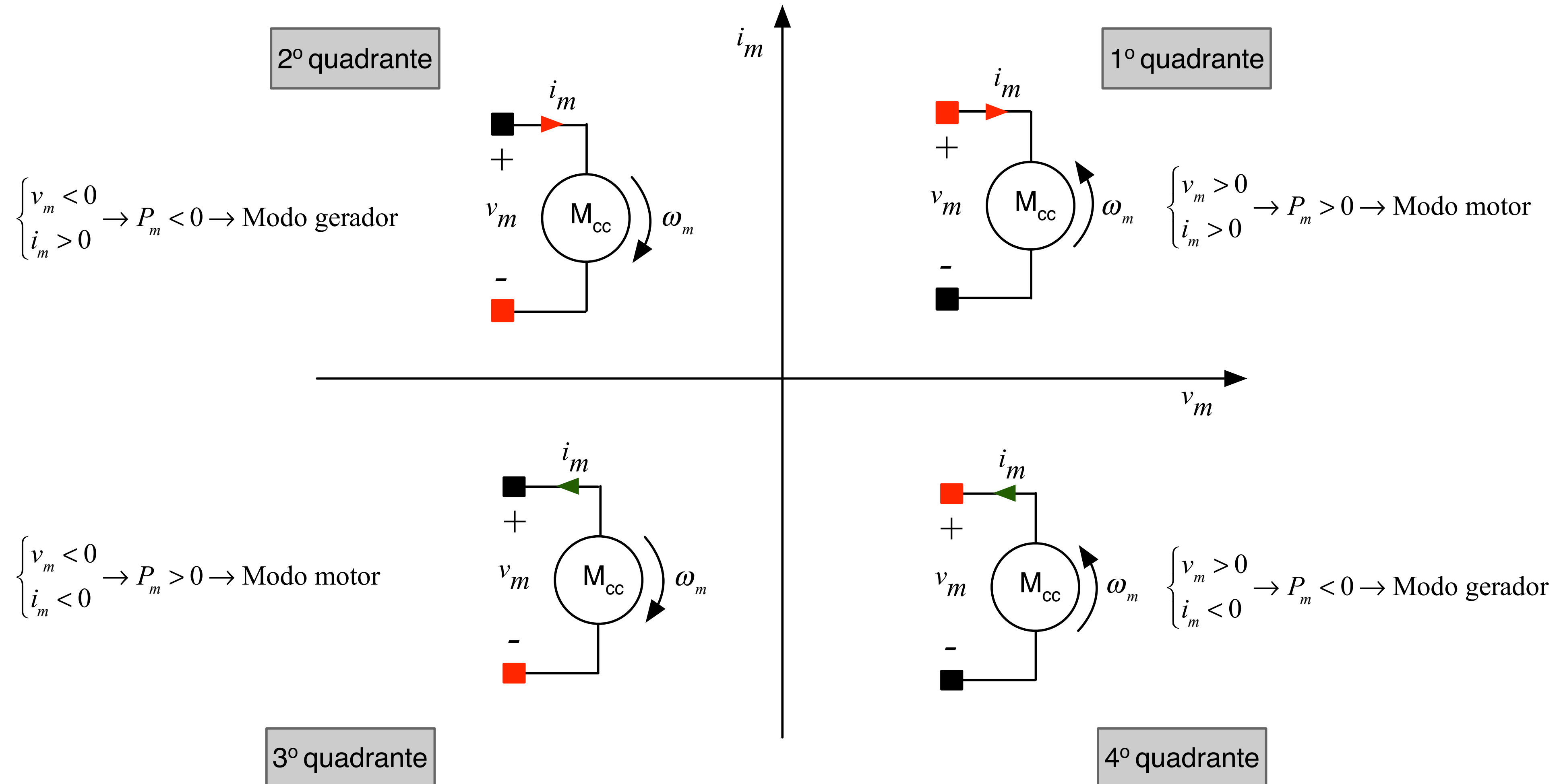



Quadrantes de Operação

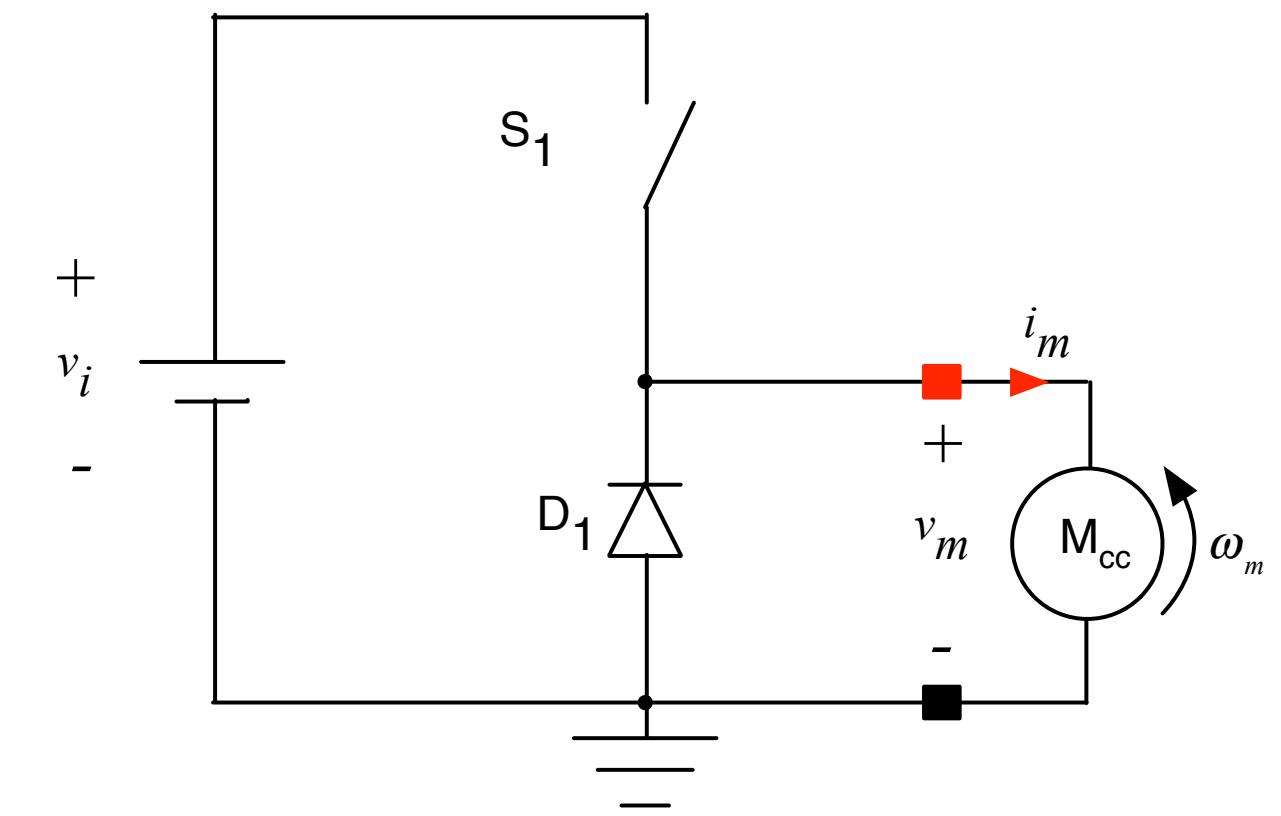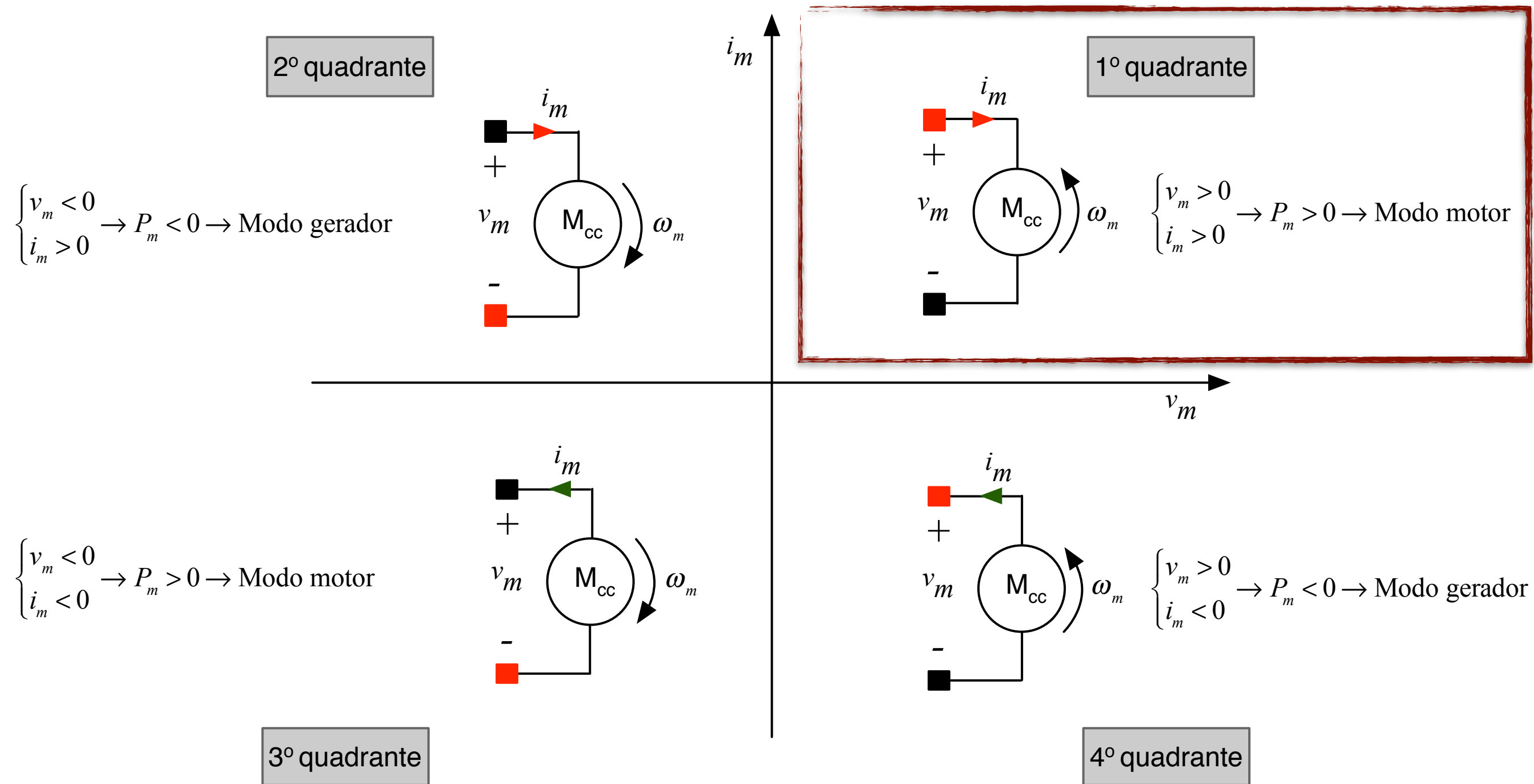



Conversor simples com chave

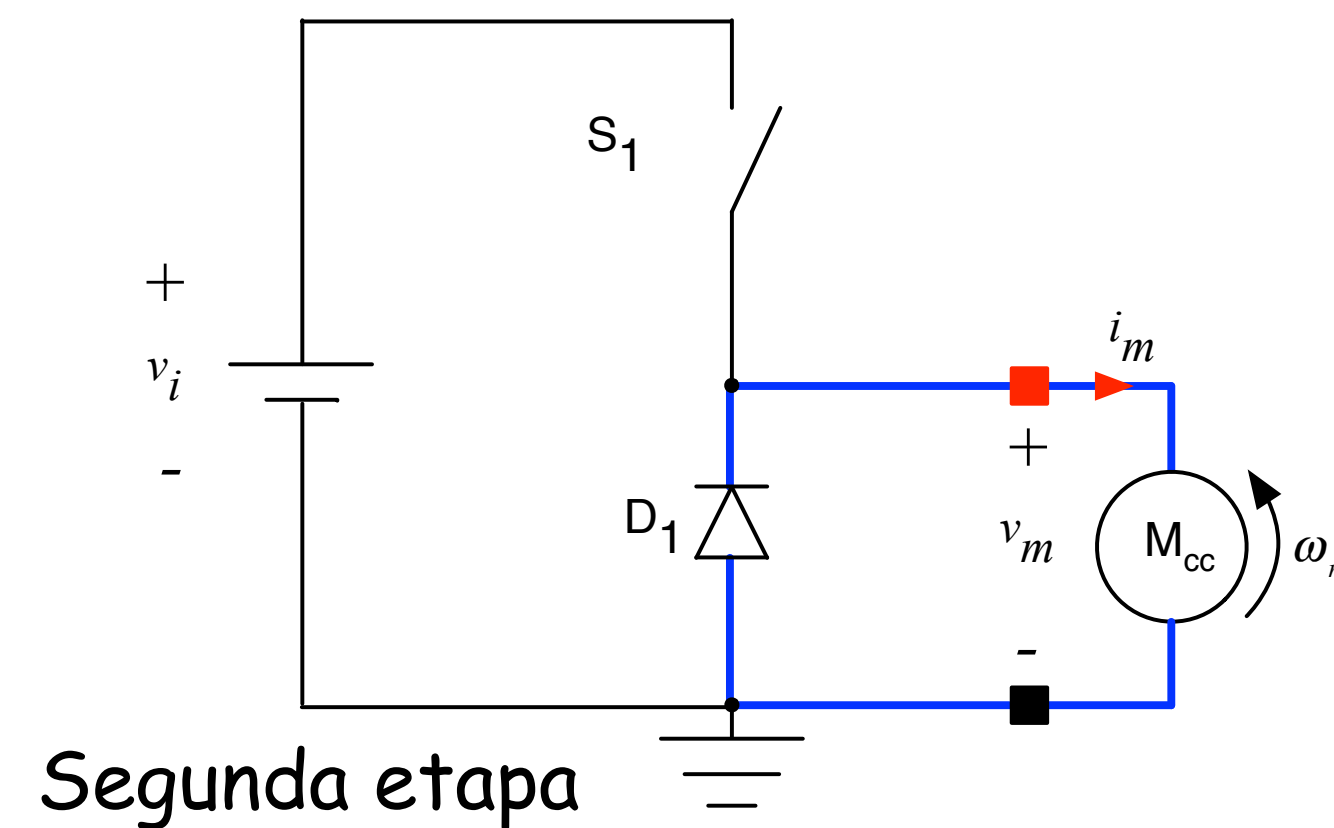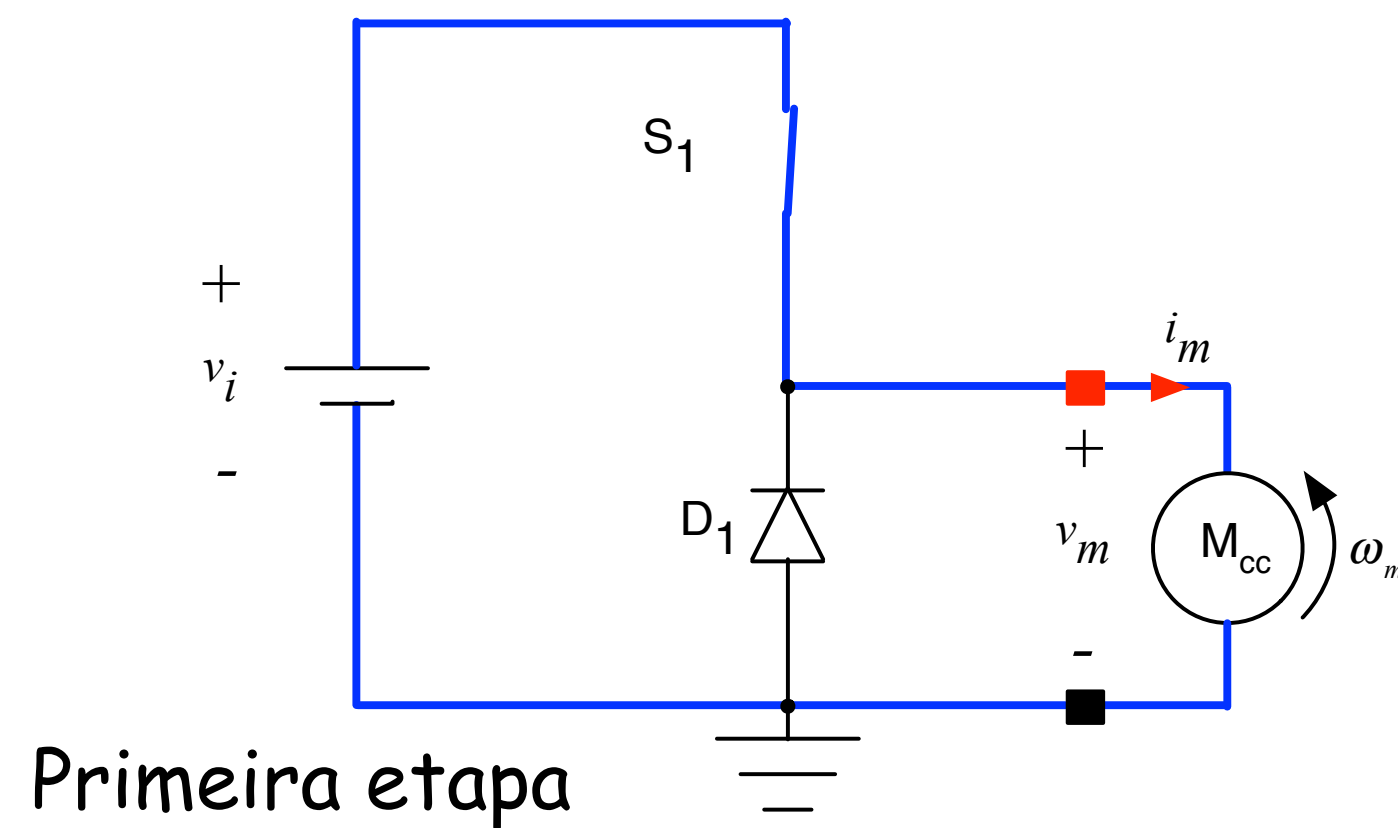



Quadrantes de Operação

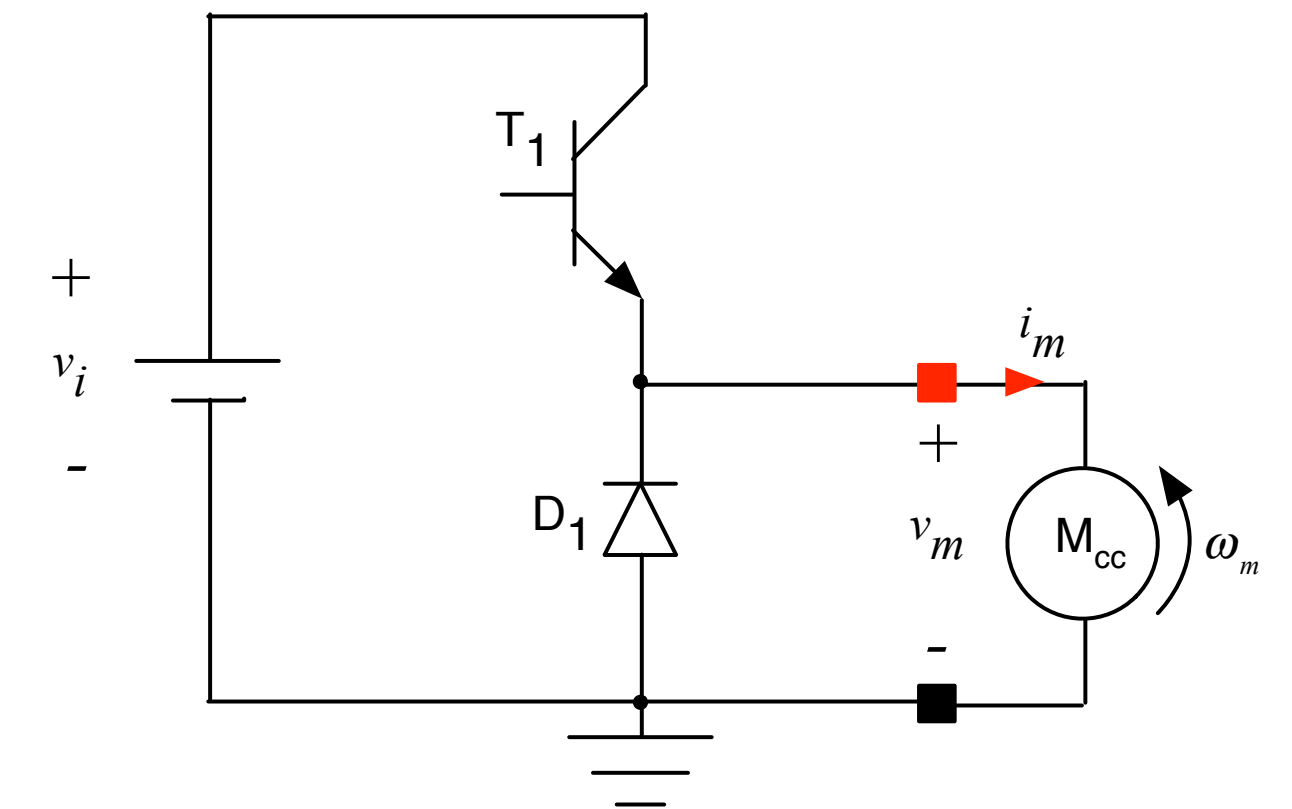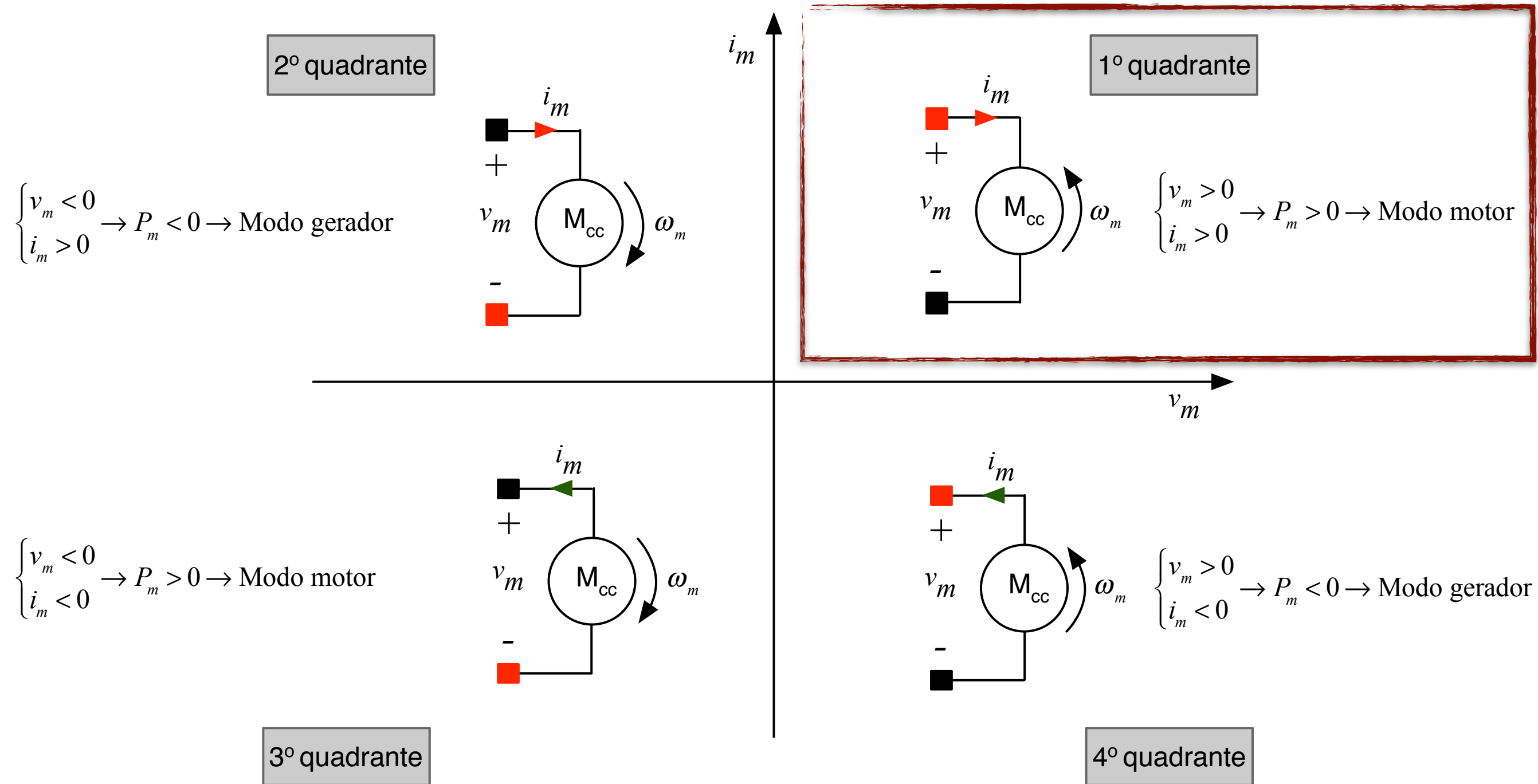

Conversor simples com transistor


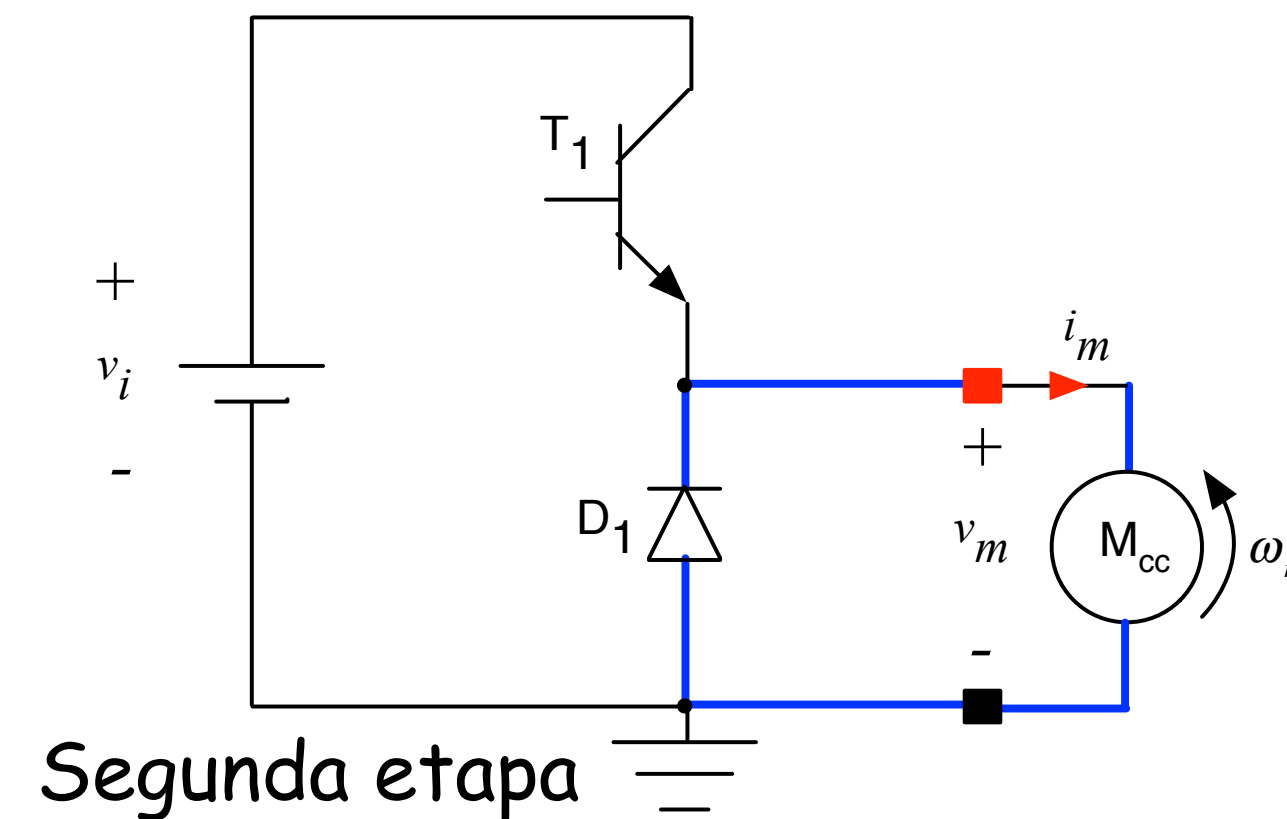
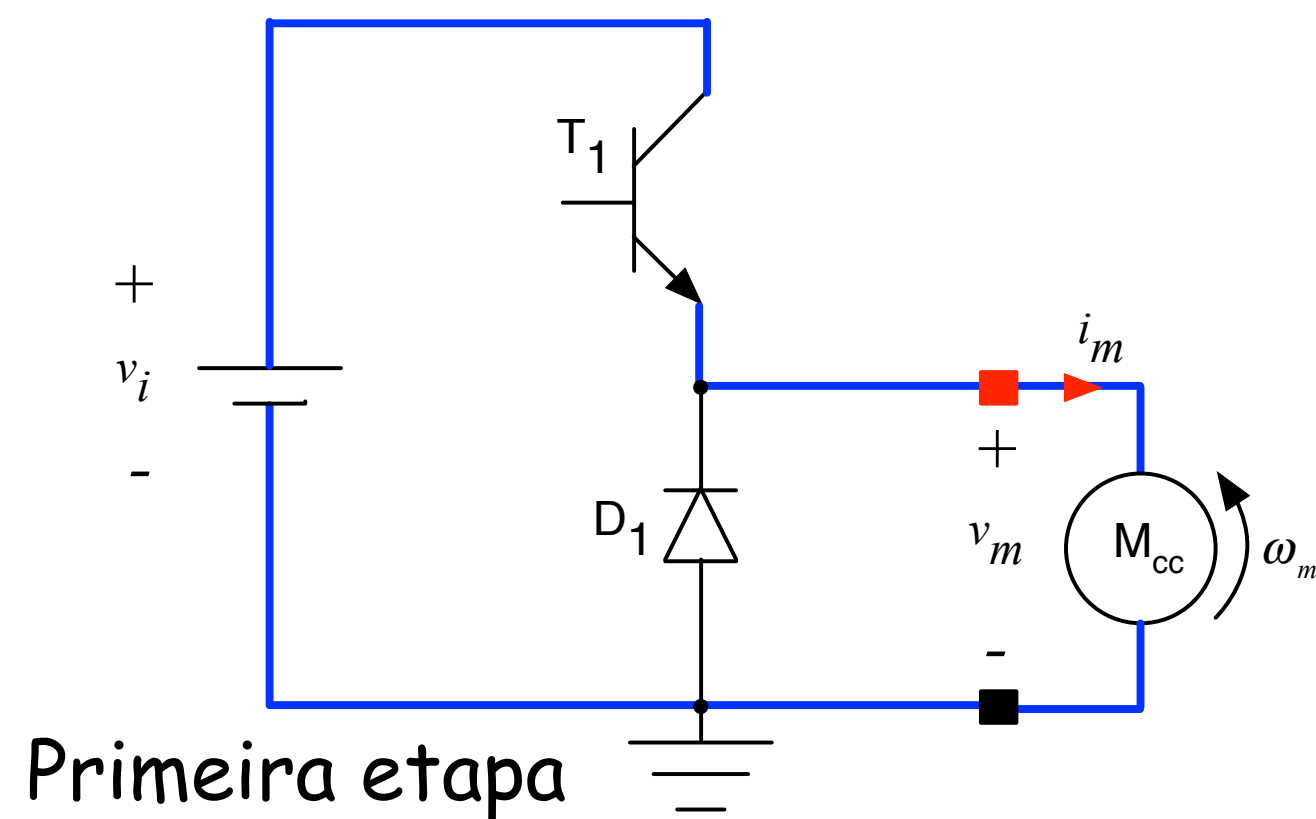


Quadrantes de Operação

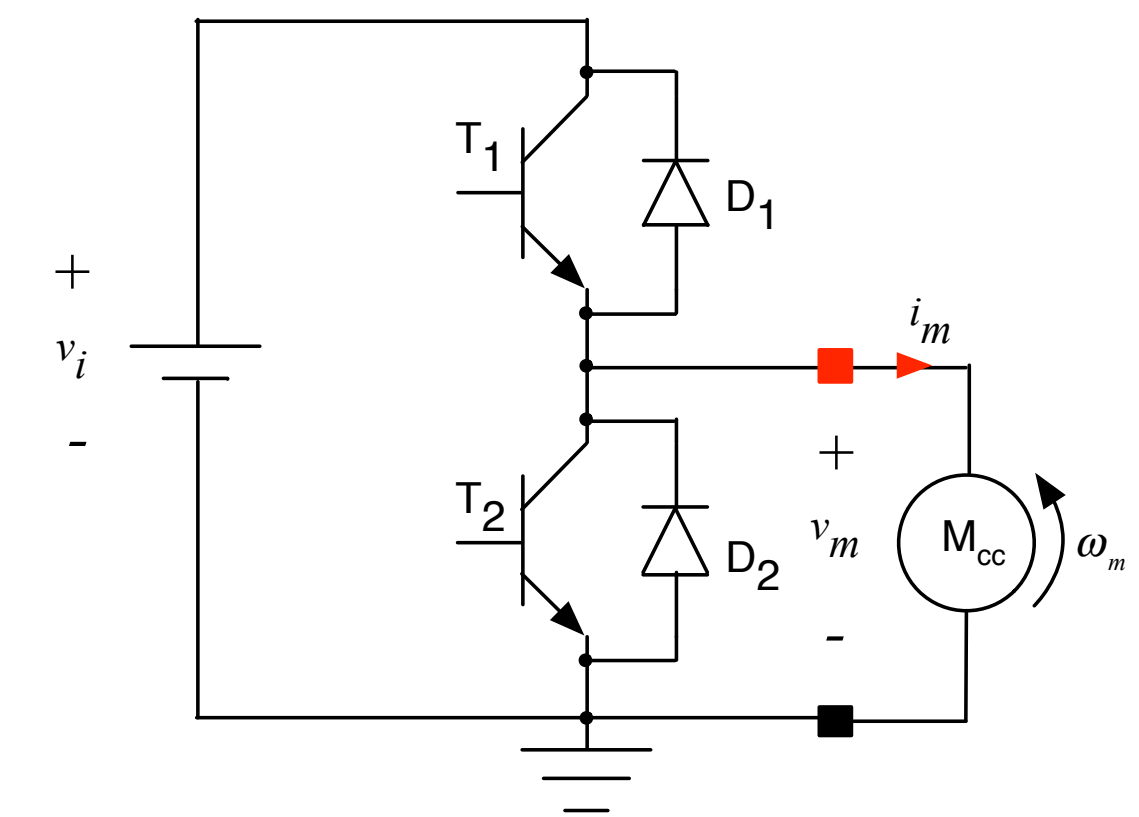
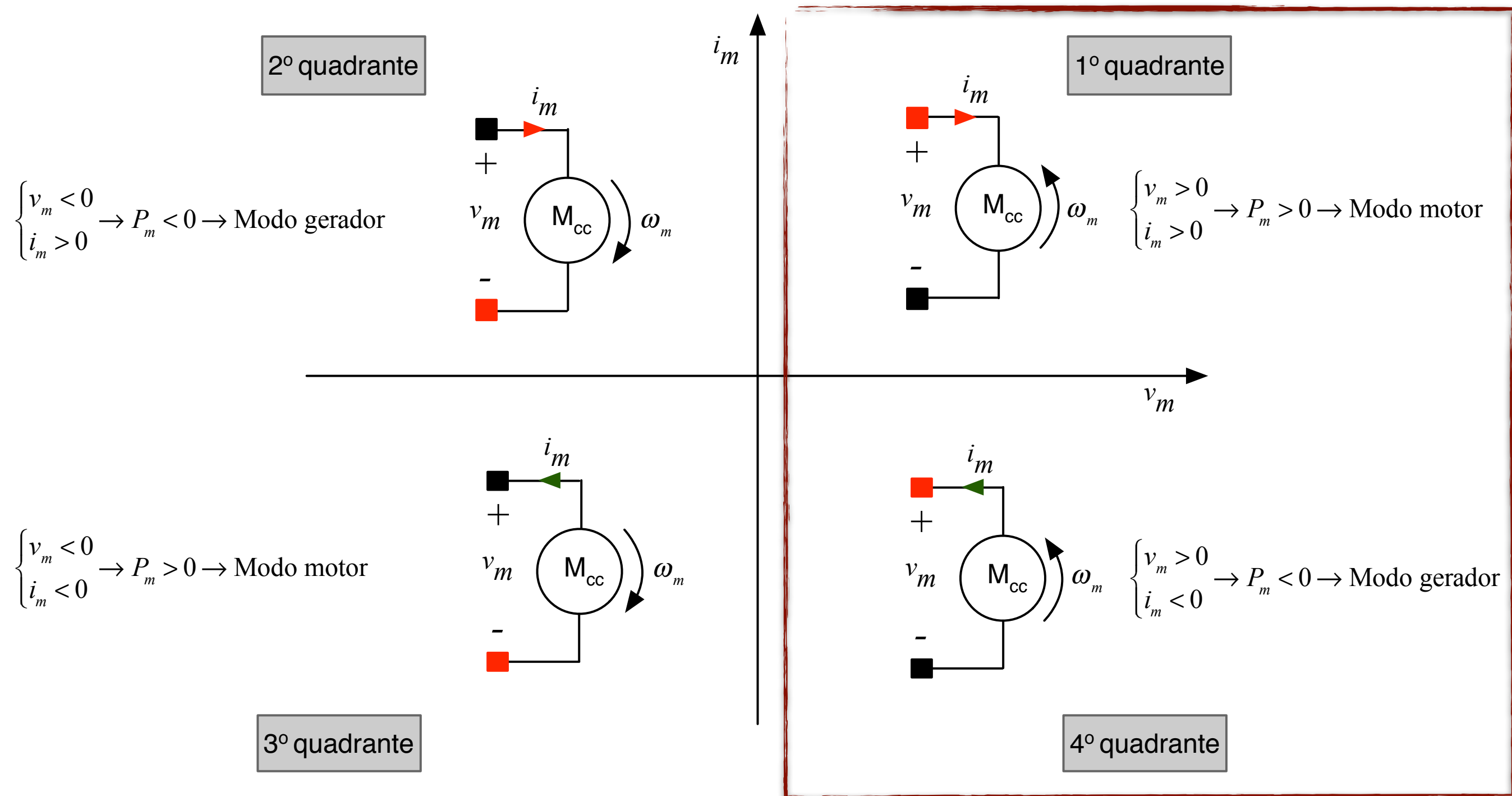


Conversor meia ponte

Modo motor

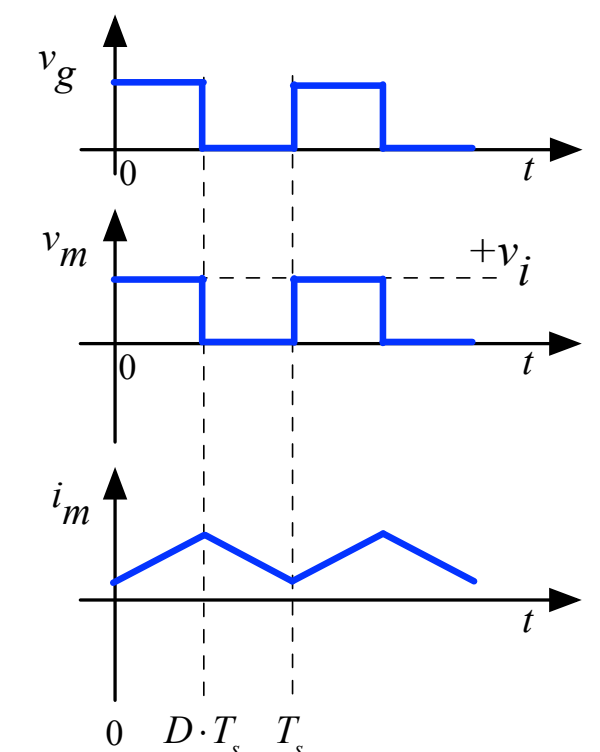
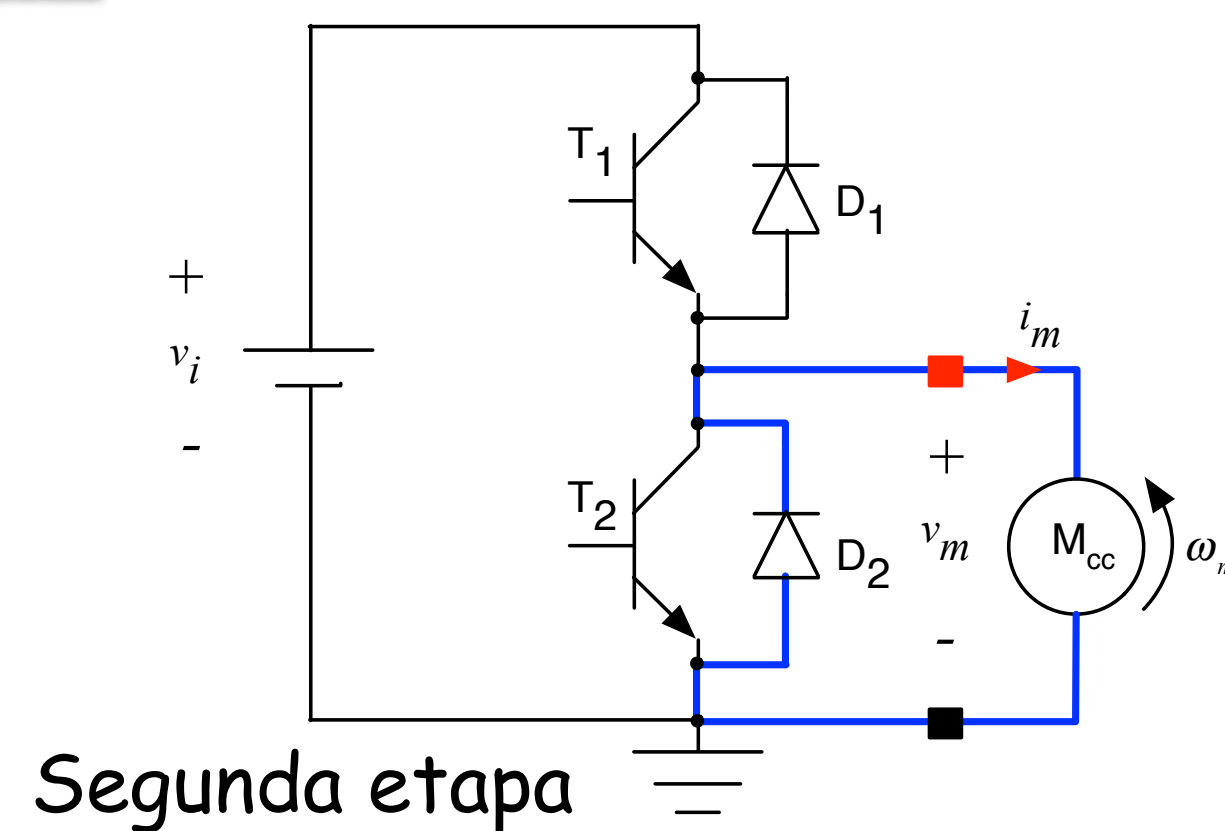
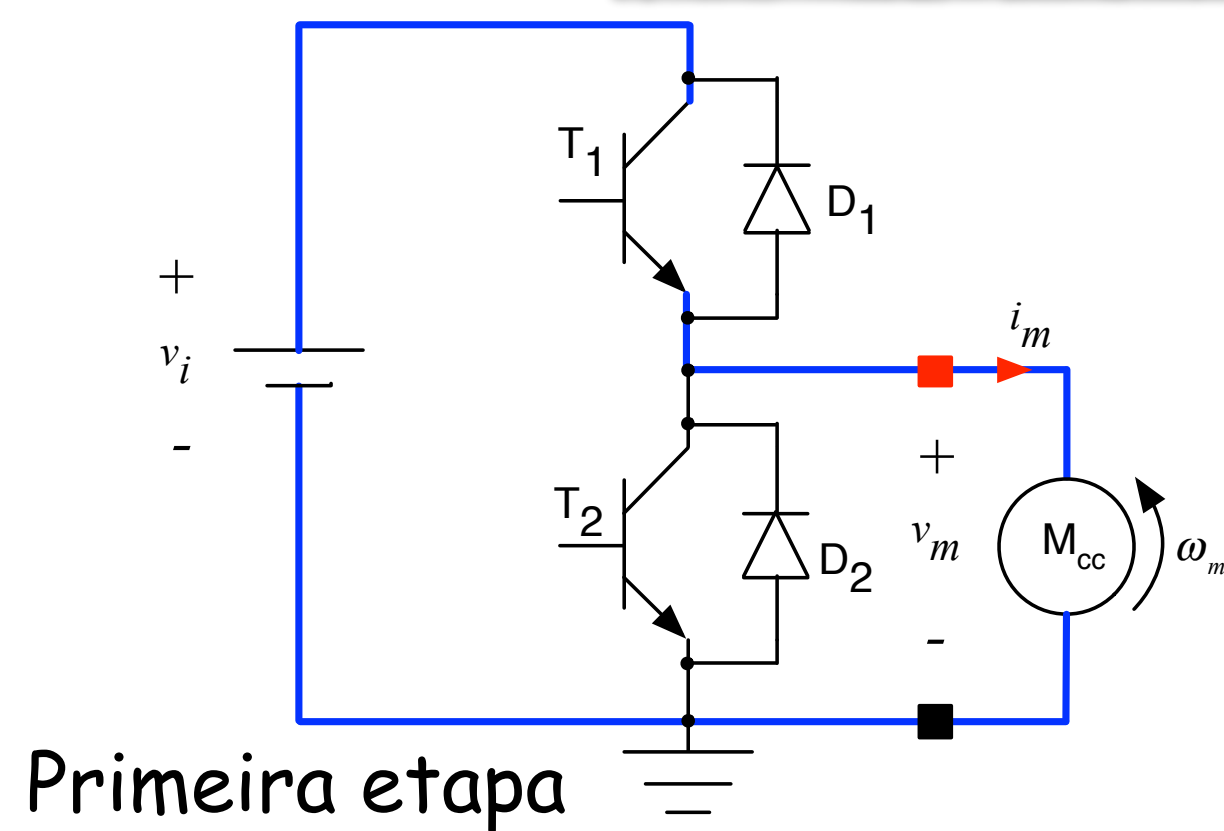


Quadrantes de Operação

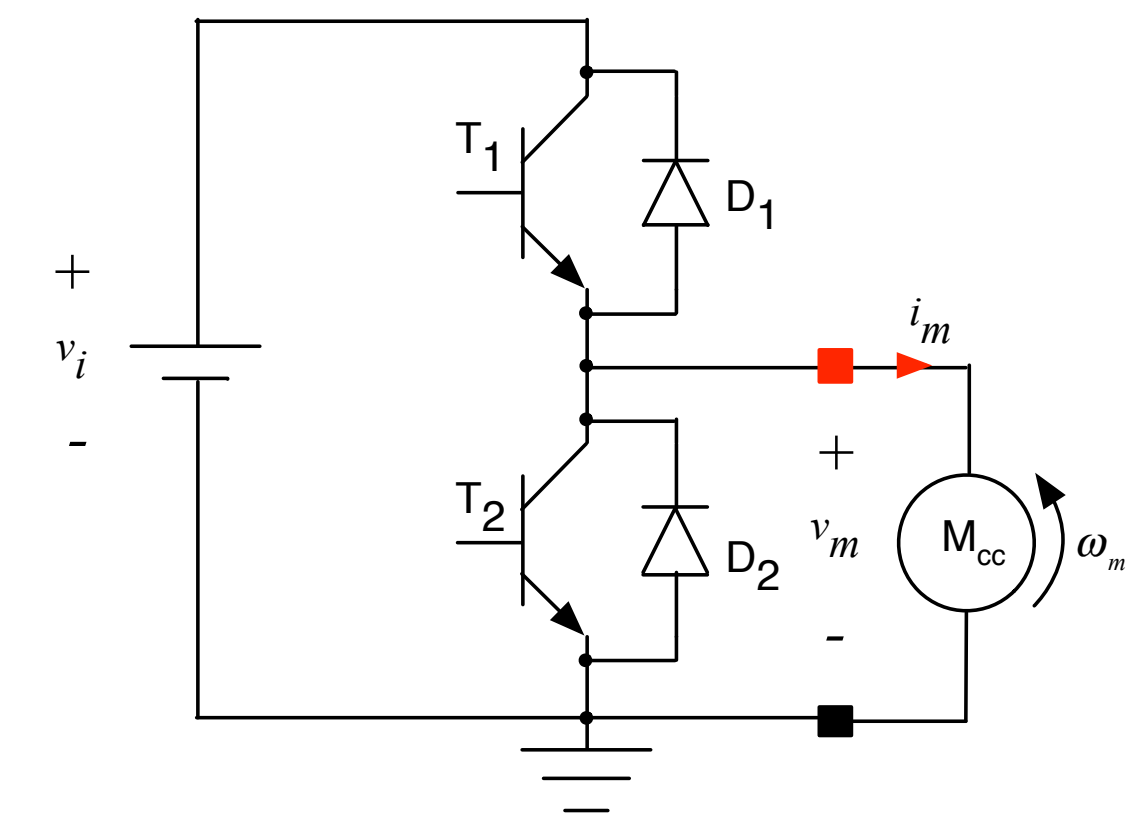
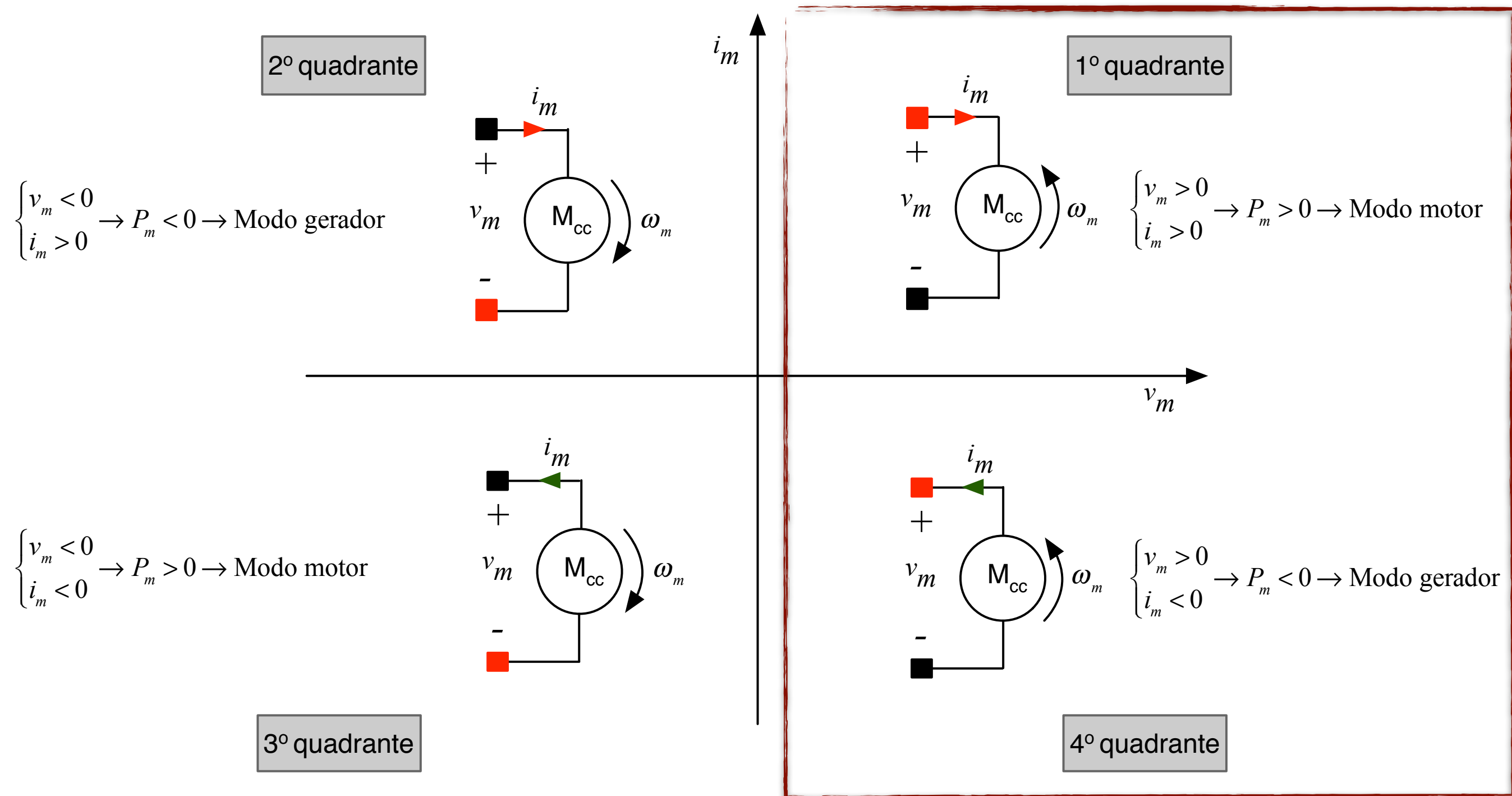


Conversor meia ponte

Modo gerador

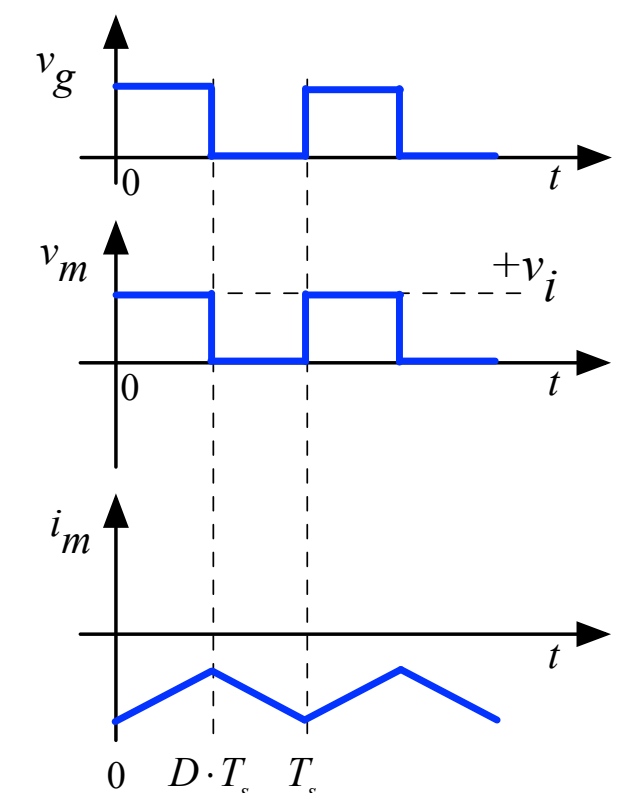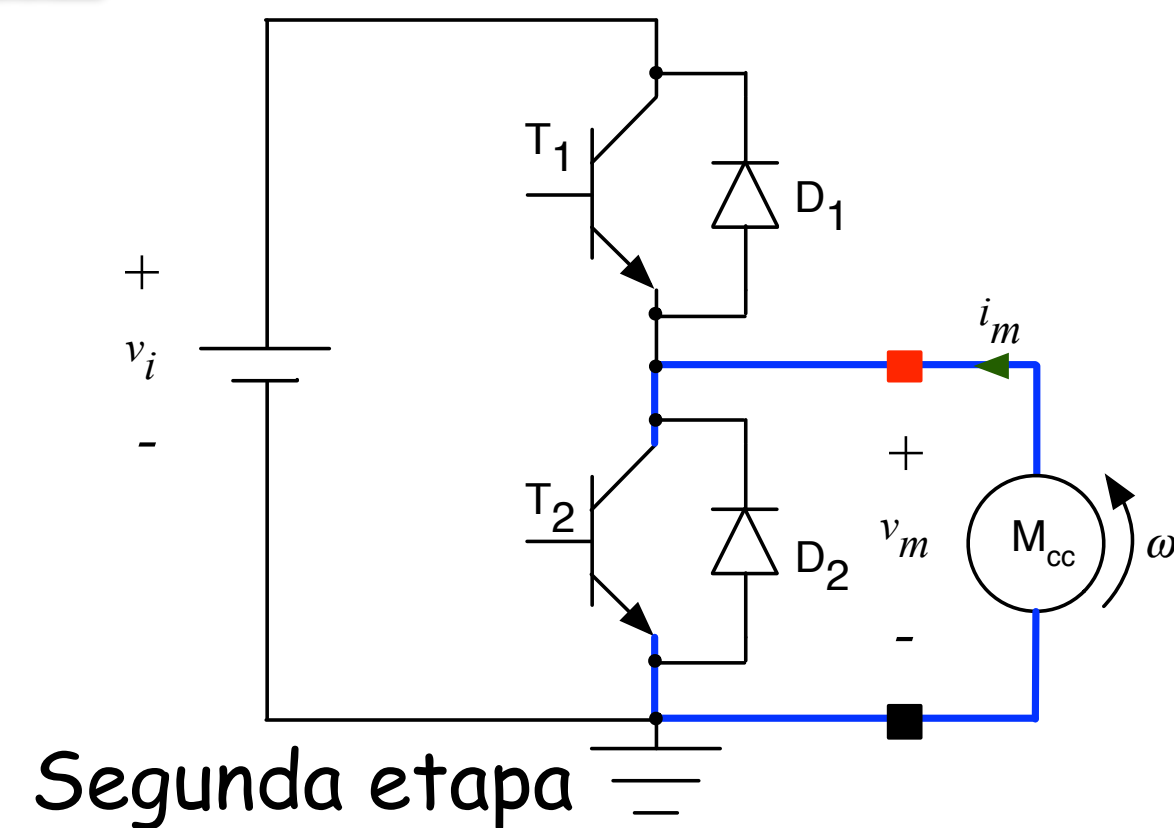
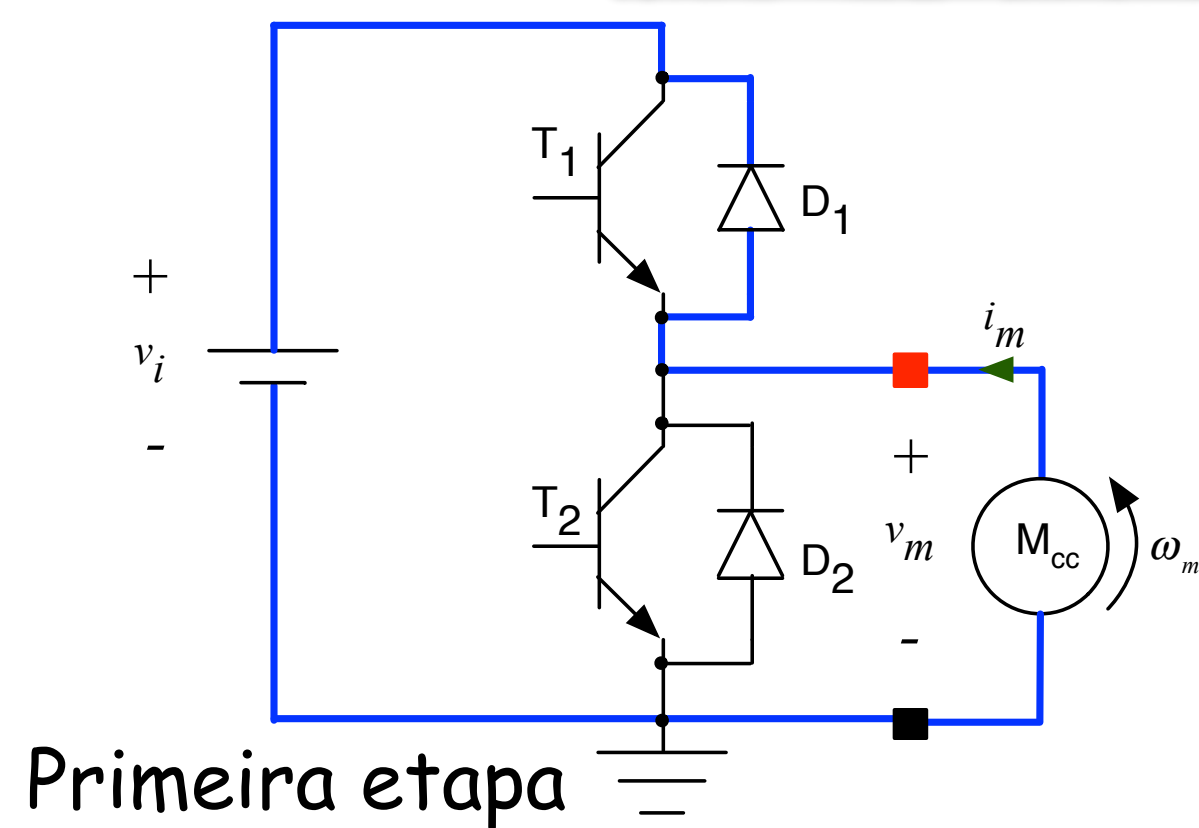


Quadrantes de Operação

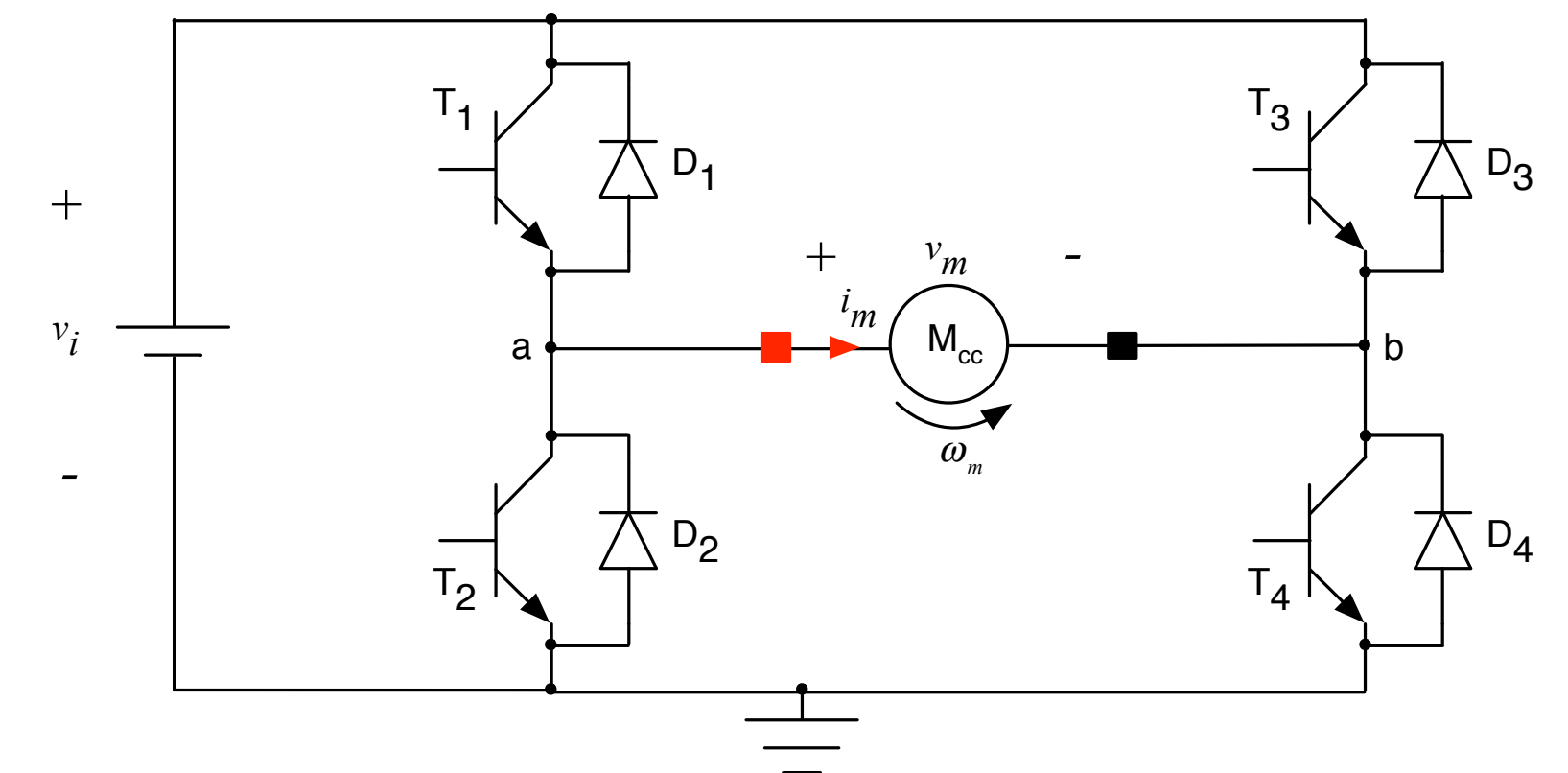
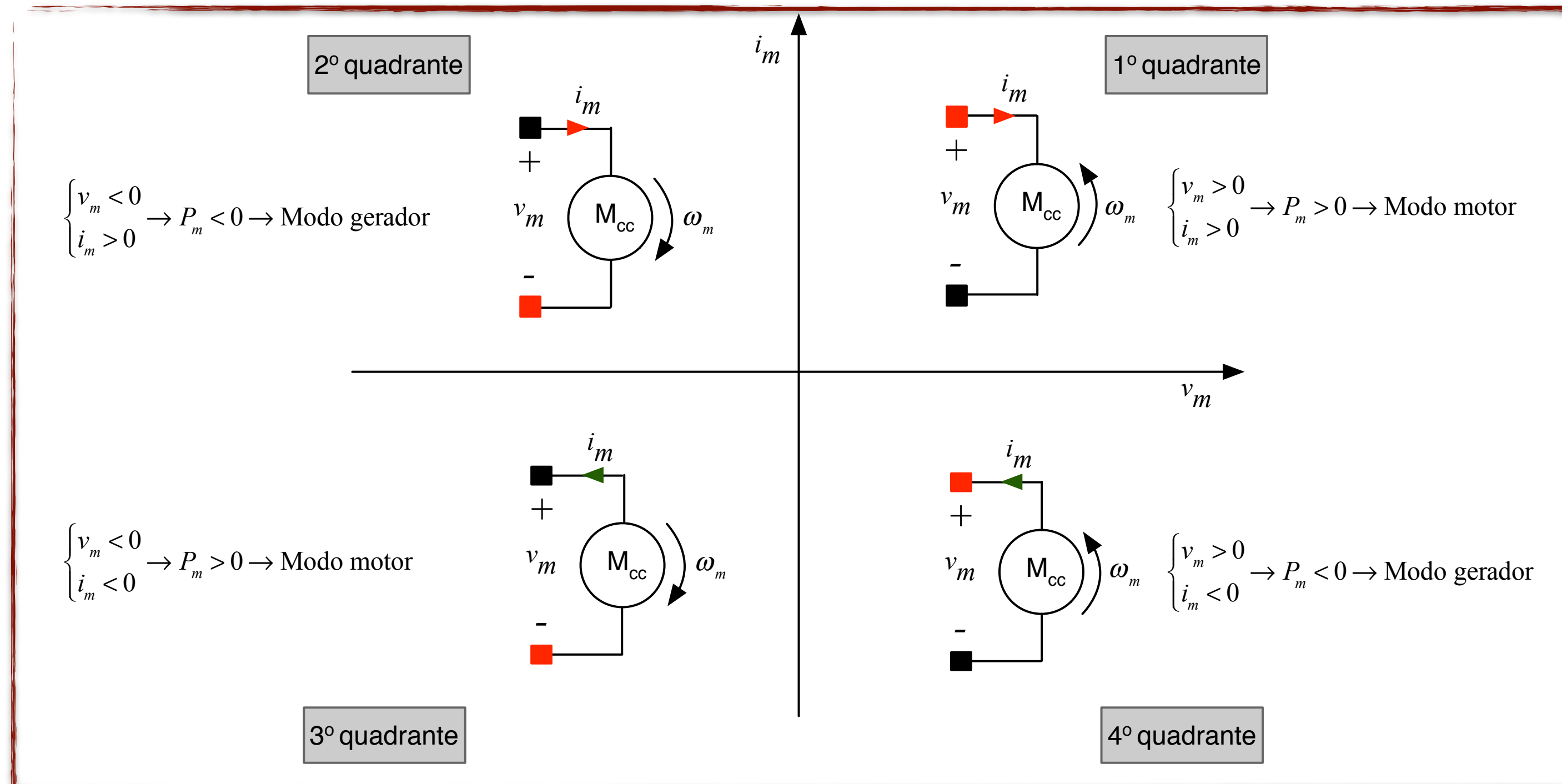


Conversor ponte completa

Modo motor

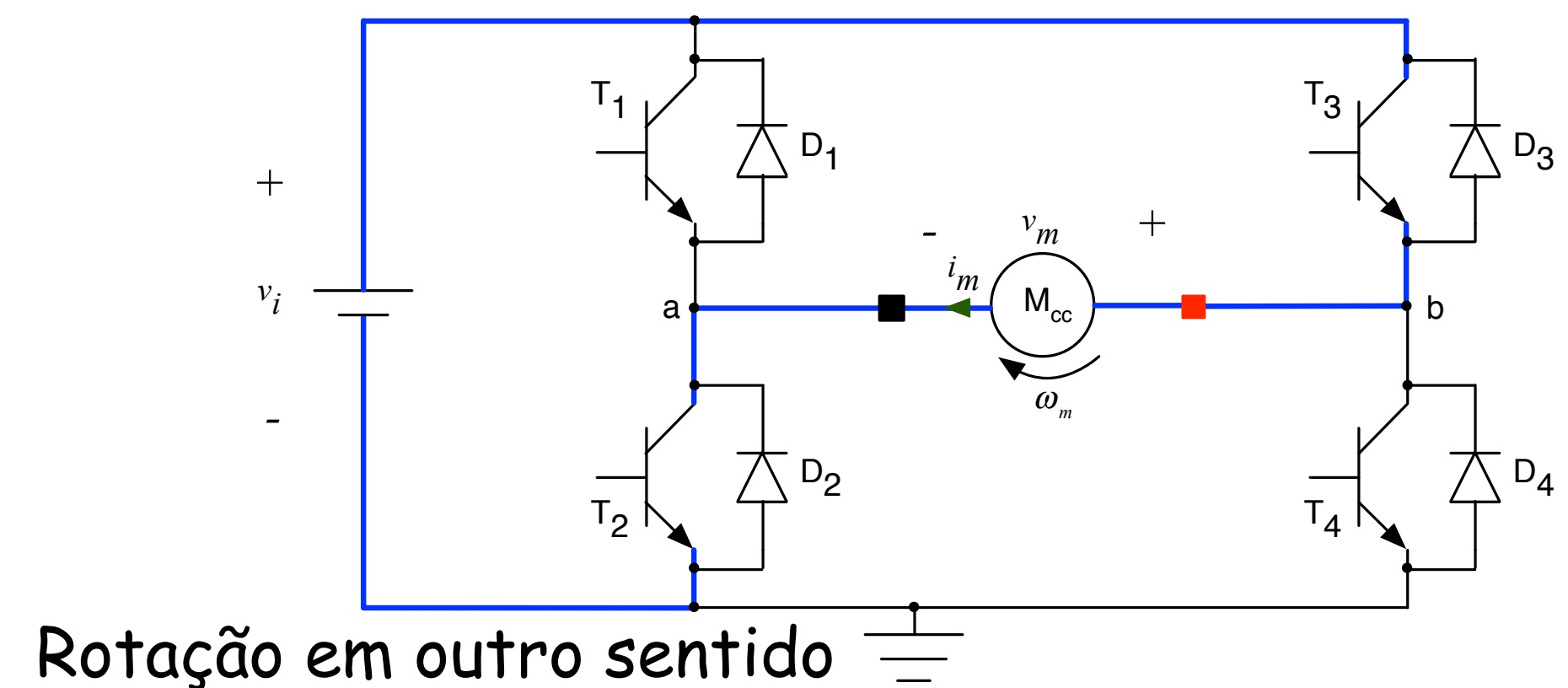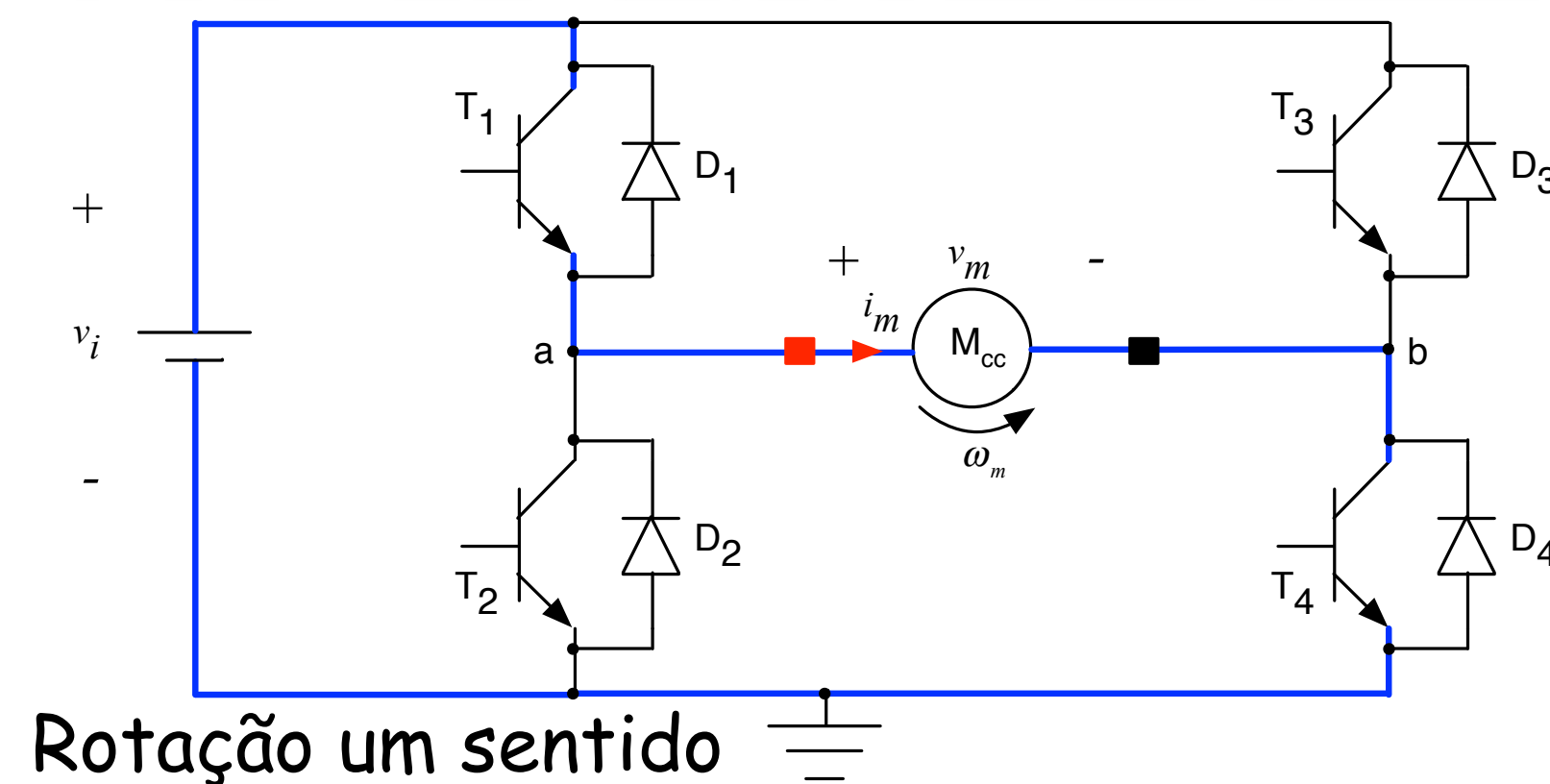


Quadrantes de Operação

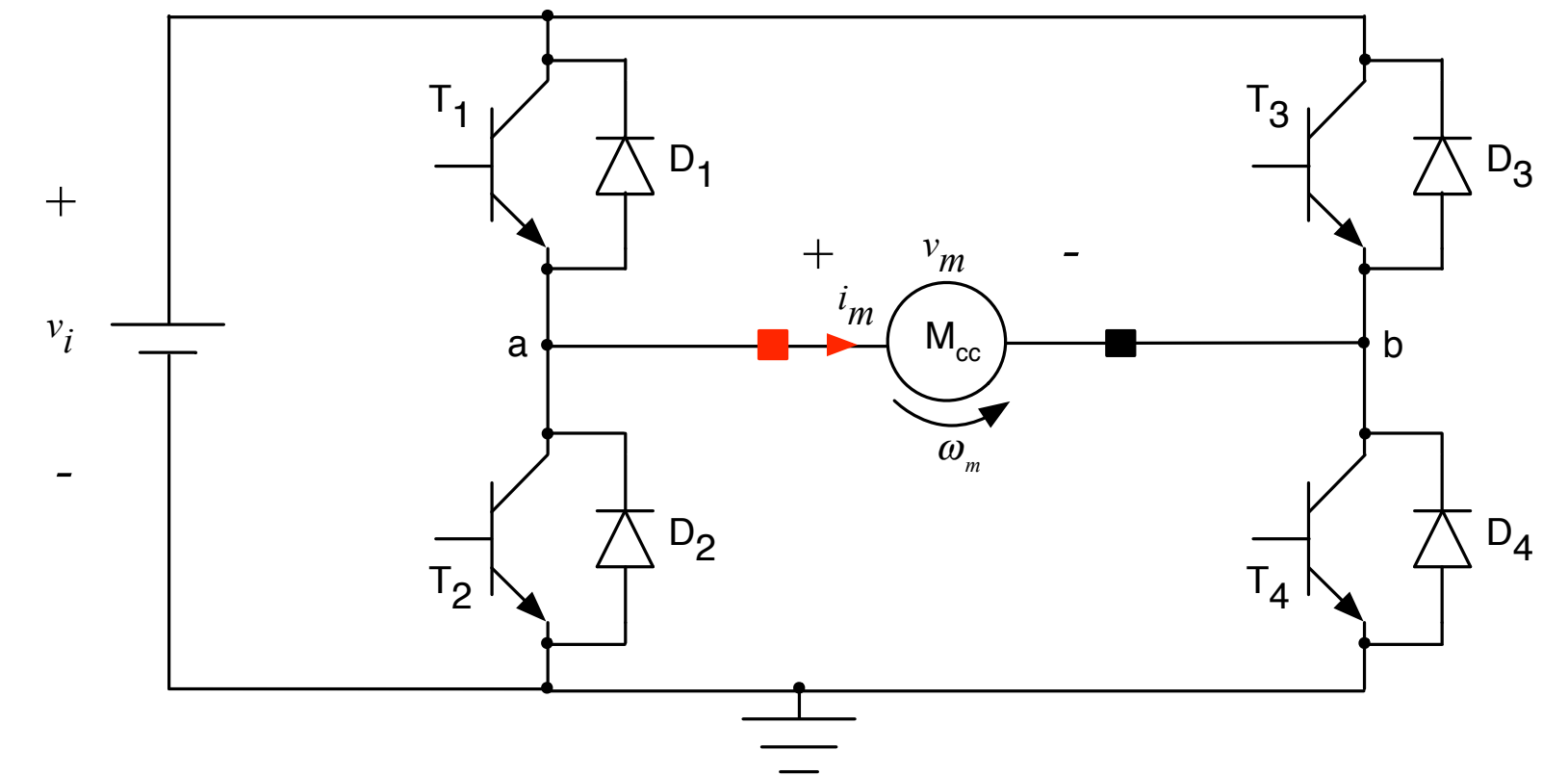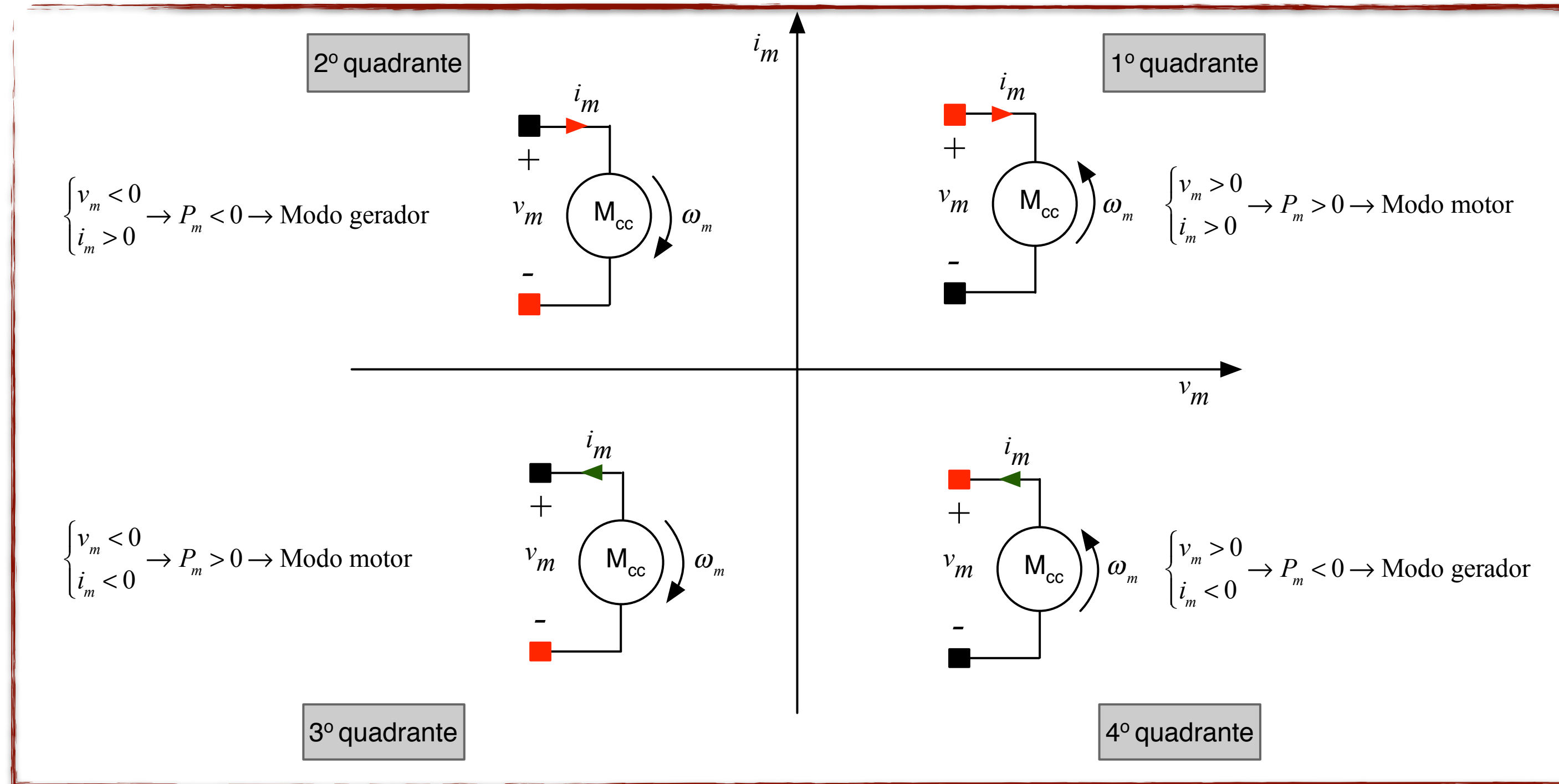


Conversor ponte completa


Modo gerador

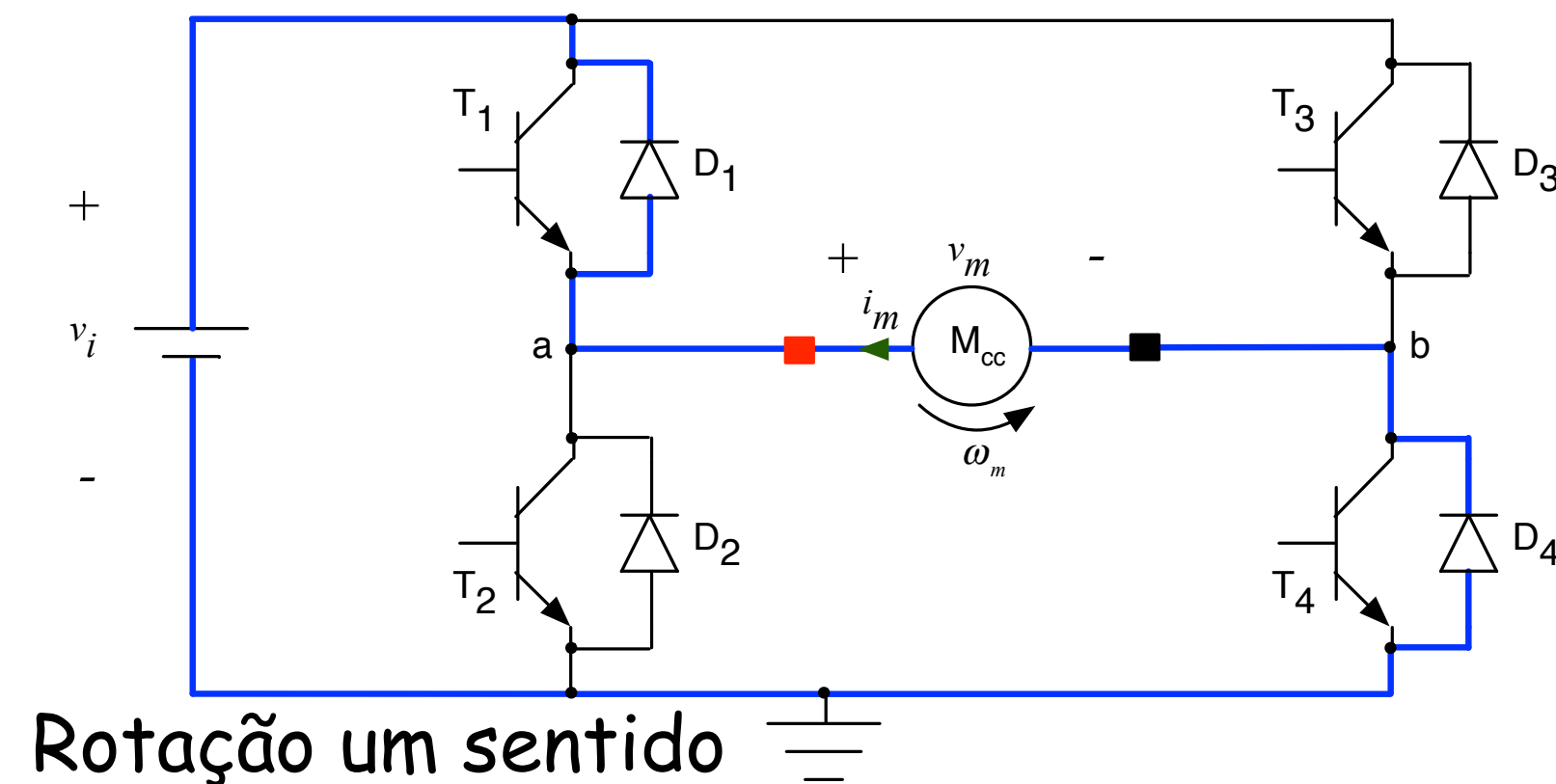

Rotação em outro sentido

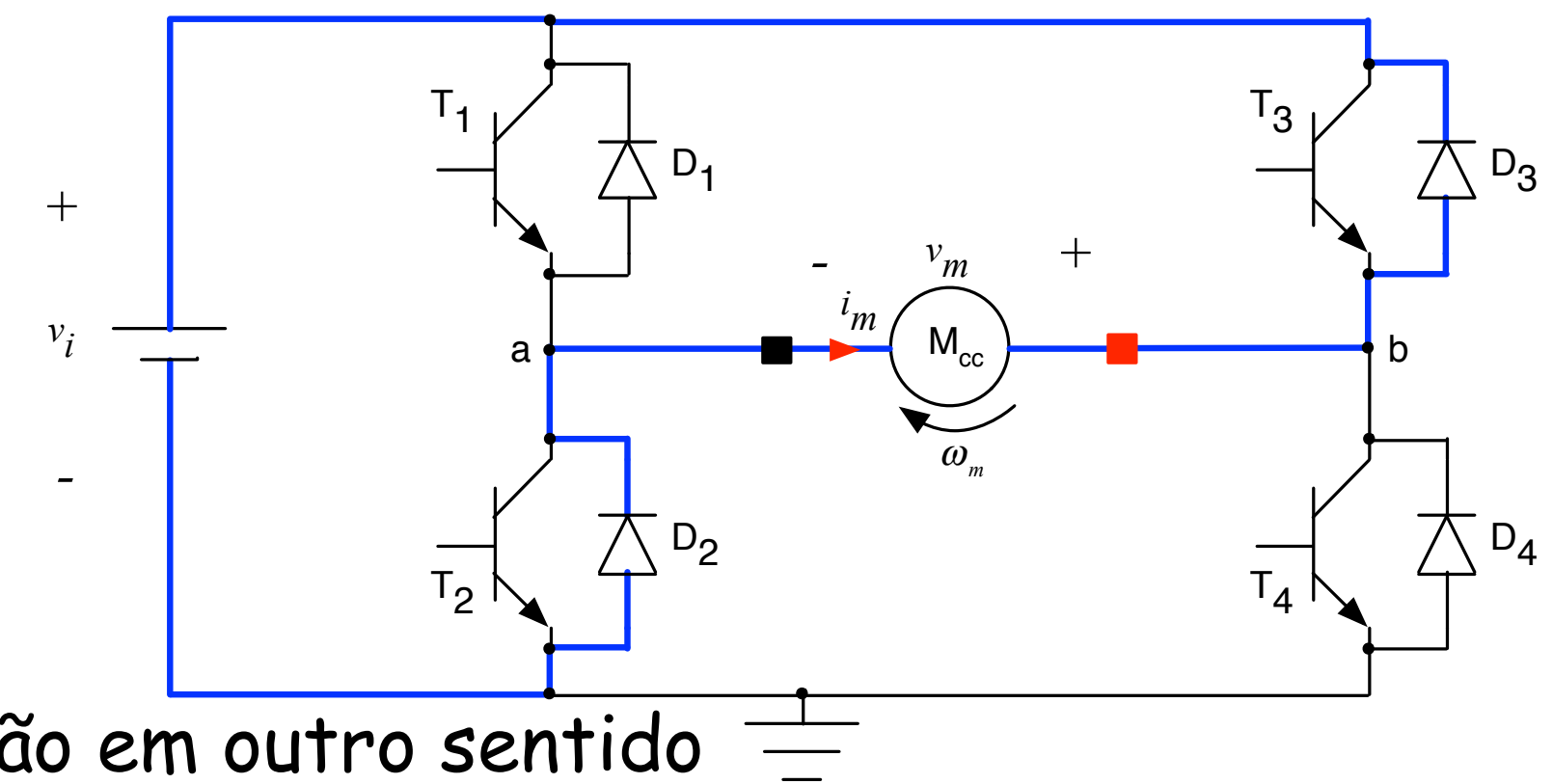


Modulação PWM

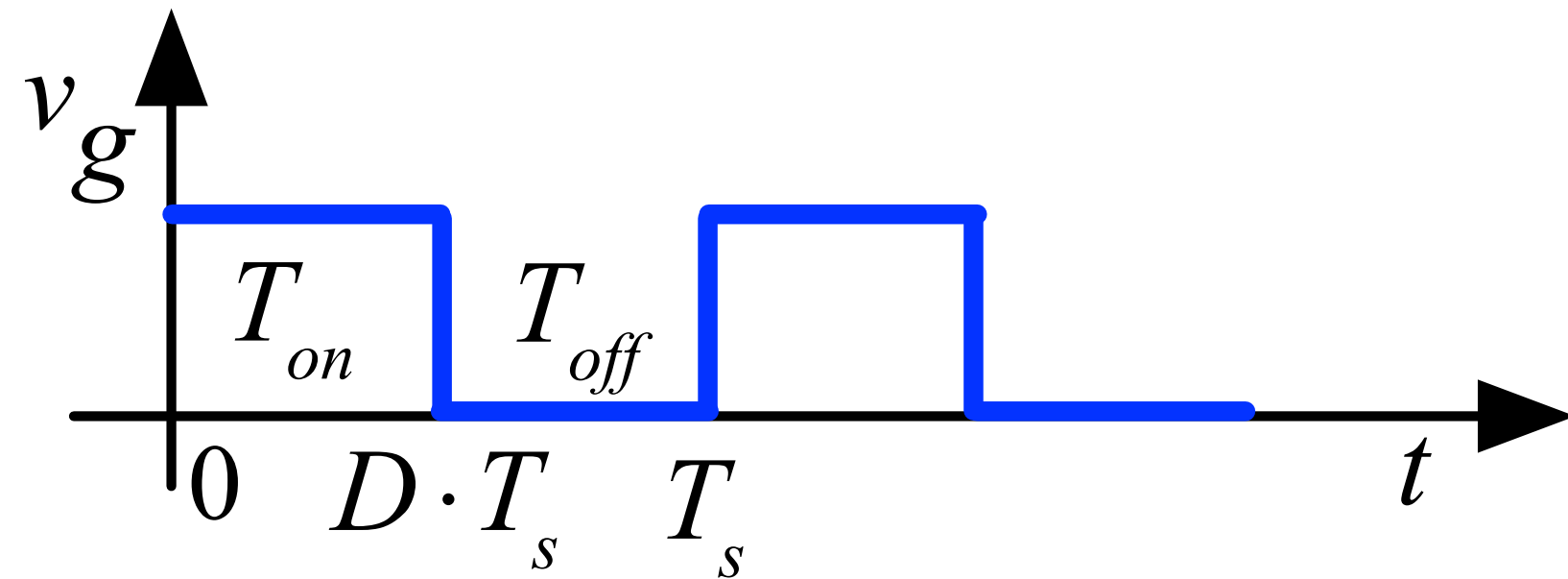

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

$$T_{on} = D \cdot T_s$$
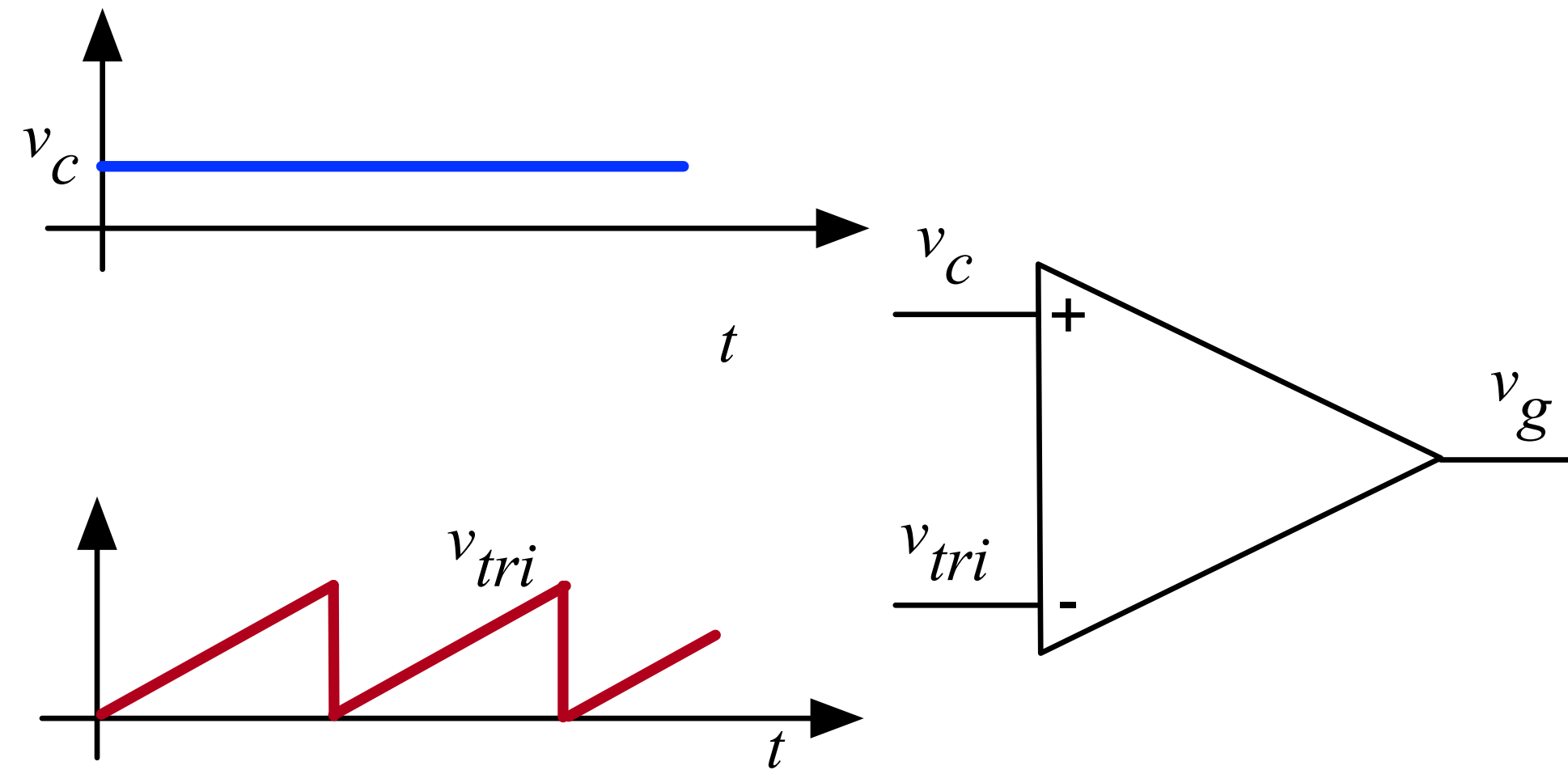
$$T_{of} = T_s - T_{on} = T_s - D \cdot T_s = (1 - D) \cdot T_s$$




$$D = \frac{T_{on}}{T_s}$$

$$D = \frac{V_c}{V_{tri}}$$



Modulação PWM Senoidal

$$d(t) = \frac{v_c(t)}{v_{tri}(t)} = \frac{V_c \cdot \text{seno}(t)}{V_{tri}} = \frac{V_c}{V_{tri}} \cdot \text{seno}(t)$$


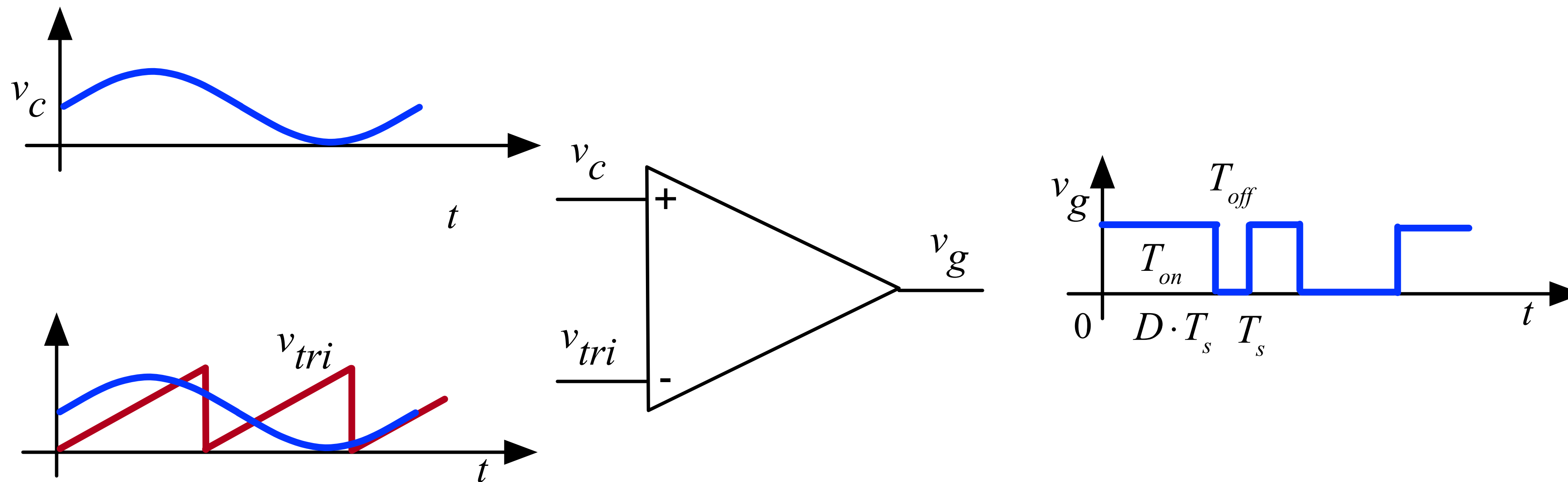
$$IM = \frac{V_c}{V_{tri}} \rightarrow d(t) = IM \cdot \text{seno}(t)$$



Modulação PWM Senoidal

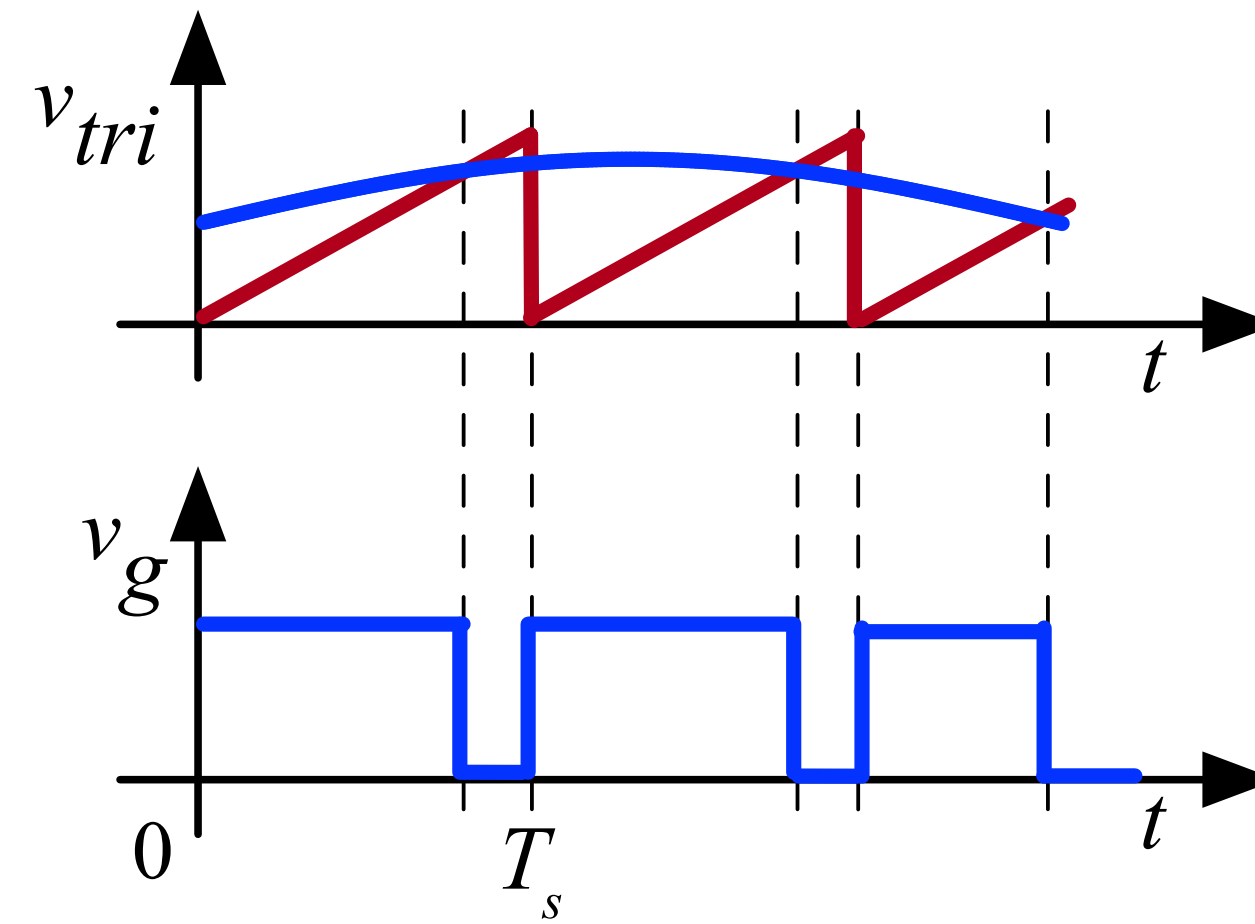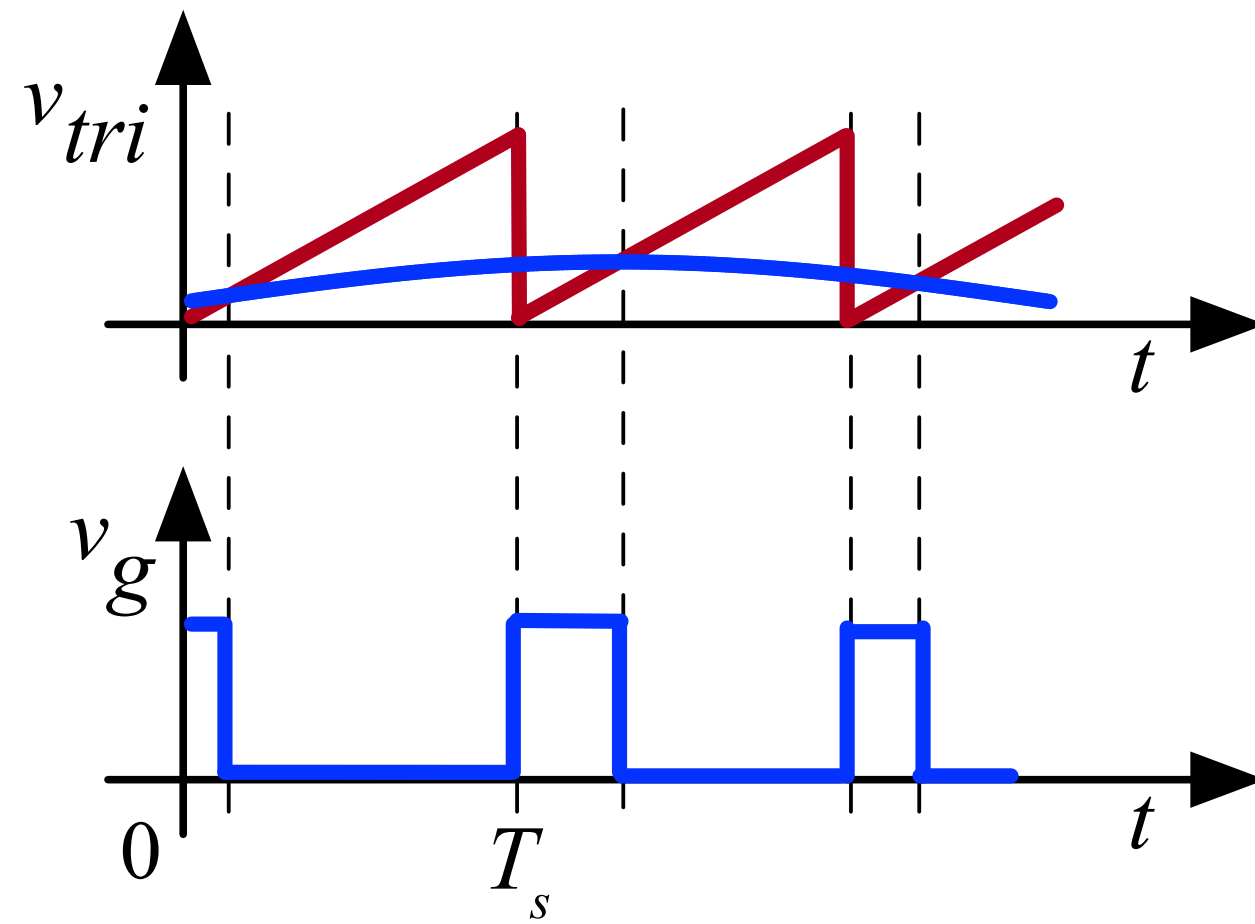


Modificação na amplitude da modulante

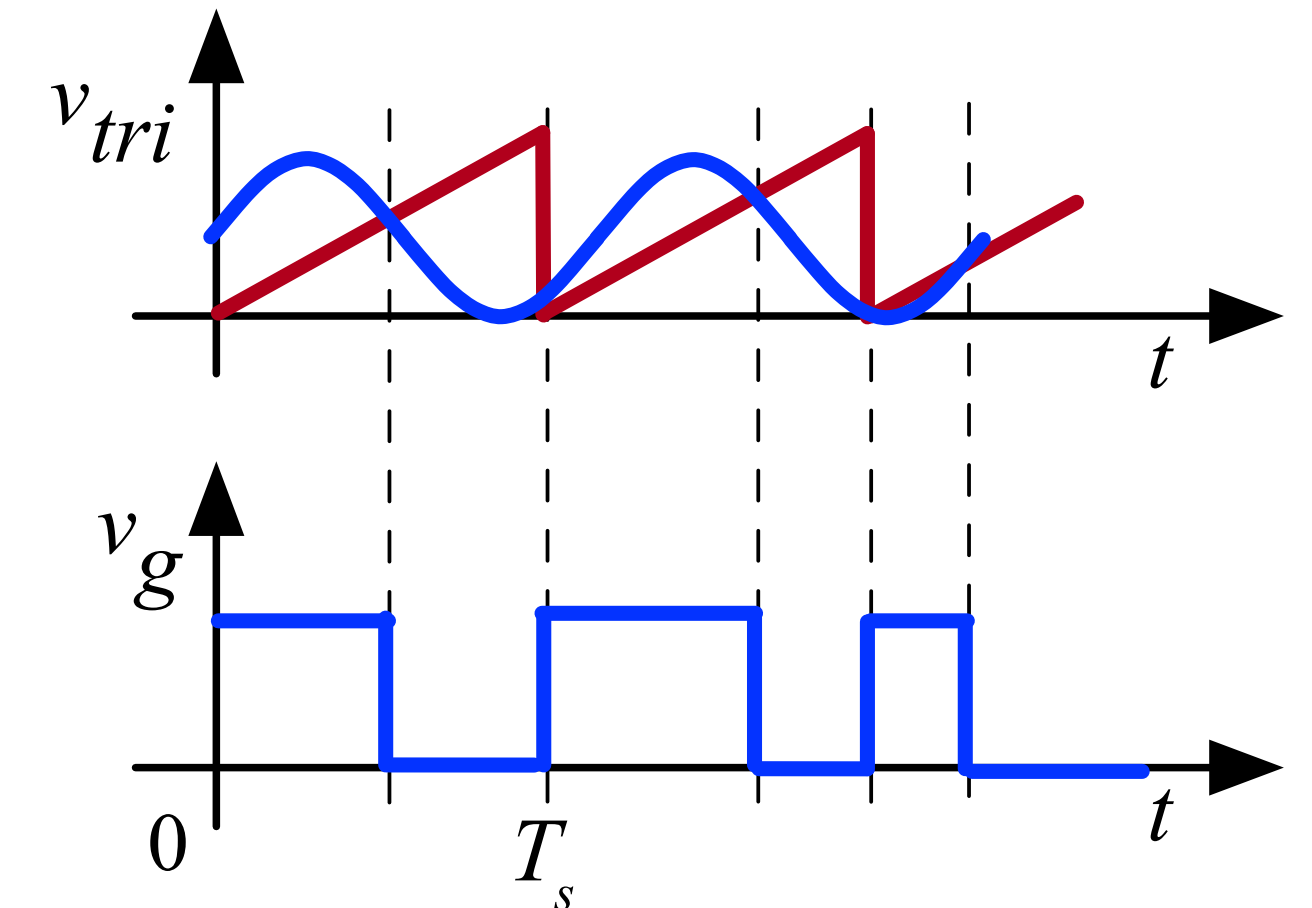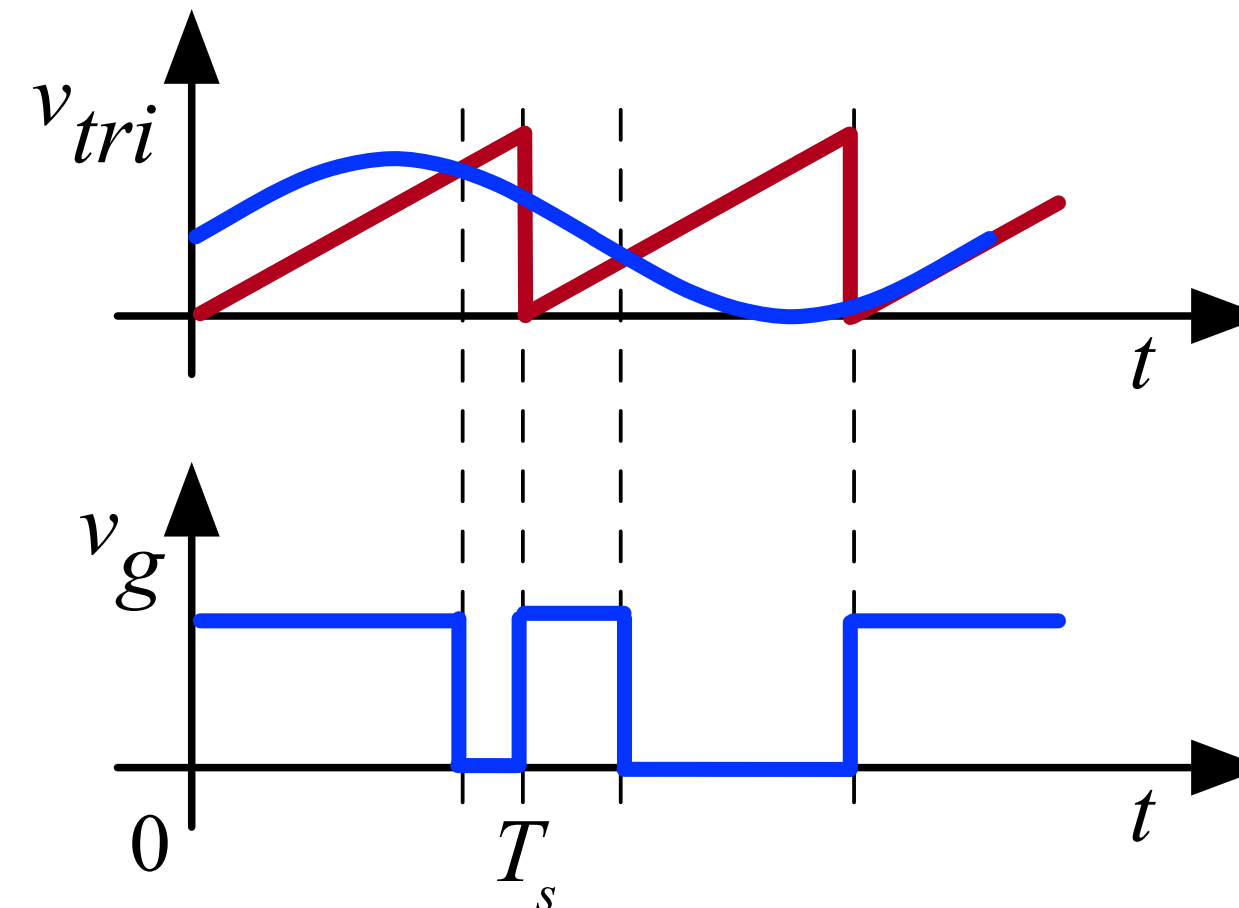


Modificação na frequência da modulante


Modulação PWM Senoidal

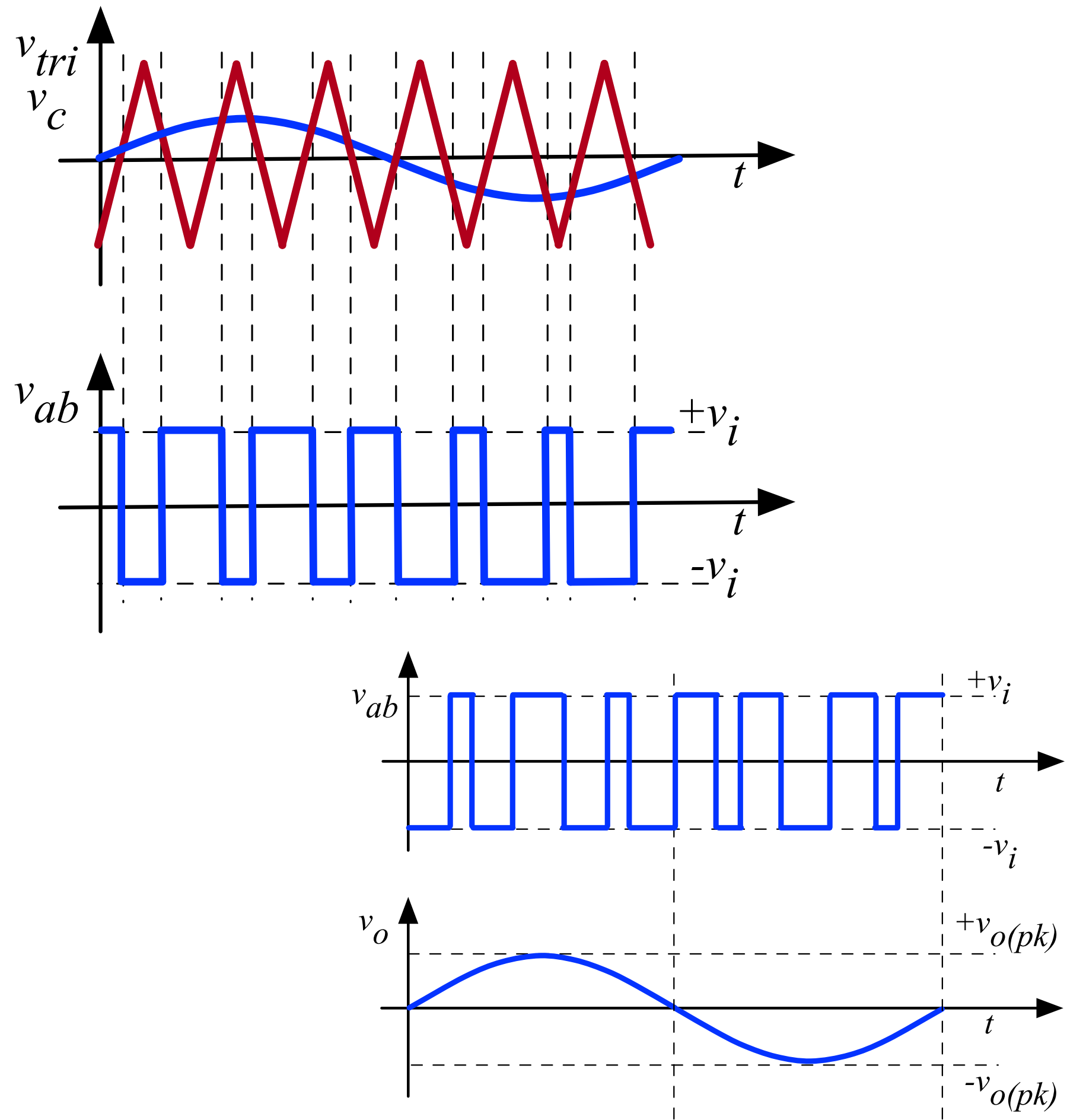


Modulação 2 níveis (bipolar)

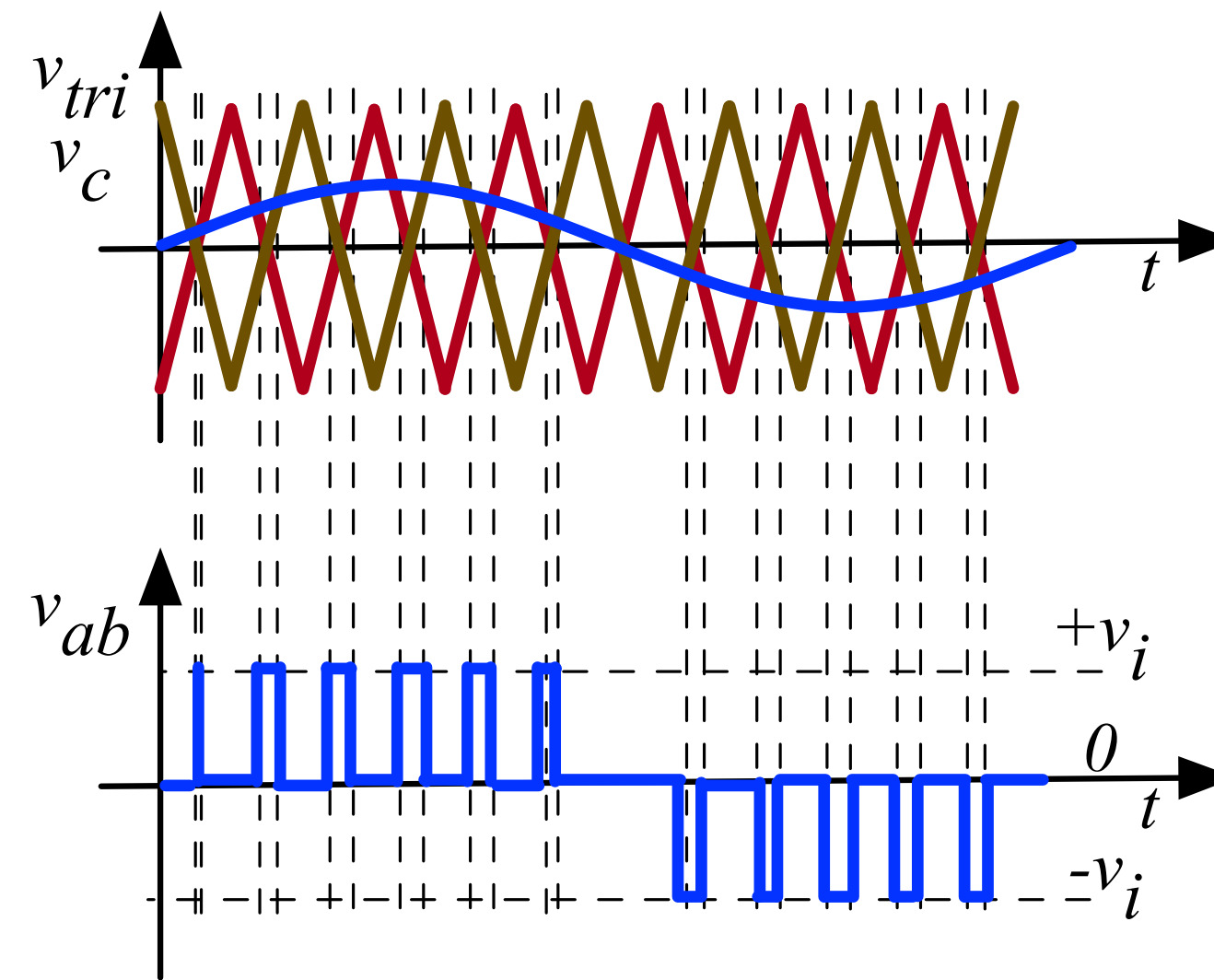

Modulação 3 níveis (unipolar)

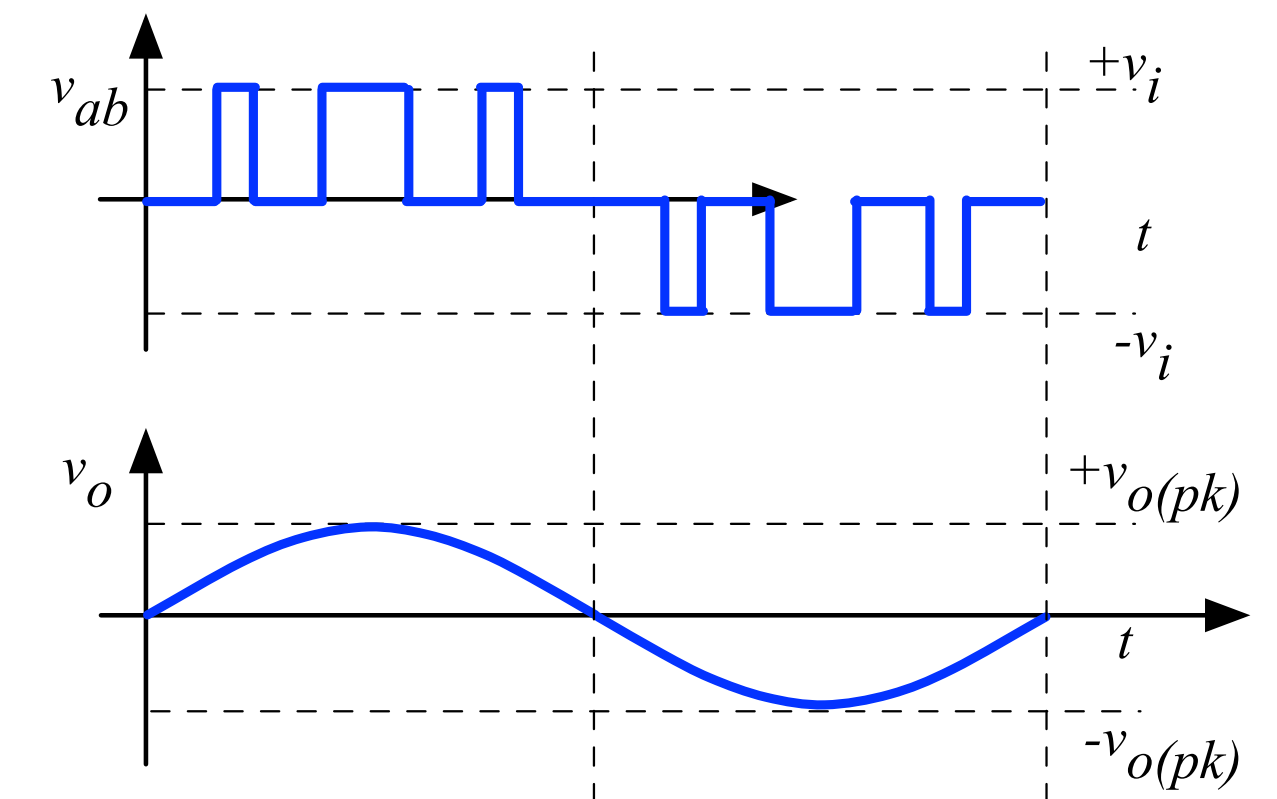


Princípio de funcionamento

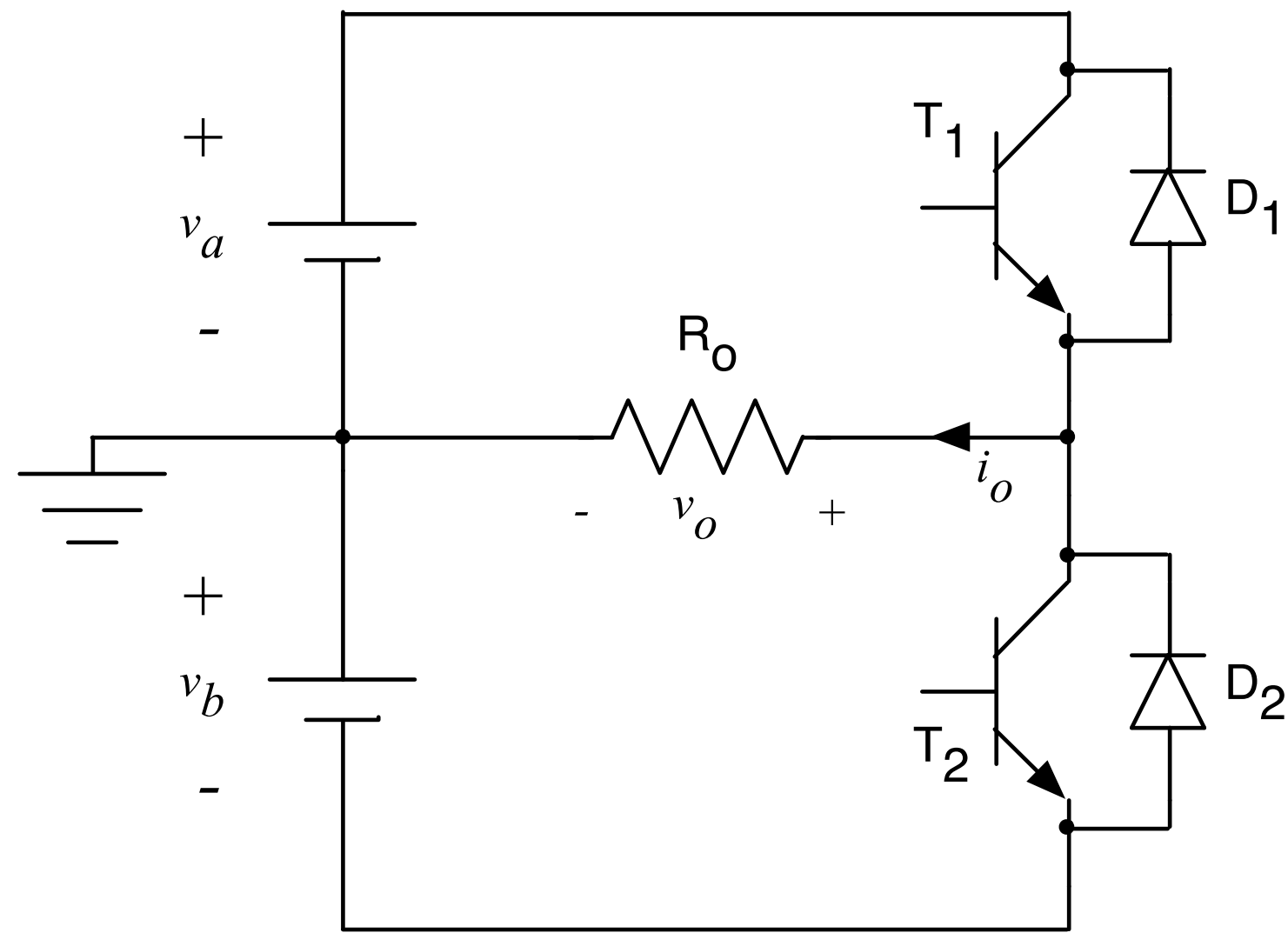

$$\begin{cases} v_a = V_a \\ v_b = V_b \end{cases} \rightarrow \text{definidas} \quad \begin{cases} +V_{o(\max)} = V_{a(\max)} \\ -V_{o(\max)} = V_{b(\max)} \end{cases}$$

$$V_a = V_b = \frac{V_i}{2} \quad V_o = \frac{1}{T_s} \cdot V_a \cdot D \cdot T_s + \frac{1}{T_s} \cdot (-V_b) \cdot (1-D) \cdot T_s$$

$$V_o = V_a \cdot D - V_b \cdot (1-D)$$

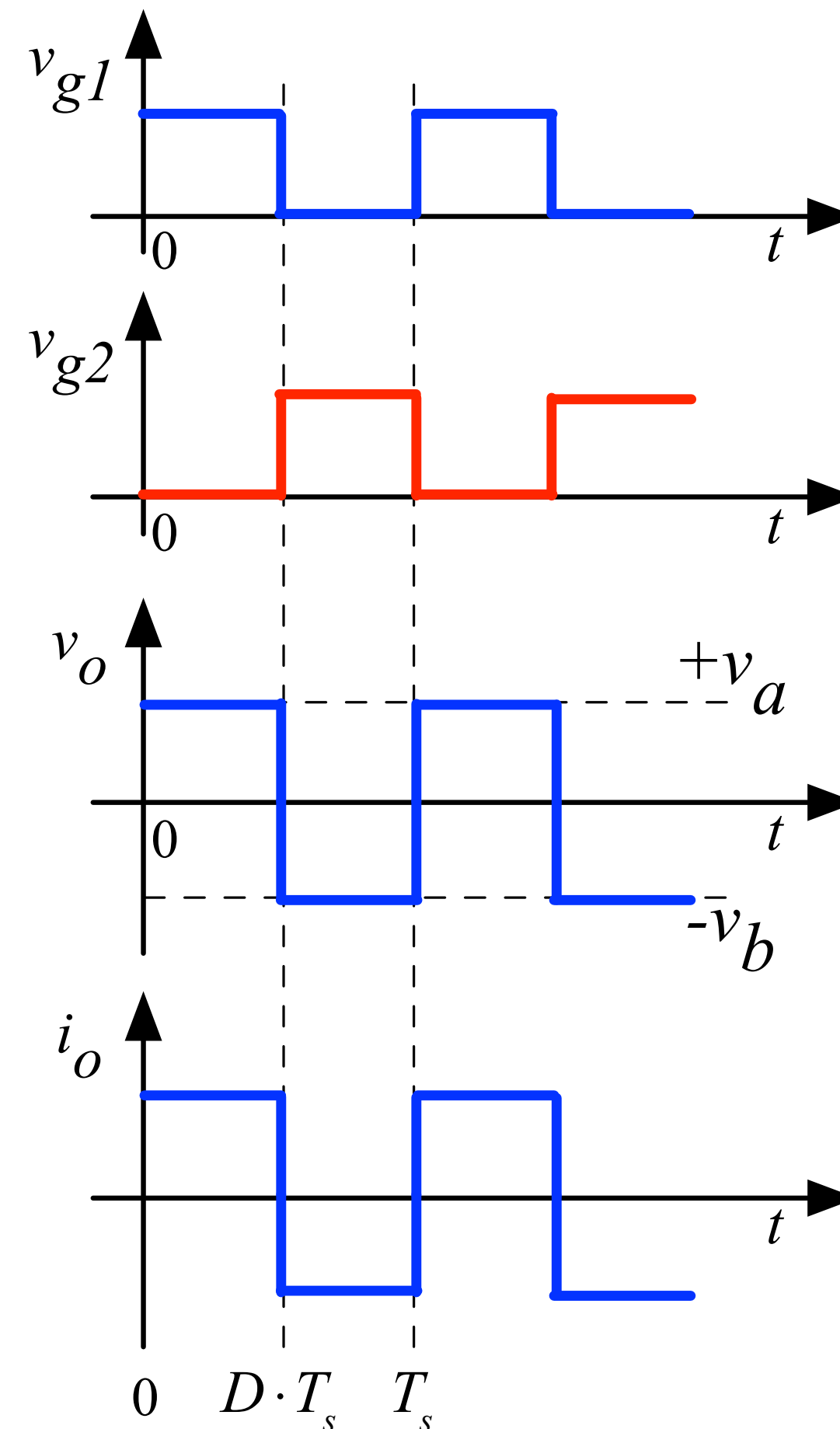


$$V_o = \frac{V_i}{2} \cdot (2 \cdot D - 1)$$






$$V_o = \begin{cases} D=0 \rightarrow -\frac{V_i}{2} \\ D=0,5 \rightarrow 0 \\ D=1 \rightarrow +\frac{V_i}{2} \end{cases}$$

$$D = \frac{1}{2} + \frac{V_o}{V_i}$$


Princípio de funcionamento

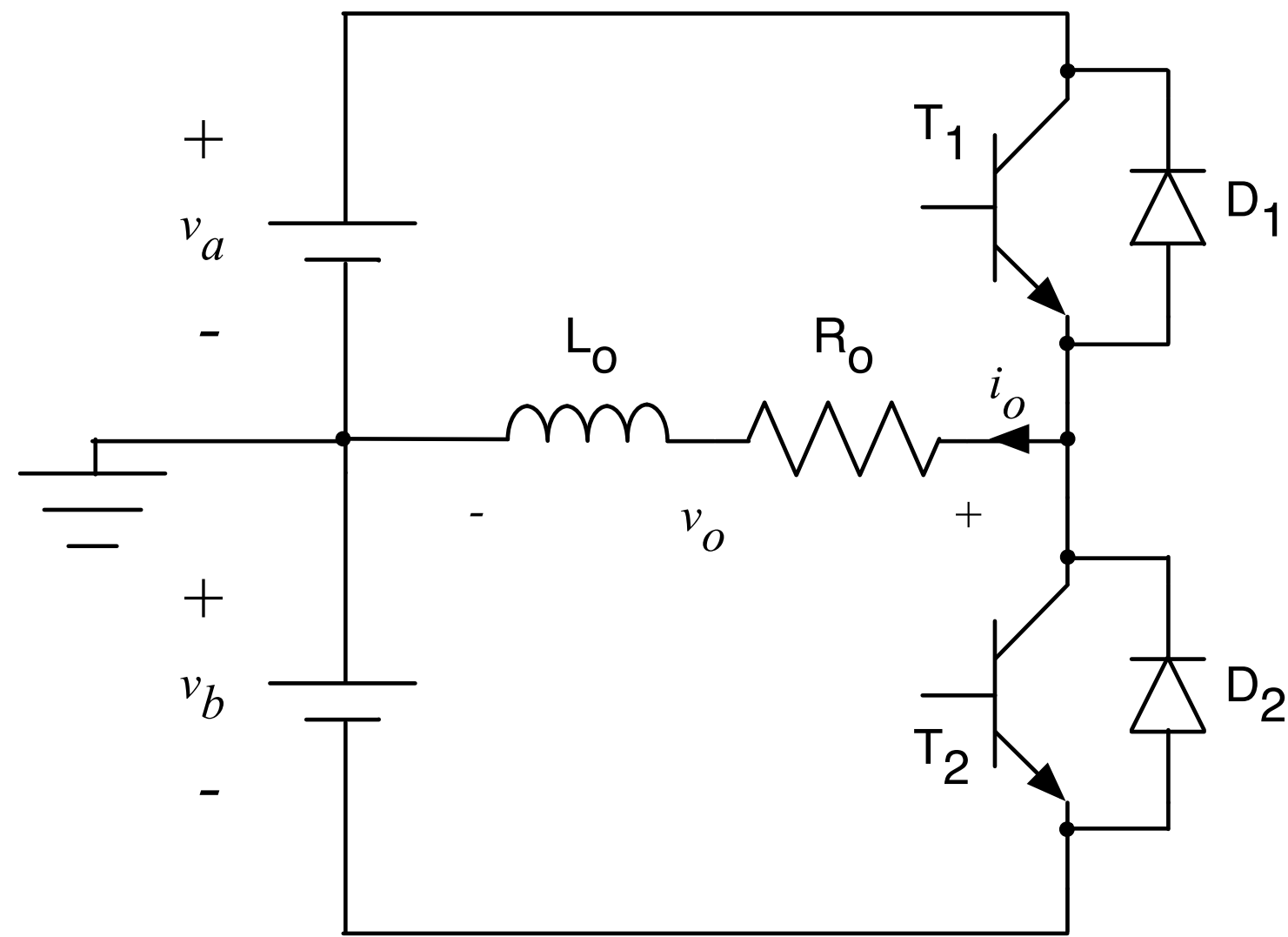

Tempo morto

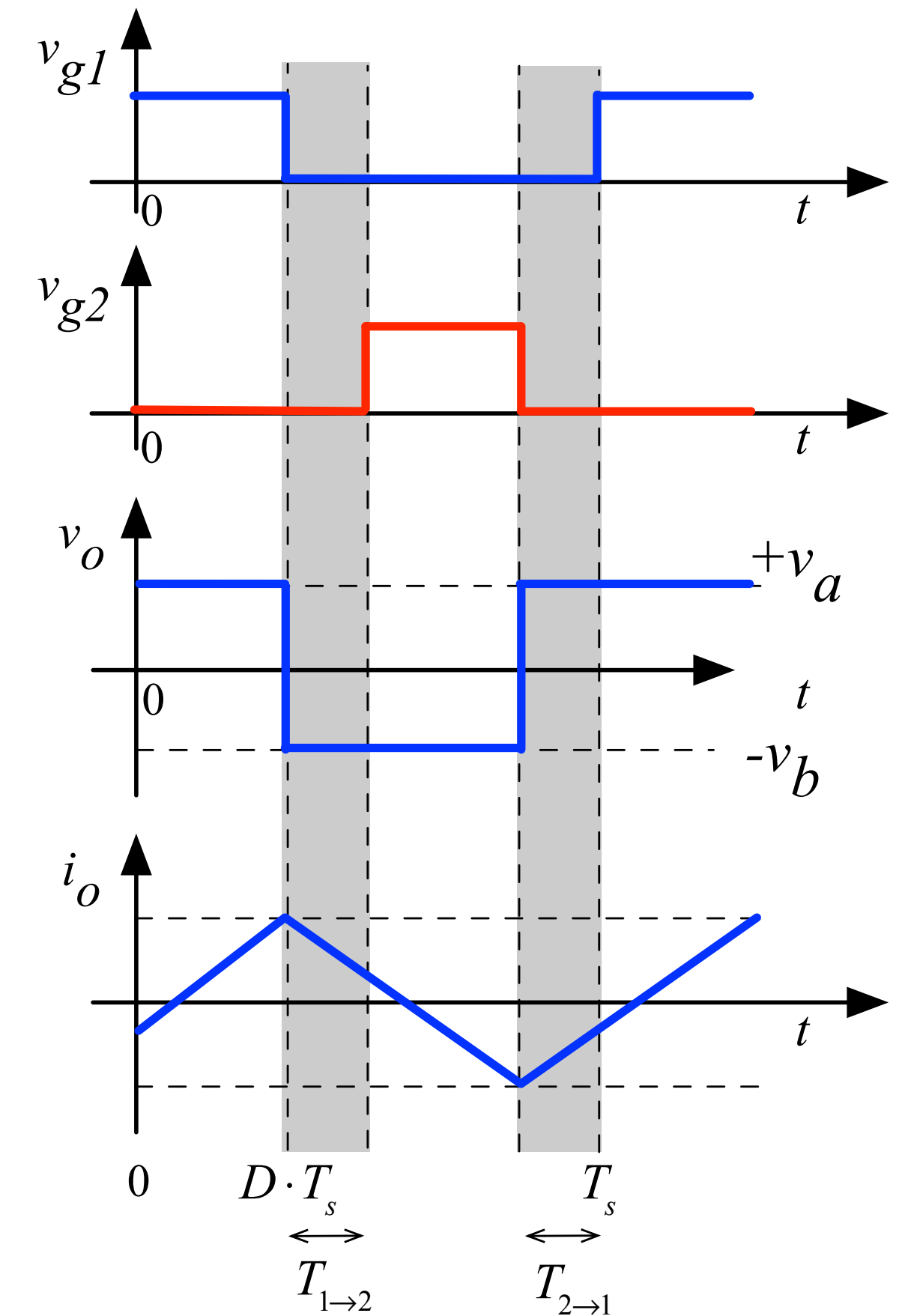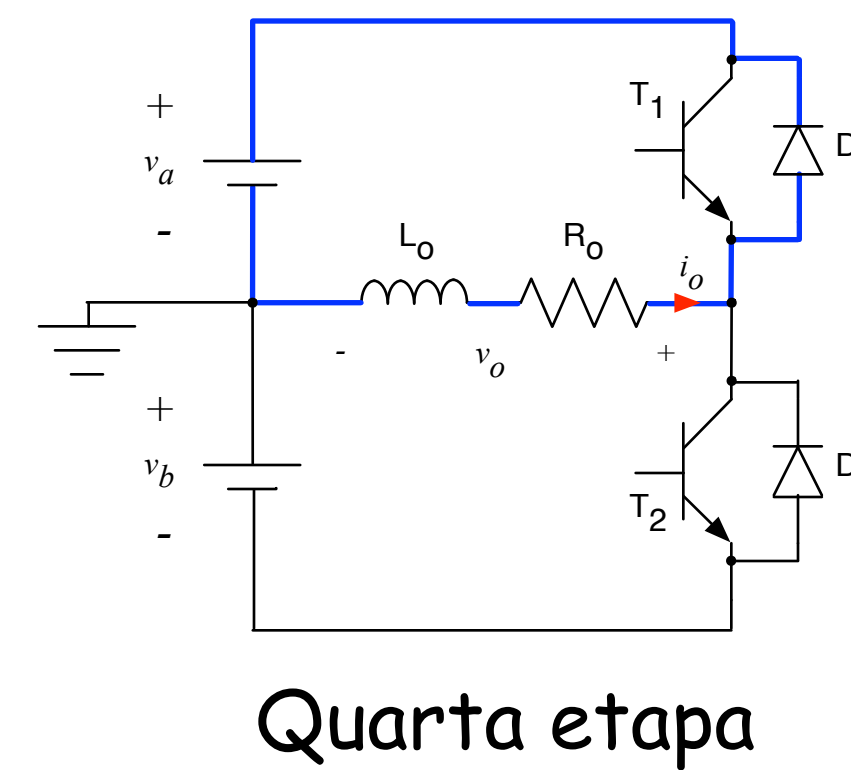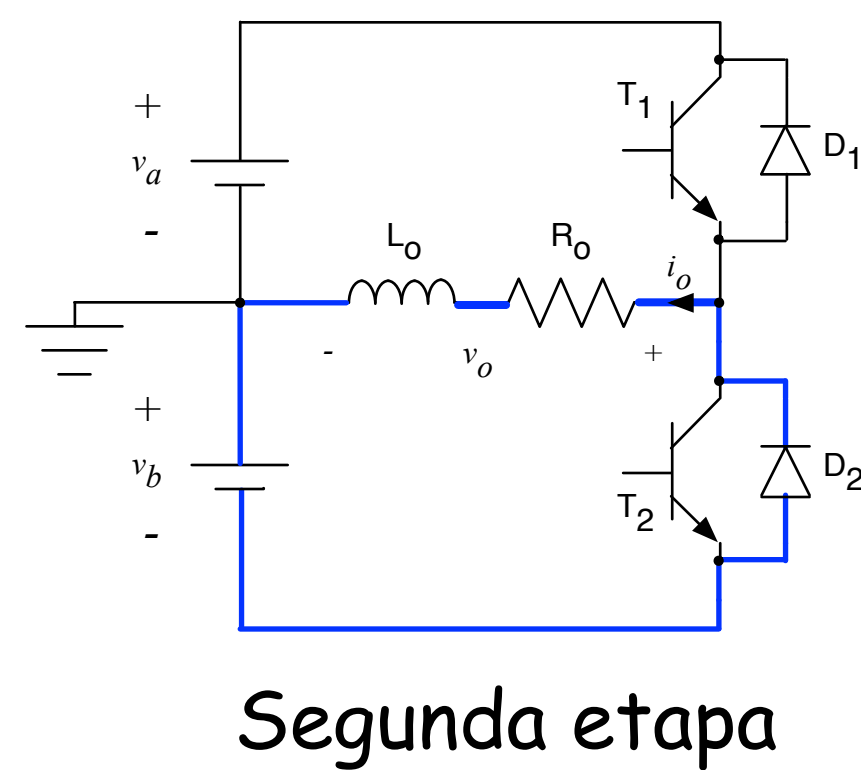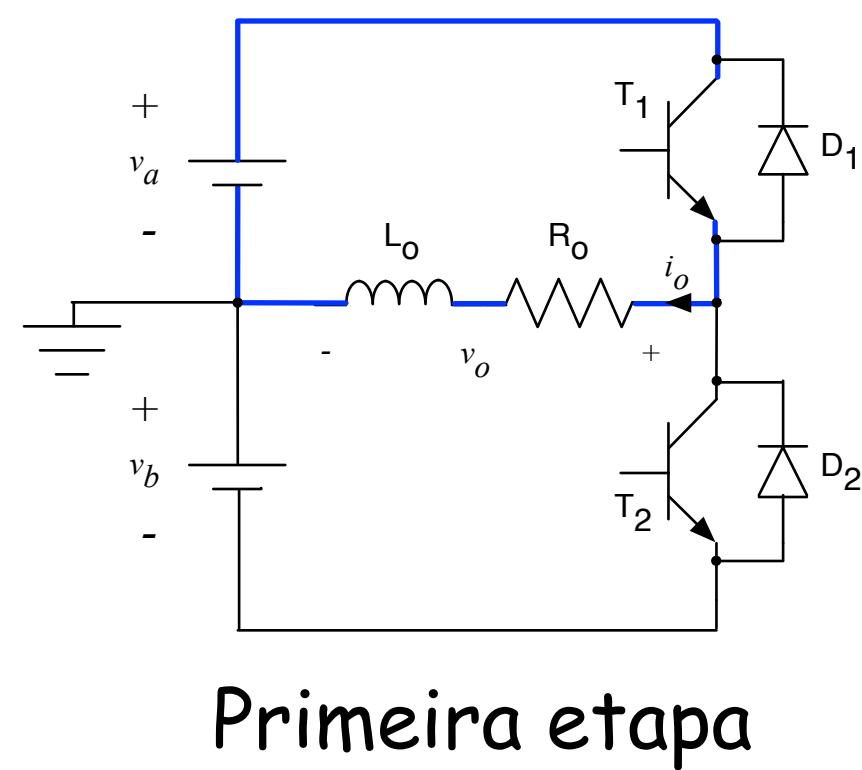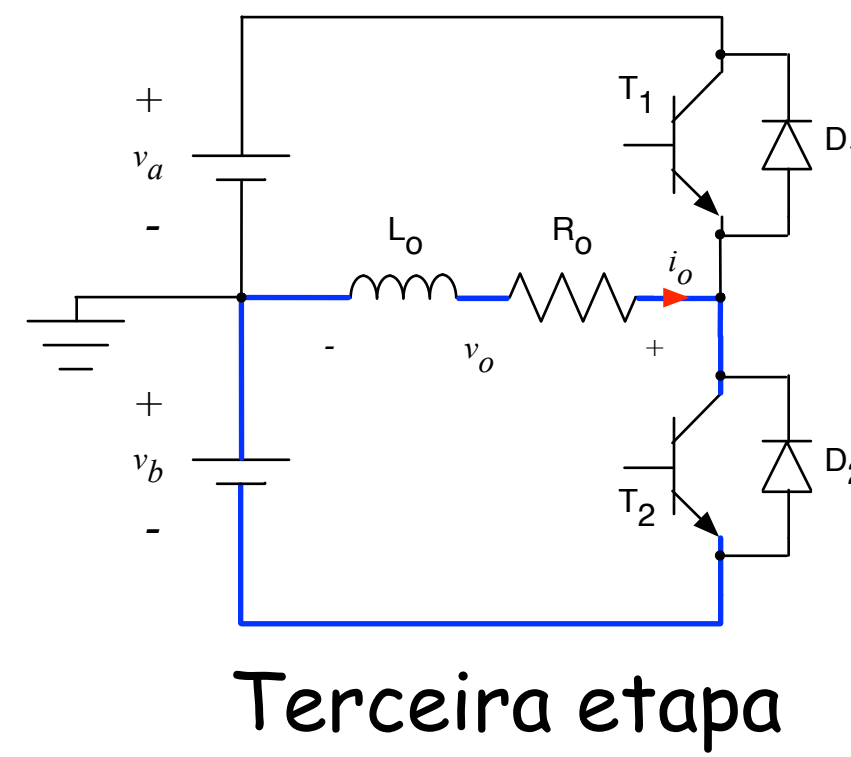


Conversor Meia Ponte

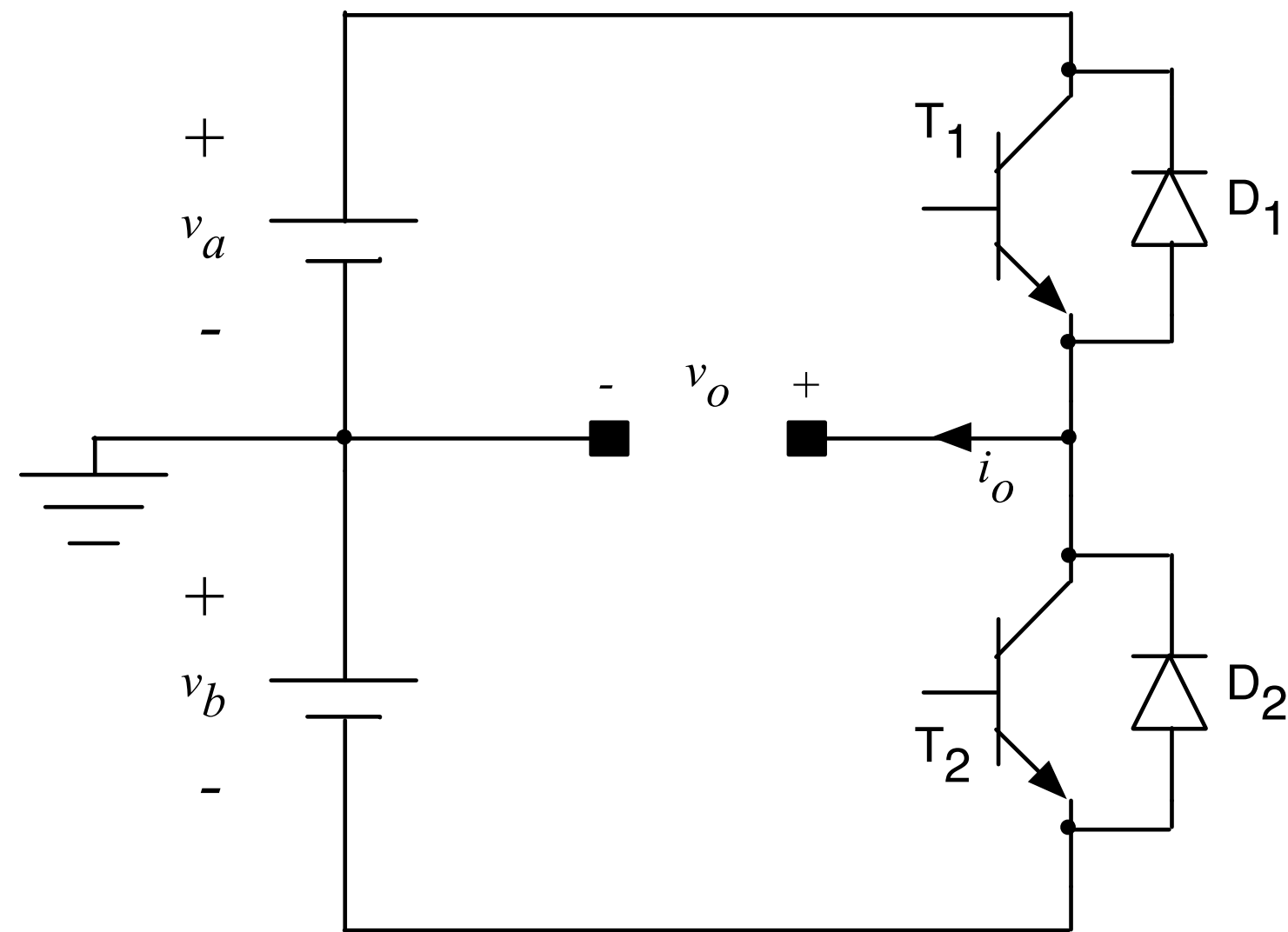


$$V_{o(ef)} = \frac{V_i}{2} \rightarrow V_a = V_b = \frac{V_i}{2}$$


Onda Quadrada

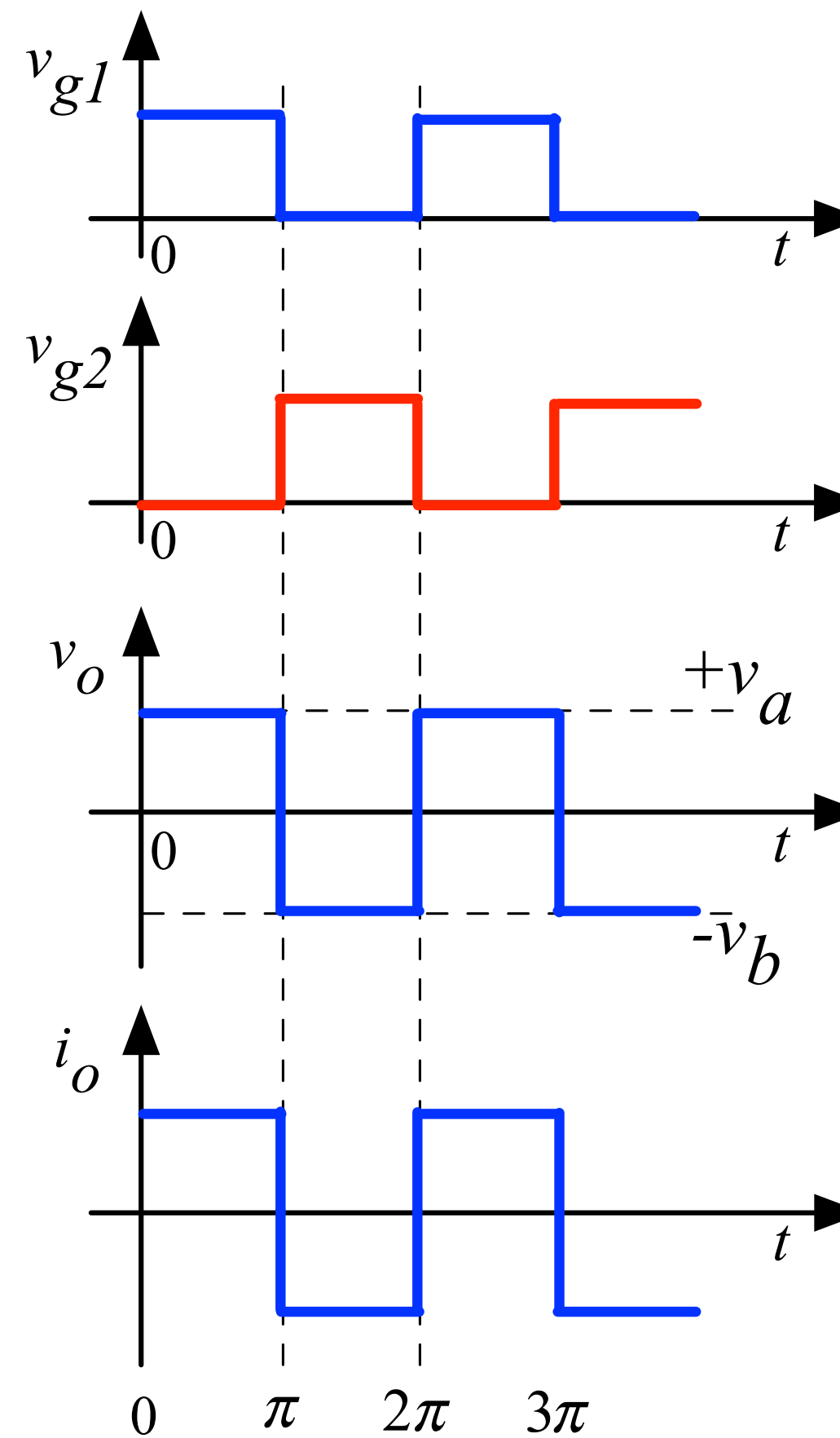

Conversor Meia Ponte

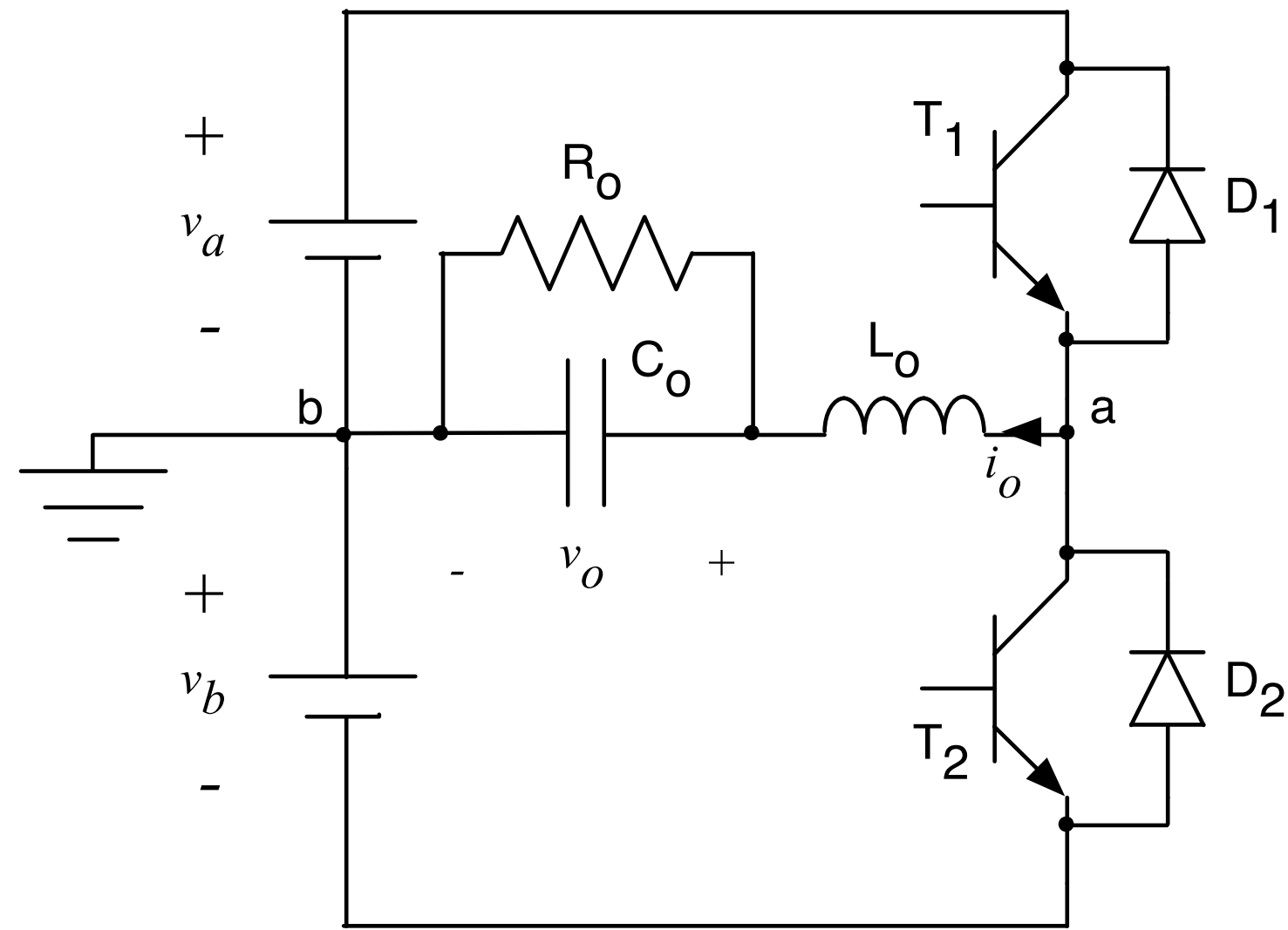

PWM Senoidal

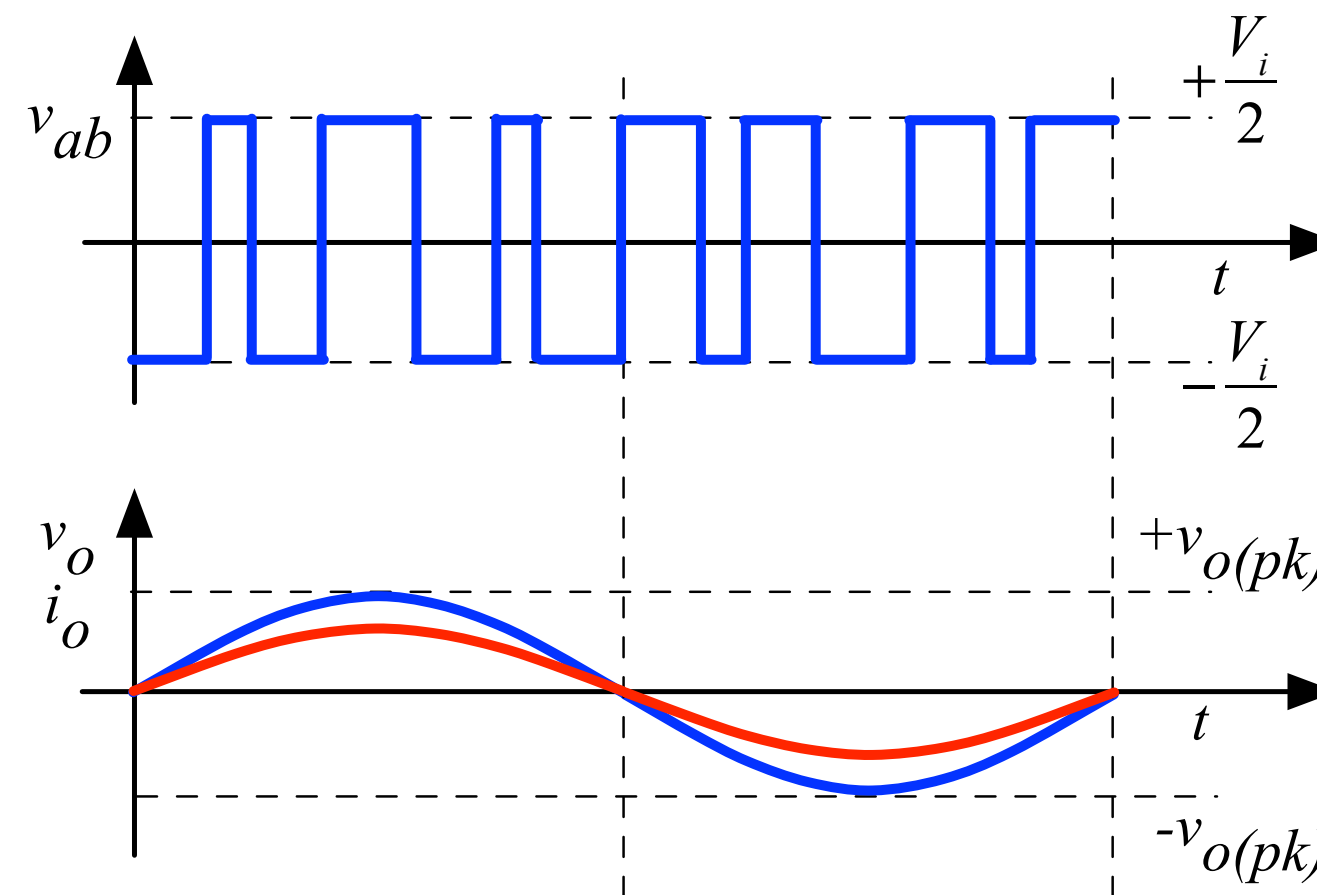


$$V_a = V_b = \frac{V_i}{2}$$

$$V_{L_o} = 0 \rightarrow V_o = V_{ab} \rightarrow V_o = \frac{V_i}{2} \cdot (2 \cdot D - 1)$$


$$v_o(t) = V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)$$

$$d(t) = \frac{1}{2} + \frac{V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{1}{2} + \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \cdot \text{seno}(t)$$
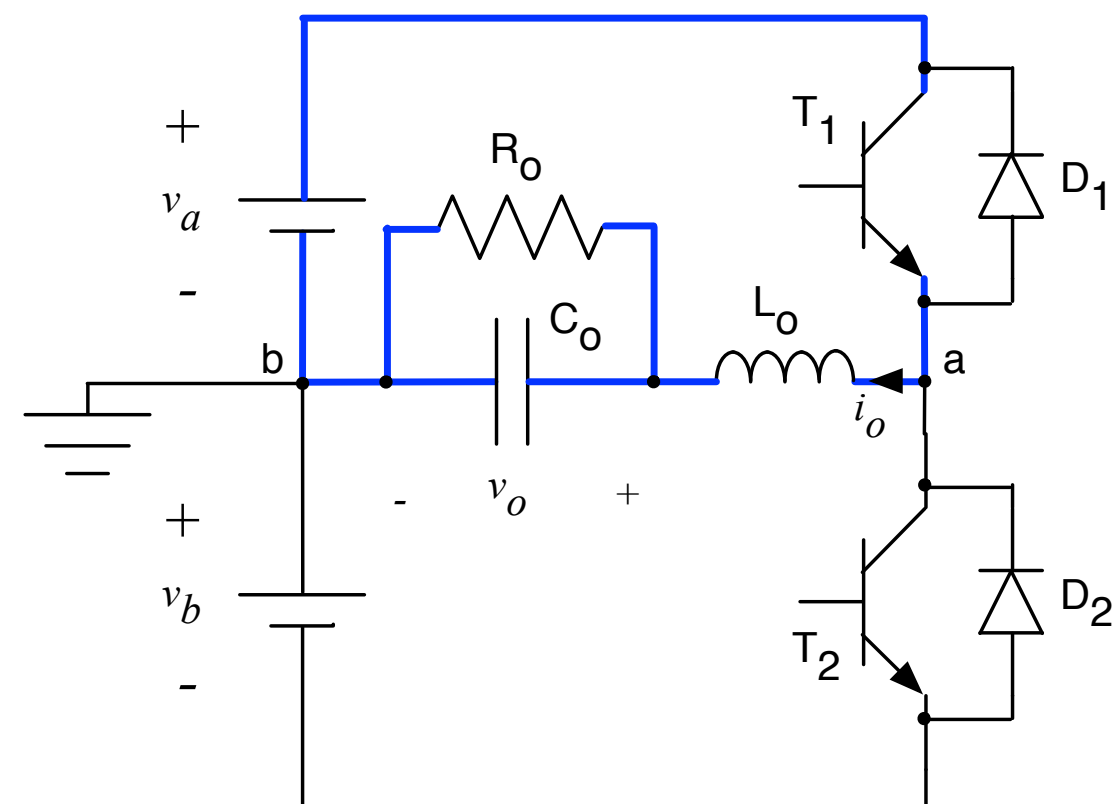
$$IM = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{1}{2} + IM \cdot \text{seno}(t)$$




Primeira etapa

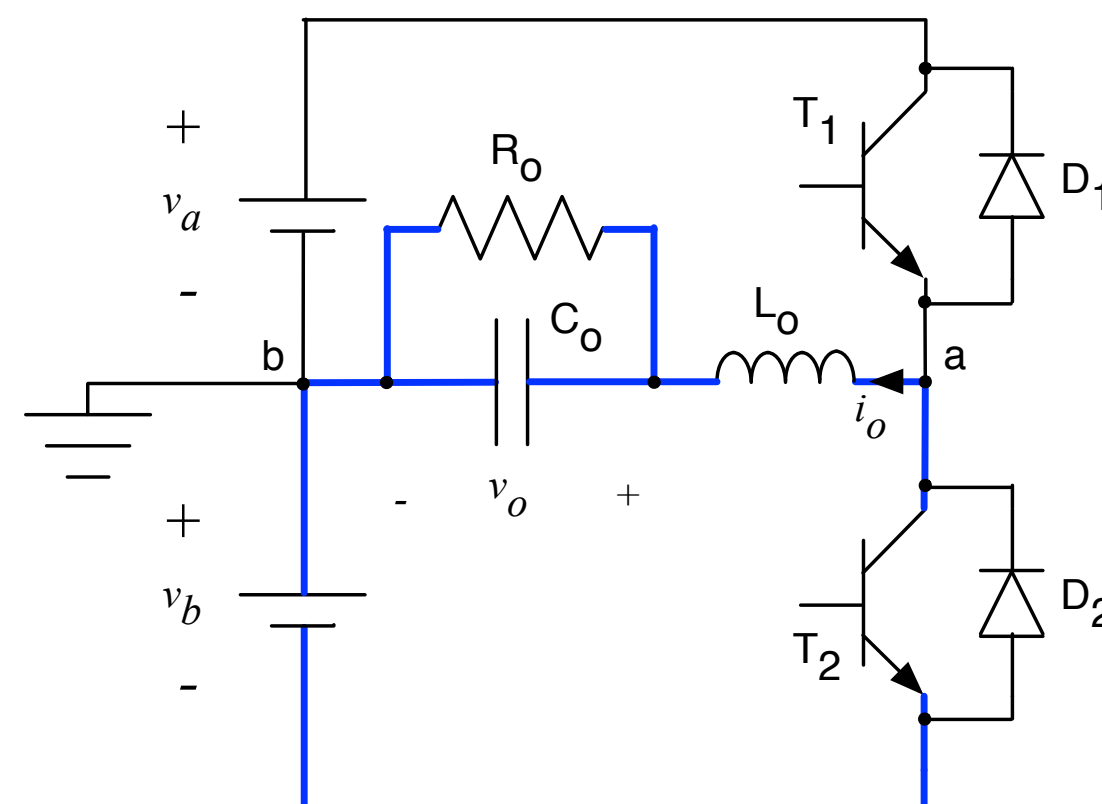


Segunda etapa

Conversor Ponte Completa


Onda Quadrada

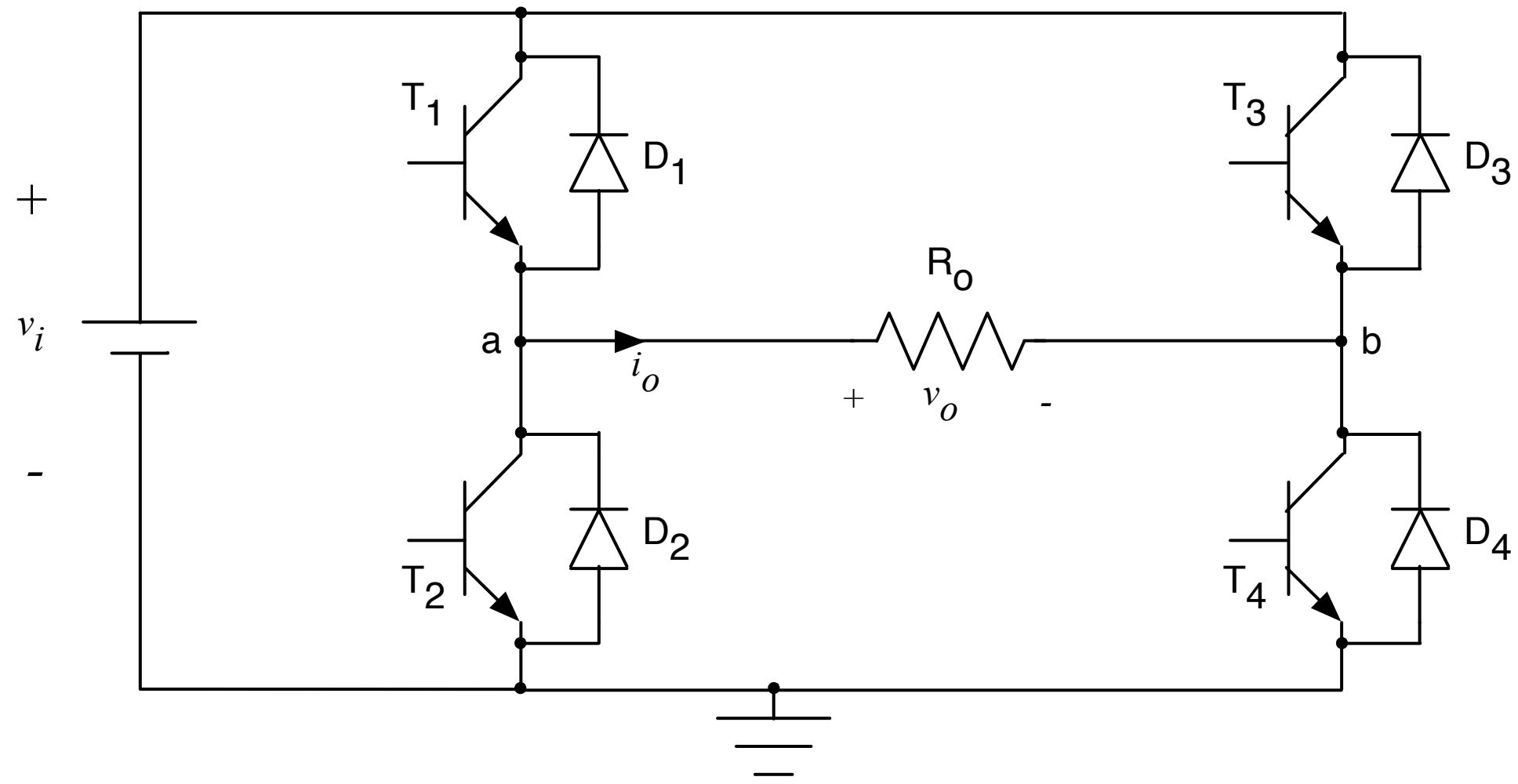


$$V_{o(ef)} = V_i$$

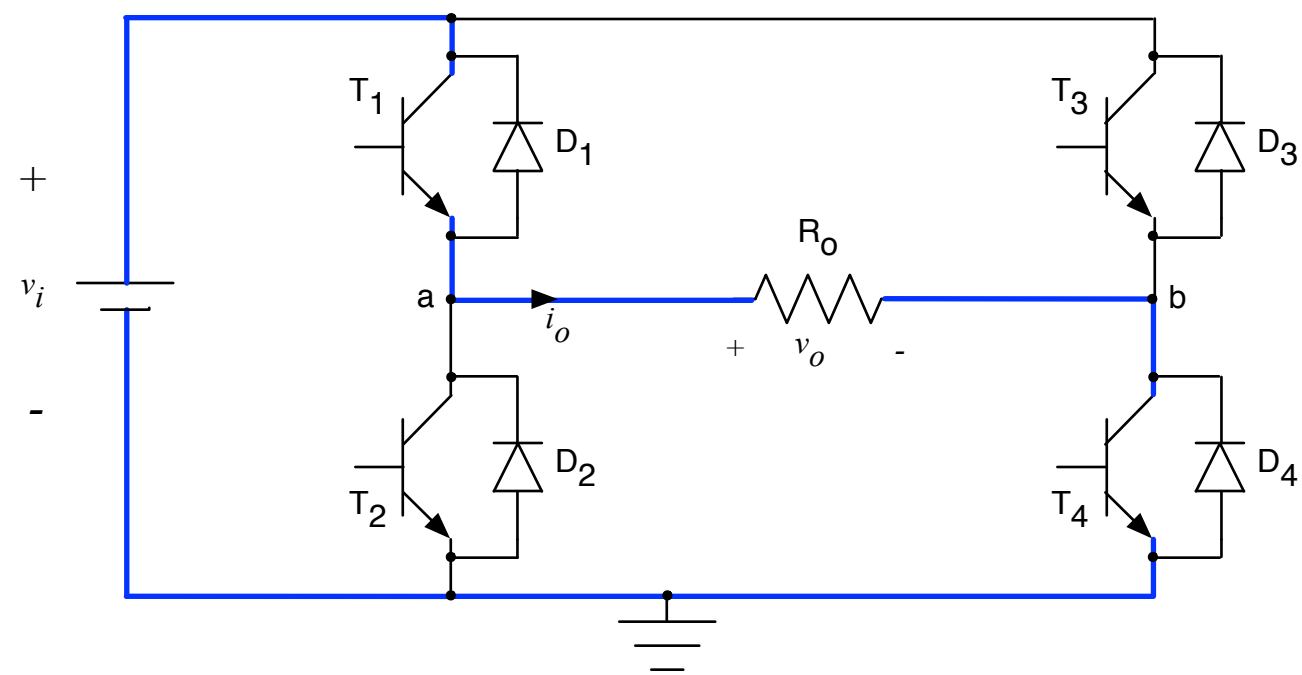

Primeira etapa



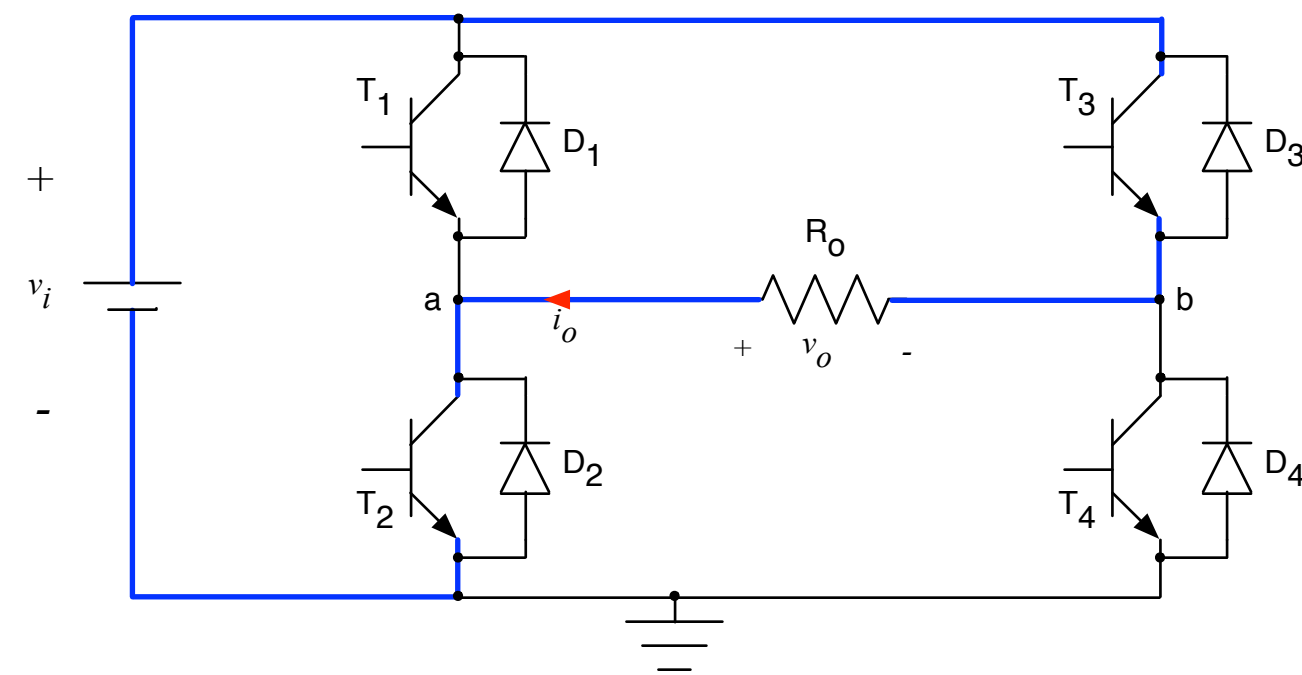


Segunda etapa

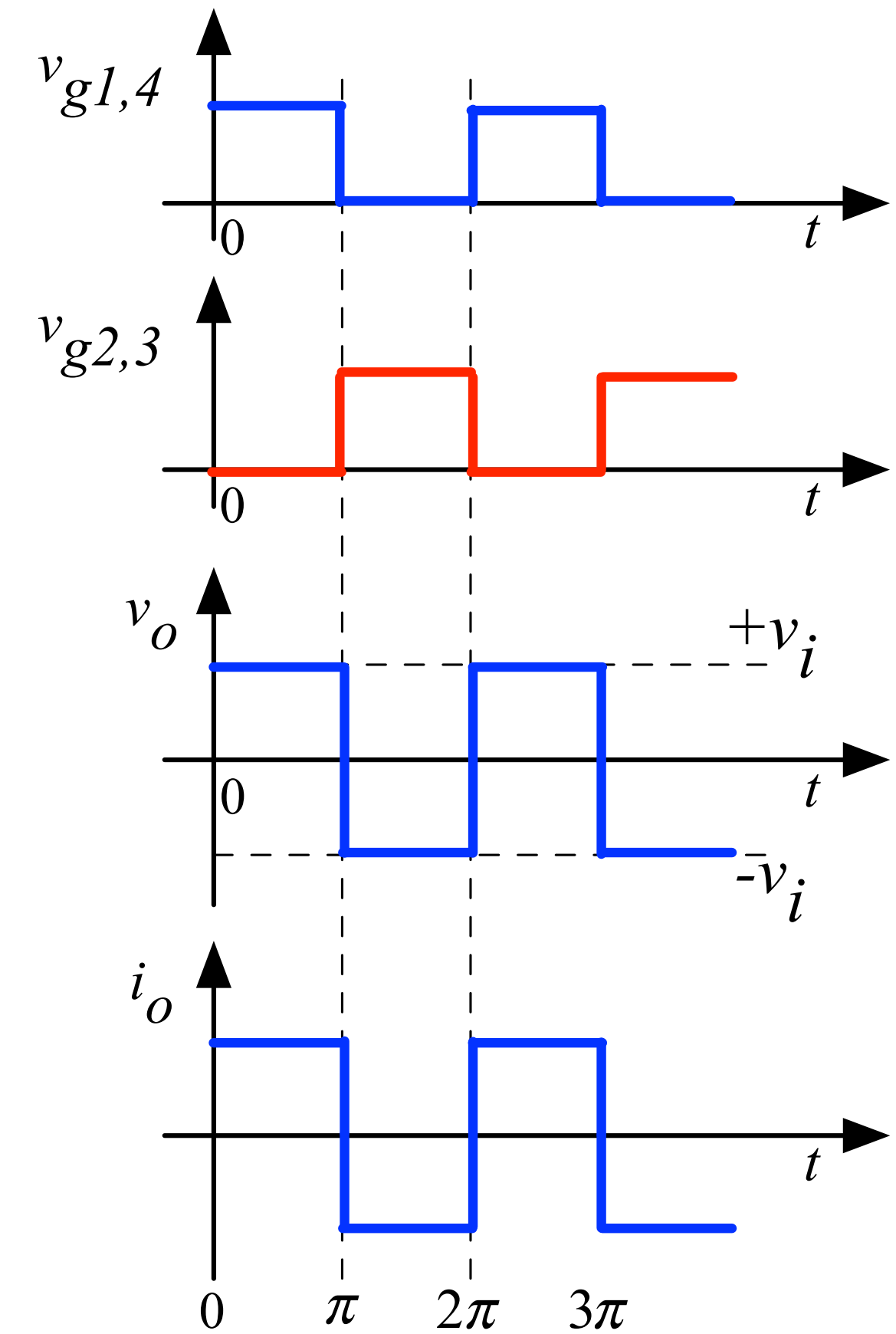


Conversor Ponte Completa


Três níveis

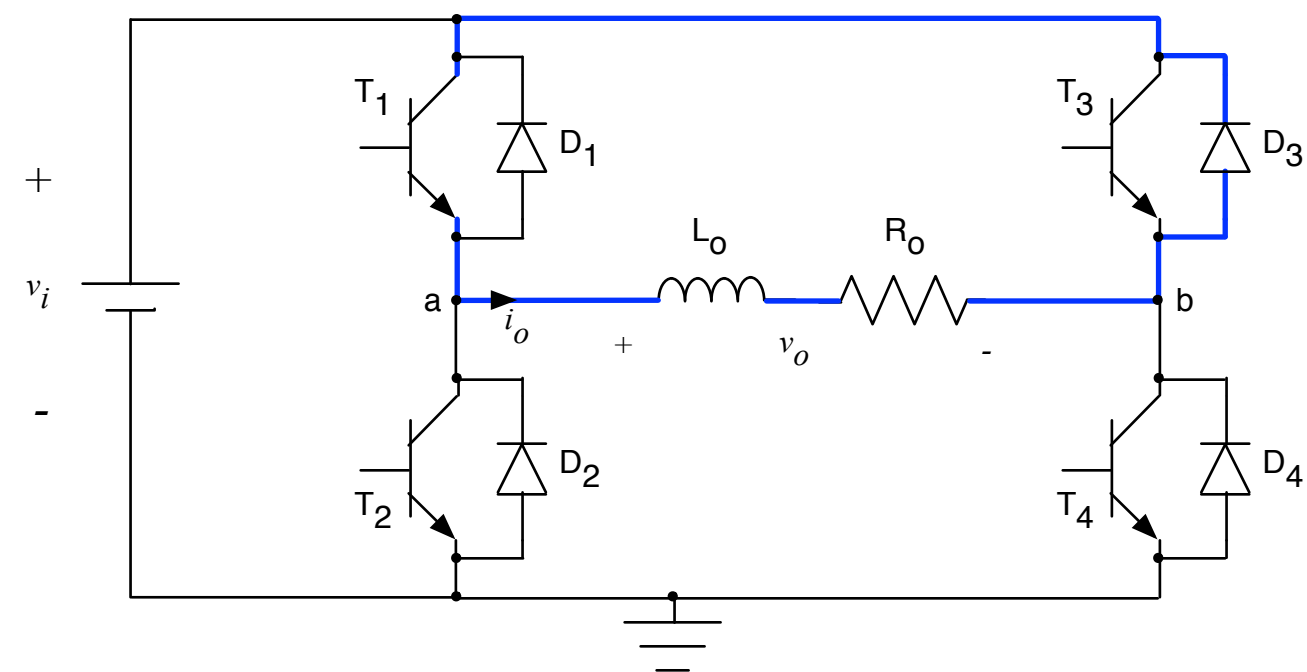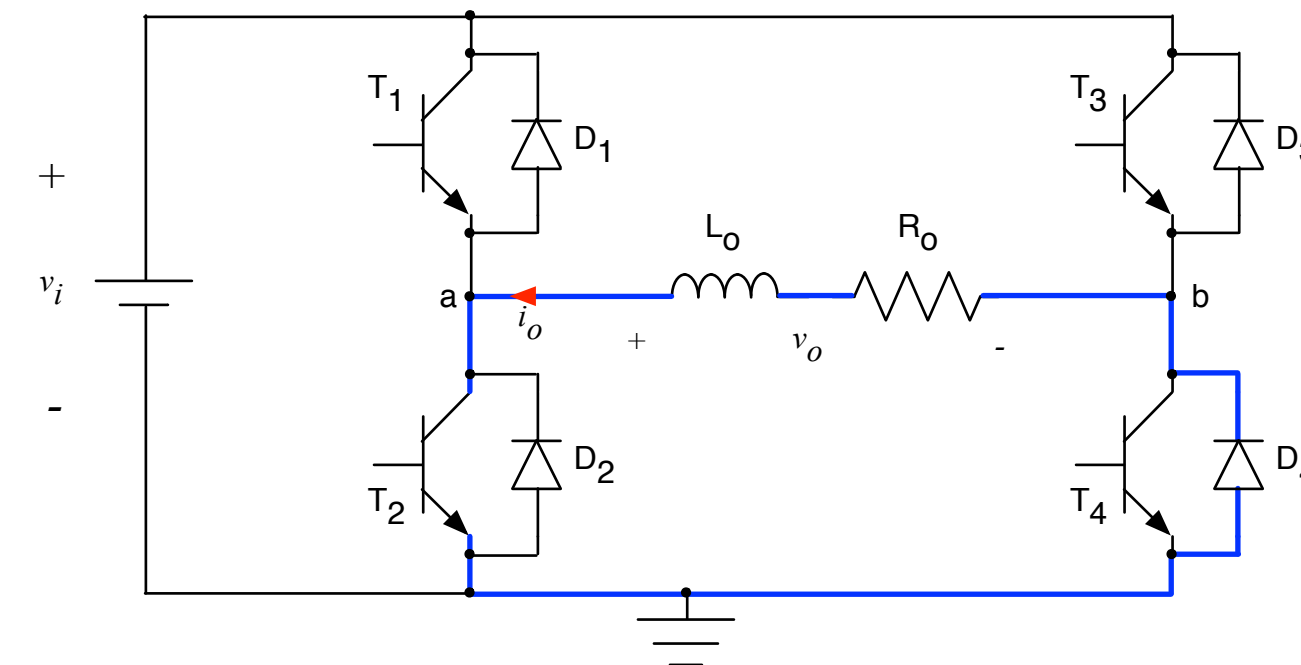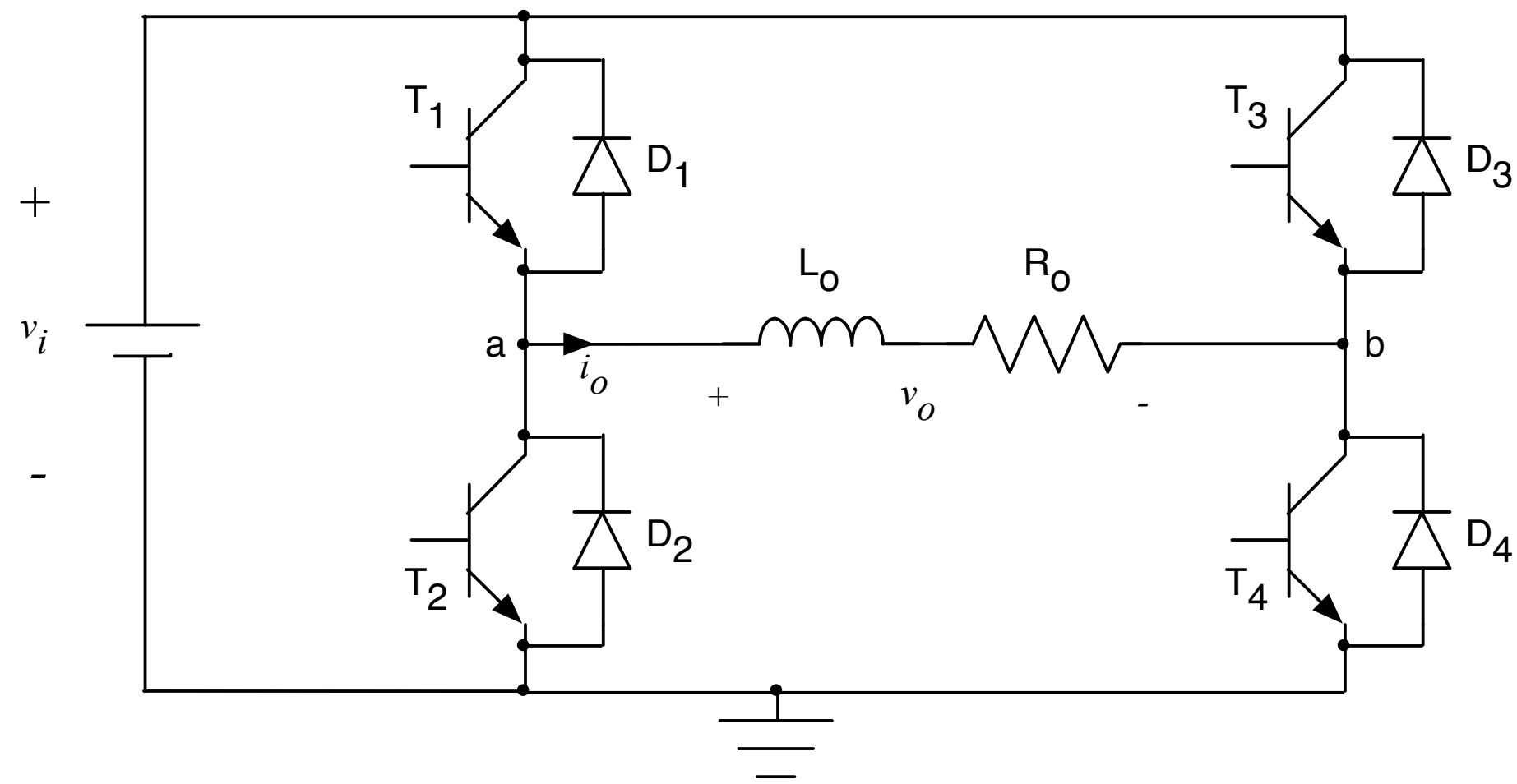

Semiciclo positivo

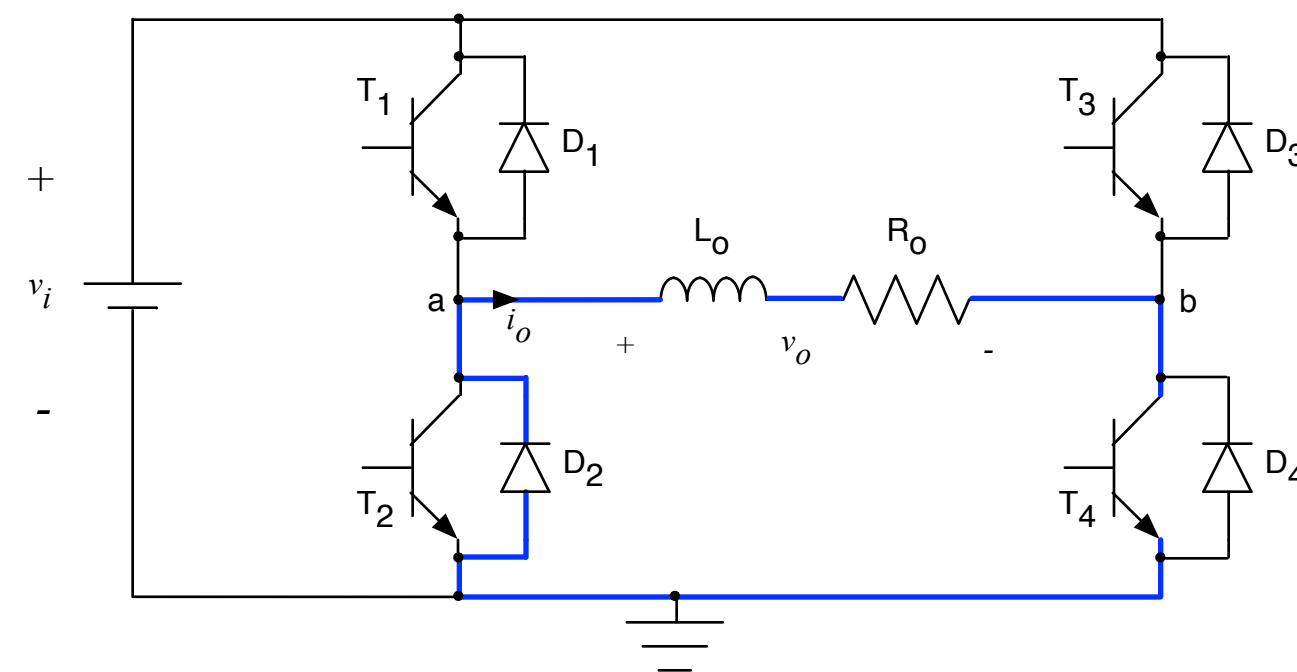


Semiciclo negativo

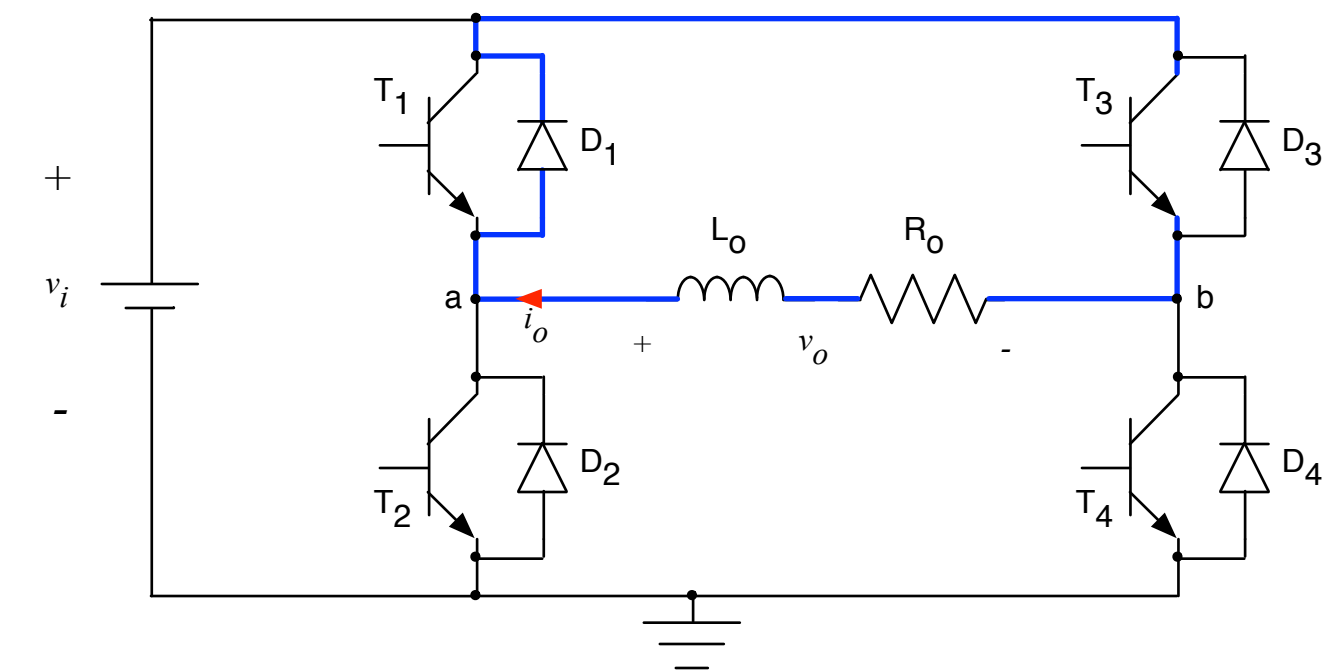


Conversor Ponte Completa

Três níveis

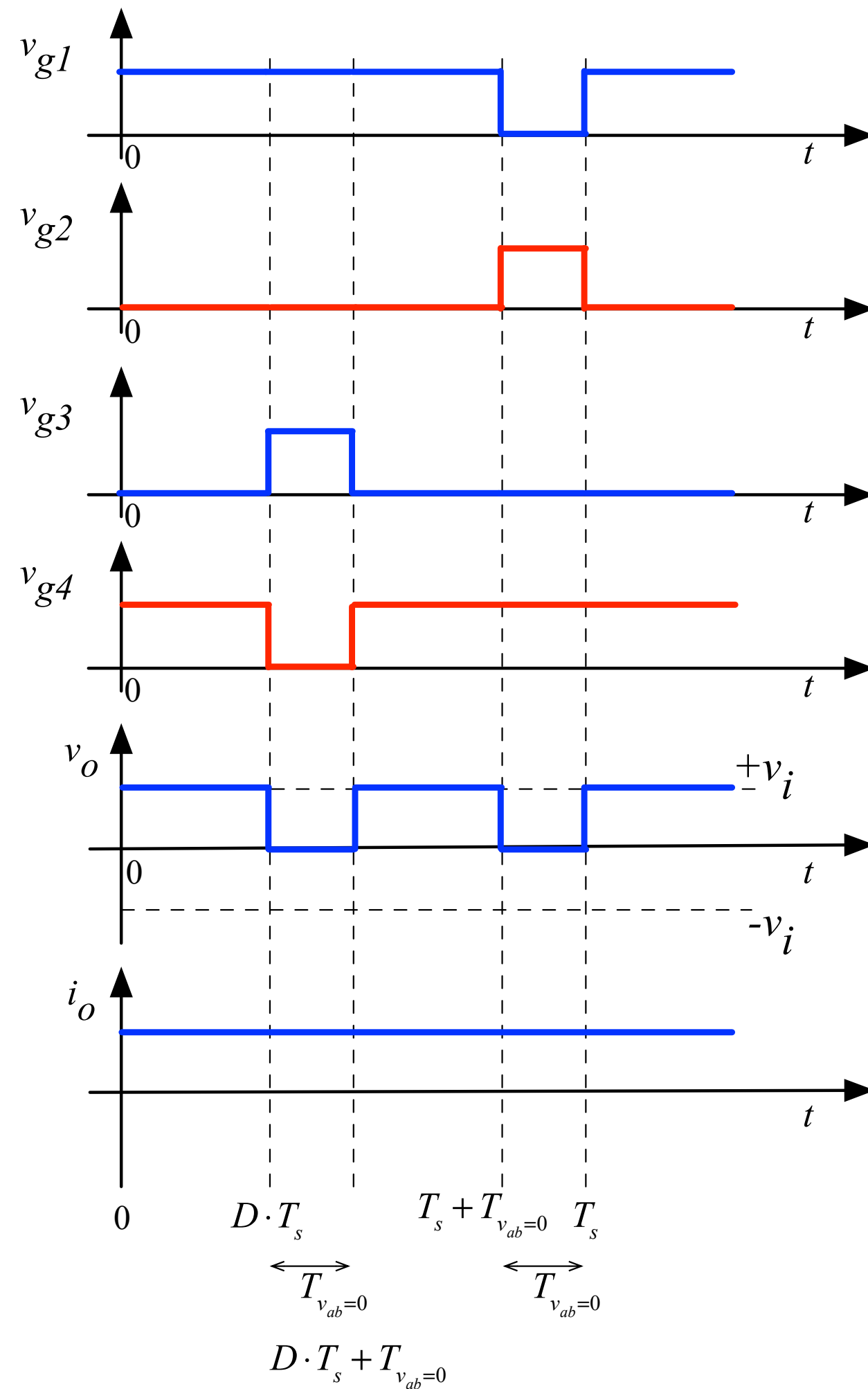


Semiciclo positivo

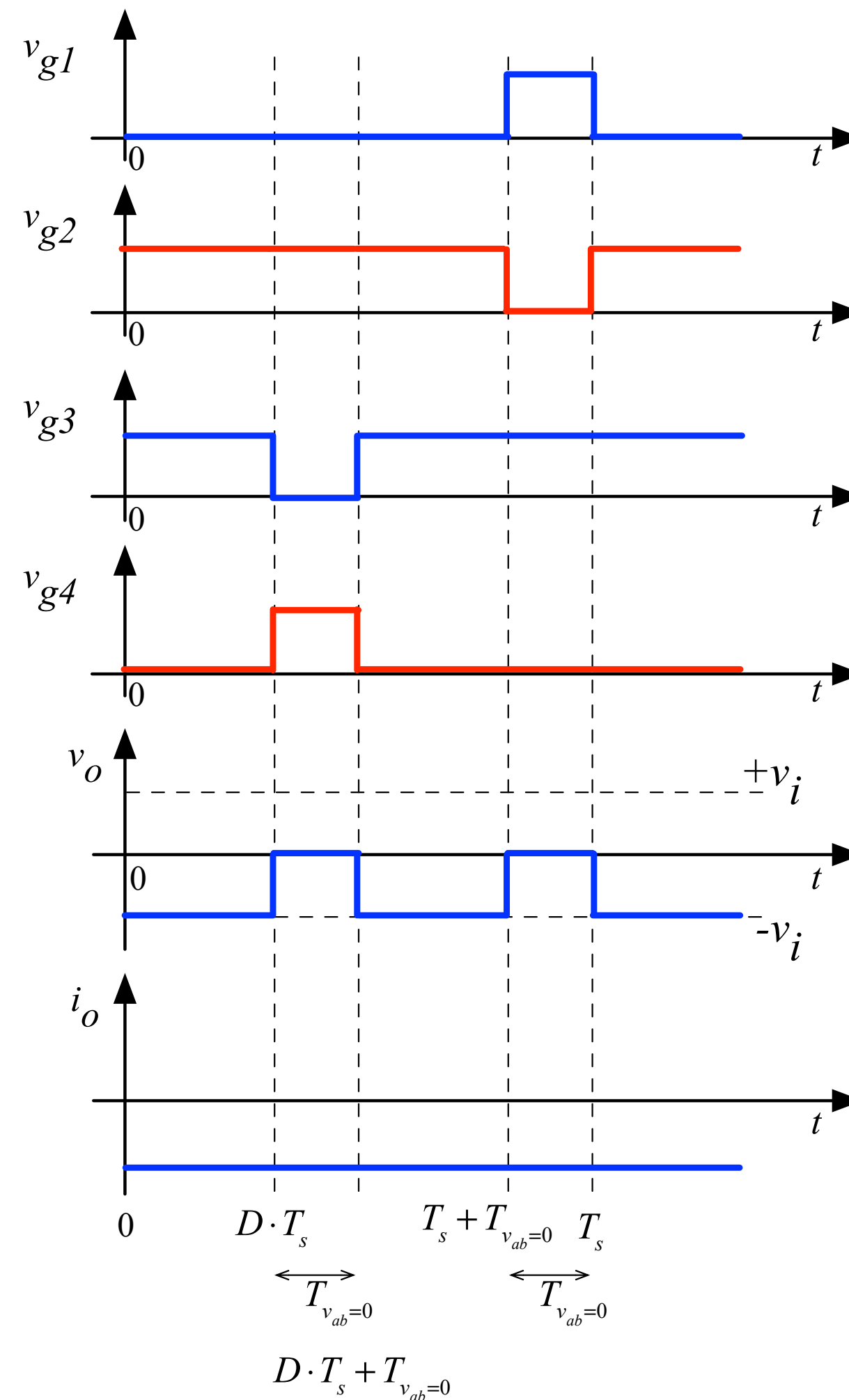

Semiciclo negativo

Conversor Ponte Completa

PWM Senoidal

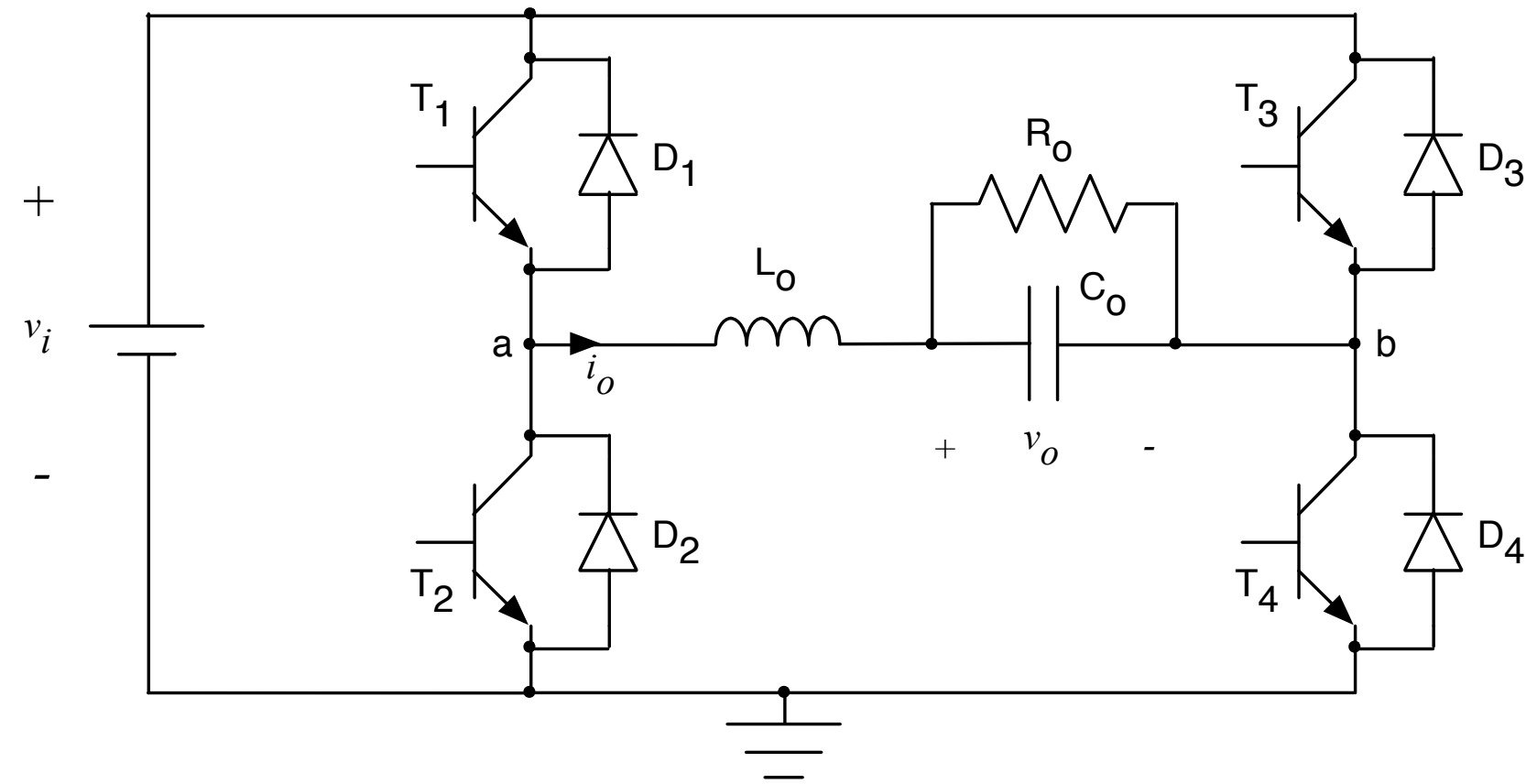

$V_i =$ definida

$$V_{ab} = \frac{1}{T_s} \cdot V_i \cdot D \cdot T_s$$

$$V_{ab} = V_i \cdot D$$

$$V_{Lo} = 0 \rightarrow V_o = V_{ab} \rightarrow V_o = V_i \cdot D$$


$$V_{o(ef)} = \frac{V_{o(pk)}}{\sqrt{2}}$$

$$v_o(t) = V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)$$

$$V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t) = V_i \cdot d(t)$$

$$d(t) = \frac{V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \cdot \text{seno}(t)$$
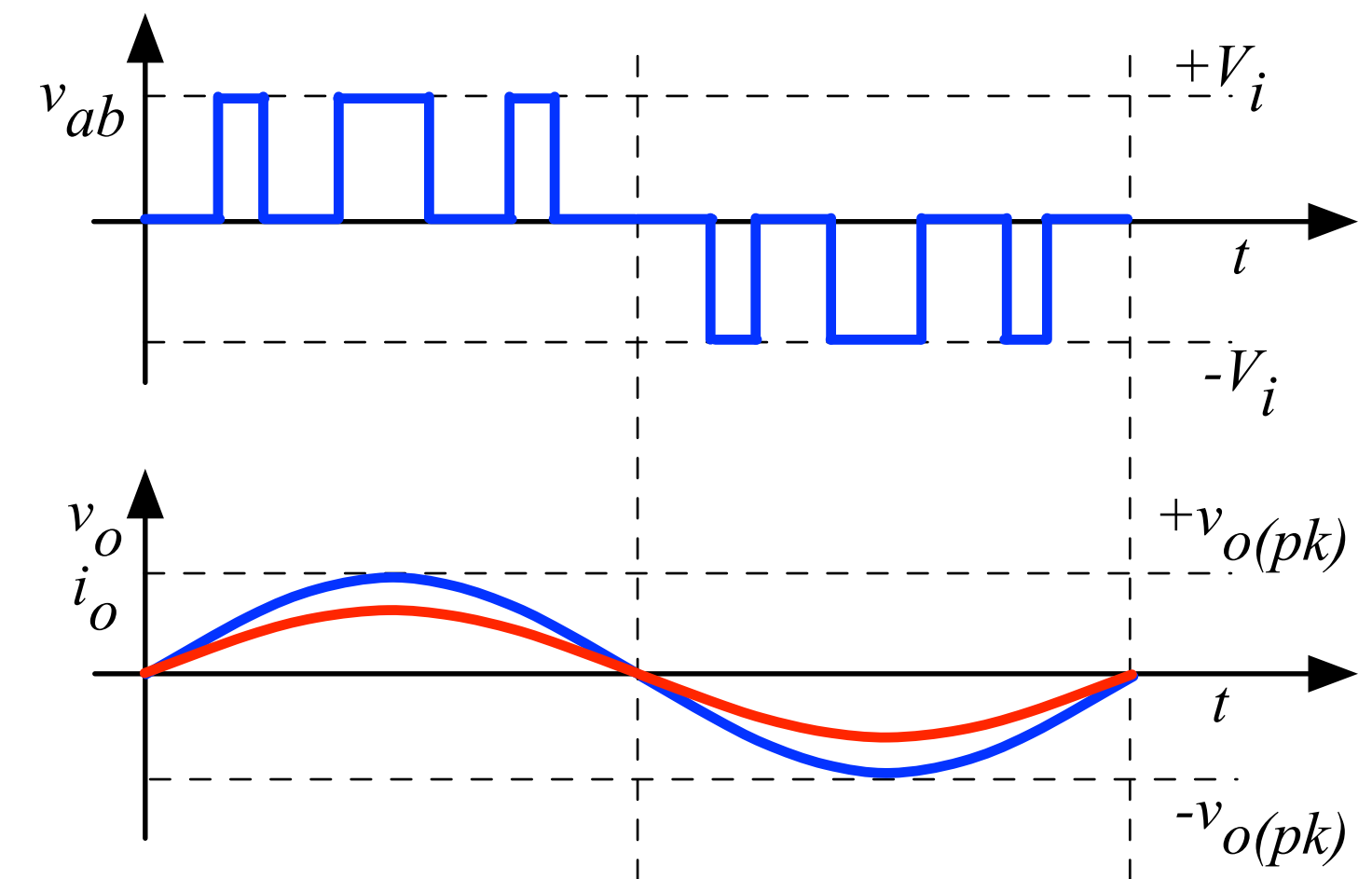
$$IM = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \rightarrow d(t) = IM \cdot \text{seno}(t)$$



$$\Delta i = \% \cdot I_o [A]$$


$$\Delta v = \% \cdot V_o [V]$$

$$L_o = \frac{V_i}{2 \cdot \Delta i \cdot F_s} \cdot D \cdot (1 - D)$$


$$C_o = \frac{V_i}{4 \cdot \pi^3 \cdot \Delta v \cdot L_o \cdot F_s^2}$$

Conversor Ponte Completa


PWM Senoidal

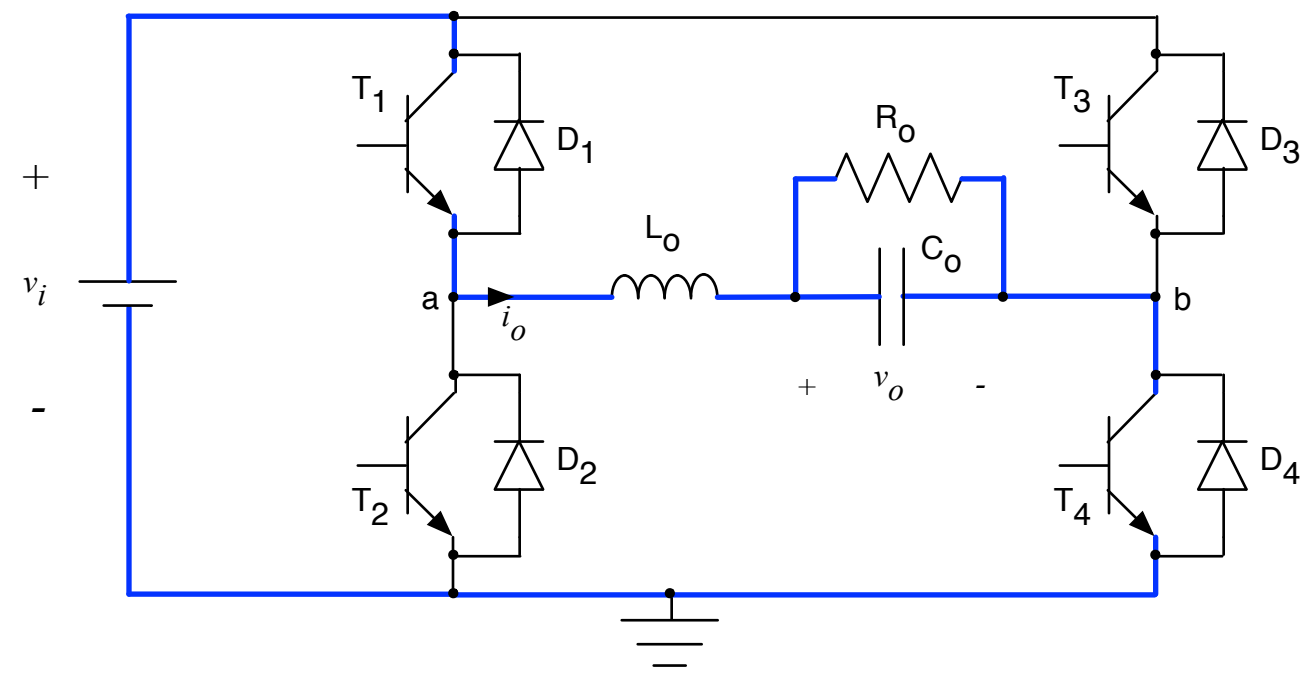


$$v_{ab} = +V_i \text{ e } i_o > 0$$

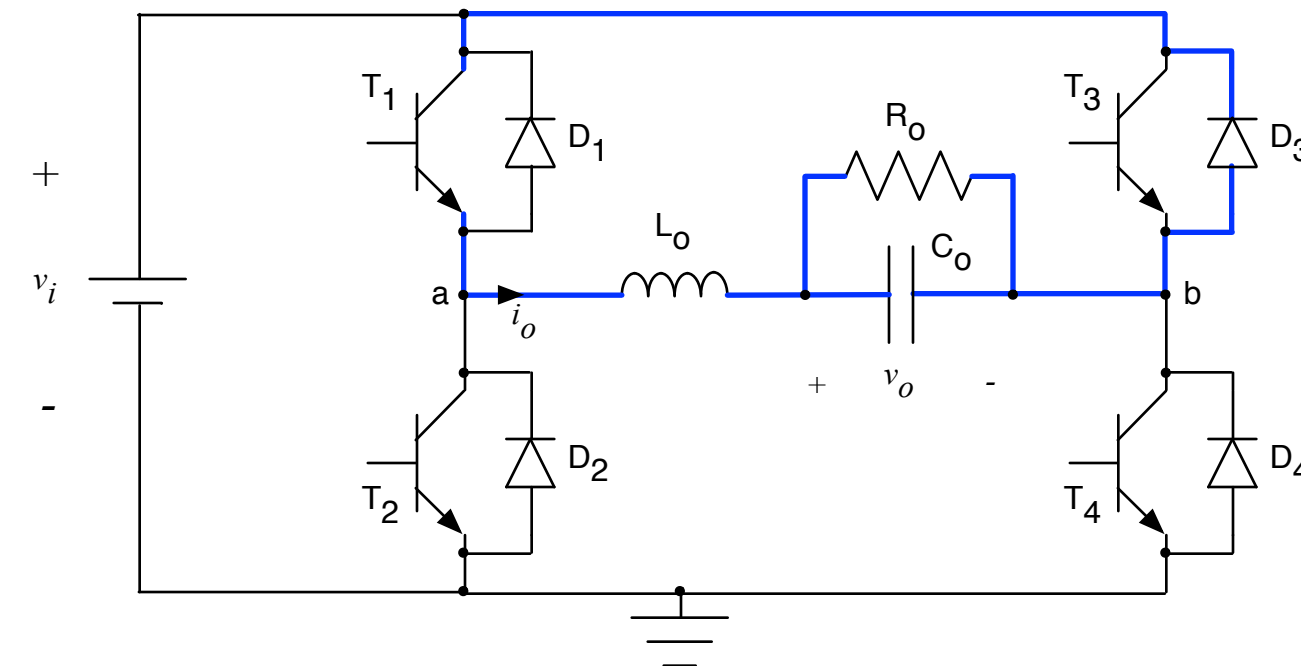


$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o > 0$$

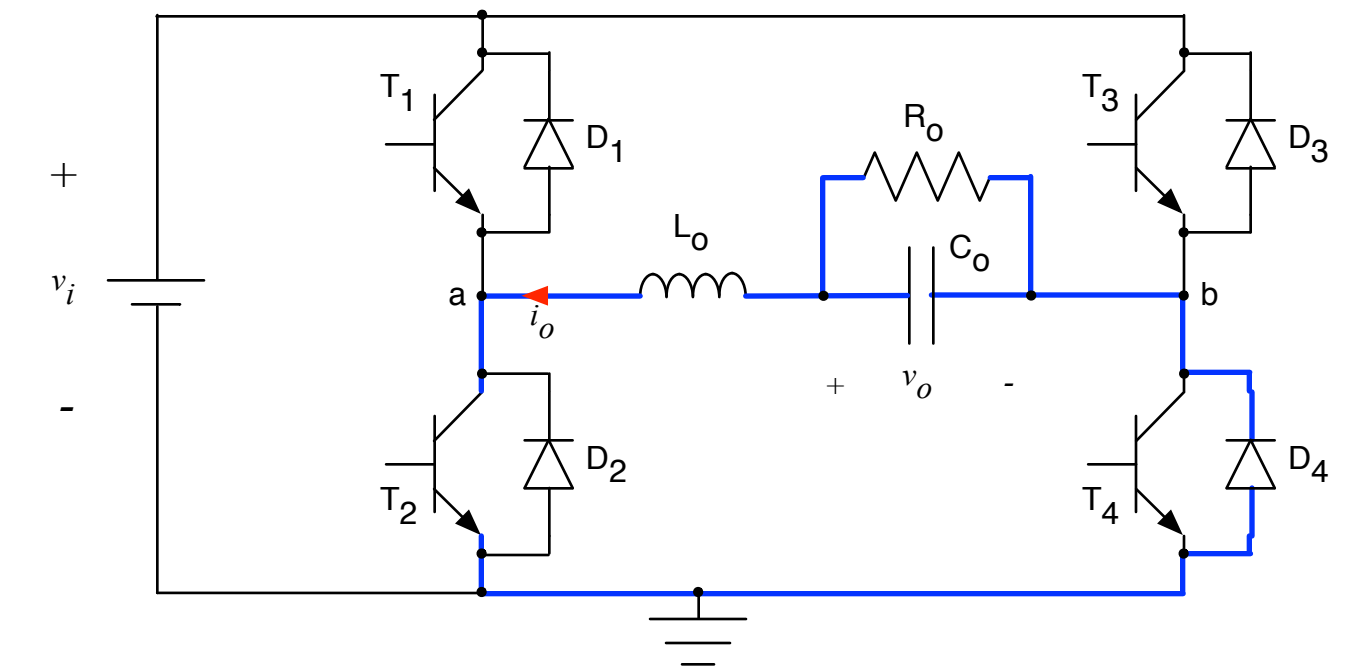


$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o < 0$$

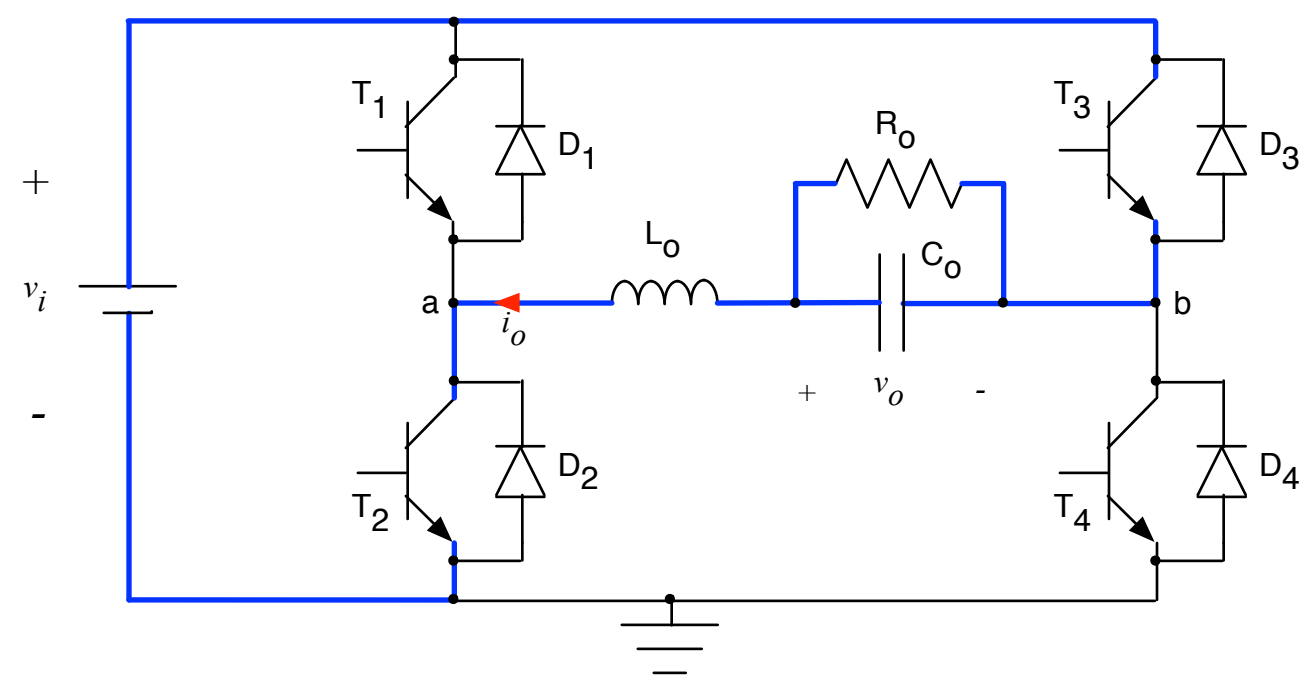

$$v_{ab} = -V_i \text{ e } i_o < 0$$

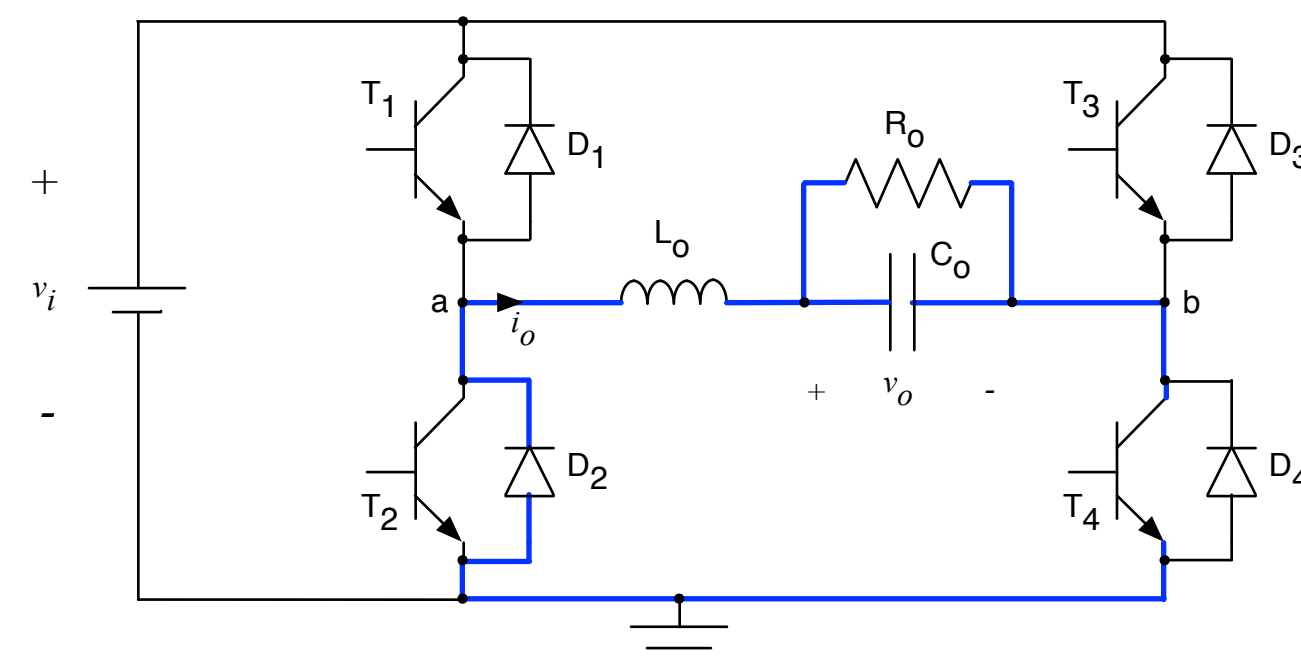

$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o > 0$$

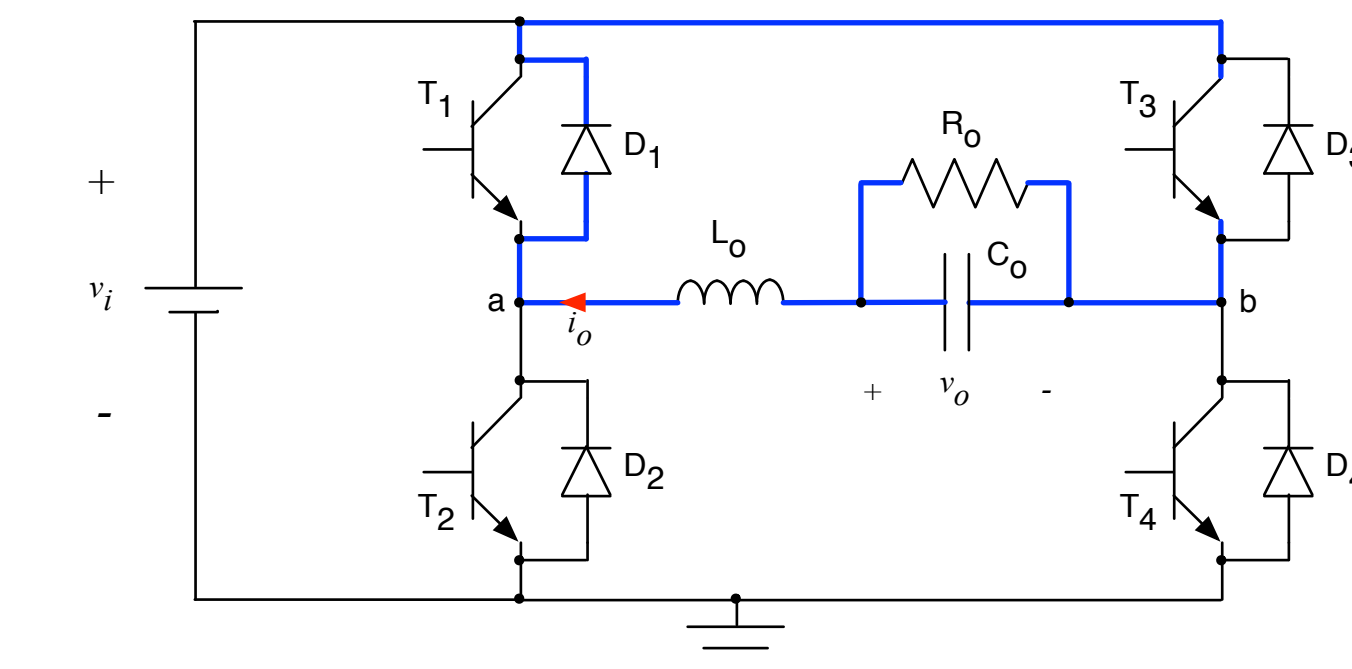

$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o < 0$$

Próxima Aula

Conversores ca-ca



<https://www.apc.com/>



<https://www.sms.com.br/>



<http://upsai.com.br/>



<https://www.zael.com.br/>