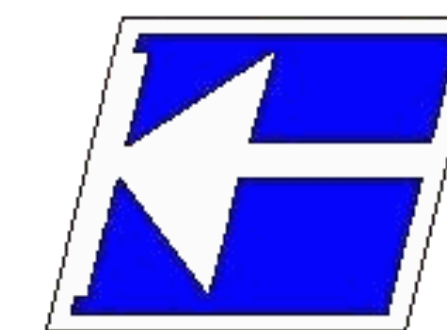




Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina  
Departamento Acadêmico de Eletrônica  
Processamento Eletrônico de Energia



# Conversores CC-CC

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, agosto de 2020.

# Curso Básico de Processamento Eletrônico de Energia

O material do curso está disponível em:

1. Moodle para os alunos matriculados na disciplina.
2. Página do professor.
3. Canal no youtube do professor.



<https://moodle.ifsc.edu.br>



[www.ProfessorPetry.com.br](http://www.ProfessorPetry.com.br)



<https://www.youtube.com>

# Agenda

Esta aula está organizada em:

1. Introdução aos conversores cc-cc:
  - Aplicações;
  - Introdução;
  - Modulação PWM;
  - Princípio de funcionamento.
2. Conversores cc-cc não-isolados:
  - Conversor Buck;
  - Conversor Boost;
  - Conversor Buck-Boost.
3. Conversores cc-cc isolados:
  - Principais topologias;
  - Conversor Flyback.





## Motivação

As aplicações de conversores cc-cc são diversas, desde fontes de alimentação, acionamento de cargas, co-geração de energia, etc.



# Aplicações de Conversores CC-CC

## Algumas aplicações:

- Controle de velocidade de motores CC;
- Fontes chaveadas;
- Energias alternativas;
- Correção de fator de potência;
- Carregadores de bateria;
- Aplicações veiculares;
- Adaptação de tensão contínua;
- Entre outras.



<https://www.filipeflop.com/>



<https://www.filipeflop.com/>




<https://www.geesysindia.com>




# Conversores CC-CC
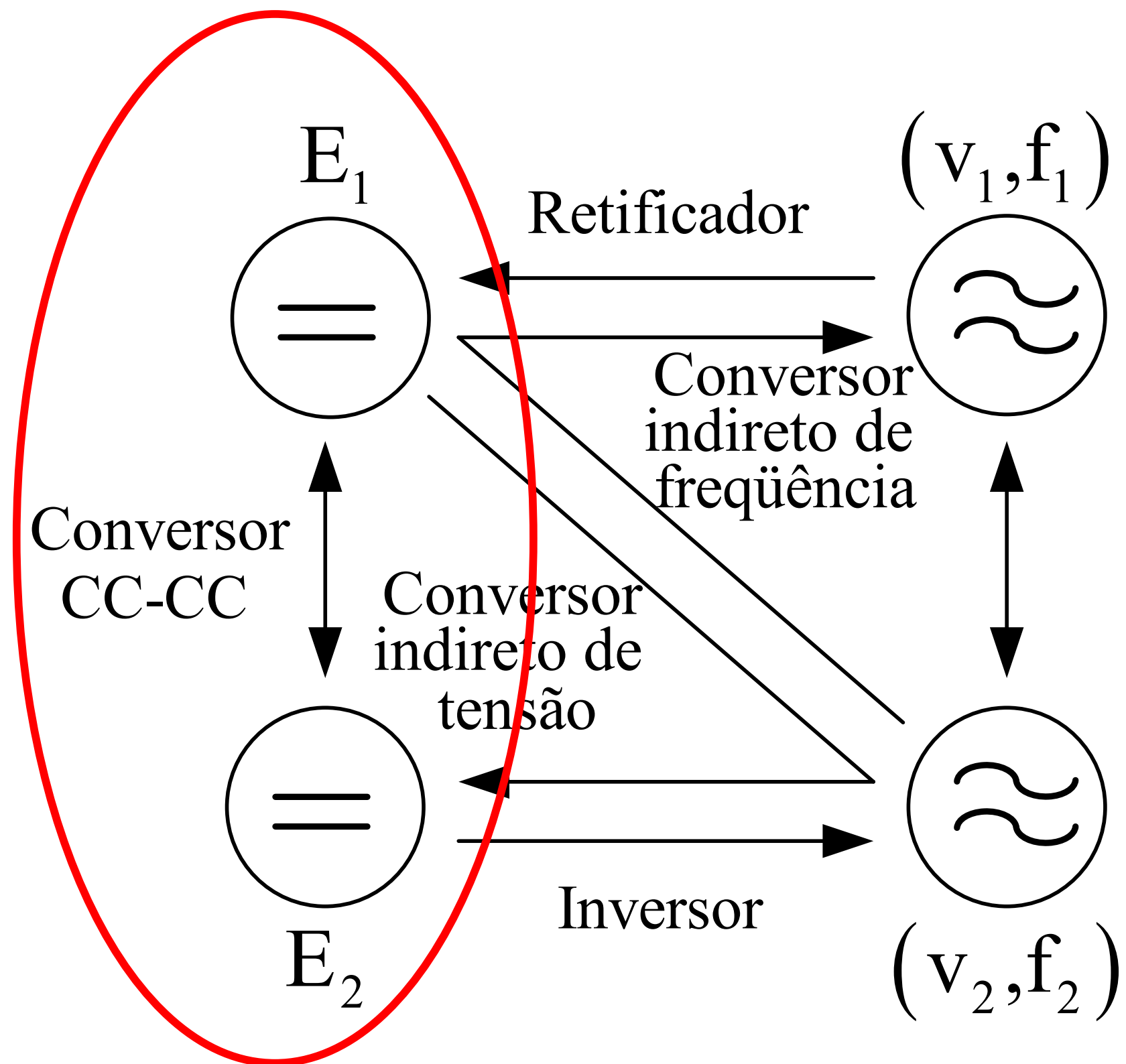
## Princípio geral:

- Controlar o fluxo de potência entre duas fontes de tensão contínua.




<https://ivobarbi.com.br/>

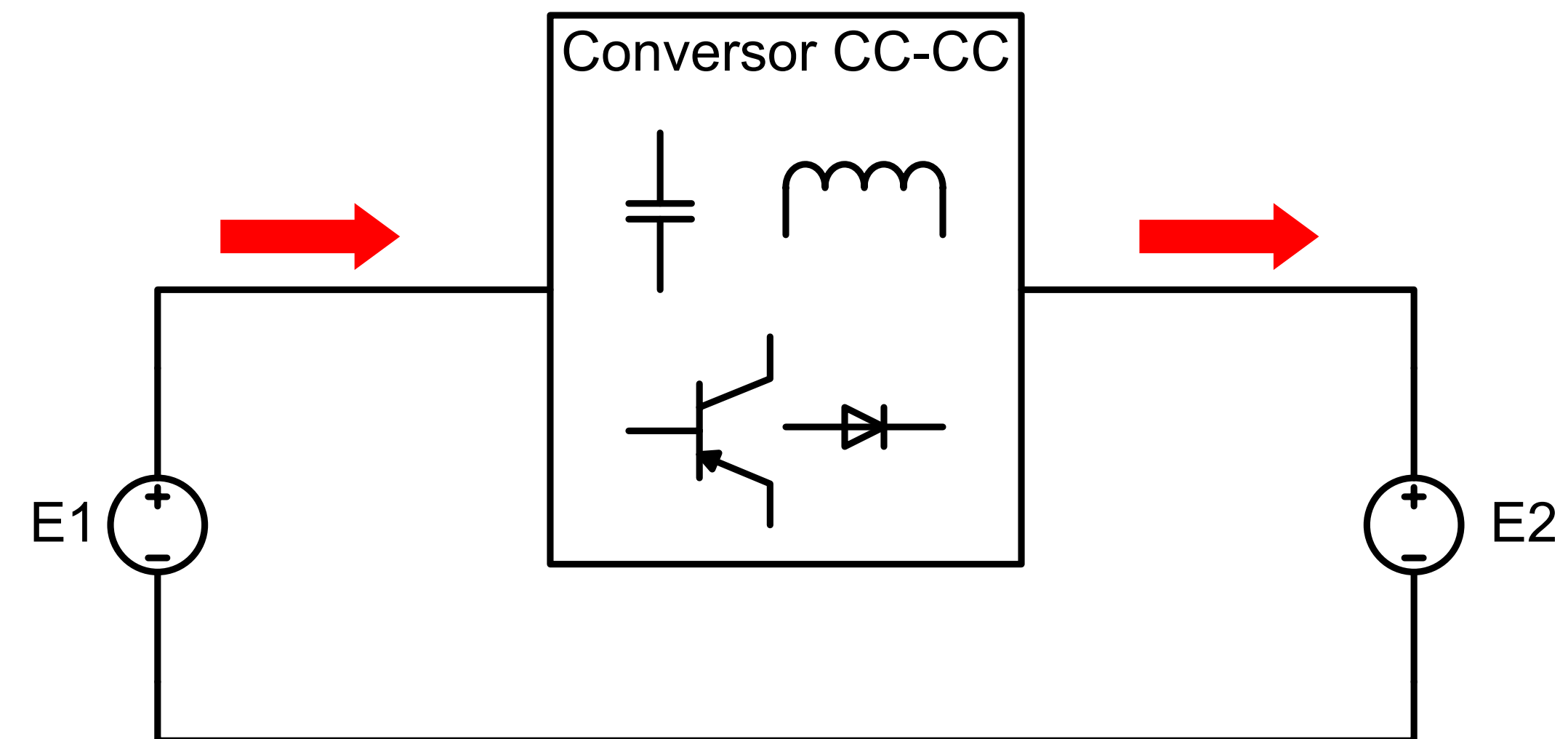
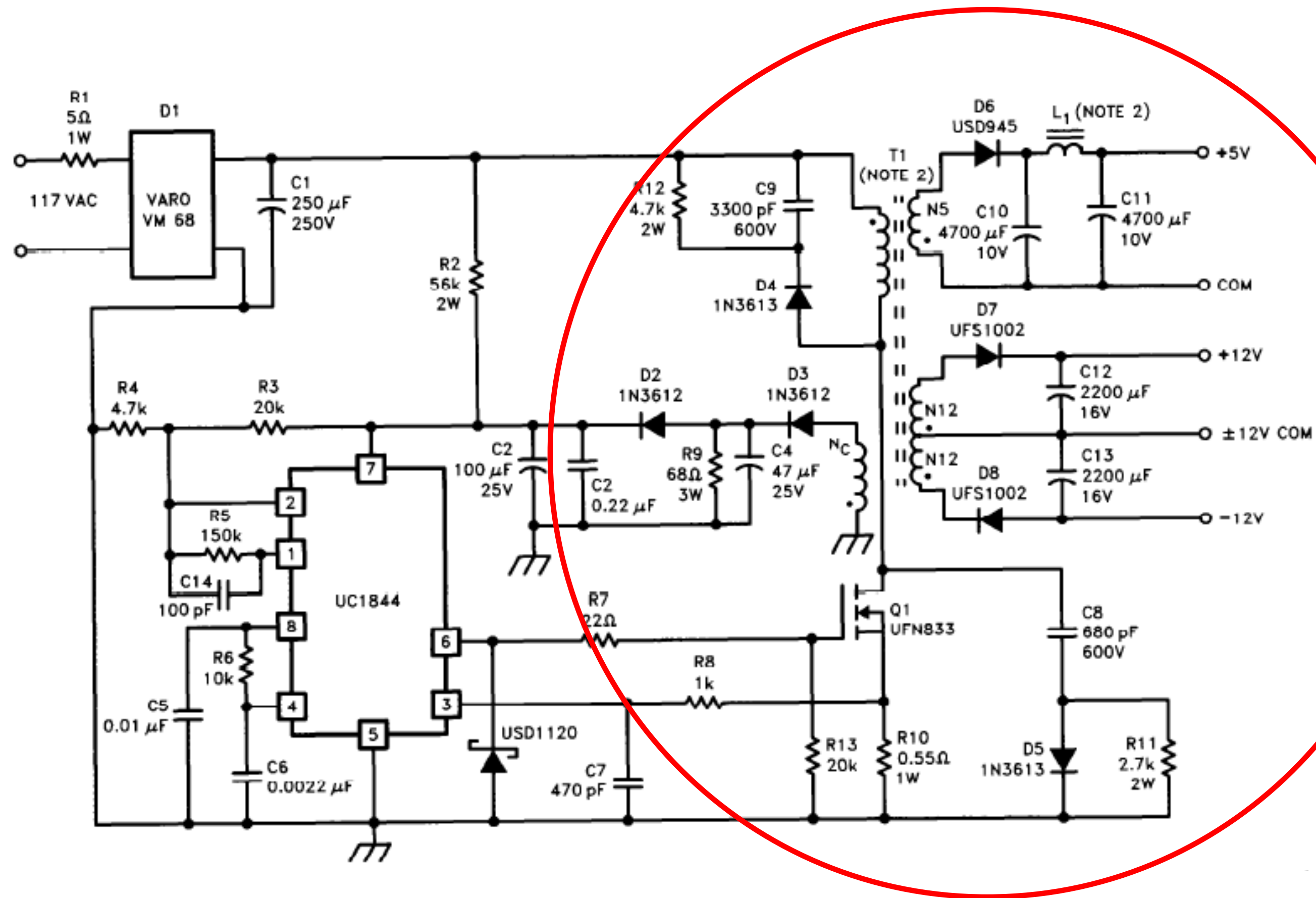
# Conversores CC-CC


Estágio de conversão CC-CC de uma fonte chaveada:



## Conversores CC-CC
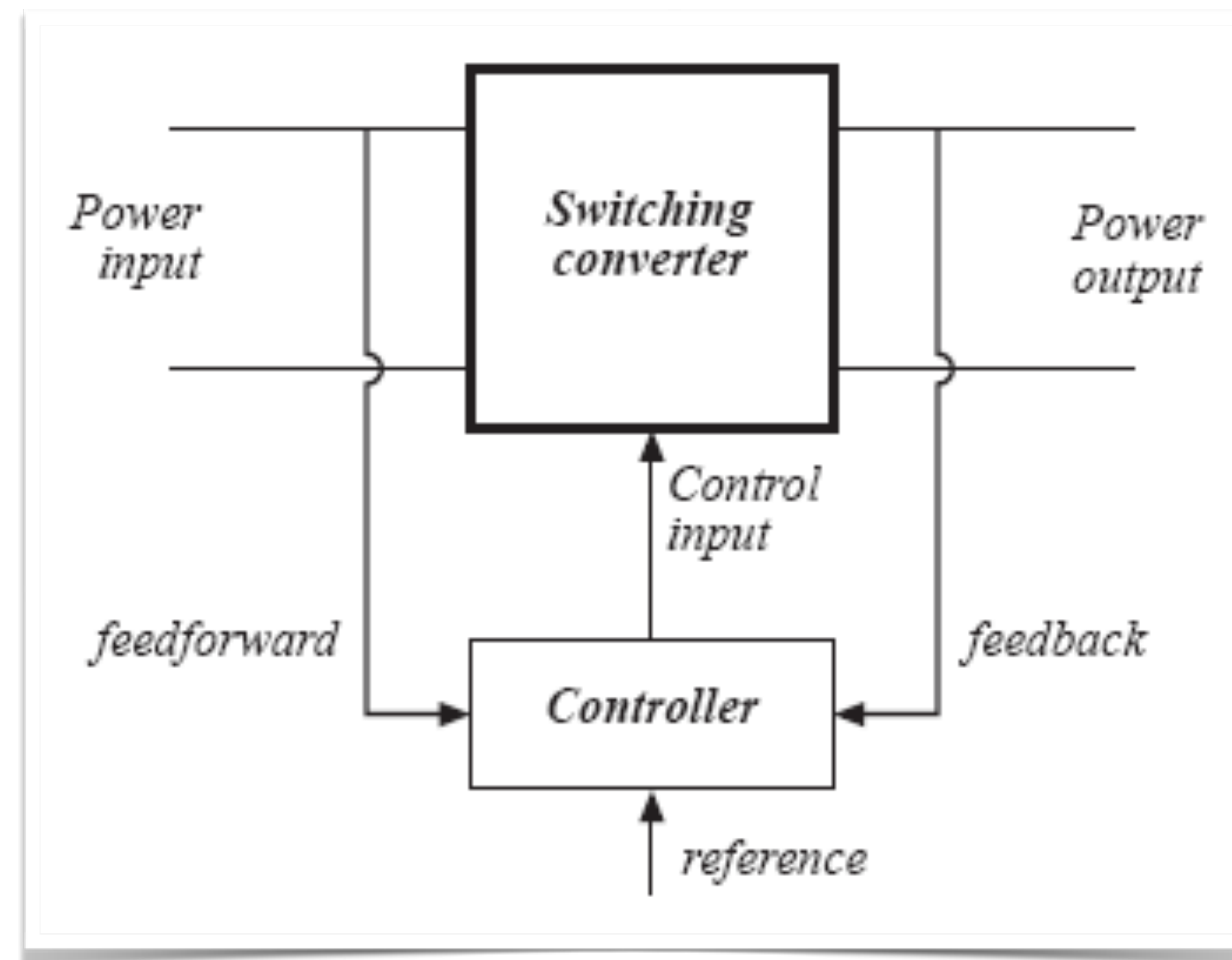
### Princípio:

Os circuitos em eletrônica de potência são denominados não-lineares, pois utilizam os semicondutores como chaves, ligadas ou desligadas.






## Conversores CC-CC

Objetivo maior:

Busca da máxima eficiência.

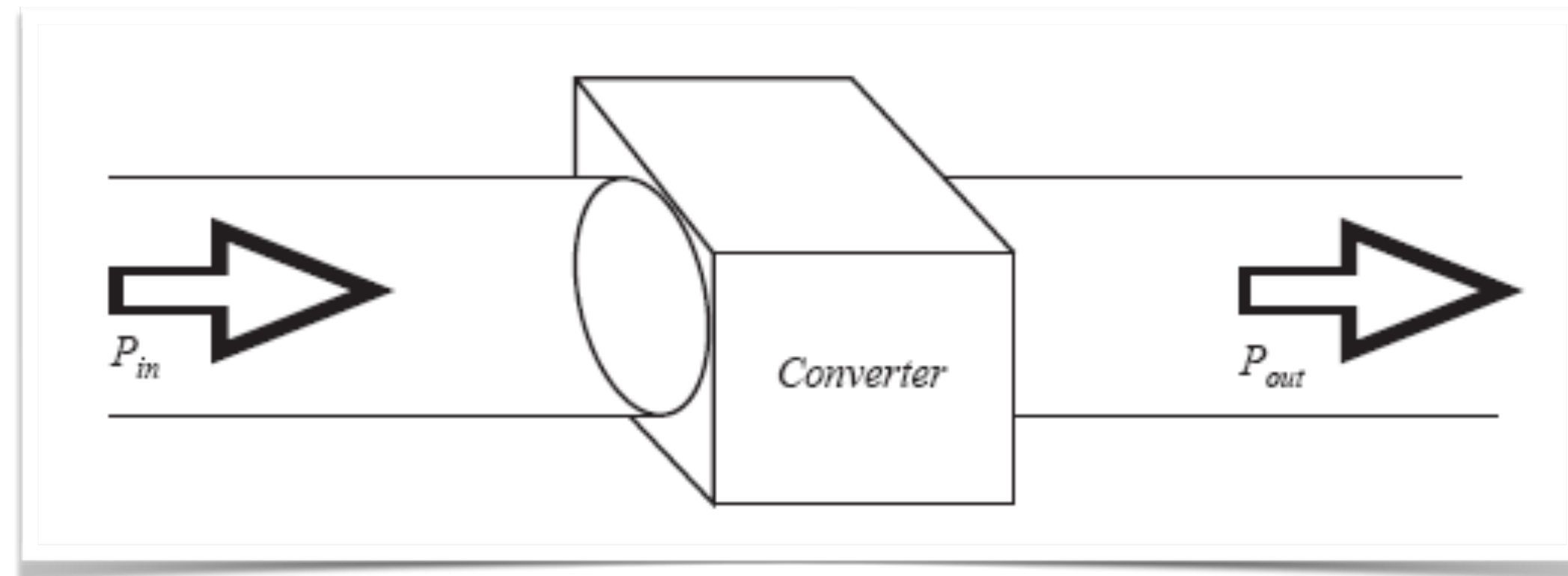


<https://ecee.colorado.edu/~rwe/textbook.html>

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

# Conversores CC-CC

Objetivo maior:

Busca da máxima eficiência.

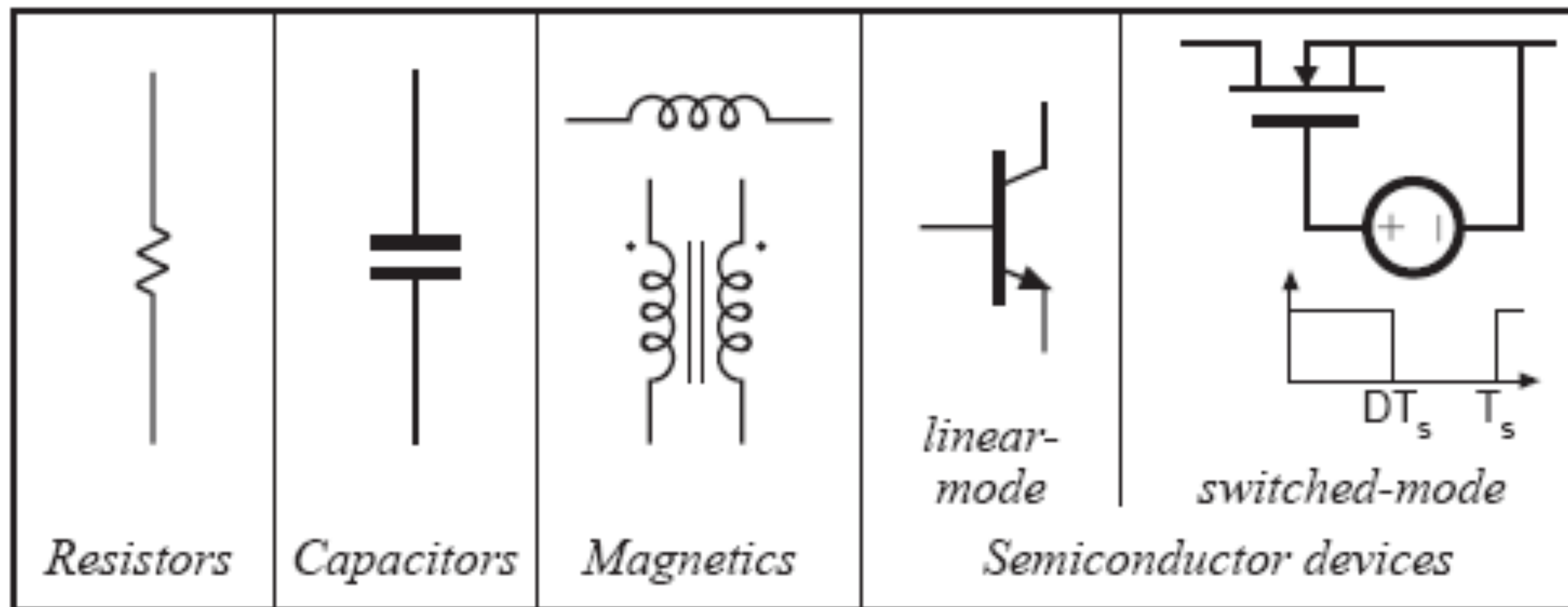

Evitar Perdas




Evitar Interferências



Evitar Perdas

# Conversores CC-CC


Exemplo: Como realizar esta conversão?

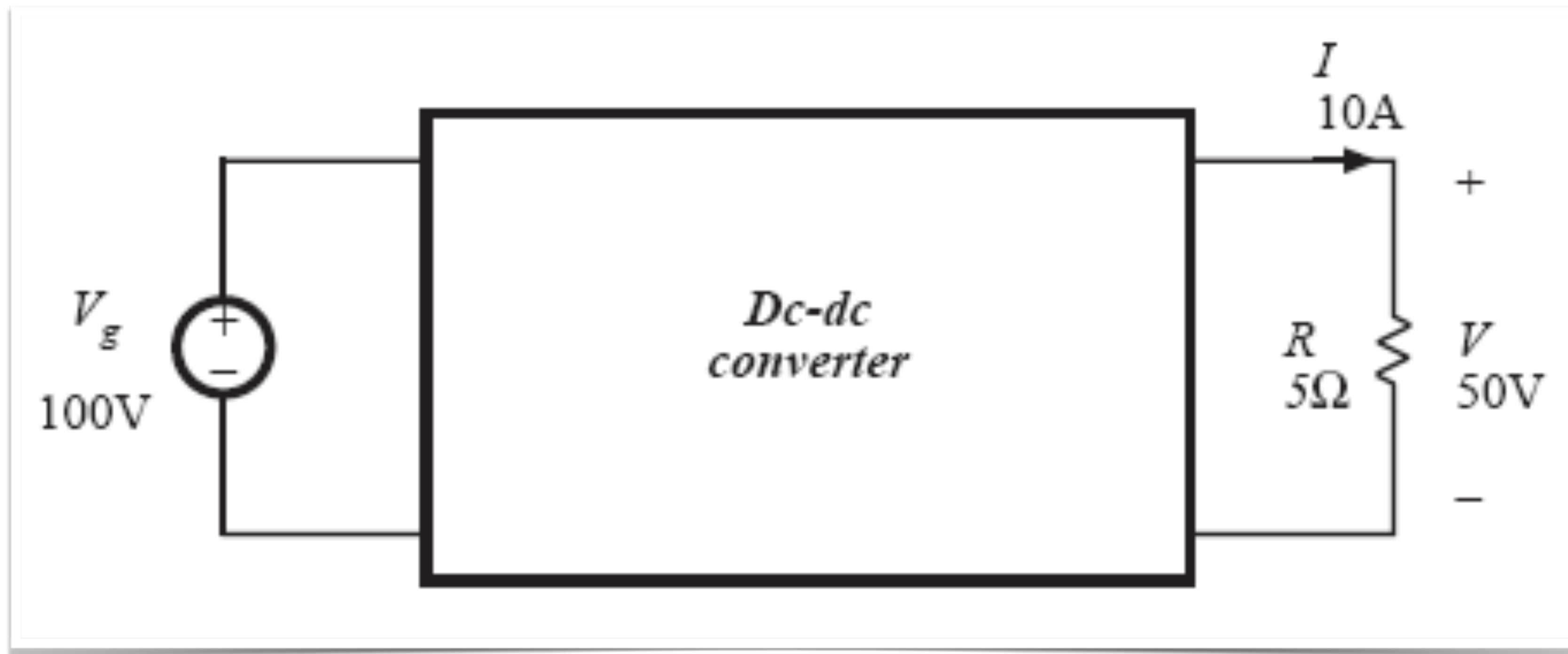




## Conversores CC-CC

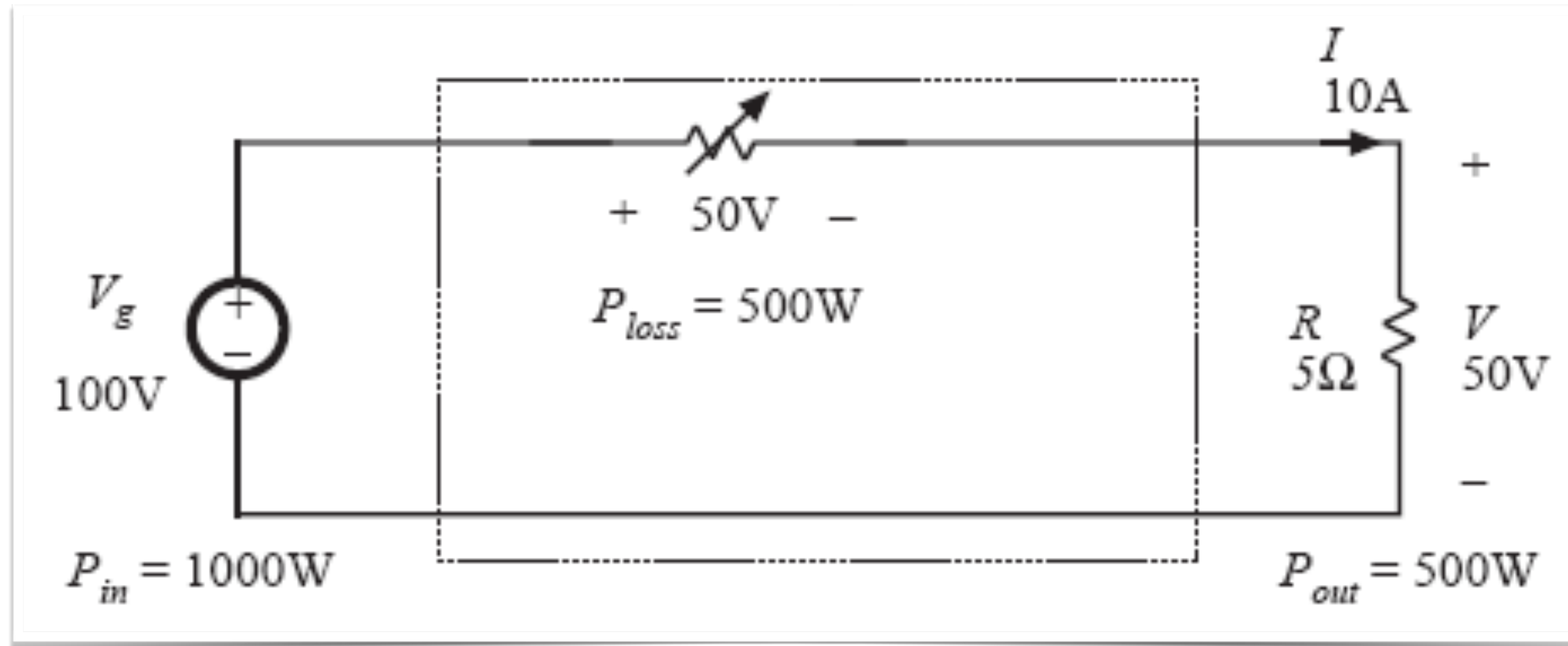**Exemplo:** Como realizar esta conversão?  
Usando resistores.




## Conversores CC-CC

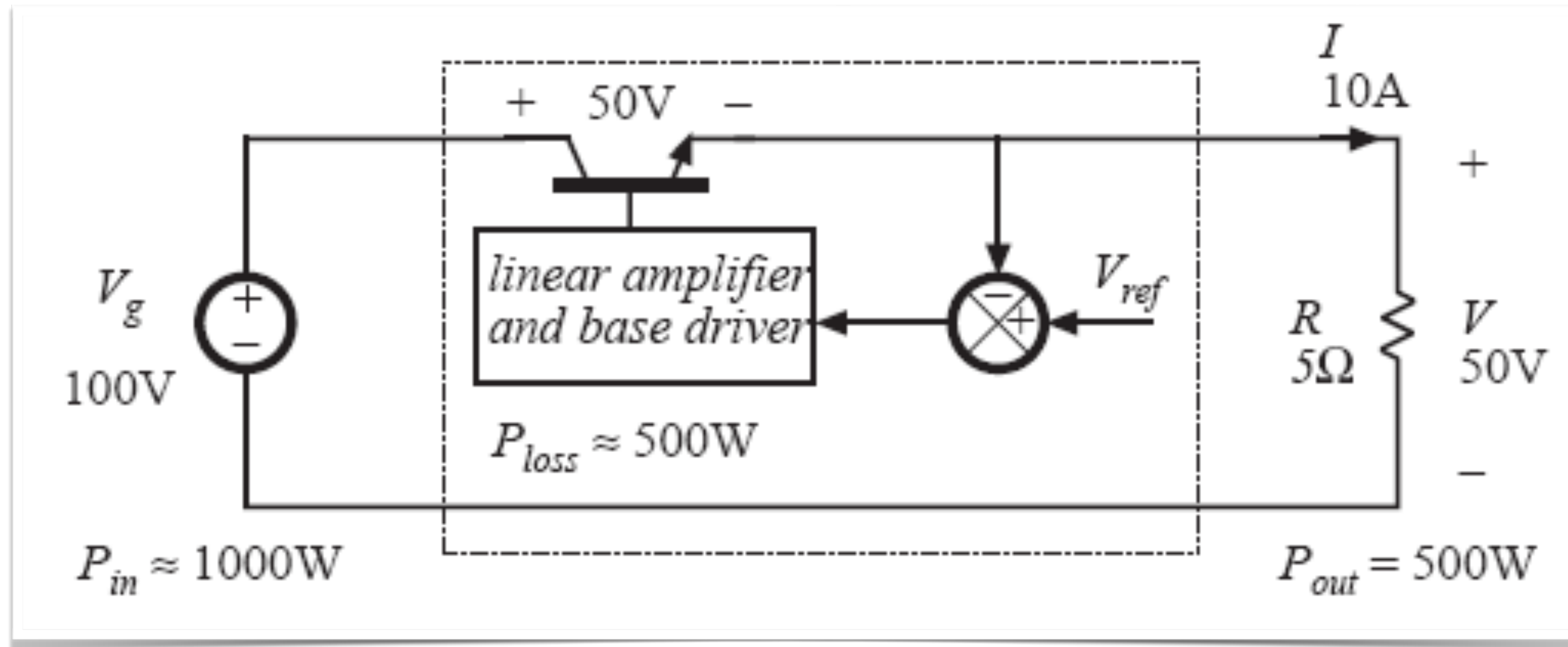**Exemplo:** Como realizar esta conversão?  
Usando reguladores lineares.



## Conversores CC-CC

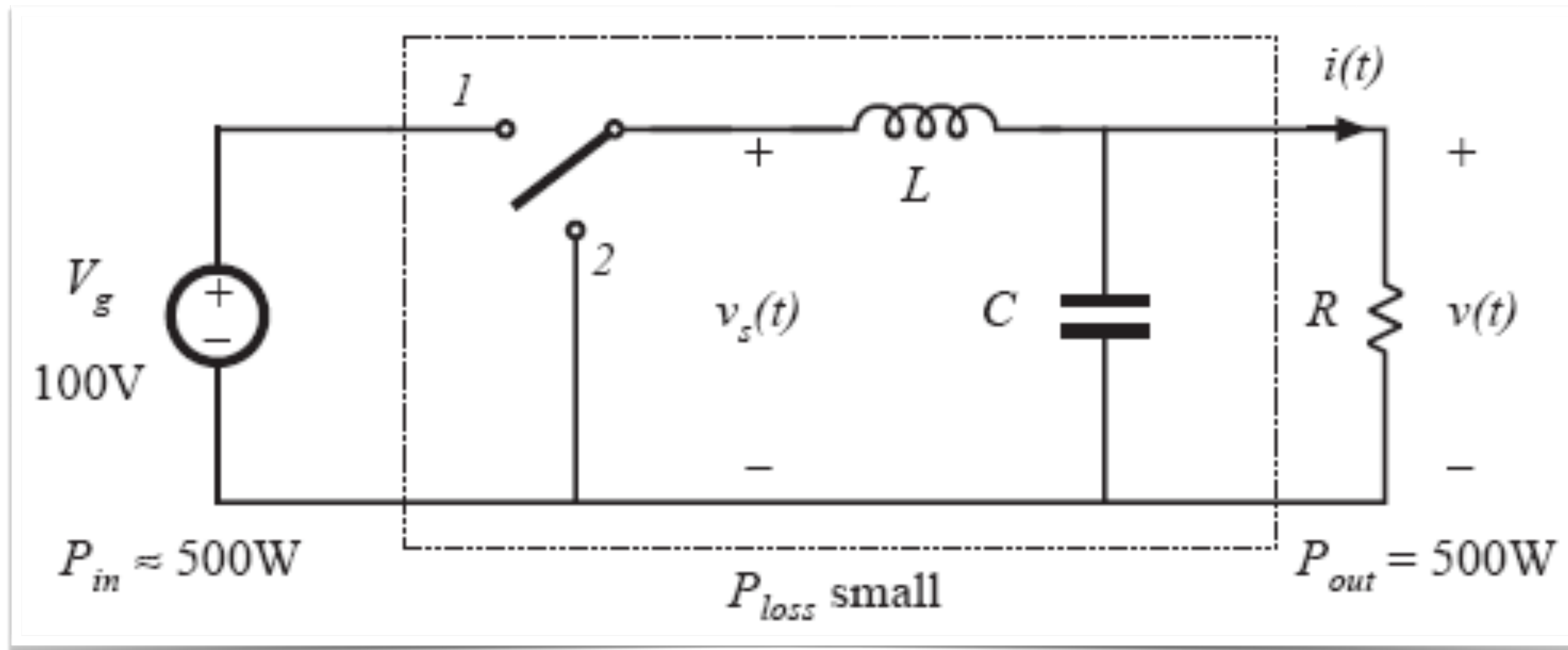
Exemplo: Como realizar esta conversão?  
Usando comutação em alta frequência.






# Conversores CC-CC

Diagrama de blocos completo:

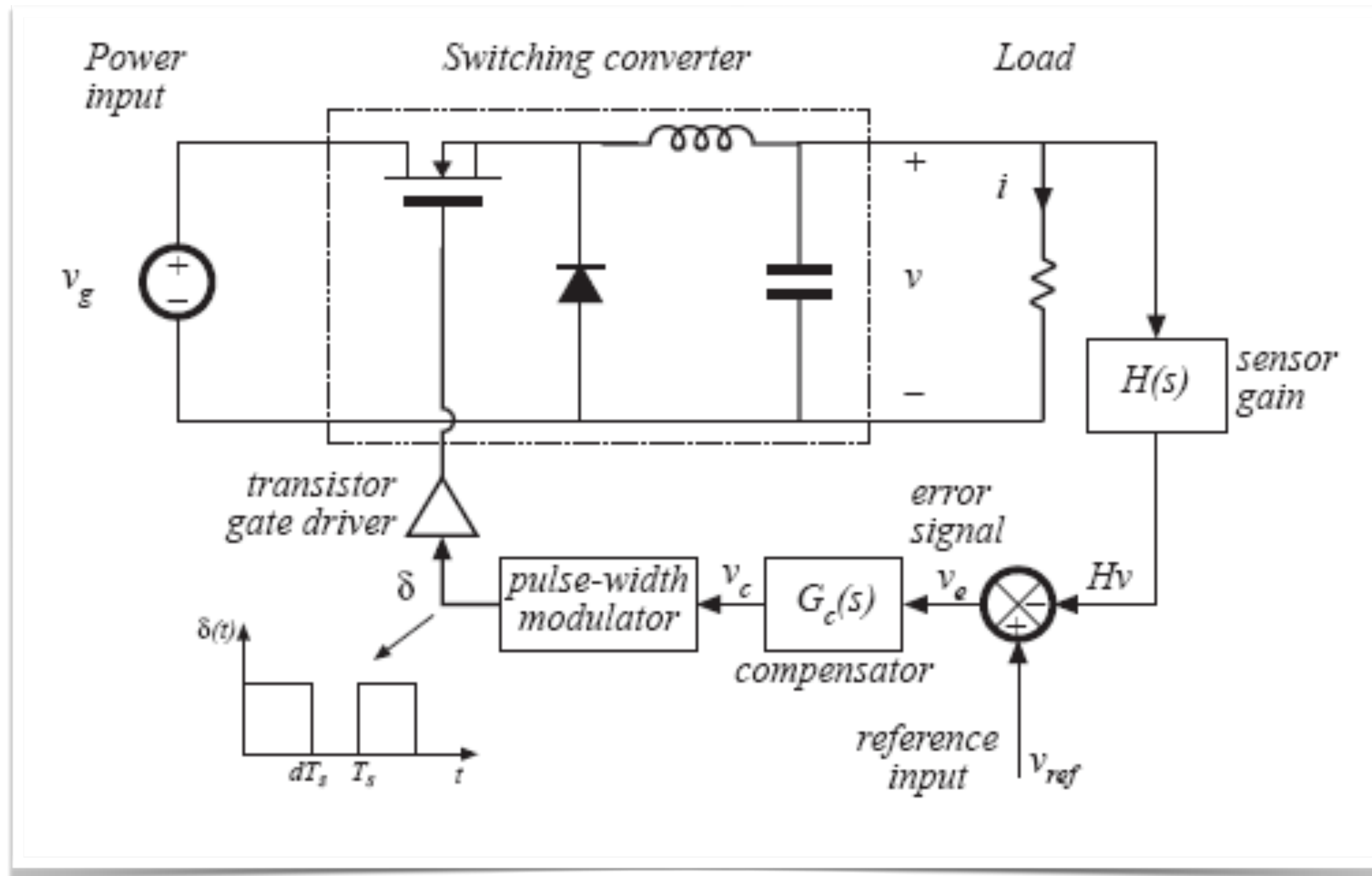


# Modulação PWM

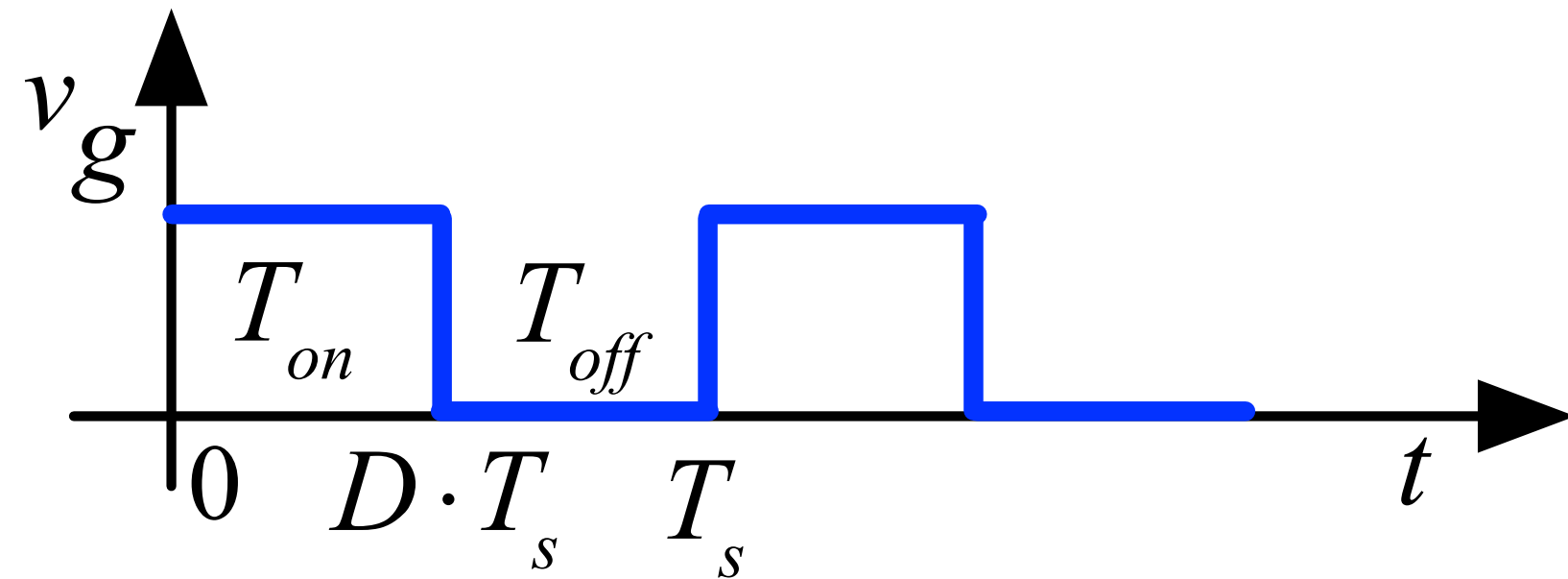

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

$$T_{on} = D \cdot T_s$$



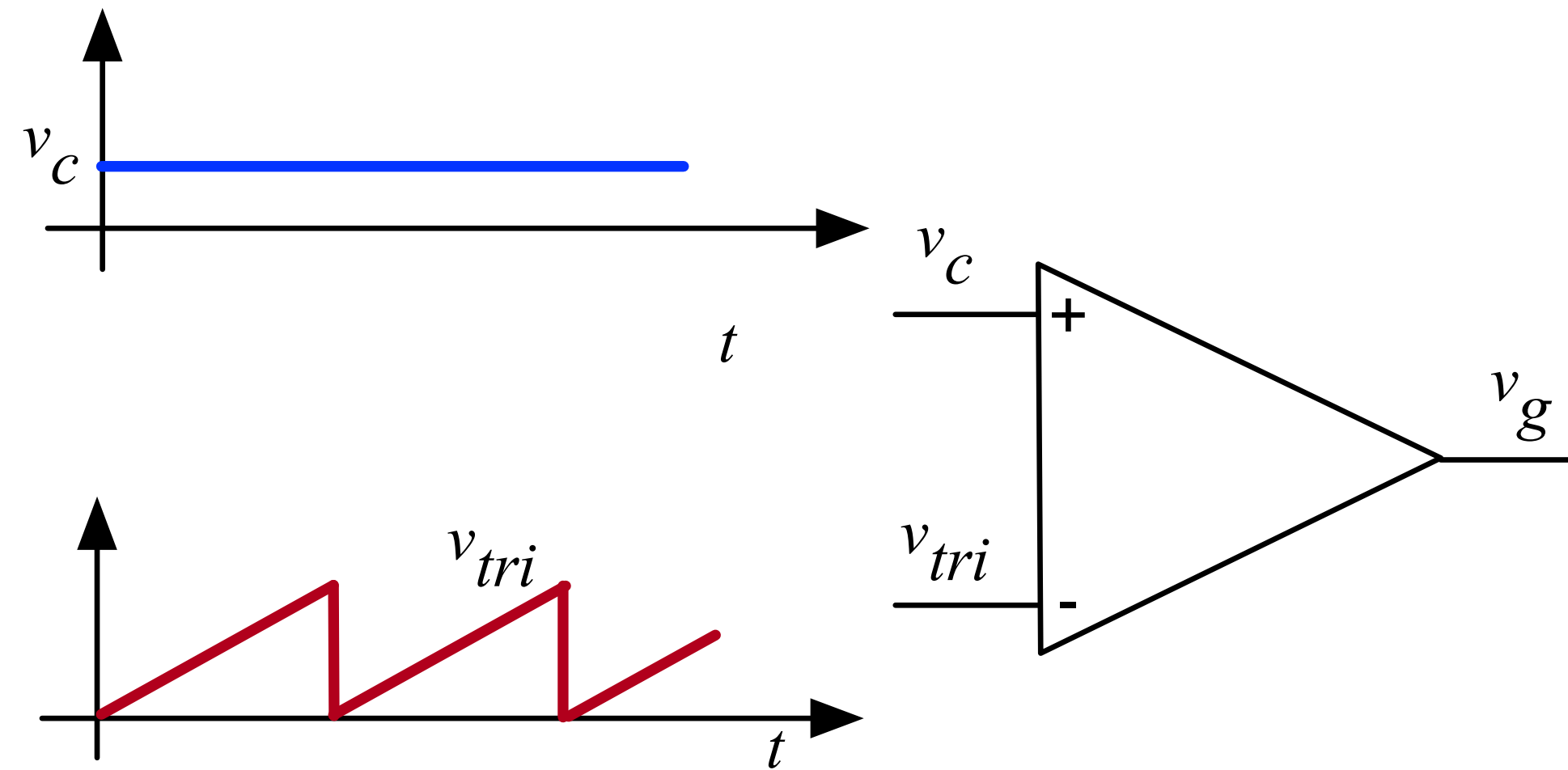
$$T_{of} = T_s - T_{on} = T_s - D \cdot T_s = (1 - D) \cdot T_s$$



$$D = \frac{T_{on}}{T_s}$$



$$D = \frac{V_c}{V_{tri}}$$

# Modulação PWM

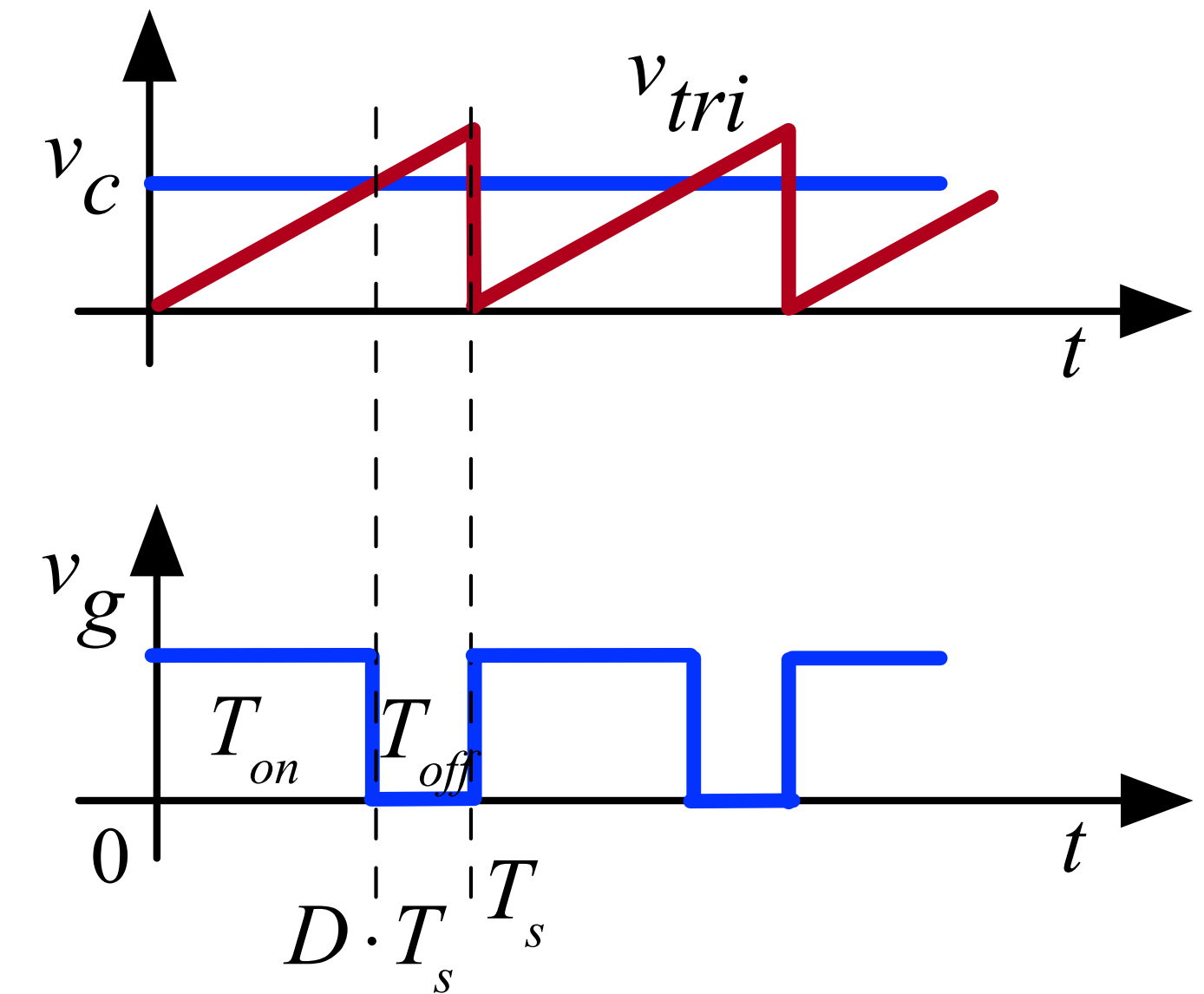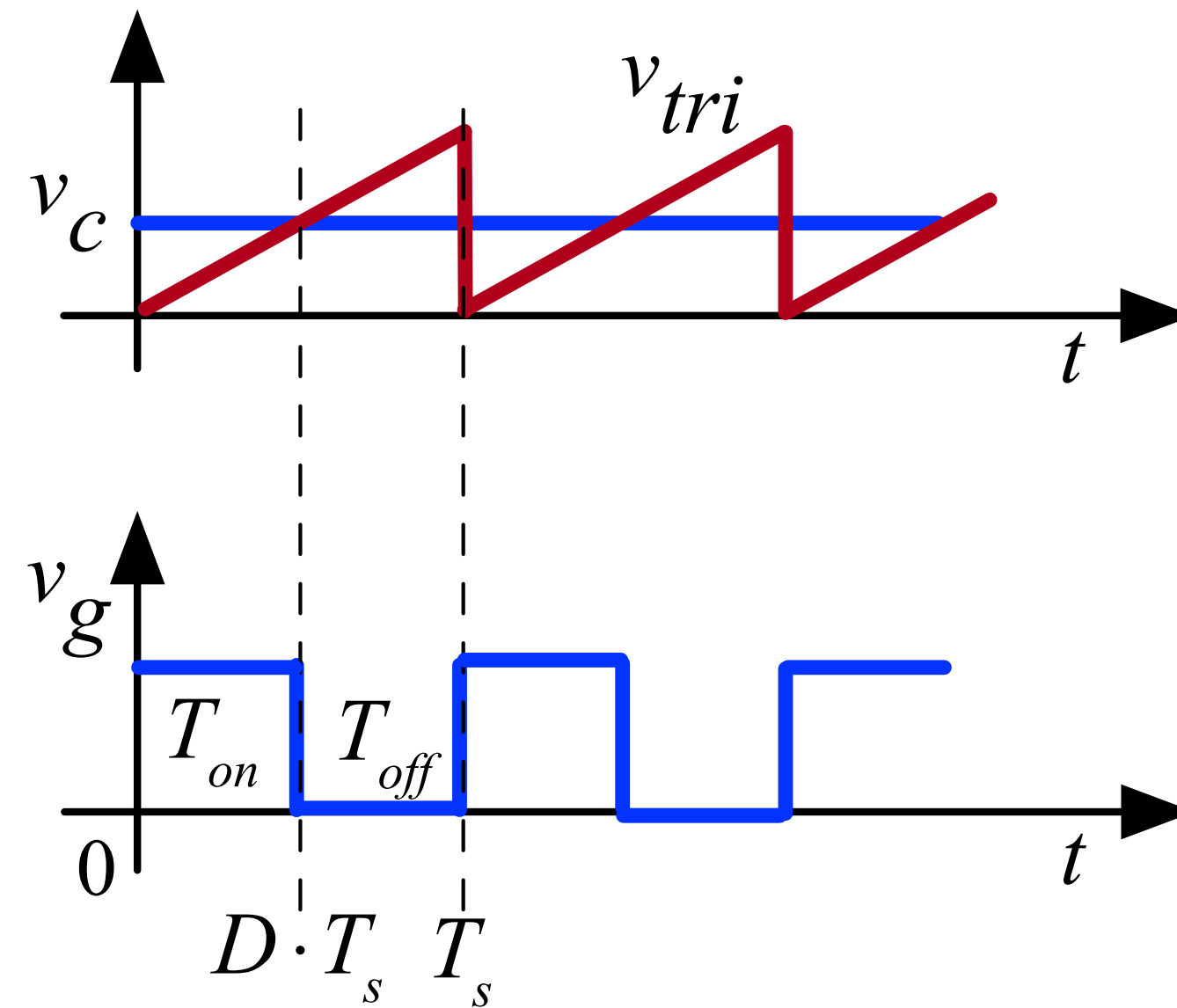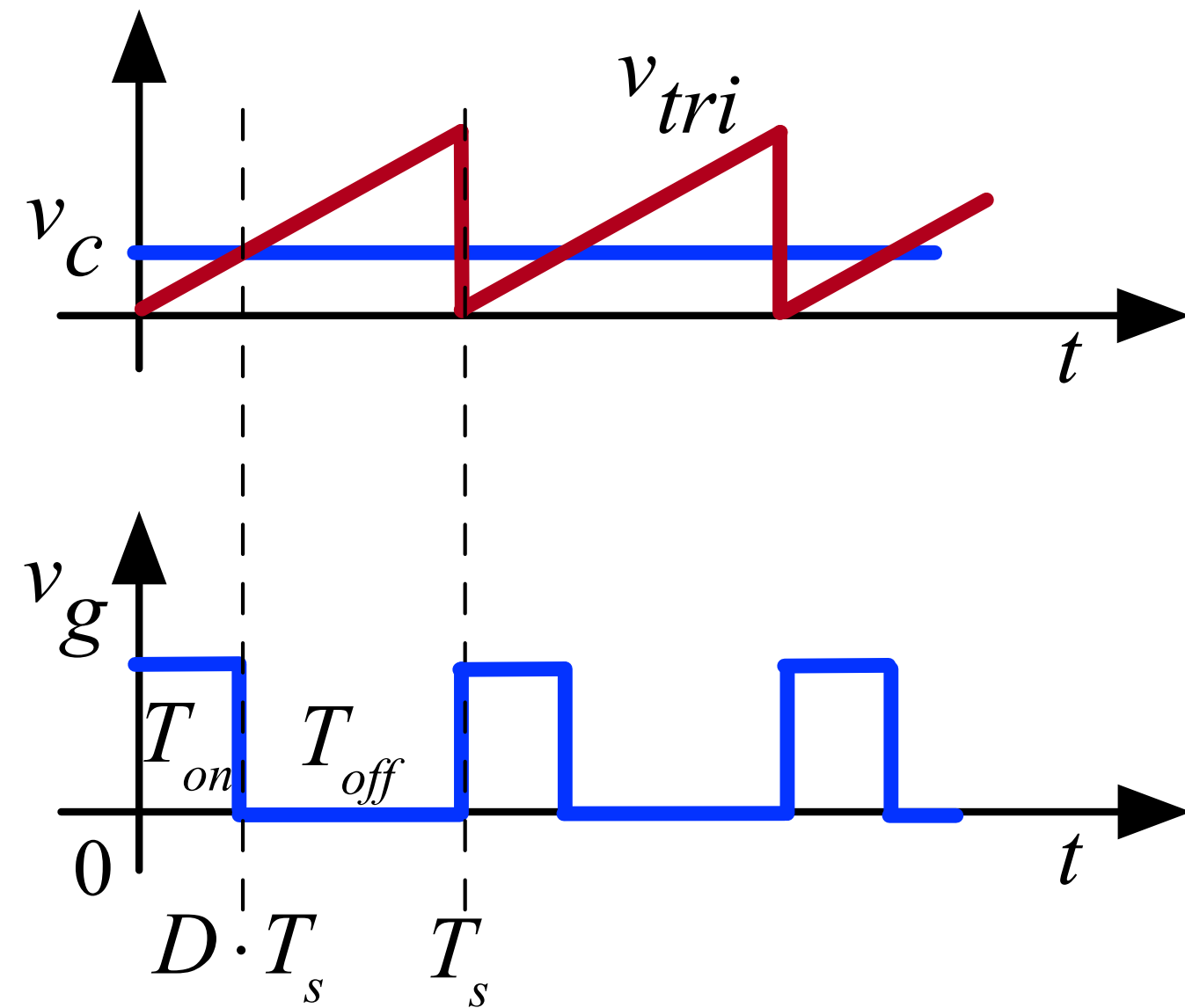



# Princípio de funcionamento

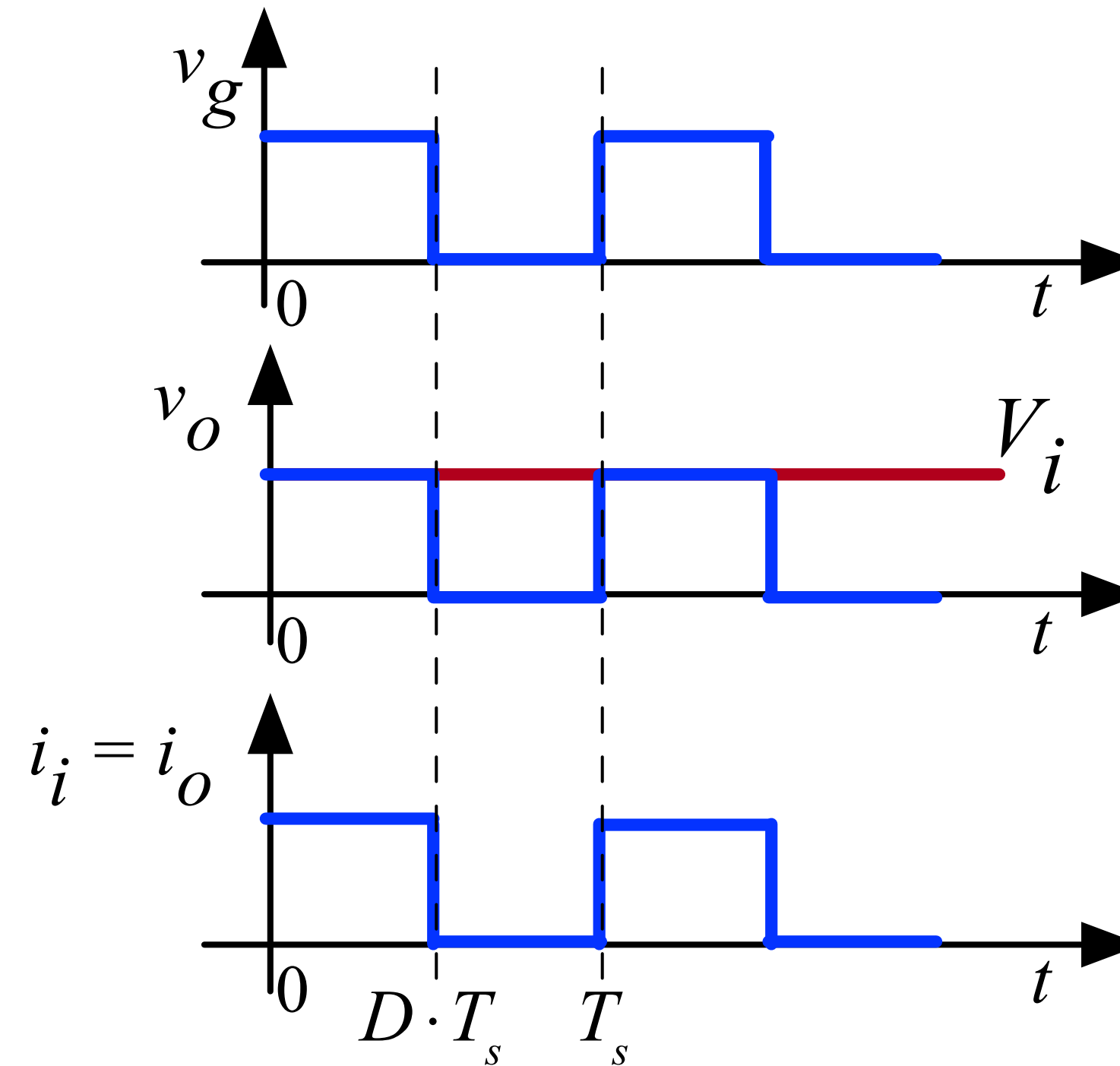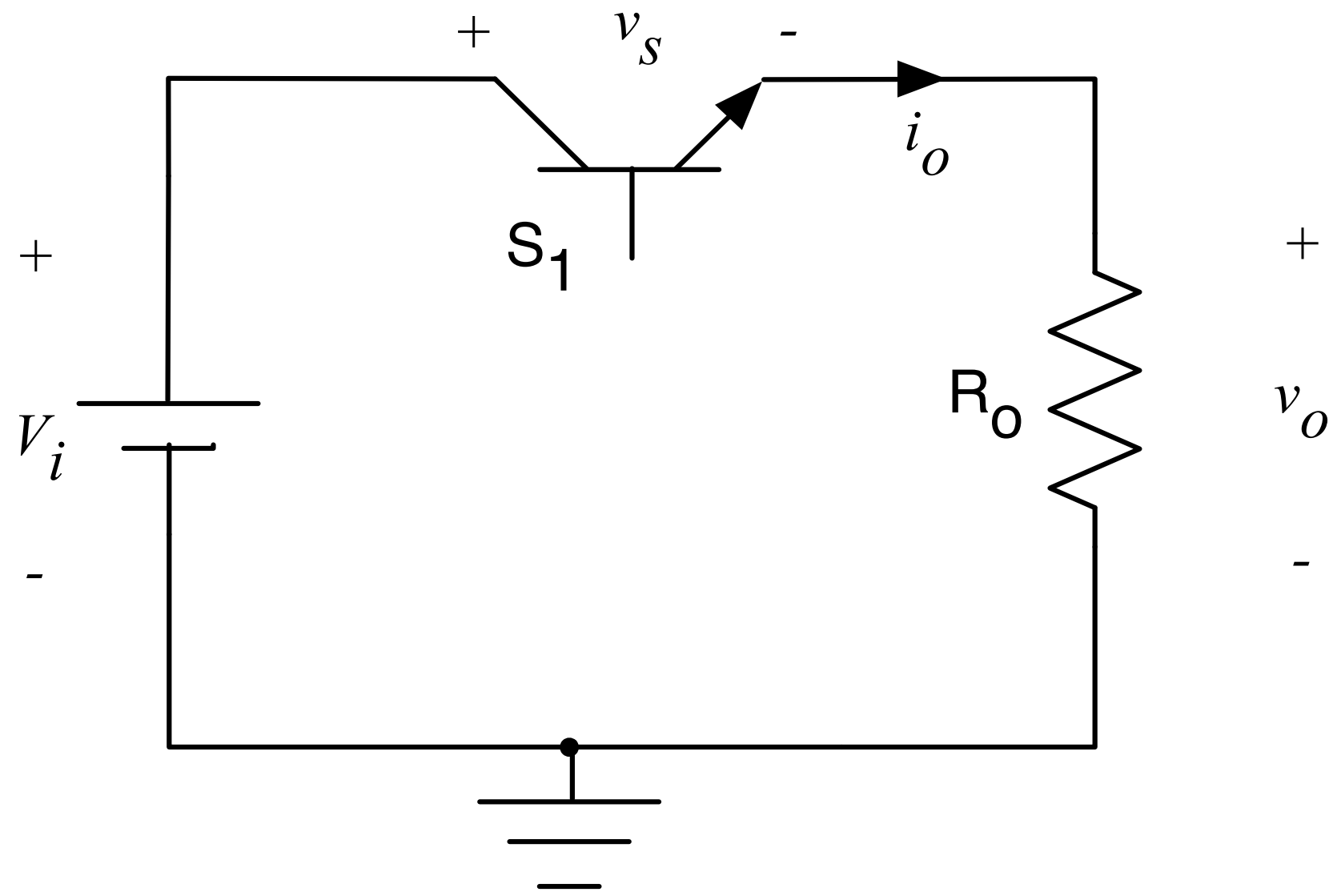

$V_i = \text{definido}$

$$V_{o(\text{max})} = V_i \quad D = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_o = \frac{1}{T_s} \cdot V_i \cdot D \cdot T_s \rightarrow V_o = D \cdot V_i$$


$$I_{o(\text{max})} = \frac{V_{o(\text{max})}}{R_o}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_i = I_o$$




$$P_o = V_o \cdot I_o$$

$$P_i = P_o \rightarrow \eta = 1$$

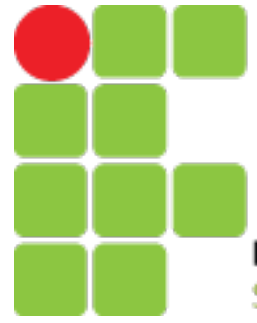


INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA


# Princípio de funcionamento

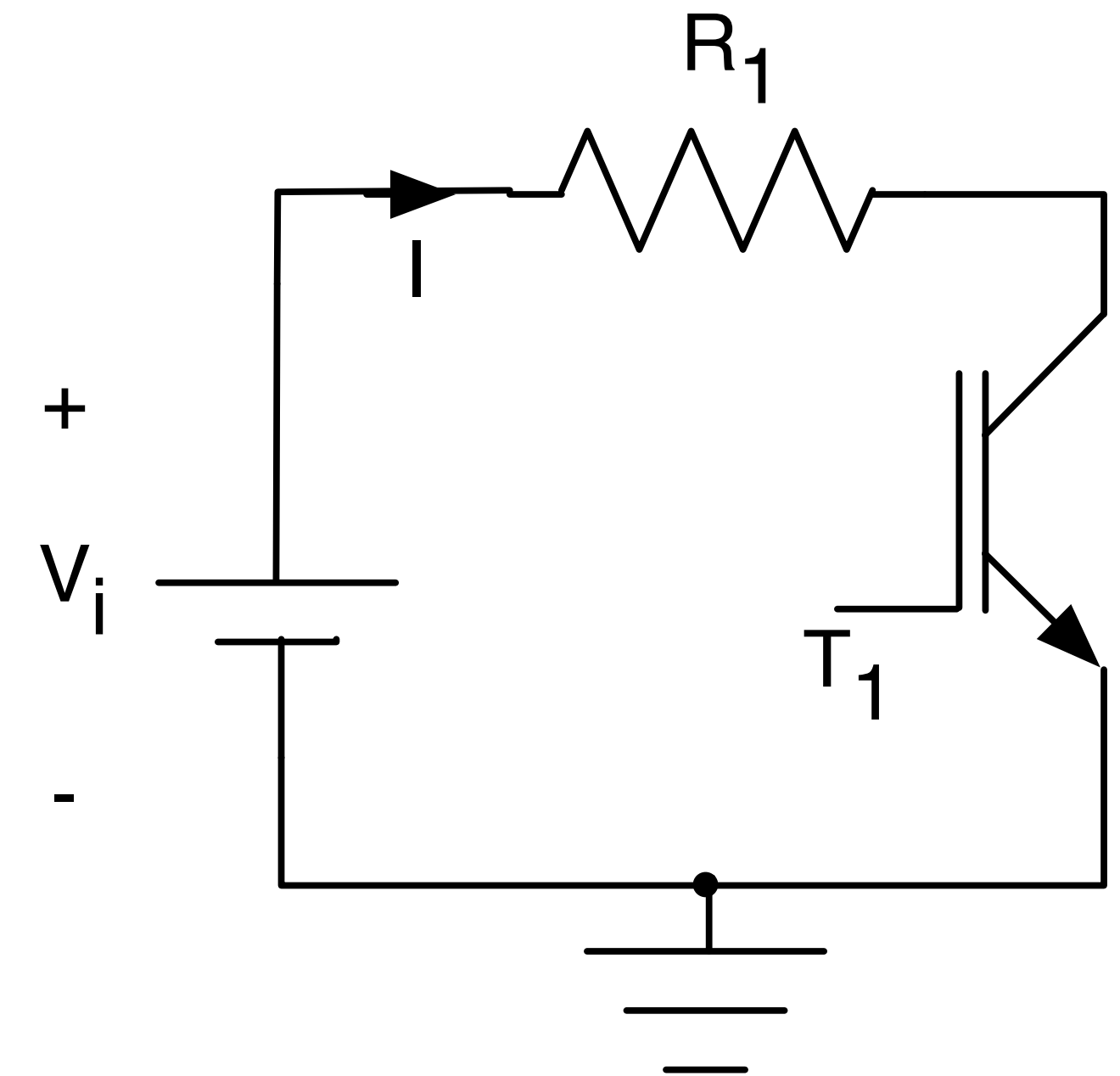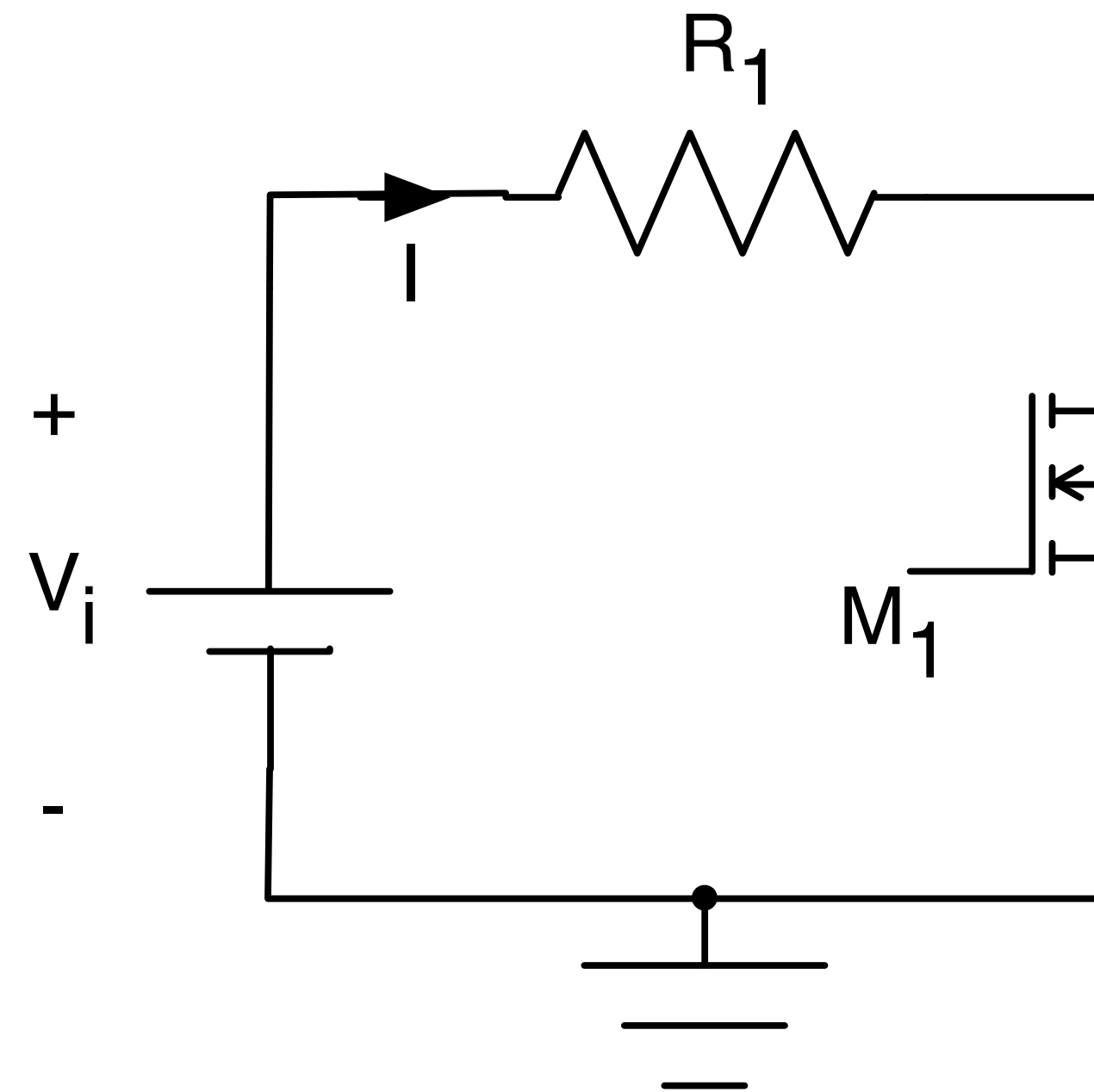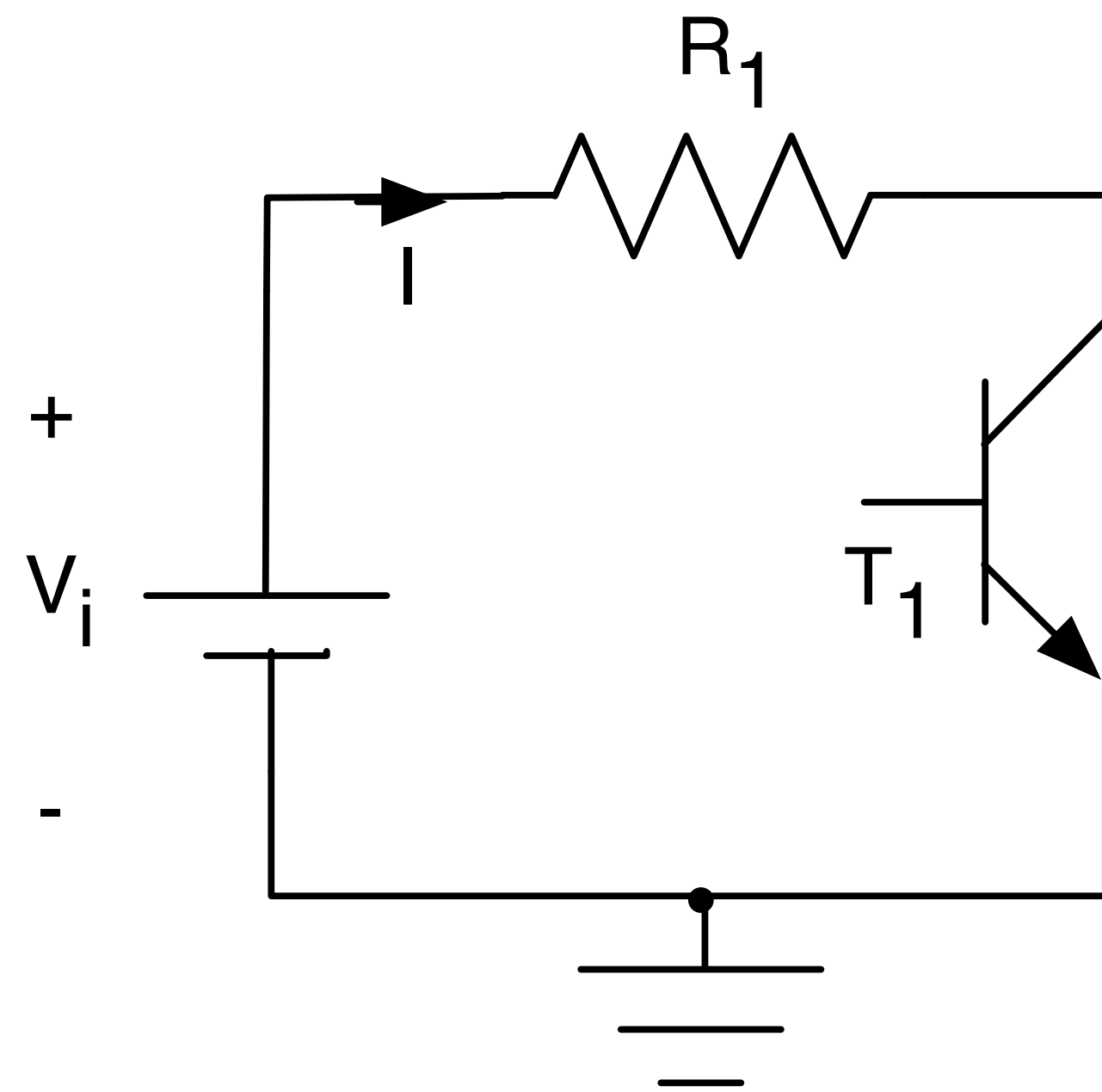


# Conversor Buck

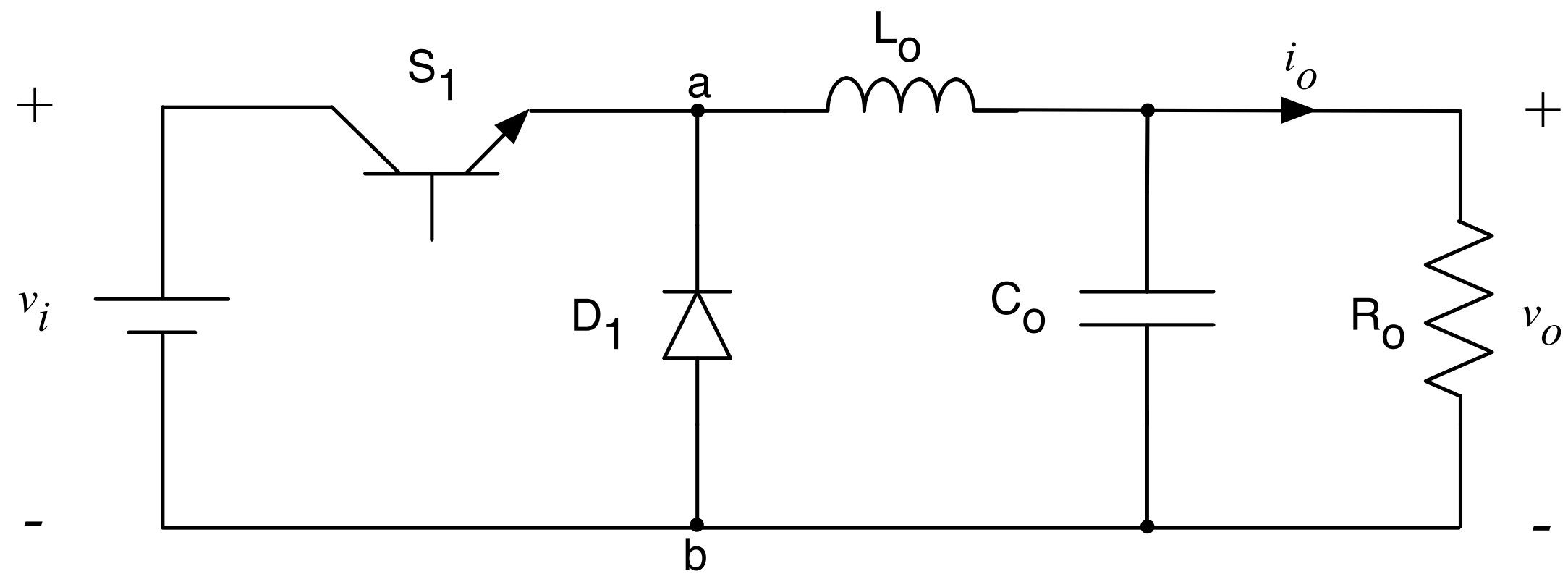


Conversor Buck

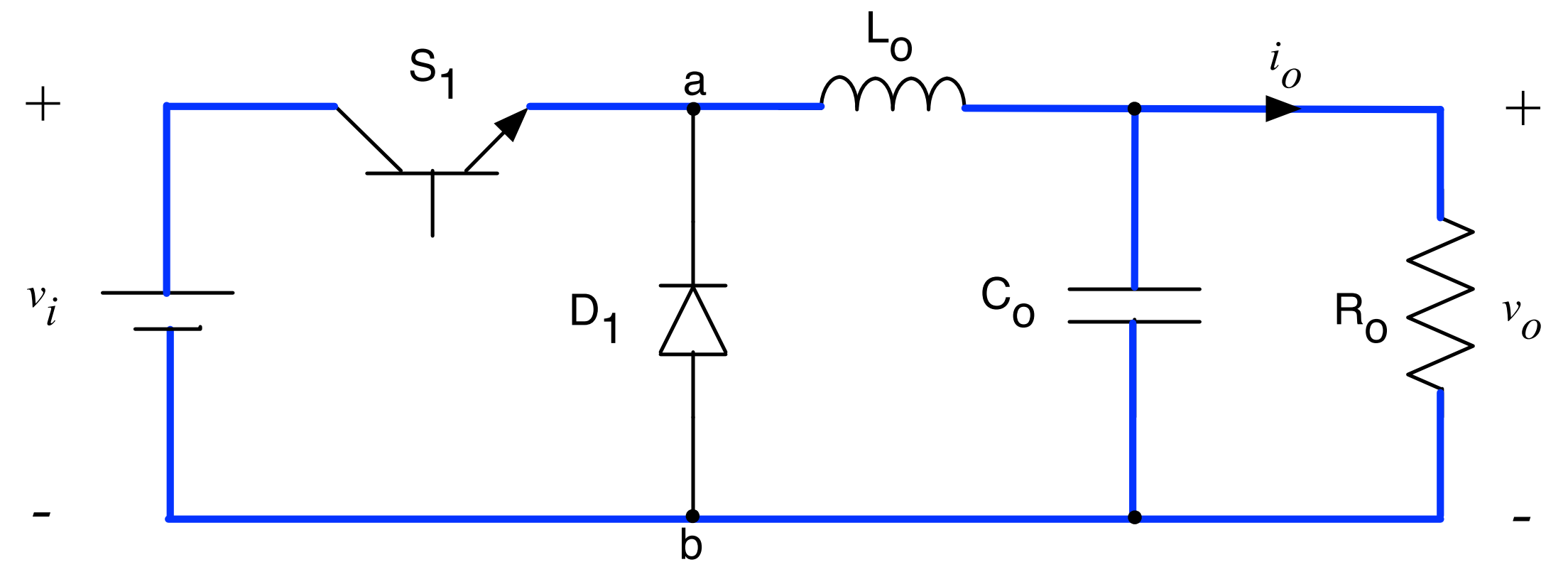

Primeira etapa

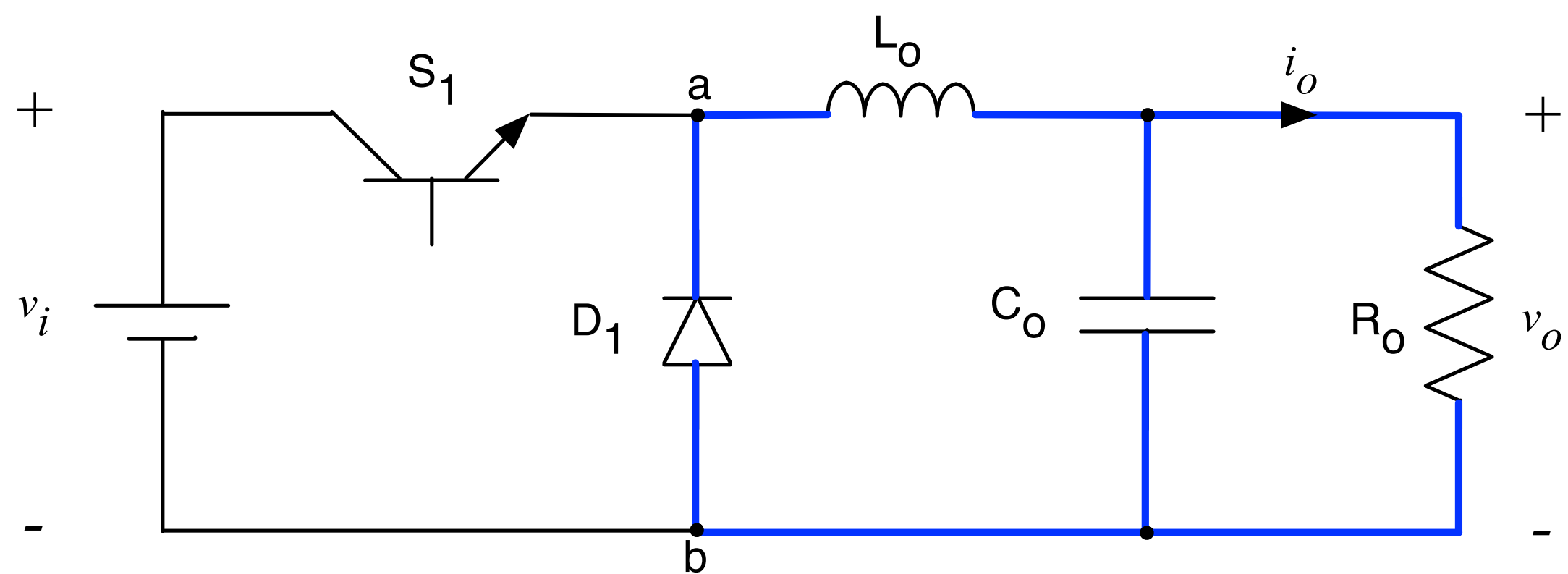


Segunda etapa

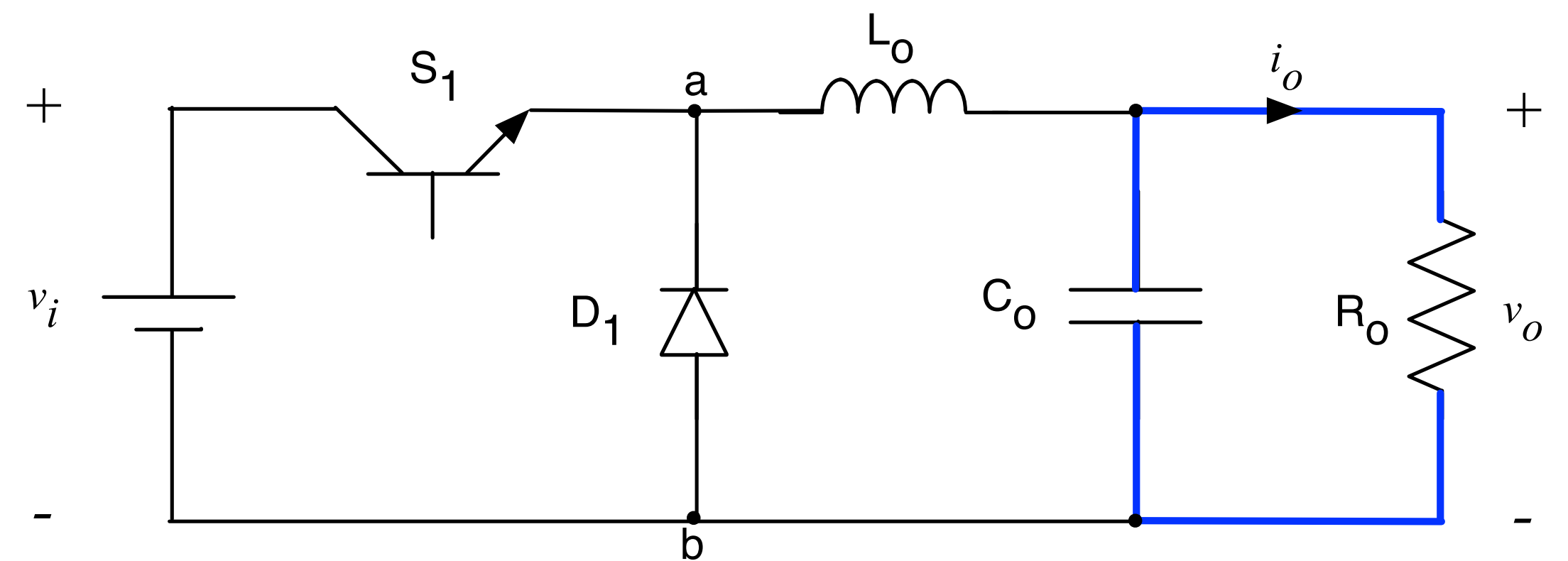


Terceira etapa

# Conversor Buck

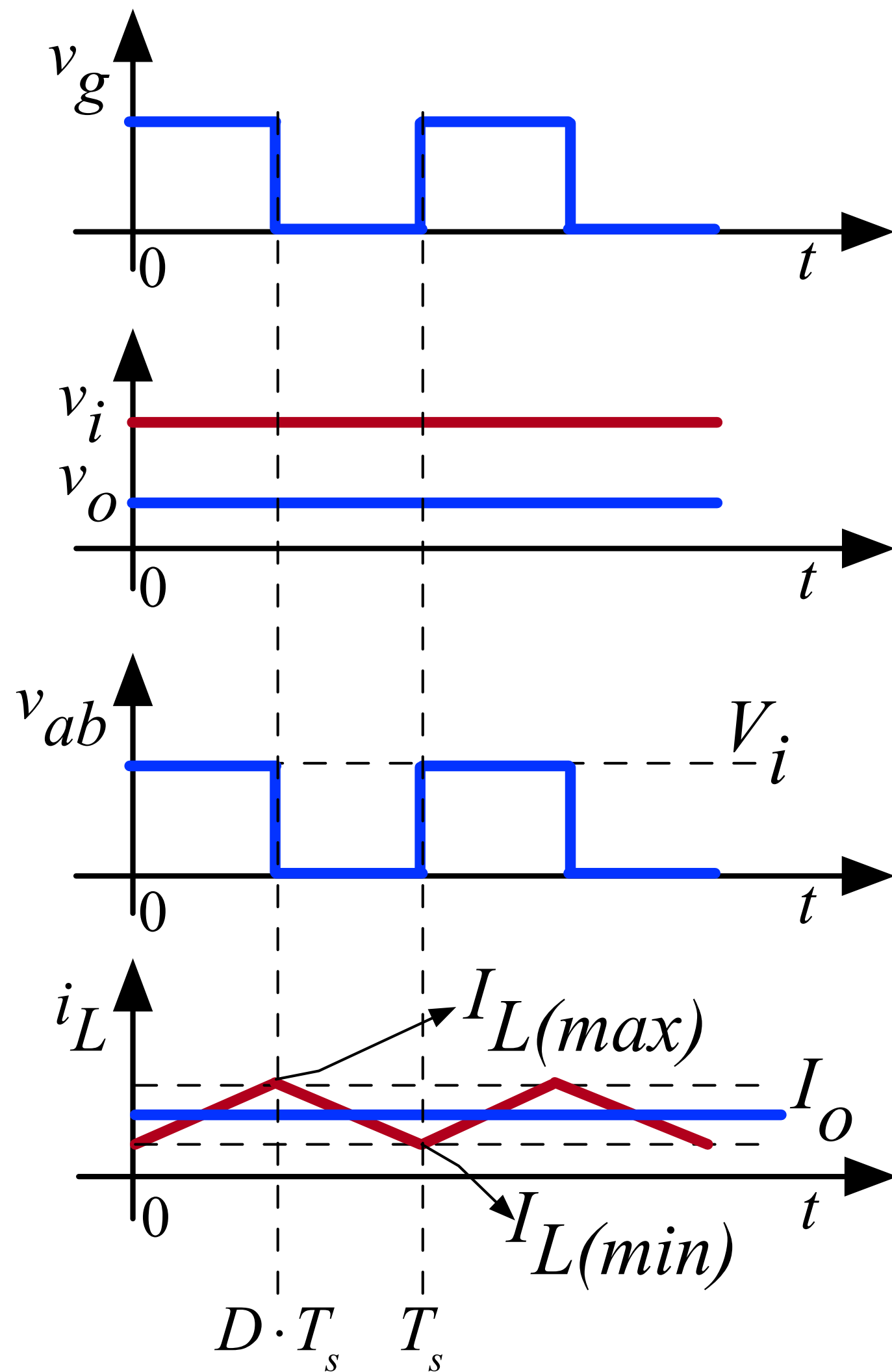

Condução contínua

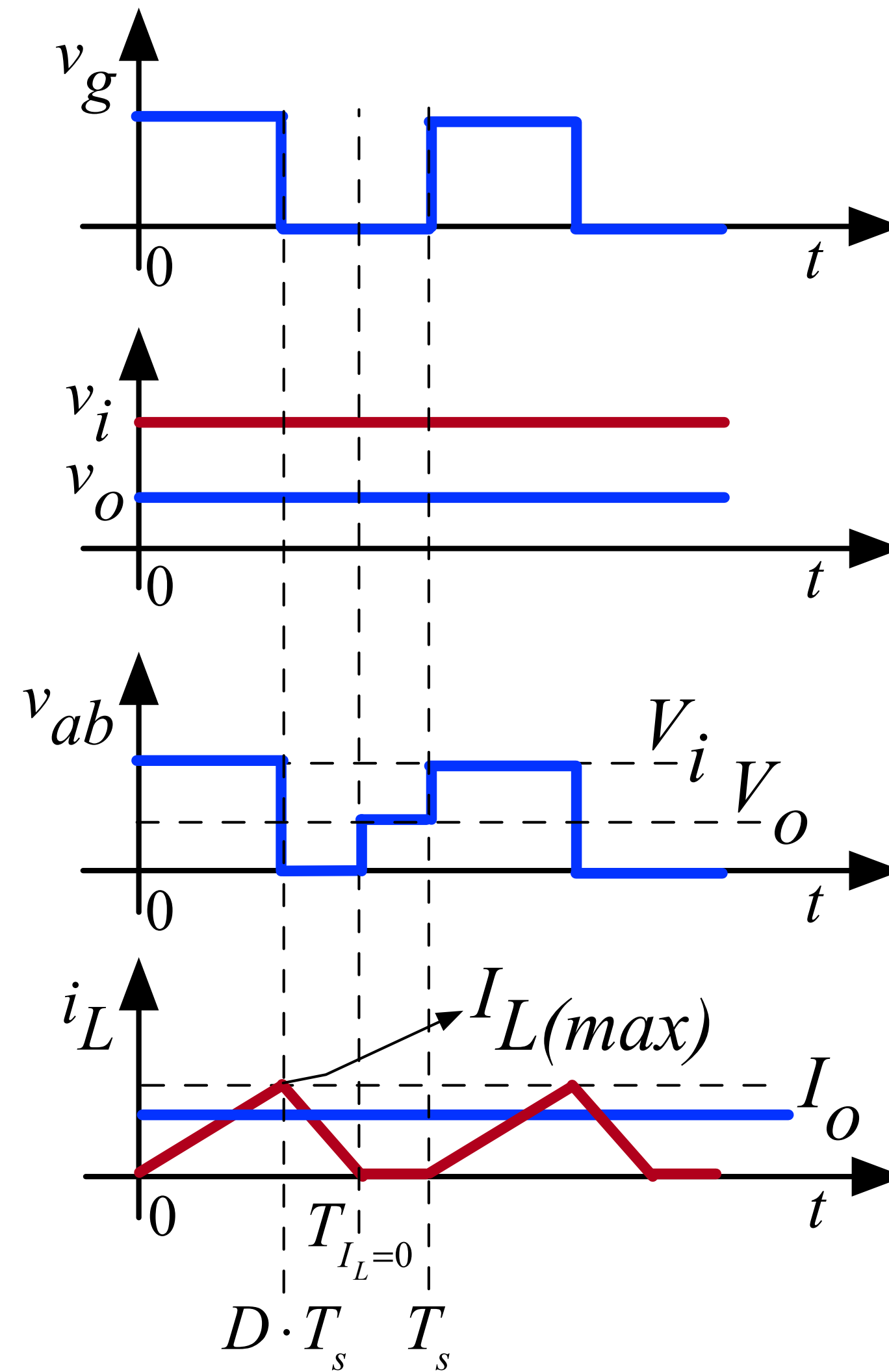


Condução descontínua

# Conversor Buck

Condução contínua versus condução descontínua:



$$\gamma = \frac{2 \cdot L_o \cdot I_o}{V_i \cdot T_s}$$

## CARACTERÍSTICA DE SAÍDA

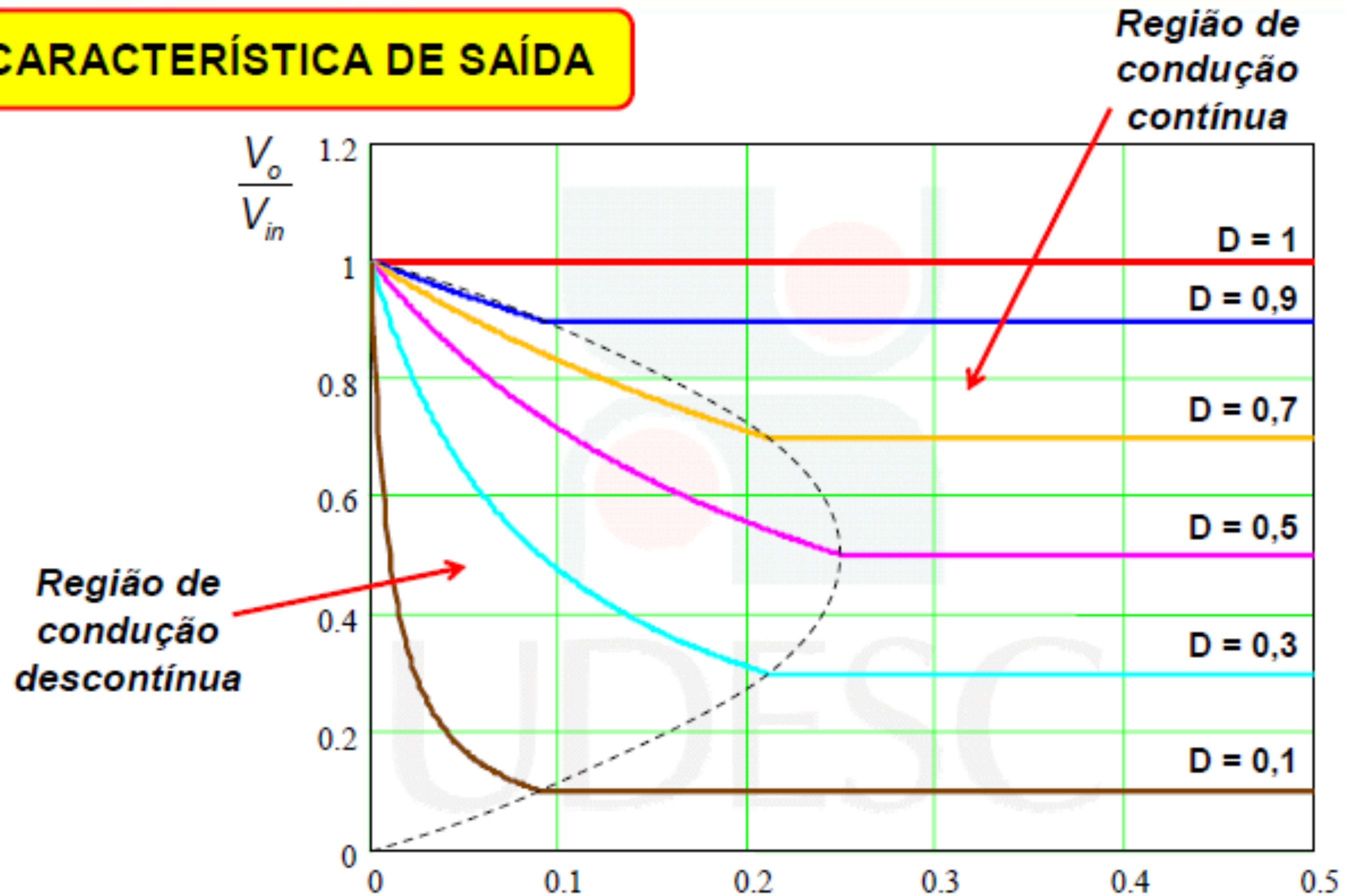



# Conversor Buck

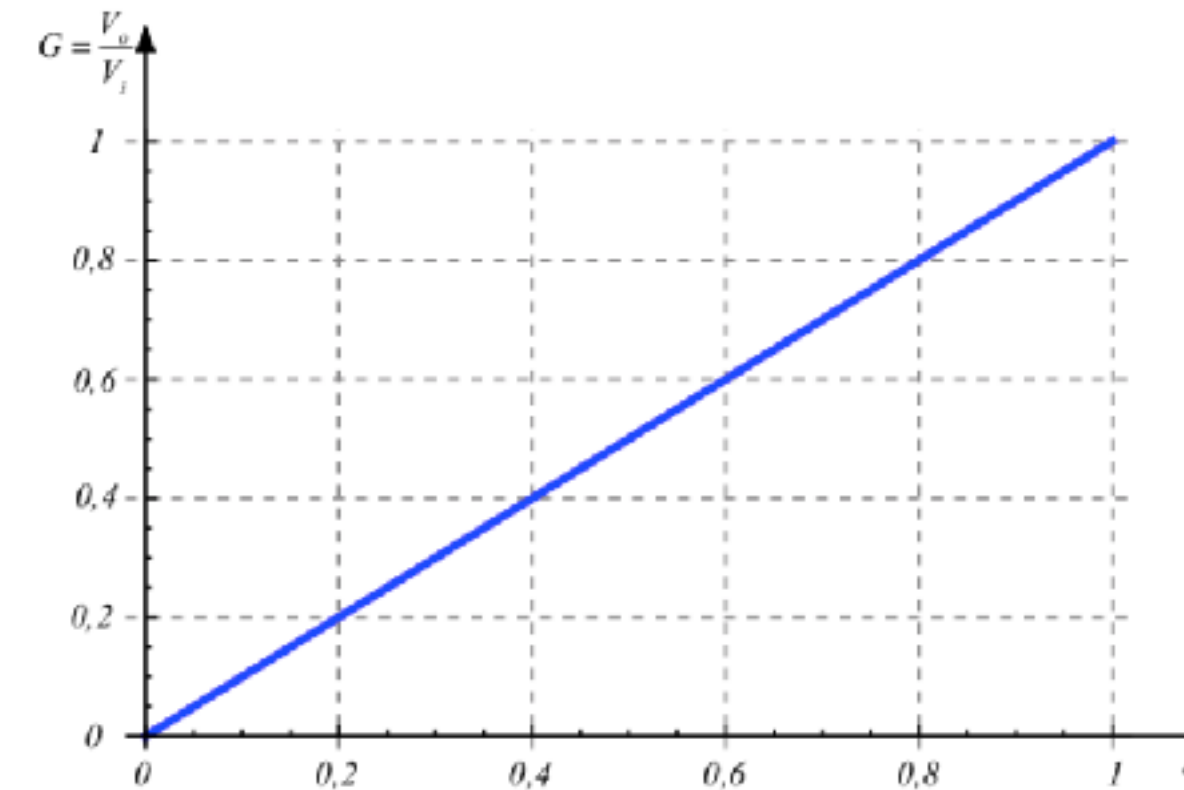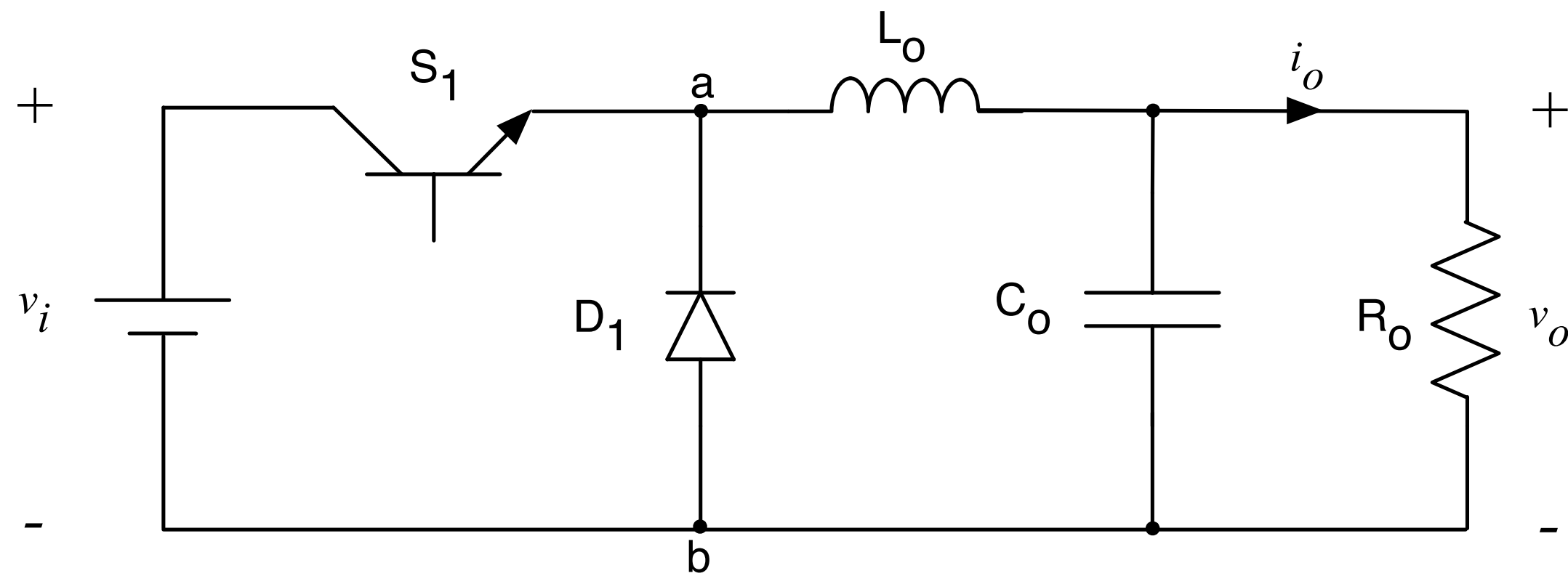

$$V_i = \text{definido}$$

$$V_o = D \cdot V_i$$

Condução contínua


$$V_{ab} = \frac{1}{T_s} \cdot V_i \cdot D \cdot T_s \rightarrow V_{ab} = D \cdot V_i$$

$$V_o = \frac{2 \cdot V_i}{1 + \sqrt{1 + \frac{8 \cdot L_o \cdot F_s}{R_o \cdot D^2}}}$$

Condução descontínua

$$V_{L_o} = 0 \rightarrow V_{ab} = V_o$$

# Conversor Buck

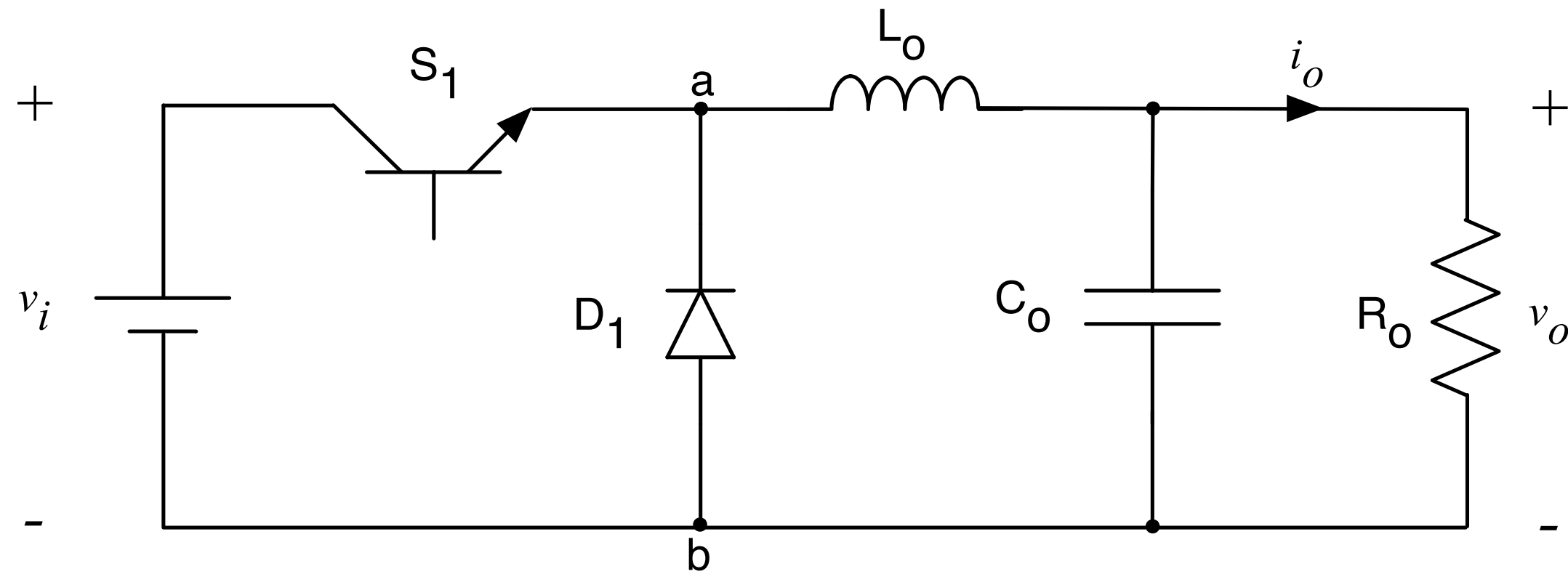

$$\Delta i = \% \cdot I_o [A]$$

$$L_o = \frac{V_i}{\Delta i \cdot F_s} \cdot D \cdot (1 - D)$$

$$\Delta v = \% \cdot V_o [V]$$

$$C_o = \frac{V_i}{31 \cdot \Delta v \cdot L_o \cdot F_s^2}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_{L_o} = I_o$$

$$I_i = I_{S1} = D \cdot I_o$$


$$I_{D1} = (1 - D) \cdot I_o$$

$$I_{L_o(\max)} = I_{S1(\max)} = I_{D1(\max)} = I_o + \frac{\Delta i}{2}$$

$$V_{S1(\max)} = V_{D1(\max)} = V_i$$
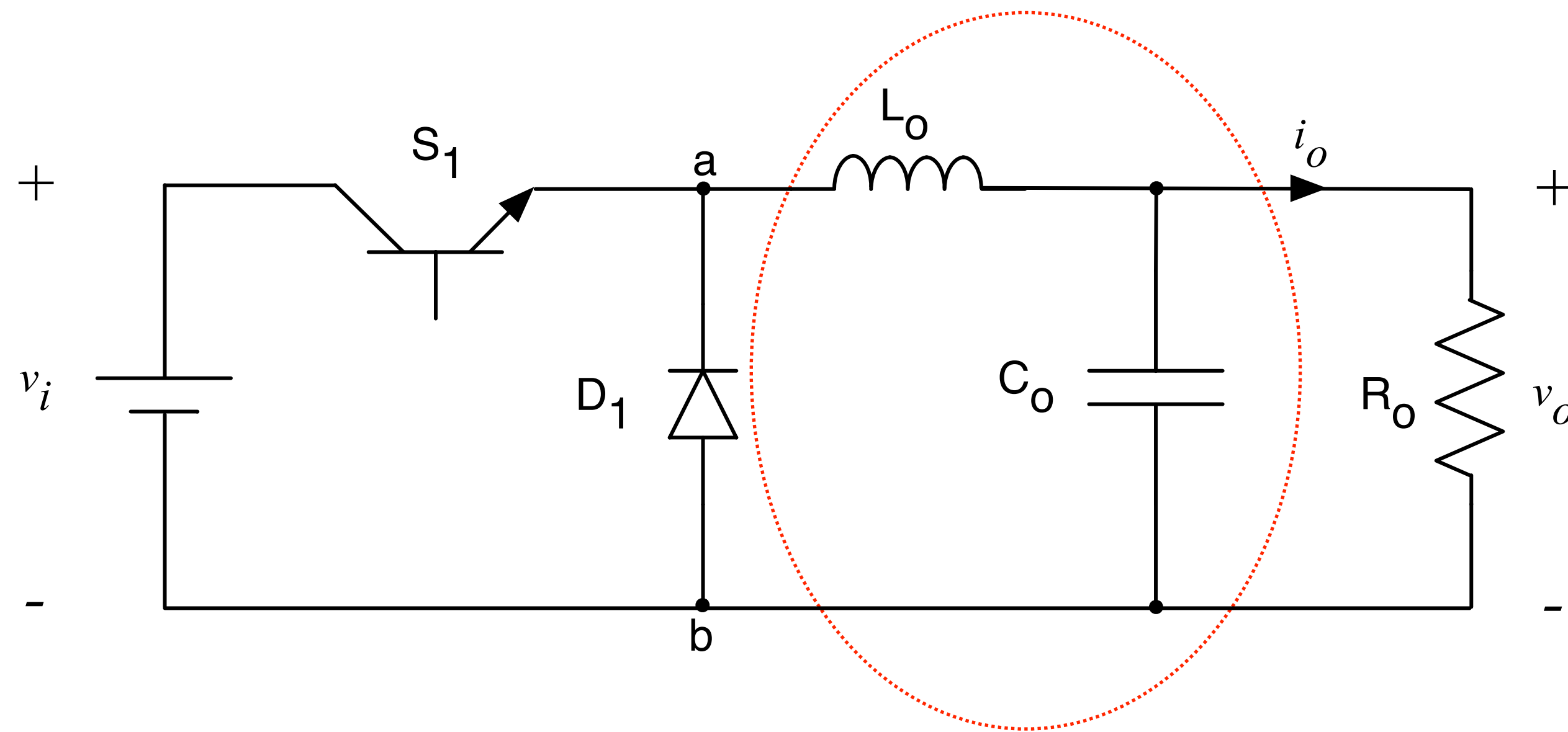
# Conversor Buck

Filtro de saída (frequência de ressonância):




$$F_o = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_o \cdot C_o}}$$

$$F_o \leq \frac{F_s}{10}$$

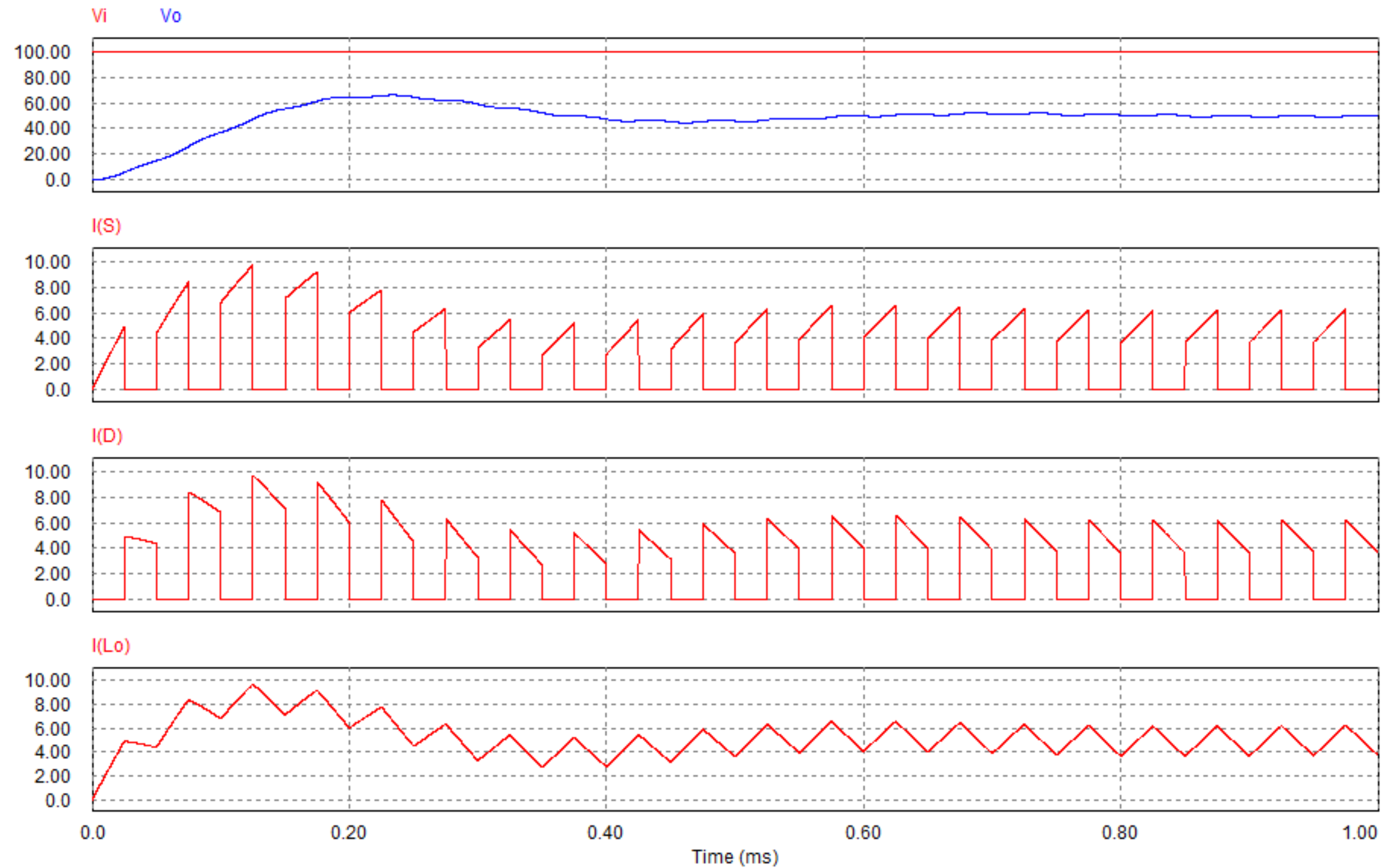
# Conversor Buck

Principais formas de onda durante o transitório de partida:


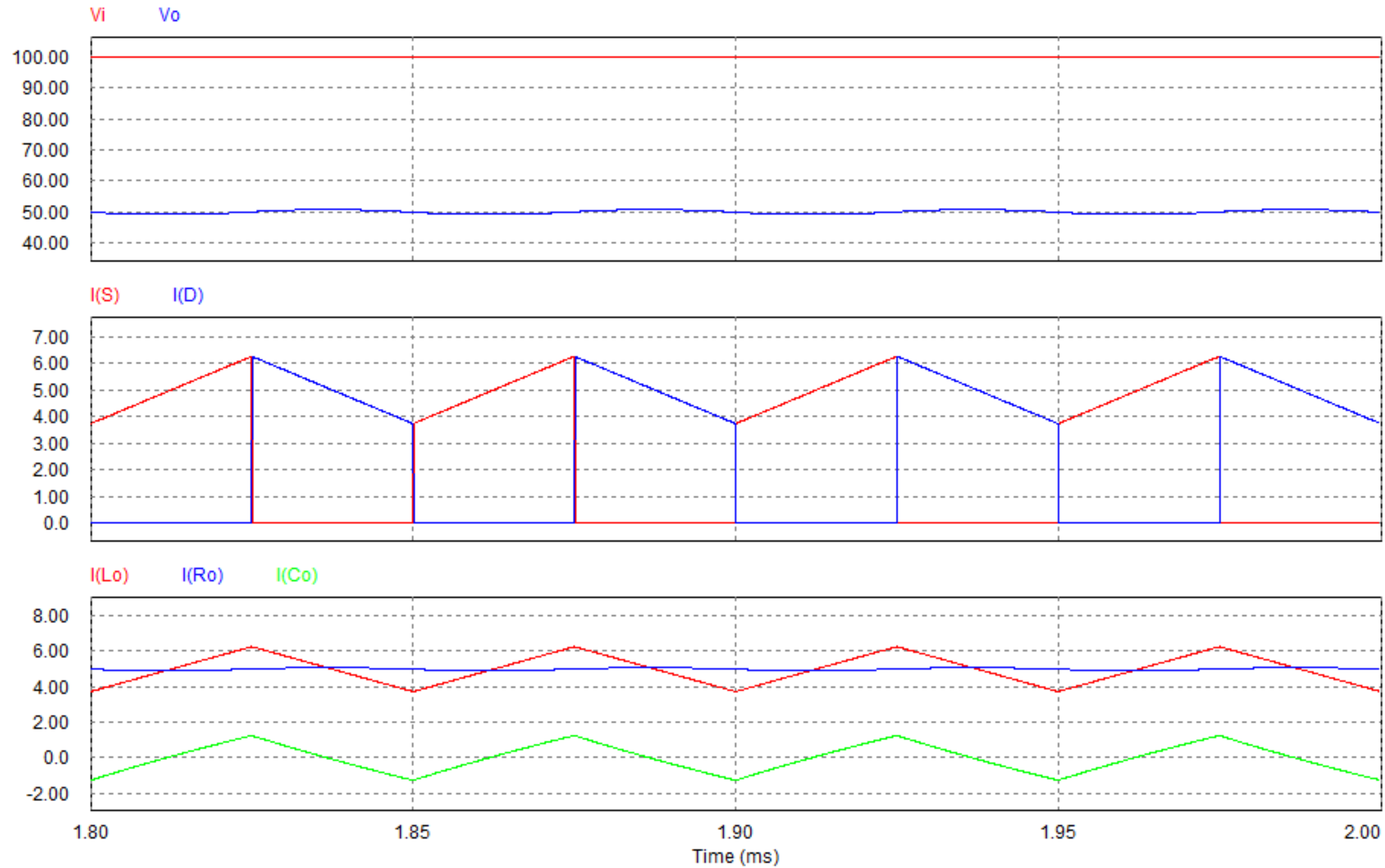
# Conversor Buck

Principais formas de onda durante operação em regime permanente:






# Conversor Buck
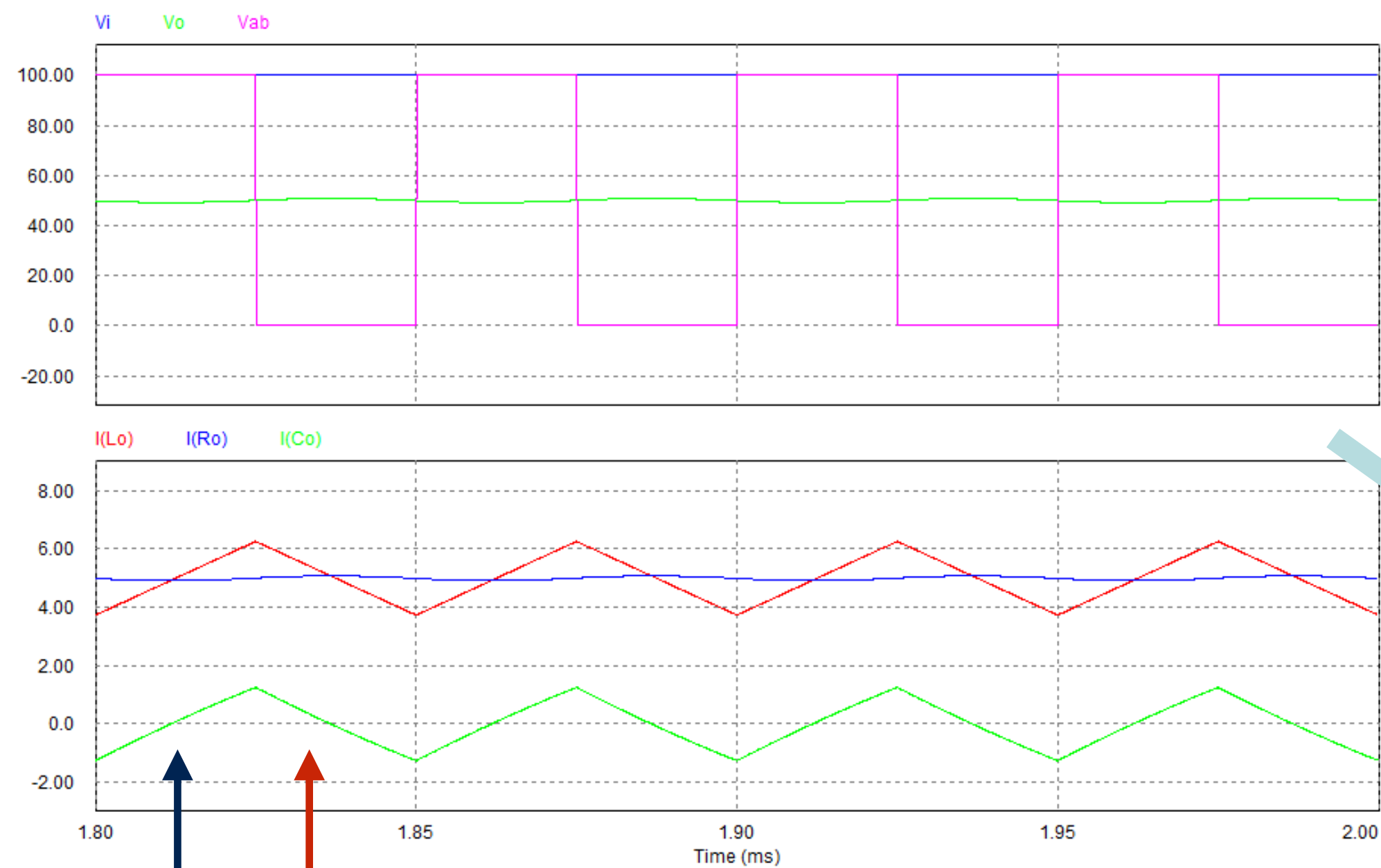
## Principais formas de onda para CCM e DCM:


- Diminuição da carga;
- Indutor do filtro de saída muito baixo;
- Alteração da frequência de comutação;
- Alteração da tensão de entrada.



Condução contínua - 2 etapas


1ª etapa    2ª etapa

Condução descontínua - 3 etapas

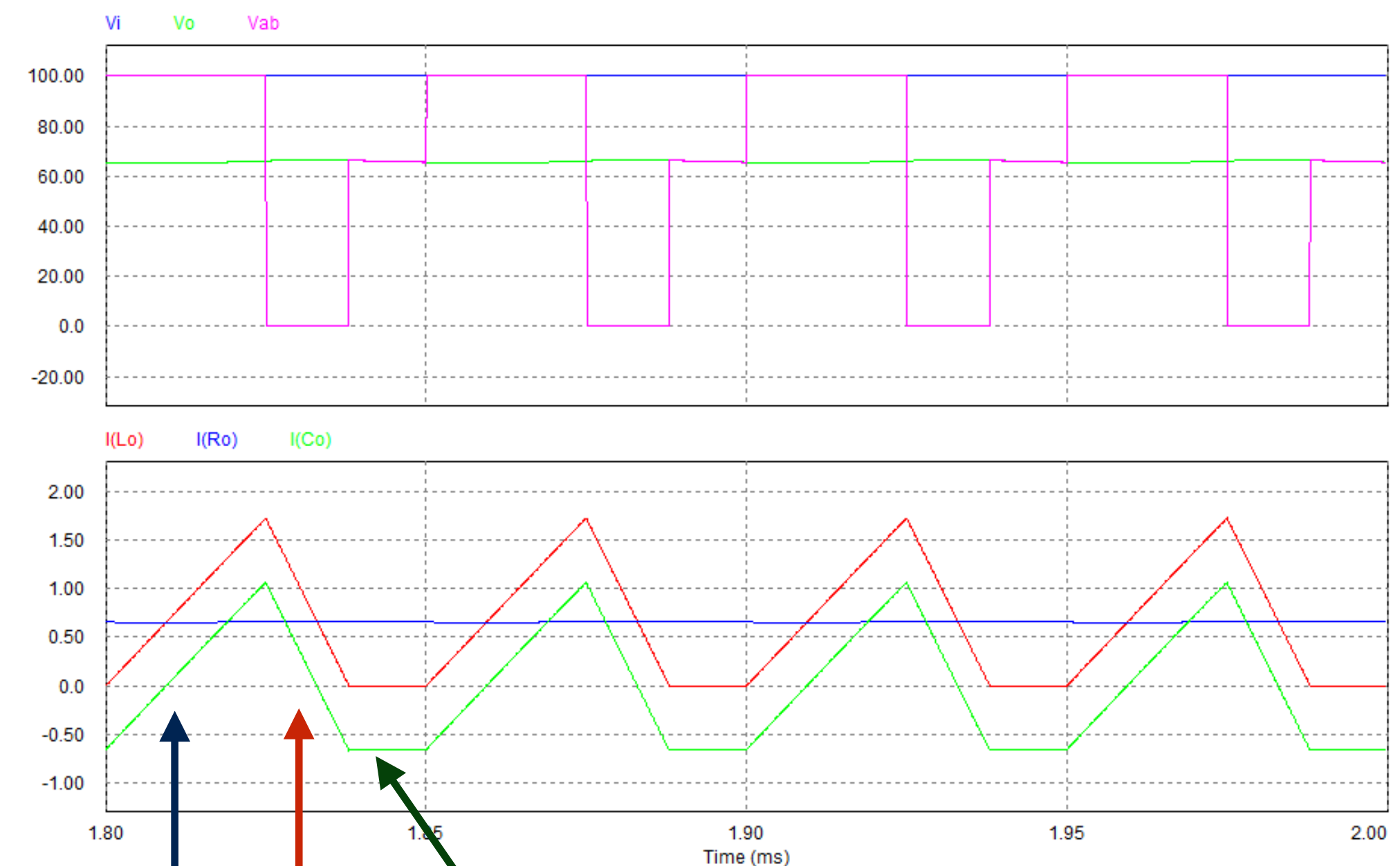


1ª etapa    2ª etapa    3ª etapa


# Conversor Boost

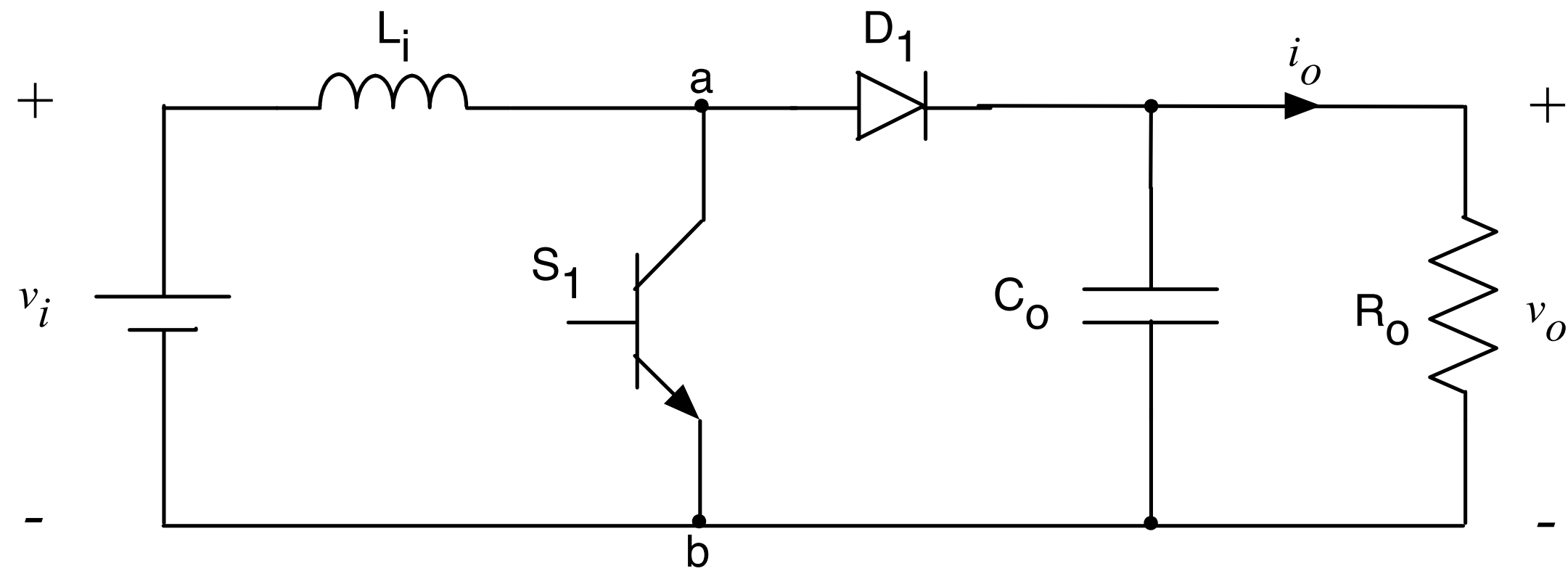


Conversor Boost

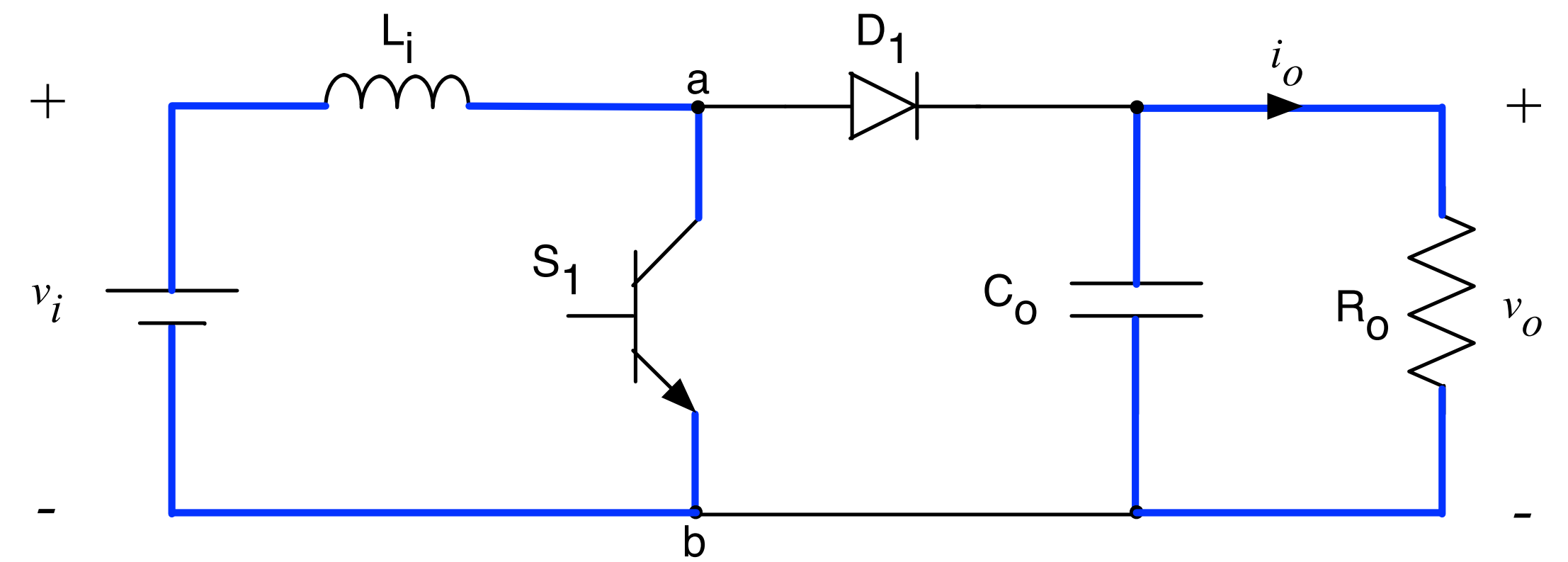


Primeira etapa

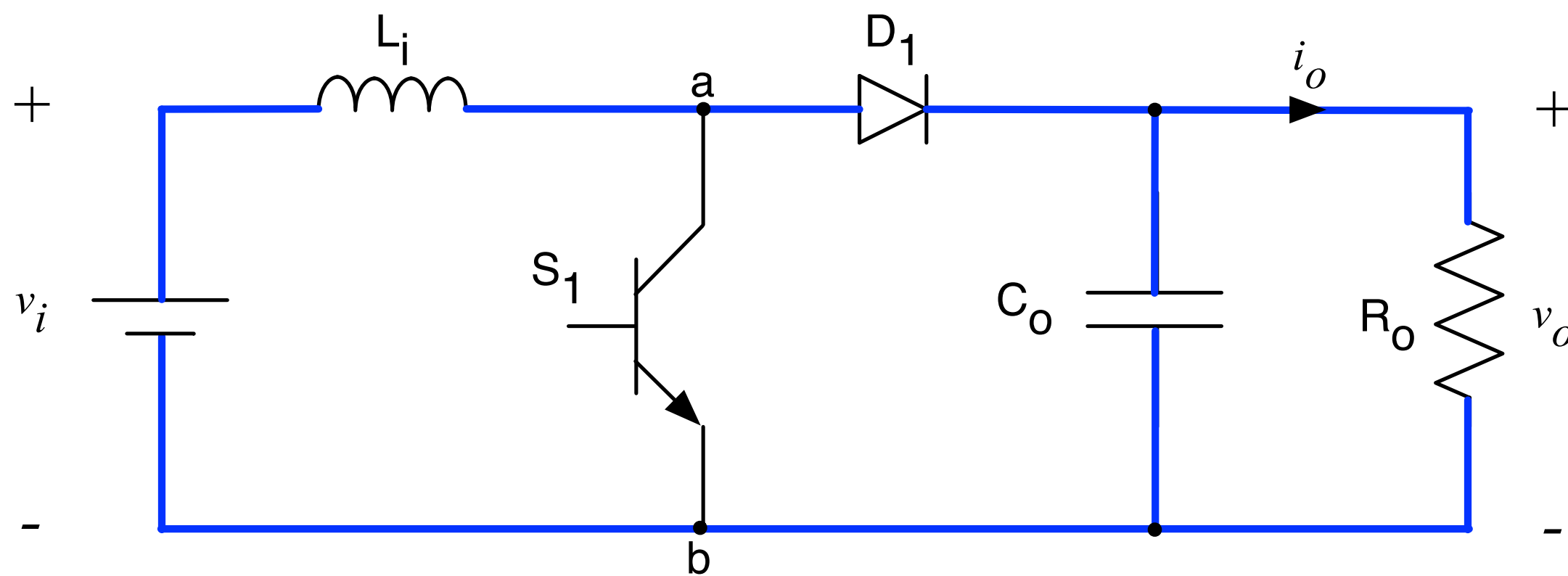


Segunda etapa

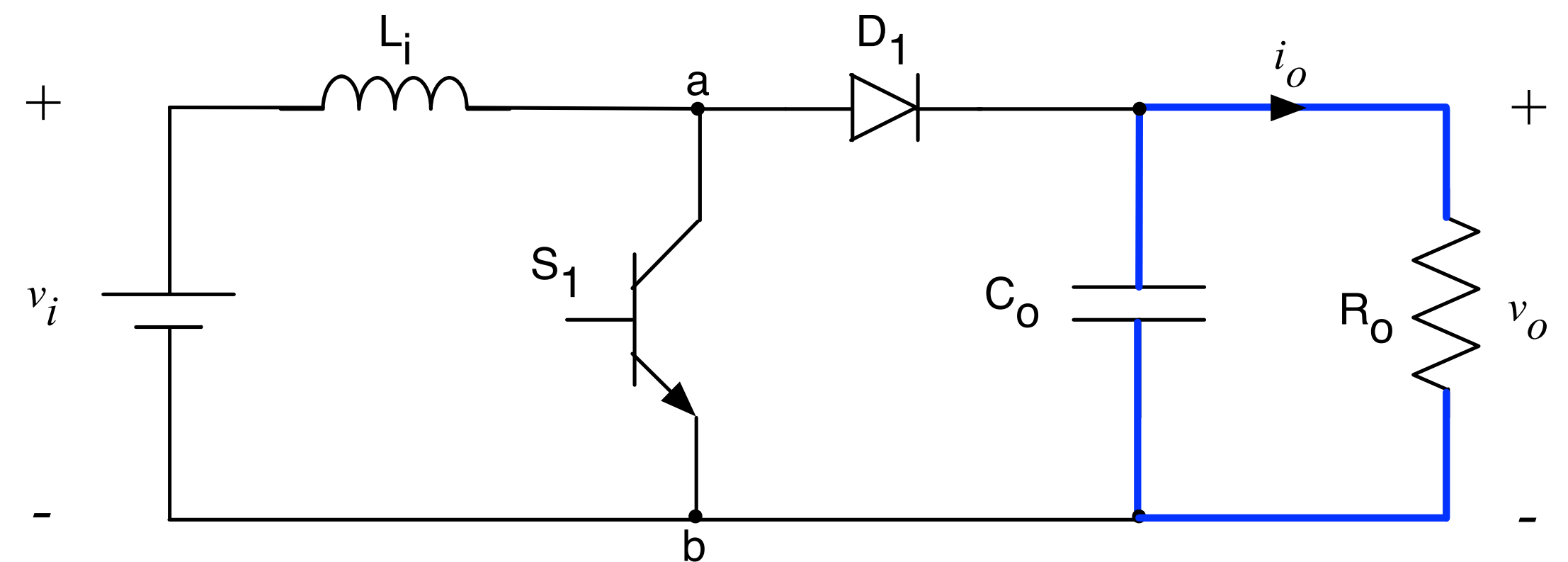


Terceira etapa

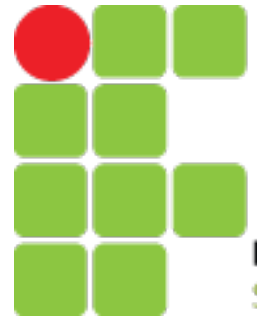

# Conversor Boost


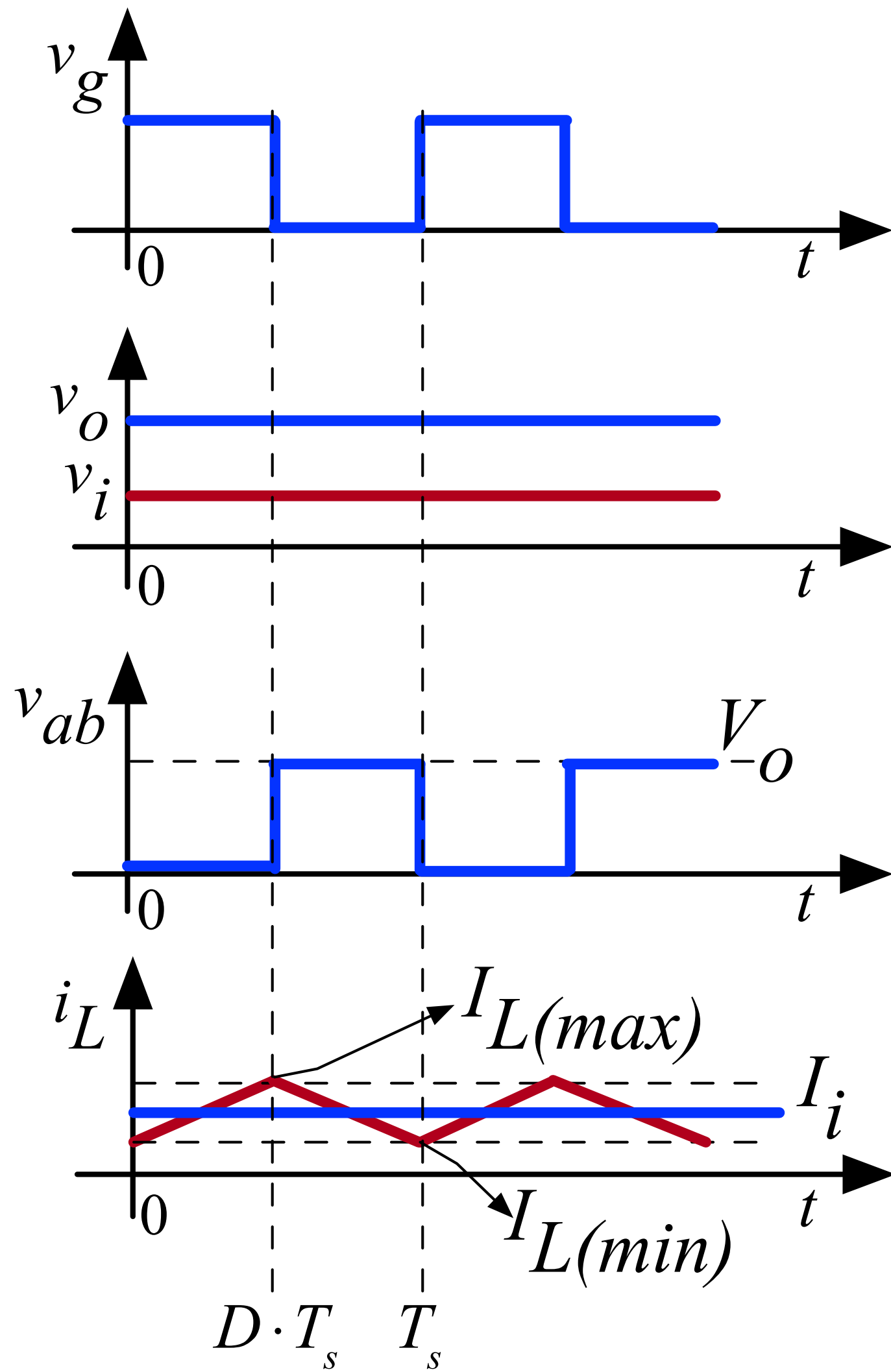


Condução contínua

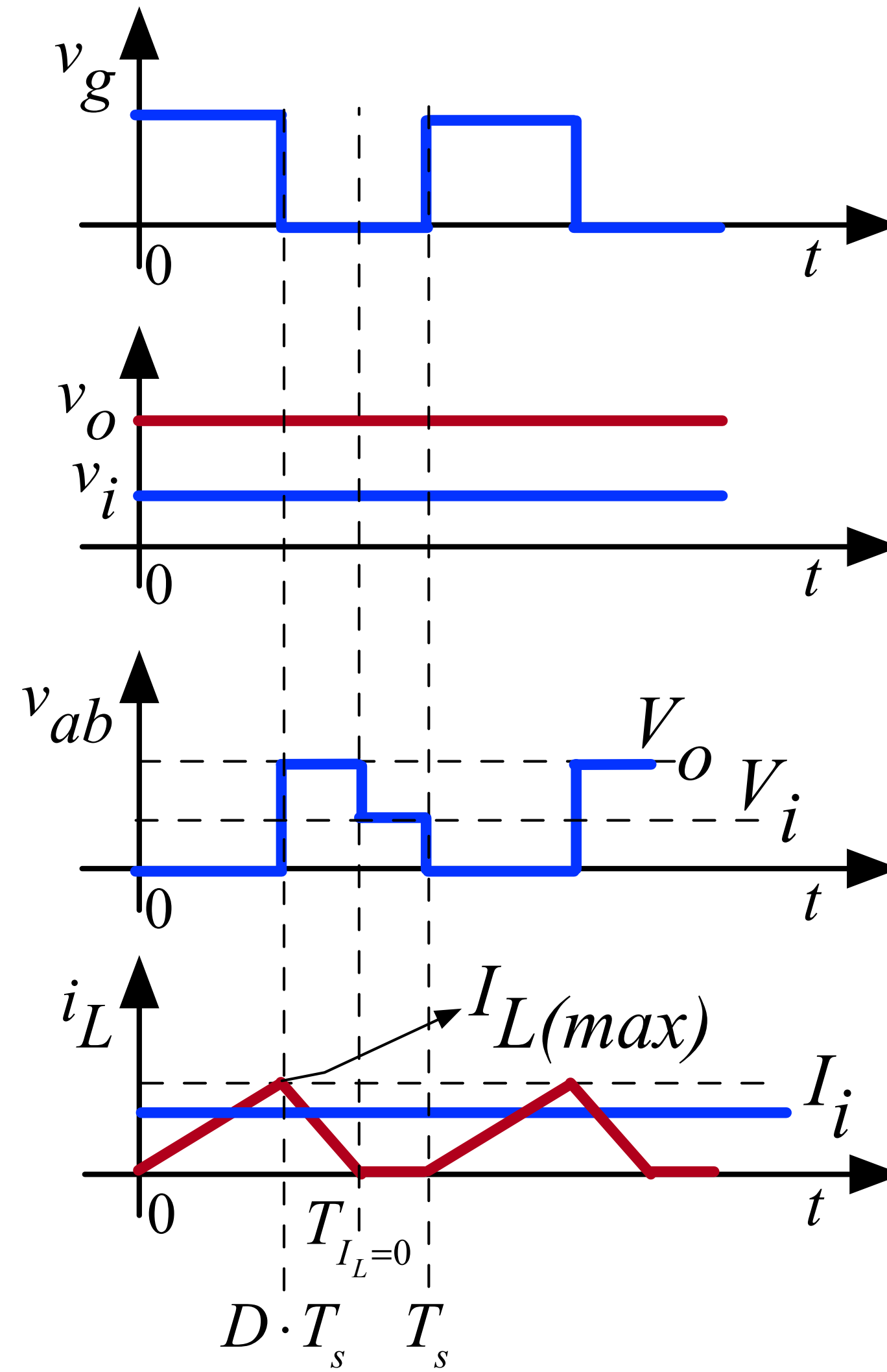

Condução descontínua

# Conversor Boost

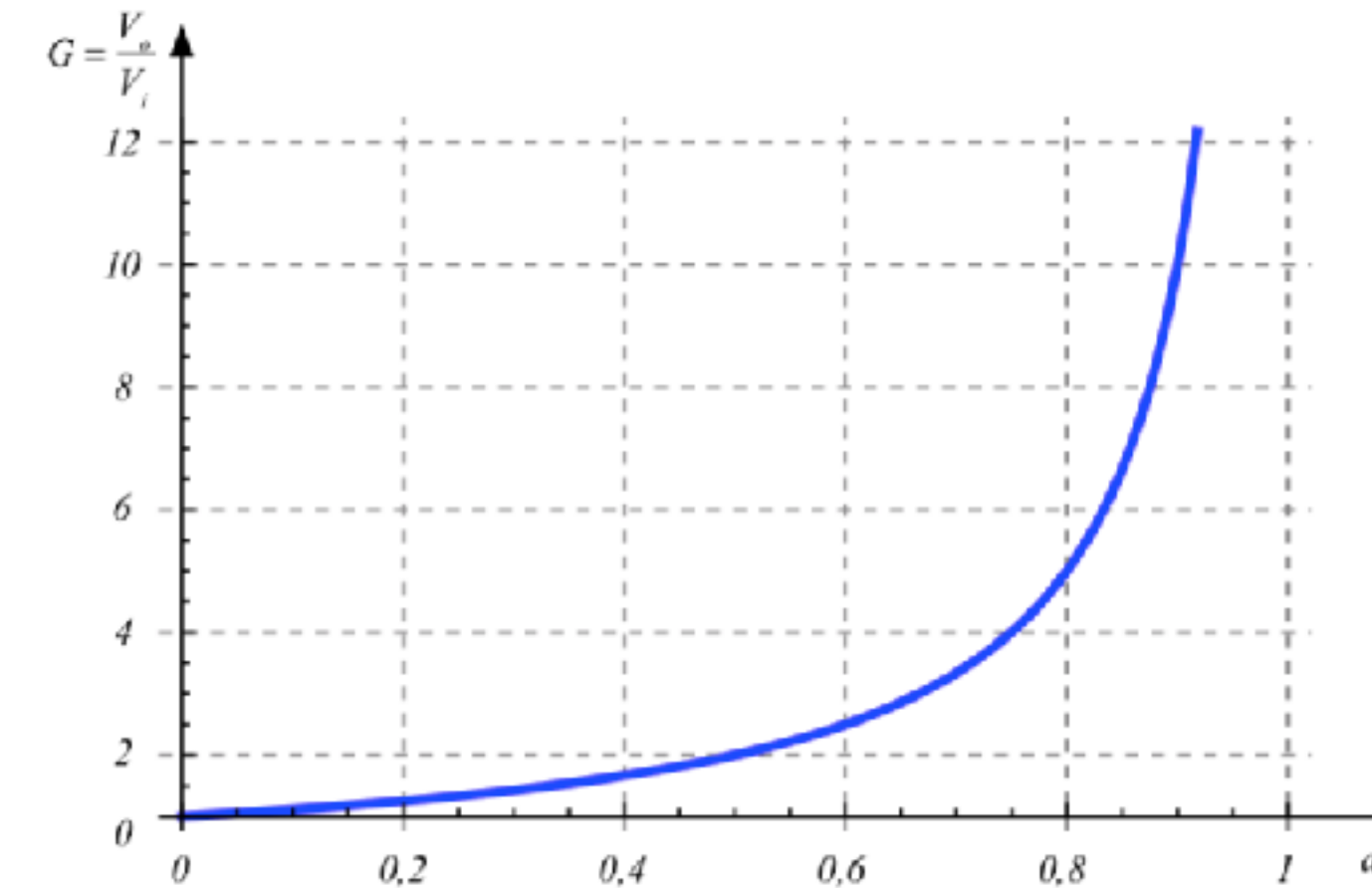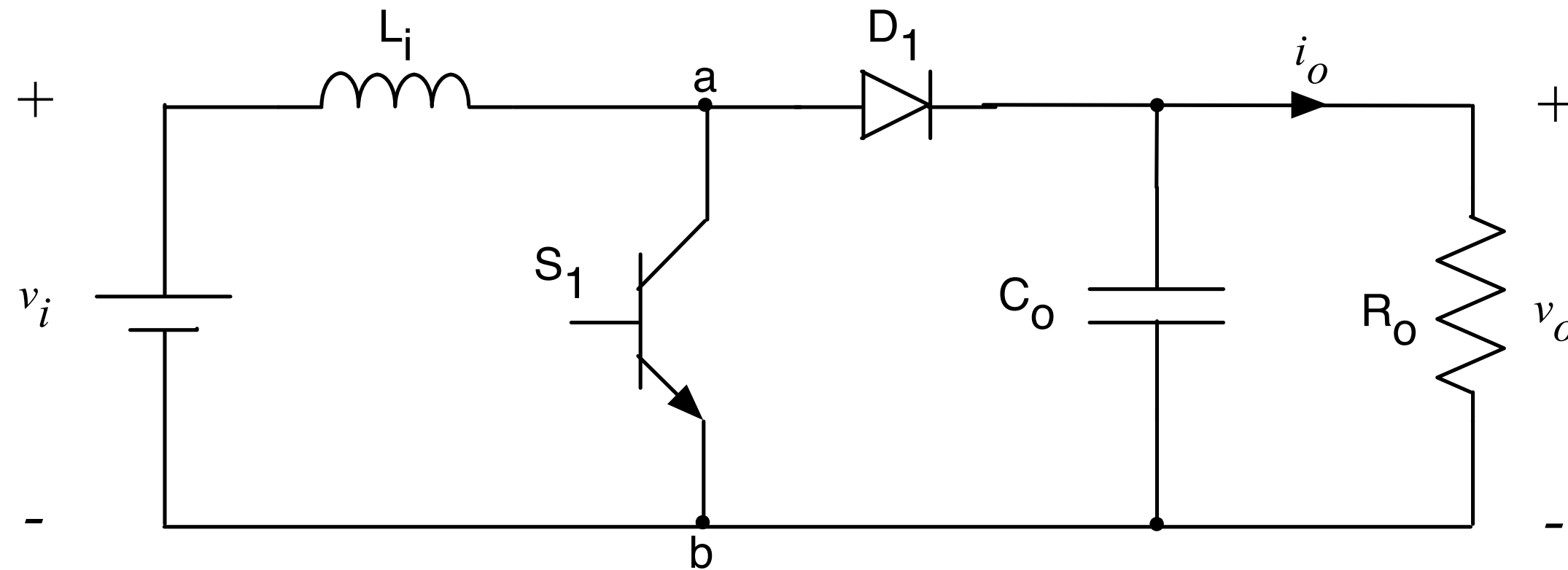

$V_i = \text{definido}$

$$V_{ab} = \frac{1}{T_s} \cdot V_o \cdot (T_s - D \cdot T_s) \rightarrow V_{ab} = V_o \cdot (1 - D)$$

$$V_{Lo} = 0 \rightarrow V_{ab} = V_i$$


$$V_i = V_o \cdot (1 - D)$$

$$V_o = \frac{V_i}{(1 - D)}$$

Condução contínua

$$V_o = V_i \cdot \left( 1 + \frac{V_i \cdot D^2}{2 \cdot F_s \cdot L_i \cdot I_o} \right) \text{ Condução descontínua}$$

# Conversor Boost

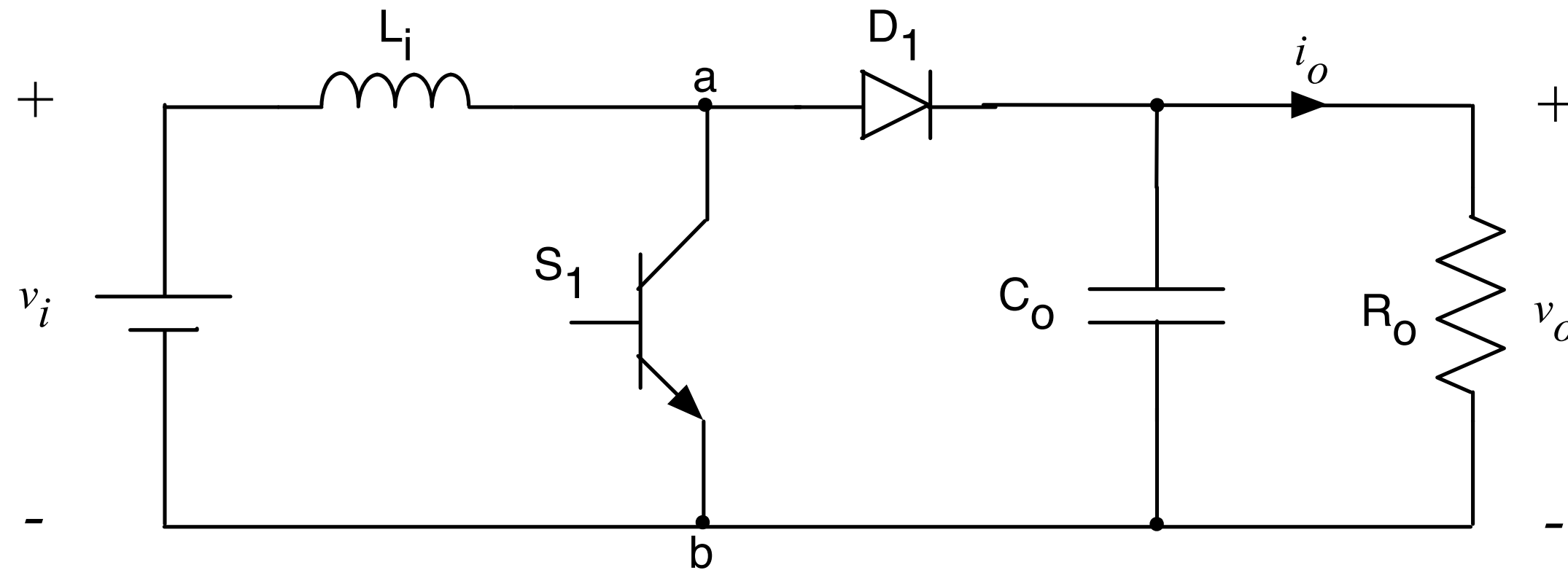

$$\Delta i = \% \cdot I_i [A]$$

$$L_i = \frac{V_i}{\Delta i \cdot F_s} \cdot D$$

$$\Delta v = \% \cdot V_o [V]$$

$$C_o = \frac{I_o}{\Delta v \cdot F_s} \cdot \frac{V_o - V_i}{V_o}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_{Li} = I_i = \frac{P_i}{V_i} \rightarrow P_i = P_o \rightarrow \eta = 1$$

$$I_{Li(\max)} = I_{S1(\max)} = I_{D1(\max)} = I_i + \frac{\Delta i}{2}$$


$$I_{S1} = D \cdot I_i$$

$$I_{D1} = (1 - D) \cdot I_i$$


$$V_{S1(\max)} = V_{D1(\max)} = V_o$$




# Conversor Buck-Boost

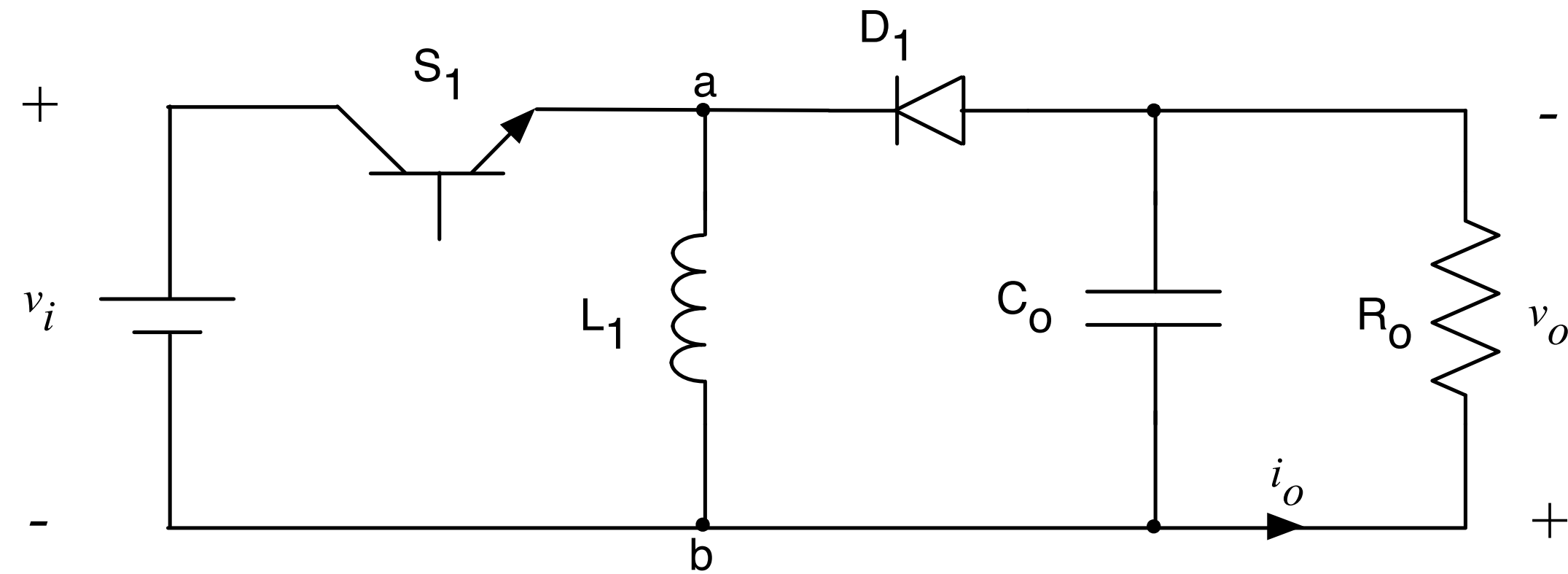


Conversor Buck-Boost

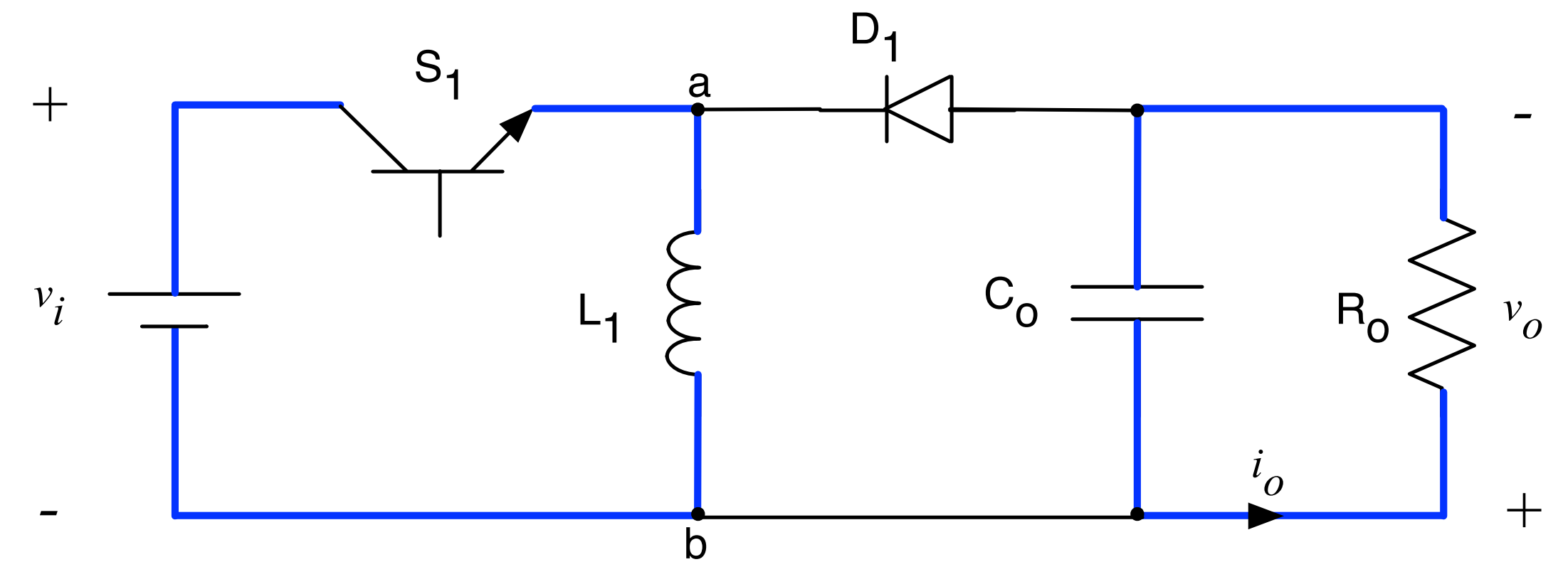


Primeira etapa

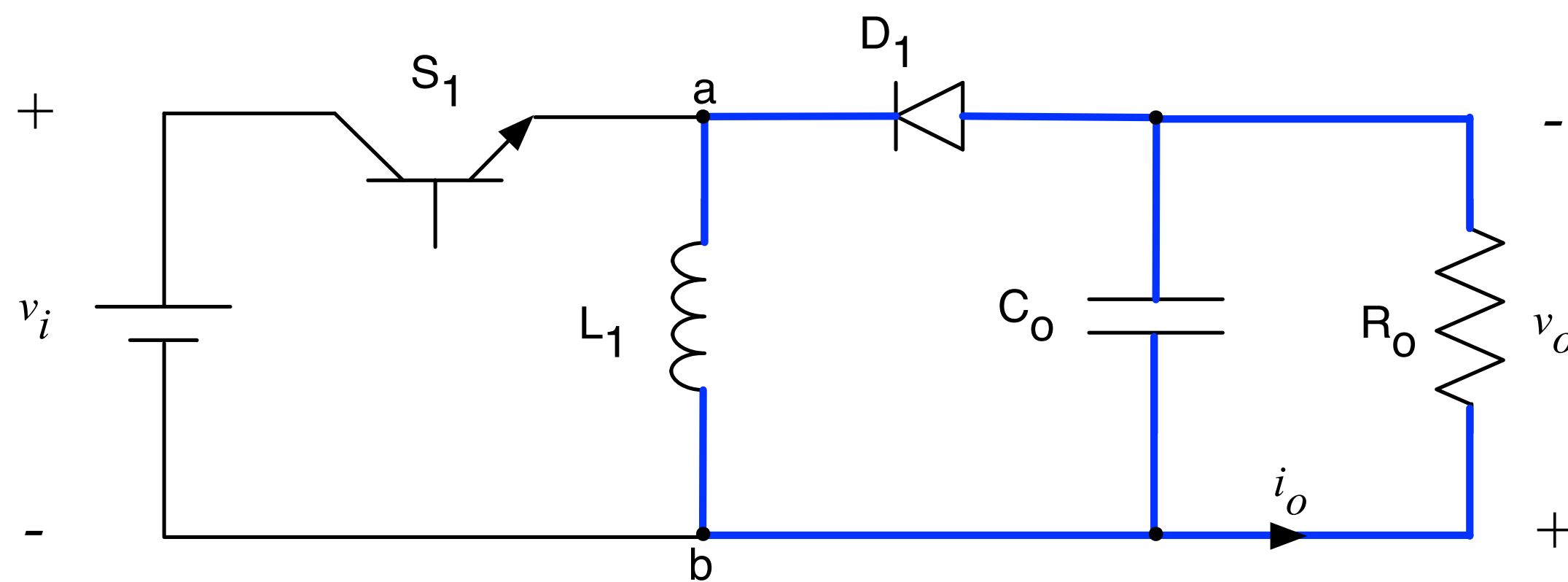

Segunda etapa

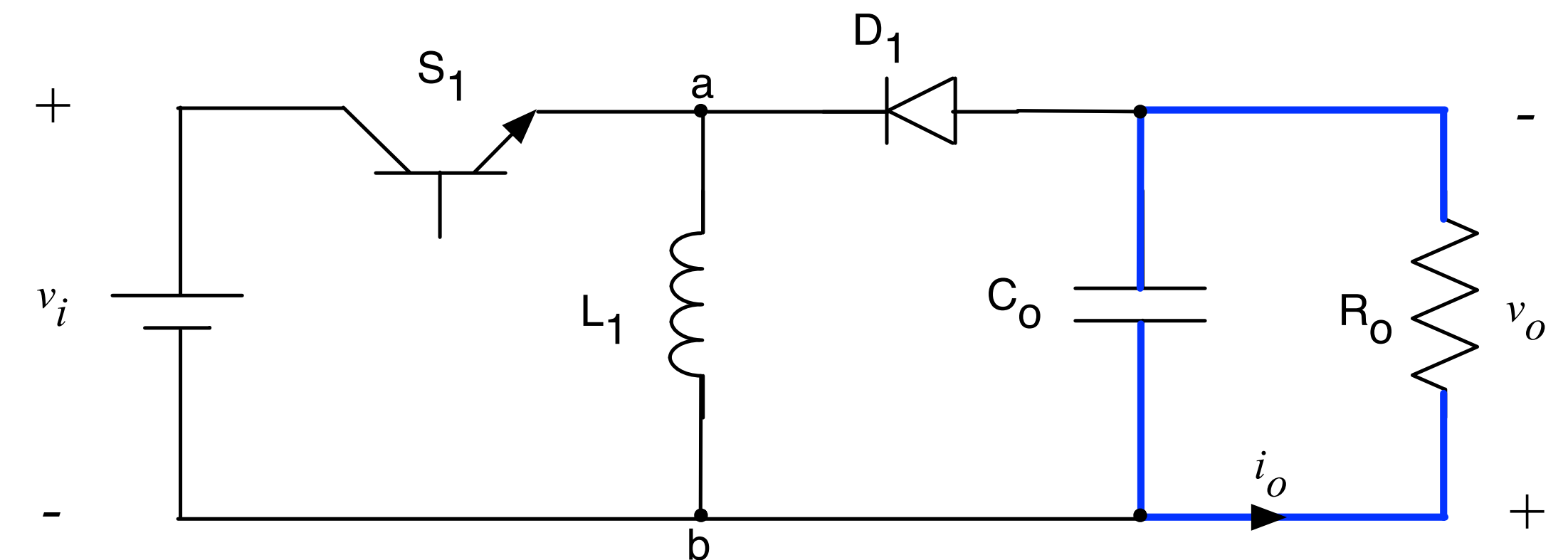


Terceira etapa

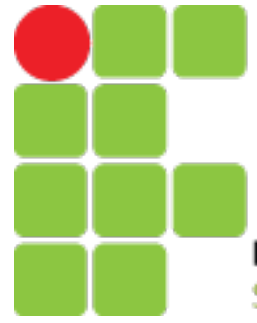


INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA

# Conversor Buck-Boost


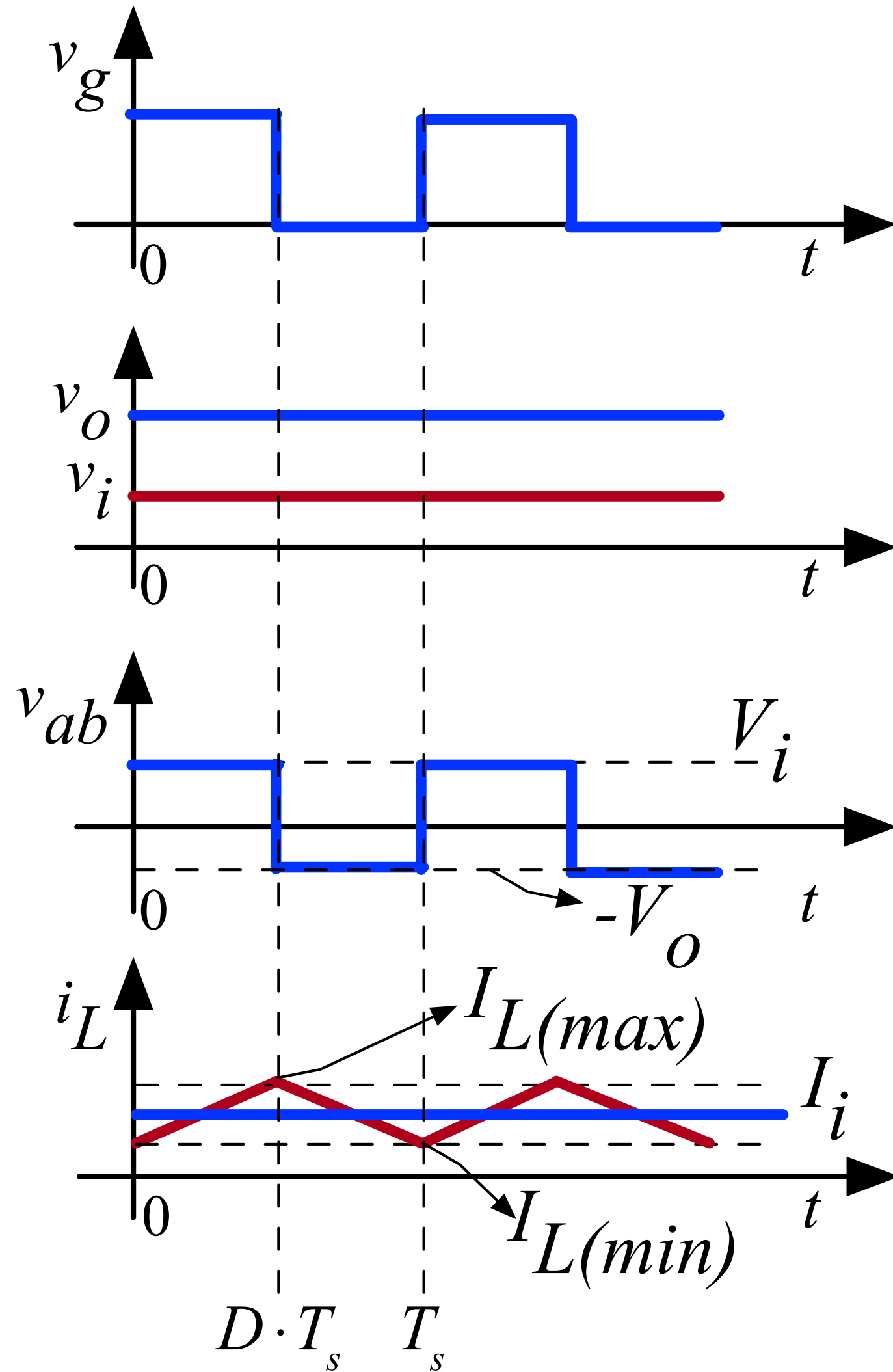


Condução contínua

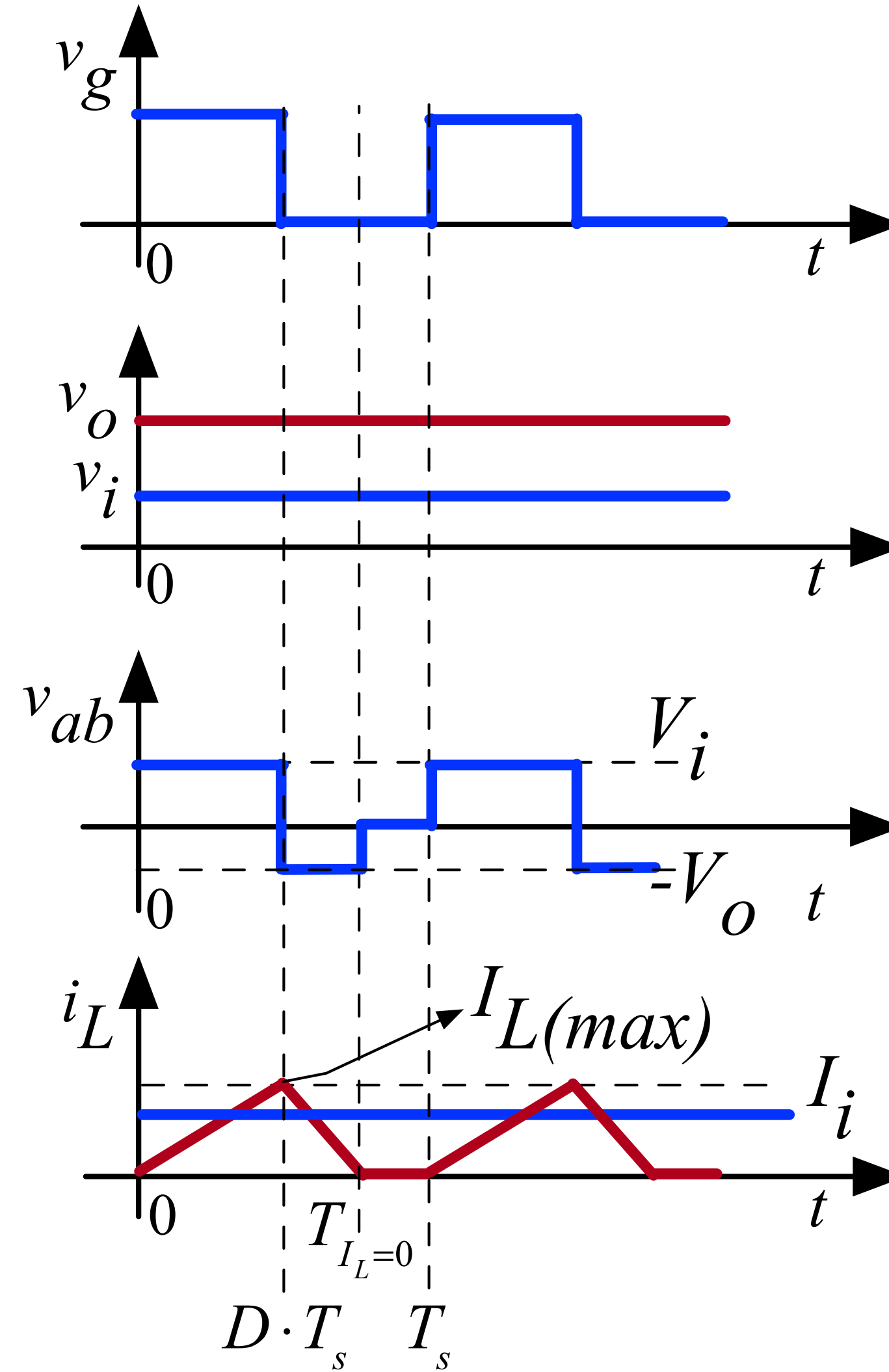

Condução descontínua

# Conversor Buck-Boost

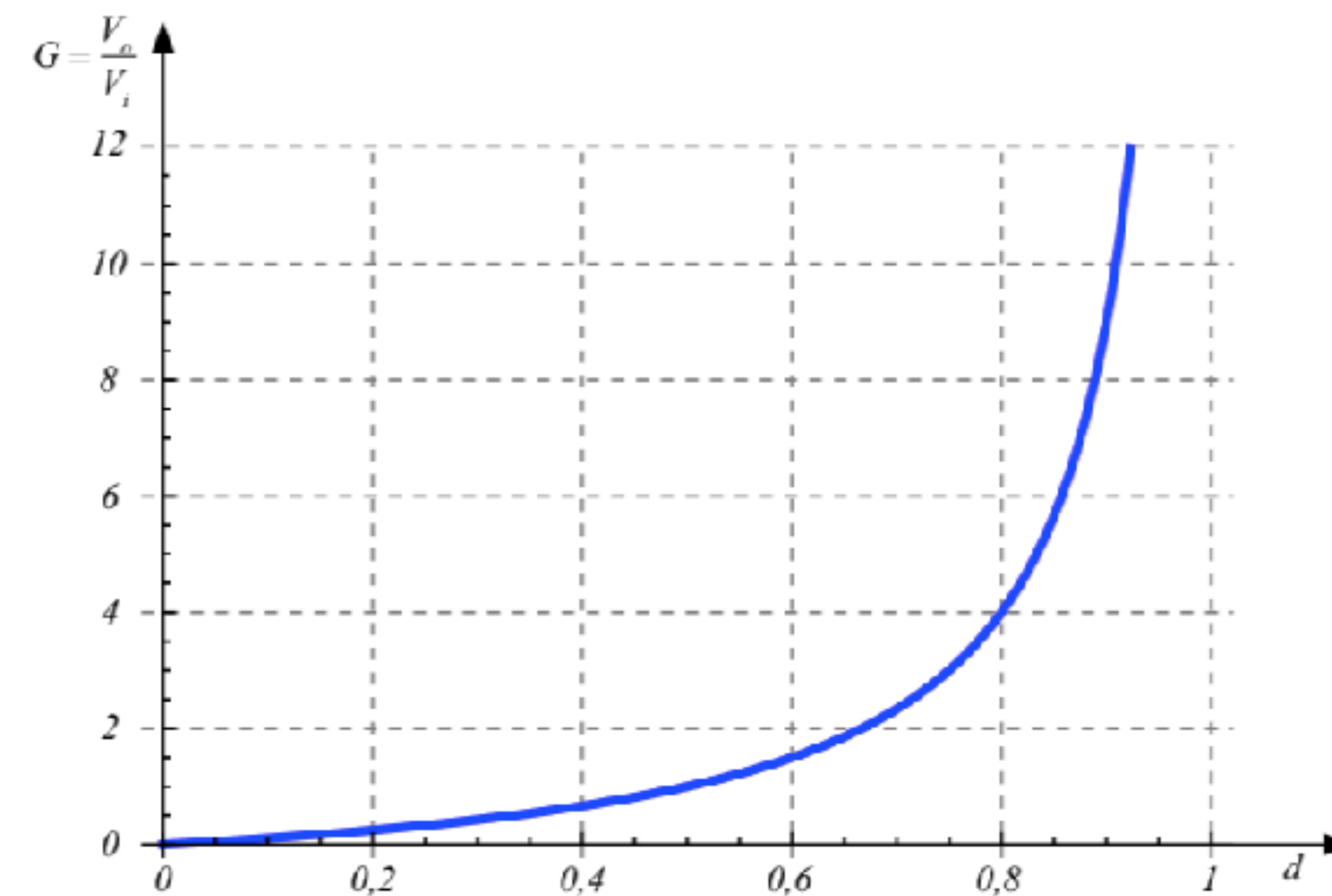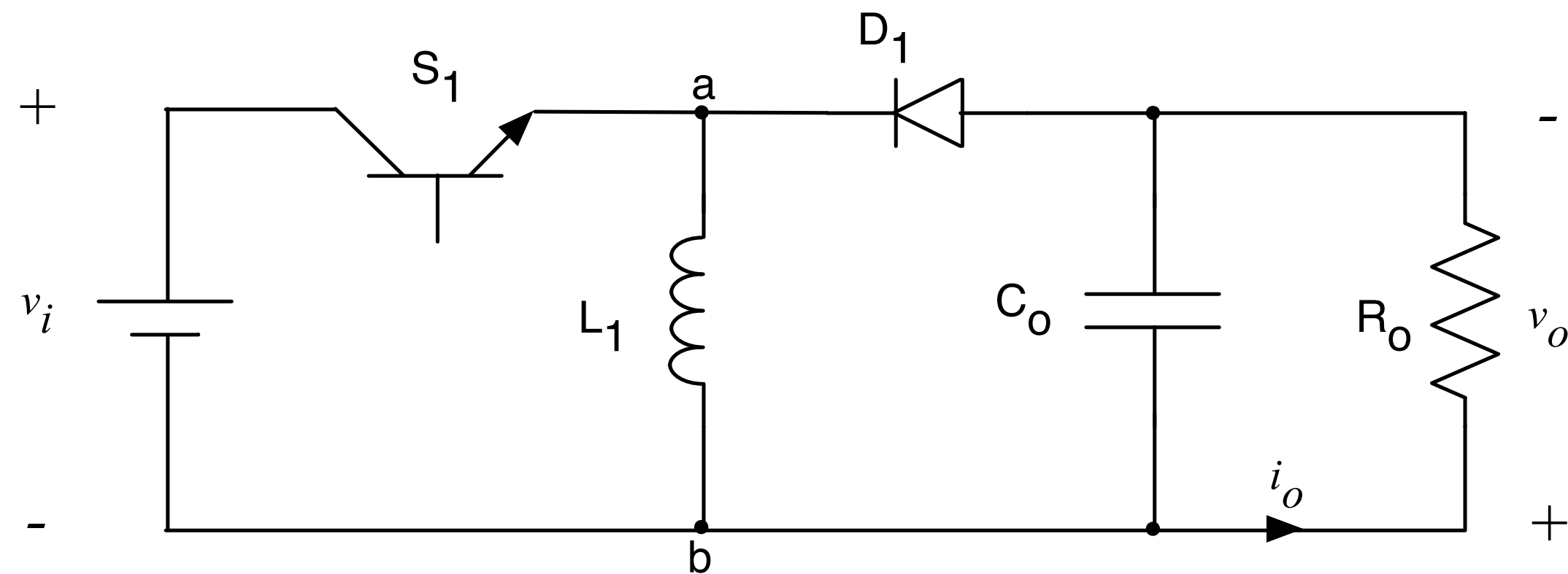

$V_i = \text{definido}$


$$V_{ab} = \frac{1}{T_s} \cdot \left[ (V_i \cdot D \cdot T_s) + (-V_o \cdot (T_s - D \cdot T_s)) \right] \rightarrow V_{ab} = V_i \cdot D - V_o \cdot (1 - D)$$

$$V_o = V_i \cdot \frac{D}{1 - D}$$

Condução contínua


$$V_{Lo} = 0 \rightarrow V_{ab} = 0 = V_i \cdot D - V_o \cdot (1 - D)$$
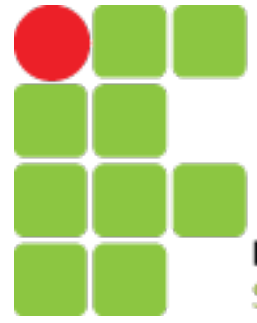
$$V_o = V_i \cdot D \cdot \sqrt{\frac{R_o}{2 \cdot F_s \cdot L_i}} \quad \text{Condução descontínua}$$



INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA

# Conversor Buck-Boost

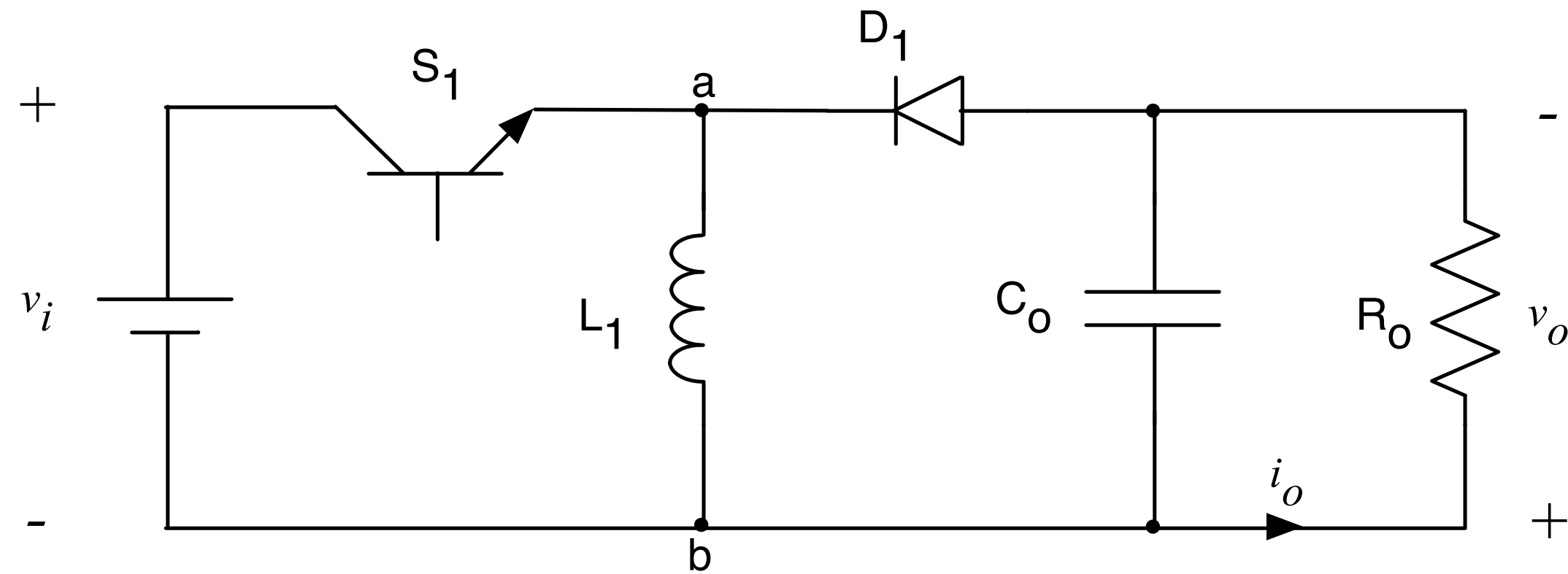

$$\Delta i = \% \cdot I_i [A] \rightarrow \Delta i = \% \cdot I_o [A] \quad L_1 = \frac{V_o}{\Delta i \cdot F_s} \cdot (1 - D)$$

$$\Delta v = \% \cdot V_o [V] \quad C_o = \frac{D \cdot I_o}{\Delta v \cdot F_s}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_{D1} = I_o$$

$$I_{S1} = I_i = \frac{P_i}{V_i} \rightarrow P_i = P_o \rightarrow \eta = 1$$

$$I_{L1} = I_i + I_o$$


$$I_{L1(\max)} = I_{S1(\max)} = I_{D1(\max)} = I_{L1} + \frac{\Delta i}{2}$$

$$V_{S1(\max)} = V_{D1(\max)} = V_i + V_o$$


# Conversores CC-CC Isolados
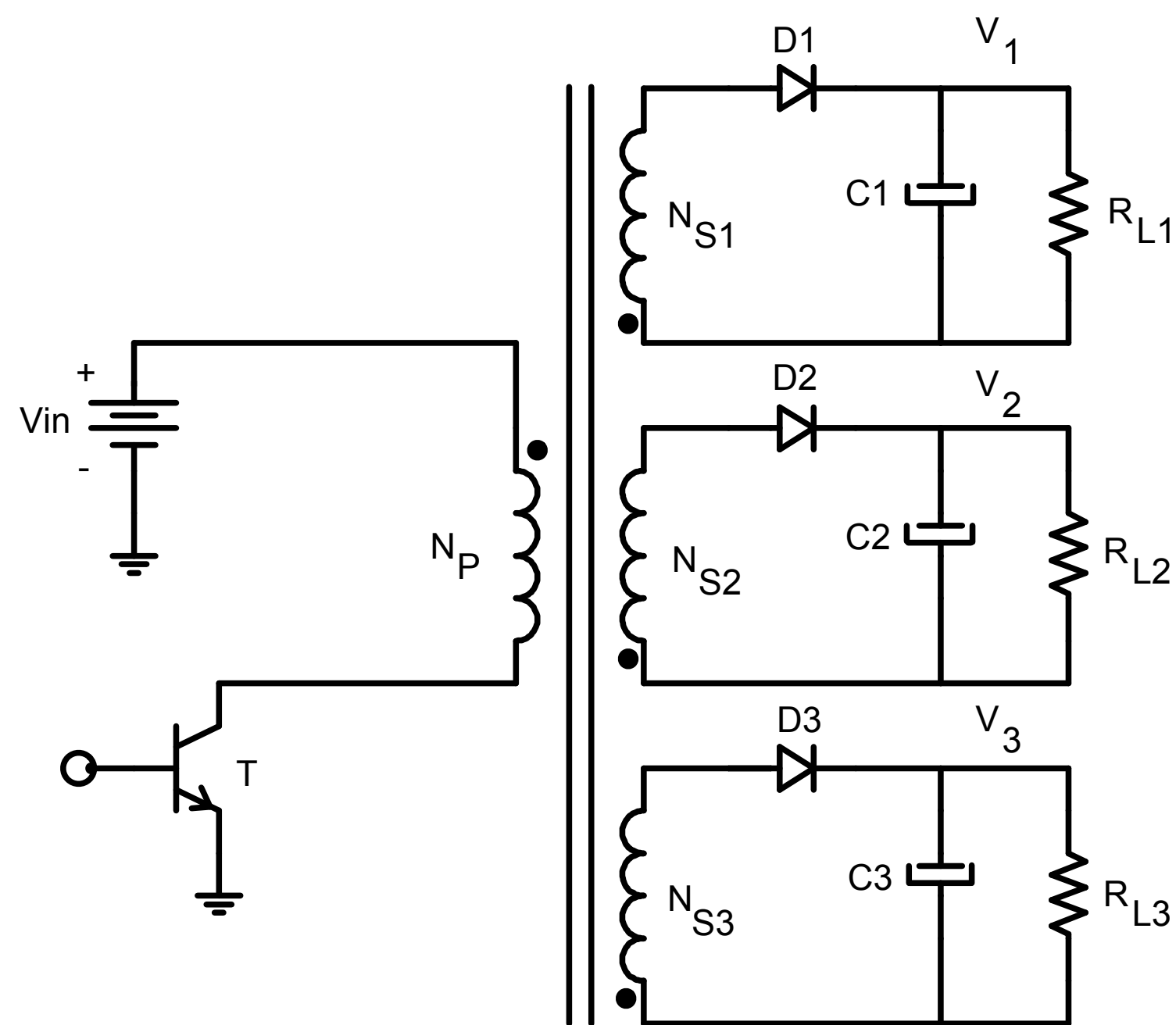
## Características dos conversores isolados:


- Isolamento;
- Número de saídas;
- Regulação da tensão de saída;
- Tendência de simplificação dos circuitos.



<https://ivobarbi.com.br/>

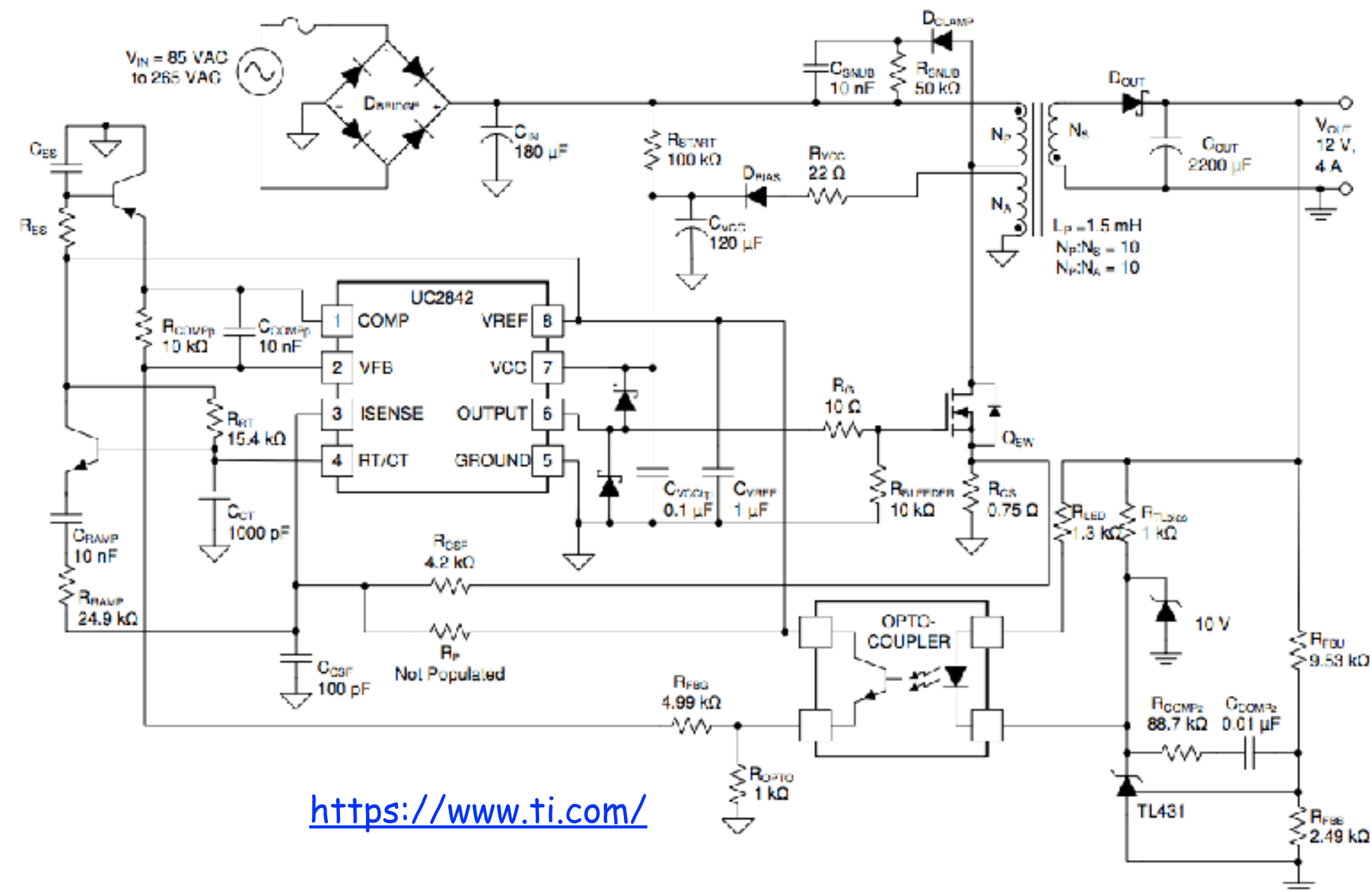

<https://www.ti.com/>

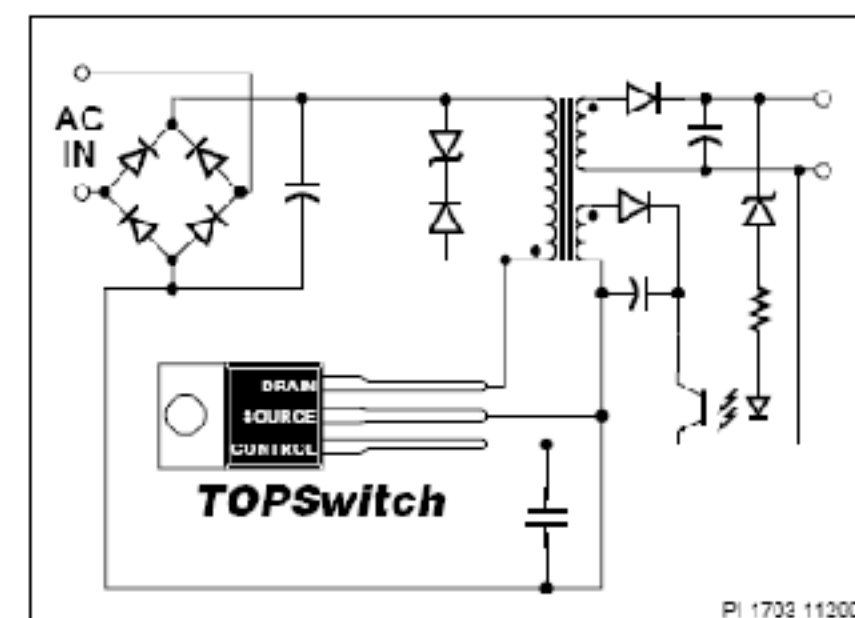


<https://www.power.com/>



# Conversores CC-CC Isolados


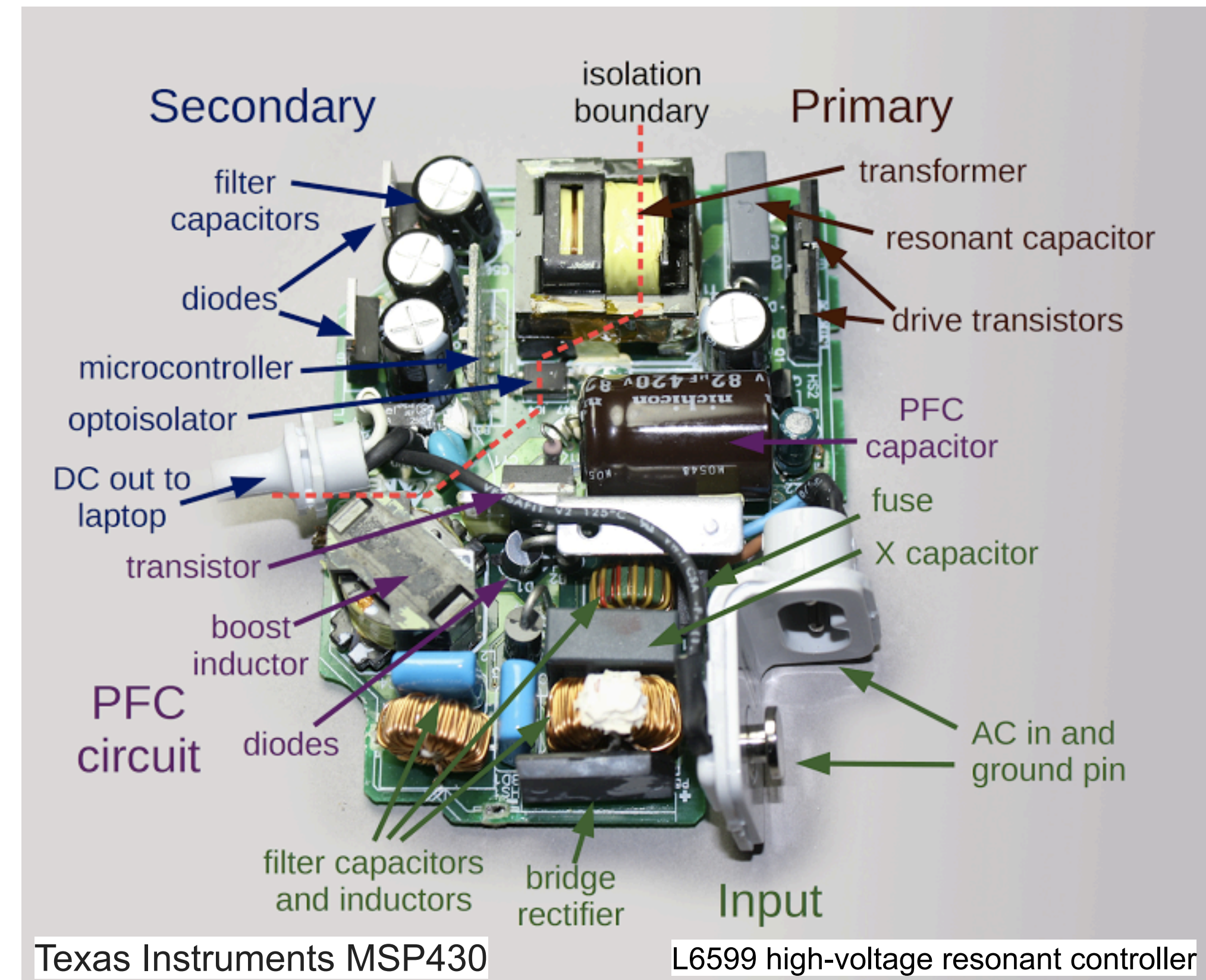
## Elementos de uma fonte chaveada completa:

- Filtro de entrada;
- Proteção;
- Comunicação;
- Correção de fator de potência;
- Comutação ressonante.






# Conversores CC-CC Isolados

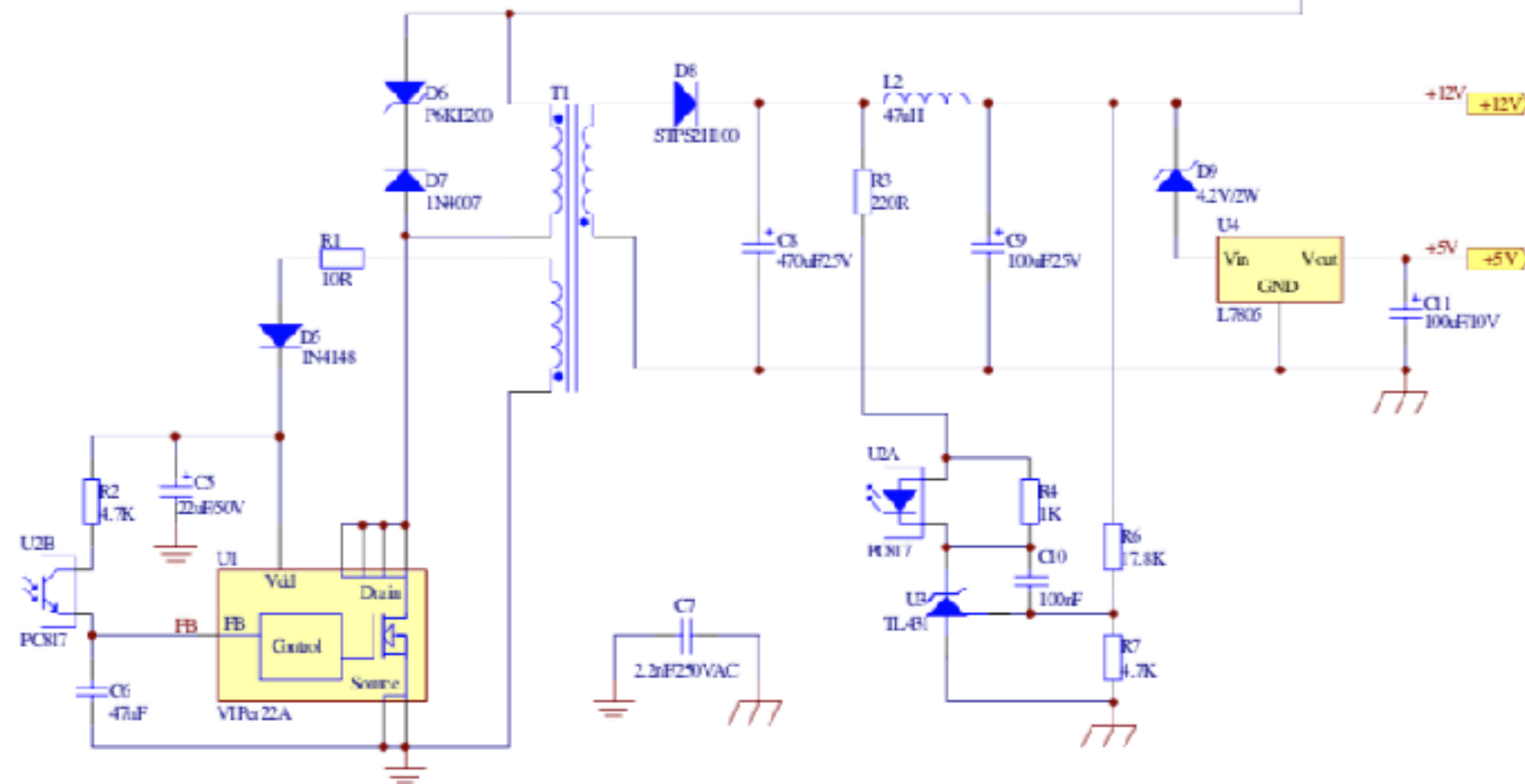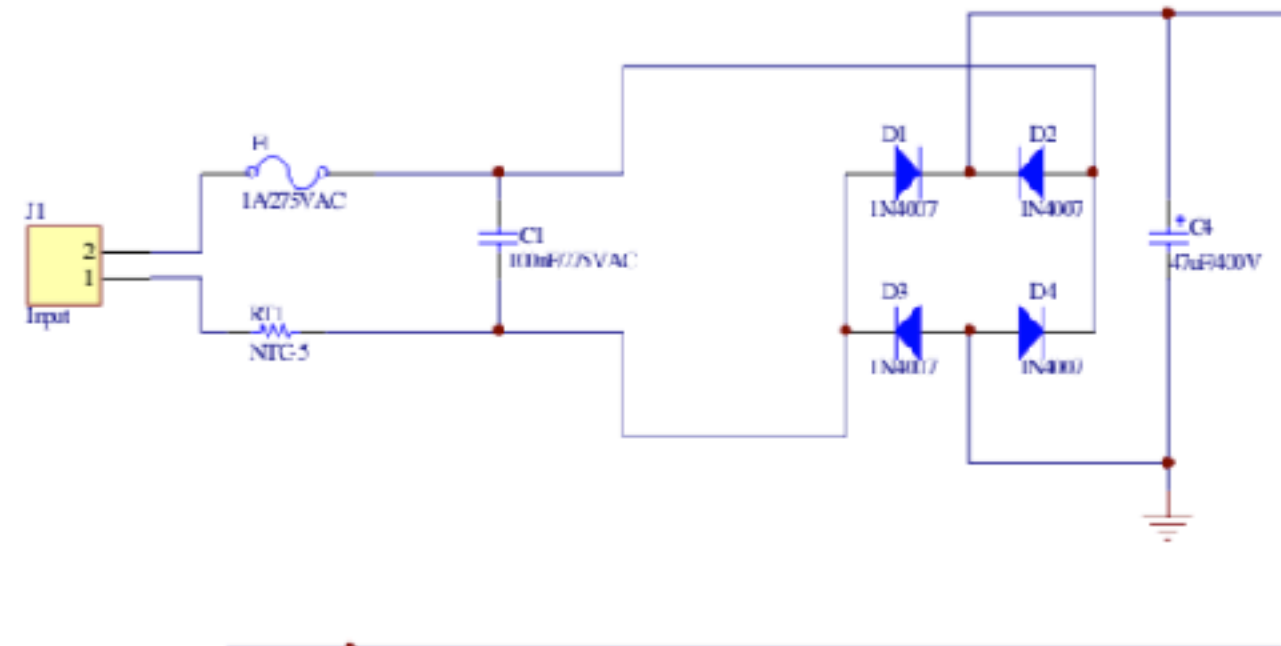

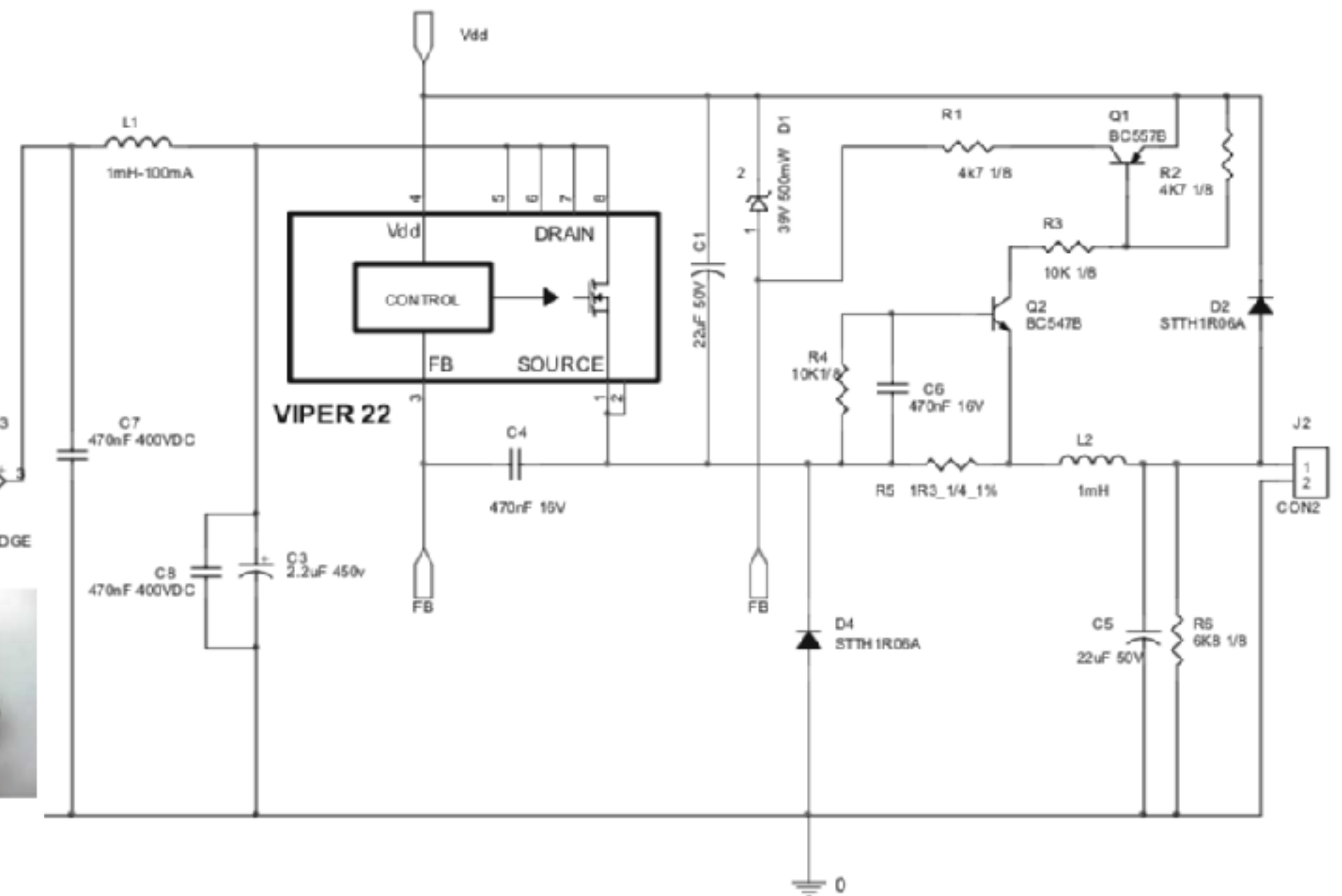Conversor isolado  
10 W SMPS com Viper22A  
para condicionadores de ar




Conversor não-isolado  
3 W LED driver com Viper22A

[https://www.st.com/resource/en/application\\_note/cd00047746-vipower-10w-power-smps-using-viper22a-for-air-conditioner-application-stmicroelectronics.pdf](https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00047746-vipower-10w-power-smps-using-viper22a-for-air-conditioner-application-stmicroelectronics.pdf)


[https://www.st.com/resource/en/application\\_note/cd00229993-stevalil026v1-nonisolated-3-w-offline-led-driver-based-on-the-viper22ae-stmicroelectronics.pdf](https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00229993-stevalil026v1-nonisolated-3-w-offline-led-driver-based-on-the-viper22ae-stmicroelectronics.pdf)

# Conversores CC-CC Isolados

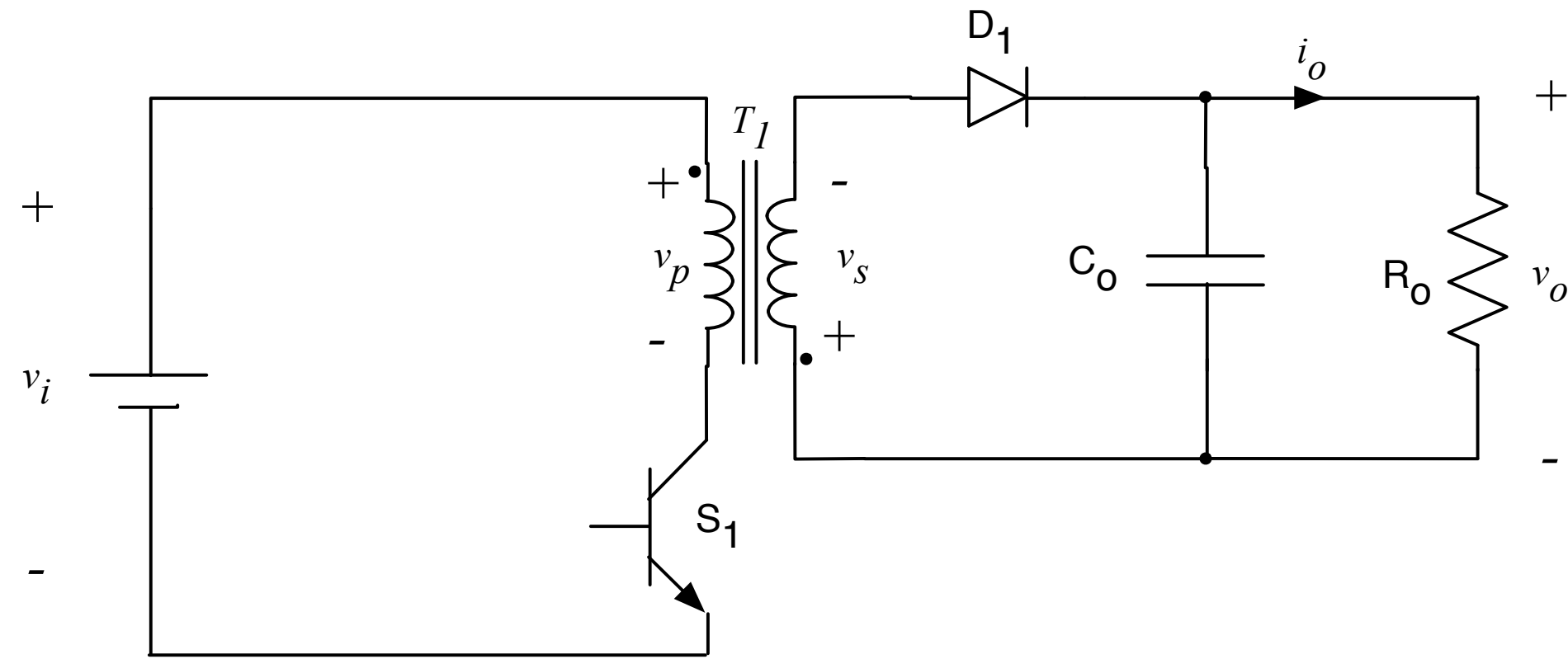

Conversor Flyback

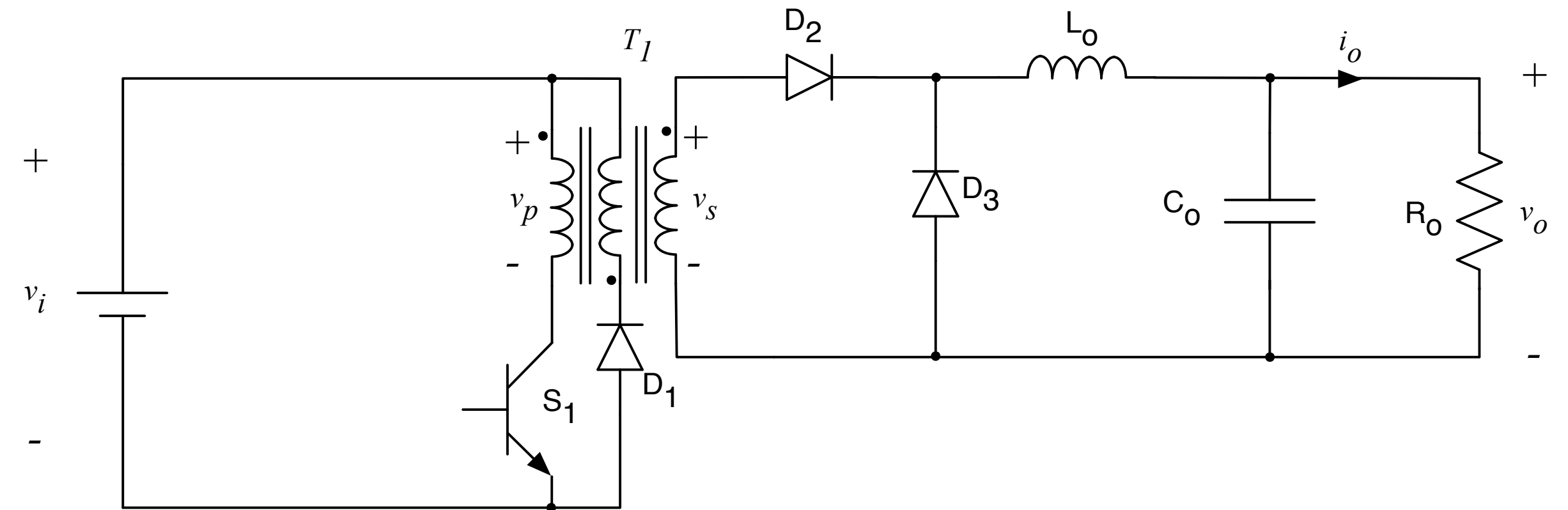
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{n \cdot (1-D)} \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$



Conversor Forward

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{n} \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$


# Conversores CC-CC Isolados

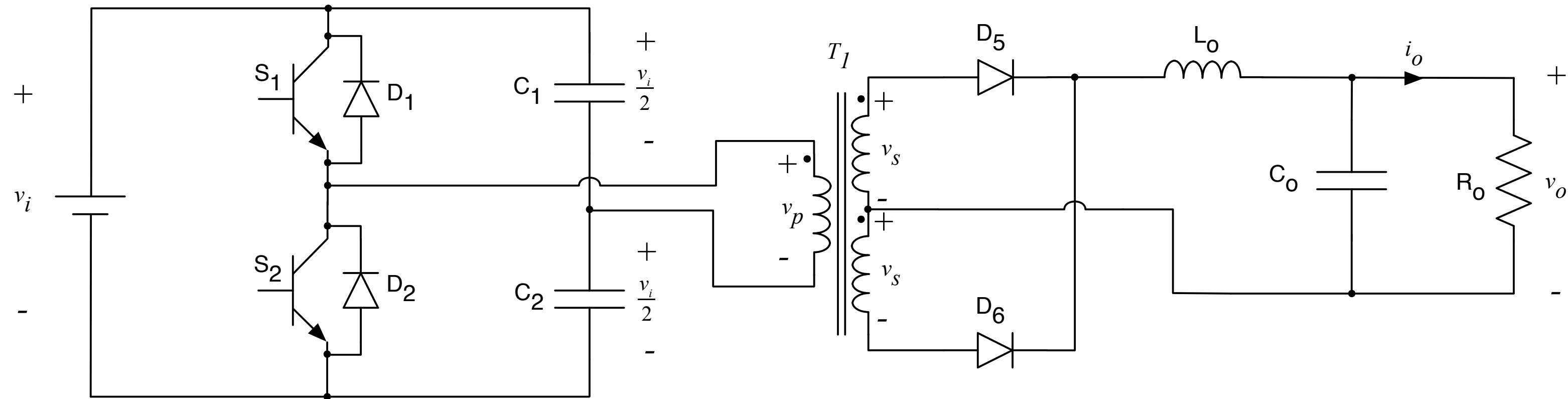

Conversor Meia Ponte (HB)


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{2n} \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

Conversor Ponte Completa (FB)

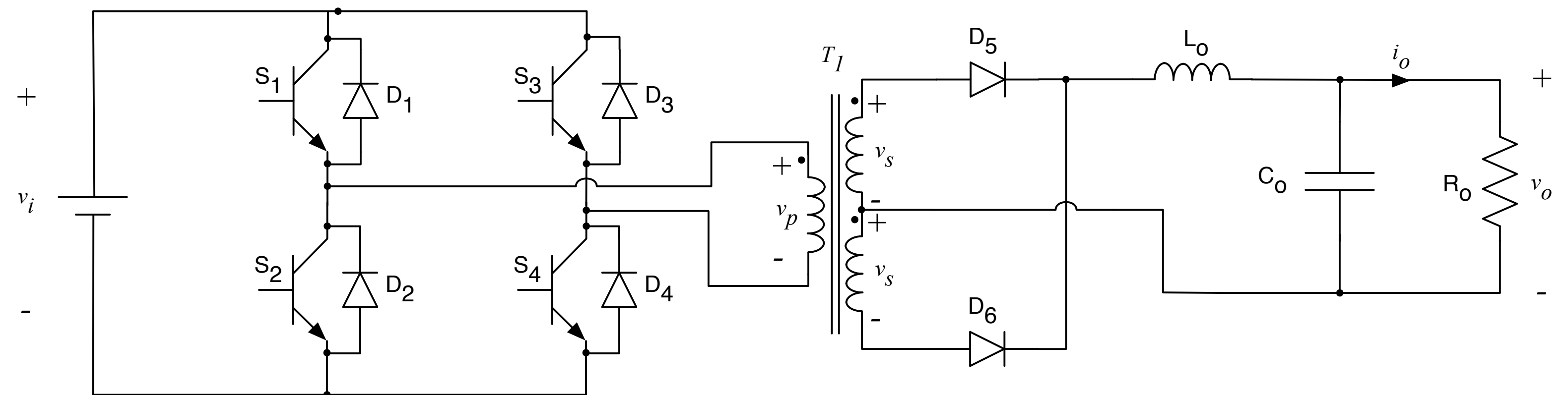


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{n} \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

# Conversores CC-CC Isolados

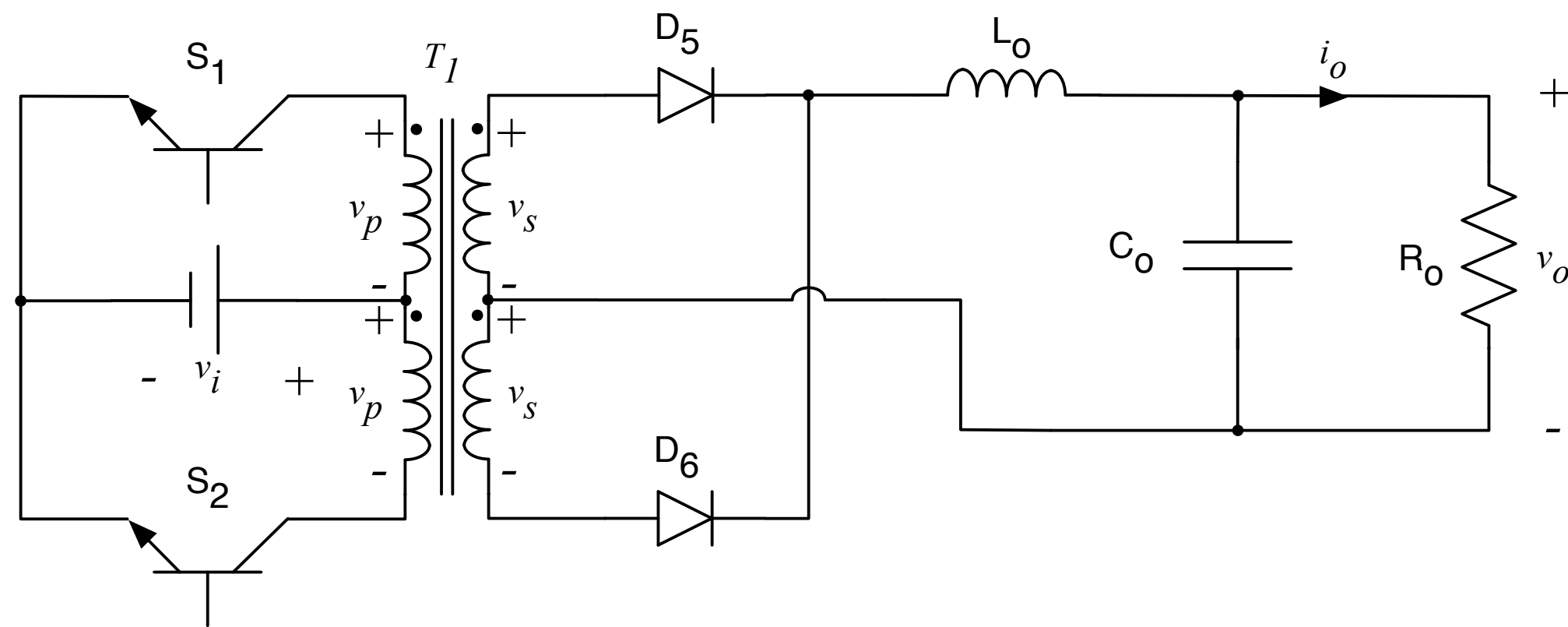


Conversor Push-Pull

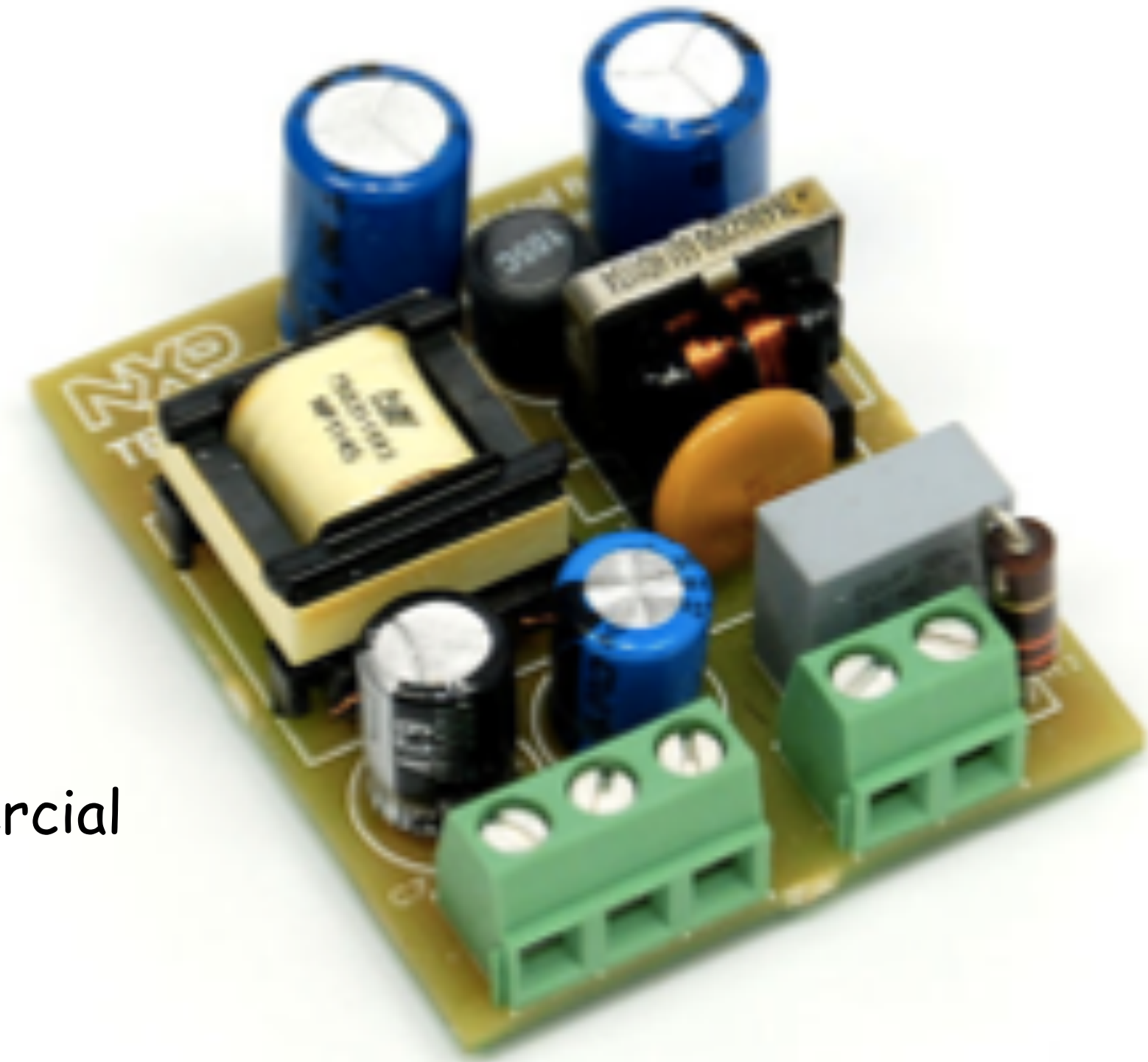


Conversor Flyback comercial


# Conversor Flyback

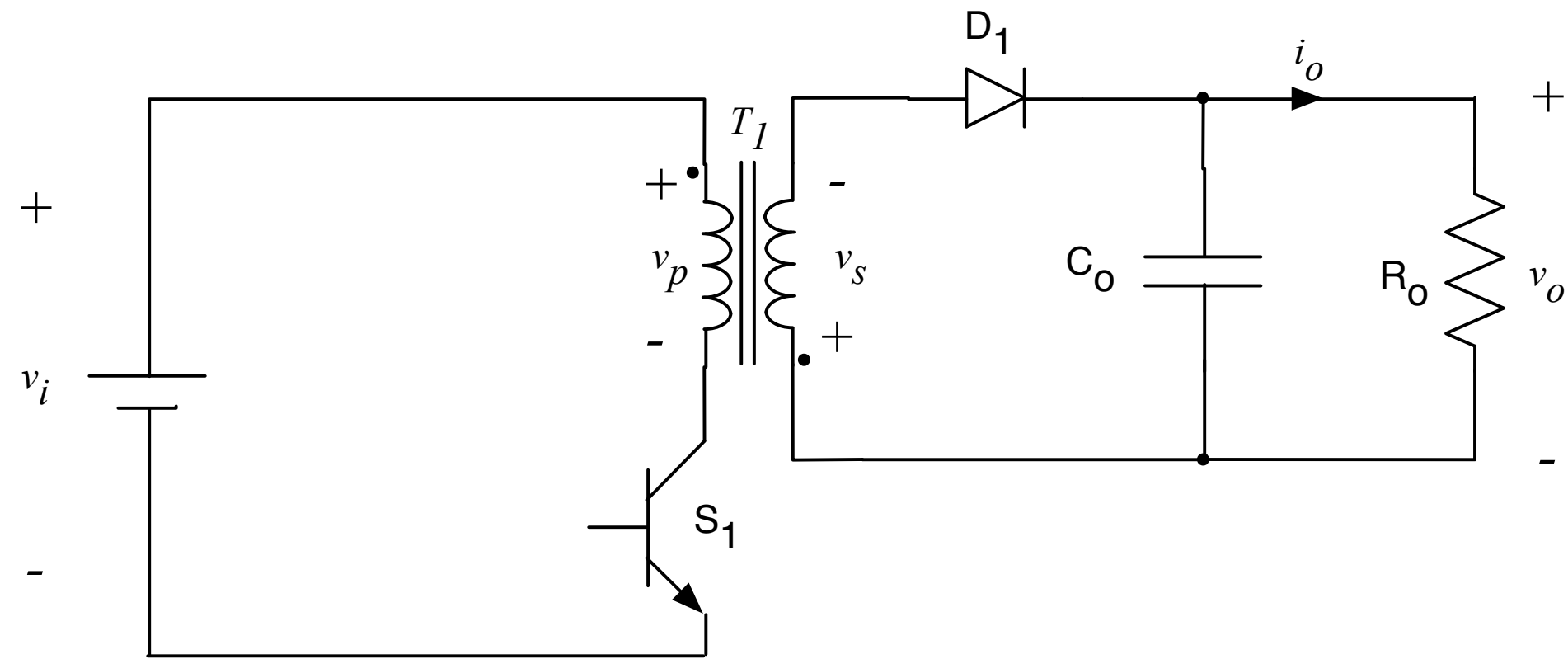


Conversor Flyback

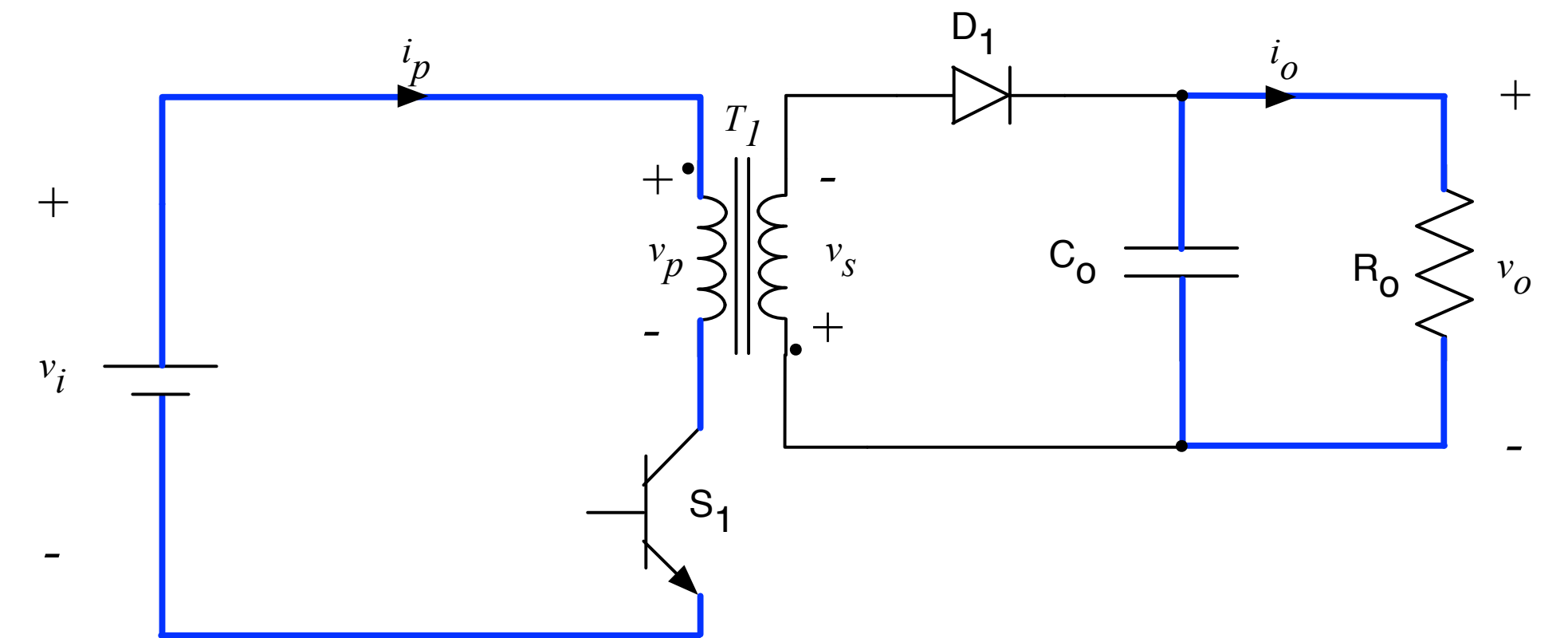

Primeira etapa

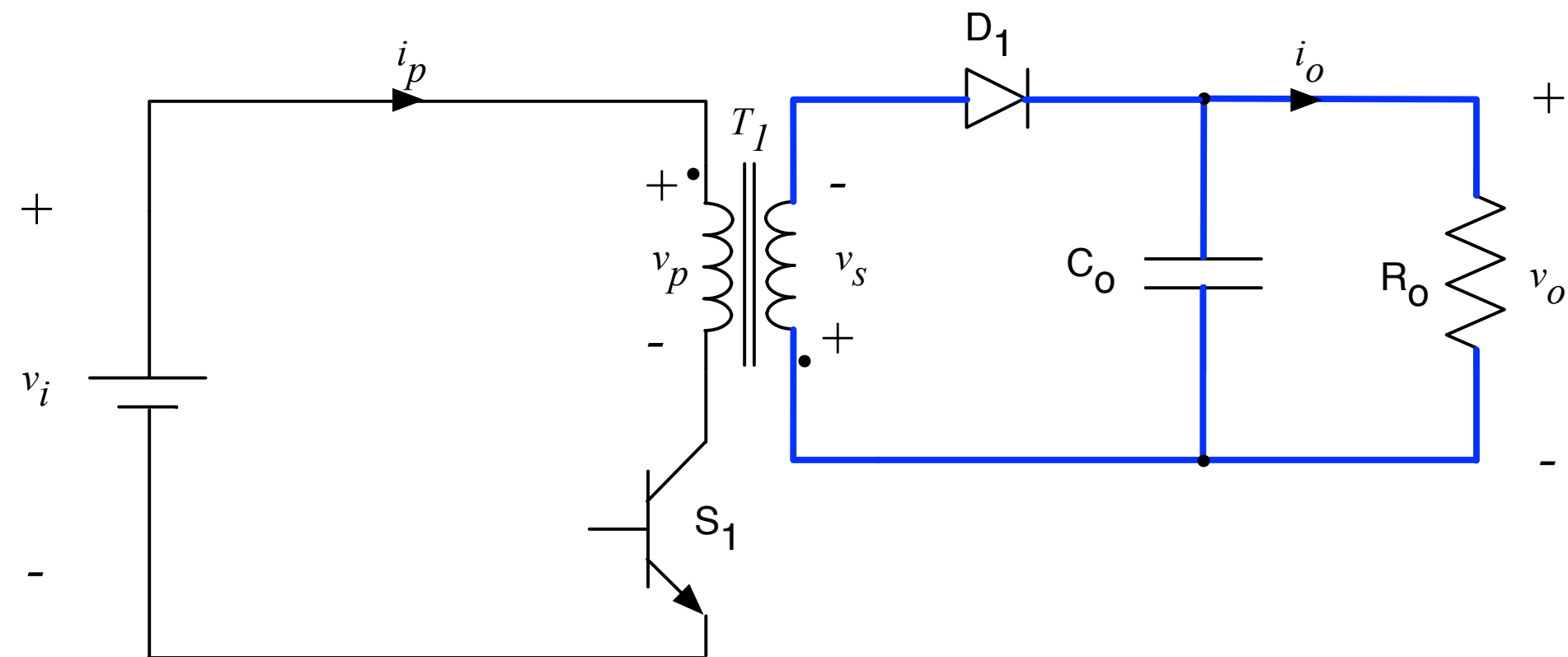



Segunda etapa

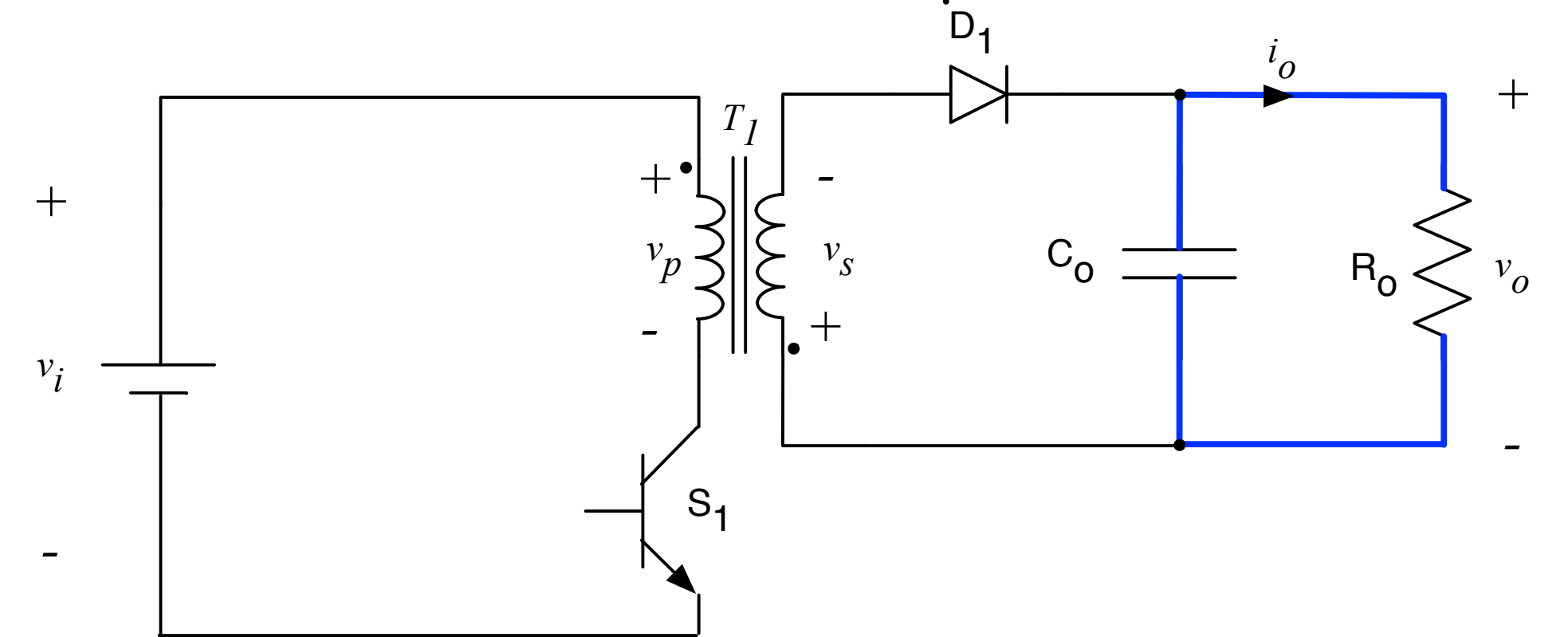

Terceira etapa



# Conversor Flyback

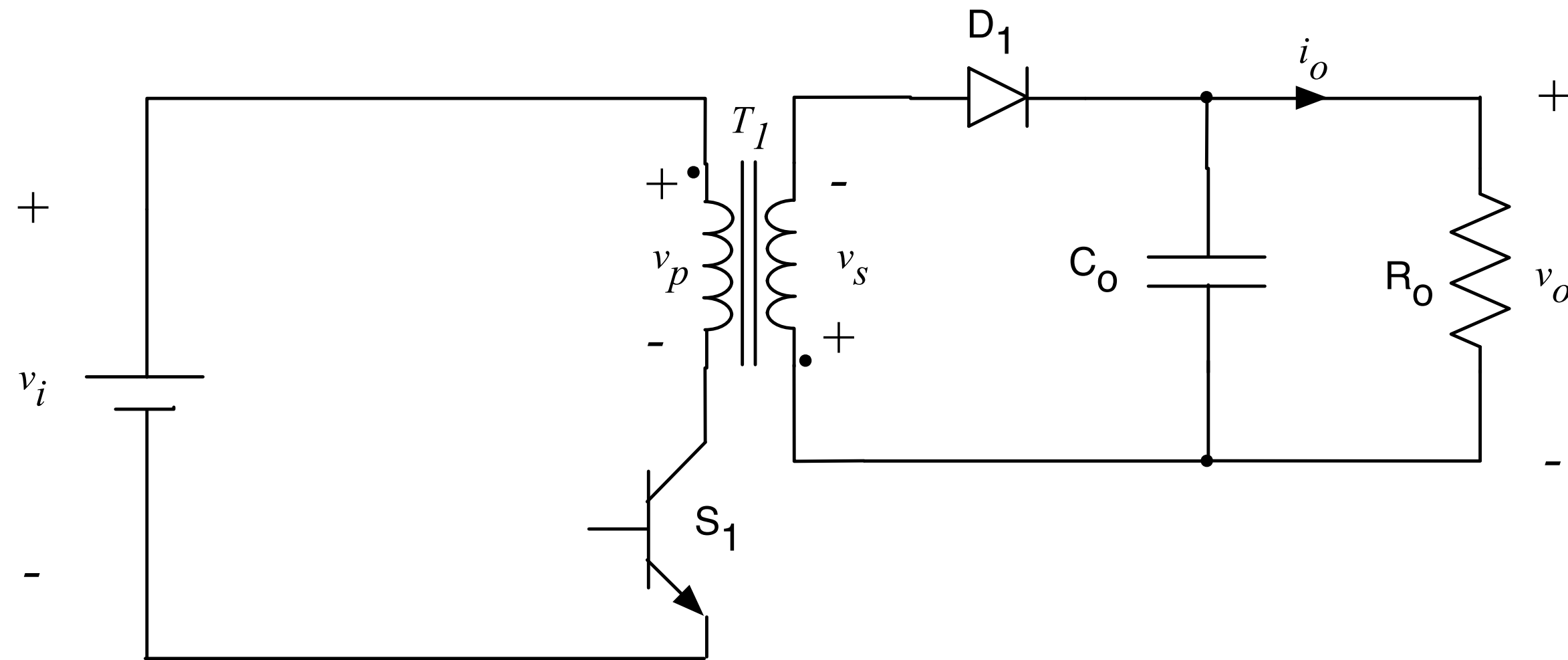
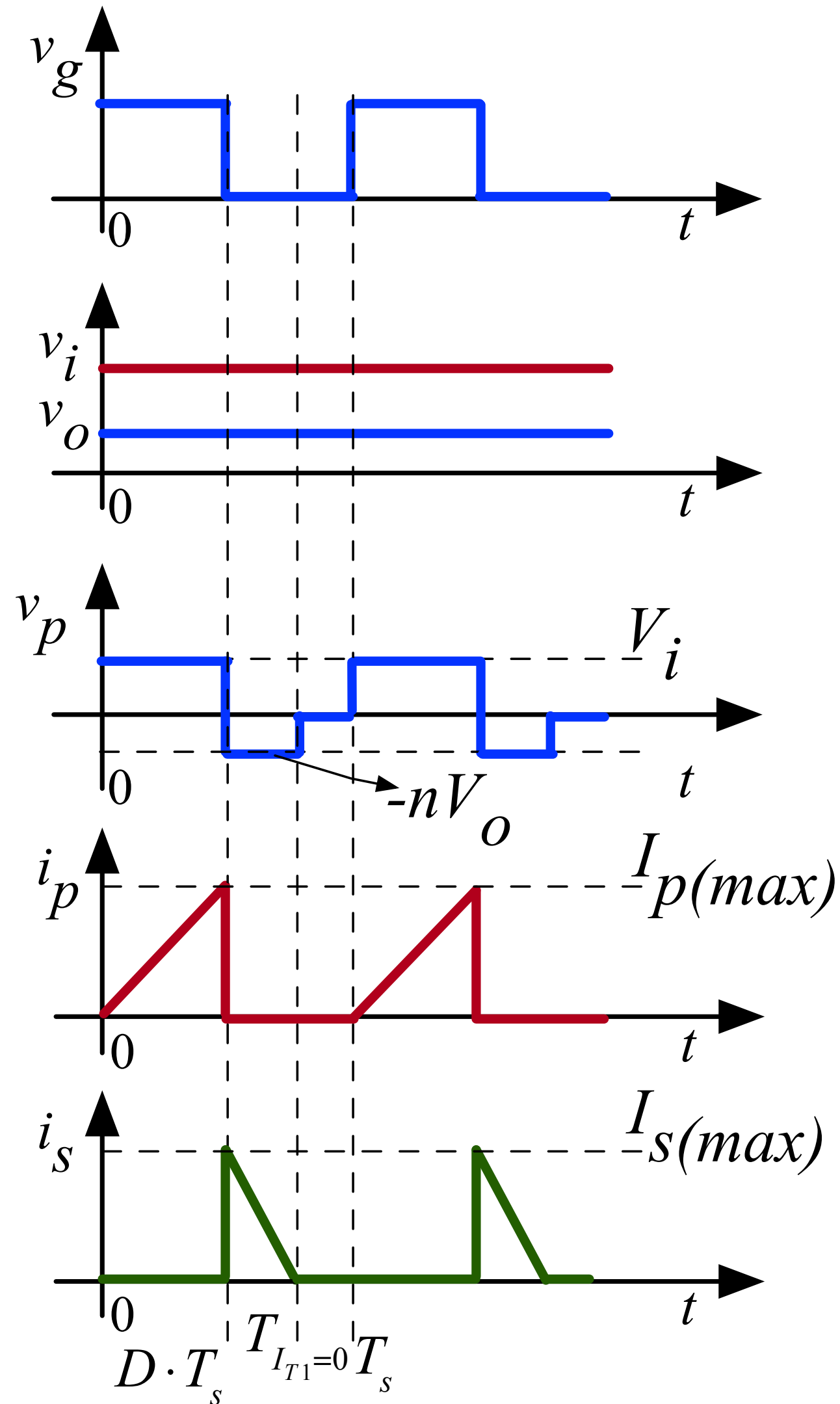


$V_i = \text{definido}$

$$V_p = \frac{1}{T_s} \cdot \left[ (V_i \cdot D \cdot T_s) + (-n \cdot V_o \cdot (T_s - D \cdot T_s)) \right] \rightarrow n = \frac{V_p}{V_s} \rightarrow \frac{n \cdot V_o}{V_i} = \frac{D}{1-D}$$

$$V'_o = n \cdot V_o \rightarrow V'_o = V_i \cdot \frac{D}{1-D}$$

# Conversor Flyback

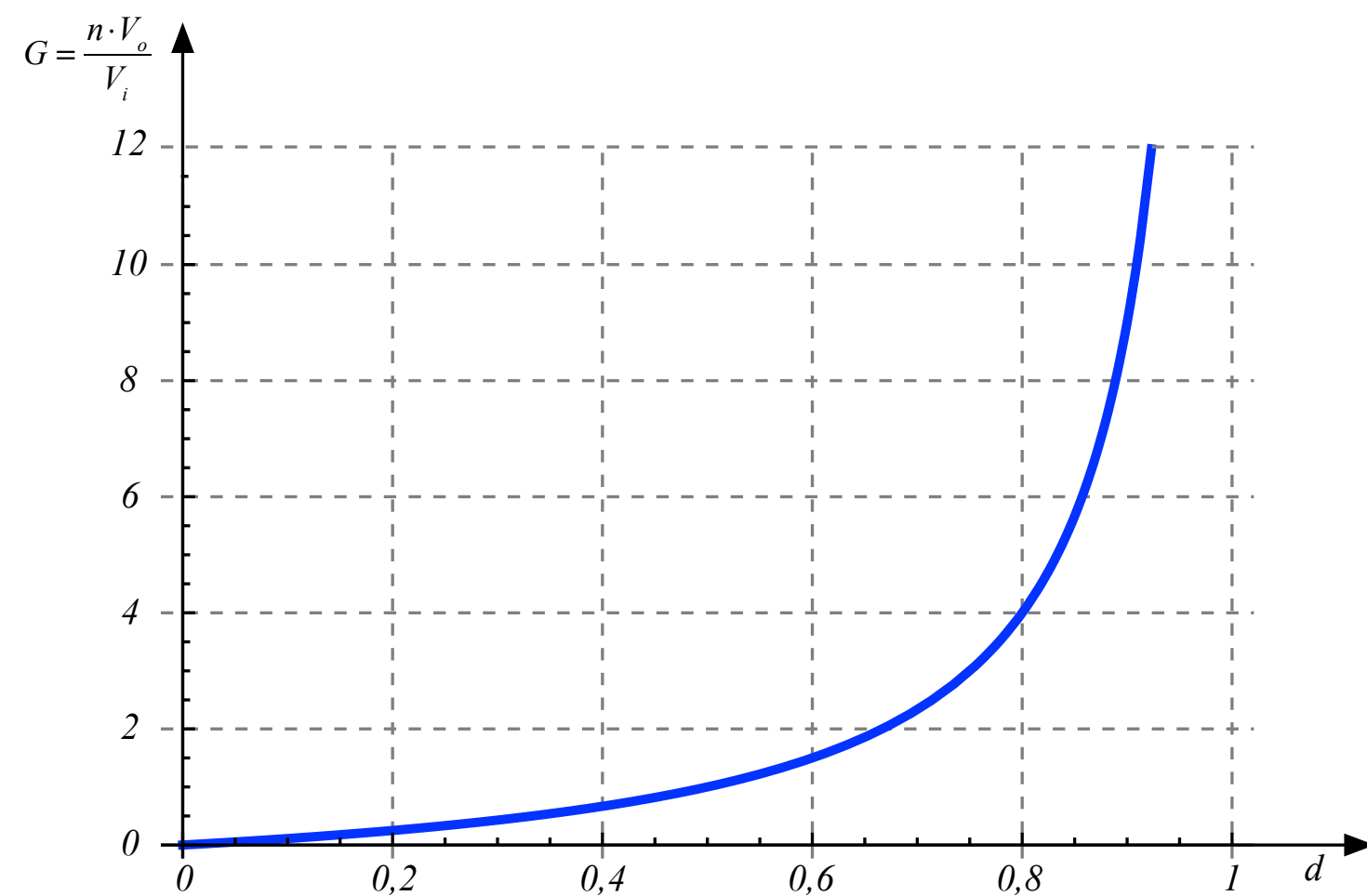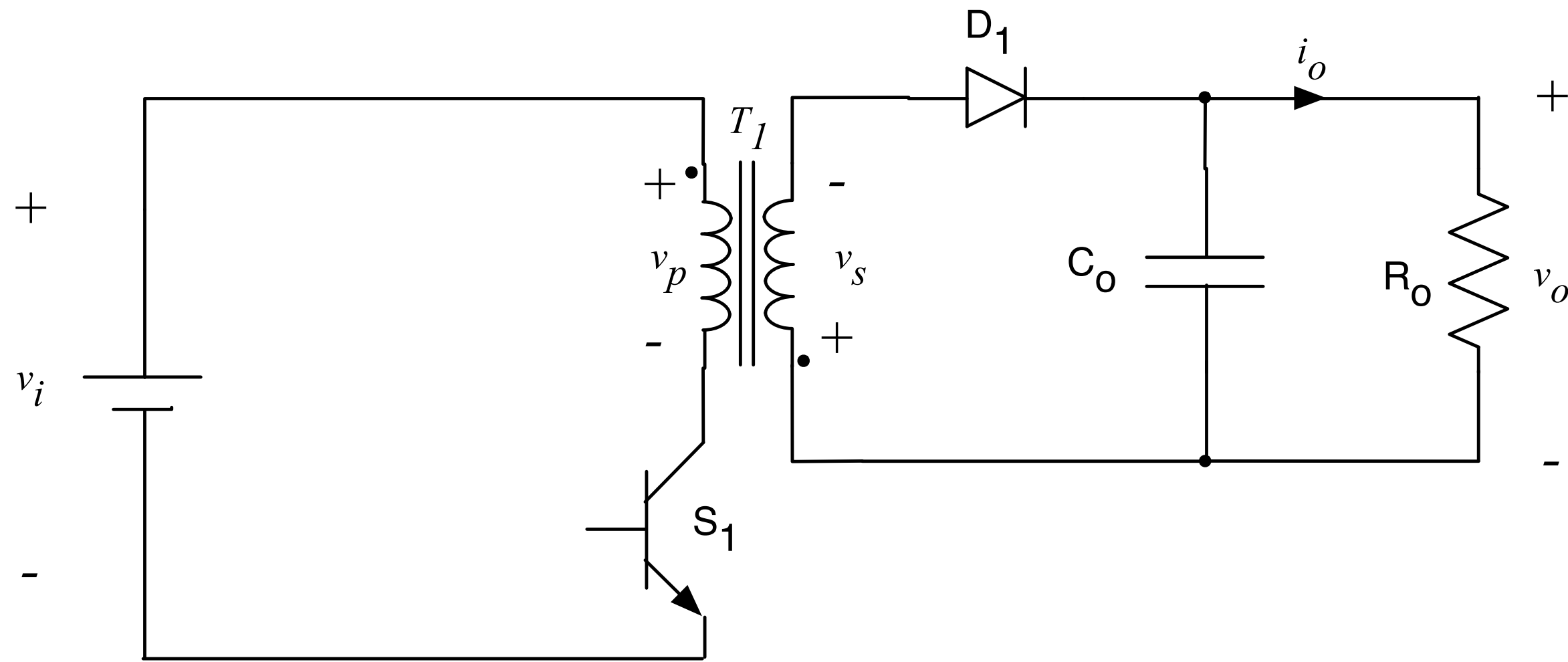

$$V_{S1(\max)} = V_i + n \cdot V_o$$

$$V_{D1(\max)} = V_o + \frac{V_i}{n}$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_{D1} = I_o$$

$$I_{p(\max)} = I_{S1(\max)} = \frac{V_i \cdot D}{L_1 \cdot F_s}$$

$$I_{S1} = I_i = \frac{P_i}{V_i} \rightarrow P_i = P_o \rightarrow \eta = 1$$

# Próxima Aula

## Conversores cc-ca

