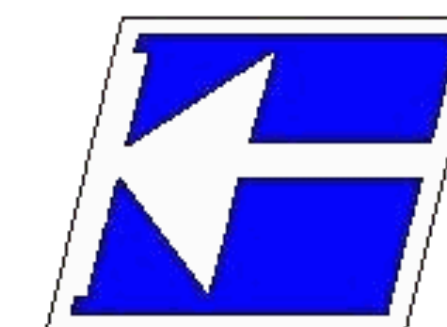




Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina  
Departamento Acadêmico de Eletrônica  
Processamento Eletrônico de Energia



# Conversores CC-CA

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, setembro de 2020.

# Curso Básico de Processamento Eletrônico de Energia

O material do curso está disponível em:

1. Moodle para os alunos matriculados na disciplina.
2. Página do professor.
3. Canal no youtube do professor.



<https://moodle.ifsc.edu.br>



[www.ProfessorPetry.com.br](http://www.ProfessorPetry.com.br)



<https://www.youtube.com>

# Agenda

Esta aula está organizada em:


1. Introdução aos conversores cc-ca:
  - Introdução;
  - Quadrantes de operação;
  - Modulação PWM senoidal;
  - Princípio de funcionamento.
2. Conversor meia ponte:
  - Onda quadrada;
  - PWM senoidal.
3. Conversor ponte completa:
  - Onda quadrada;
  - PWM senoidal.
4. Aplicações em destaque.



Os conversores cc-ca tem ampla utilização na indústria, por exemplo no acionamento de motores.




# Conversores CC-CA

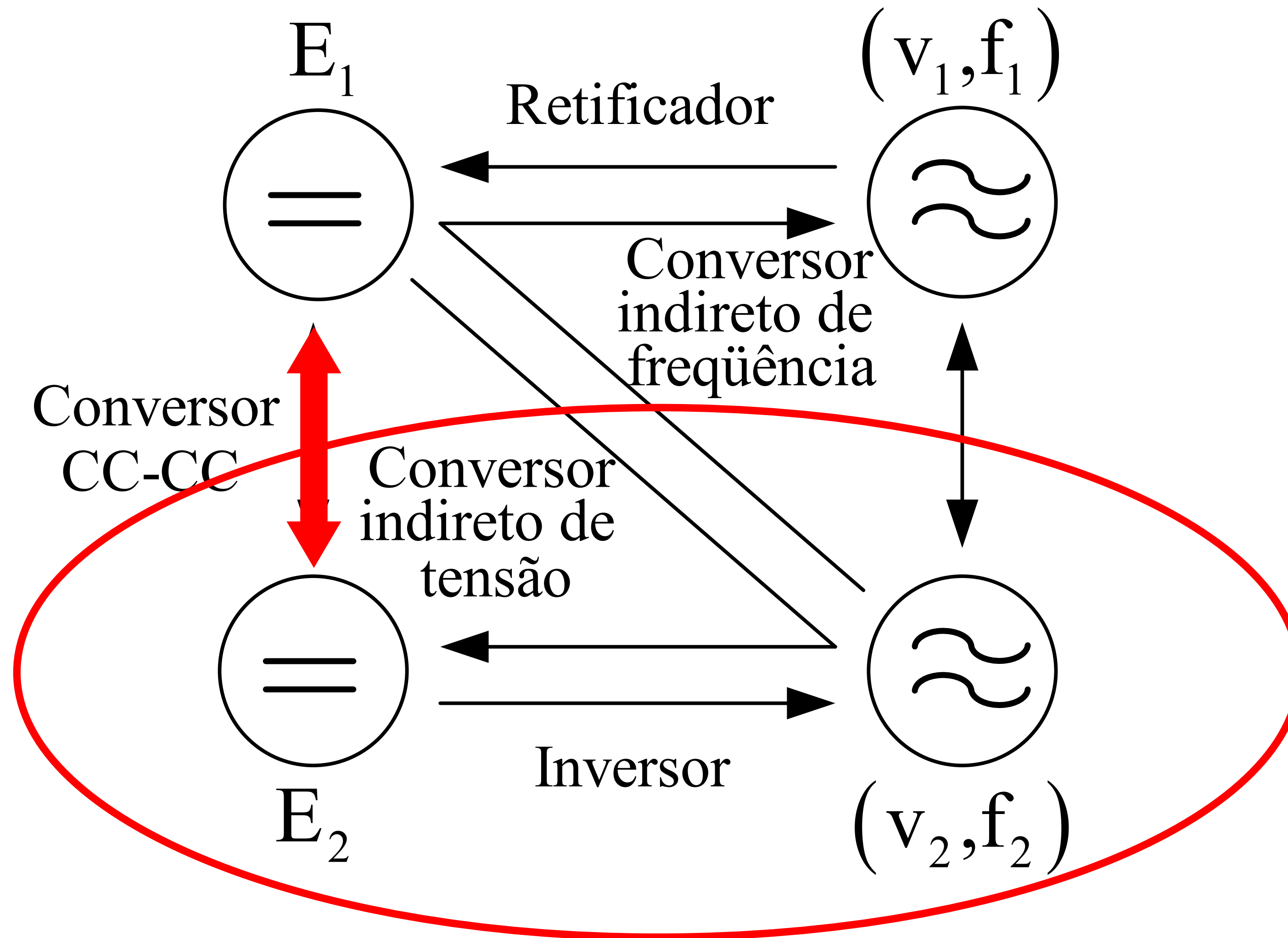

# Conversores CC-CA
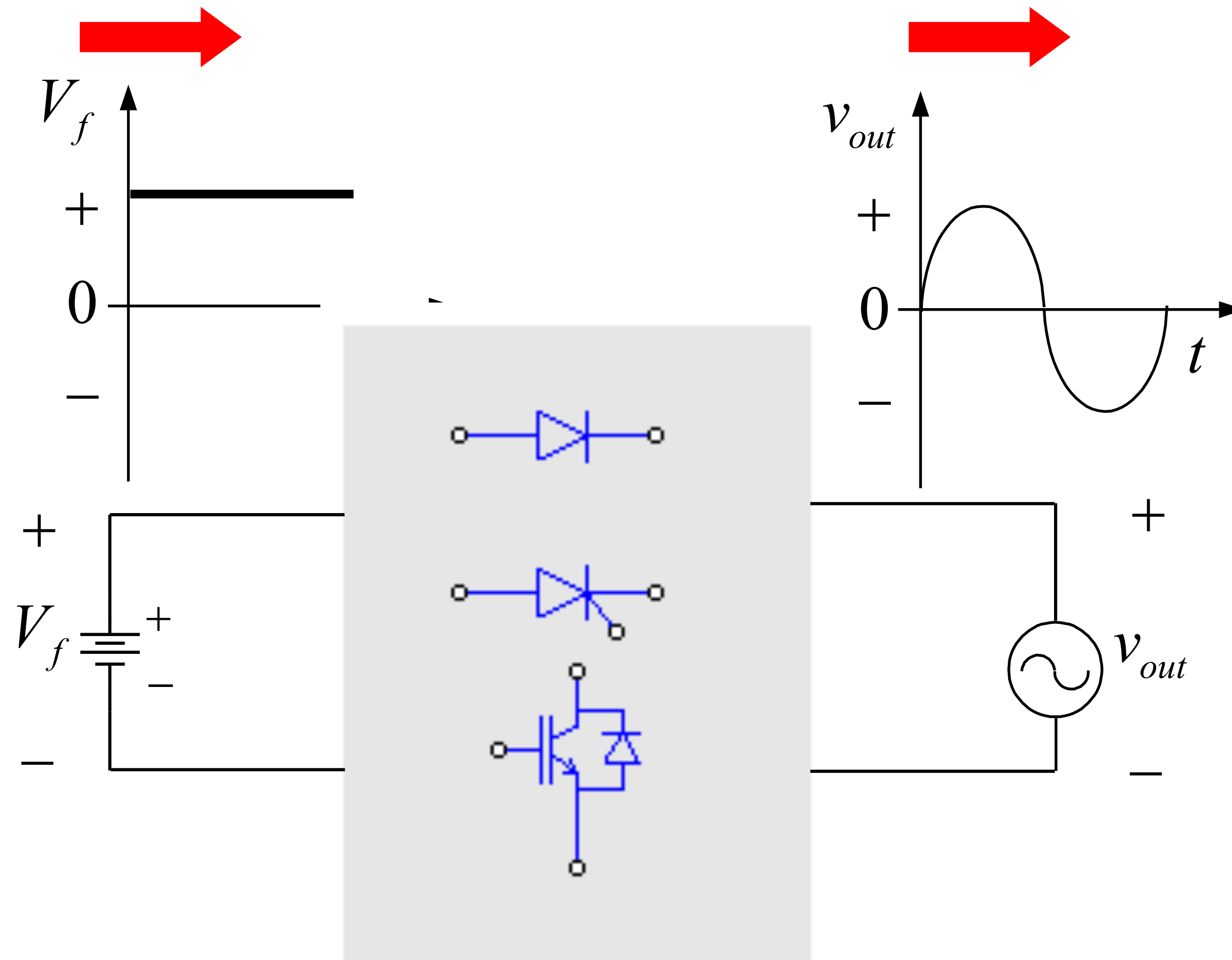
## Princípio geral:

- Controla o fluxo de potência entre uma fonte de tensão contínua e outra alternada.




## Conversores CC-CA

### Algumas características:


- Denominados de inversores: convertem tensão contínua em tensões alternadas;
- Podem ser monofásicos, trifásicos ou n-fásicos;
- Unidirecionais ou bidirecionais;
- Comandados em alta frequência
- Modulação simples ou complexa;
- Dois níveis ou multiníveis;
- Podem ser isolados ou não-isolados;
- Podem operar em condução contínua ou descontínua;
- Controlados no modo tensão ou corrente;
- Comutação normal ou suave;
- Inversores de tensão ou corrente;
- Aplicações dos conversores CC-CA.

# Conversores CC-CA

Número de fases:

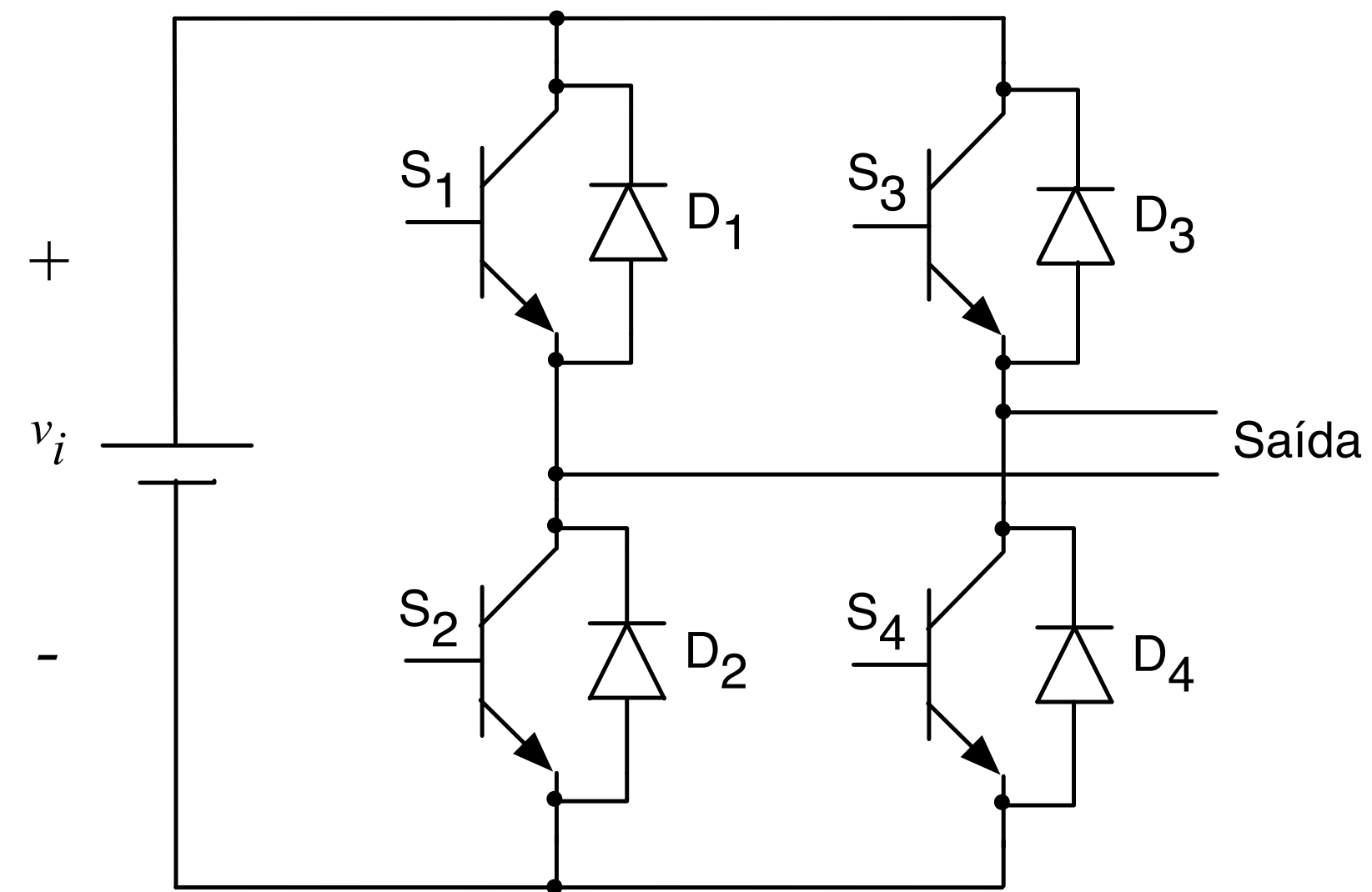

Conversor monofásico

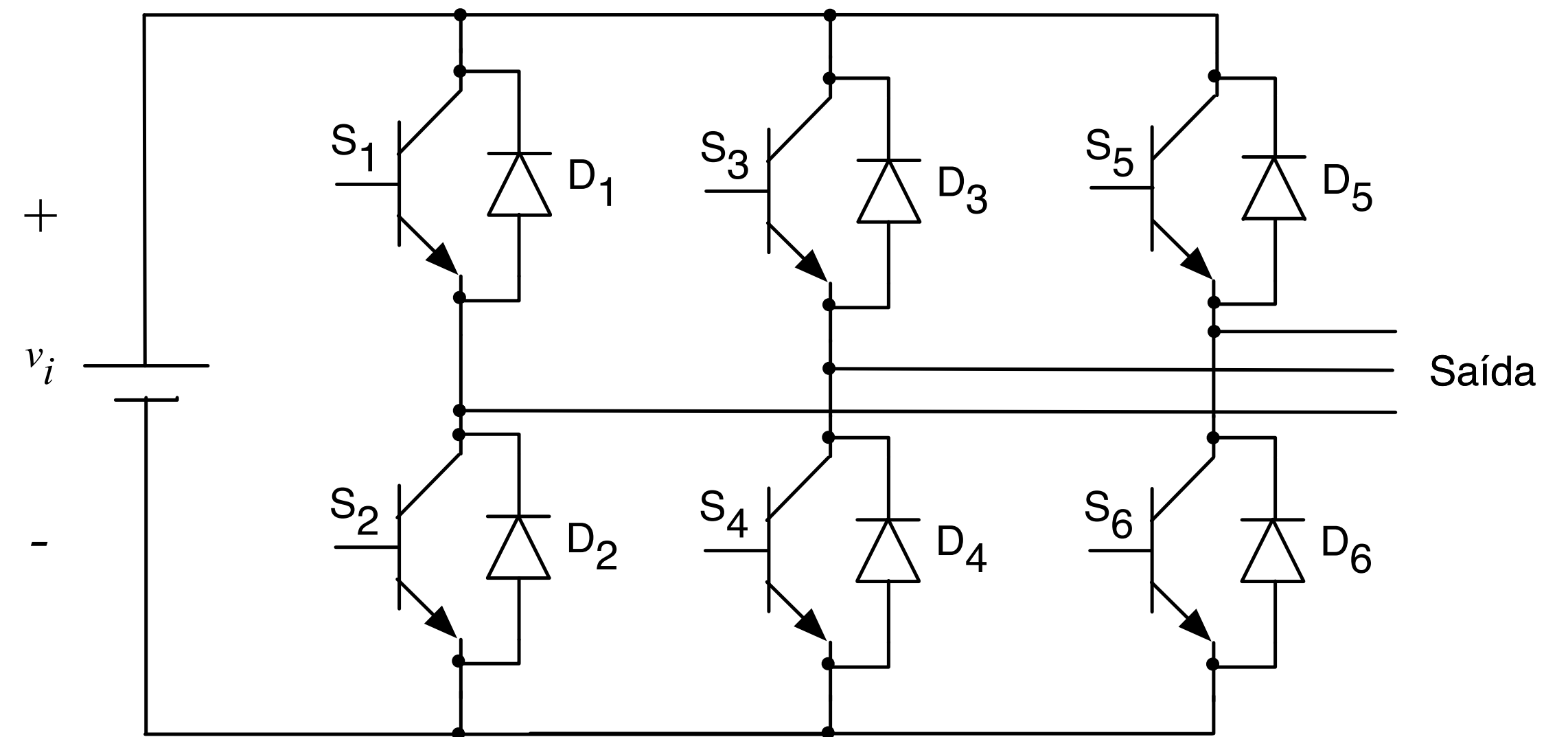


Conversor trifásico




# Conversores CC-CA

Fluxo de energia:

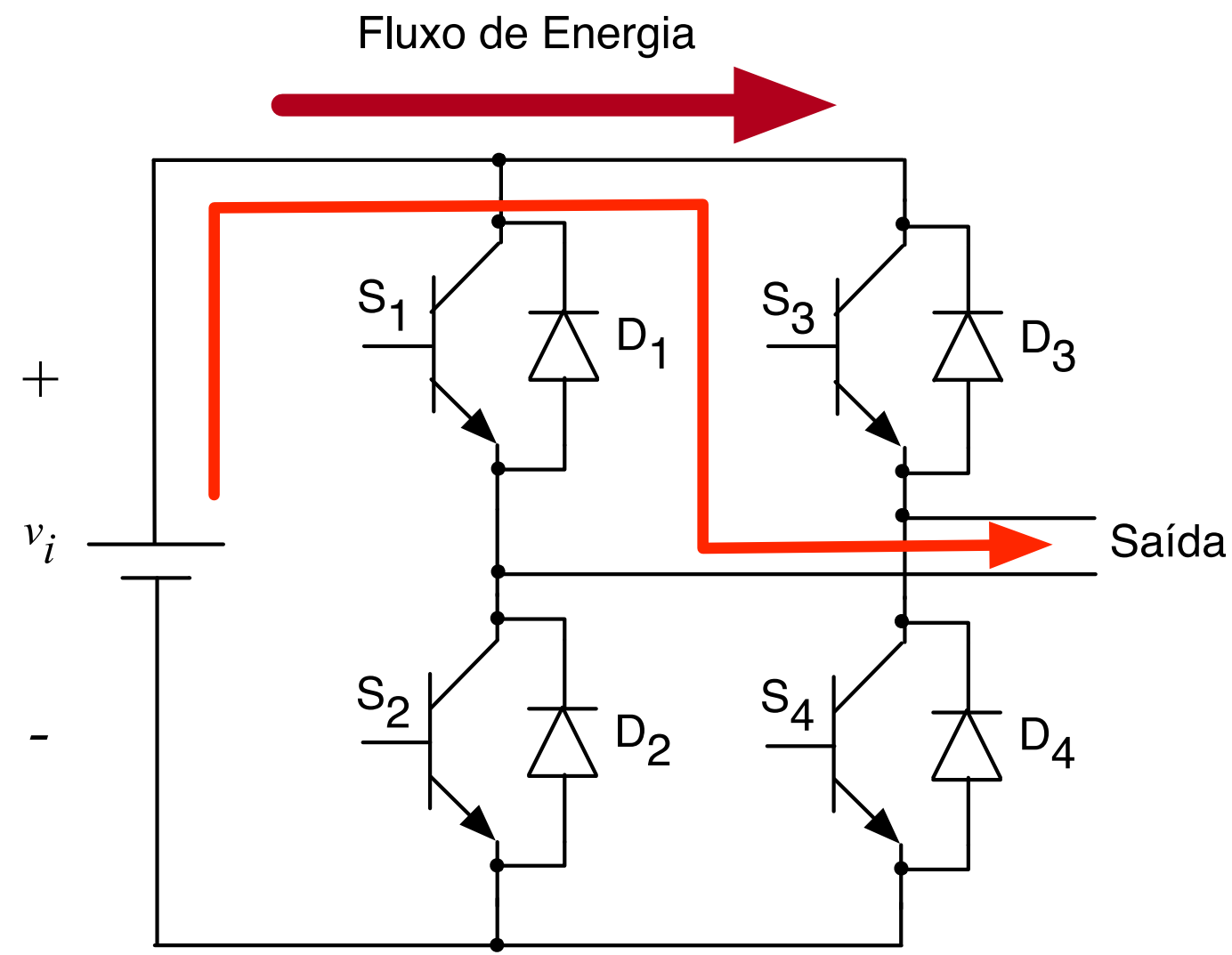


Conversor unidirecional


## Conversor bidirecional

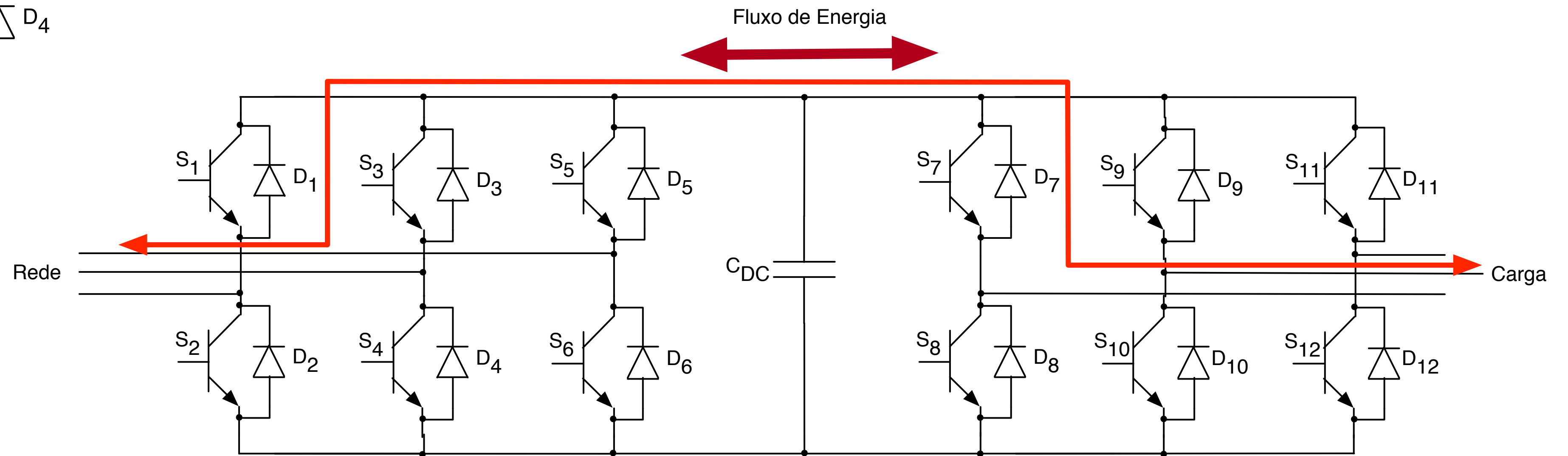

## Modulação:

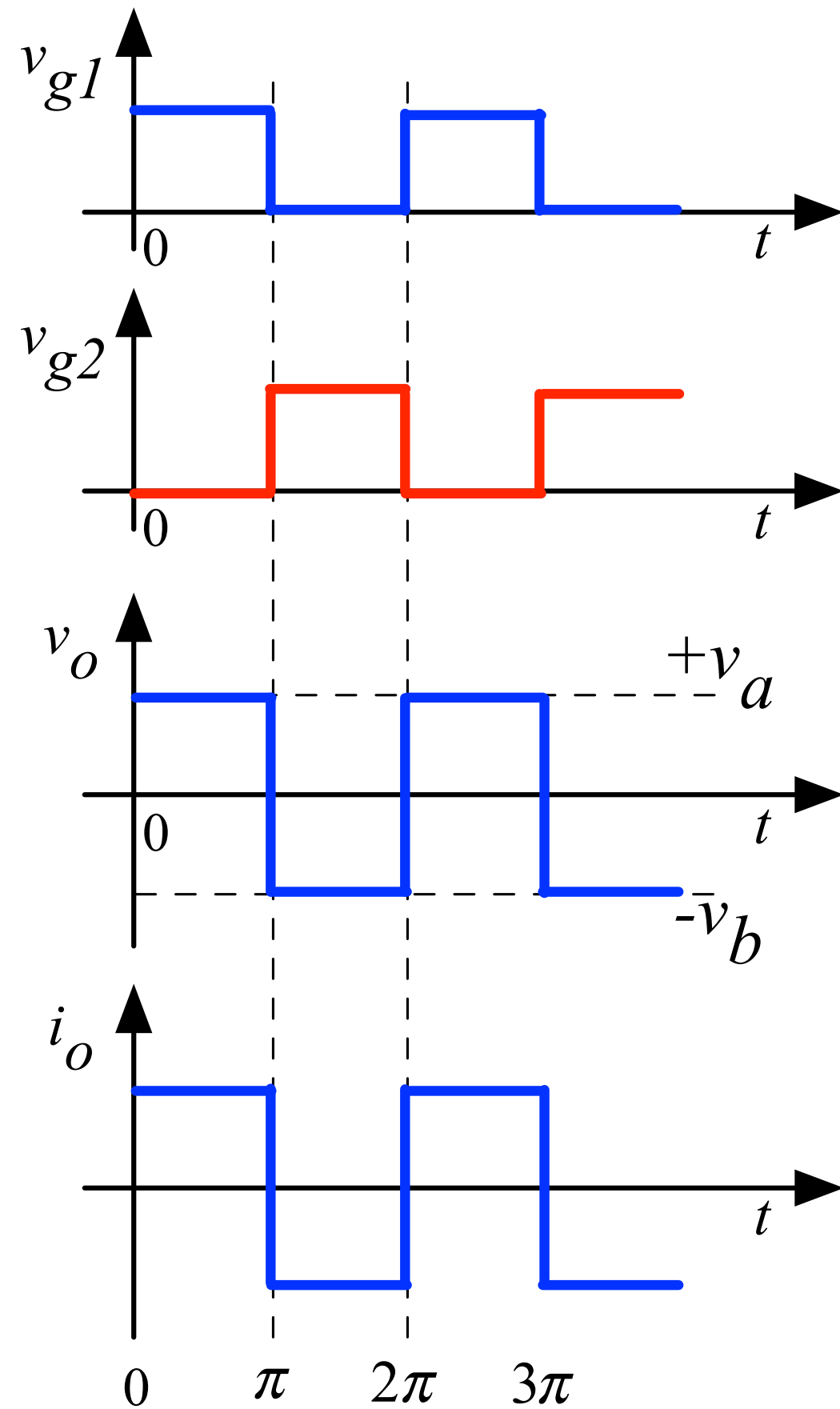

Onda quadrada

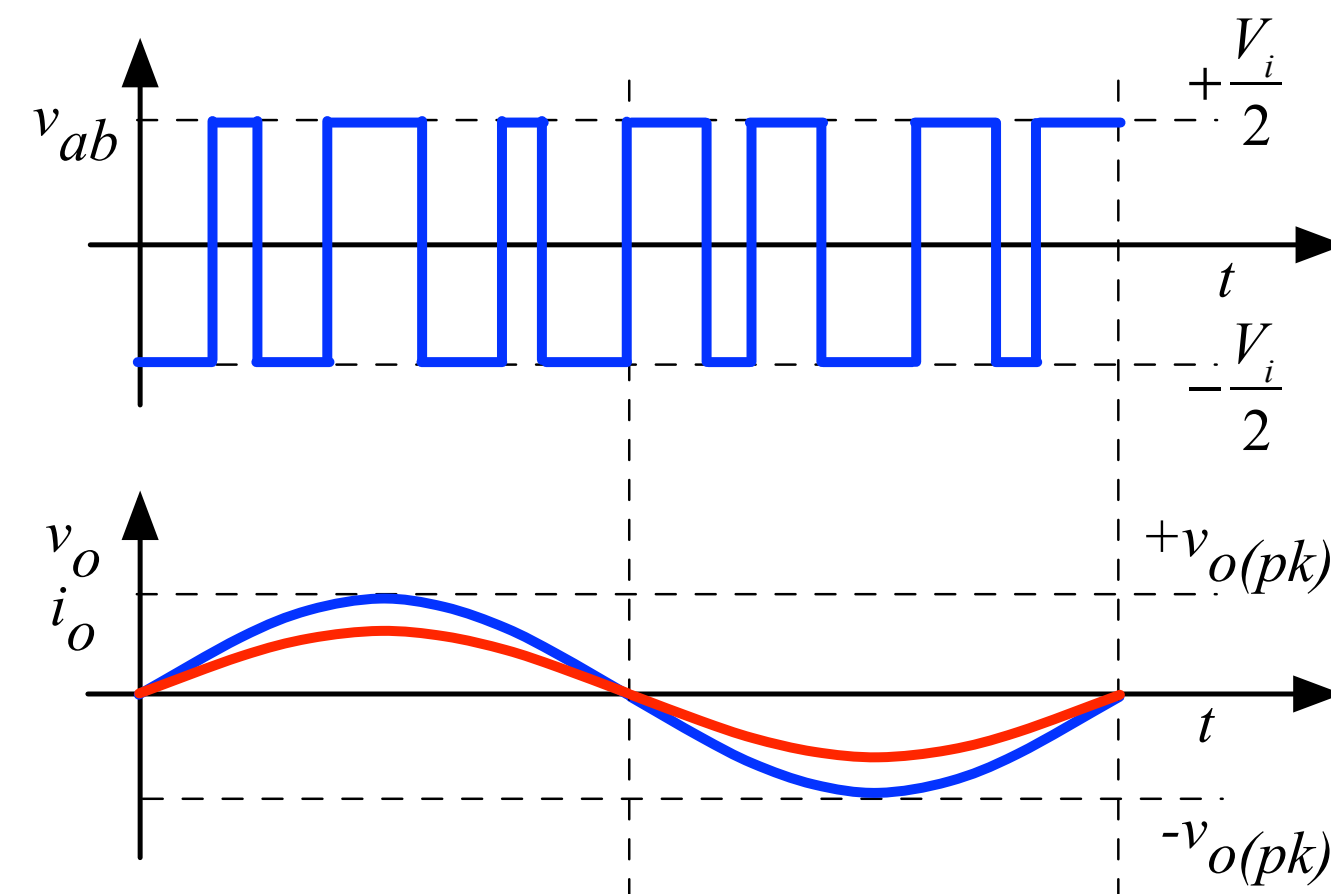

PWM Senoidal


Fonte: TOMASELLI, Luis C. Estudo de Acionamentos à Velocidade Variável para Motores de Indução Monofásicos com Capacitor Permanente para Aplicações em Ventiladores. Florianópolis, SC - Brasil, 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina.





Vetorial

# Conversores CC-CA


Número de níveis:

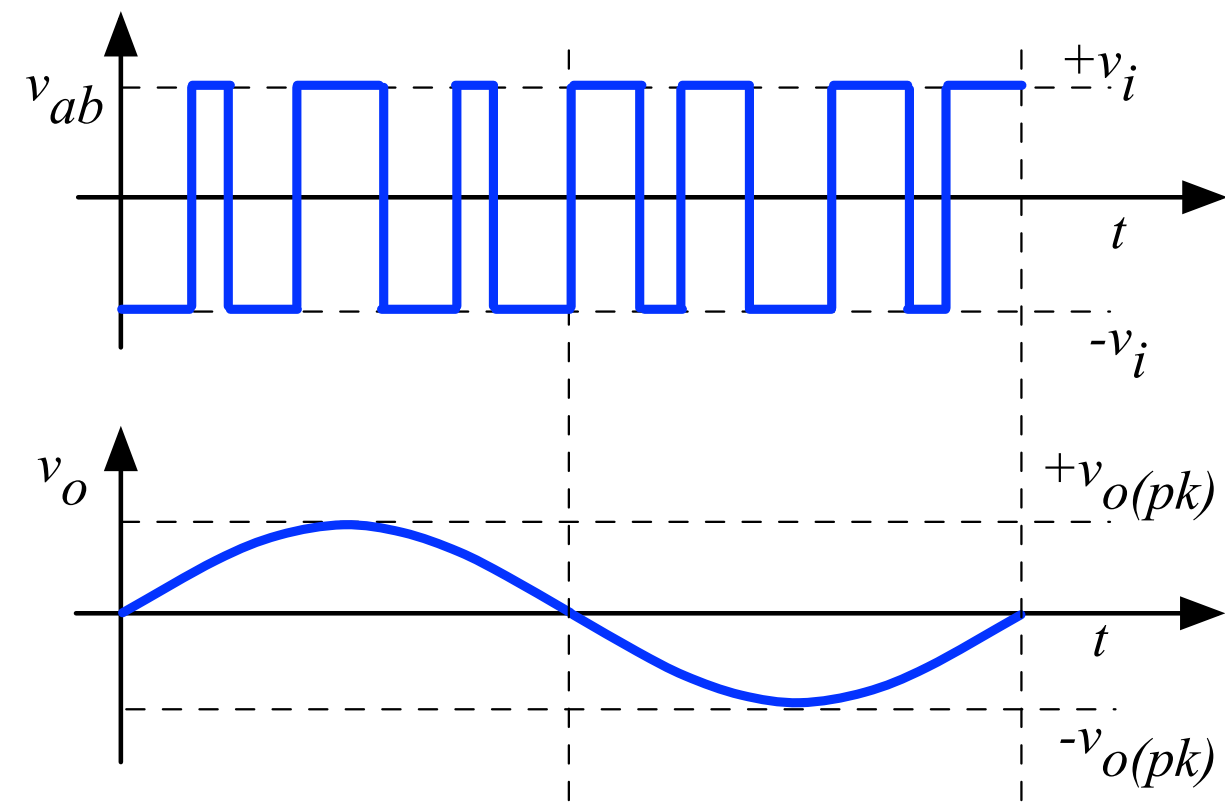


2 níveis

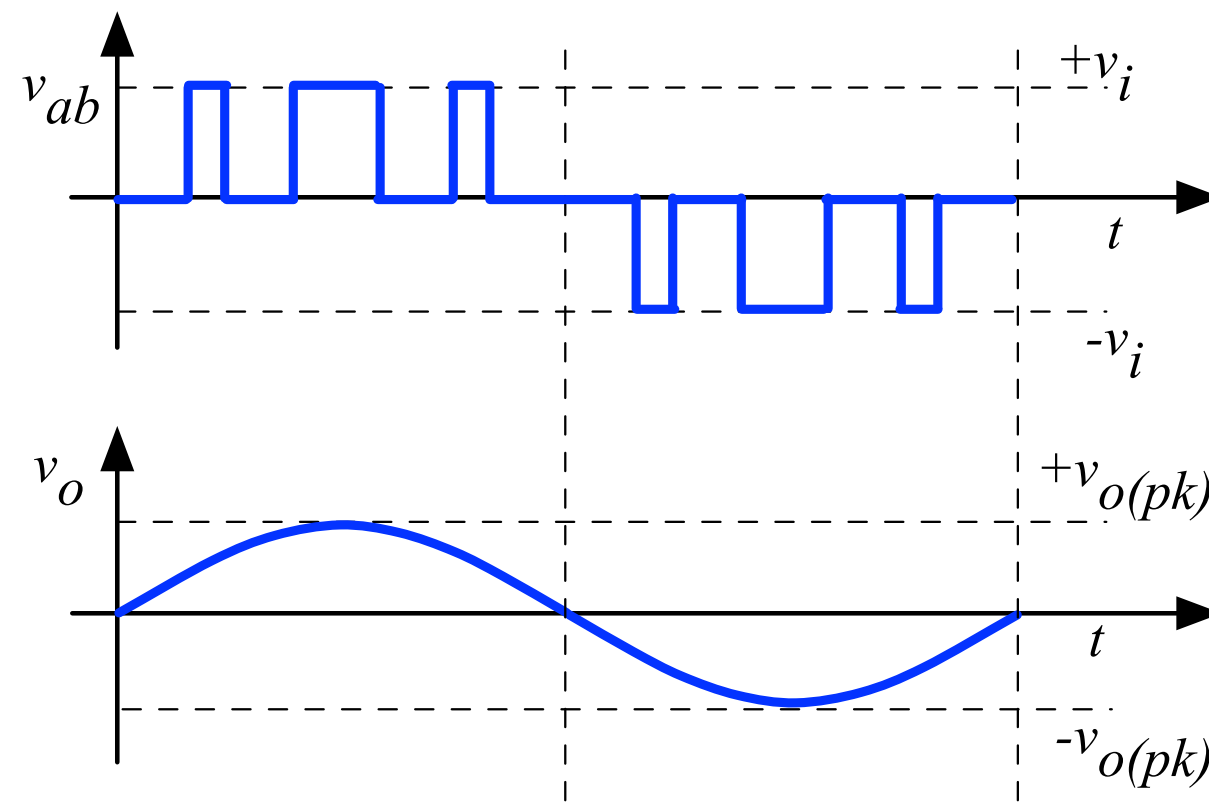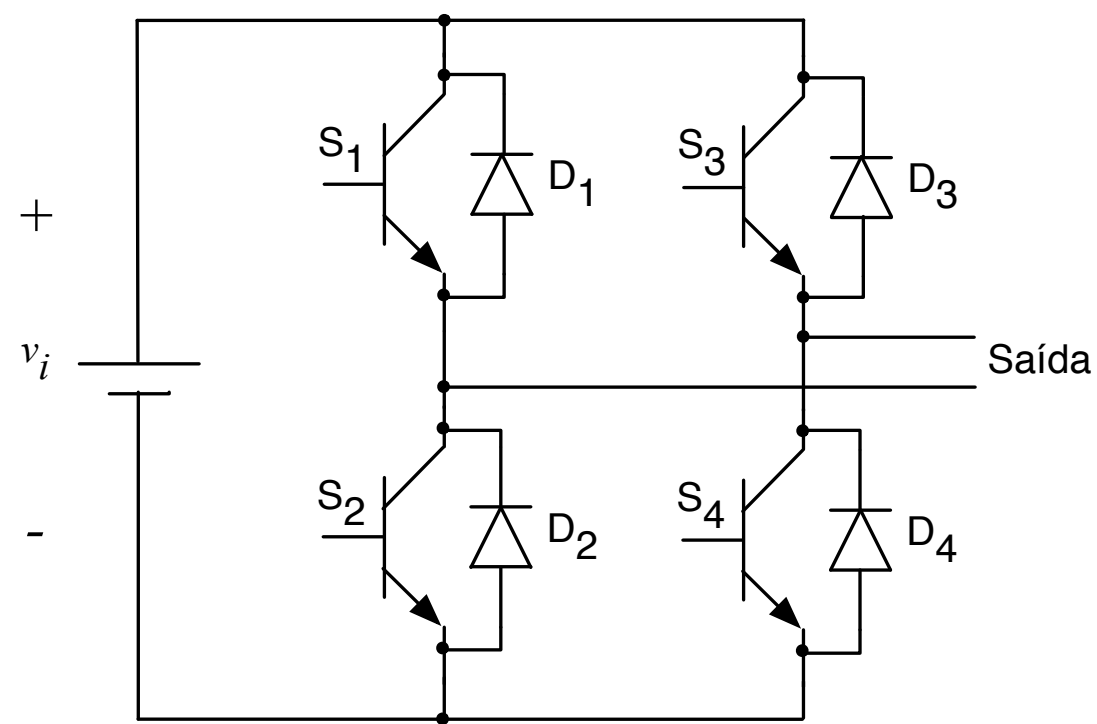


3 níveis

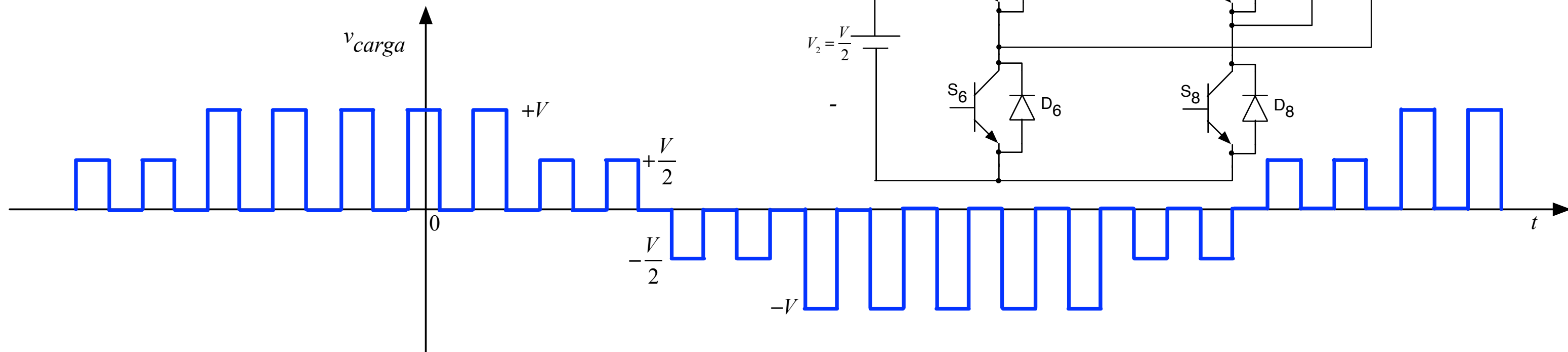


5 níveis

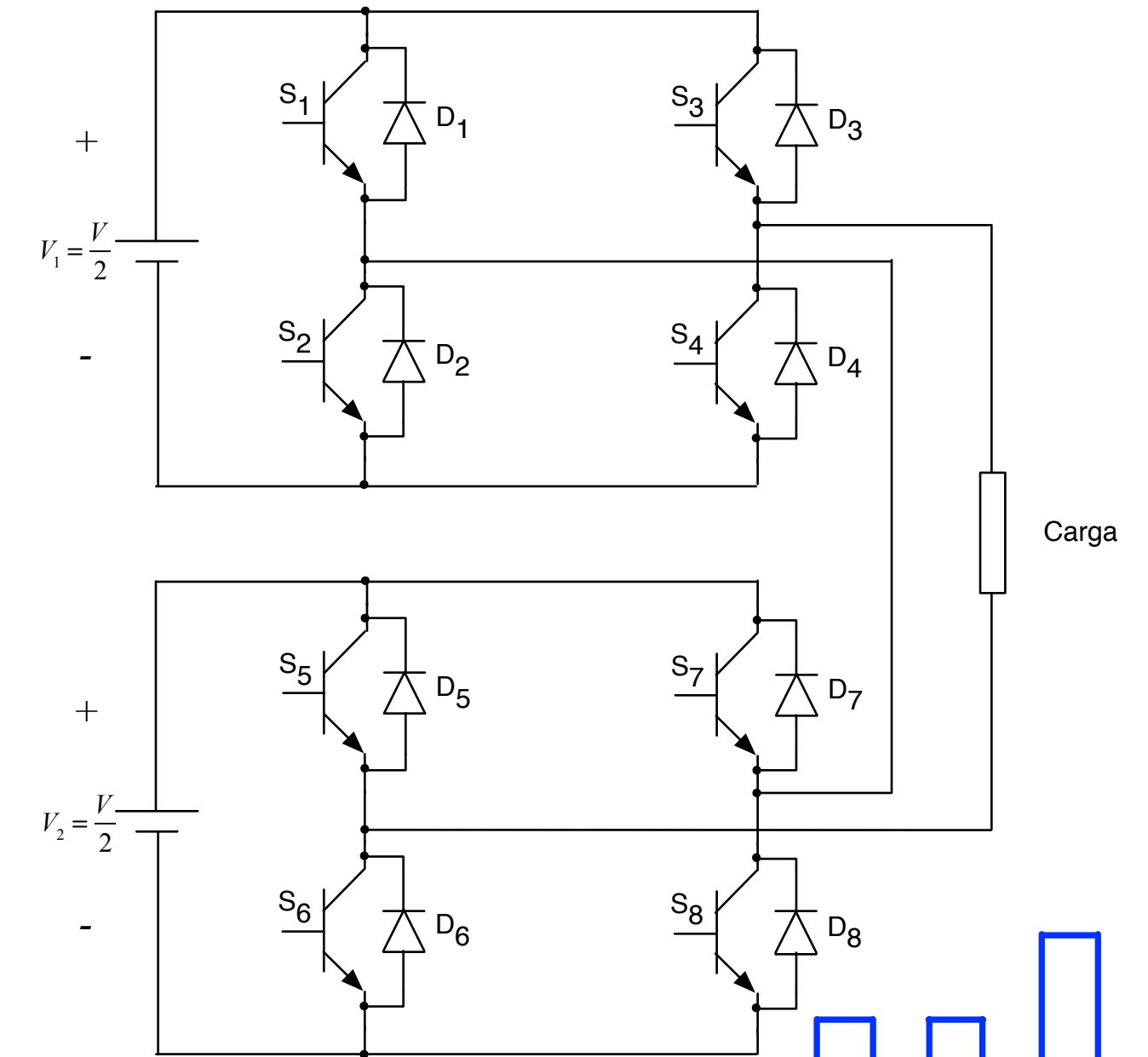

Isolamento:

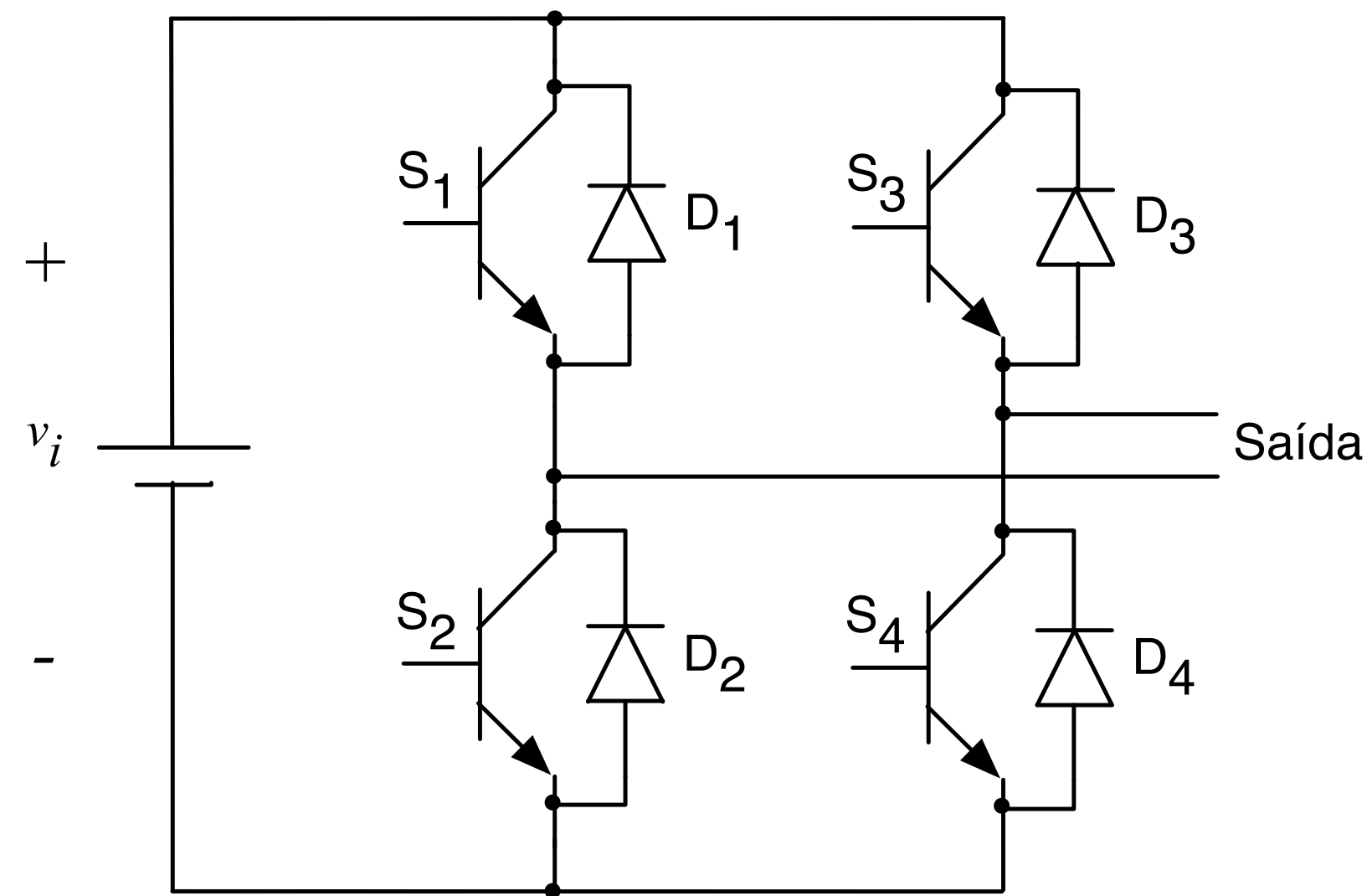


Conversor não-isolado

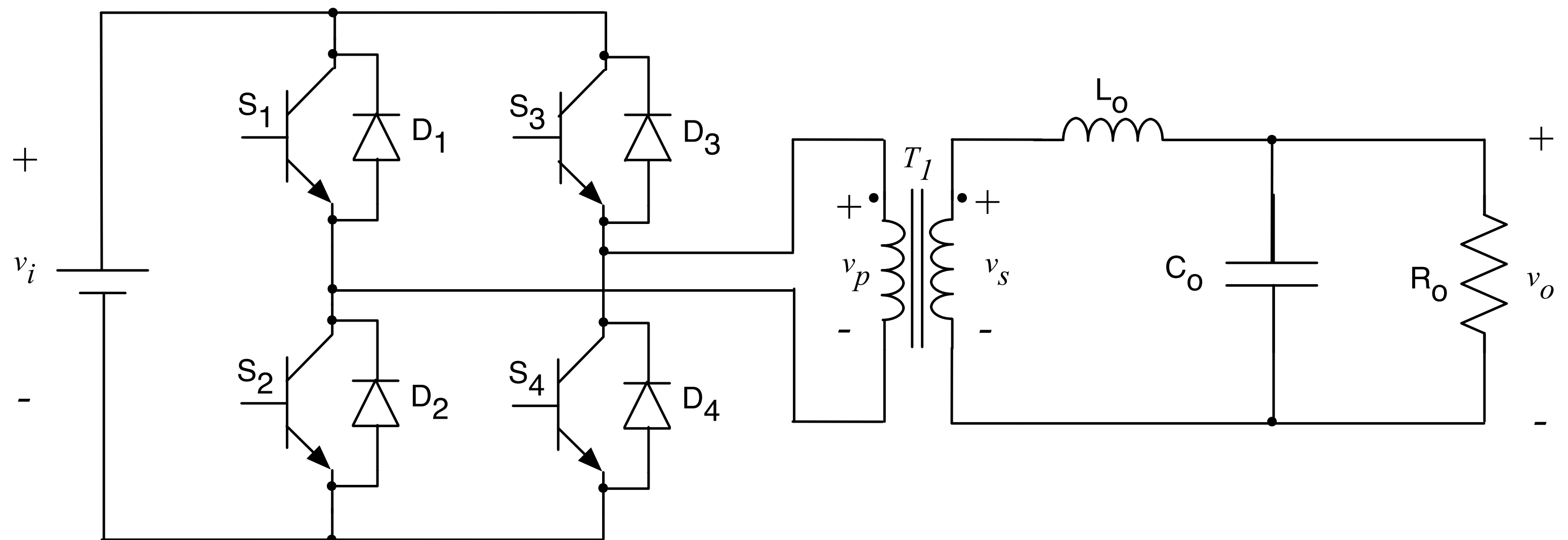


Conversor isolado

# Conversores CC-CA


Controle:

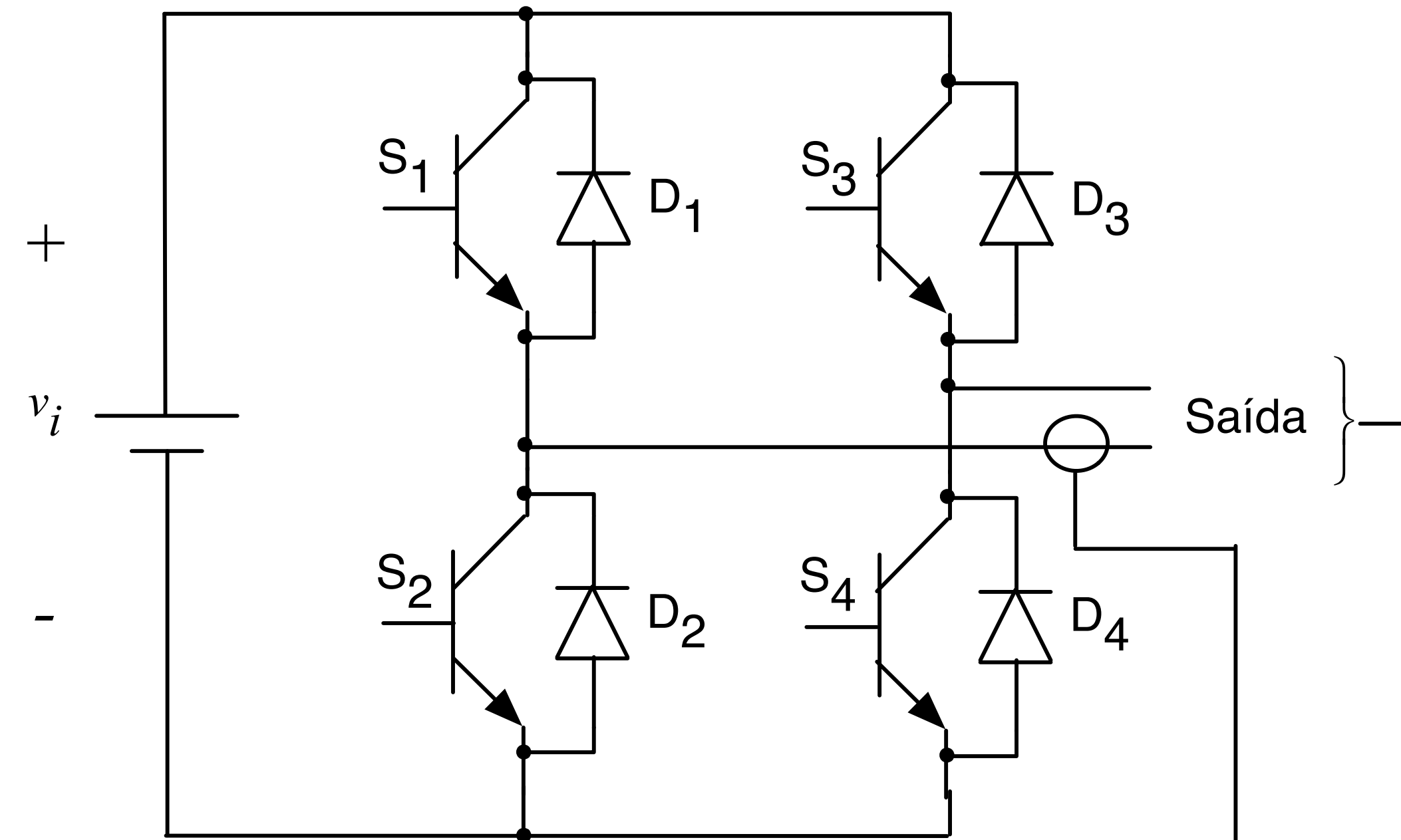


Controle multimalhas

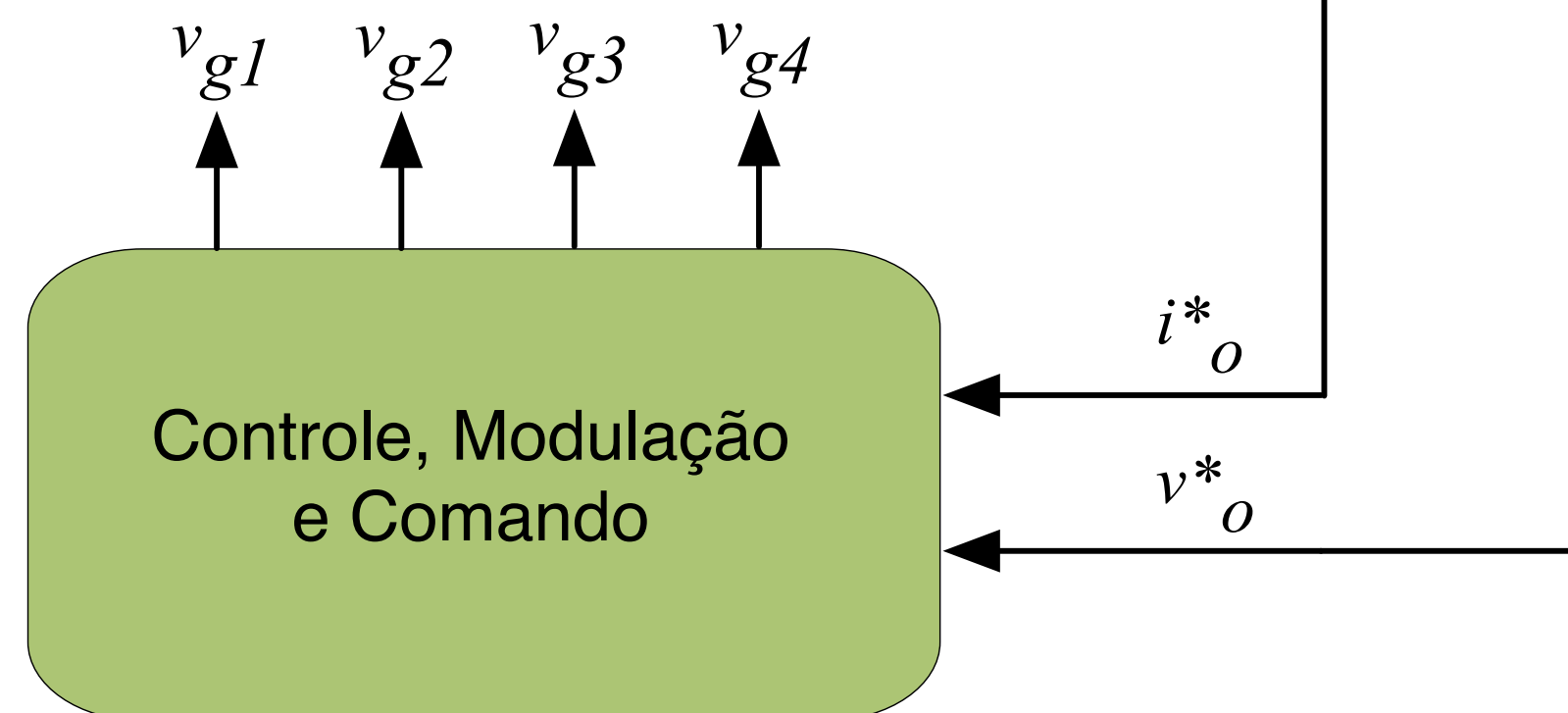

Tipo de conversão:

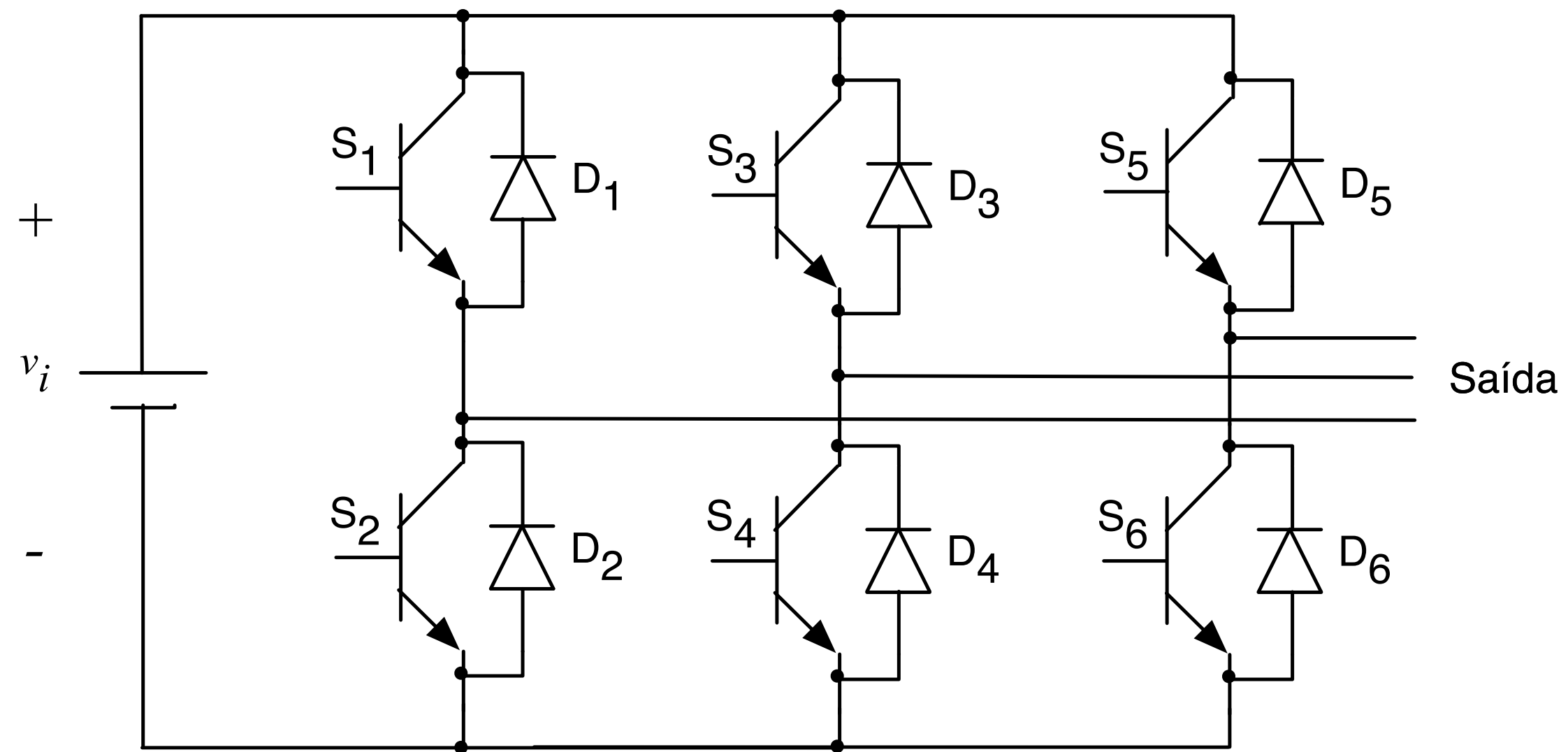


Inversor de tensão

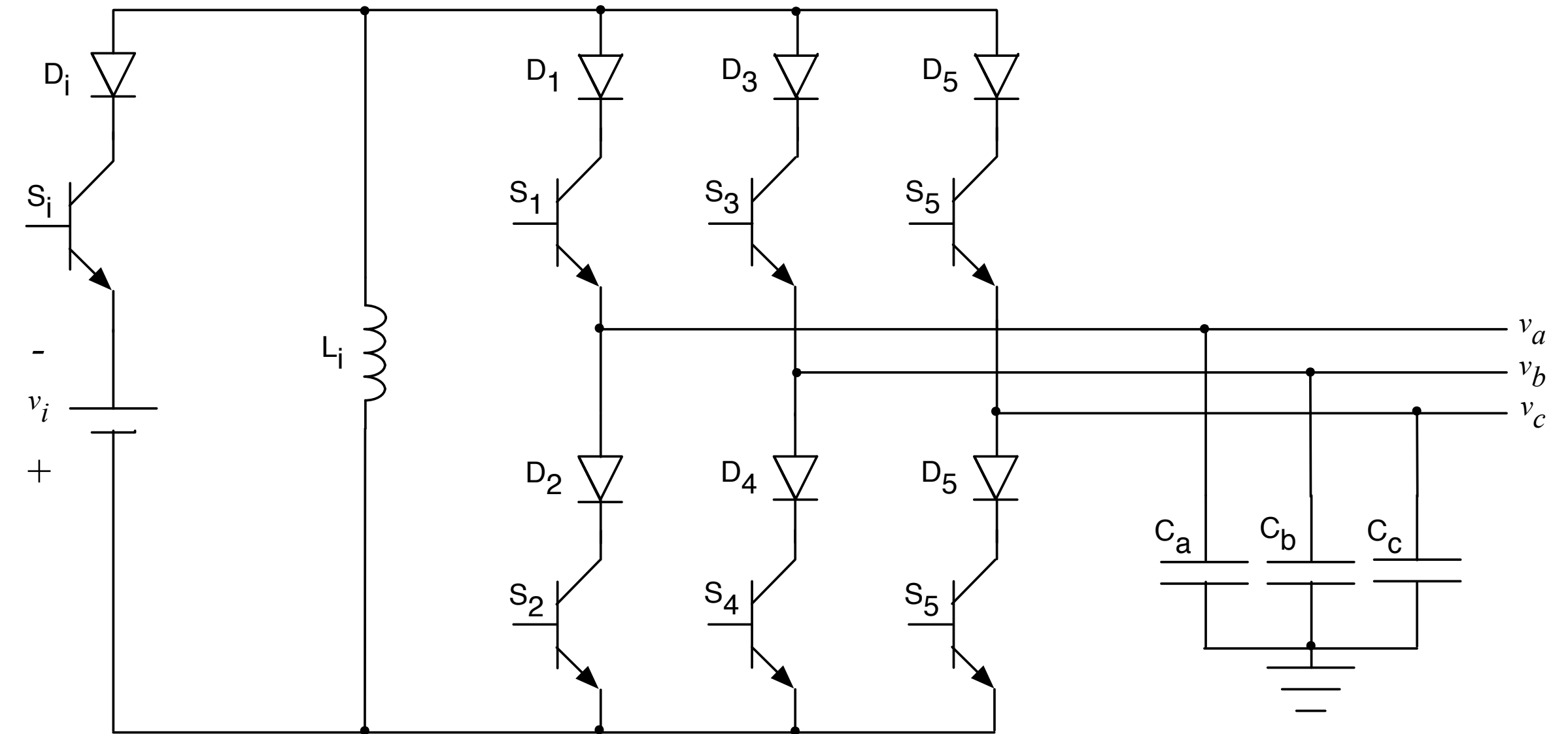

Inversor de corrente

# Conversores CC-CA

Comutação:

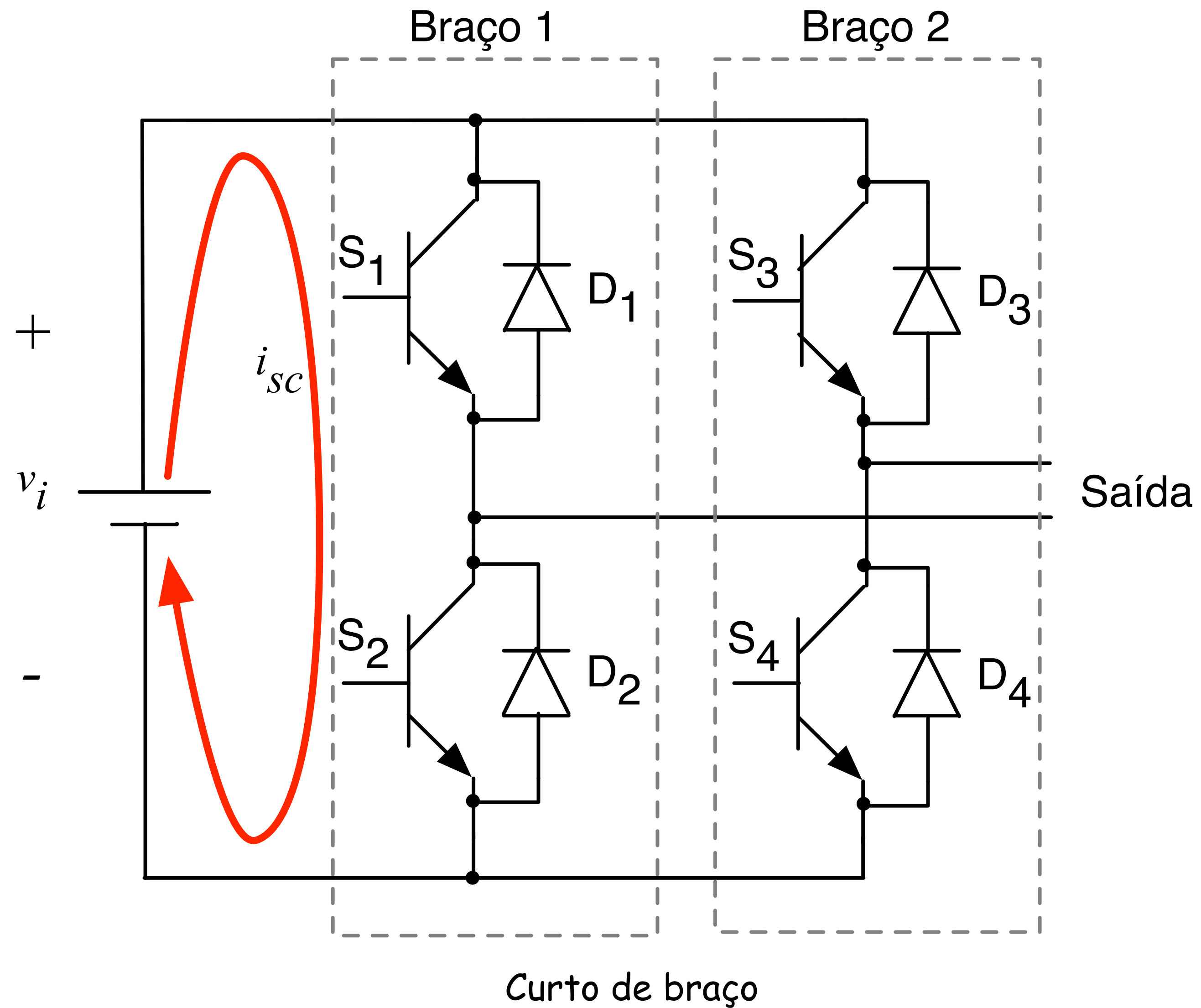

# Aplicações de Conversores CC-CA

## Algumas aplicações:


- Acionamento de motores de corrente contínua;
- Acionamento de motores de corrente alternada;
- Energias alternativas;
- Isolamento em alta frequência;
- Filtros ativos;
- Estabilizadores de tensão;
- UPS;
- Aplicações espaciais, aeronáuticas e veiculares
- Entre outras.



<http://www.vonder.com.br/>



<https://www.energiasolarphb.com.br/>

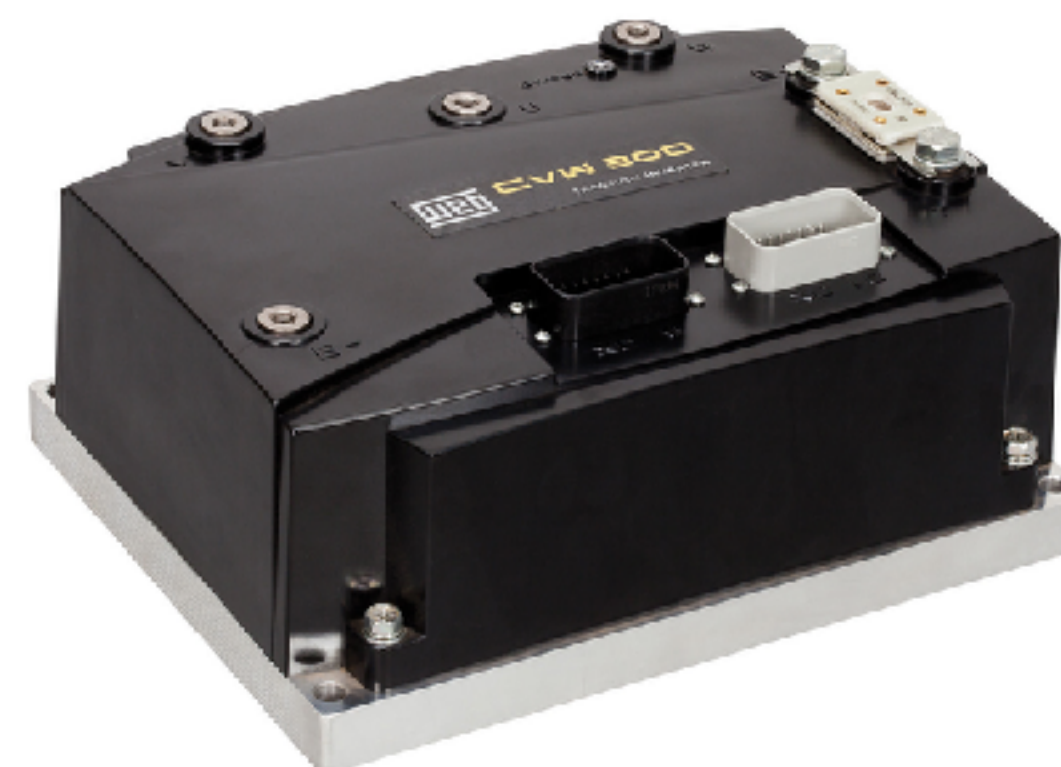


<https://www.weg.net/>





<https://www.weg.net/>





# Quadrantes de Operação

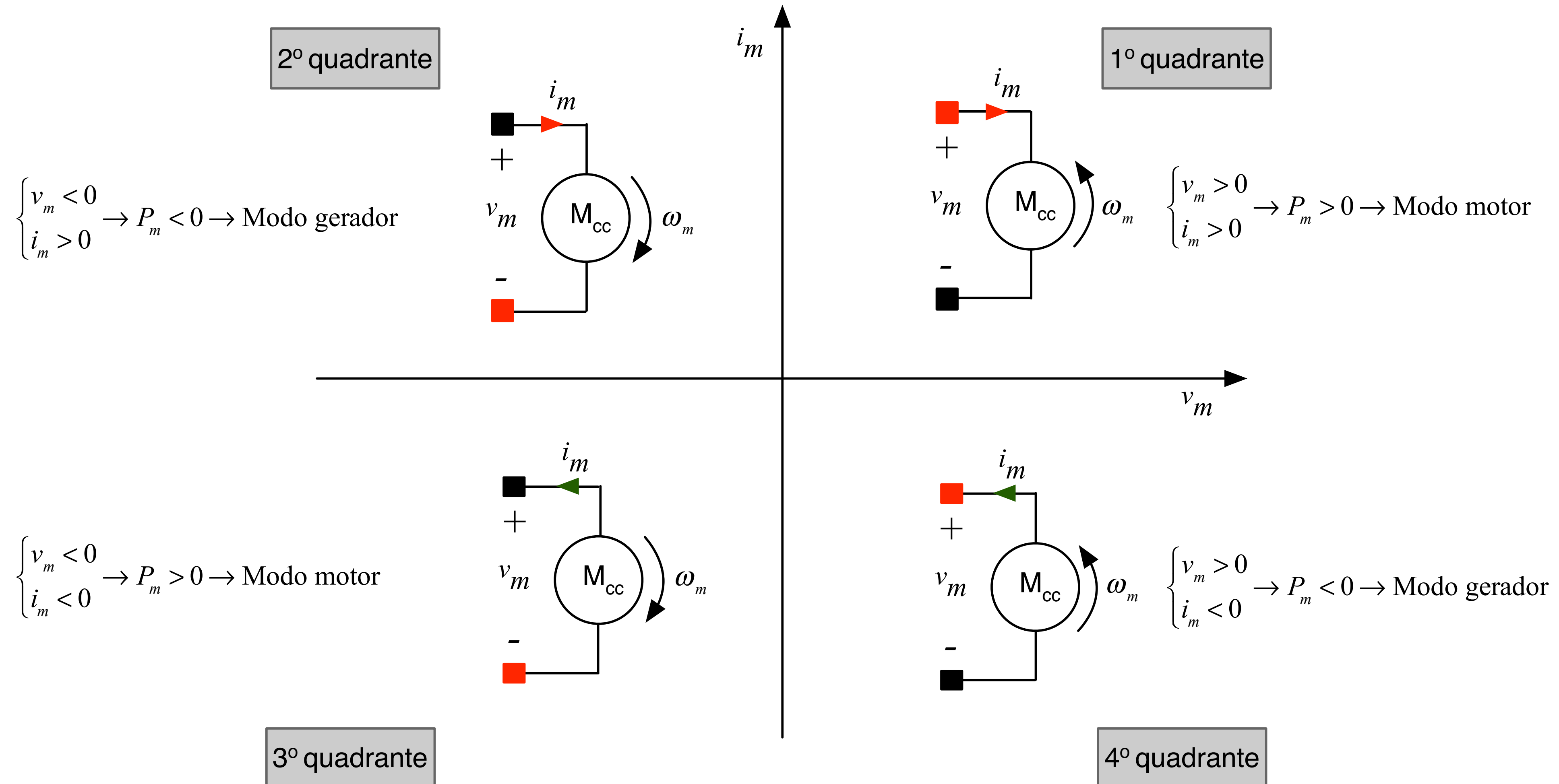



# Quadrantes de Operação

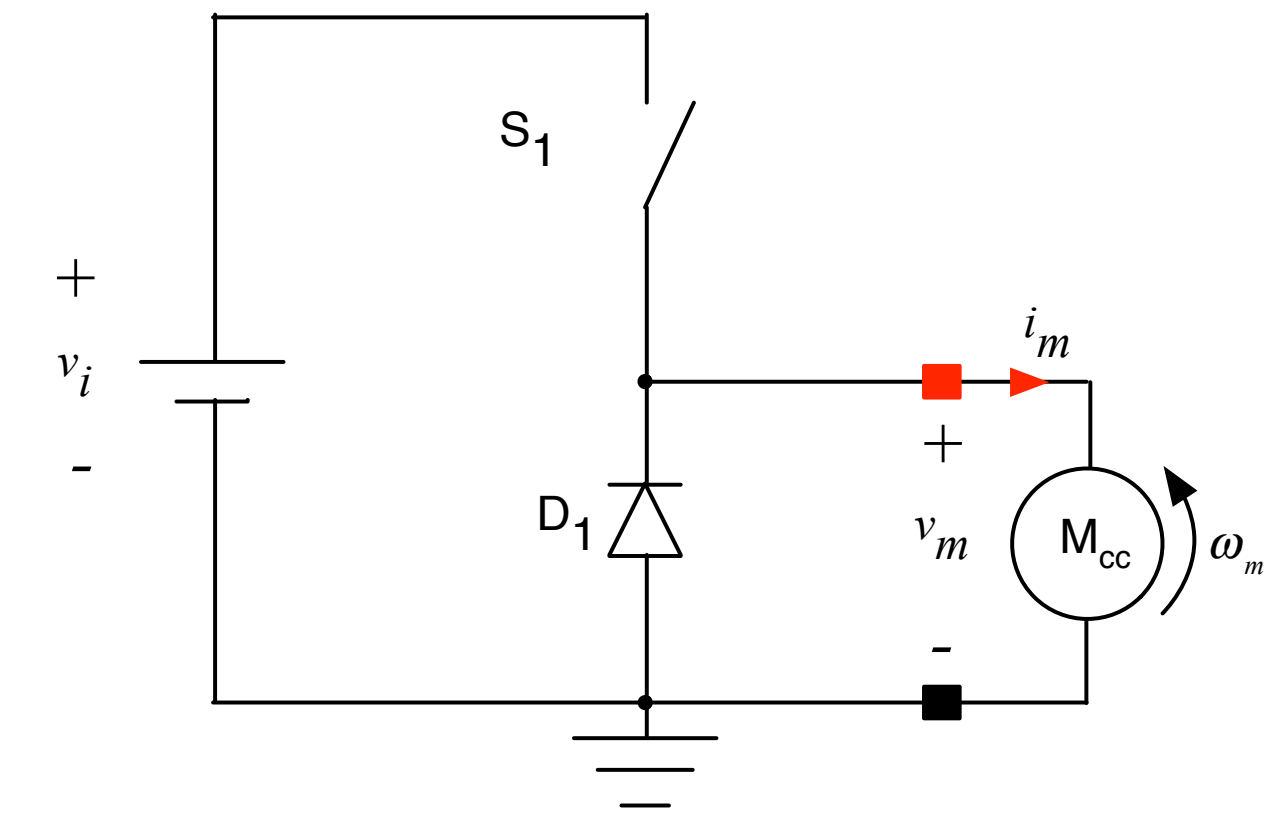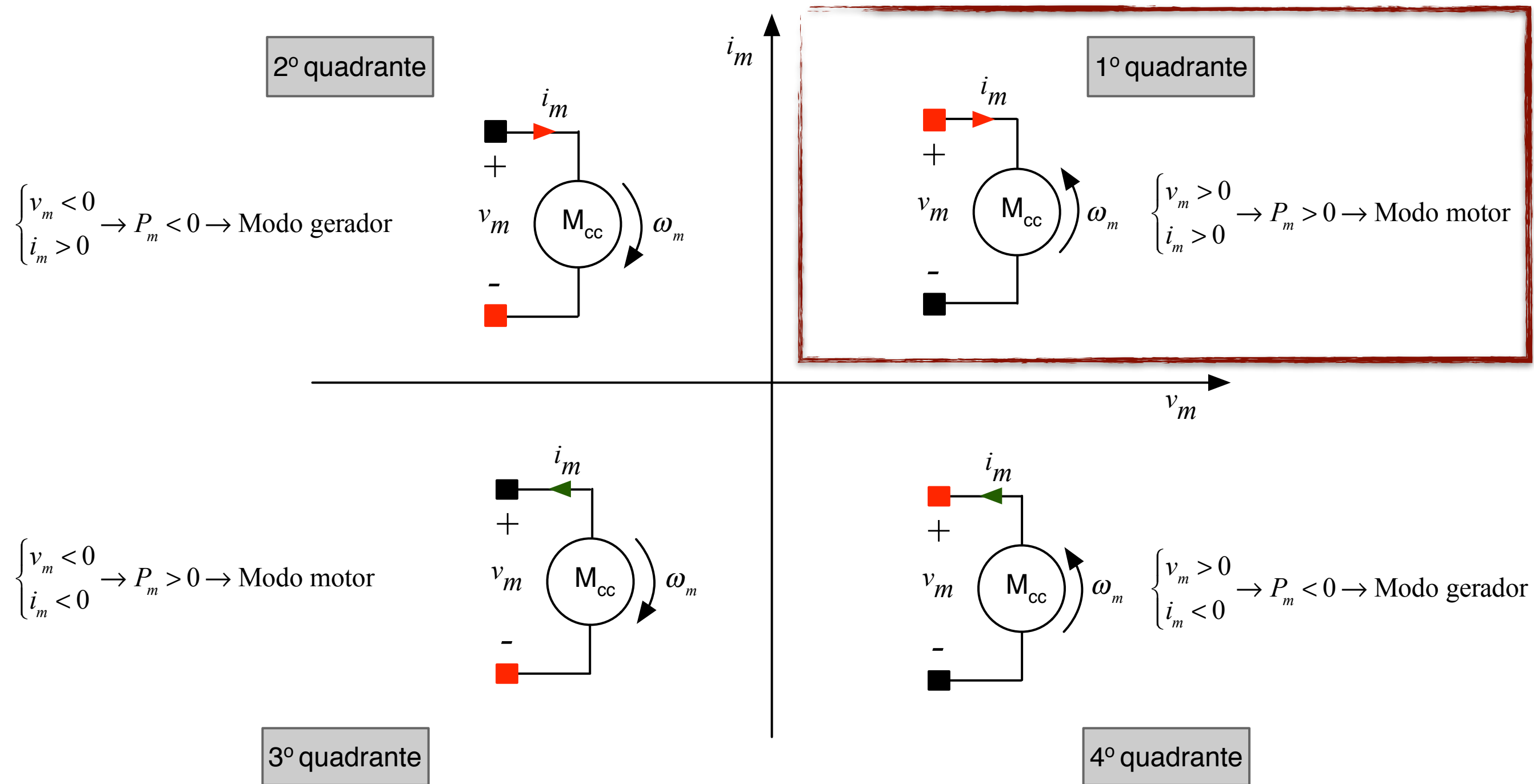



Conversor simples com chave

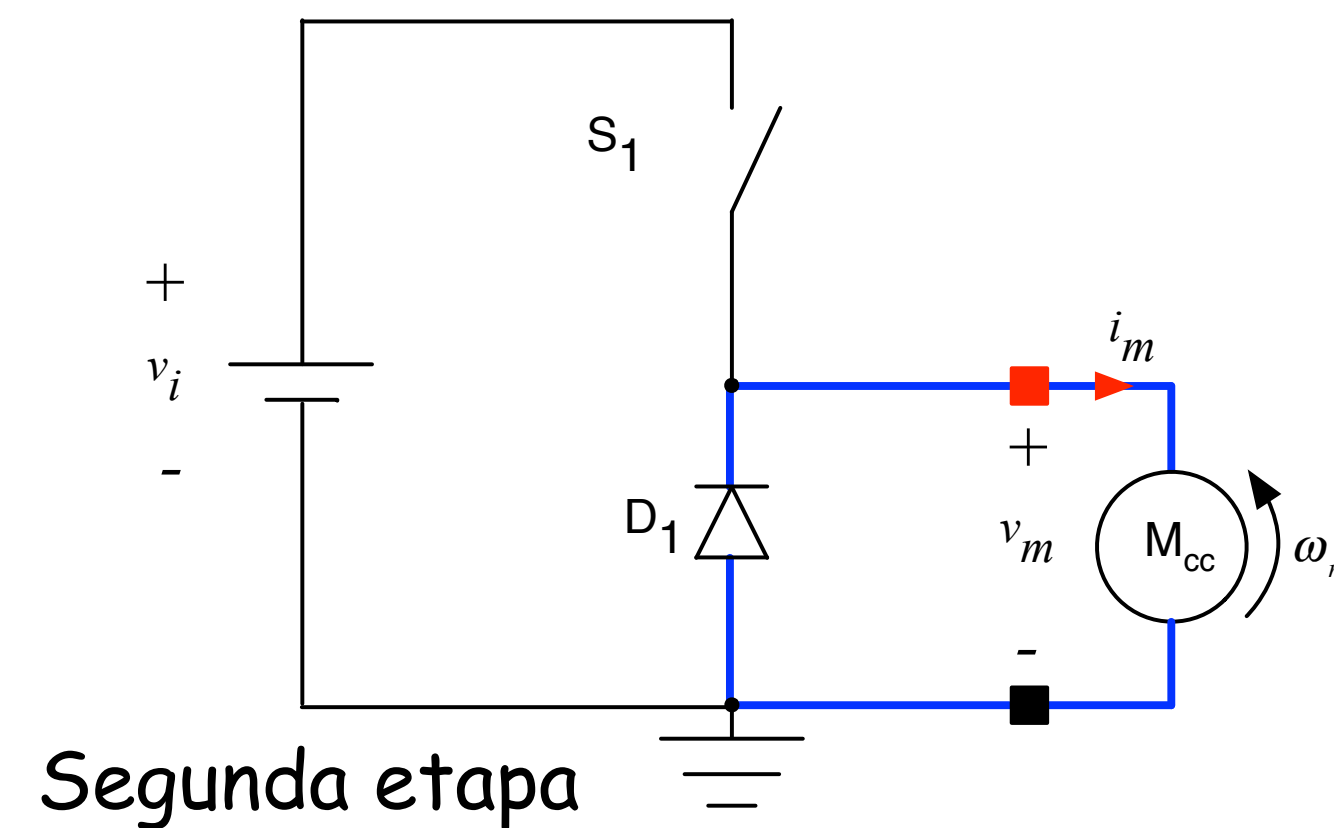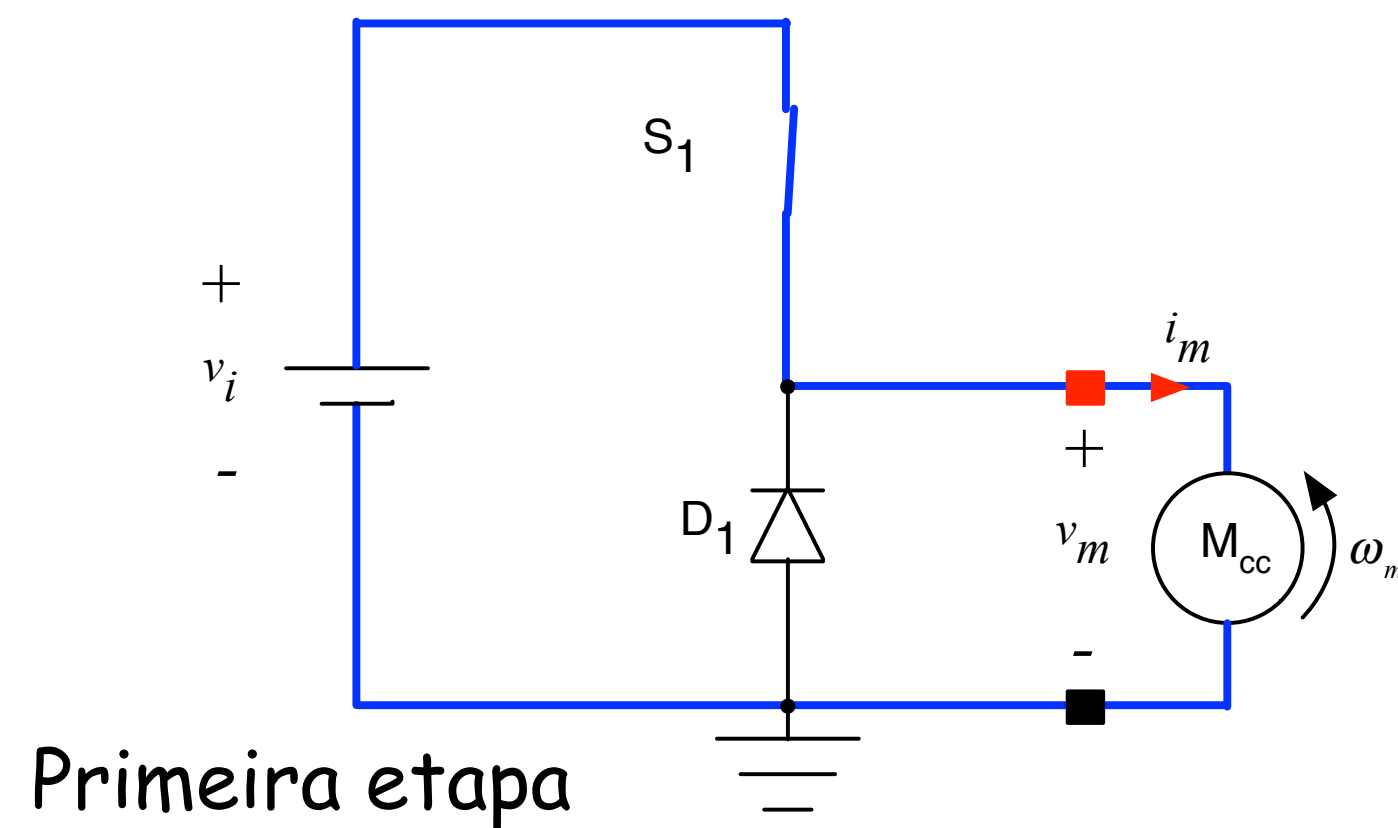



# Quadrantes de Operação

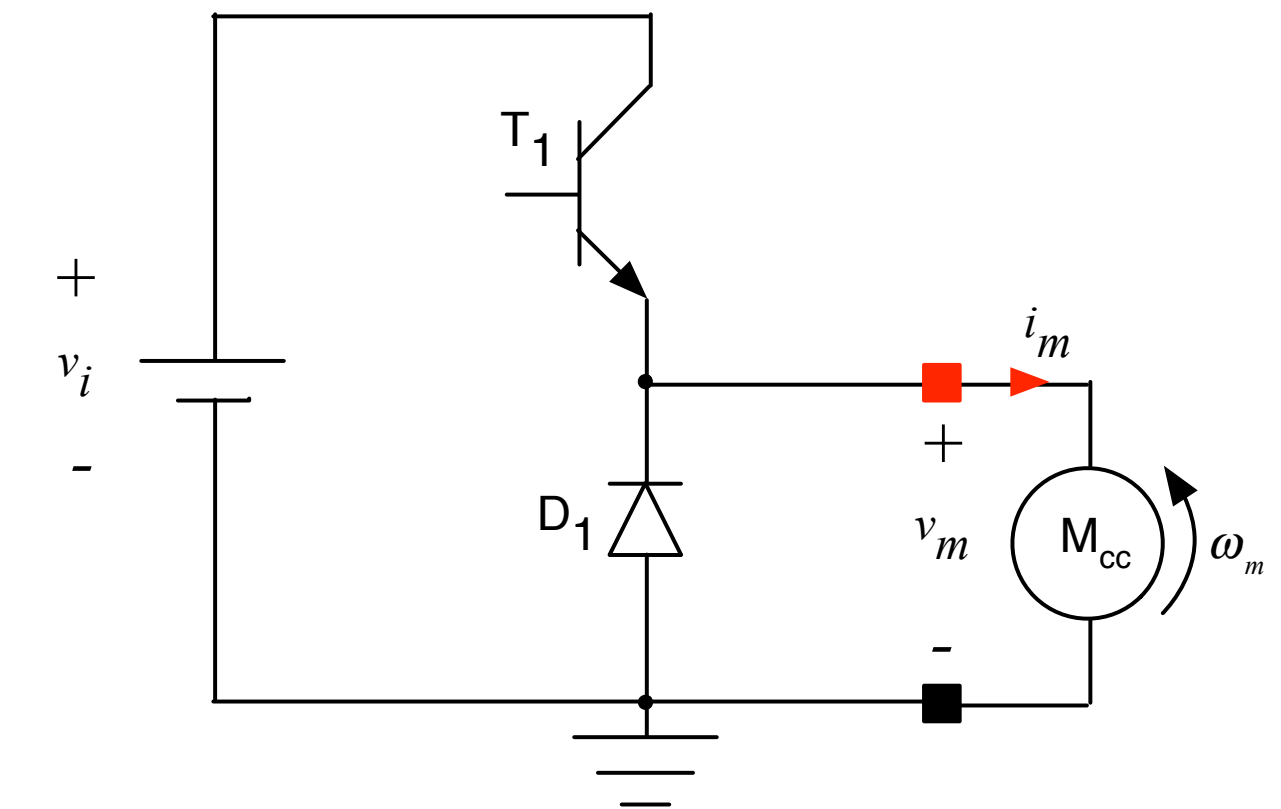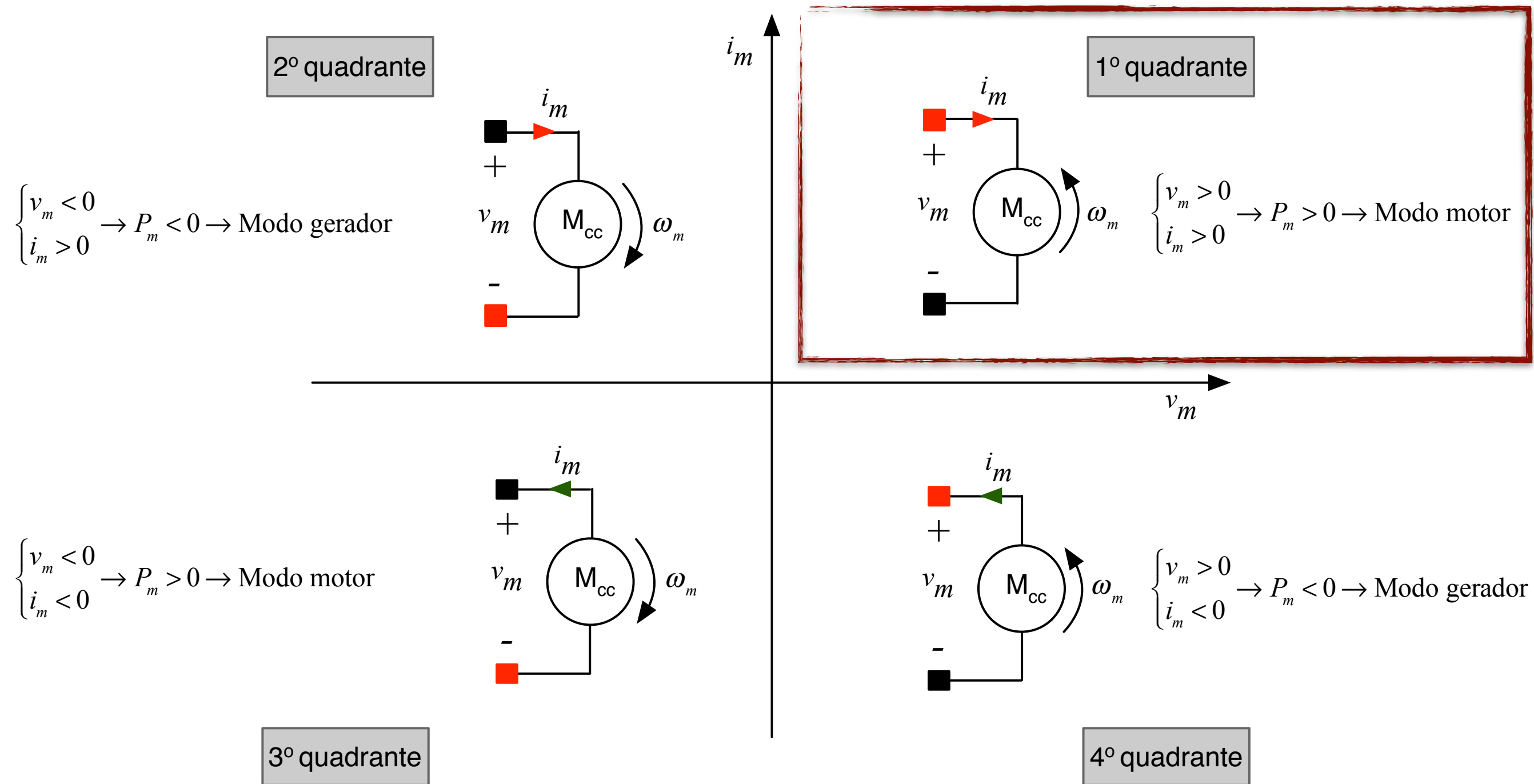

Conversor simples com transistor


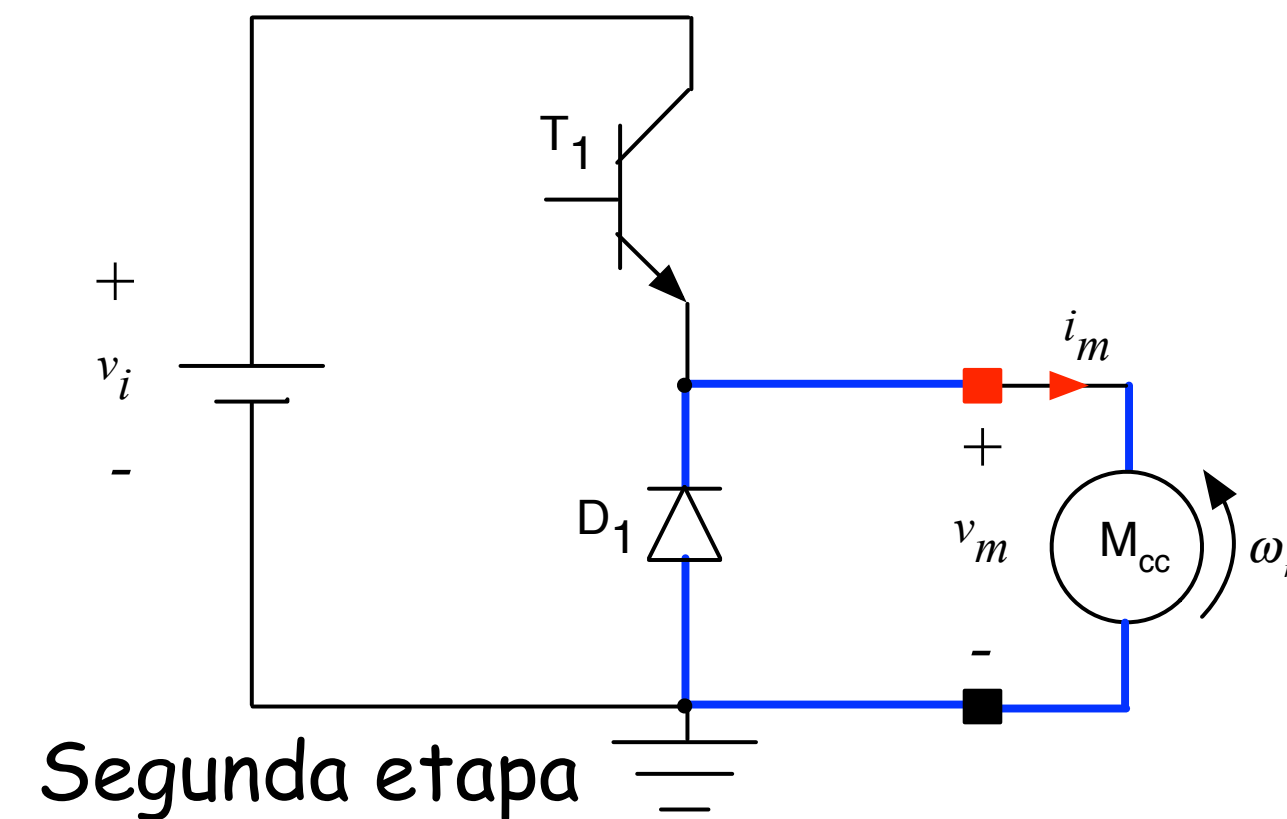
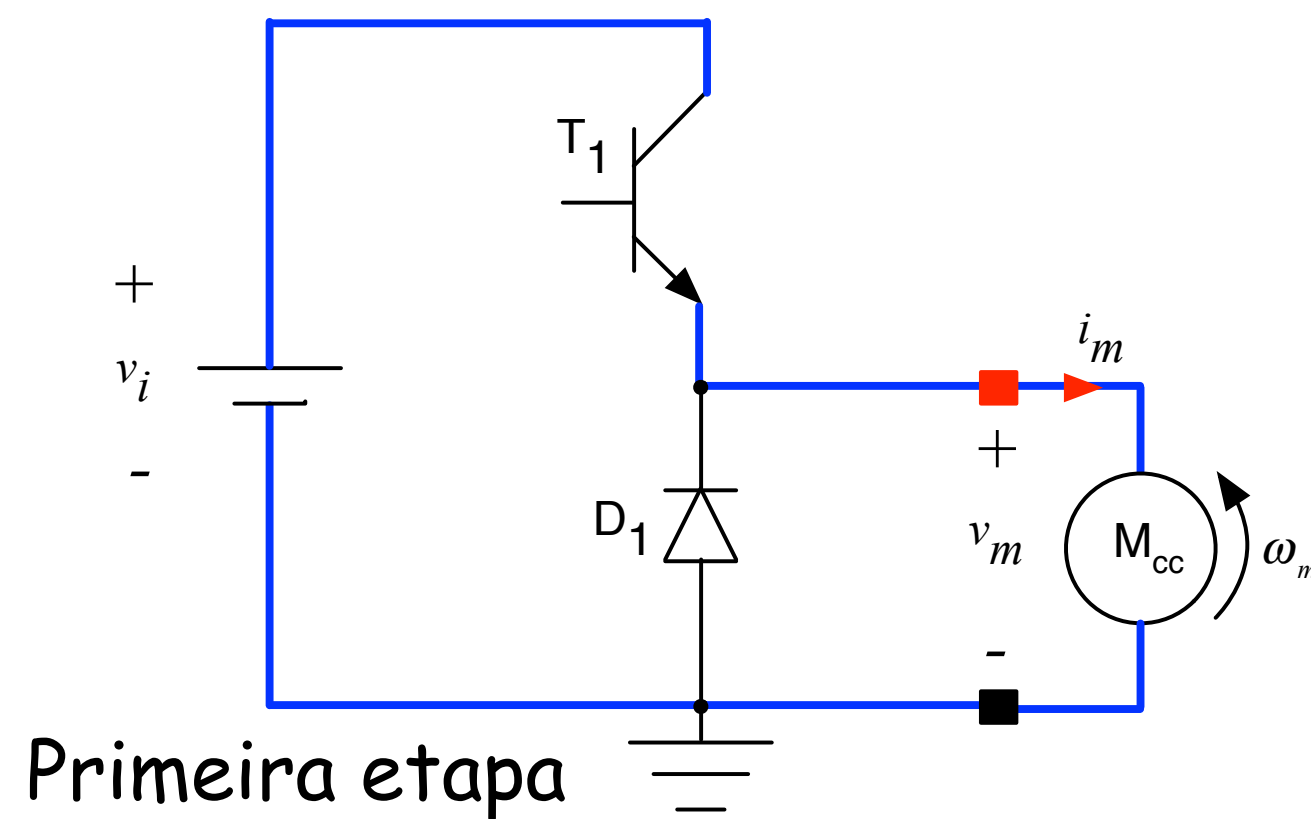


# Quadrantes de Operação

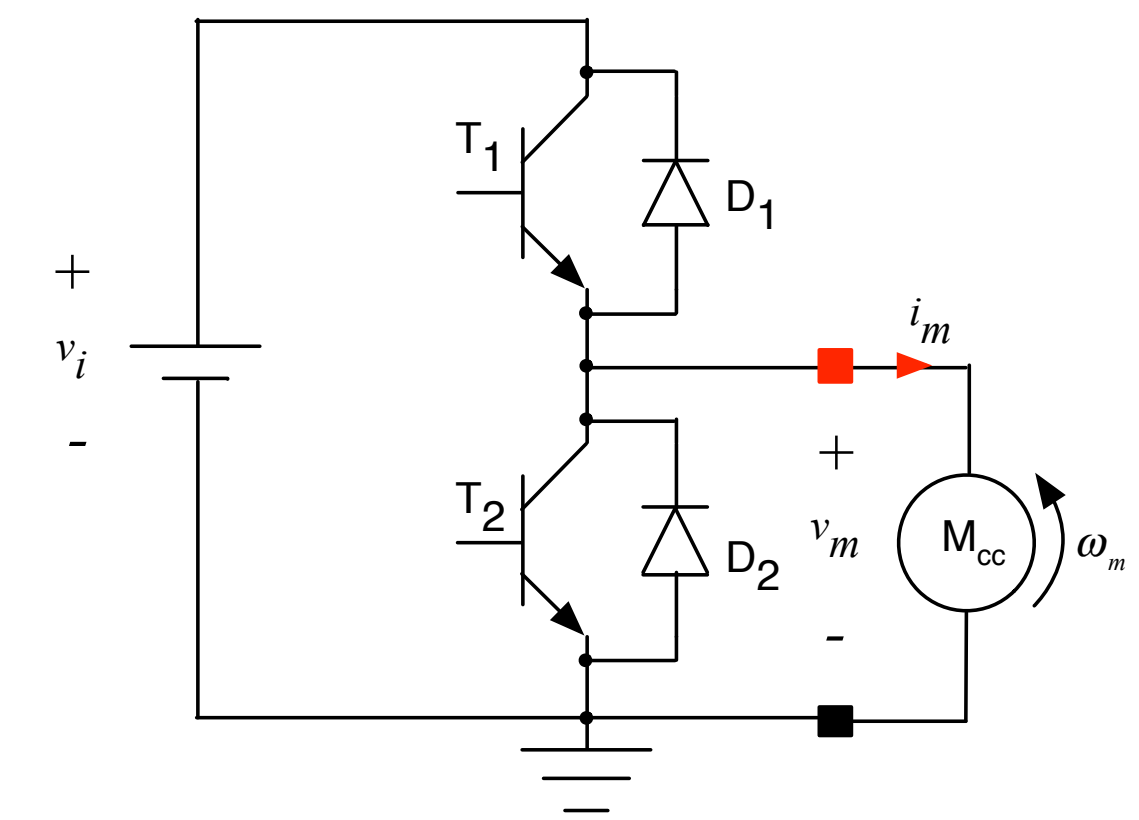
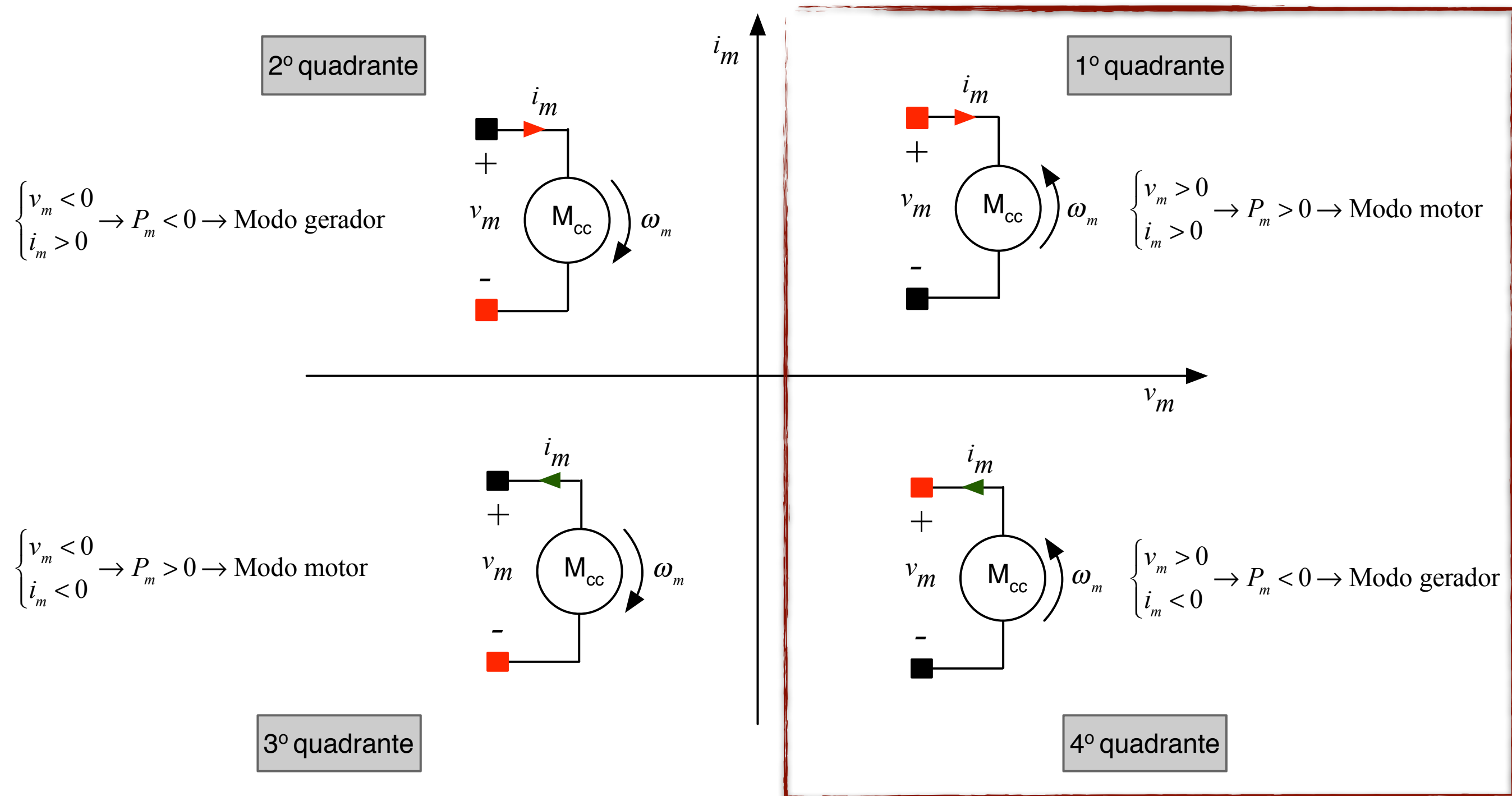


Conversor meia ponte

**Modo motor**

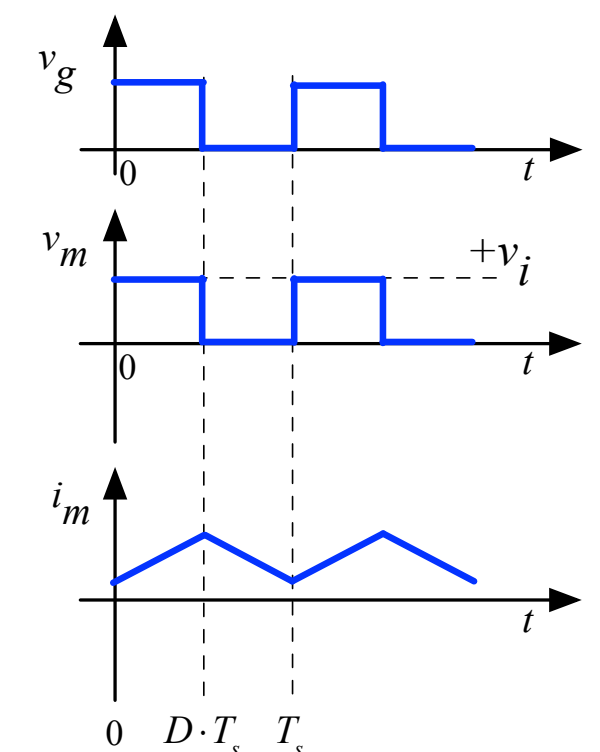
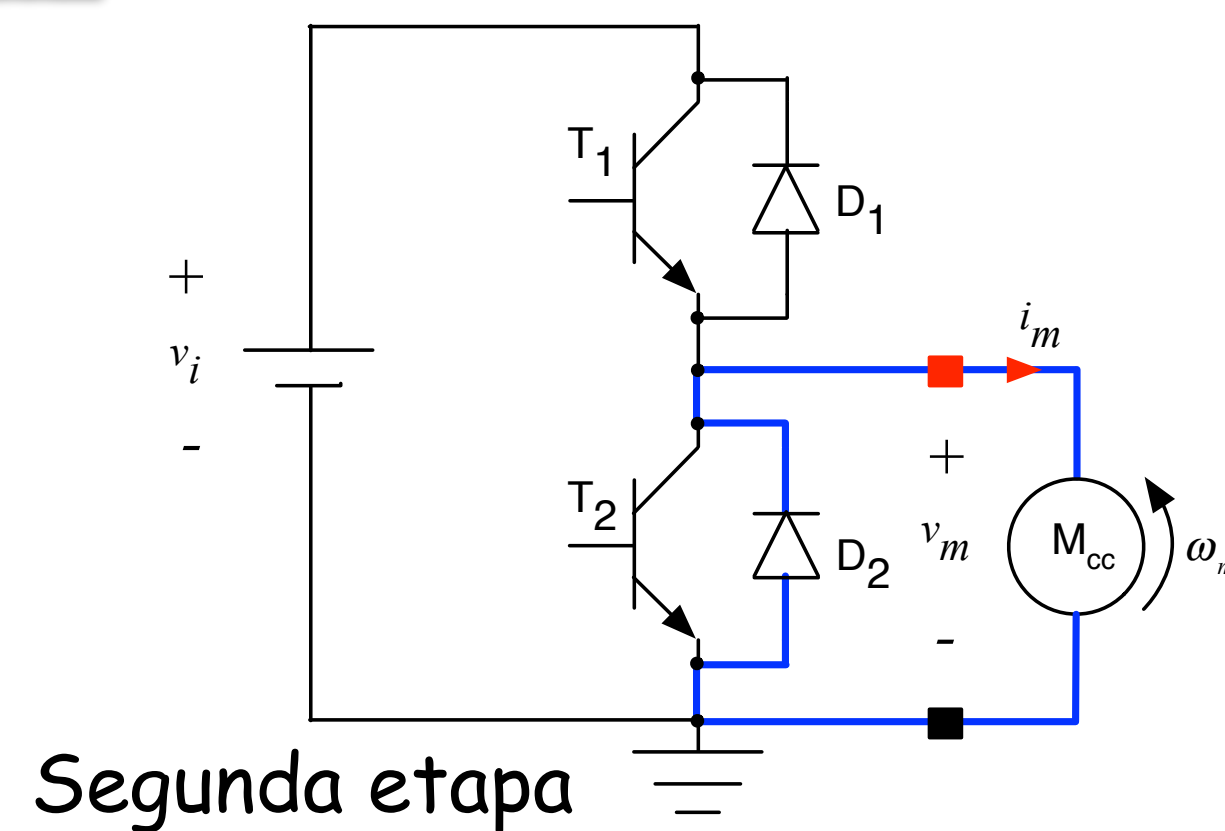
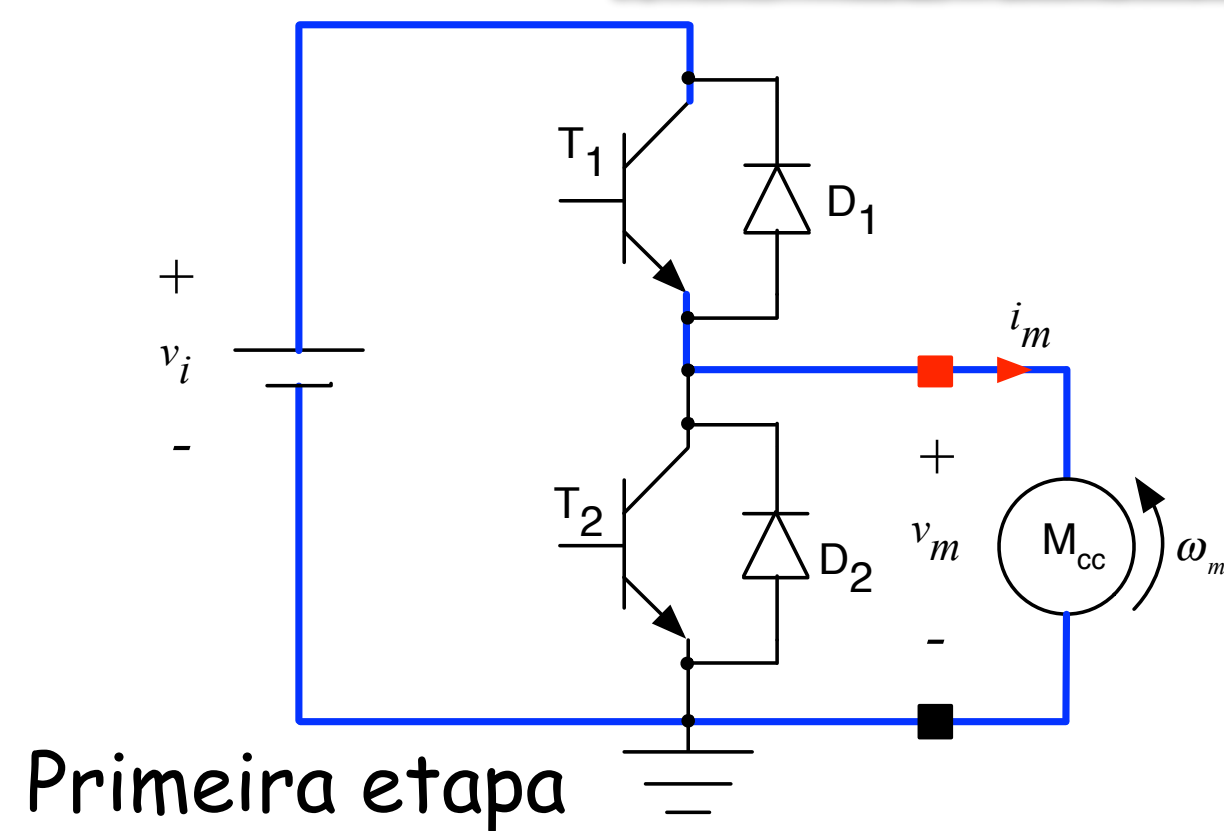


# Quadrantes de Operação

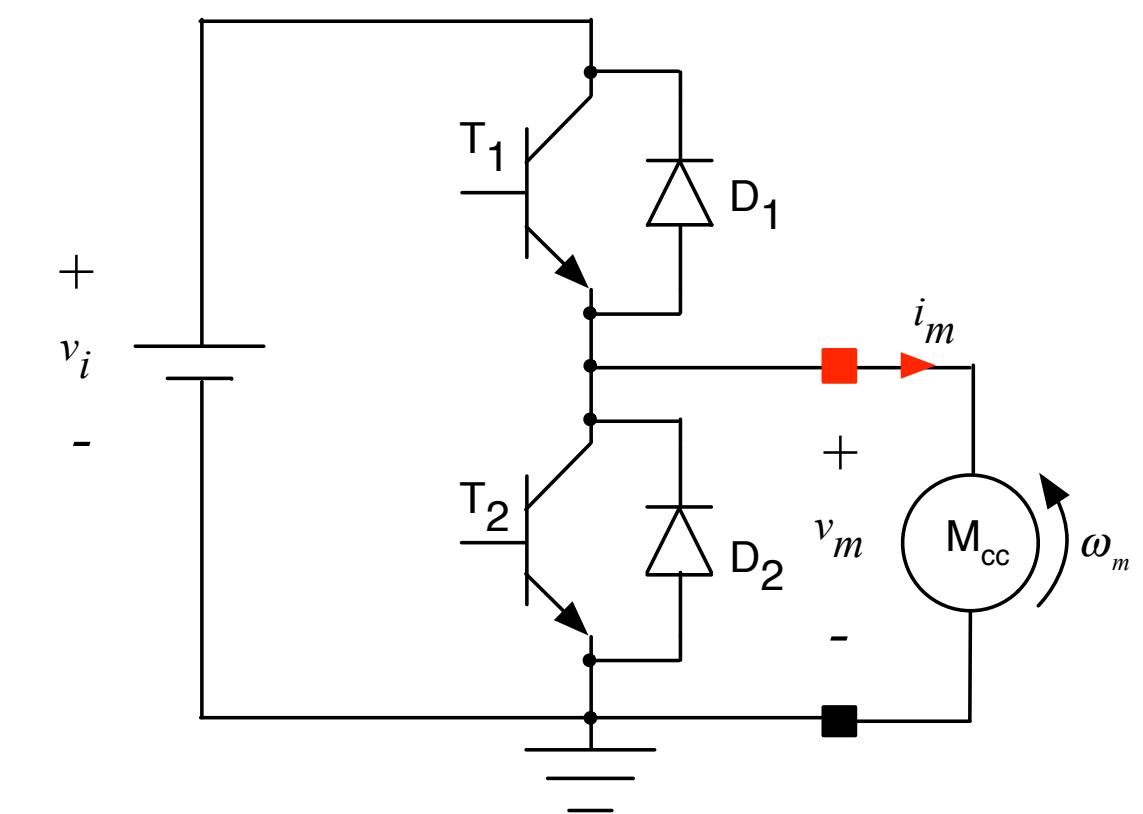
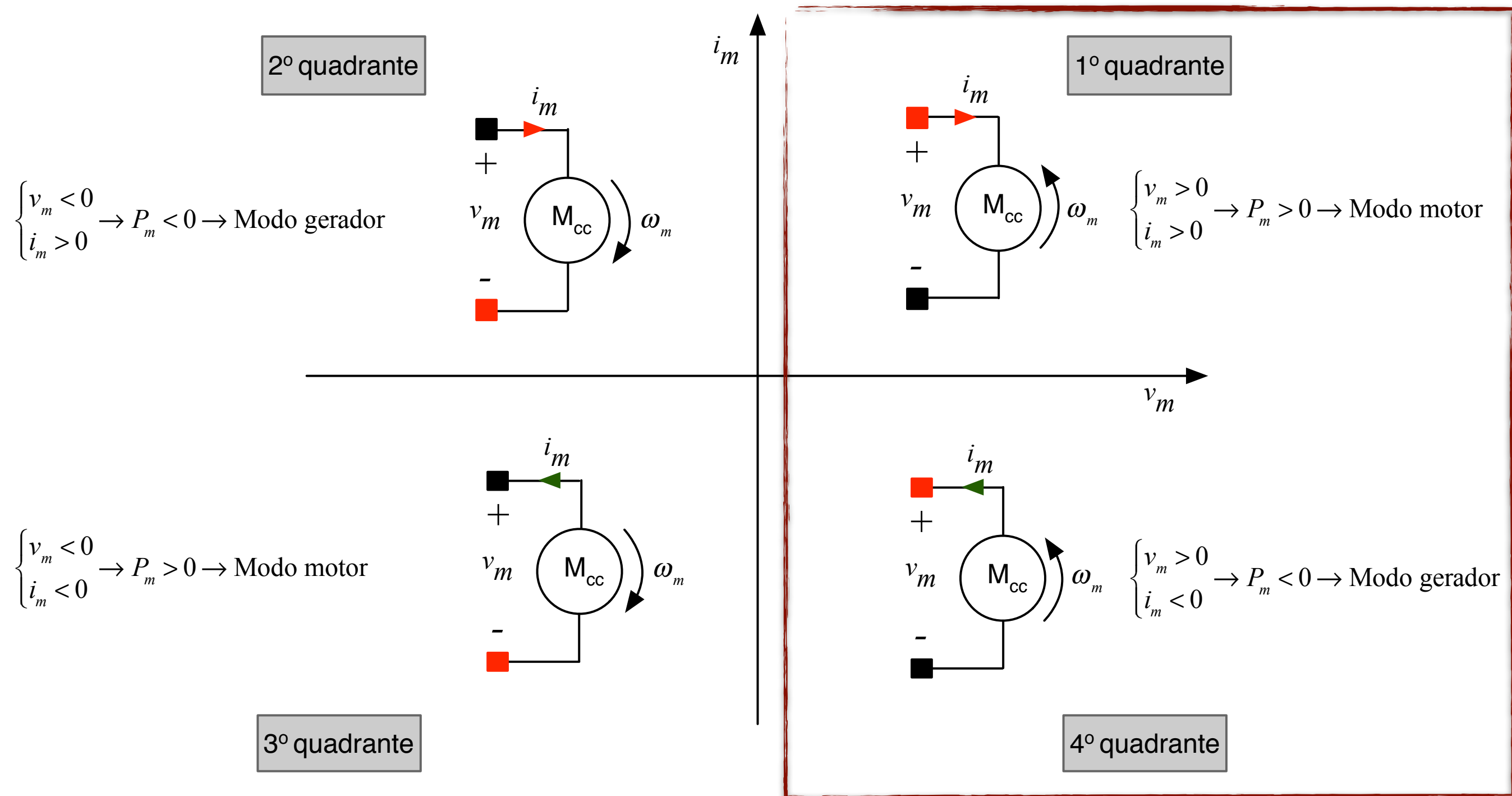


Conversor meia ponte

## Modo gerador

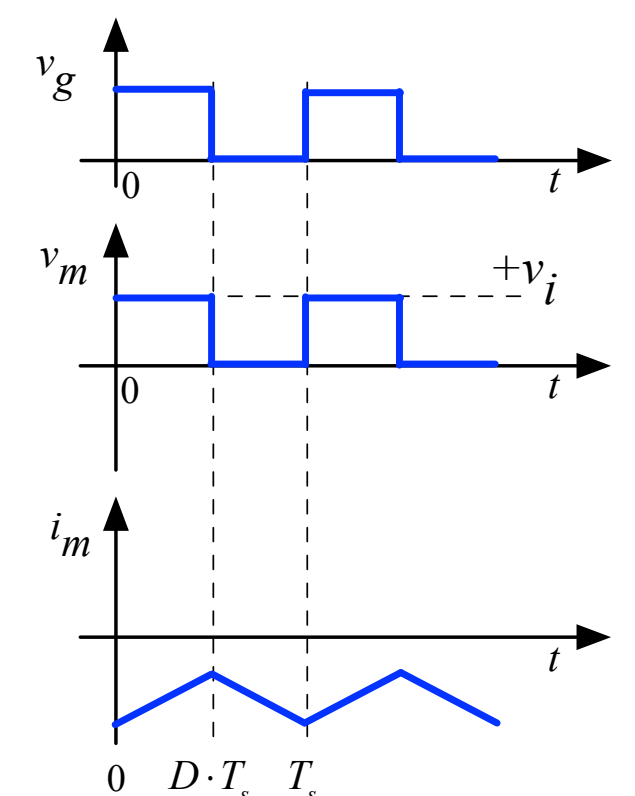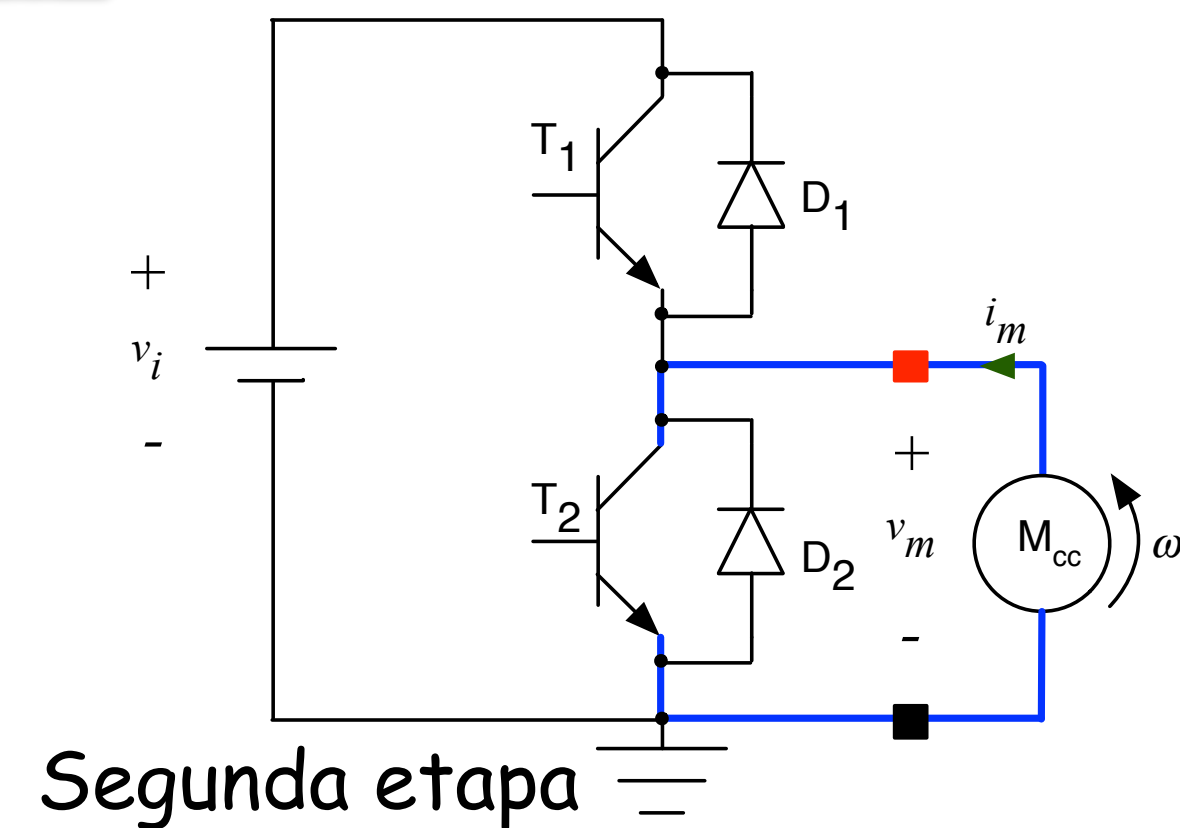
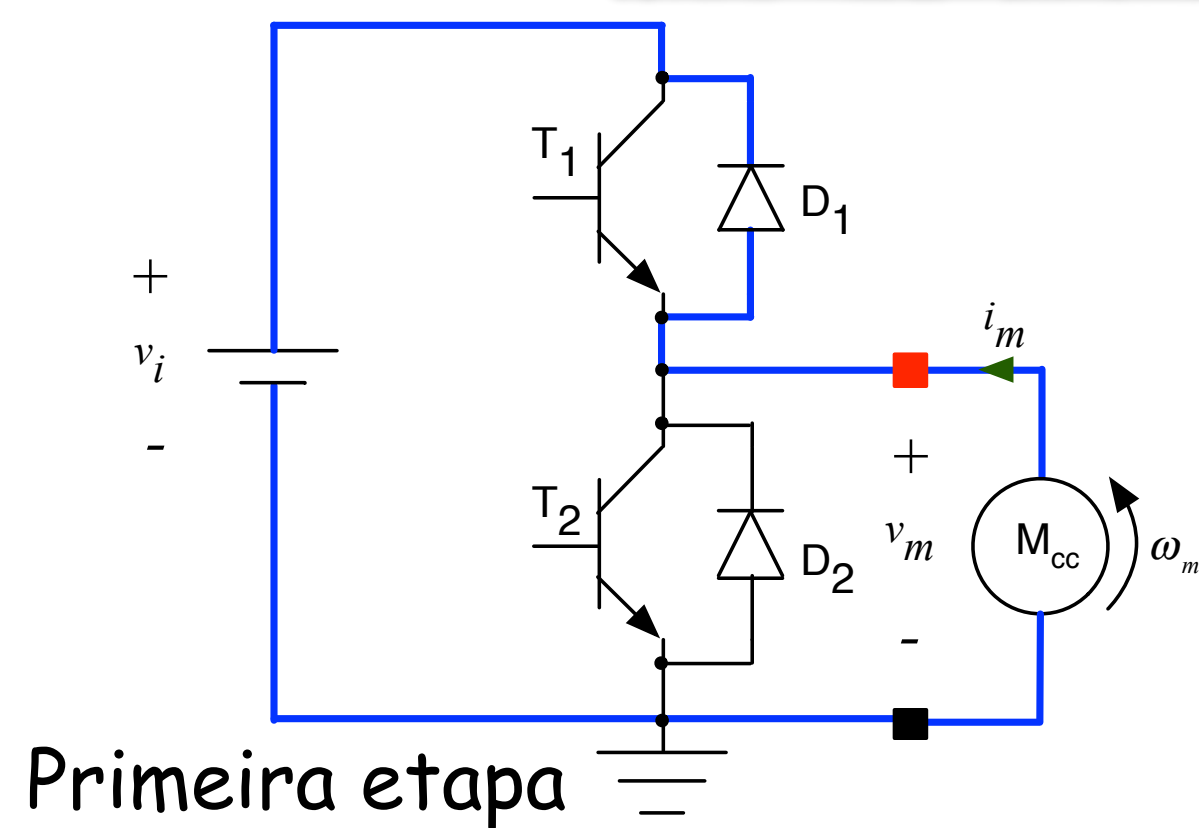


# Quadrantes de Operação

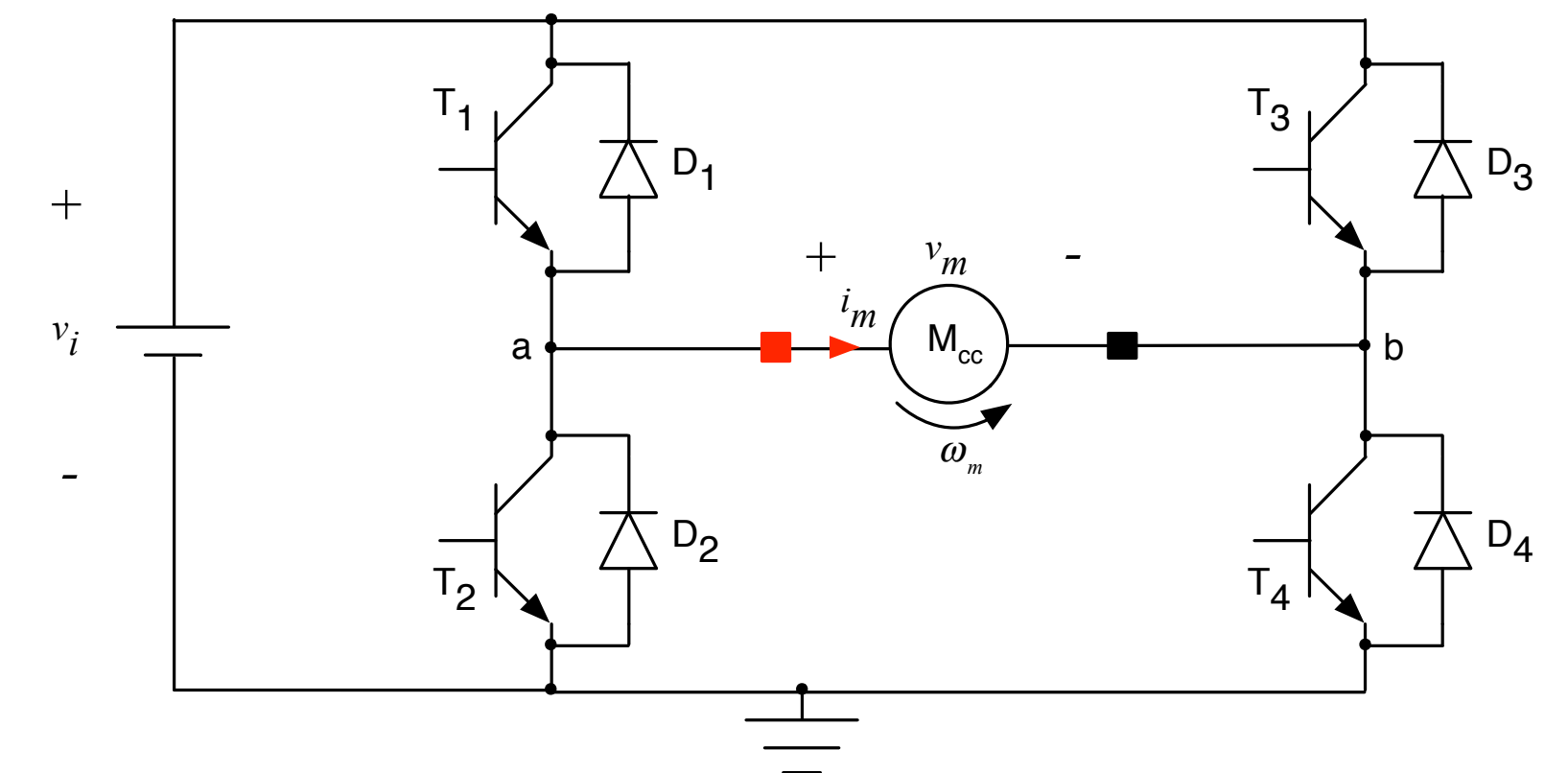
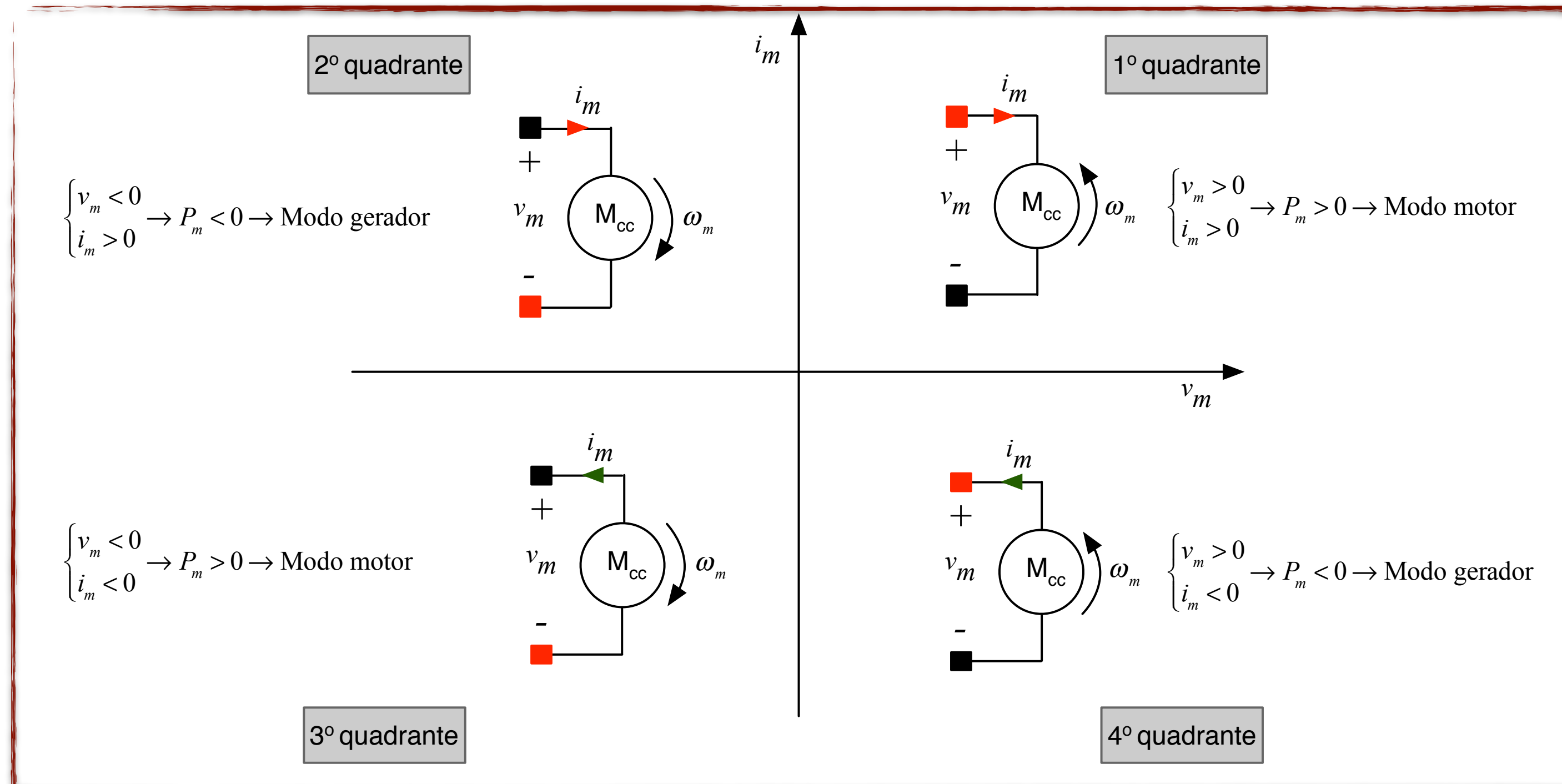


Conversor ponte completa

**Modo motor**

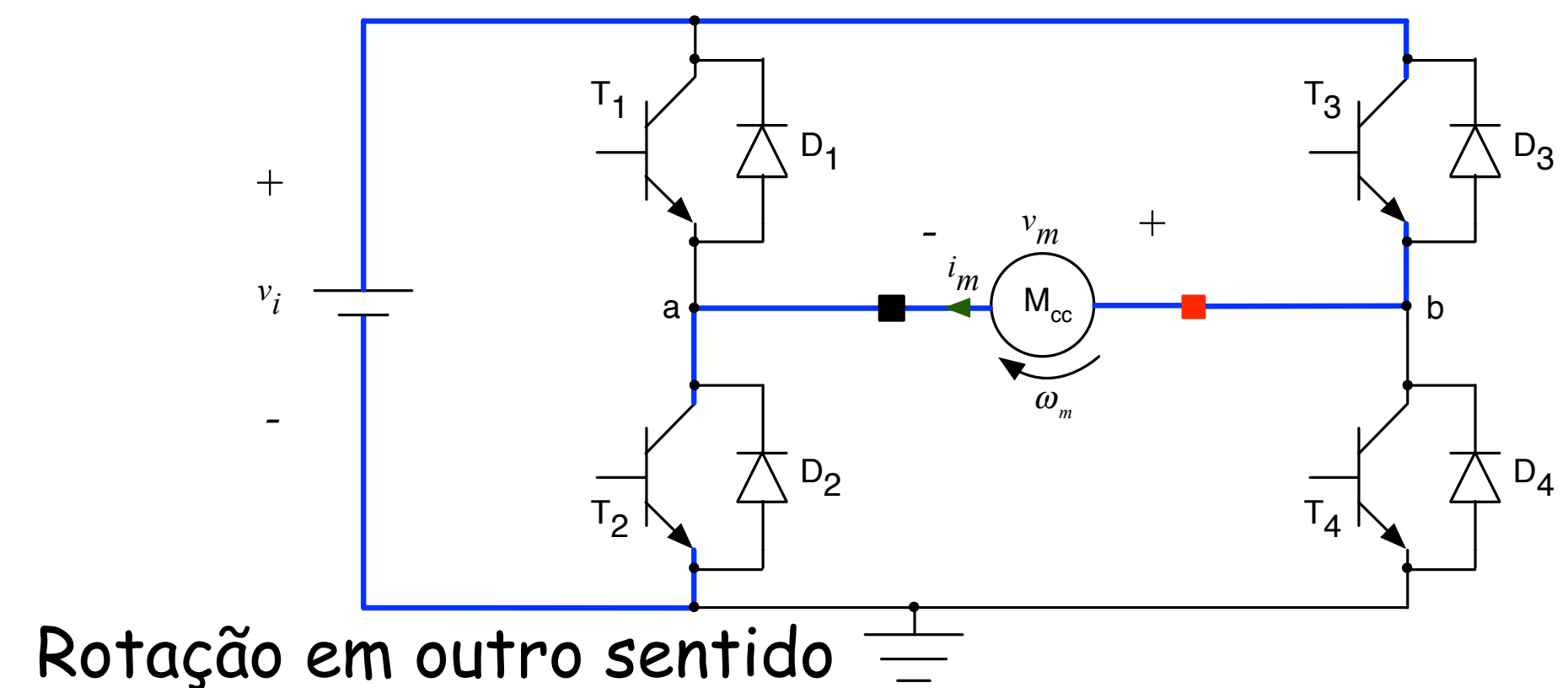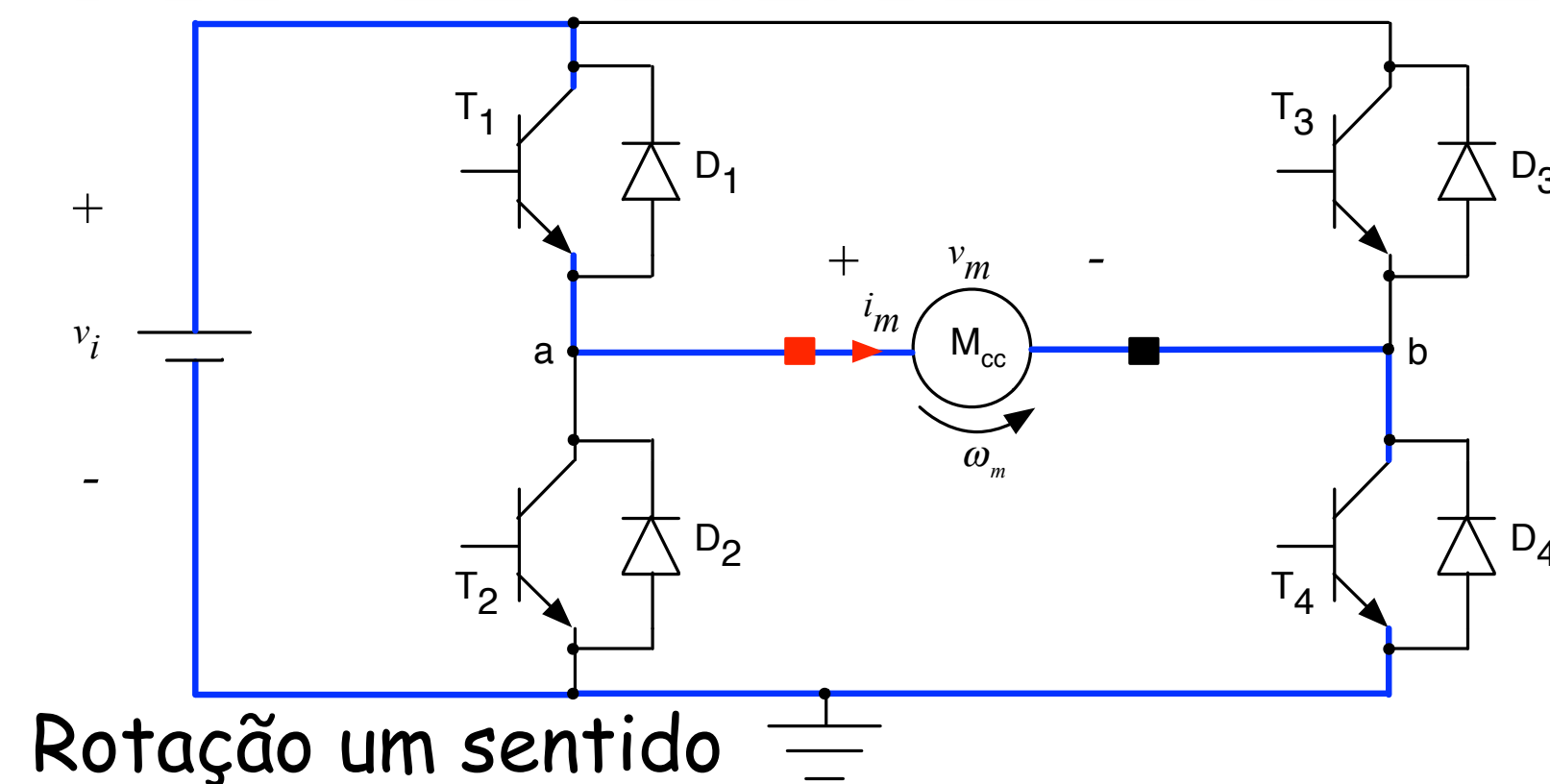


# Quadrantes de Operação

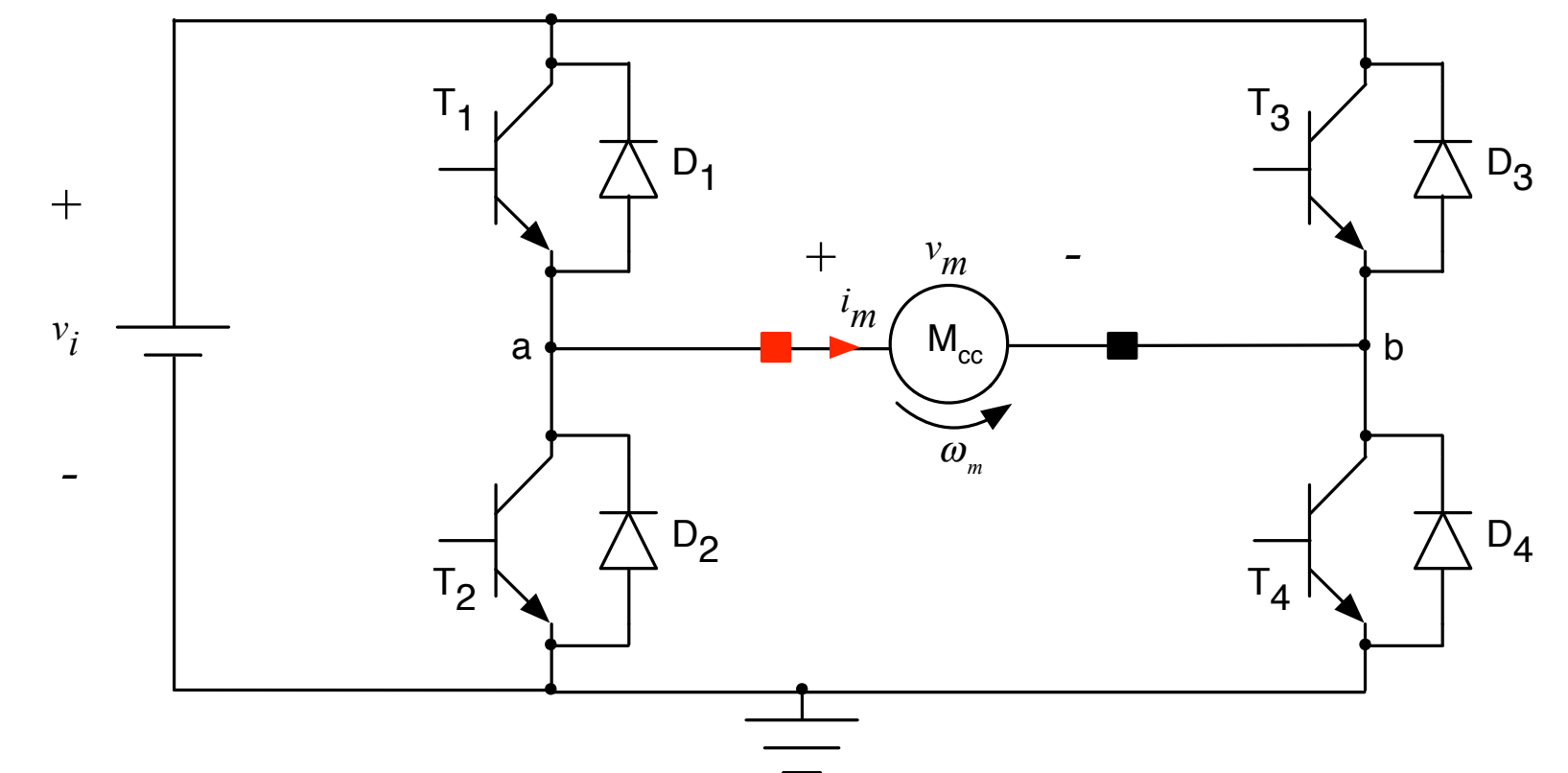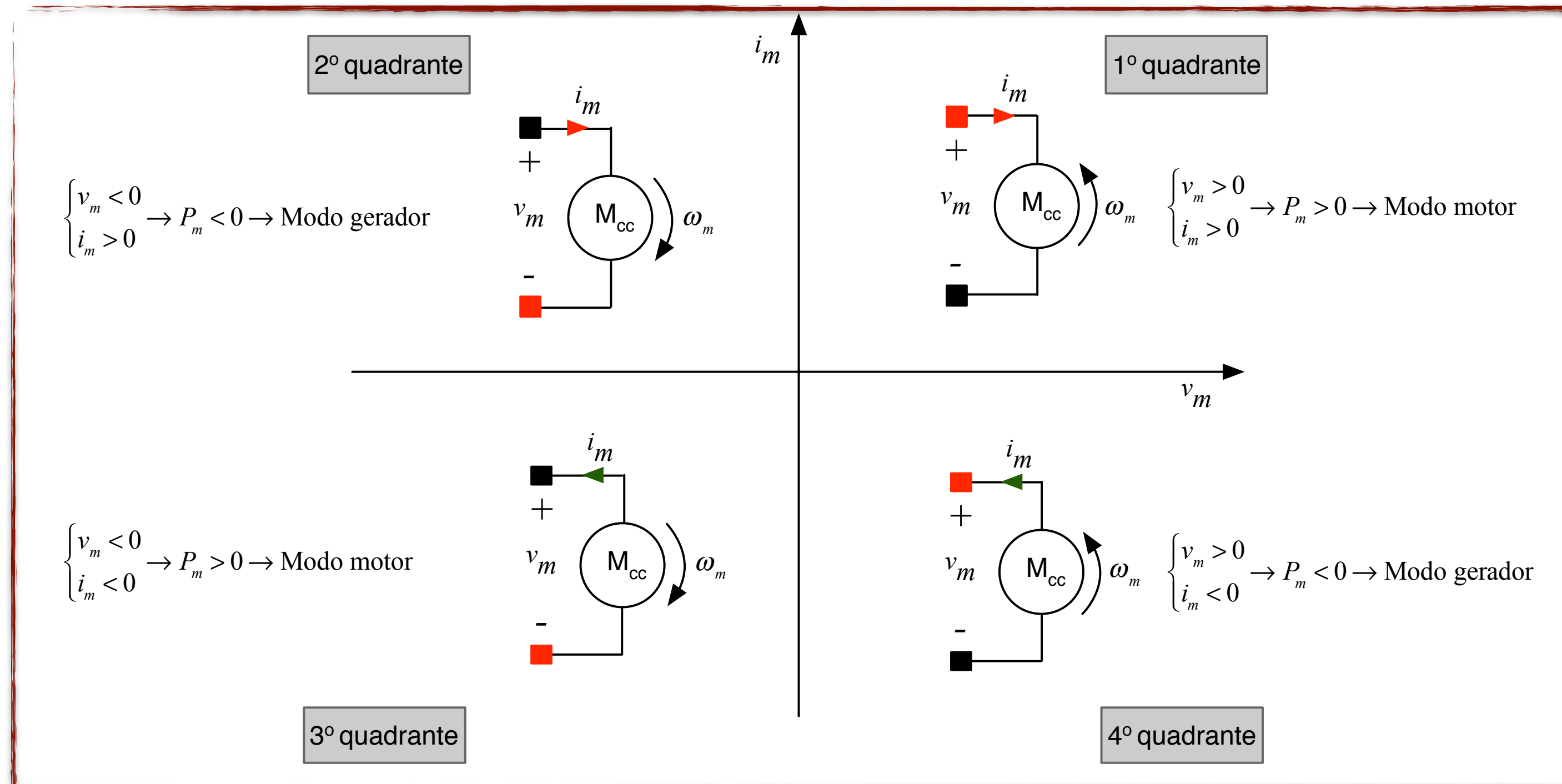


Conversor ponte completa


**Modo gerador**

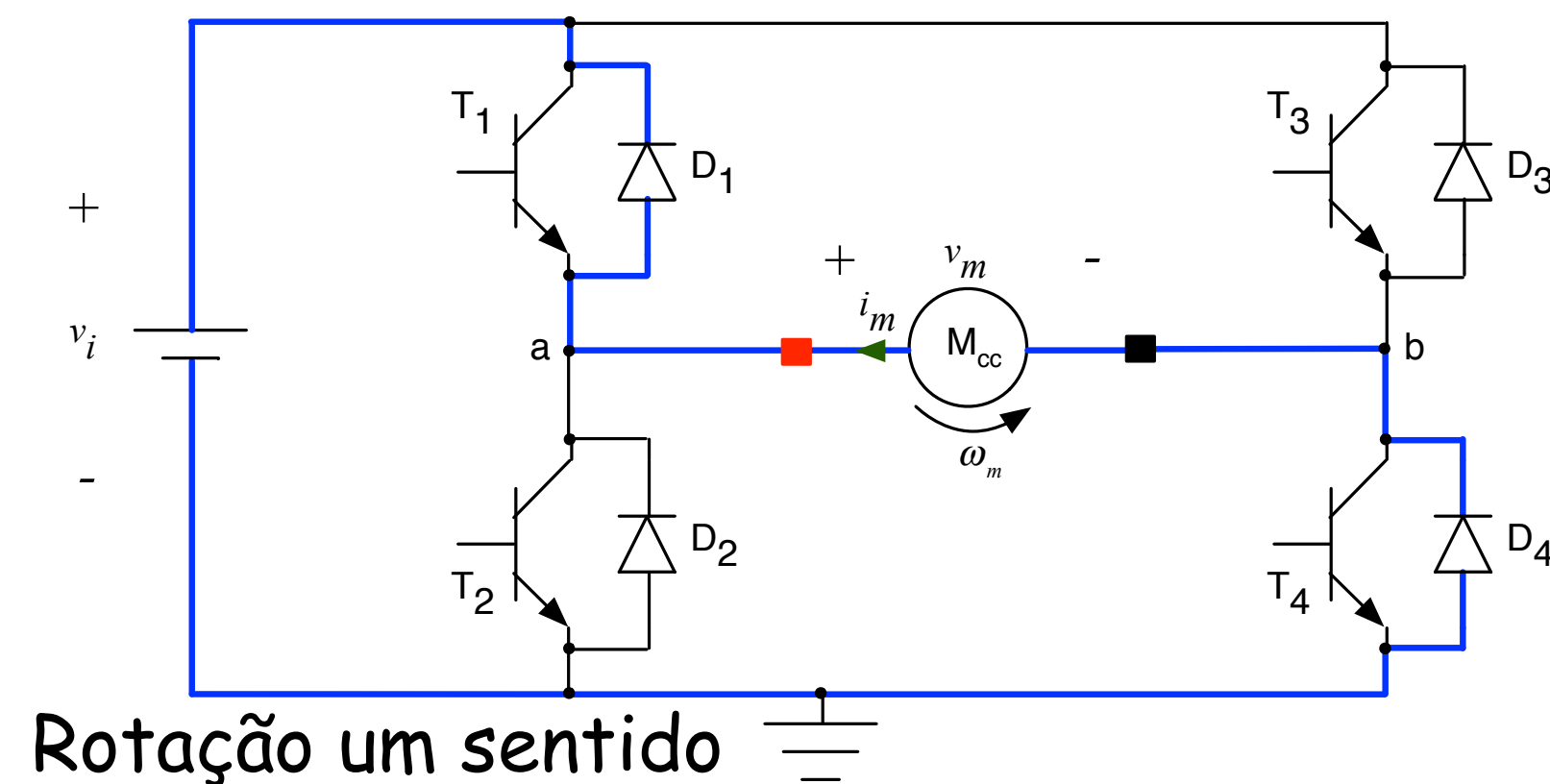

Rotação em outro sentido

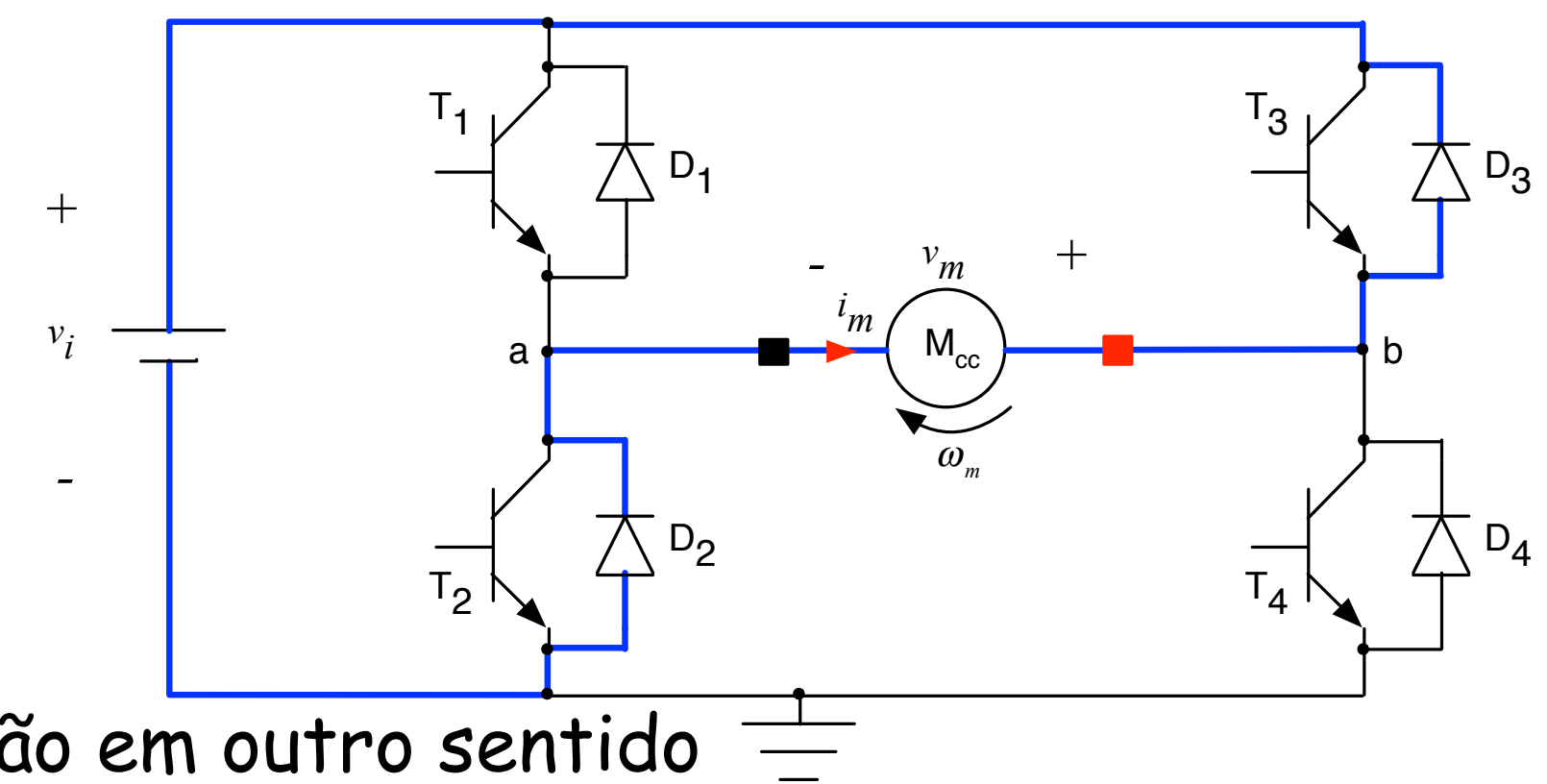



# Modulação PWM

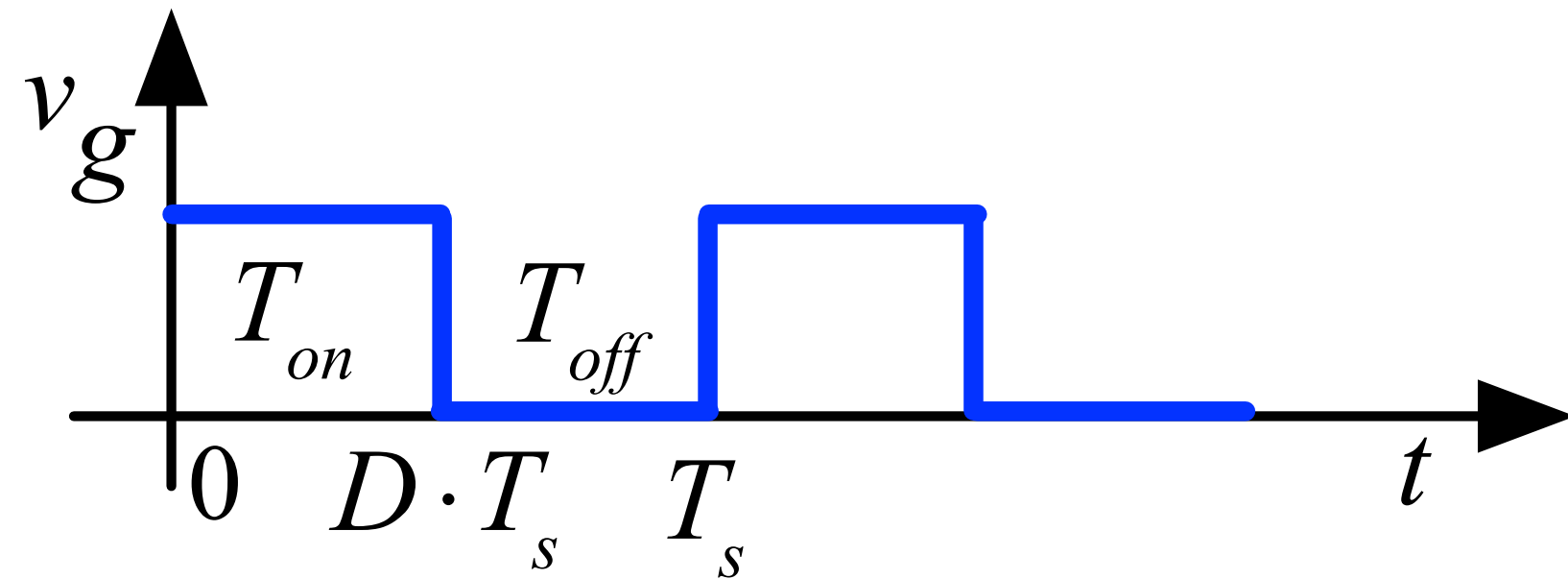

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

$$T_{on} = D \cdot T_s$$
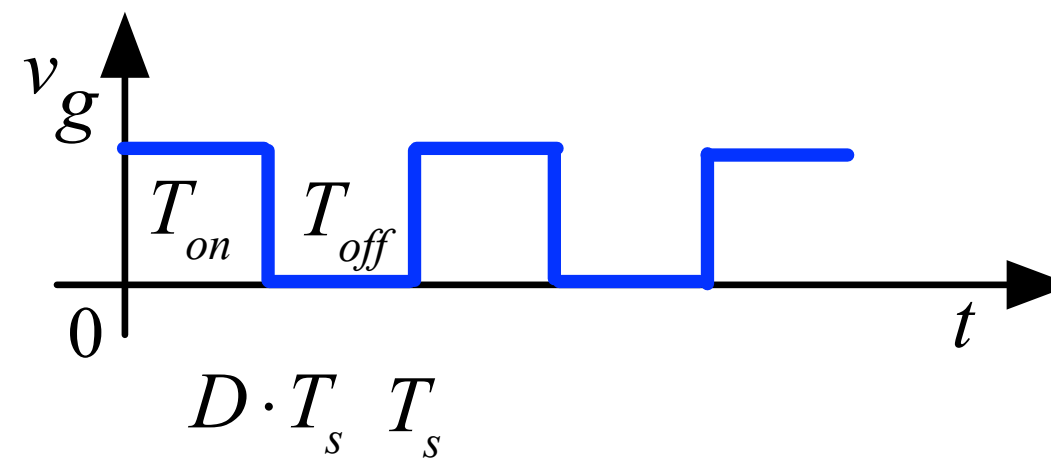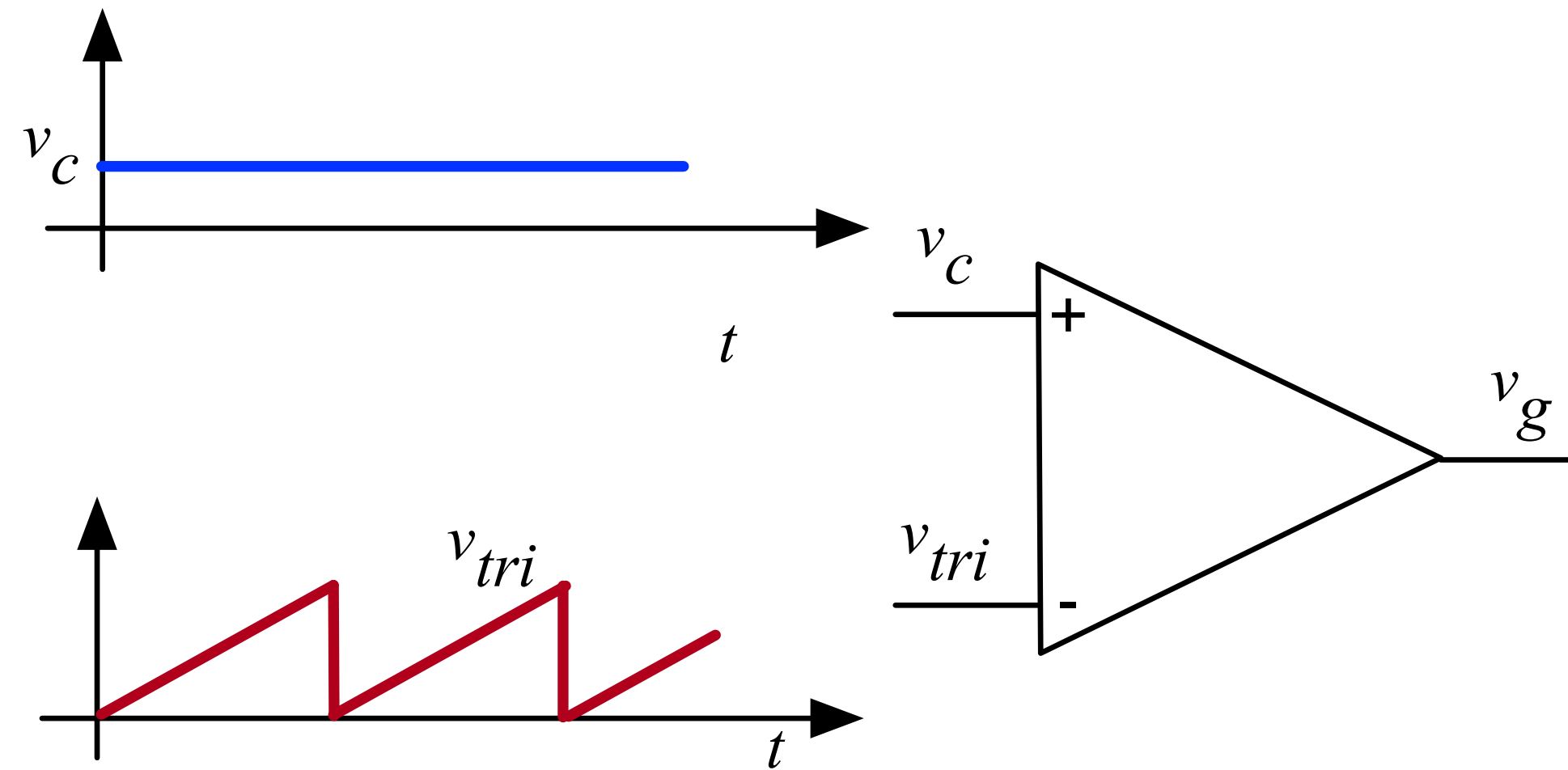
$$T_{of} = T_s - T_{on} = T_s - D \cdot T_s = (1 - D) \cdot T_s$$



$$D = \frac{T_{on}}{T_s}$$


$$D = \frac{V_c}{V_{tri}}$$




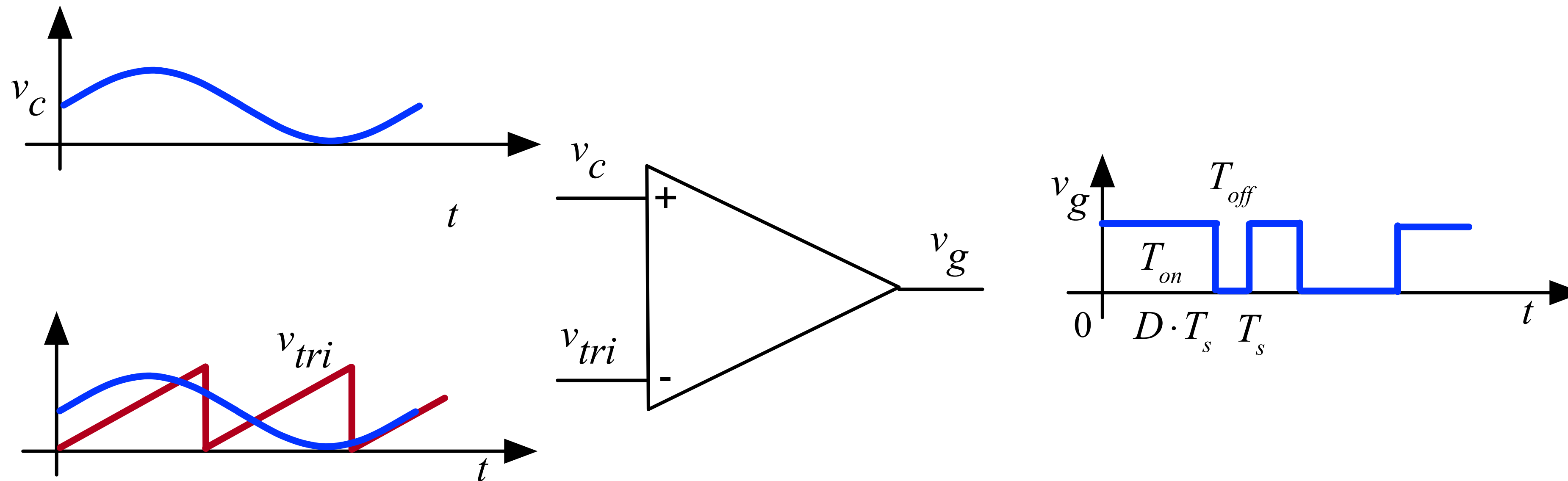
# Modulação PWM Senoidal

$$d(t) = \frac{v_c(t)}{v_{tri}(t)} = \frac{V_c \cdot \text{seno}(t)}{V_{tri}} = \frac{V_c}{V_{tri}} \cdot \text{seno}(t)$$



$$IM = \frac{V_c}{V_{tri}} \rightarrow d(t) = IM \cdot \text{seno}(t)$$



# Modulação PWM Senoidal

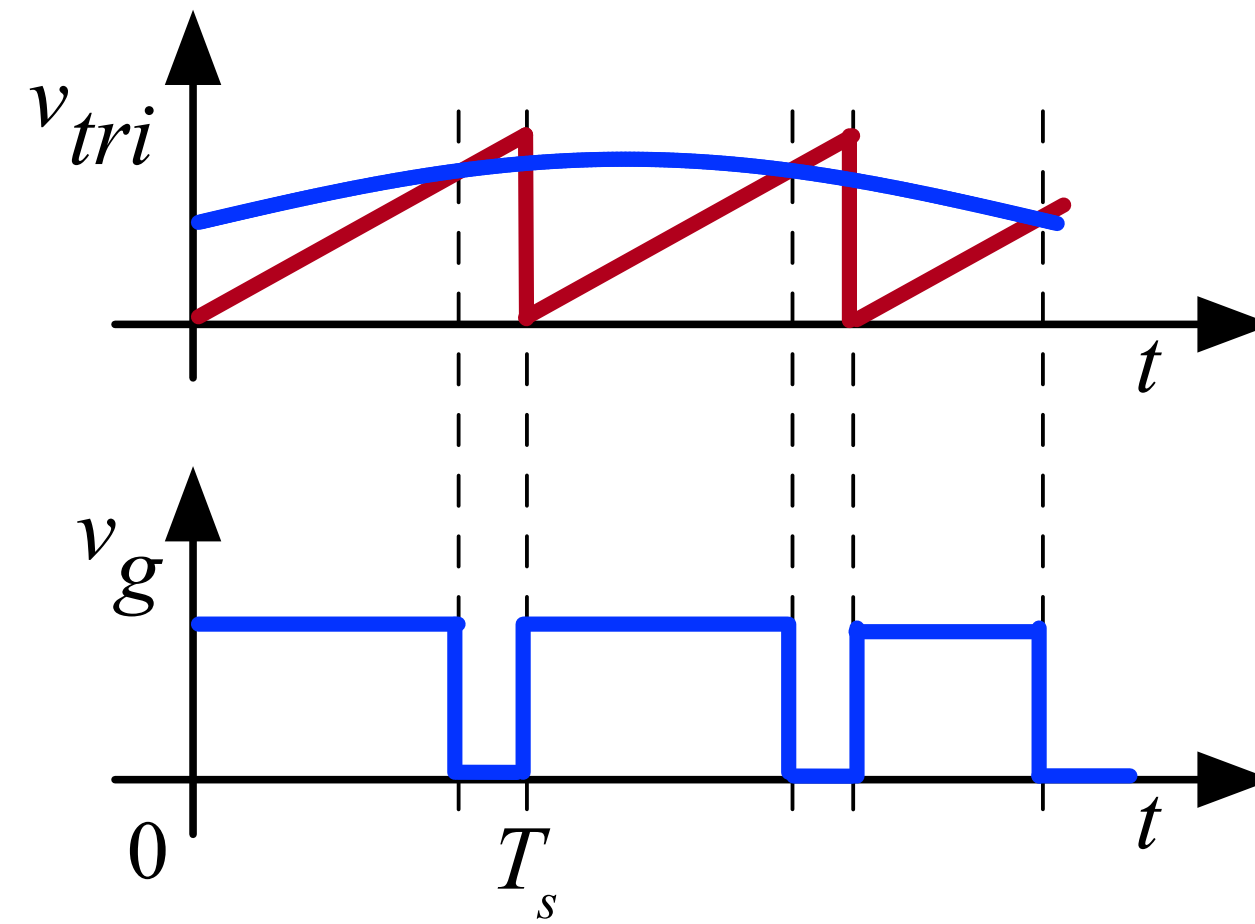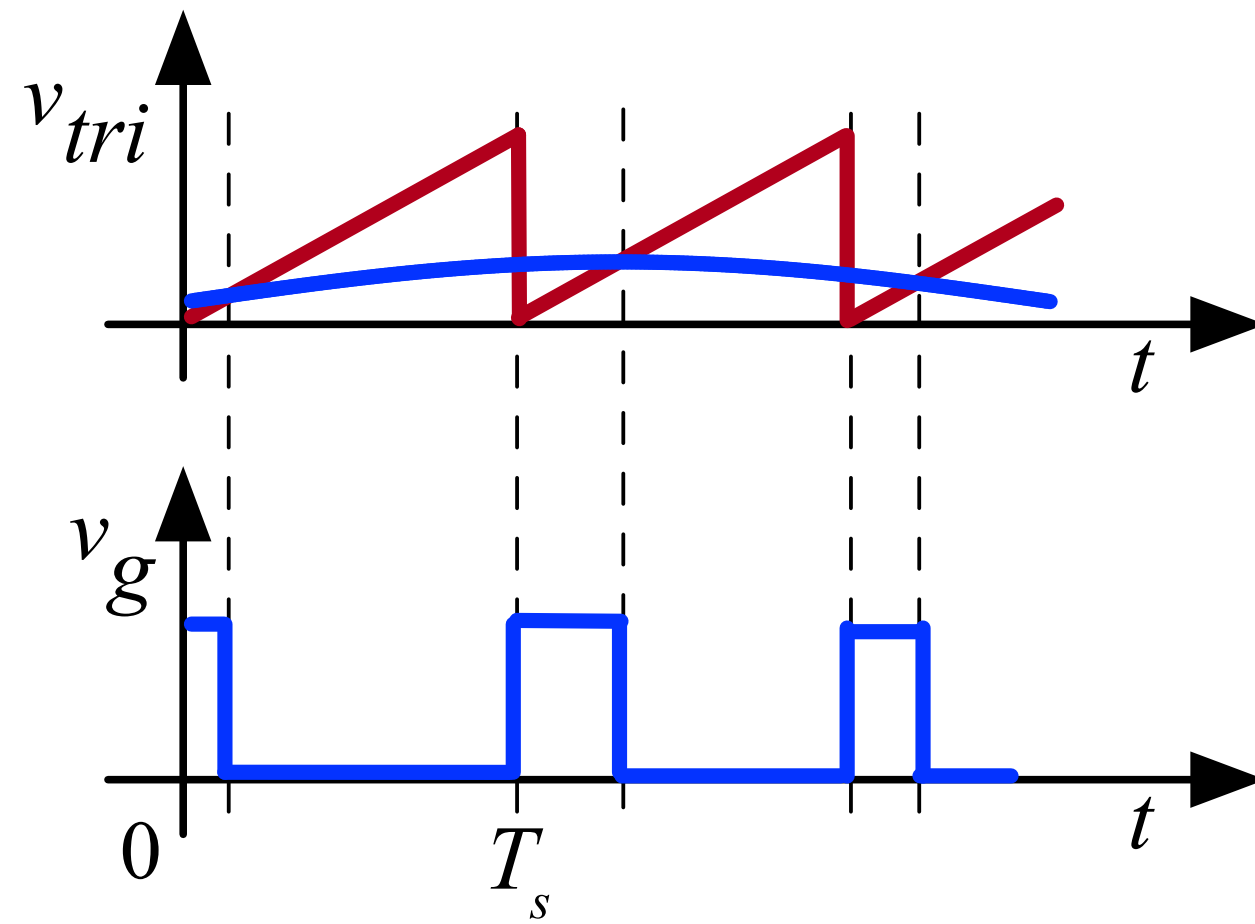


Modificação na amplitude da modulante

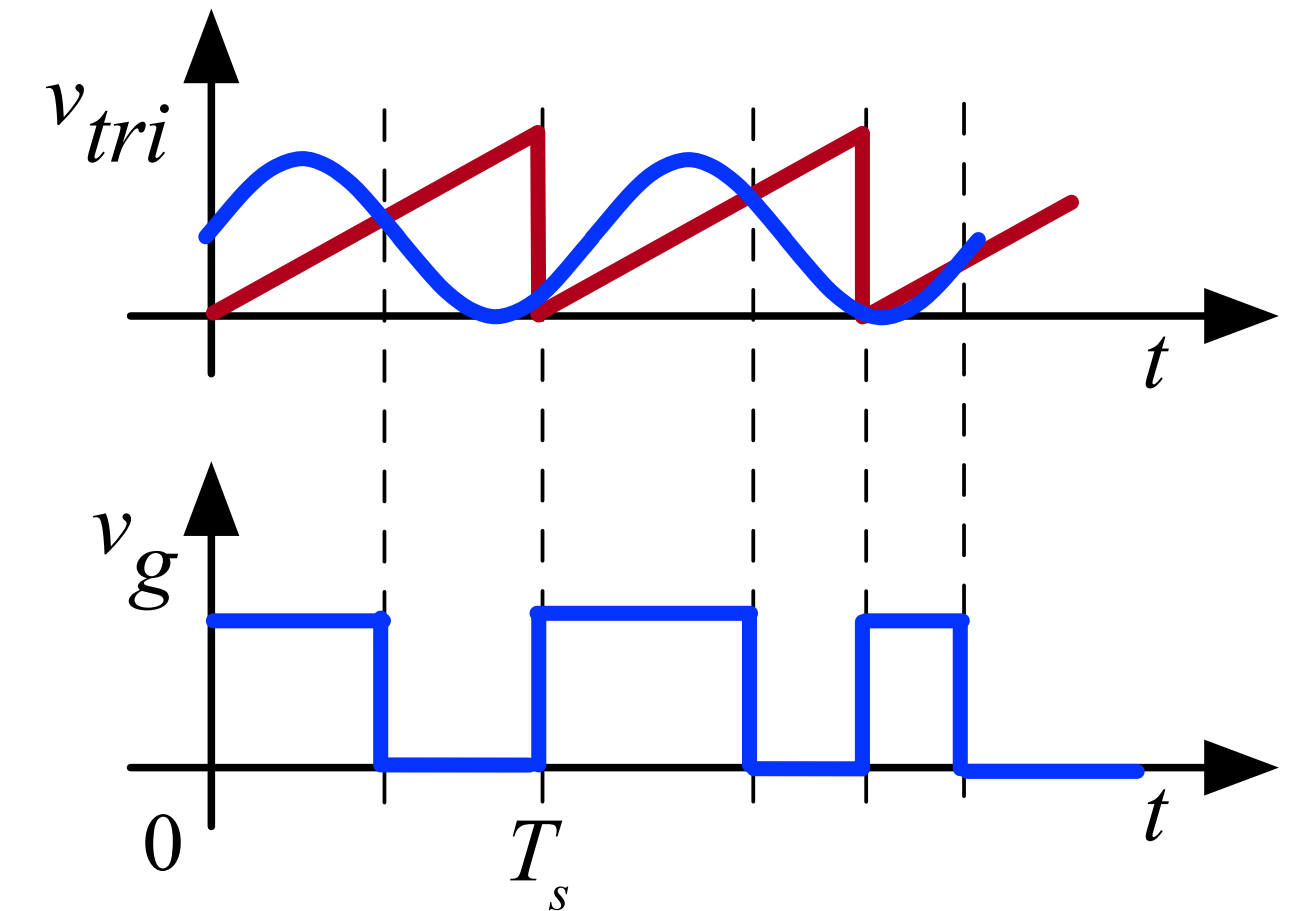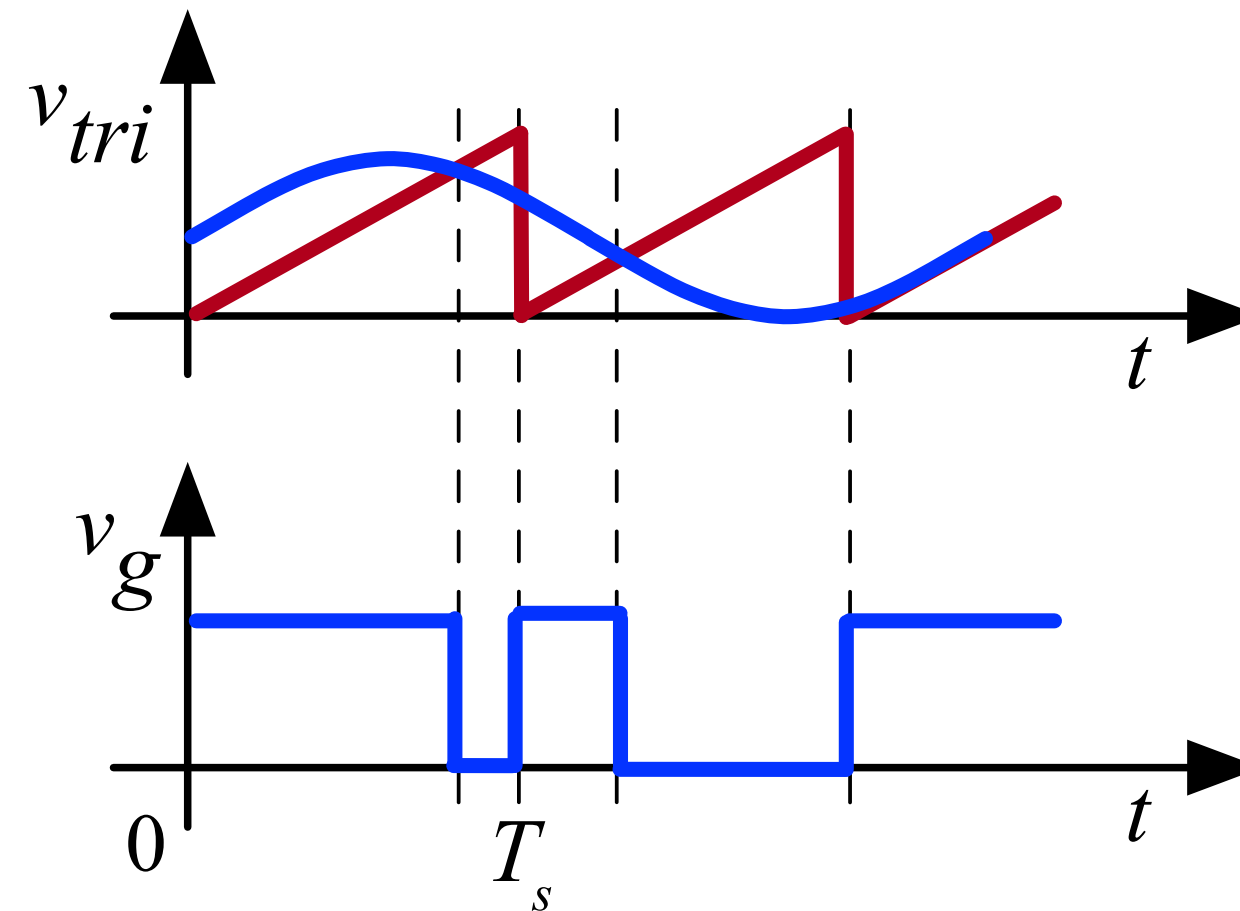


Modificação na frequência da modulante


# Modulação PWM Senoidal

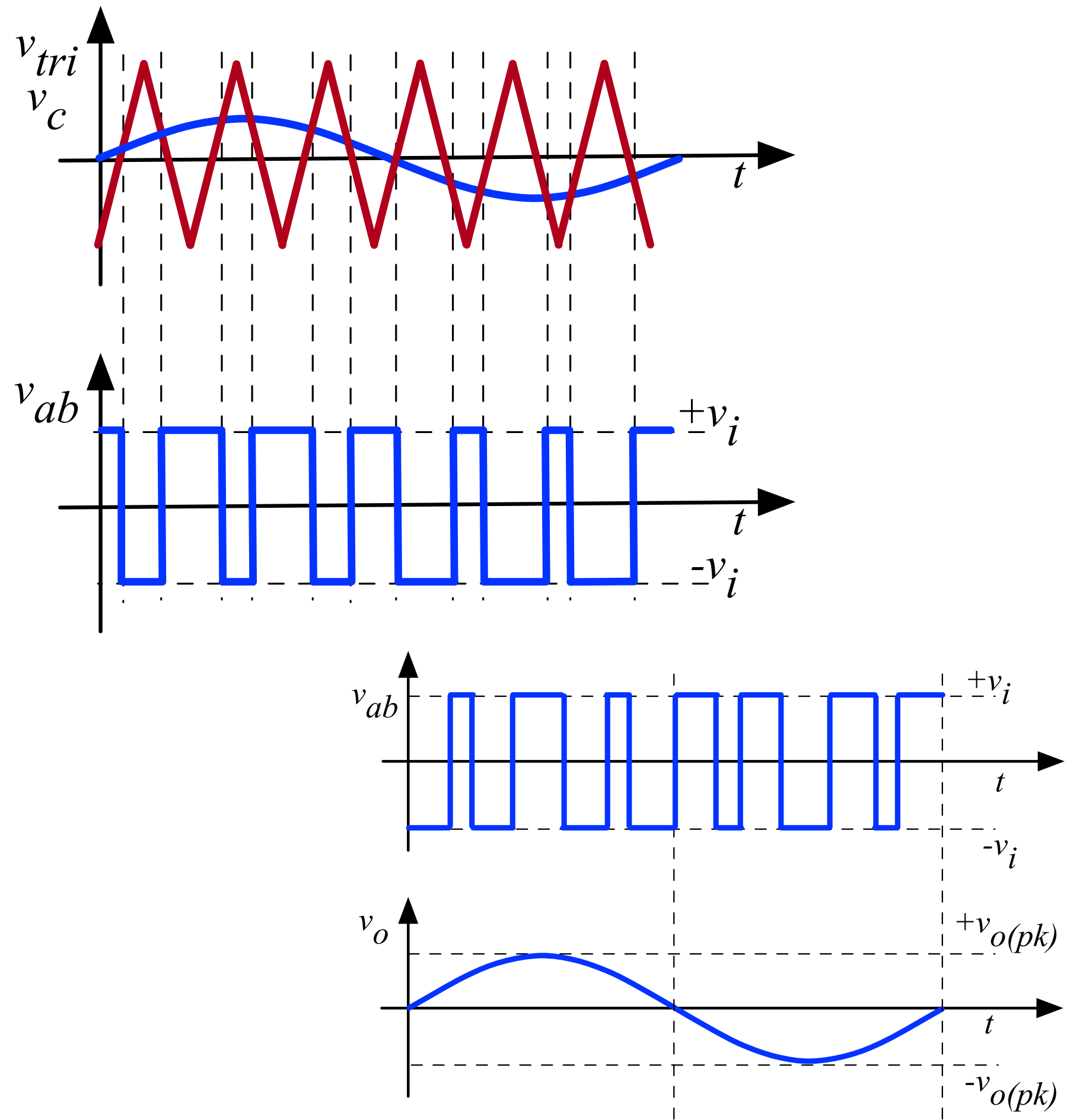


Modulação 2 níveis (bipolar)

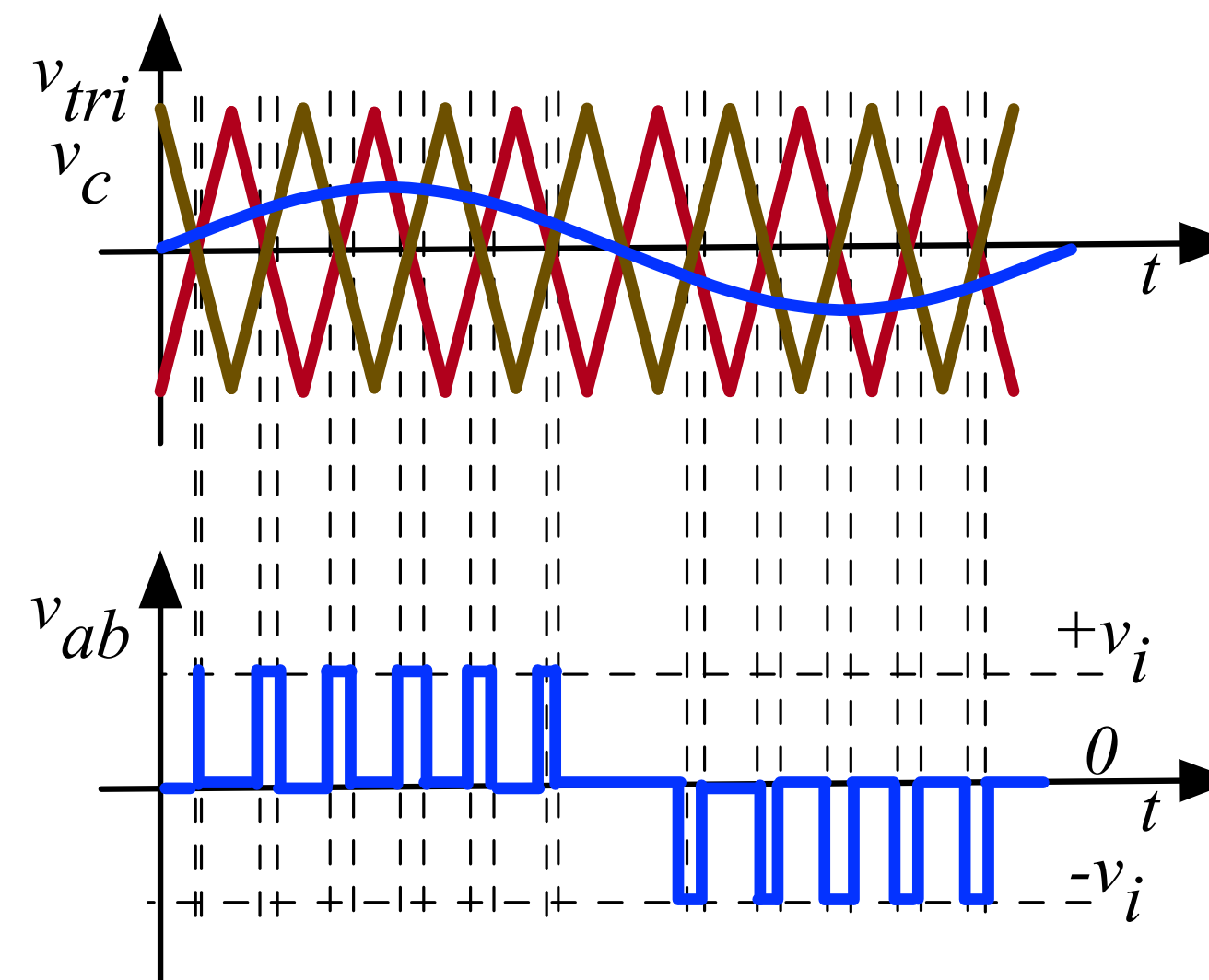

Modulação 3 níveis (unipolar)

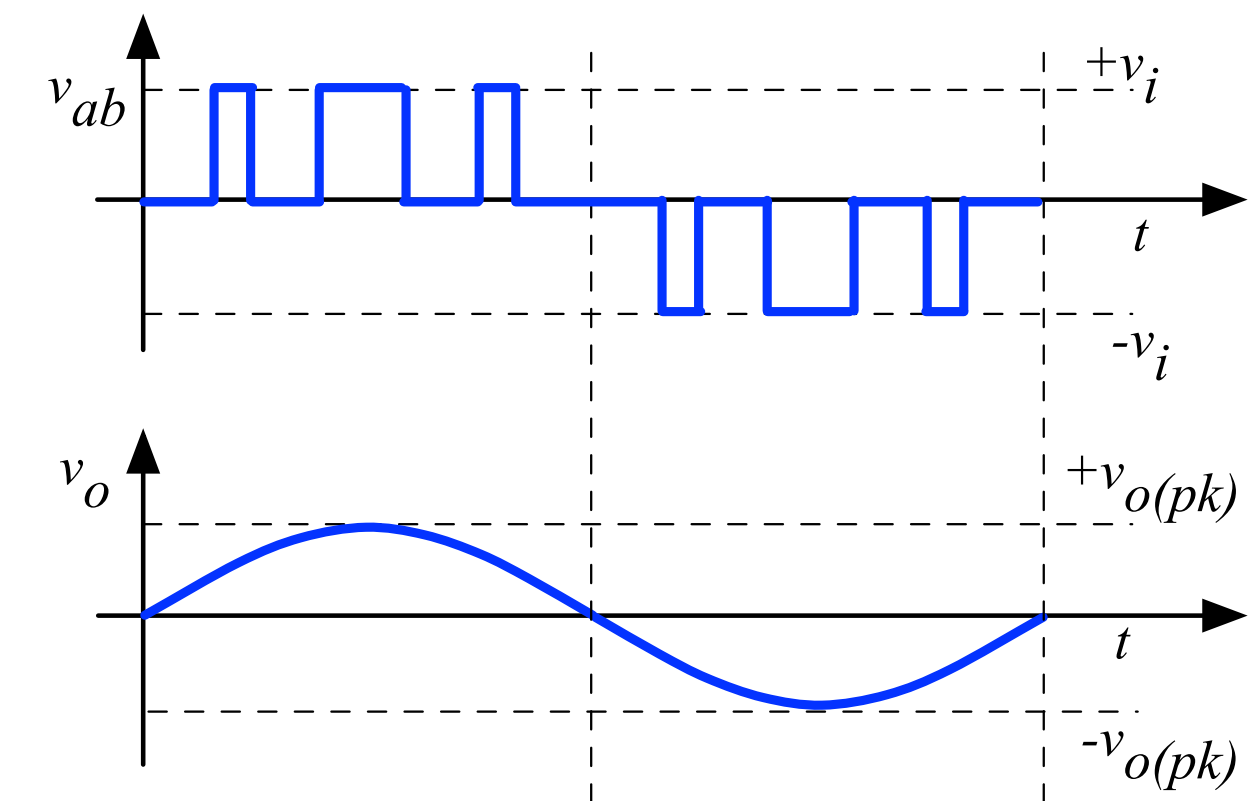

# Princípio de funcionamento

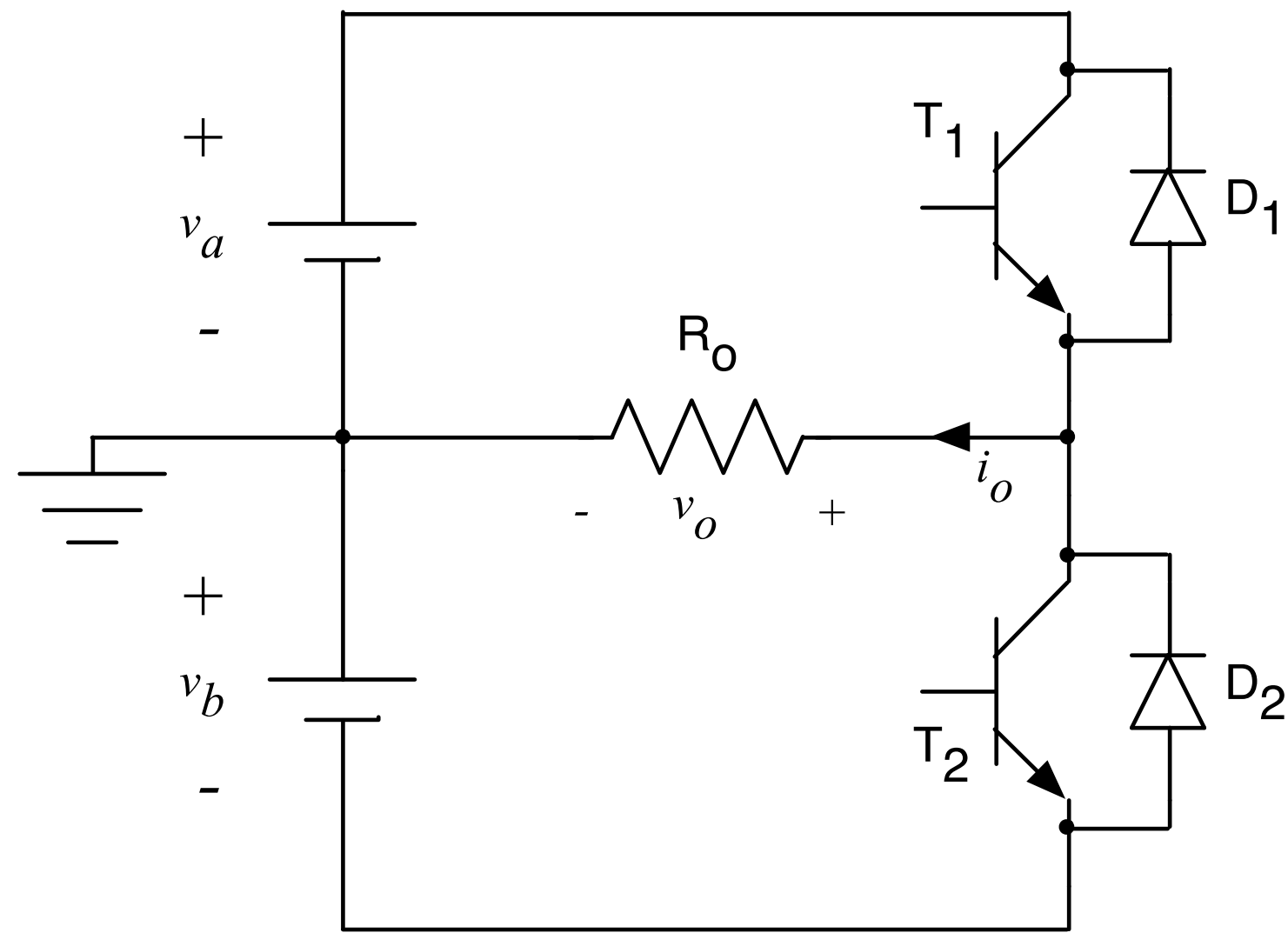

$$\begin{cases} v_a = V_a \\ v_b = V_b \end{cases} \rightarrow \text{definidas}$$


$$+V_{o(\max)} = V_{a(\max)}$$

$$-V_{o(\max)} = V_{b(\max)}$$

$$V_a = V_b = \frac{V_i}{2}$$

$$V_o = \frac{1}{T_s} \cdot V_a \cdot D \cdot T_s + \frac{1}{T_s} \cdot (-V_b) \cdot (1-D) \cdot T_s$$

$$V_o = V_a \cdot D - V_b \cdot (1-D)$$

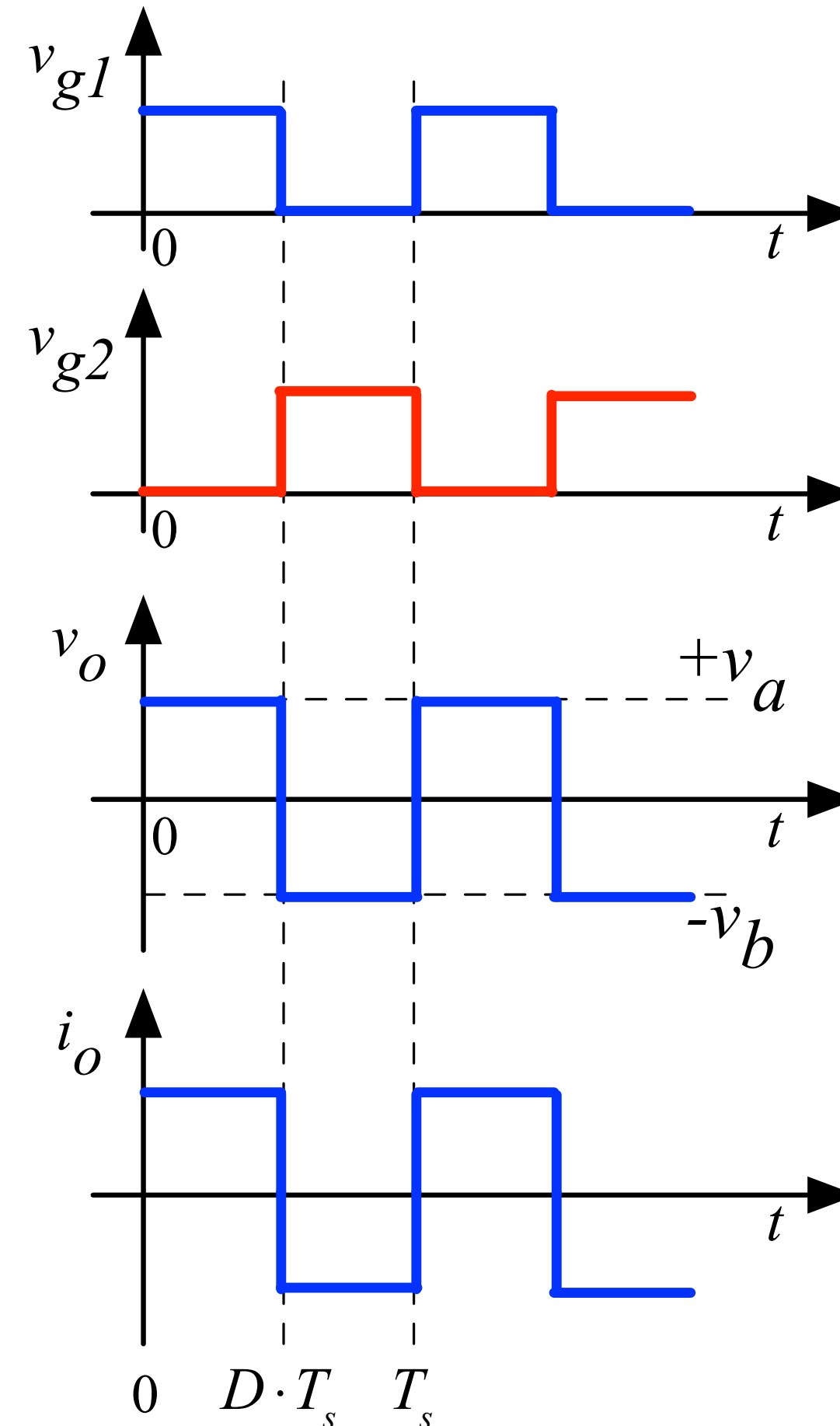


$$V_o = \frac{V_i}{2} \cdot (2 \cdot D - 1)$$






$$V_o = \begin{cases} D=0 \rightarrow -\frac{V_i}{2} \\ D=0,5 \rightarrow 0 \\ D=1 \rightarrow +\frac{V_i}{2} \end{cases}$$

$$D = \frac{1}{2} + \frac{V_o}{V_i}$$


# Princípio de funcionamento

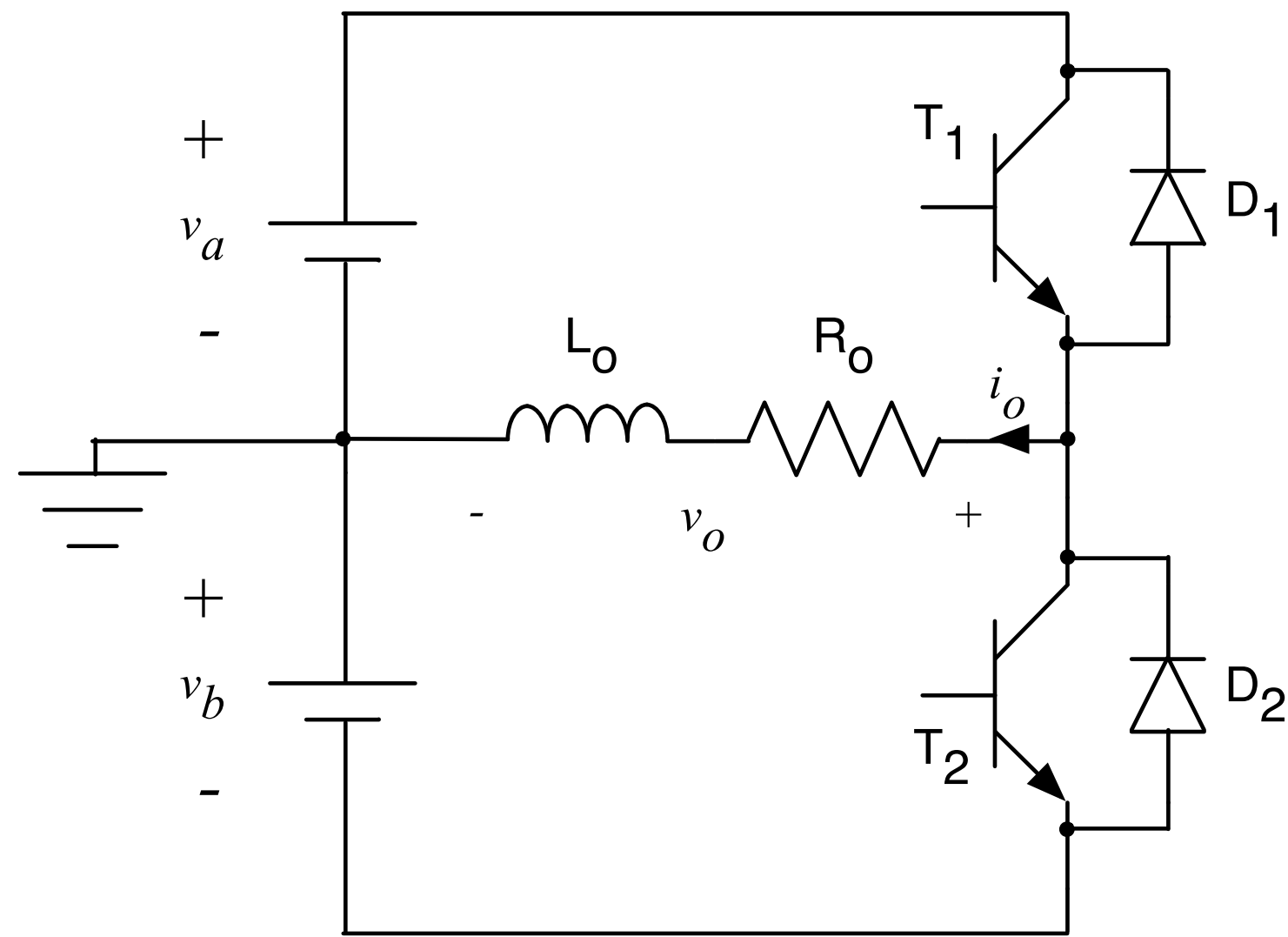

## Tempo morto

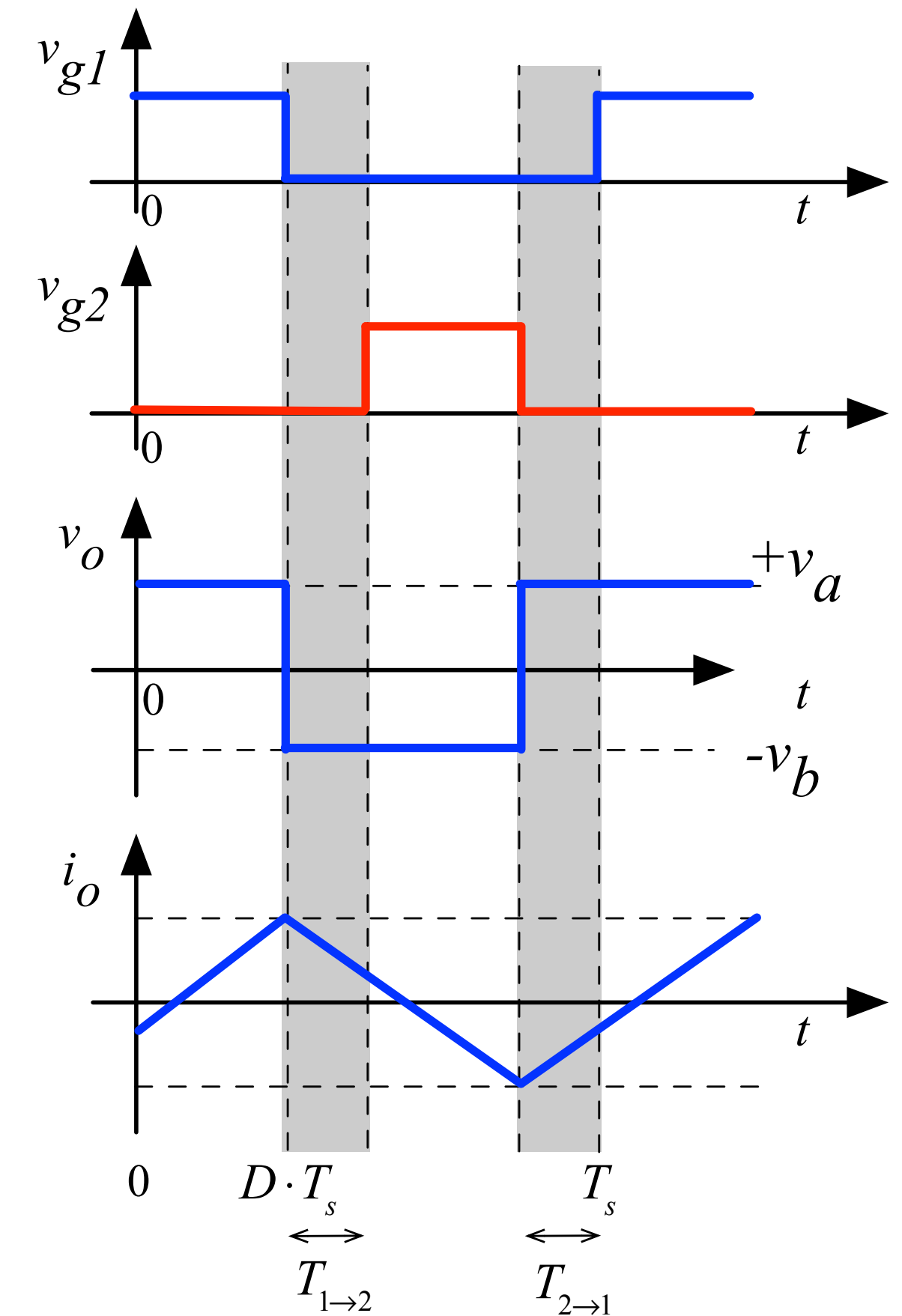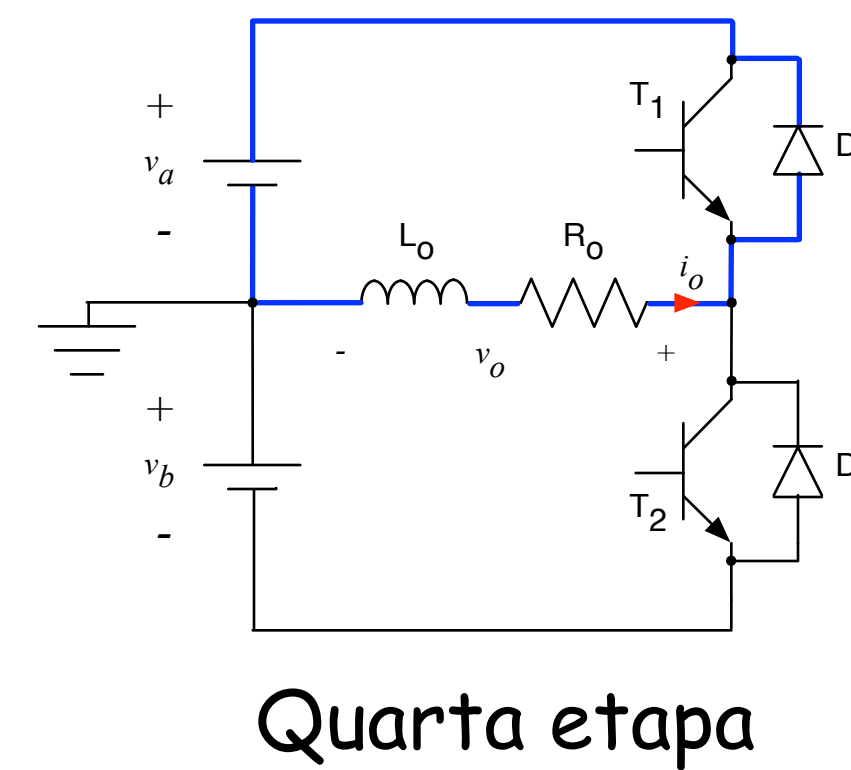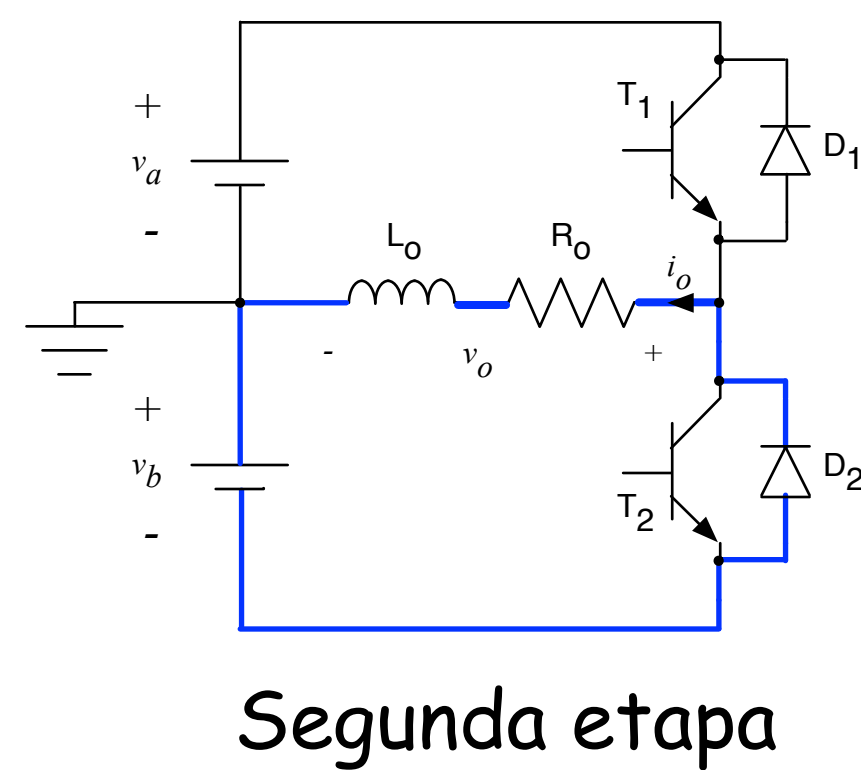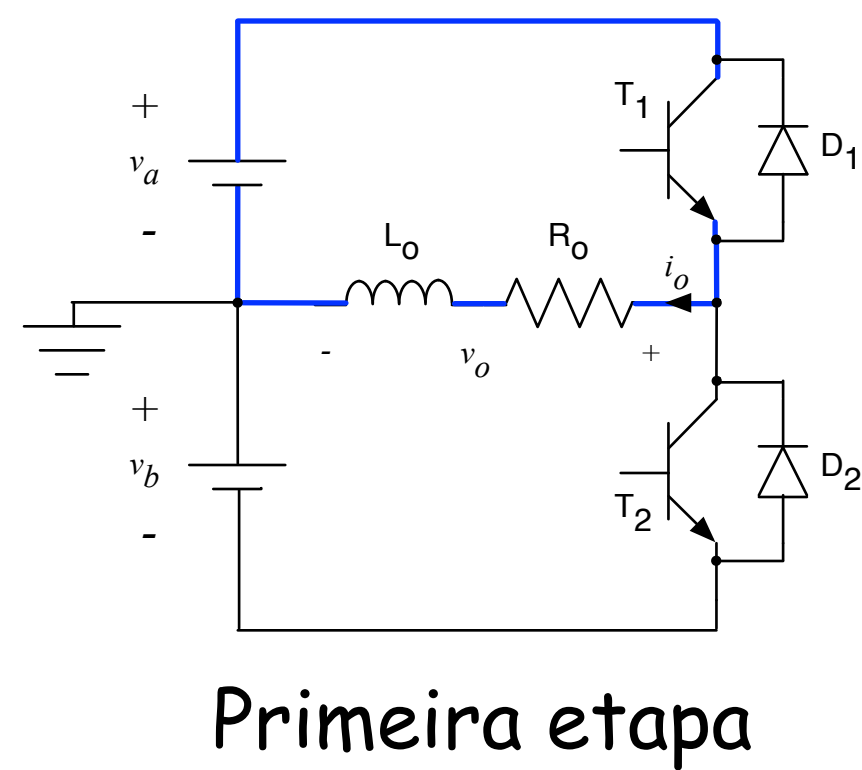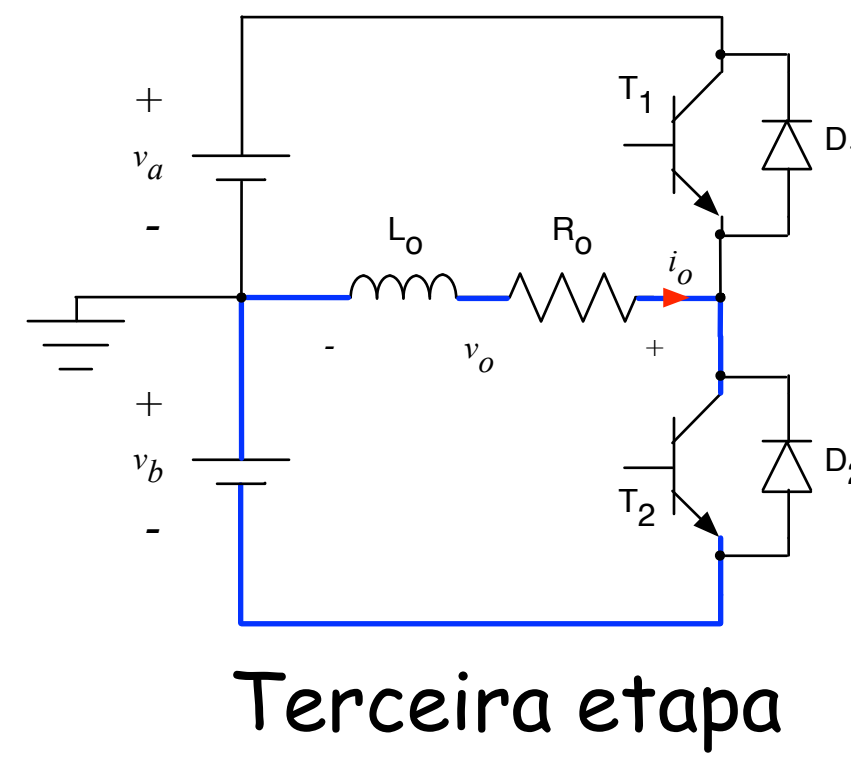


# Conversor Meia Ponte

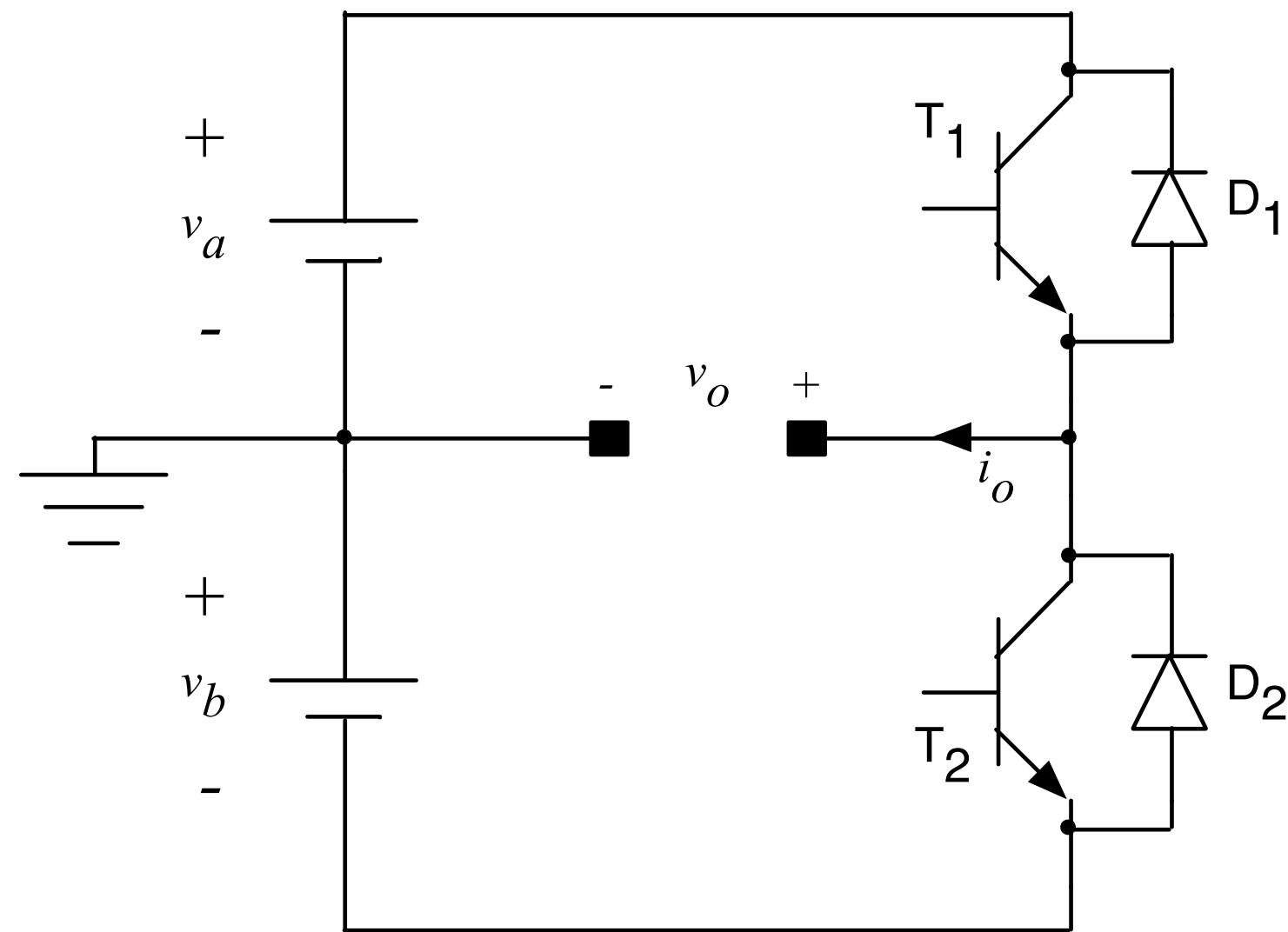


$$V_{o(ef)} = \frac{V_i}{2} \rightarrow V_a = V_b = \frac{V_i}{2}$$


## Onda Quadrada

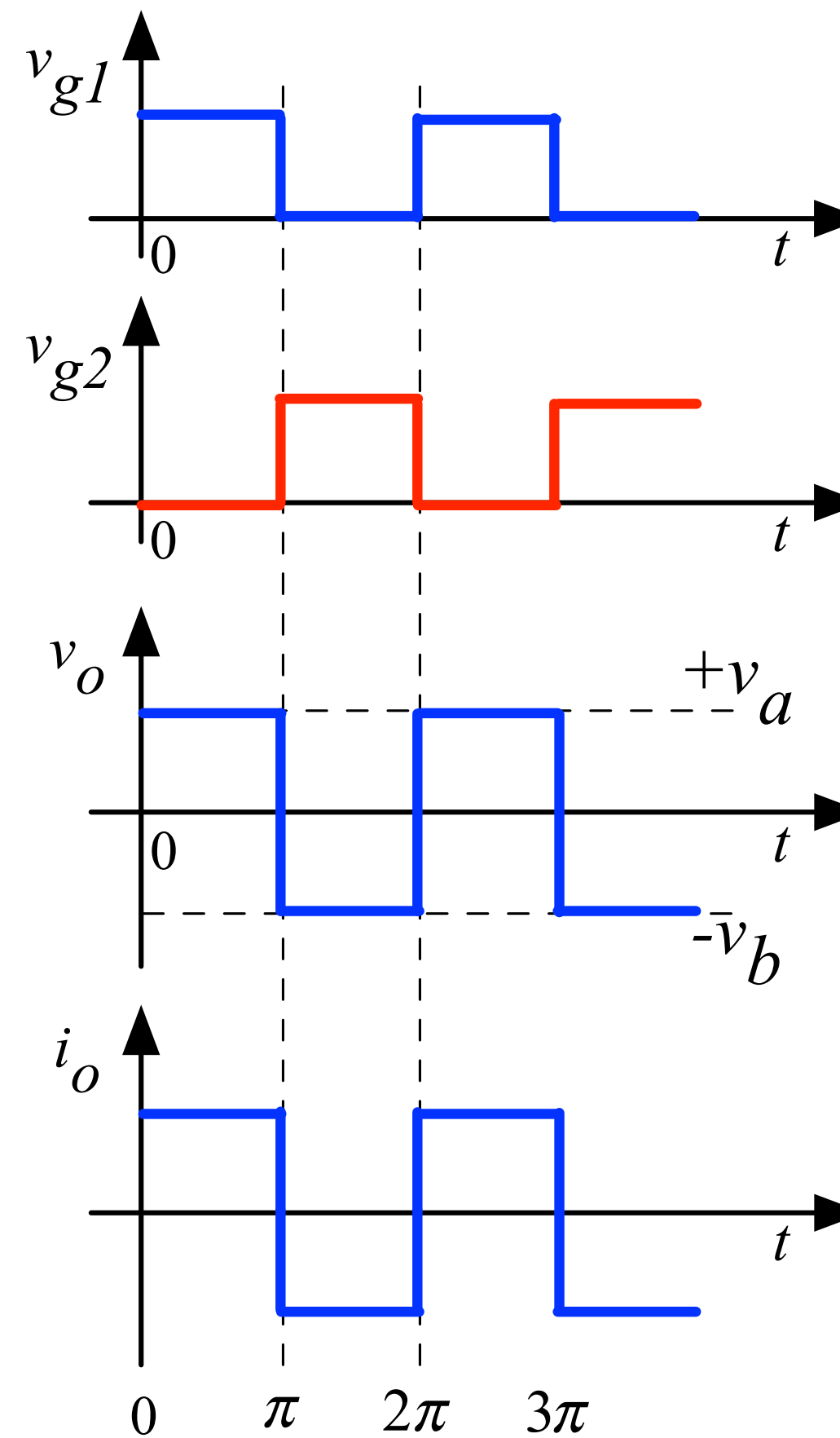

# Conversor Meia Ponte

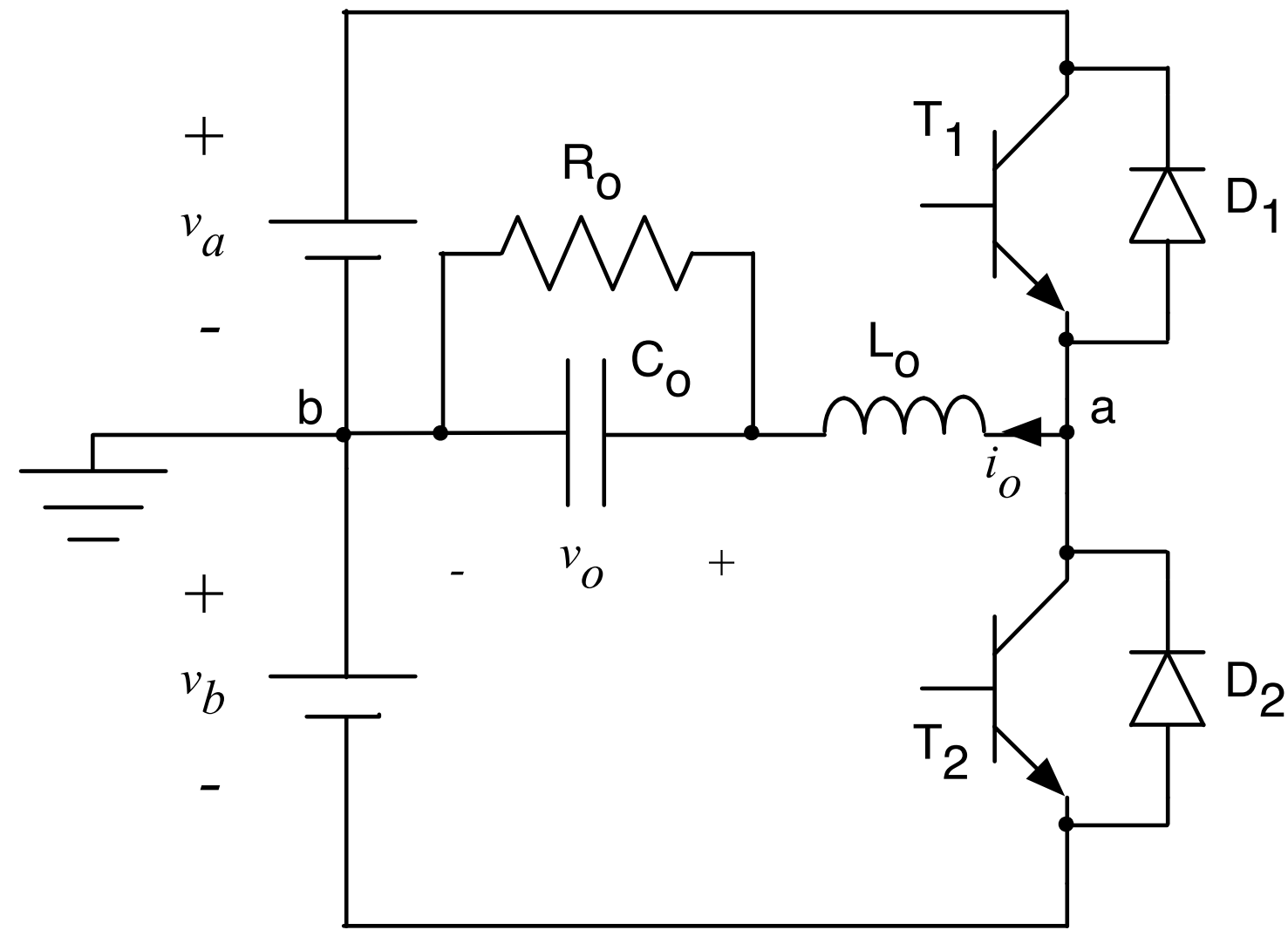

## PWM Senoidal

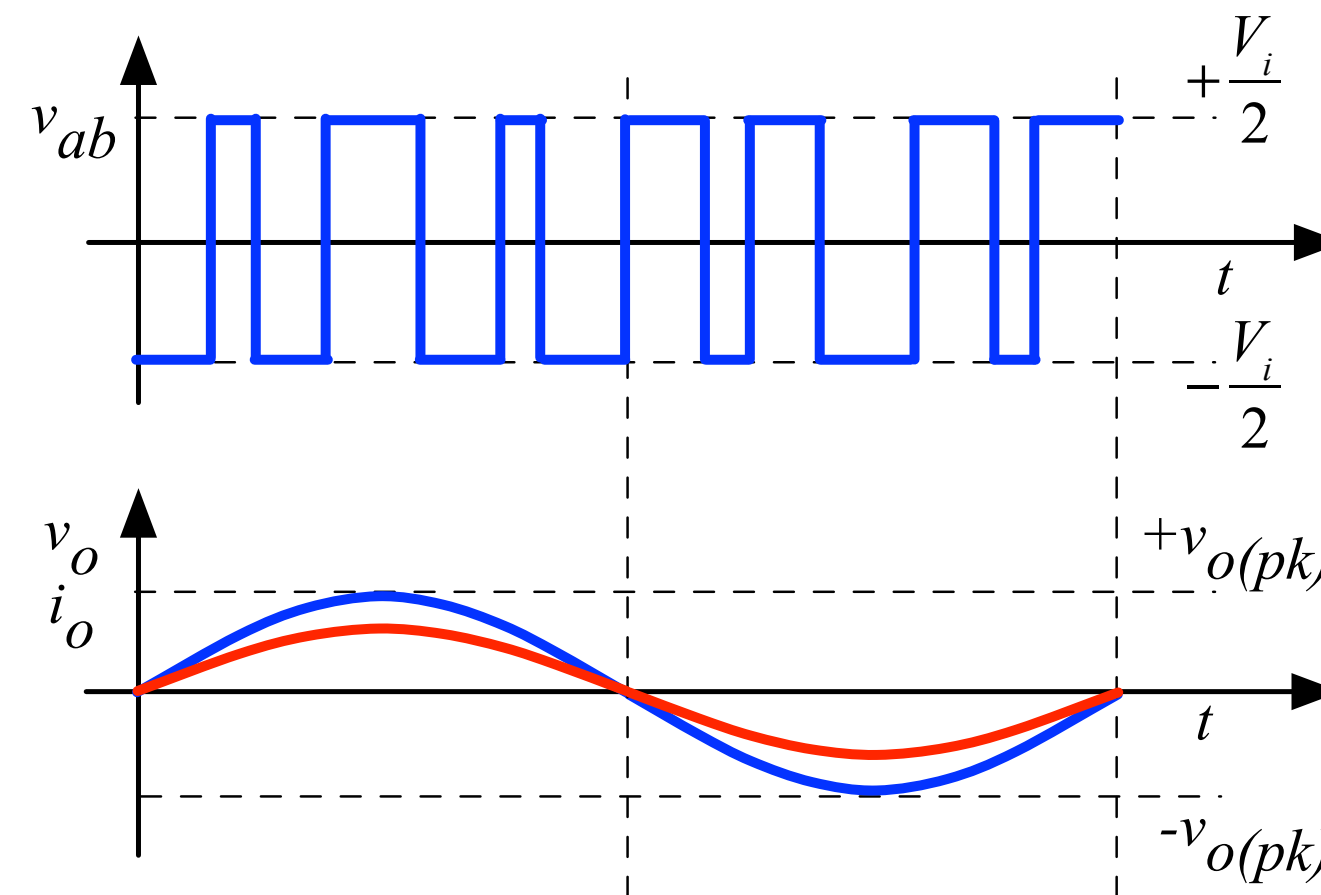


$$V_a = V_b = \frac{V_i}{2}$$

$$V_{L_o} = 0 \rightarrow V_o = V_{ab} \rightarrow V_o = \frac{V_i}{2} \cdot (2 \cdot D - 1)$$


$$v_o(t) = V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)$$

$$d(t) = \frac{1}{2} + \frac{V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{1}{2} + \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \cdot \text{seno}(t)$$
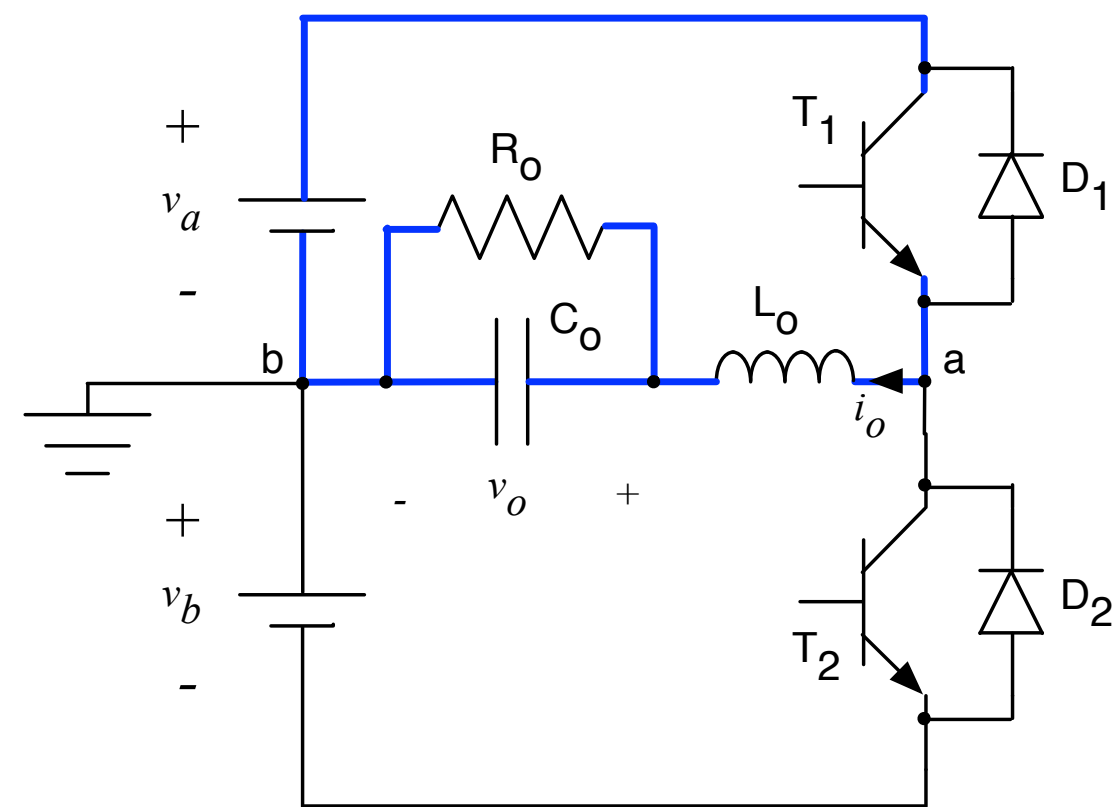
$$IM = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{1}{2} + IM \cdot \text{seno}(t)$$




Primeira etapa

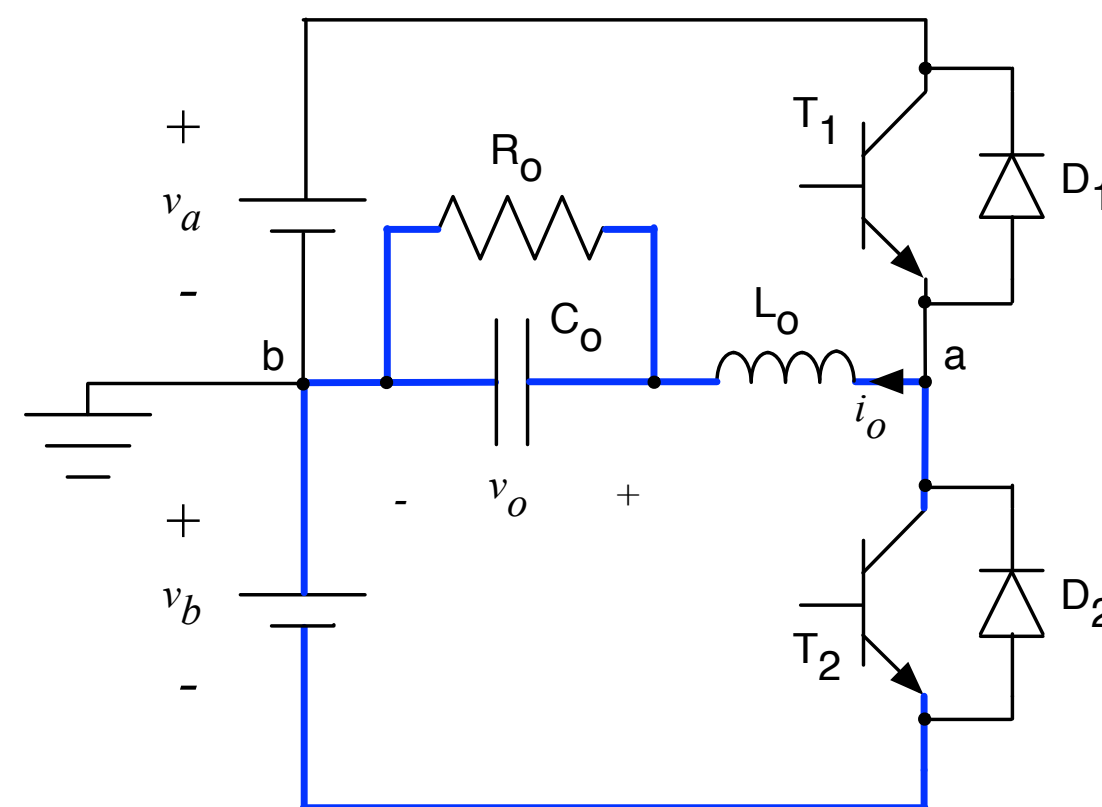


Segunda etapa

# Conversor Ponte Completa


Onda Quadrada

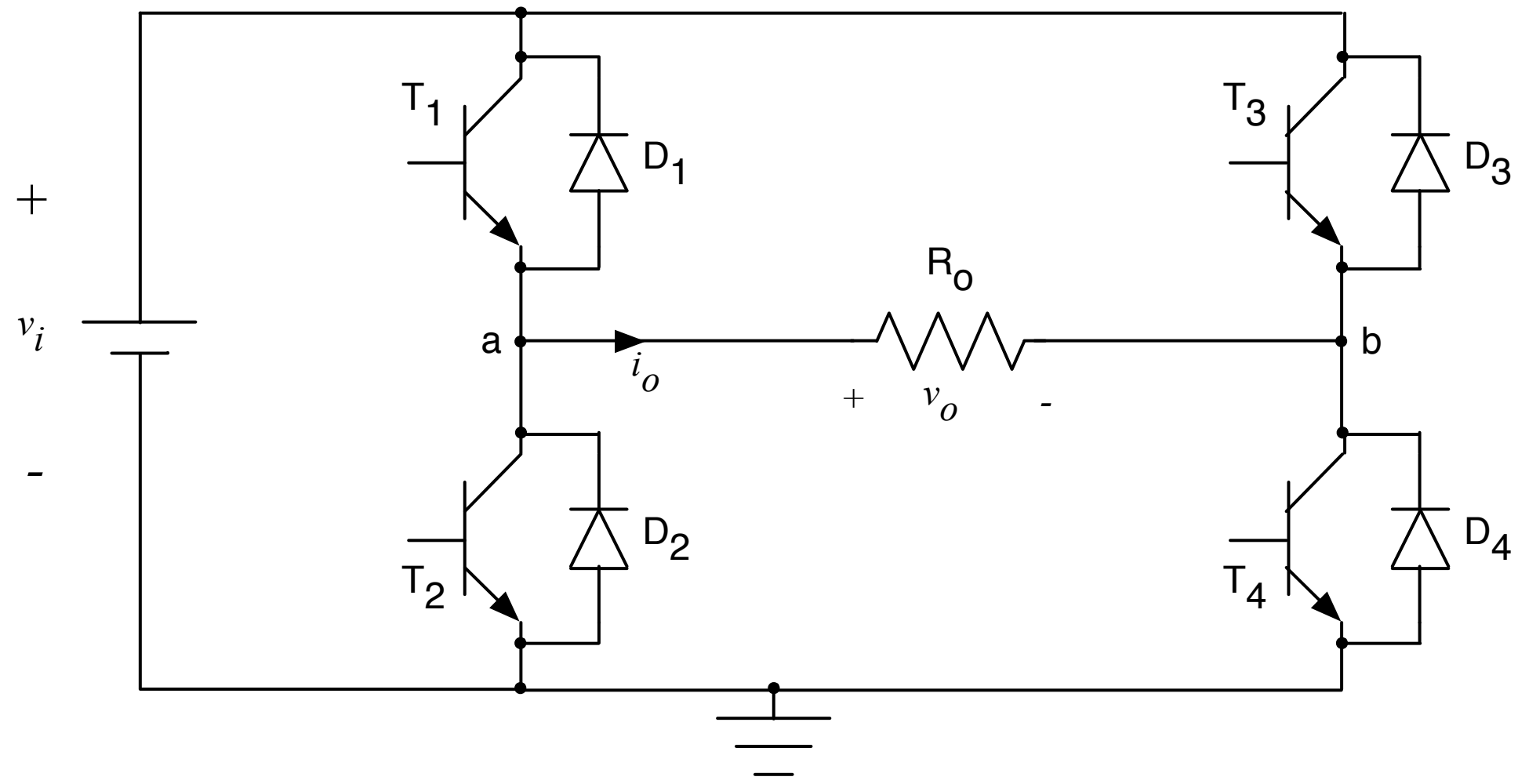


$$V_{o(ef)} = V_i$$

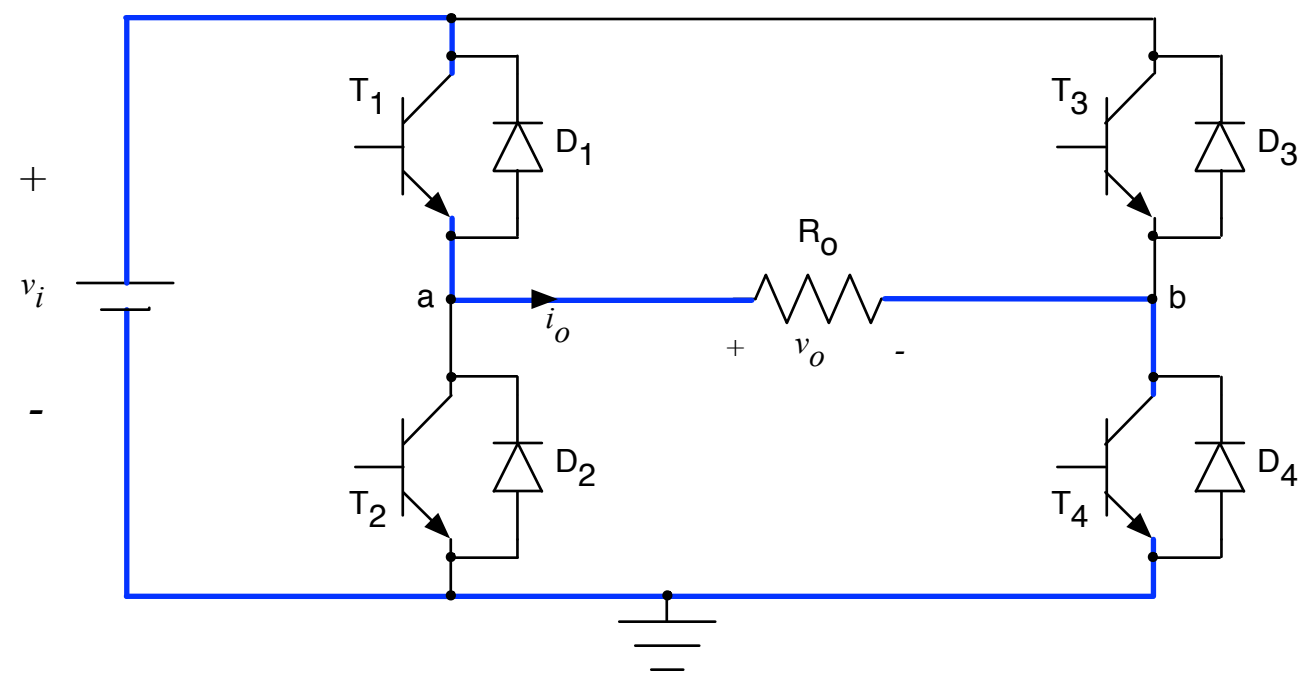

Primeira etapa

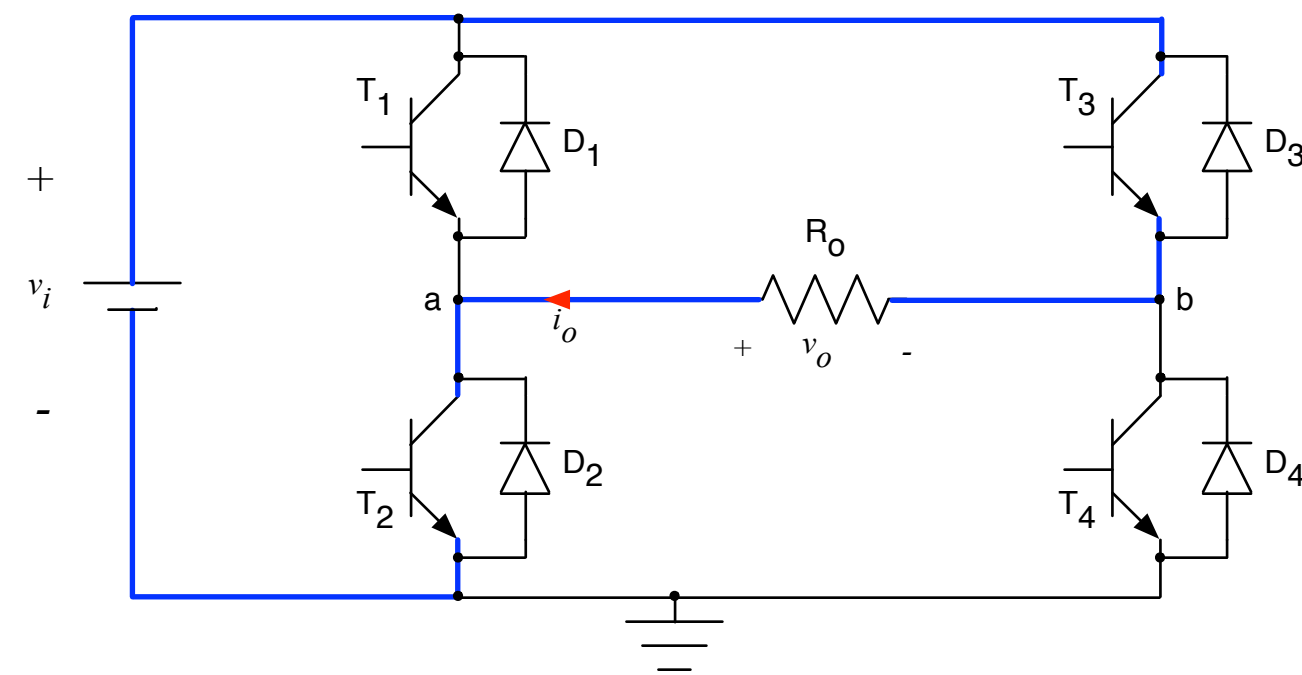




Segunda etapa

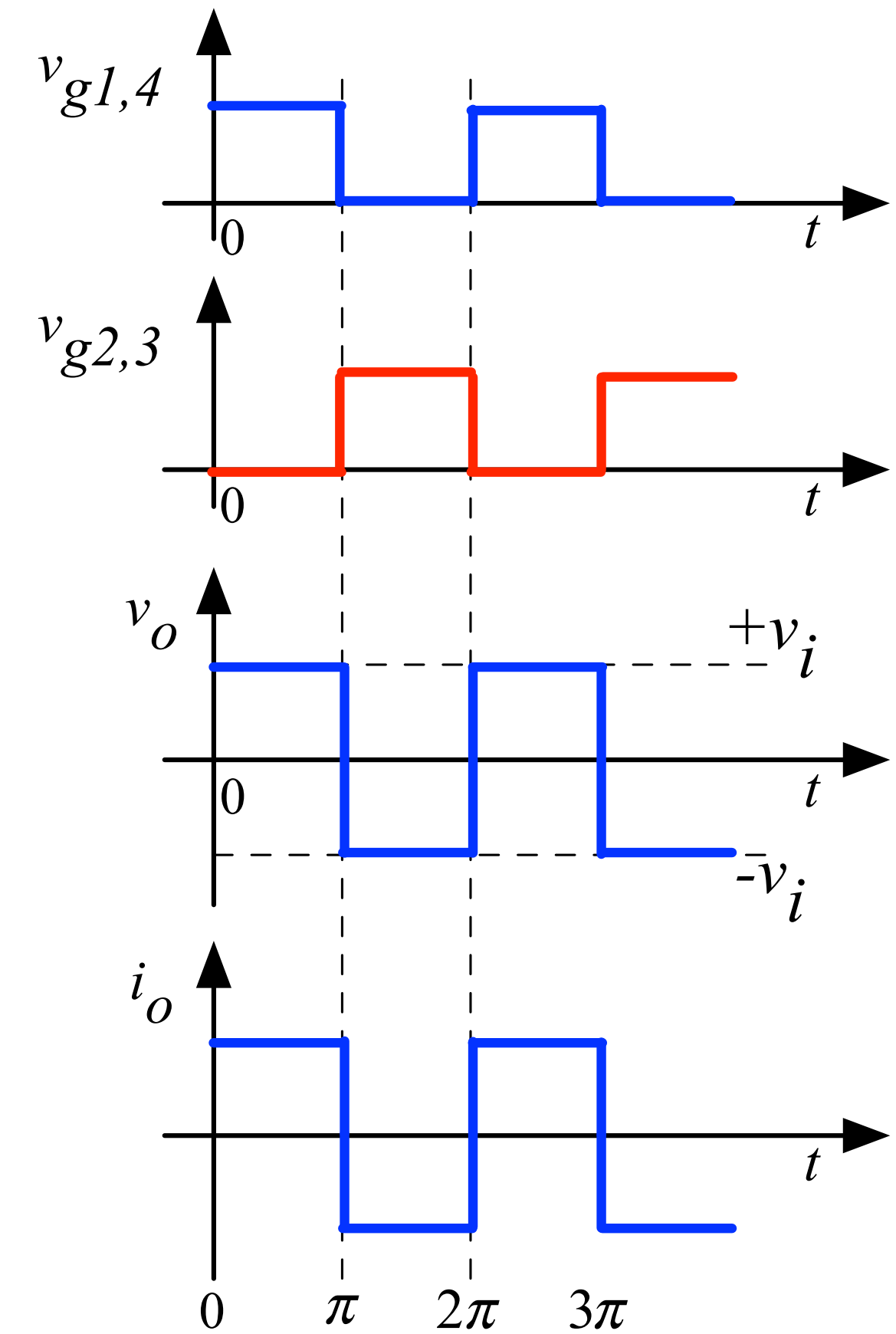





# Conversor Ponte Completa

Três níveis

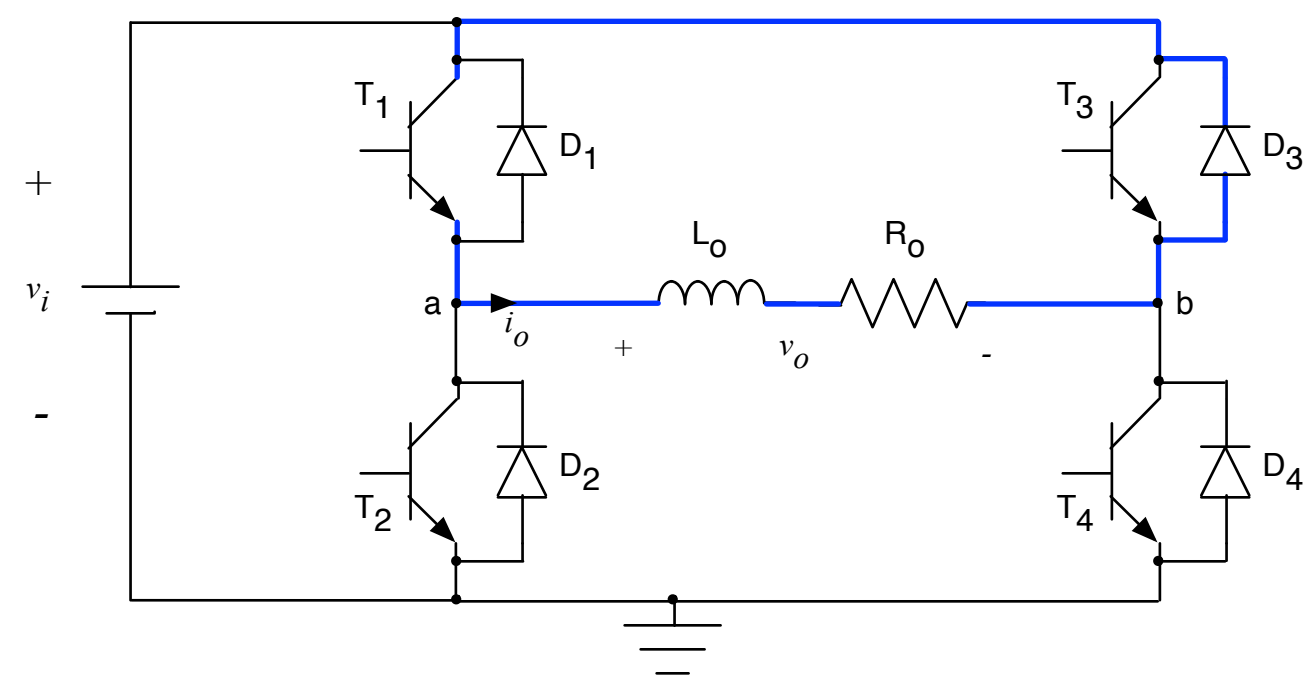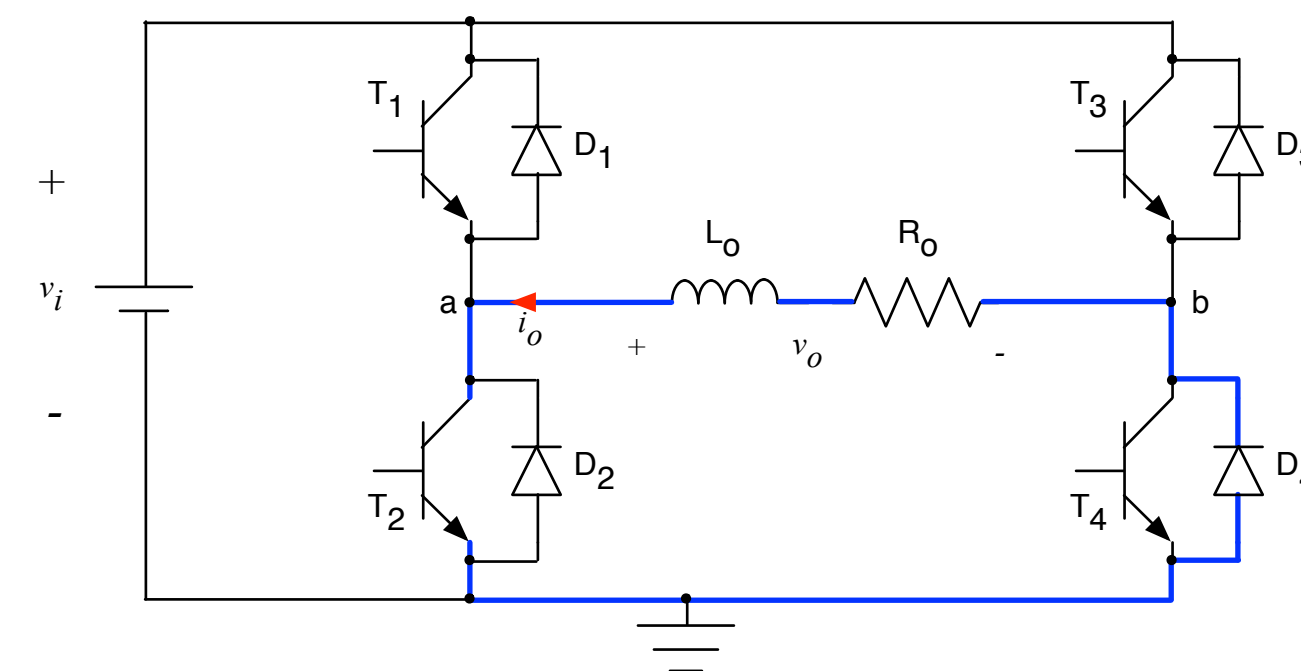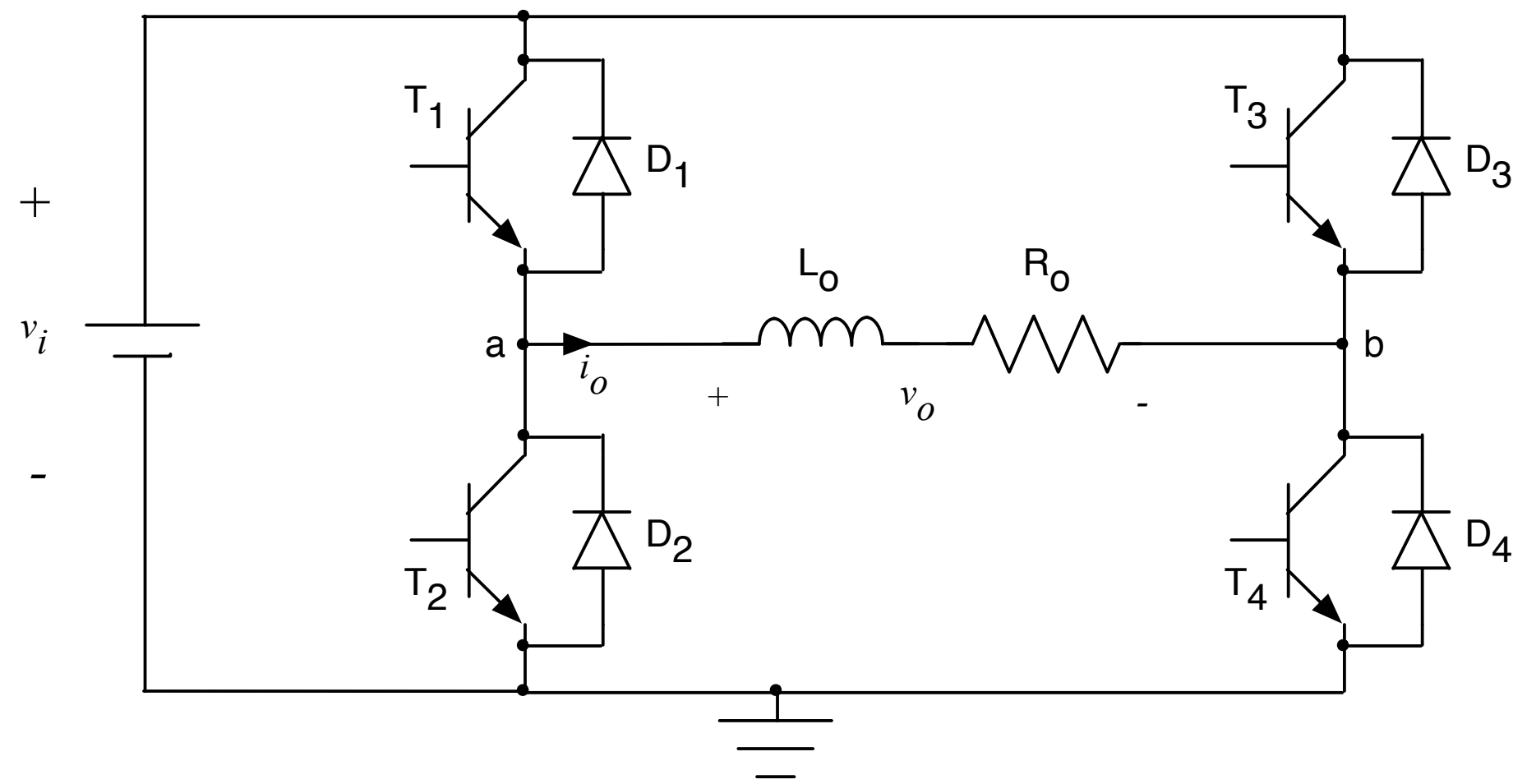


Semiciclo positivo

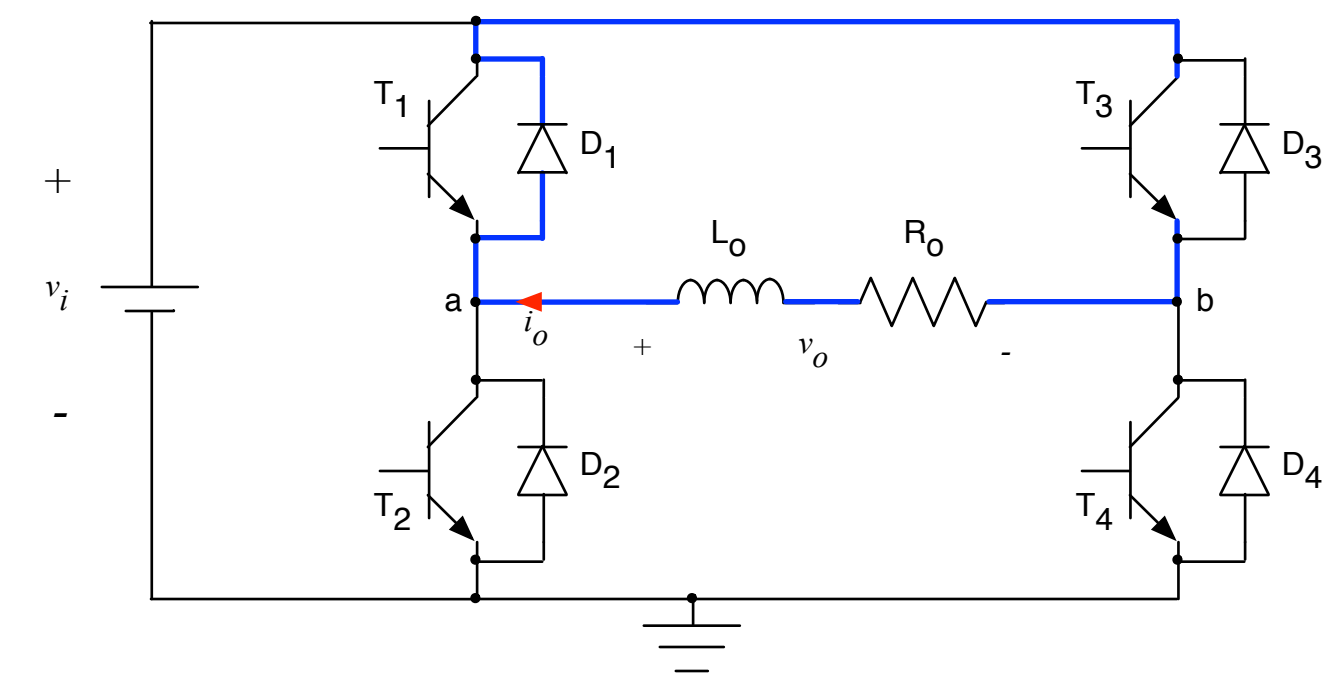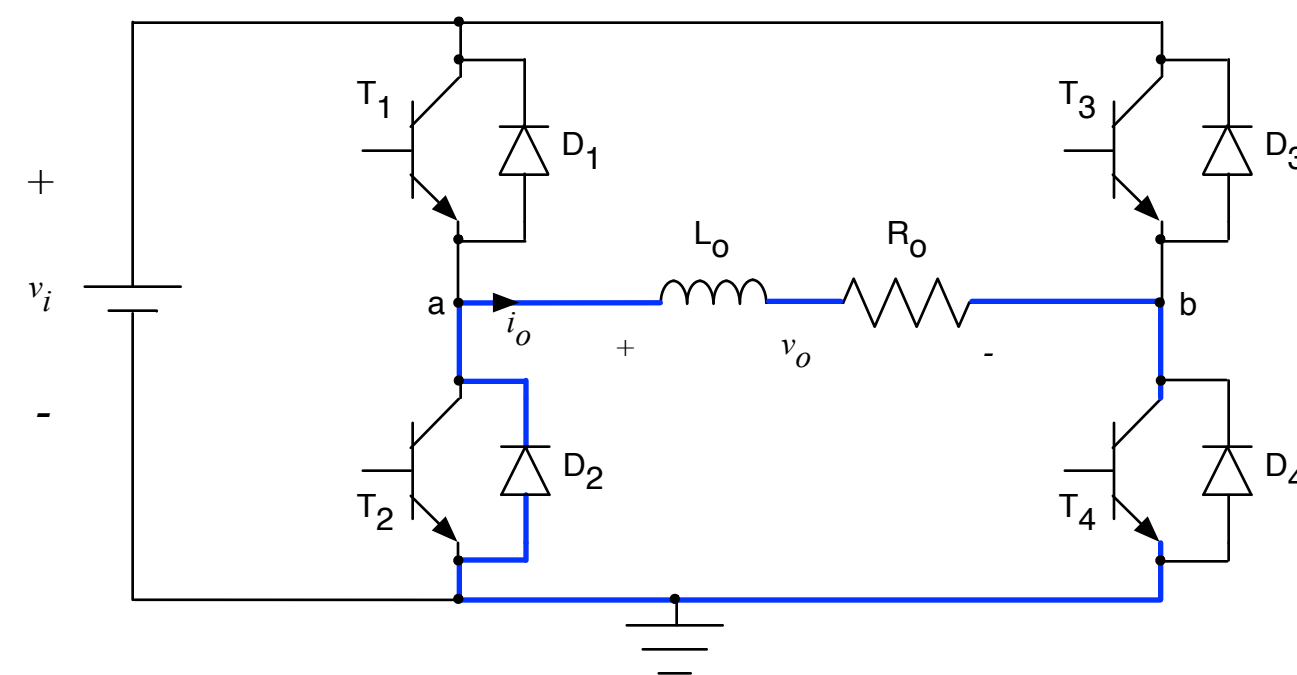


Semiciclo negativo

# Conversor Ponte Completa

Três níveis

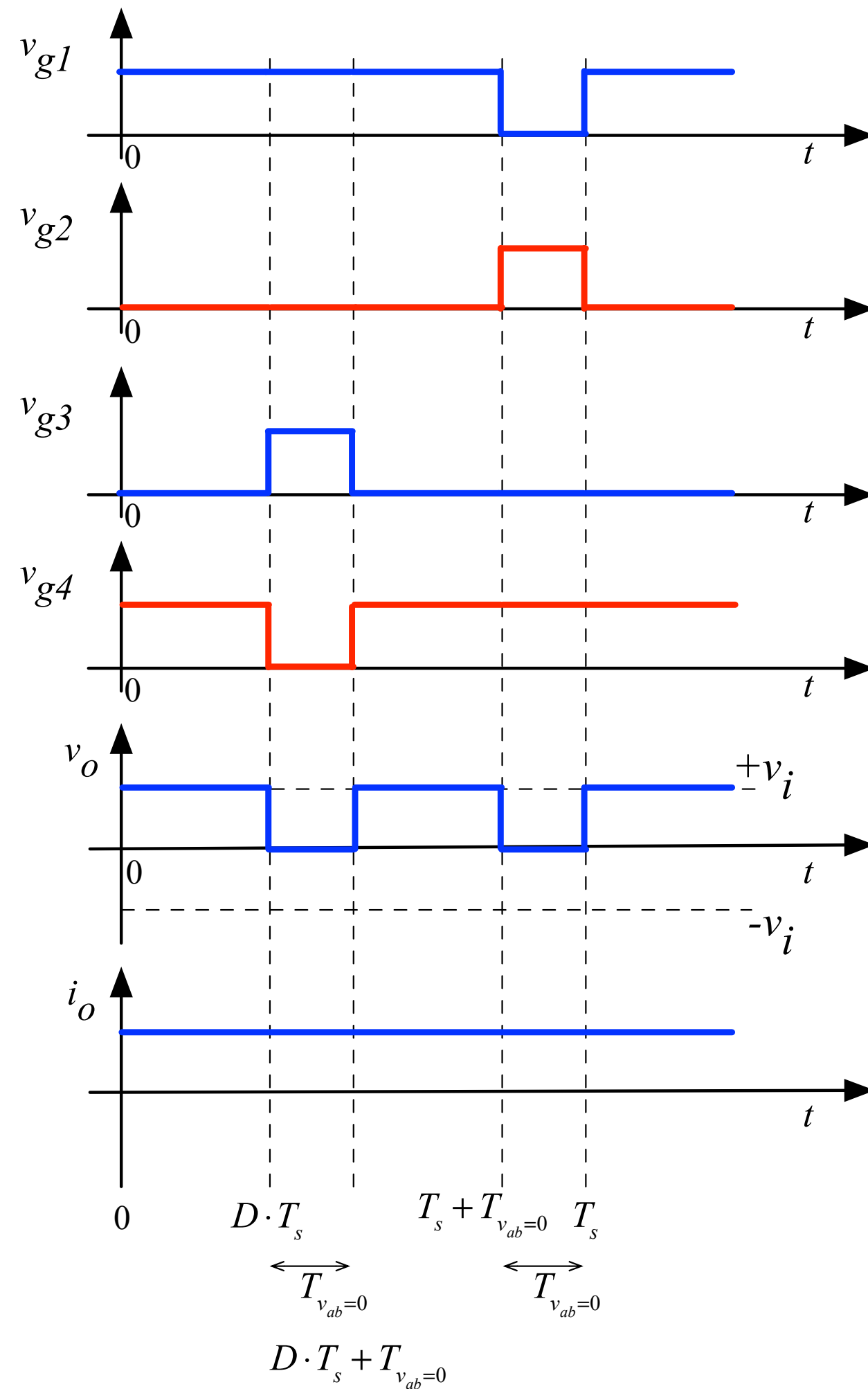


Semiciclo positivo

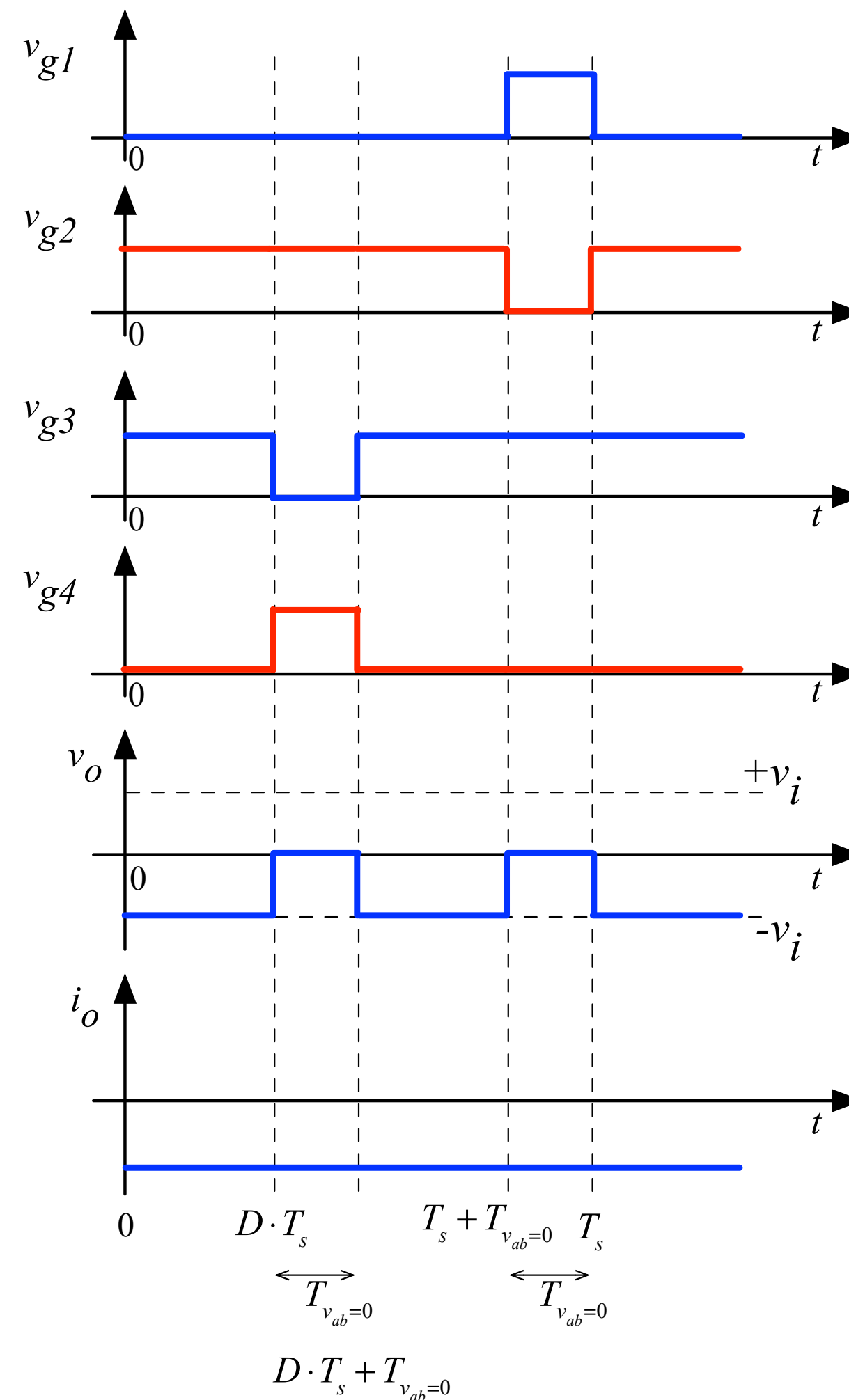

Semiciclo negativo

# Conversor Ponte Completa

## PWM Senoidal

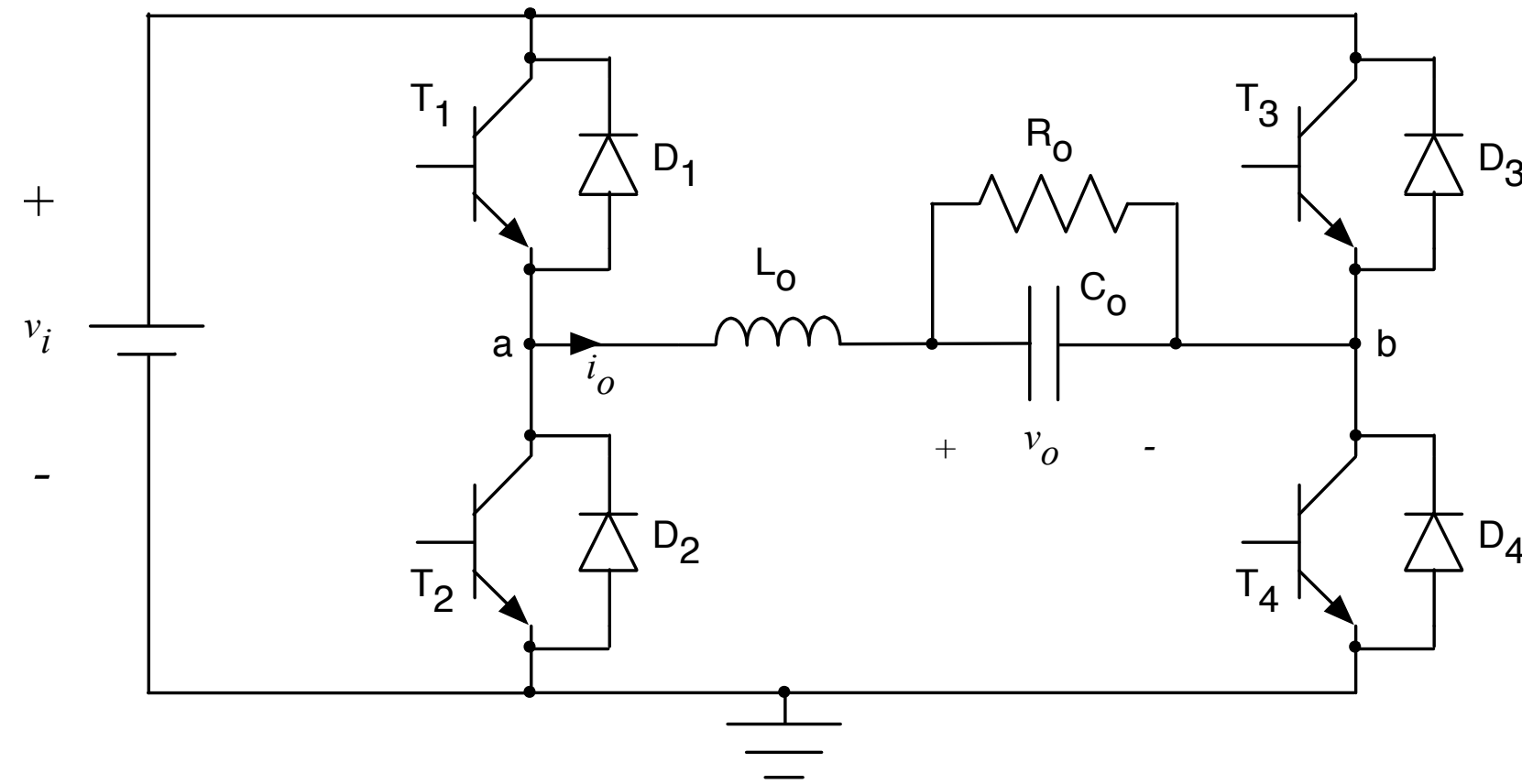

$V_i = \text{definida}$

$$V_{ab} = \frac{1}{T_s} \cdot V_i \cdot D \cdot T_s$$

$$V_{ab} = V_i \cdot D$$

$$V_{Lo} = 0 \rightarrow V_o = V_{ab} \rightarrow V_o = V_i \cdot D$$


$$V_{o(ef)} = \frac{V_{o(pk)}}{\sqrt{2}}$$

$$v_o(t) = V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)$$

$$V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t) = V_i \cdot d(t)$$

$$d(t) = \frac{V_{o(pk)} \cdot \text{seno}(t)}{V_i} \rightarrow d(t) = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \cdot \text{seno}(t)$$
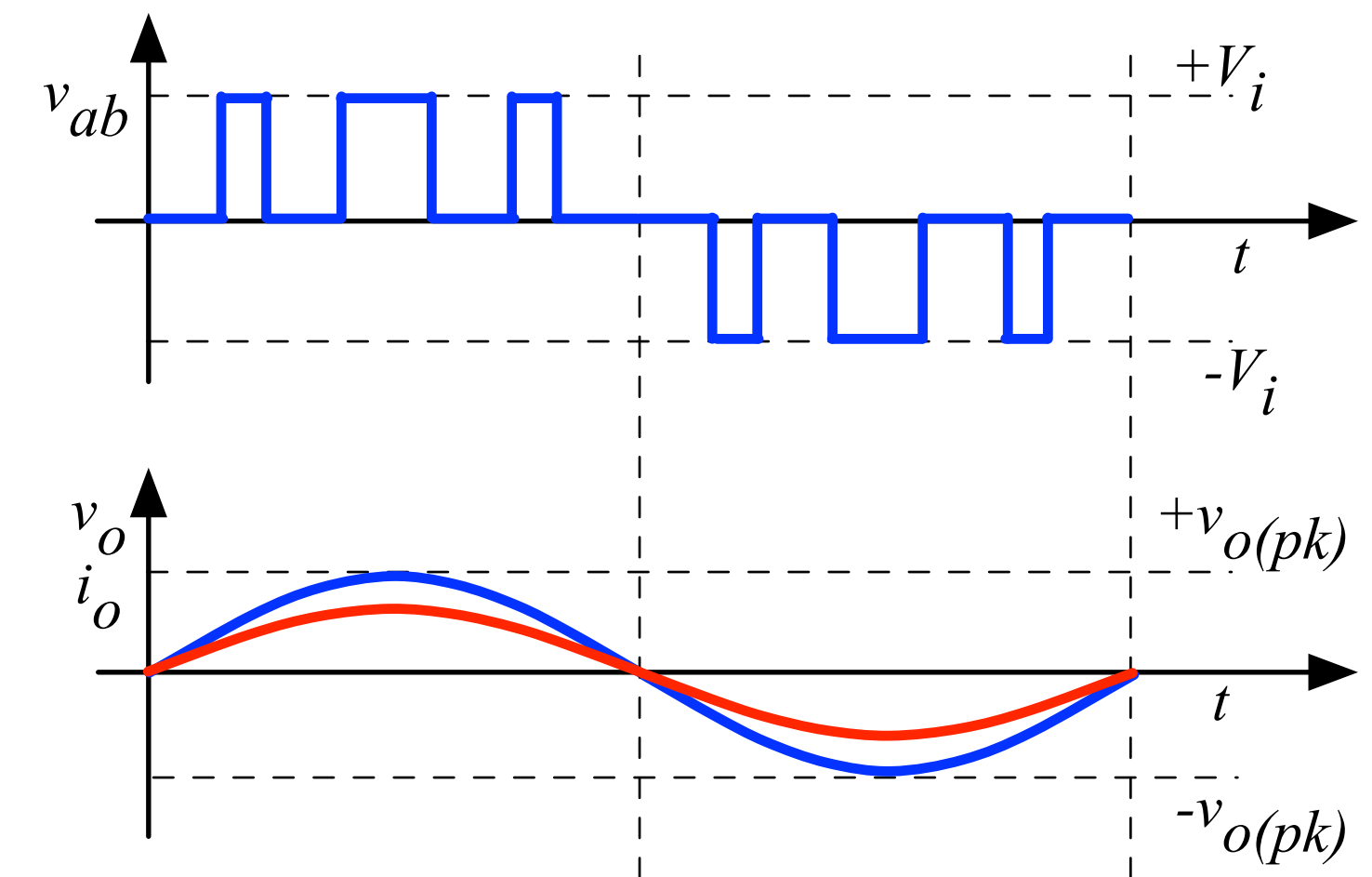
$$IM = \frac{V_{o(pk)}}{V_i} \rightarrow d(t) = IM \cdot \text{seno}(t)$$



$$\Delta i = \% \cdot I_o [A]$$


$$\Delta v = \% \cdot V_o [V]$$

$$L_o = \frac{V_i}{2 \cdot \Delta i \cdot F_s} \cdot D \cdot (1 - D)$$


$$C_o = \frac{V_i}{4 \cdot \pi^3 \cdot \Delta v \cdot L_o \cdot F_s^2}$$

# Conversor Ponte Completa


## PWM Senoidal

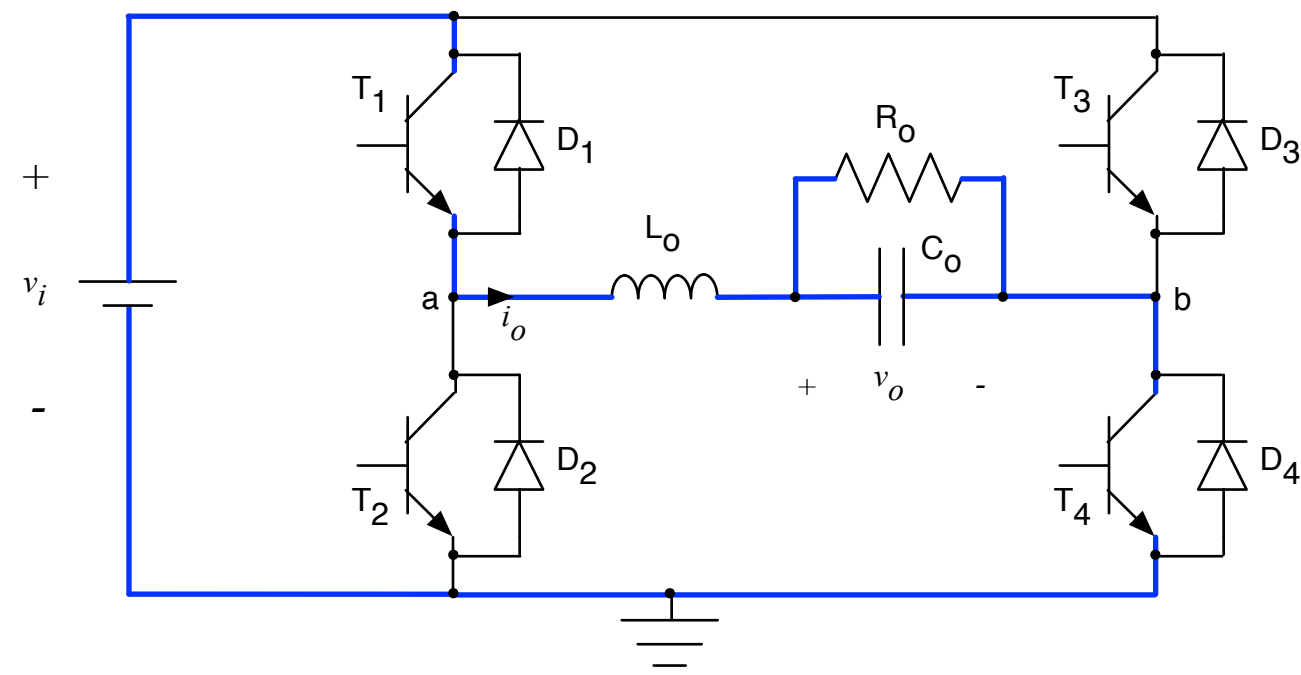


$$v_{ab} = +V_i \text{ e } i_o > 0$$

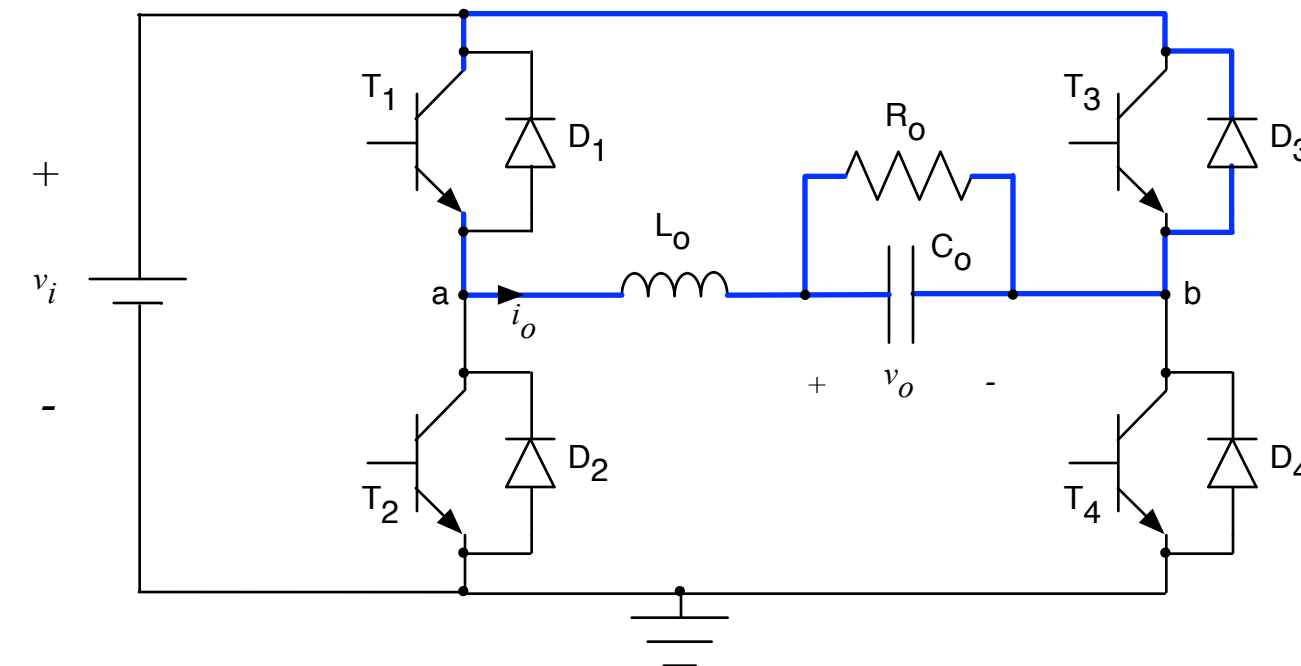


$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o > 0$$

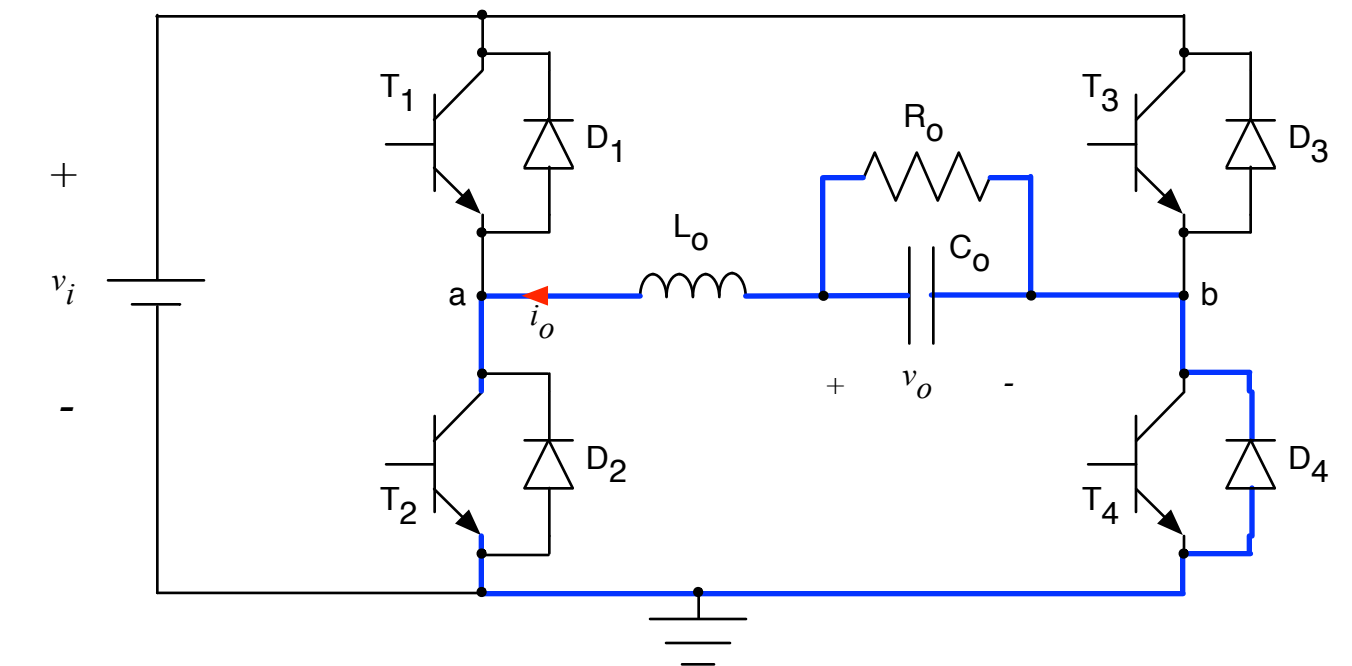


$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o < 0$$

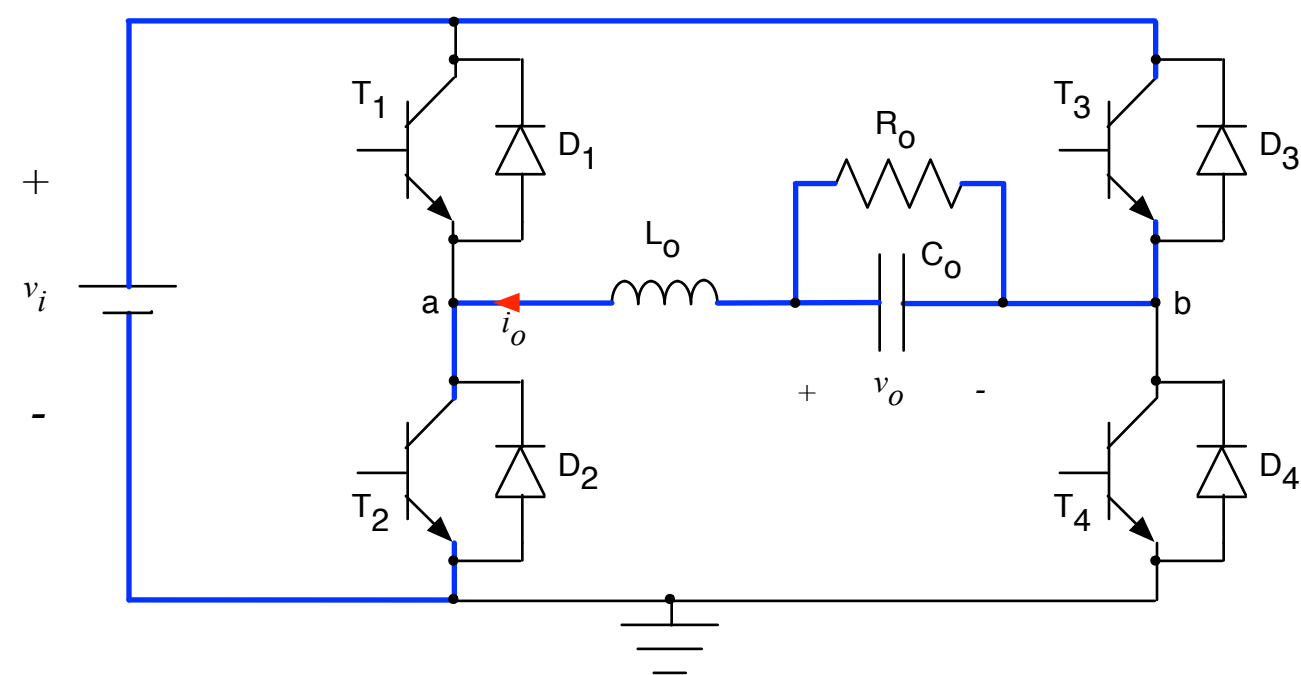

$$v_{ab} = -V_i \text{ e } i_o < 0$$

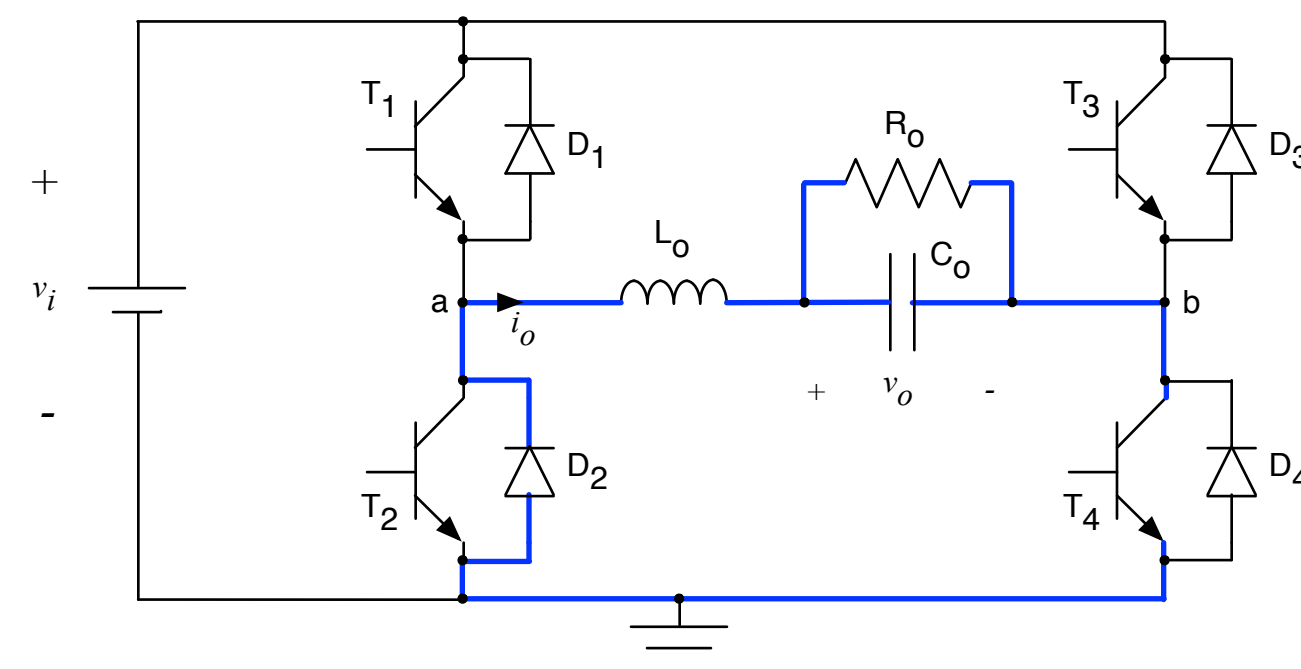


$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o > 0$$

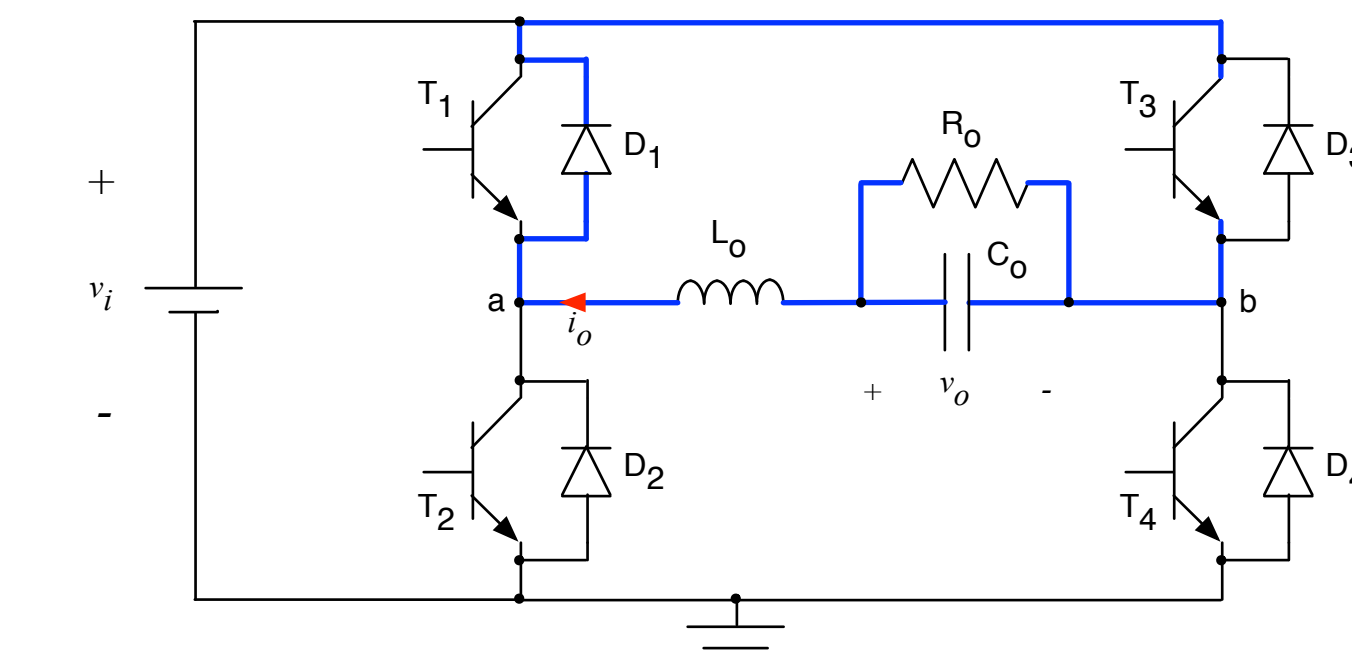

$$v_{ab} = 0 \text{ e } i_o < 0$$

# Aplicações Recentes

Cenário de semicondutores:

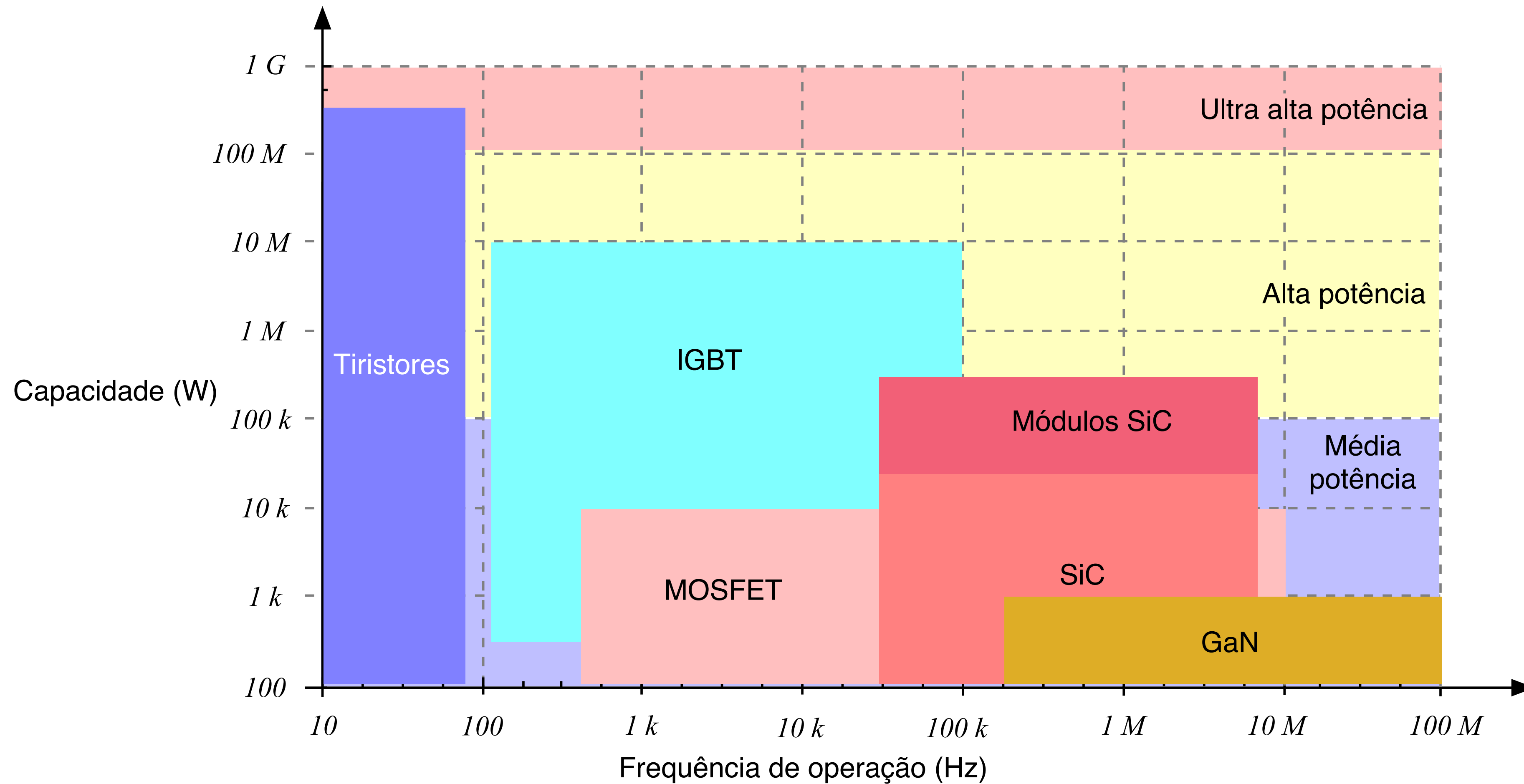

# Aplicações Recentes

Redes Inteligentes (Smart Grid):



## Redes Inteligentes (Smart Grid):

- Sendai, Japão;
- Fotovoltaica;
- Hidrogênio (Fuel Cell);
- Geração à gás;
- Banco de baterias;
- 950 kW.



# Aplicações Recentes

Geração de energia e veículos elétricos:





## Geração de energia e veículos elétricos:

### Usina Solar Cidade Azul, Tubarão - SC:

- Potência de 3 MWp em 3 x 1 MWp;
- Silício amorfo/microcristalino ( $\alpha$ -Si/ $\mu$ c-Si);
- Silício multicristalino/policristalino (p-Si);
- Disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS);
- Nome atual: Usina Fotovoltaica Nova Aurora.

<https://www.engie.com.br/complexo-gerador/usinas/usina-fotovoltaica-nova-aurora/>

### Central Eólica Tubarão, Tubarão - SC:

- Potência de 2,1 MW;
- Torre de 120 metros;
- Rotor com diâmetro de 110 metros;
- Tecnologia nacional.

<https://www.engie.com.br/complexo-gerador/usinas/central-eolica-tubarao/>




<http://fotovoltaica.ufsc.br/sistemas/fotov/blog/2018/02/28/usina-solar-cidade-azul-usca/>

## Veículos elétricos:



Veículos elétricos:



## Inversores para Veículos Elétricos

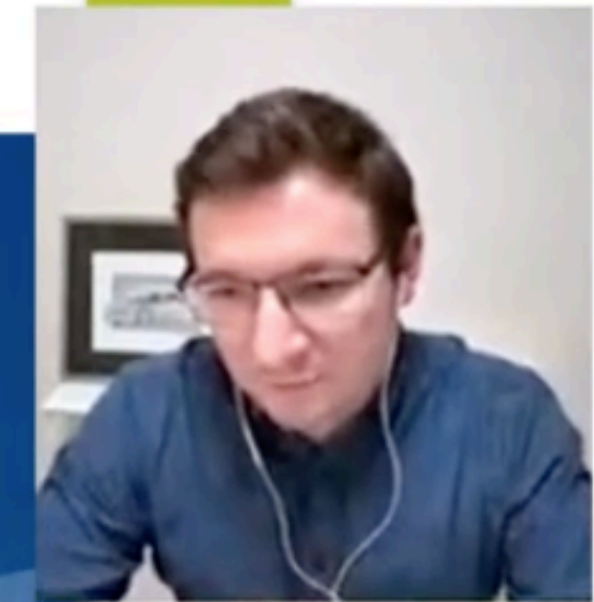

► Inovações para Industria Automotivas/Motorsport



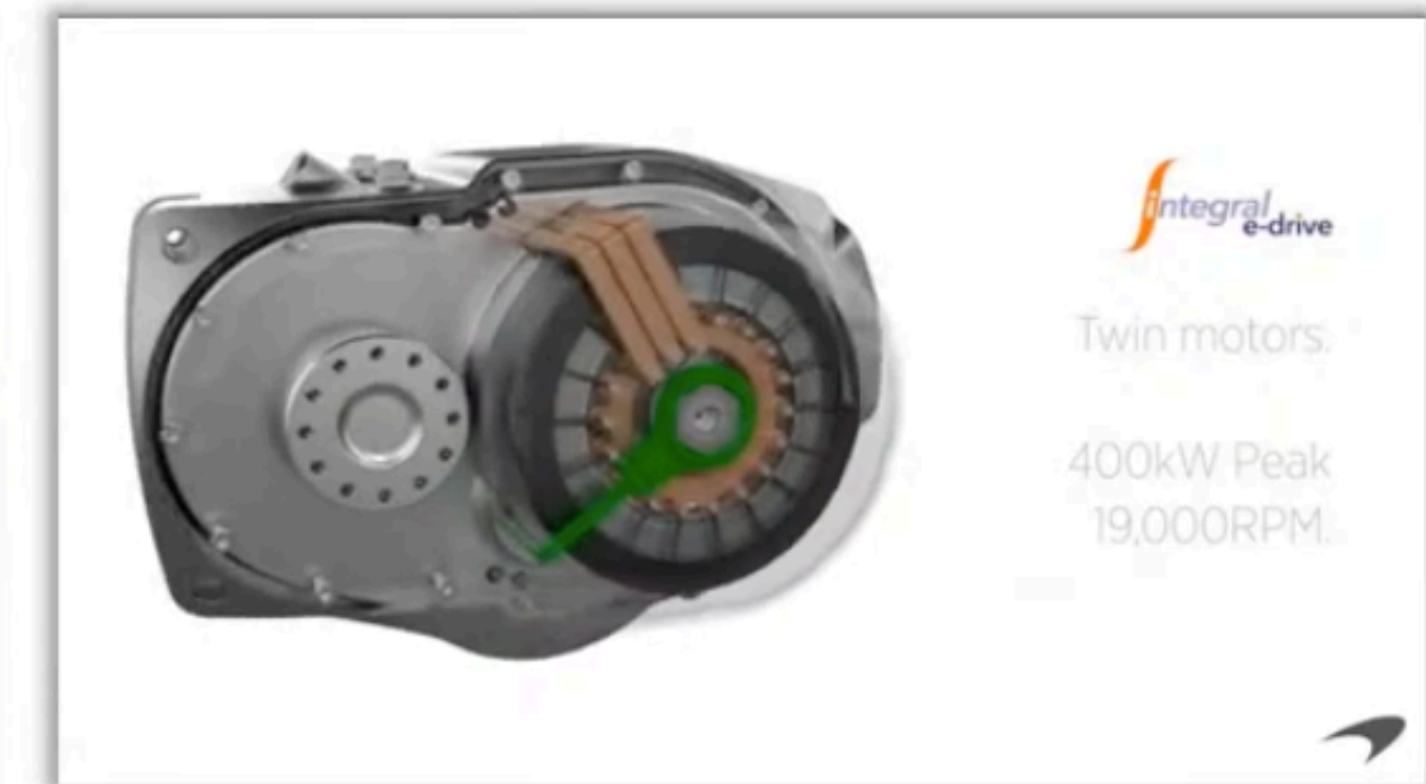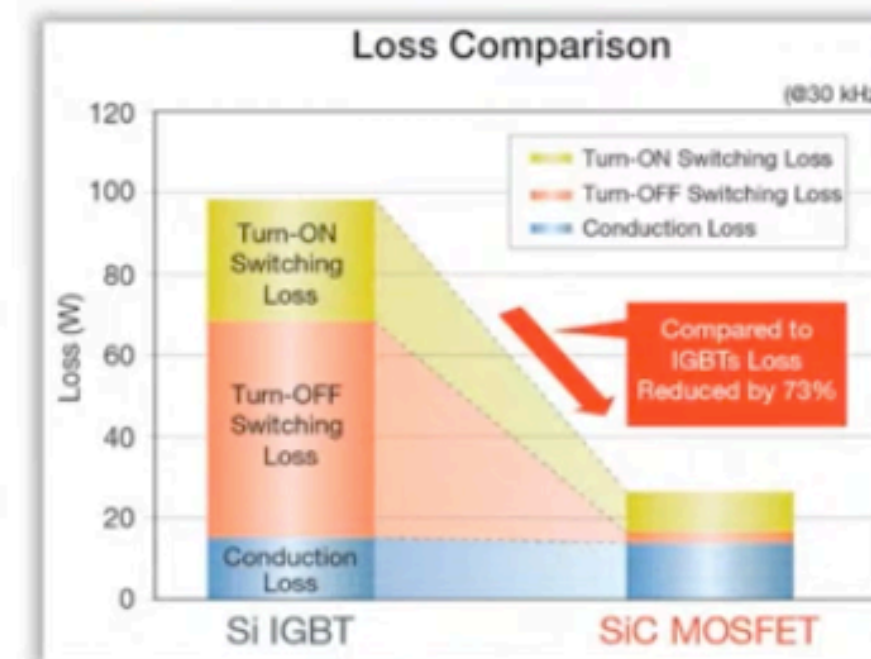Inversor Trifasico SiC: 200kW ⇨ 4Kg  
Versão SiC Hexafasica: 400kW



Propulsão Integrada  
e-axle ⇨ 4.4kW/kg



McLaren Speedtail

<https://www.mclaren.com/applied/innovation/automotive/#!#vehicle-electrification>

<https://www.youtube.com/watch?v=3XRnbYZaGUw>

# Próxima Aula

## Conversores ca-ca



<https://www.apc.com/>



<https://www.sms.com.br/>



<http://upsai.com.br/>



<https://www.zael.com.br/>