Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Conversores Estáticos

Introdução aos Conversores CA-CC

Prof. Clóvis Antônio Petry.


Florianópolis, fevereiro de 2008.


Bibliografia para esta aula


Capítulo 5: Retificadores monofásicos não-controlados

1. Introdução.



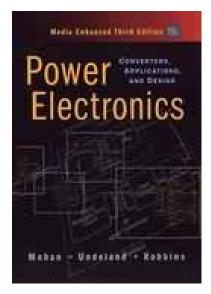

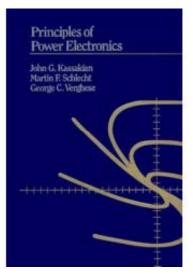

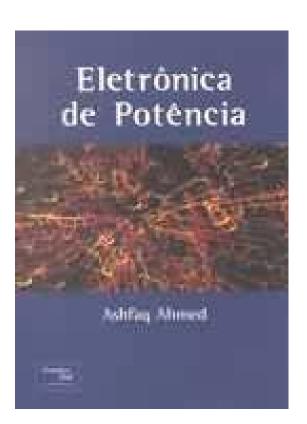

www.cefetsc.edu.br/~petry


Nesta aula

Conversores CA-CC:

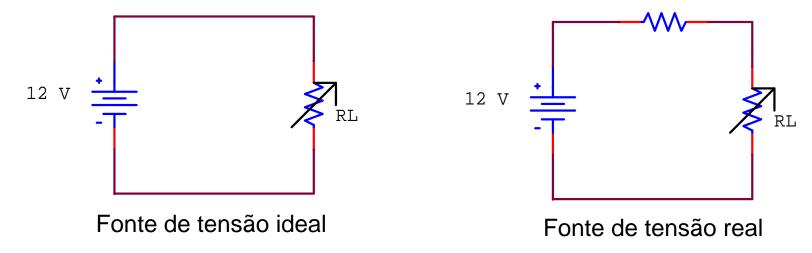1. Características gerais e aplicações.


Fonte de tensão:

Uma fonte de tensão ideal fornece na sua saída uma tensão que independe da carga, ou seja, da corrente solicitada da fonte.





Fonte de corrente:

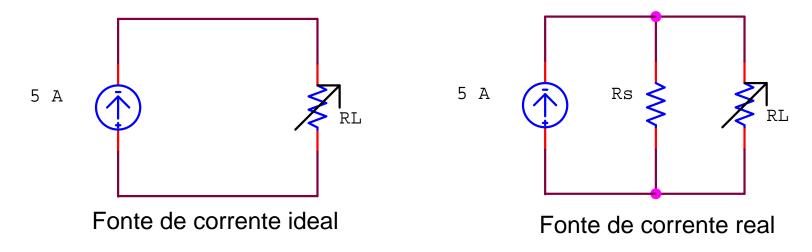Uma fonte de corrente ideal fornece na sua saída uma corrente que independe da tensão nos seus terminais e da carga na saída da mesma.





Lembrando que:

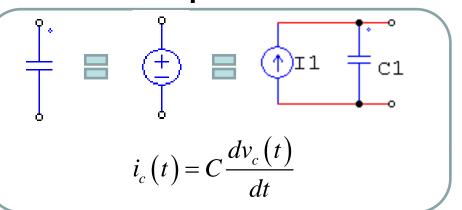


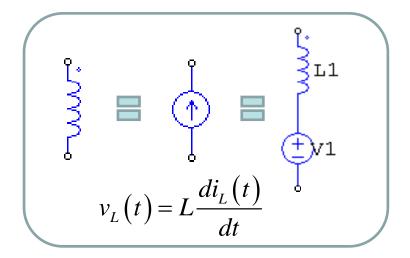


O que é permitido:

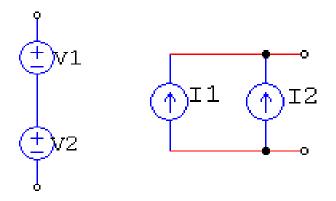


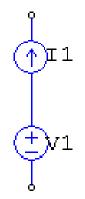

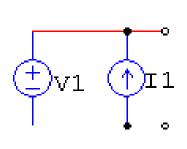

O que é não é permitido:

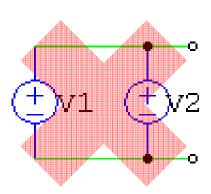

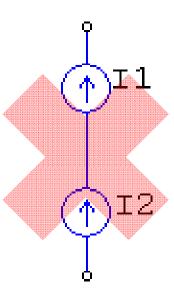


Conversores CA-CC


Conversores CA-CC:

- Denominados de retificadores: convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em uma tensão contínua;
- Podem ser monofásicos, trifásicos ou n-fásicos;
- Unidirecionais ou bidirecionais;
- Controlados ou não-controlados;
- Com ou sem correção de fator de potência;
- Podem ser isolados ou não-isolados;
- Um pulso ou múltiplos pulsos.


Conversores CA-CC – Princípio geral

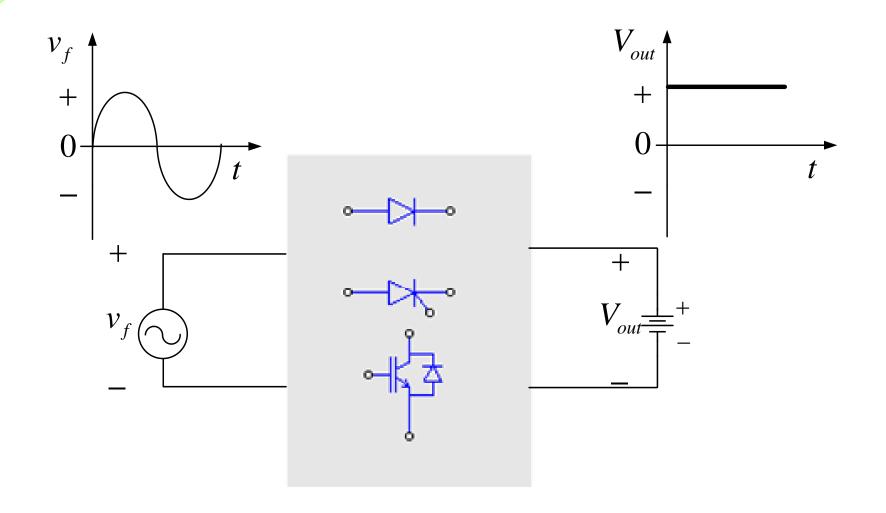


Conversores CA-CC – Número de fases

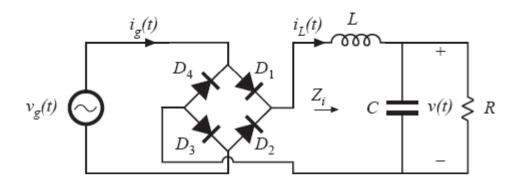


Monofásico

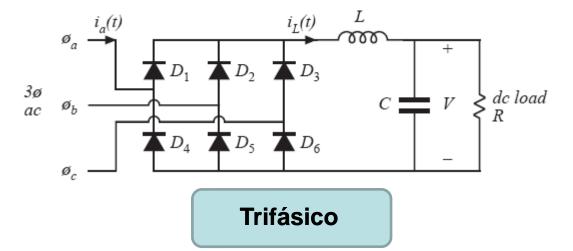


Conversores CA-CC – Direcionalidade

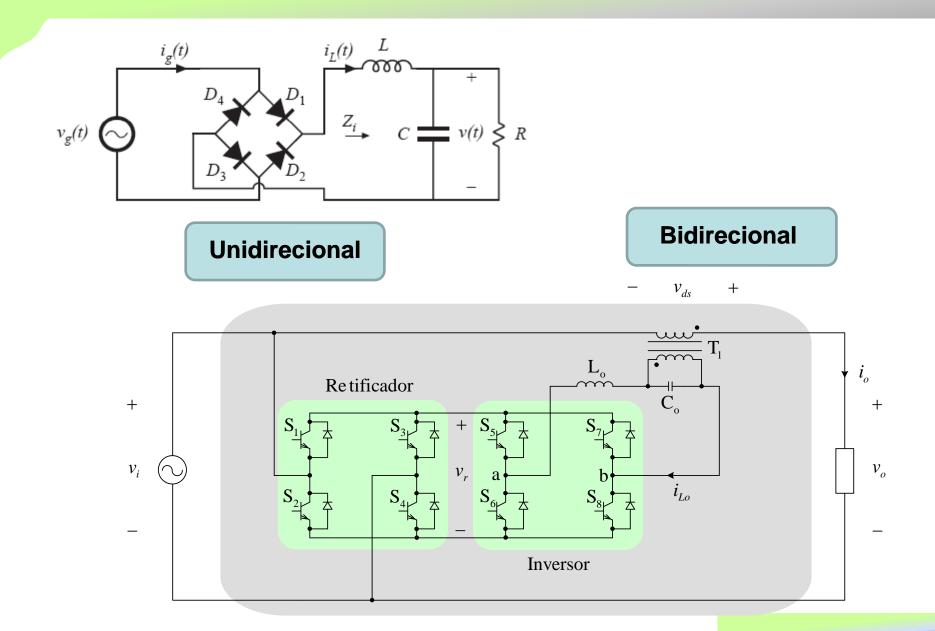


Conversores CA-CC – Controle

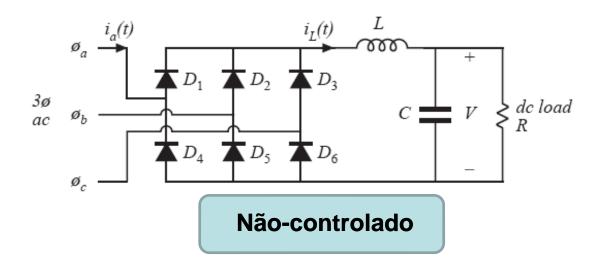


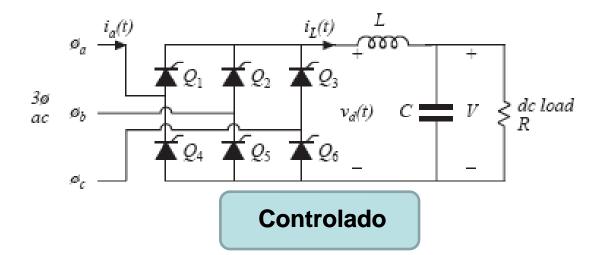


Conversores CA-CC – Fator de potência

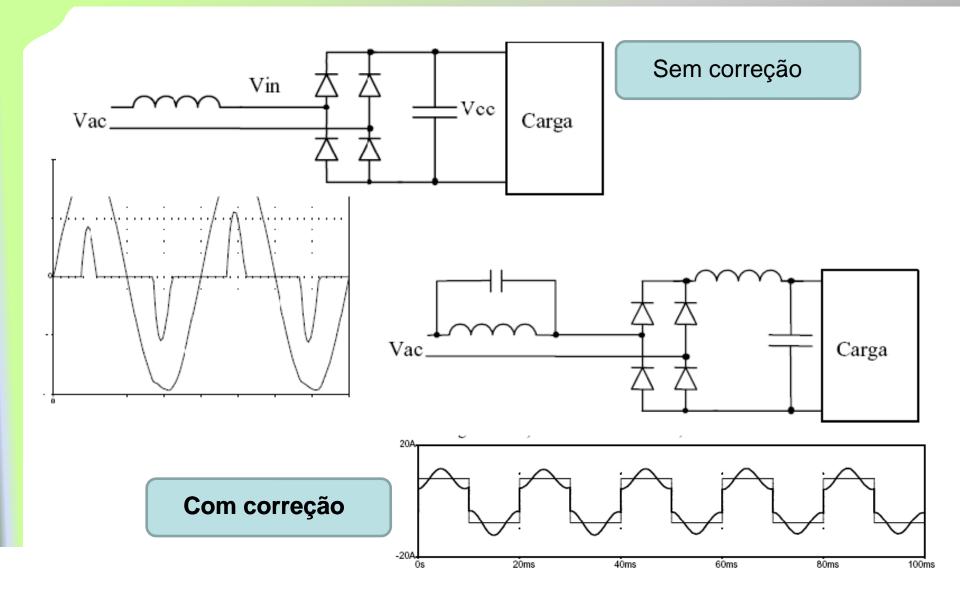

Conversores CA-CC – Isolamento

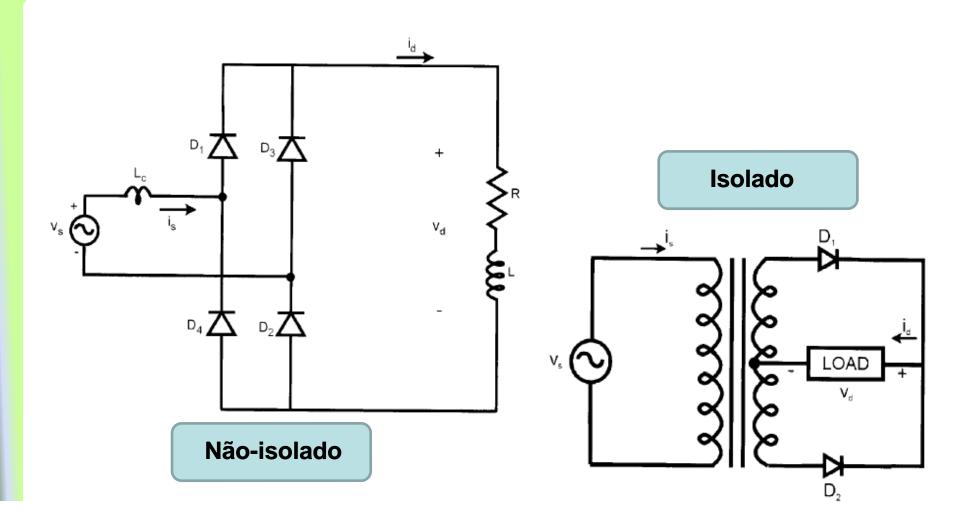


Conversores CA-CC – Número de pulsos

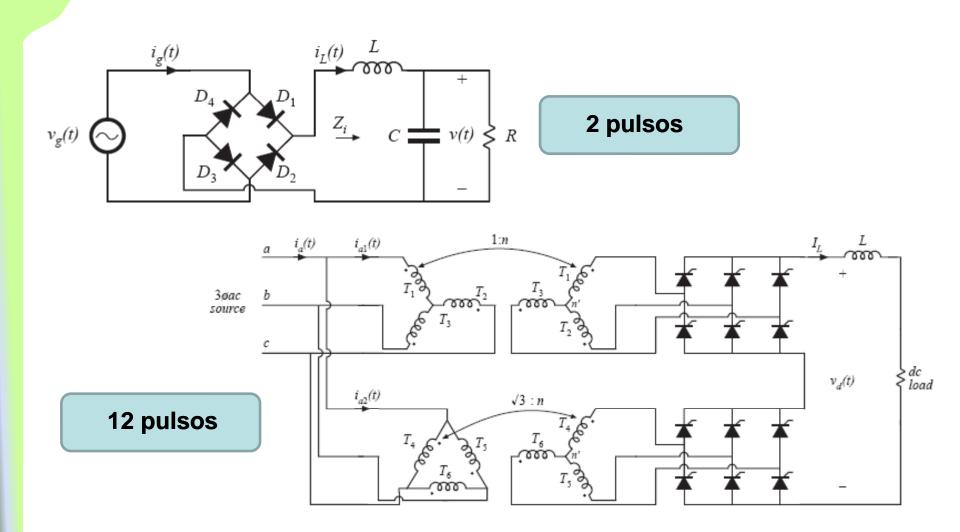

Aplicações dos retificadores

Algumas aplicações:

- Processos eletroquímicos, tais como: anodização, produção de gases, refinamento de metais, eletrodeposição, etc.;
- Soldagem elétrica;
- Acionamentos a velocidade ajustável;
- Sistemas HVDC;
- Fontes de uso geral e ininterruptas;
- Interfaceamento de sistemas de energia alternativa com a rede de energia elétrica;
- Reatores eletrônicos e todos os outros circuitos que utilizam processamento indireto de energia.

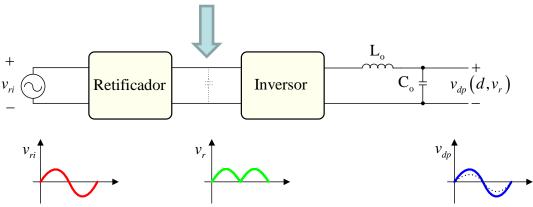


Psim:




www.powersimtech.com




Baixar versão Demo

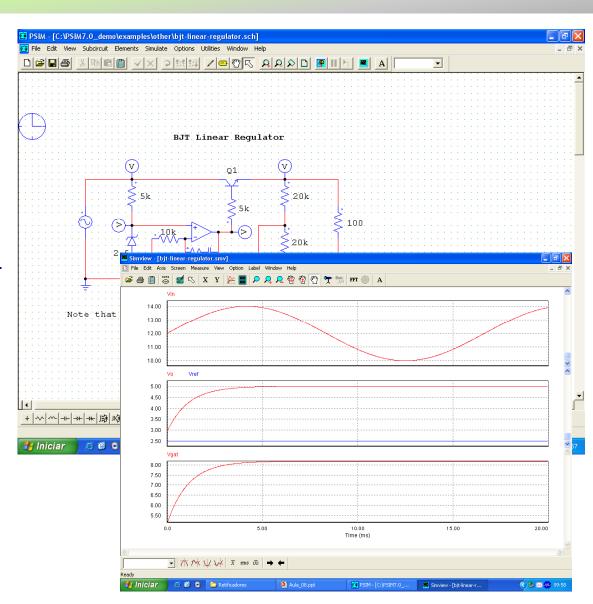


Proteus:

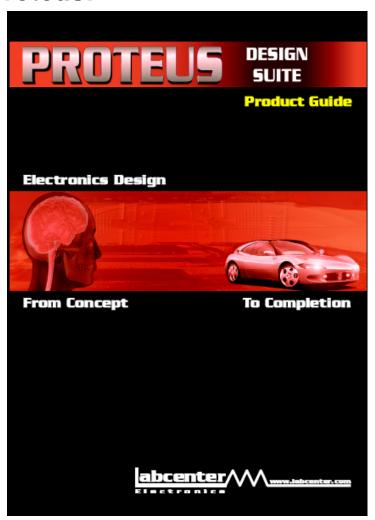

http://www.labcenter.co.uk/

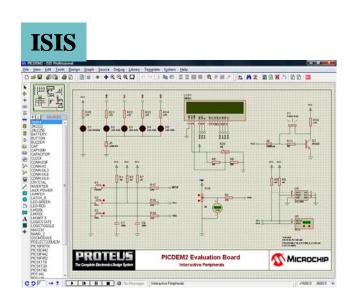


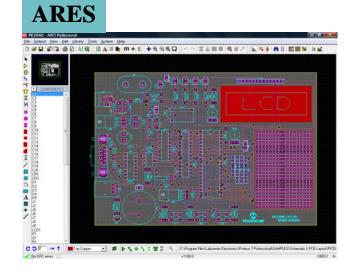


Orcad (pspice):



http://www.cadence.com

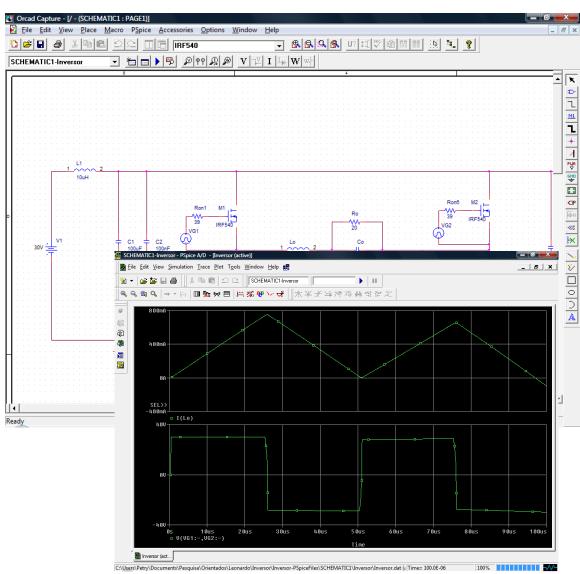

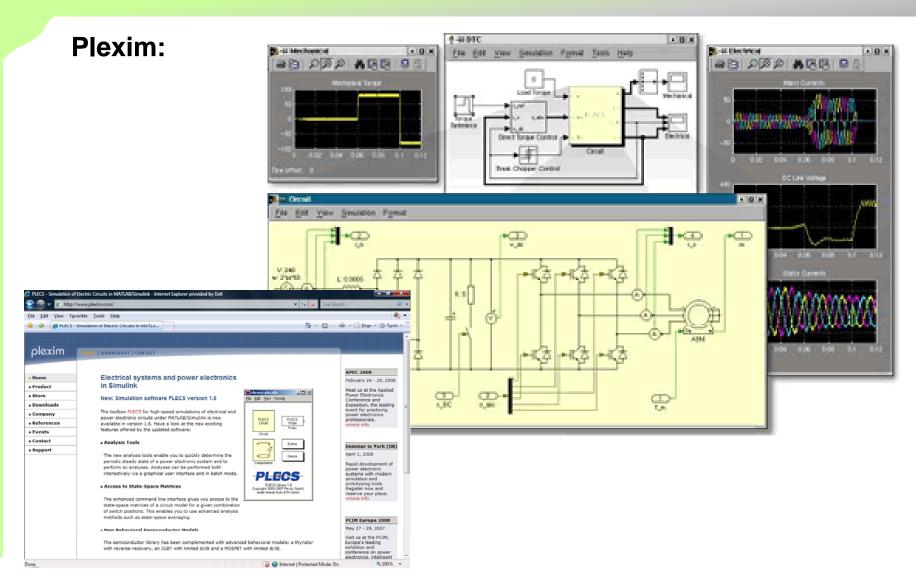


http://www.plexim.com

Próxima aula

Conversores CA-CC:

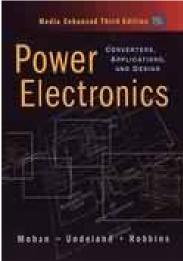1. Semicondutores aplicados a conversores CA-CC (diodos).





www.cefetsc.edu.br/~petry





