

Conversores Estáticos

(ELP - 20306)


Tarefa 01

Entrega até a avaliação deste assunto.

Nome: _____

Questão 01: Para o conversor mostrado na figura abaixo, determine:

- Identifique o conversor em questão;
- Descreva as etapas de operação do conversor para operação em condução contínua;
- Esboce as principais formas de onda para condução contínua;
- Determine o ganho estático ($G=V_o/V_i$) do mesmo.

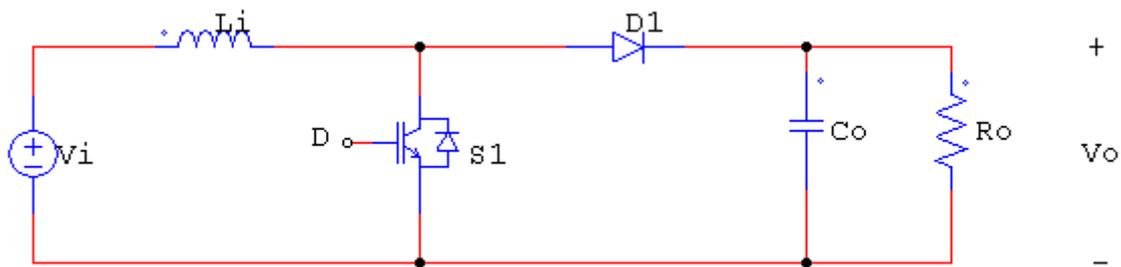

Questão 02: Para o conversor mostrado na figura abaixo, determine:

- Identifique o conversor em questão;
- Descreva as etapas de operação do conversor para operação em condução contínua;
- Esboce as principais formas de onda para condução contínua;
- Determine o ganho estático ($G=V_o/V_i$) do mesmo.

