
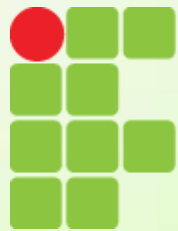


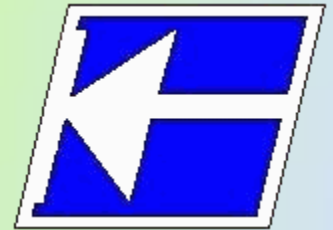Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Departamento Acadêmico de Eletrônica
Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos



Polarização de transistores bipolares de junção

Prof. Clóvis Antônio Petry.



Florianópolis, abril de 2009.

Nesta aula

Seqüência de conteúdos:

1. Introdução;
2. Ponto de operação;
3. Circuito de polarização fixa;
4. Aplicações;
5. Exercícios.
6. Circuitos com transistores:
 - Amplificador com polarização fixa;
 - Amplificador com estabilização de emissor;
 - Amplificador com polarização por divisor de tensão;
 - Fonte de corrente constante;
 - Sistema de alarme;
 - Espelho de corrente;
 - Polarização de transistor PNP;
 - Oscilador controlado a cristal;
 - Amplificador operacional 741;
 - Multivibrador monoestável;
 - Multivibrador astável.

Bibliografia

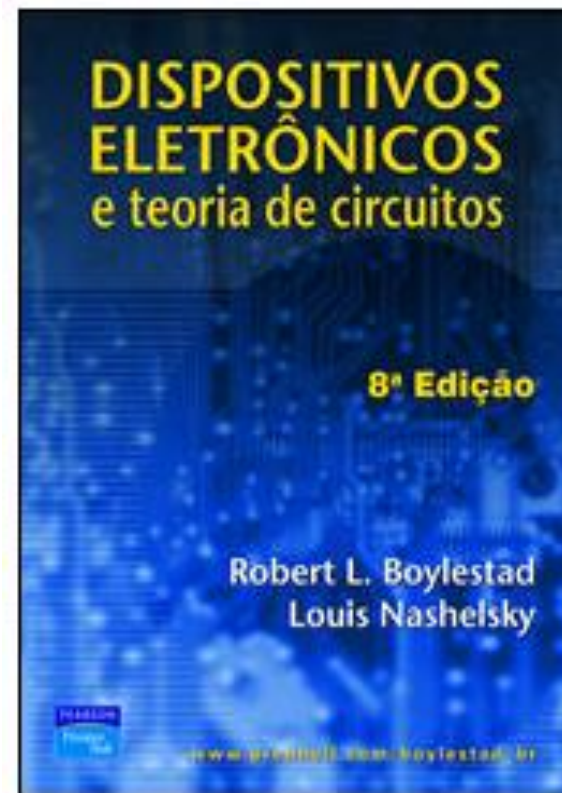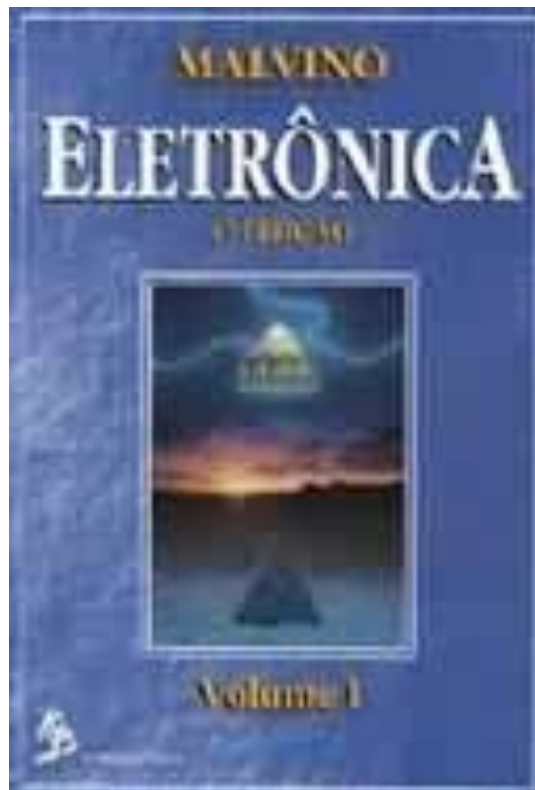

Introdução

Relações básicas no transistor:


- Tensão base-emissor;
- Corrente de emissor;
- Corrente de coletor;
- Ganho.

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \cong I_C$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

Ponto de operação

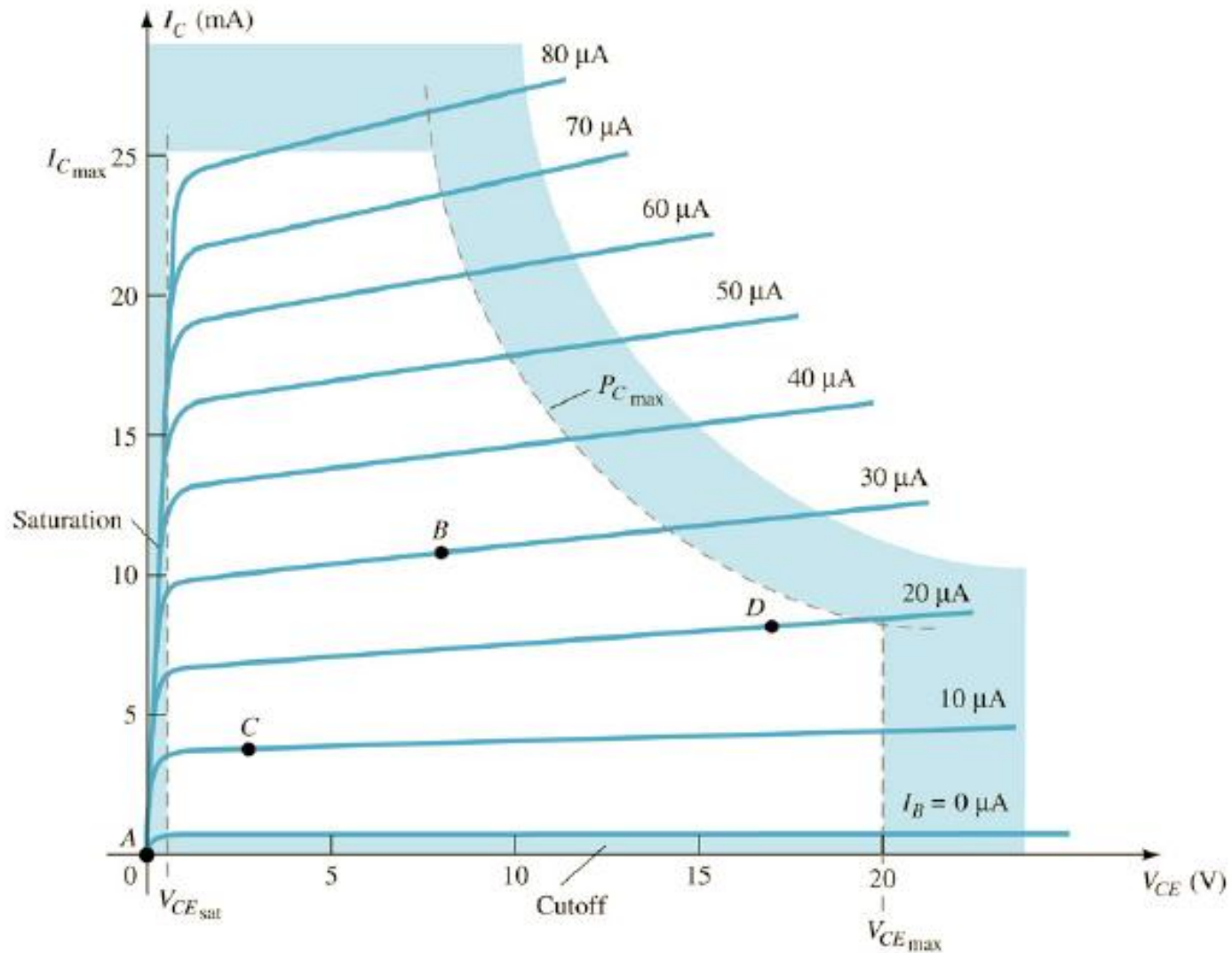

Ponto de operação

Operação na região linear (ativa):

- Junção base-emissor polarizada diretamente;
- Junção base-coletor polarizada reversamente.

ON

Operação na região de corte:

- Junção base-emissor polarizada reversamente;
- Junção base-coletor polarizada reversamente.


OFF

Operação na região de saturação:

- Junção base-emissor polarizada diretamente;
- Junção base-coletor polarizada diretamente.


ON

Circuito com polarização fixa

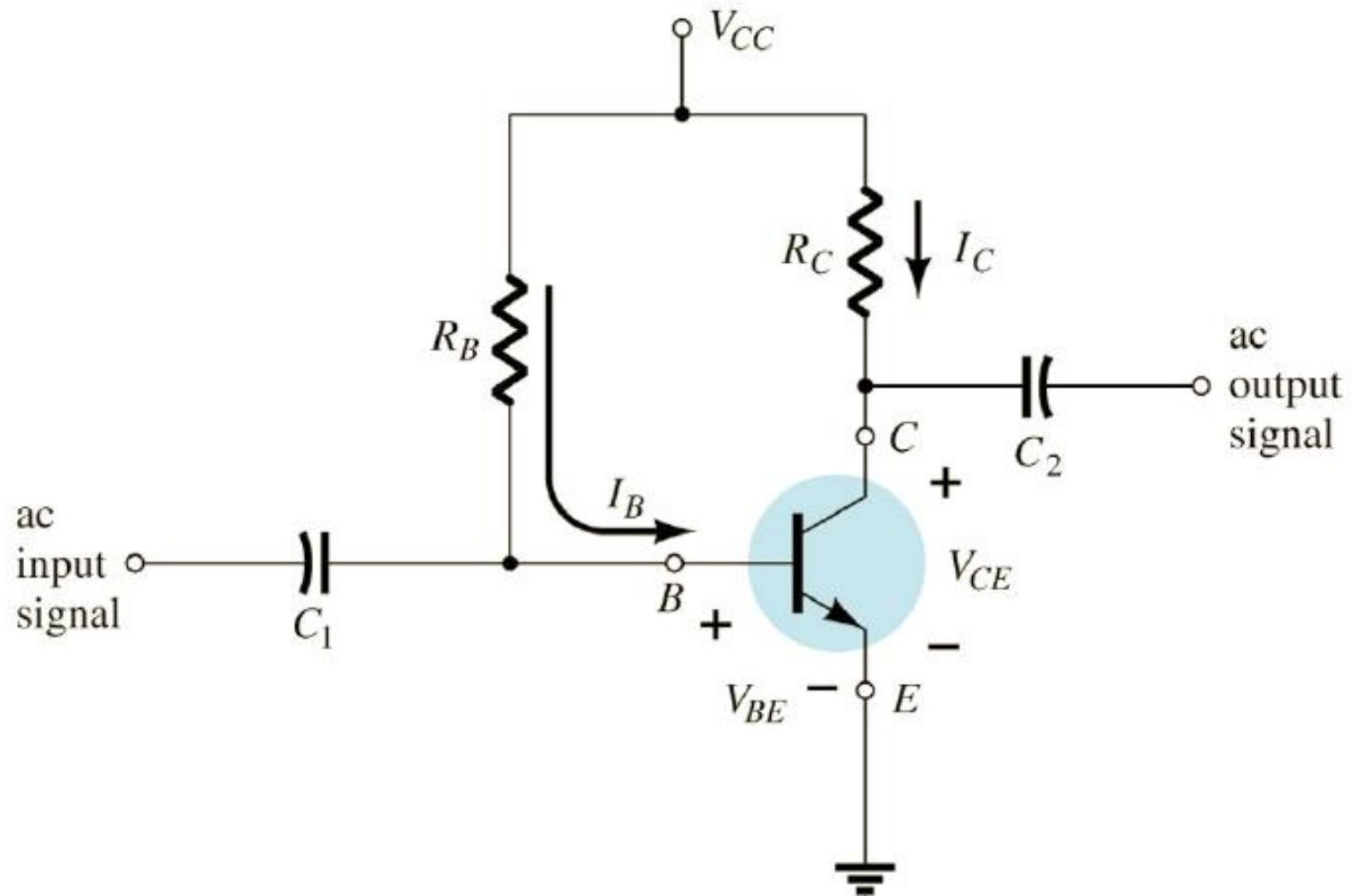


Exemplo de um amplificador transistorizado com polarização fixa.

Circuito com polarização fixa

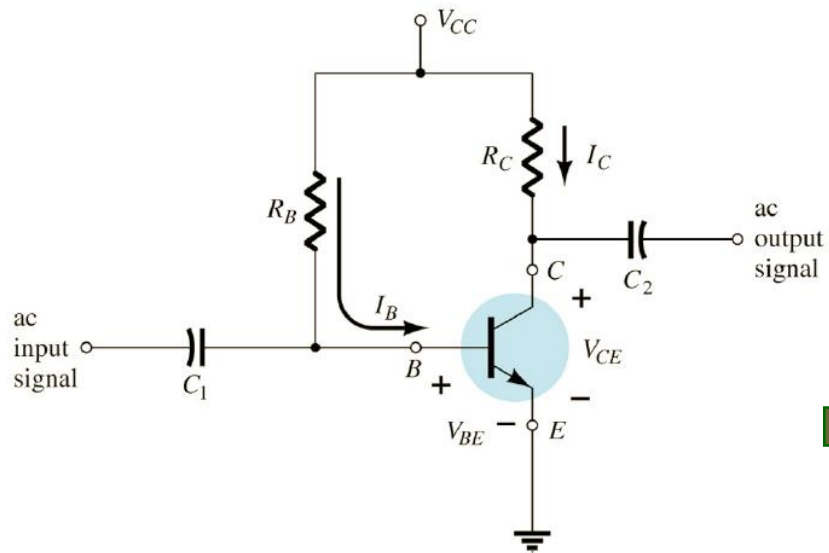


Circuito completo CC + CA.

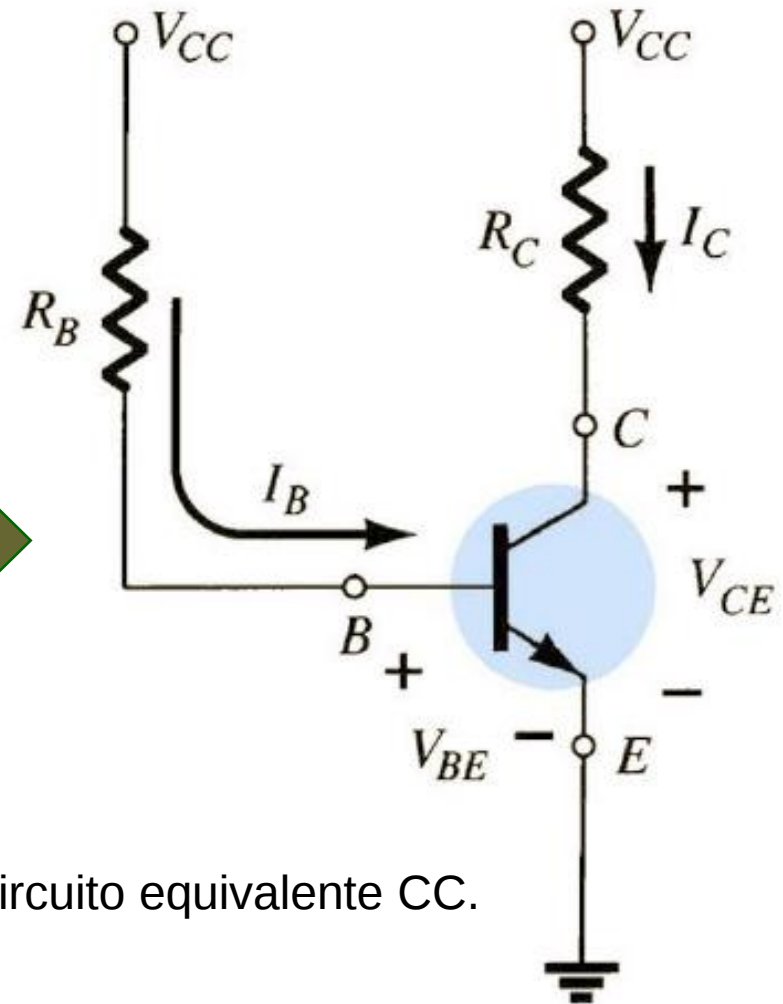

Circuito equivalente CC.

Circuito com polarização fixa

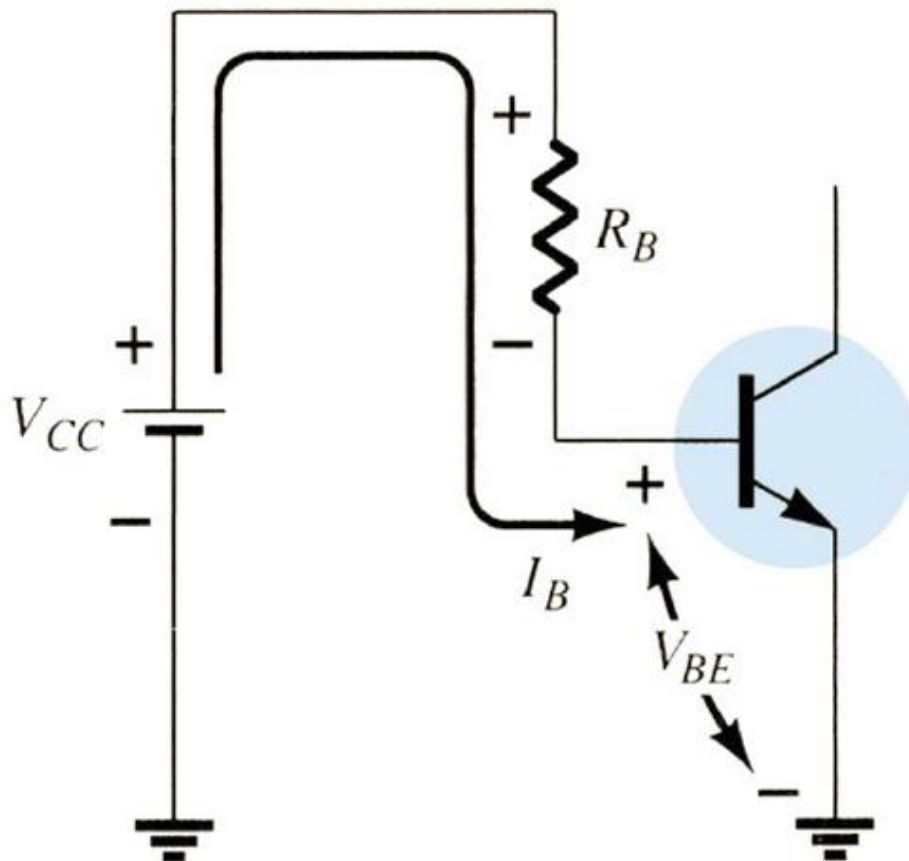Polarização direta da junção base-emissor:




$$+V_{CC} - I_B \cdot R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Circuito com polarização fixa

Malha coletor-emissor:

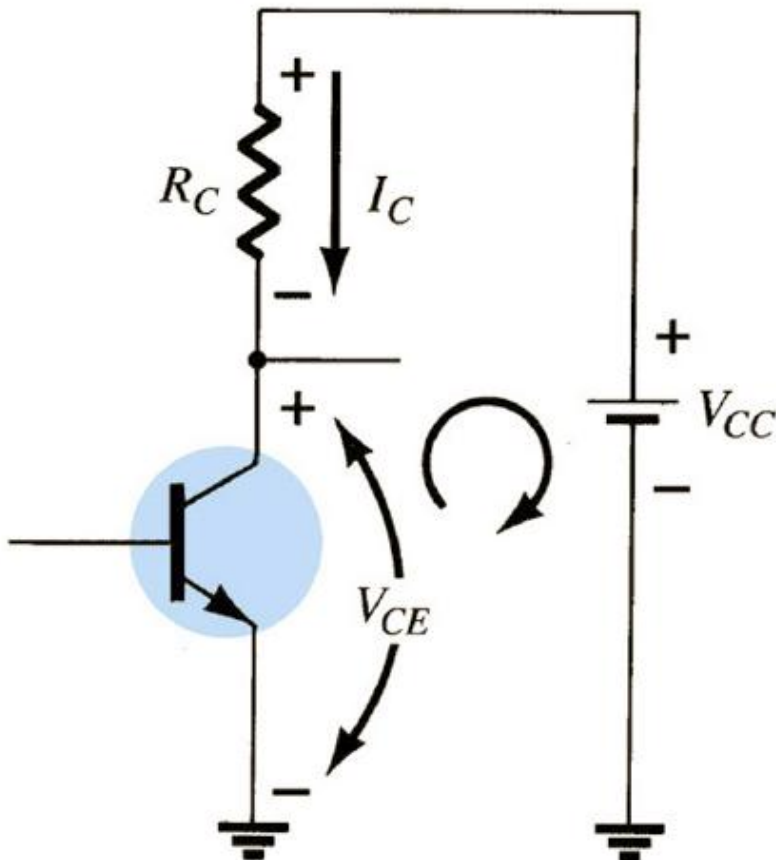


$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$V_{CE} + I_C \cdot R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

Circuito com polarização fixa

Exemplo:

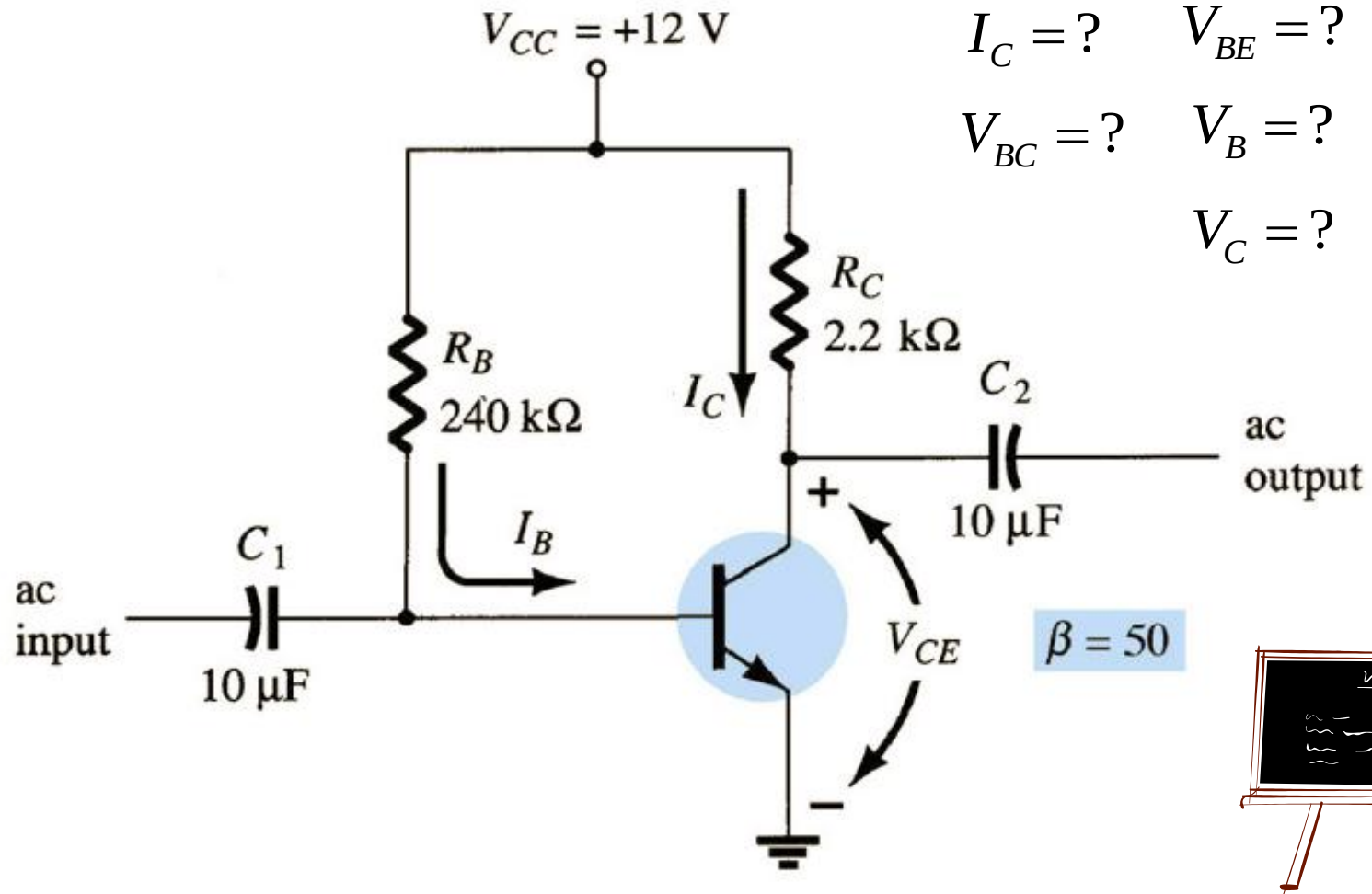


$$I_B = ? \quad V_{CE} = ?$$

$$I_C = ? \quad V_{BE} = ?$$

$$V_{BC} = ? \quad V_B = ?$$

$$V_C = ?$$

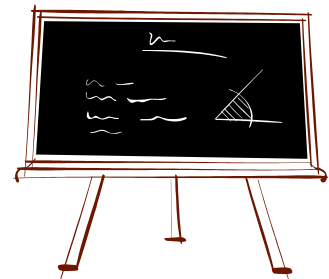

Circuito com polarização fixa

Exemplo:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0,7}{240k} = 47,08 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 50 \cdot 47,08 \mu = 2,35 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 12 - 2,35m \cdot 2,2k = 6,83V$$



$$V_{BE} = V_B = 0,7V$$

$$V_{CE} = V_C = 6,83V$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0,7 - 6,83 = -6,13V$$

Circuito com polarização fixa


Saturação do transistor:

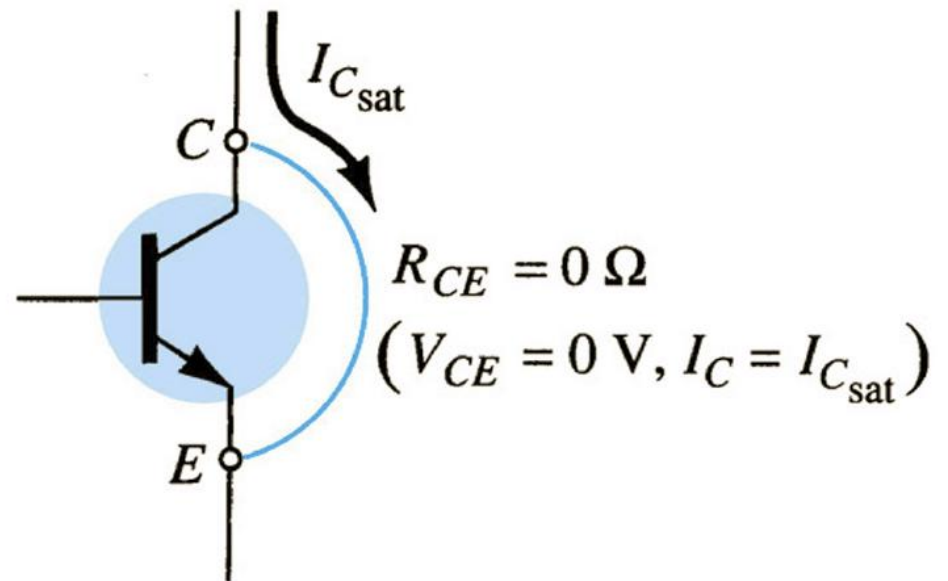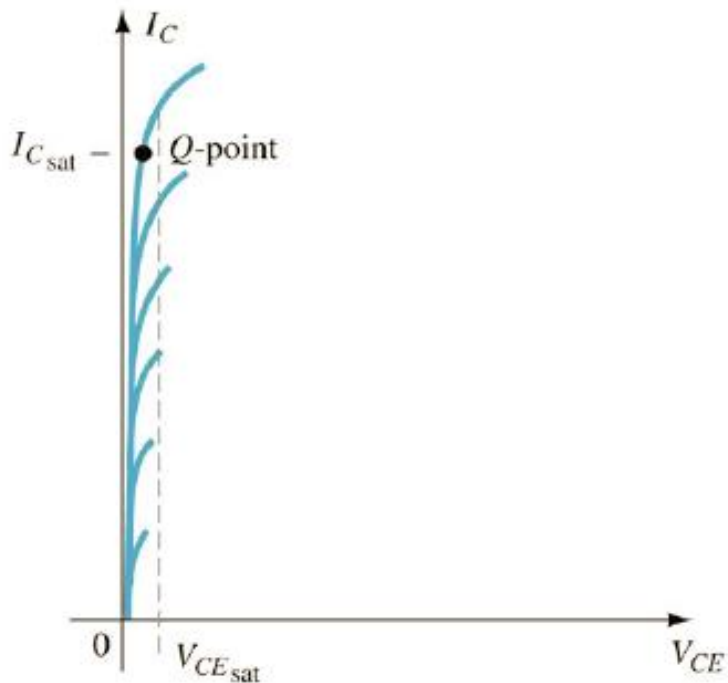

$$I_{C\text{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Circuito com polarização fixa


Saturação do transistor, exemplo:

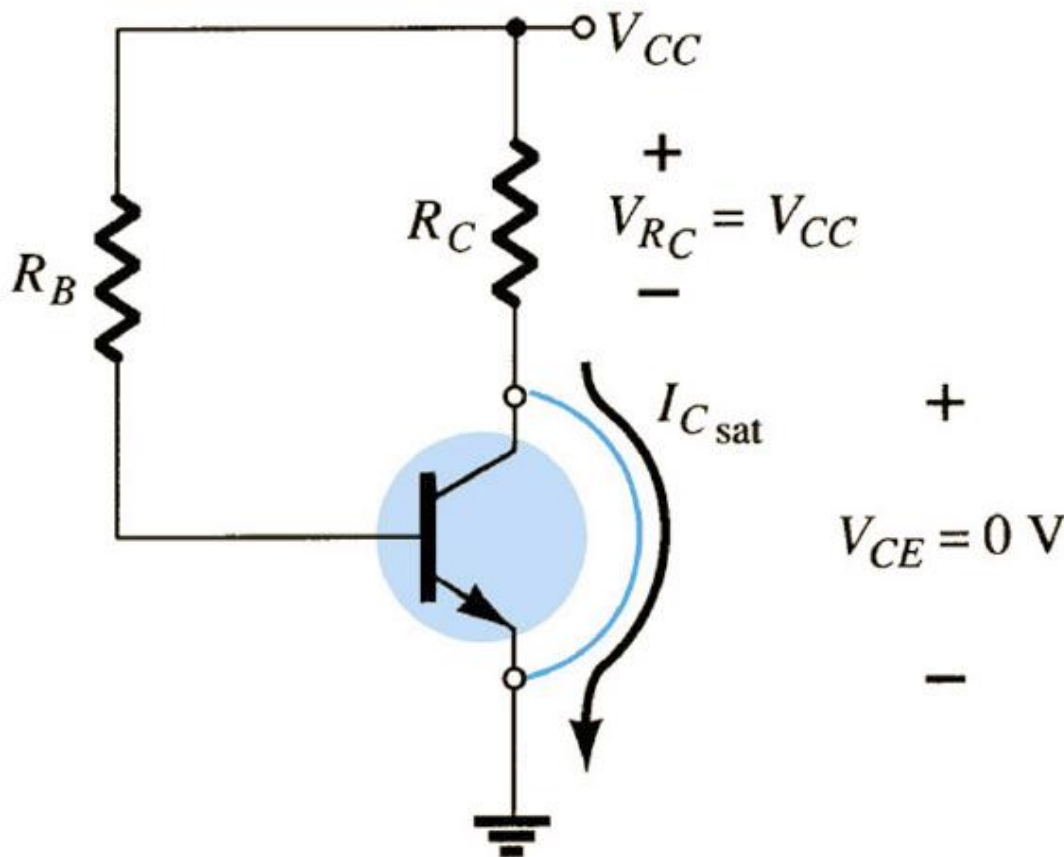

$$I_{C\text{ sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_{C\text{ sat}} = \frac{12}{2,2k}$$

$$I_{C\text{ sat}} = 5,45\text{ mA}$$

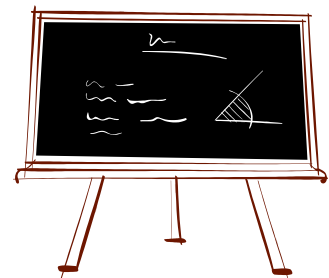

Circuito com polarização fixa

Exercício:

$$I_B = ?$$



$$I_C = ?$$

$$V_{CE} = ?$$

$$V_C = ?$$



$$V_B = ?$$

$$V_E = ?$$

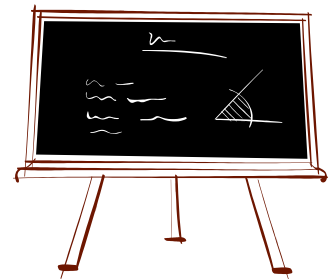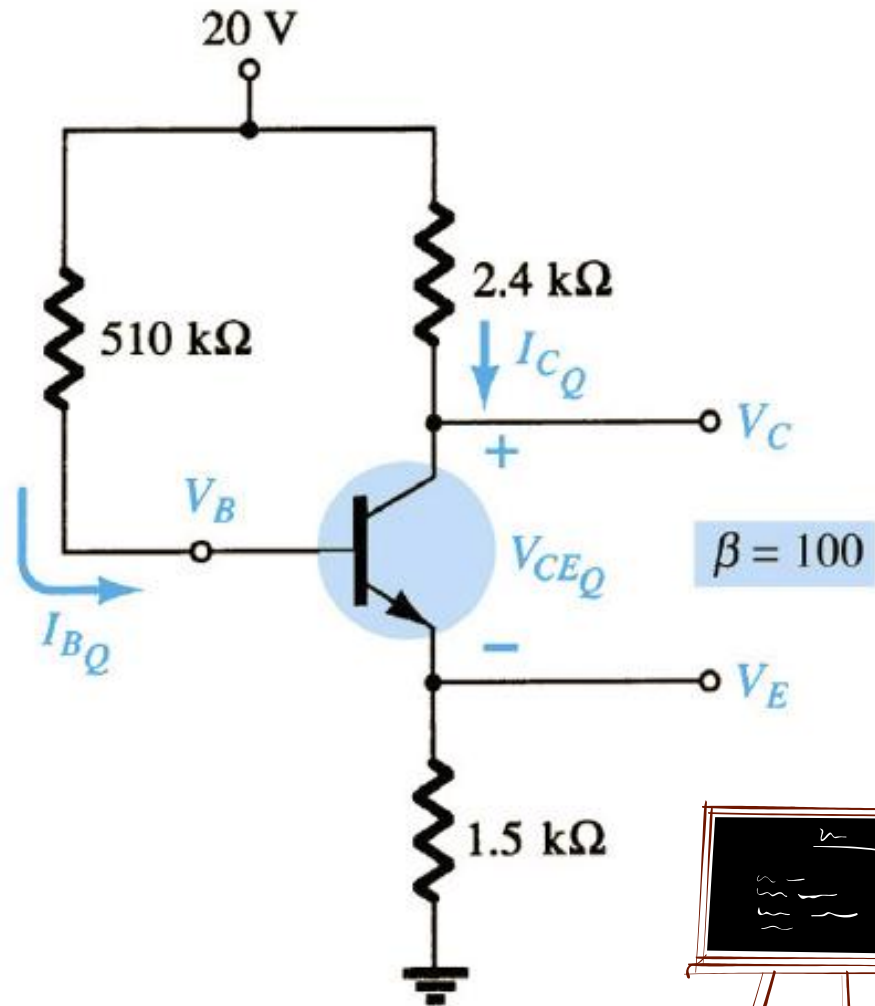




Aplicações dos BJTs

Porta lógica inversora:

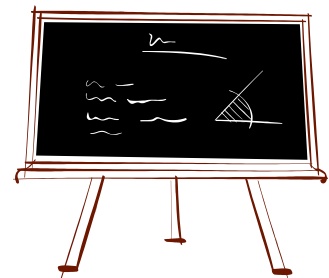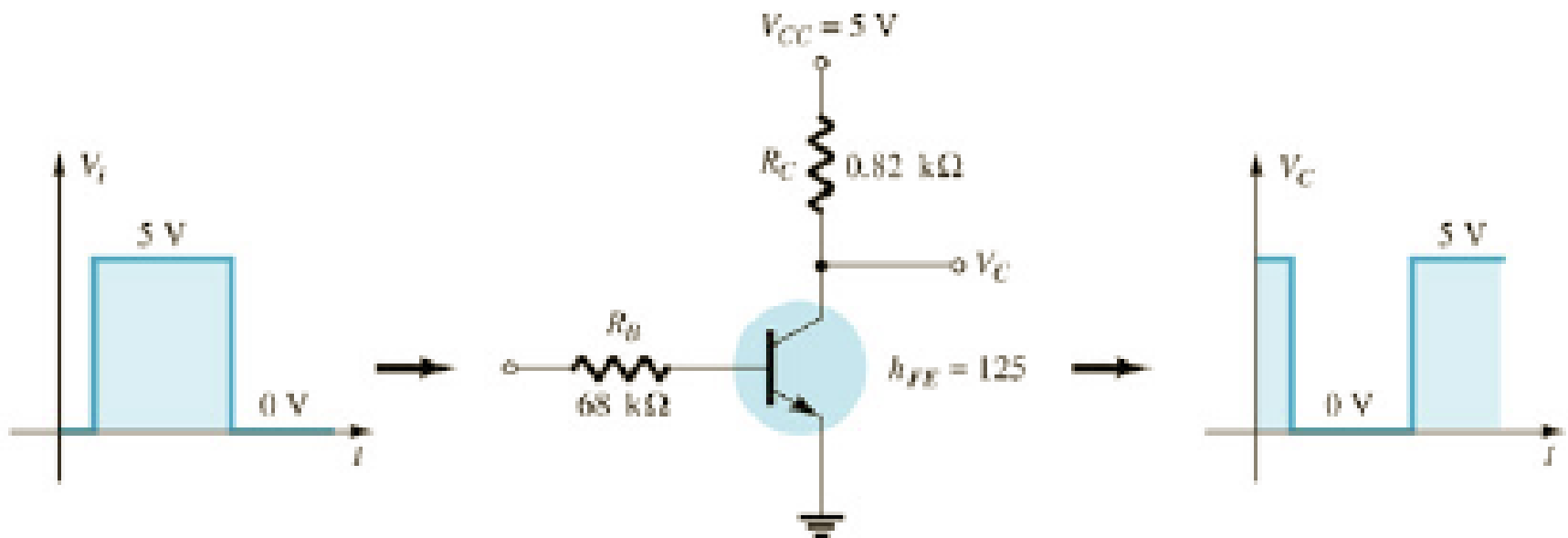



Aplicações dos BJTs

Acionando um relé:

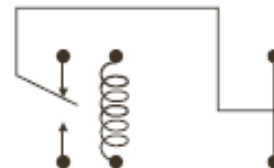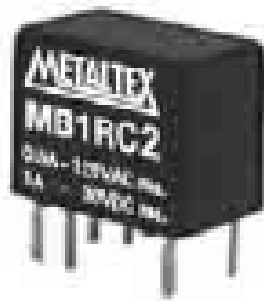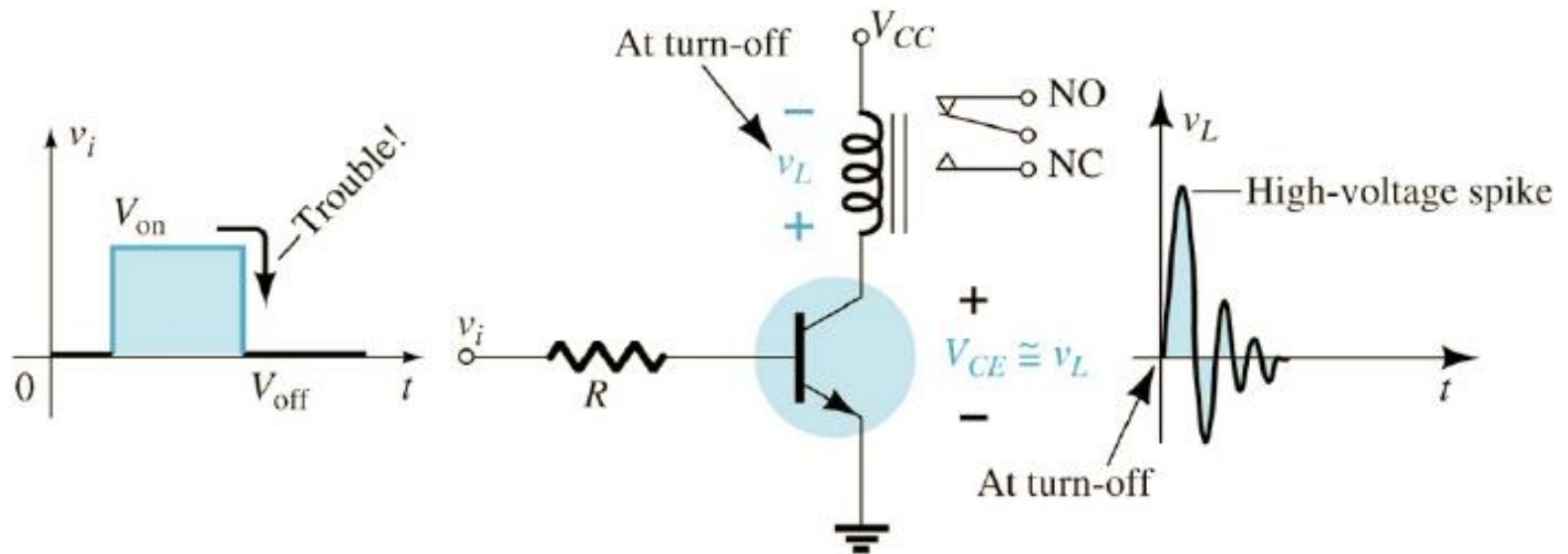


Aplicações dos BJTs

Acionando um relé:

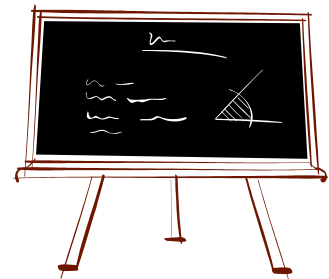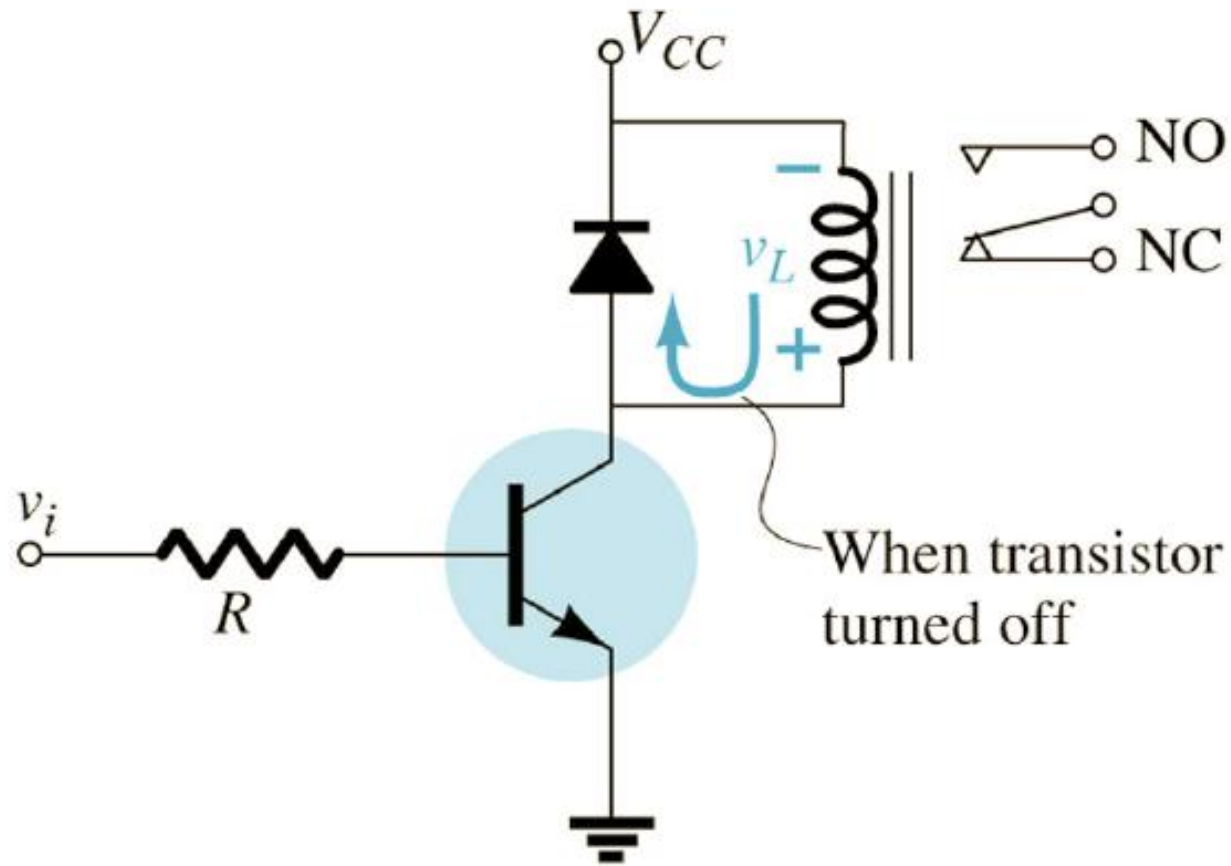


Aplicações dos BJTs

Chave a transistor:

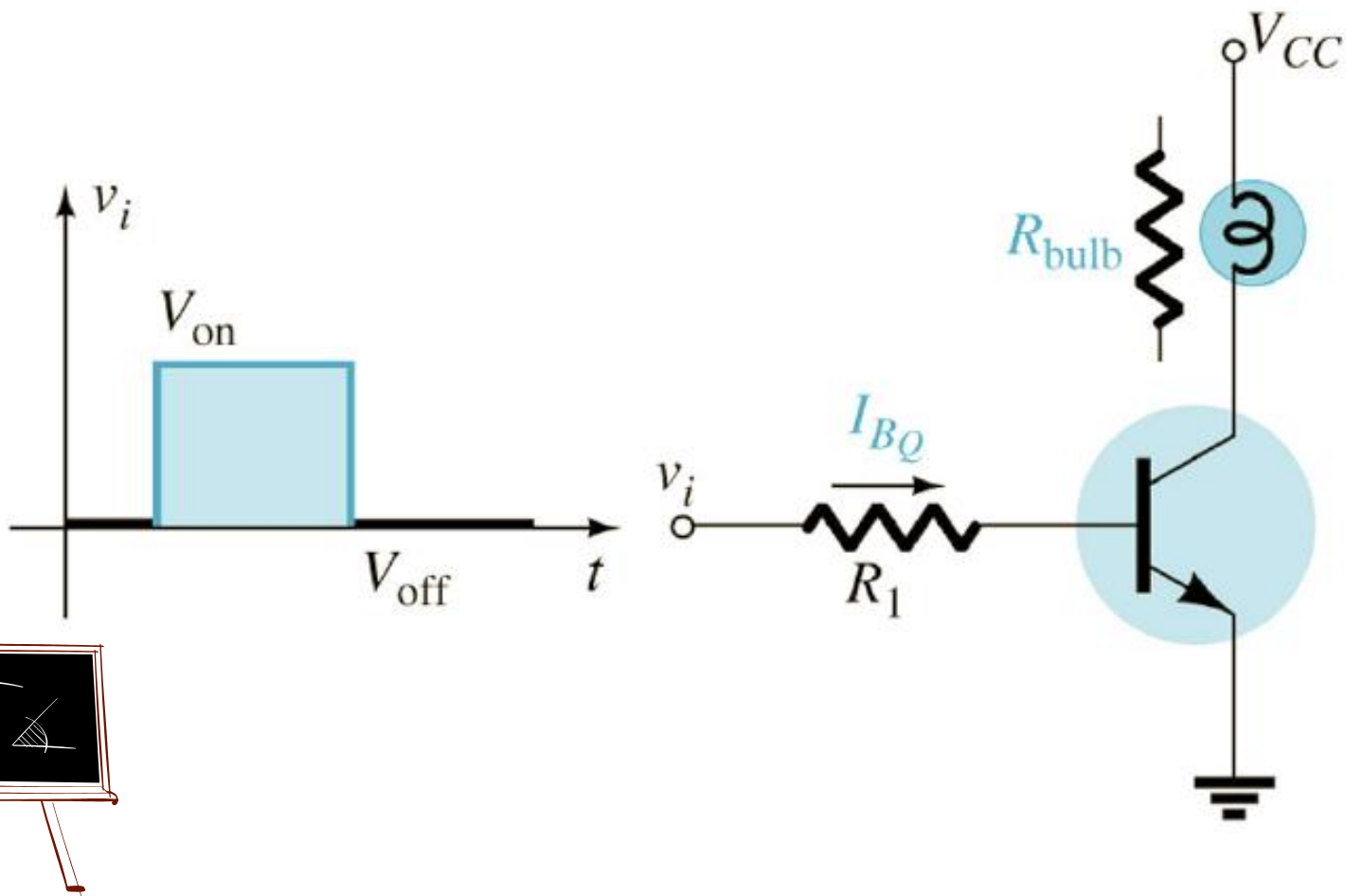

Aplicações dos BJTs


Porta lógica OU:

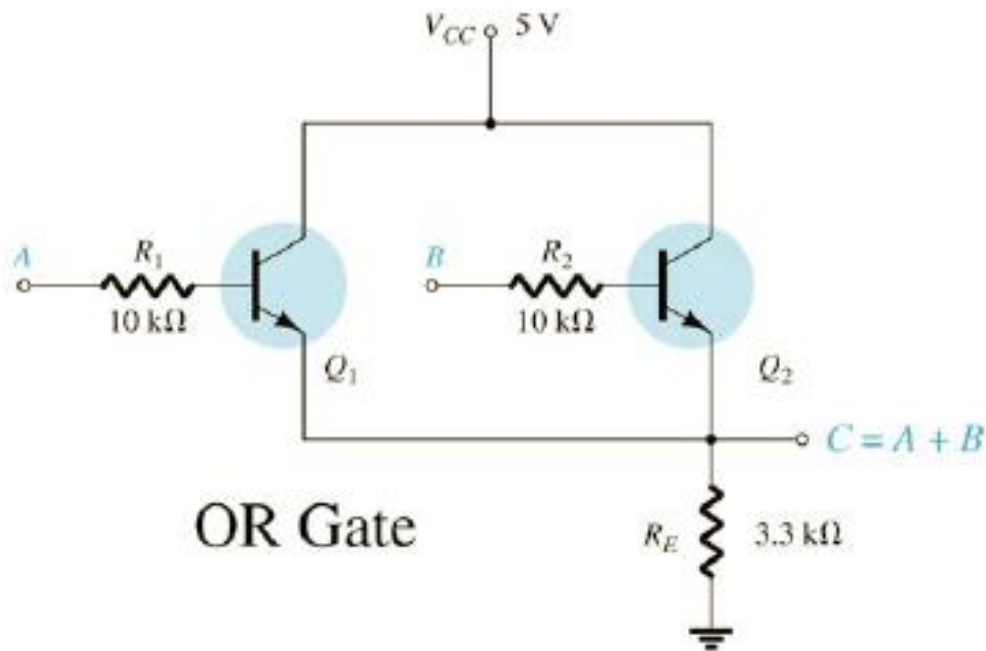

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


1 = high

0 = low

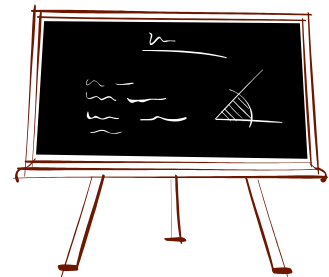


Aplicações dos BJTs

Porta lógica AND:


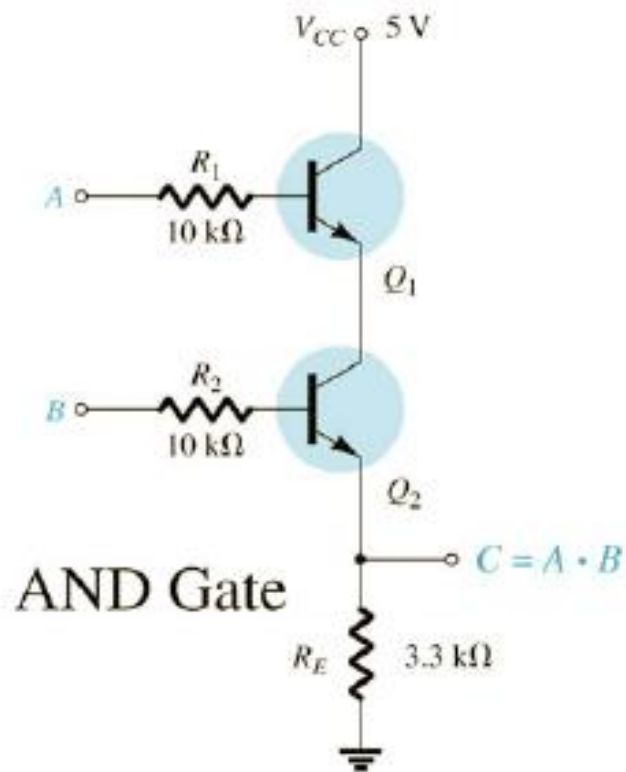


A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

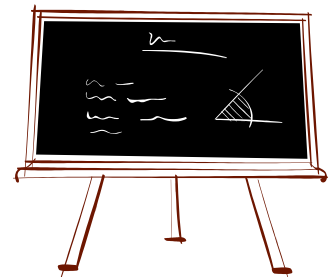



Aplicações dos BJTs

Indicador de nível de tensão:

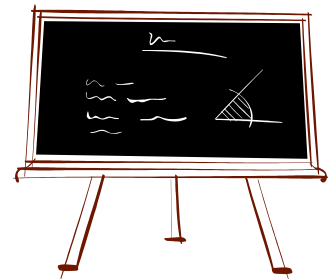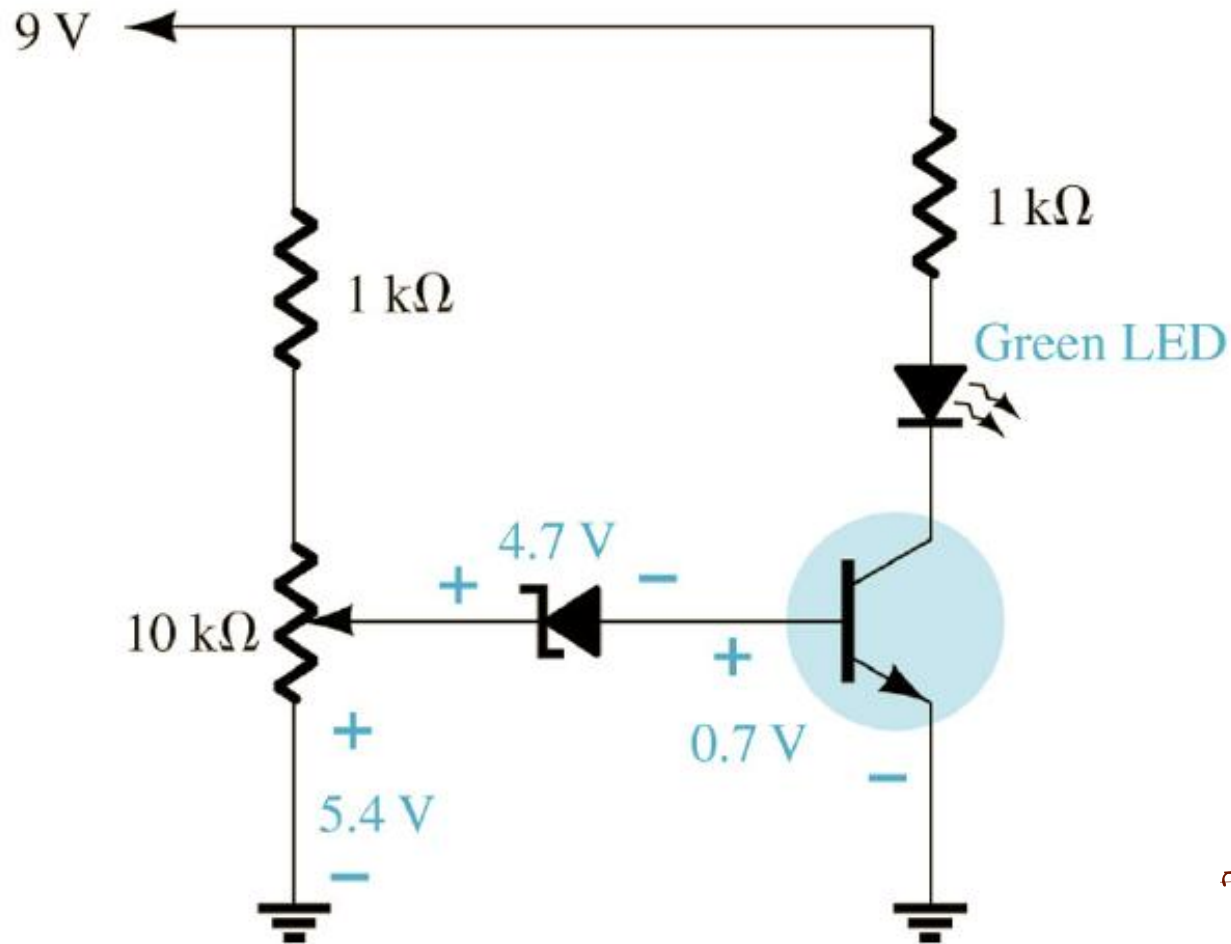

Aplicações dos BJTs




Exercícios:

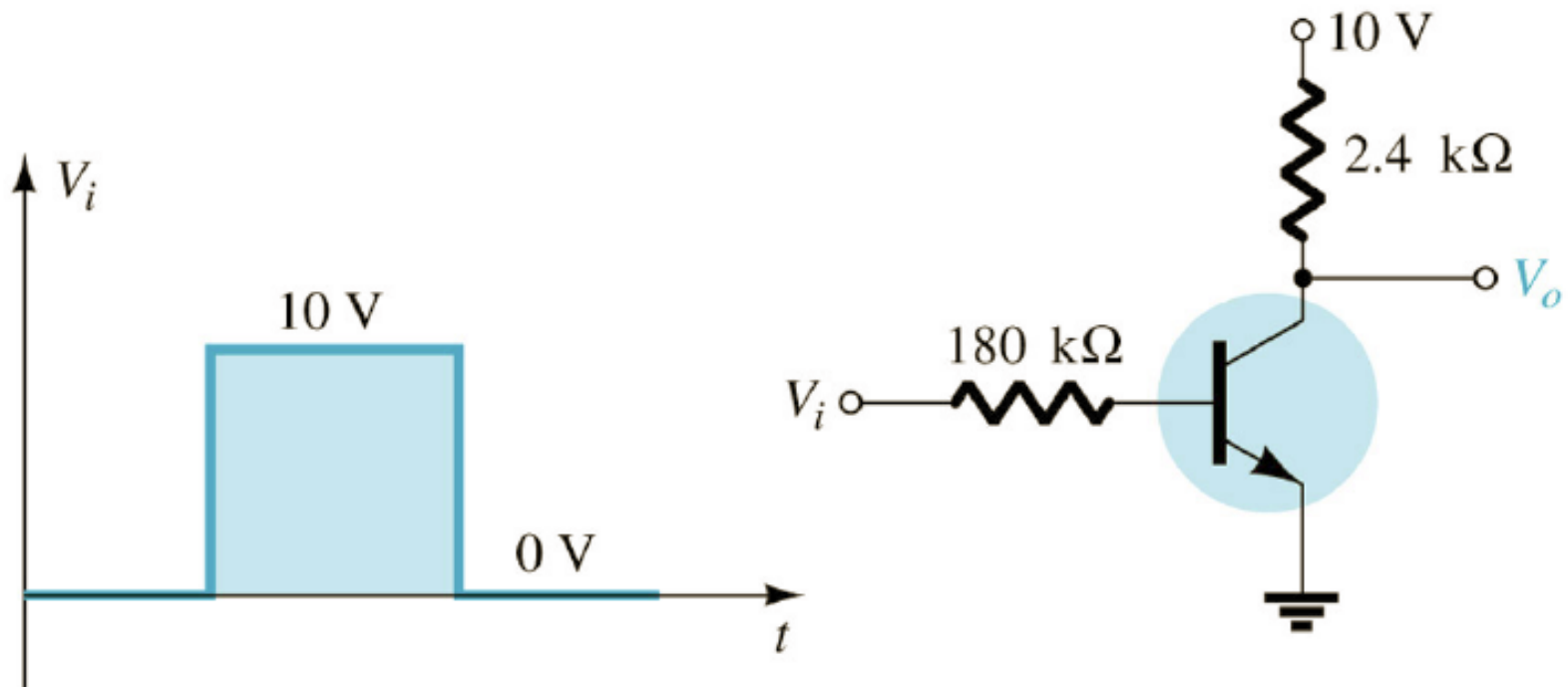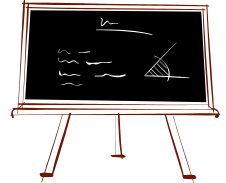

Verificar os estados de operação do transistor e desenhar a forma de onda de V_o .

Aplicações dos BJTs

Exercícios:

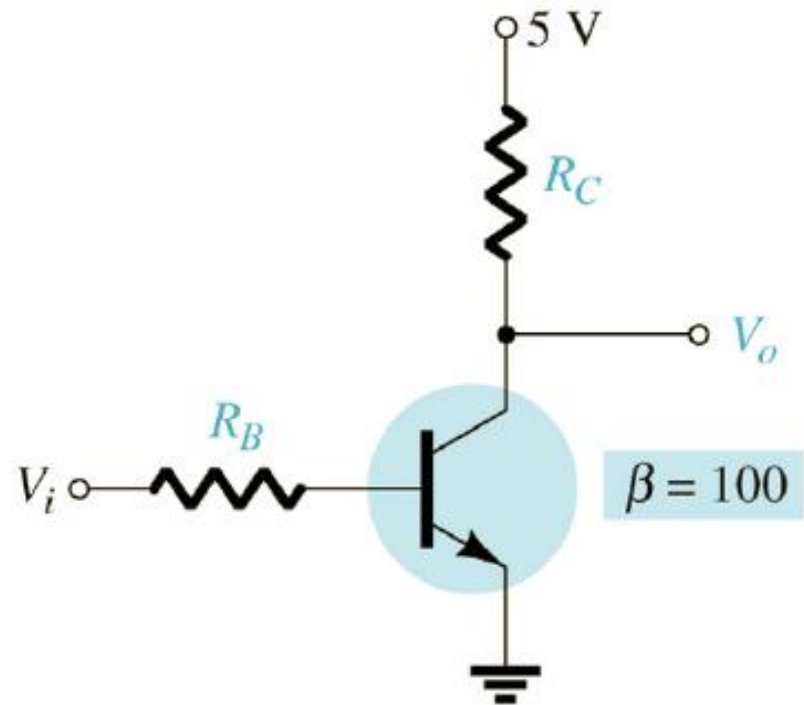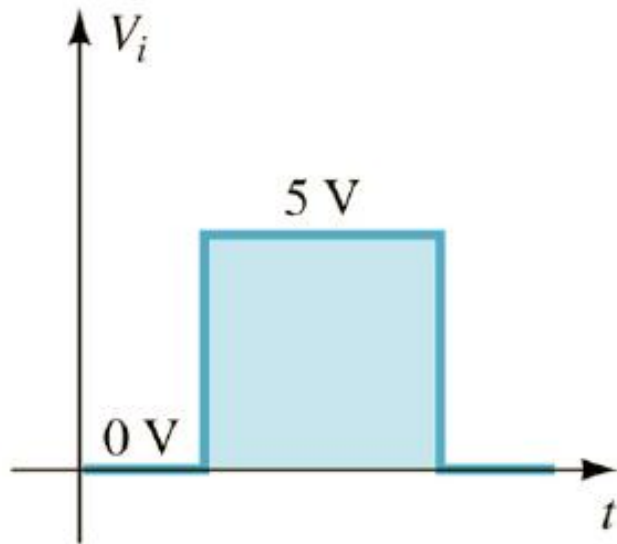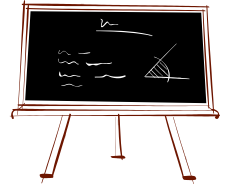


Determinar os resistores R_B e R_C para o circuito operar com porta lógica inversora.

Amplificador com polarização fixa

- Dependente do ganho (β)

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

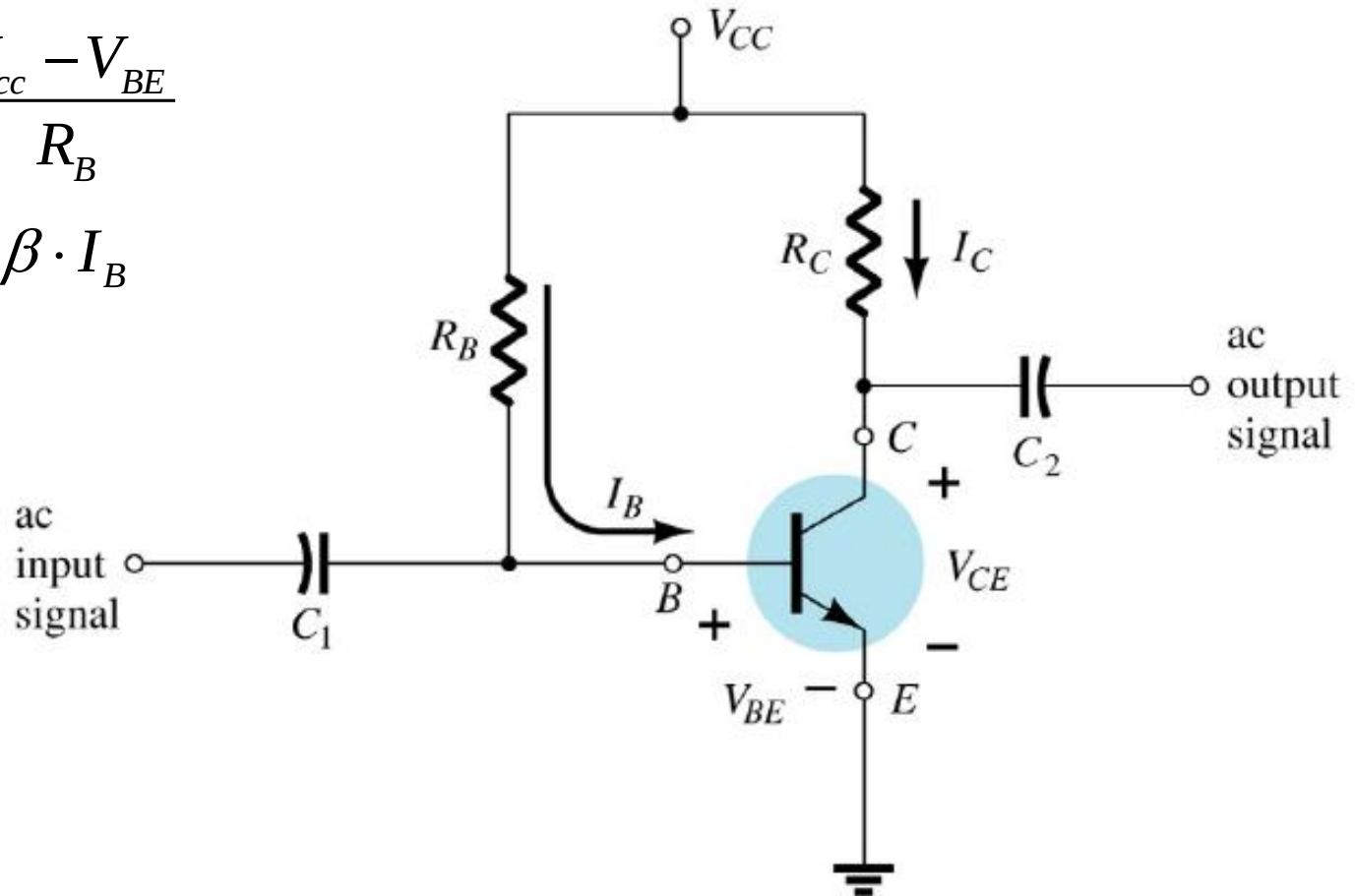


Amplificador com resistor de emissor

- Melhora da estabilidade do emissor

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

$$R_i = (\beta + 1) \cdot R_E$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

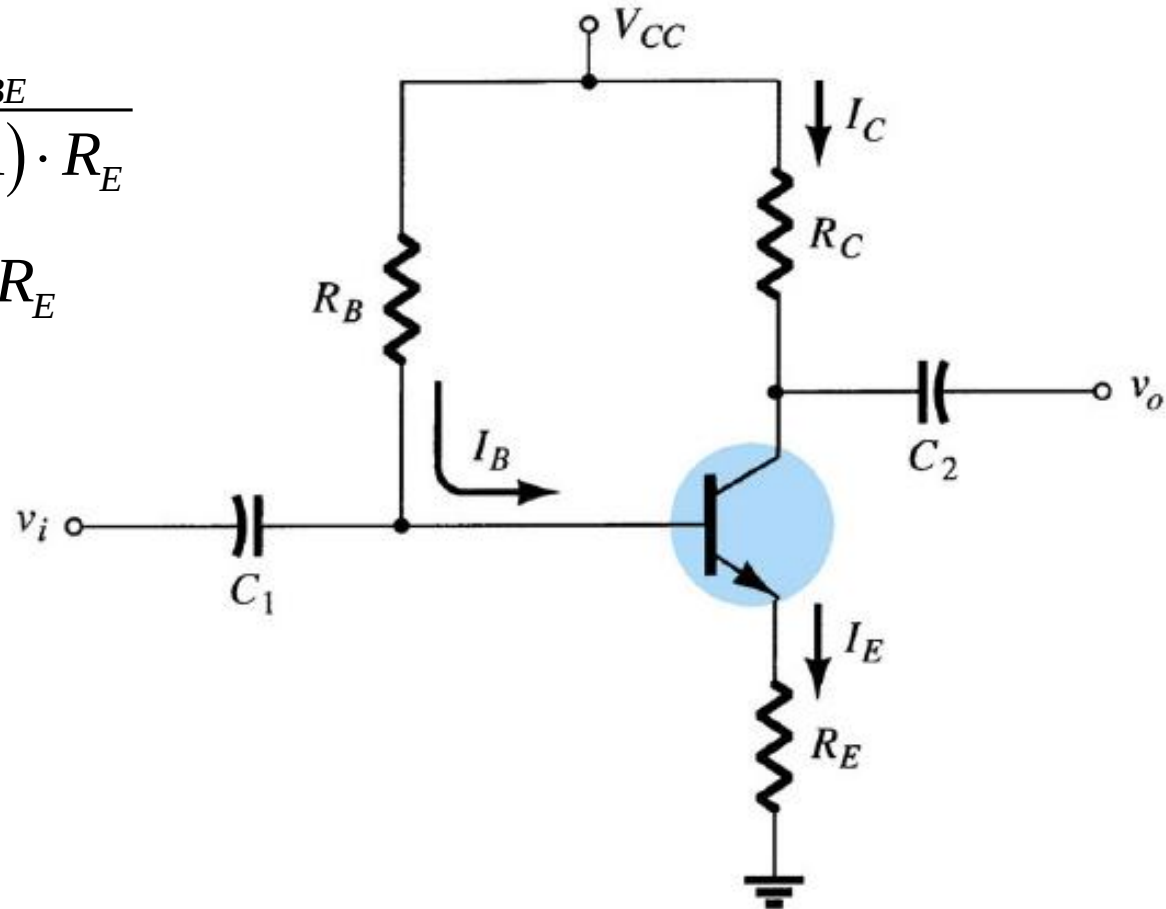



Amplificador polarização por divisor de tensão

- Independente do ganho (β)



$$I_B = \frac{E_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

$$E_{TH} = \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{R_1 + R_2}$$



Tensão na base

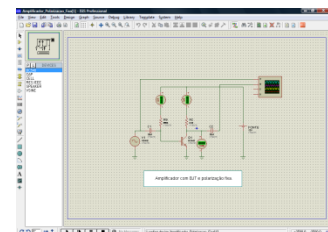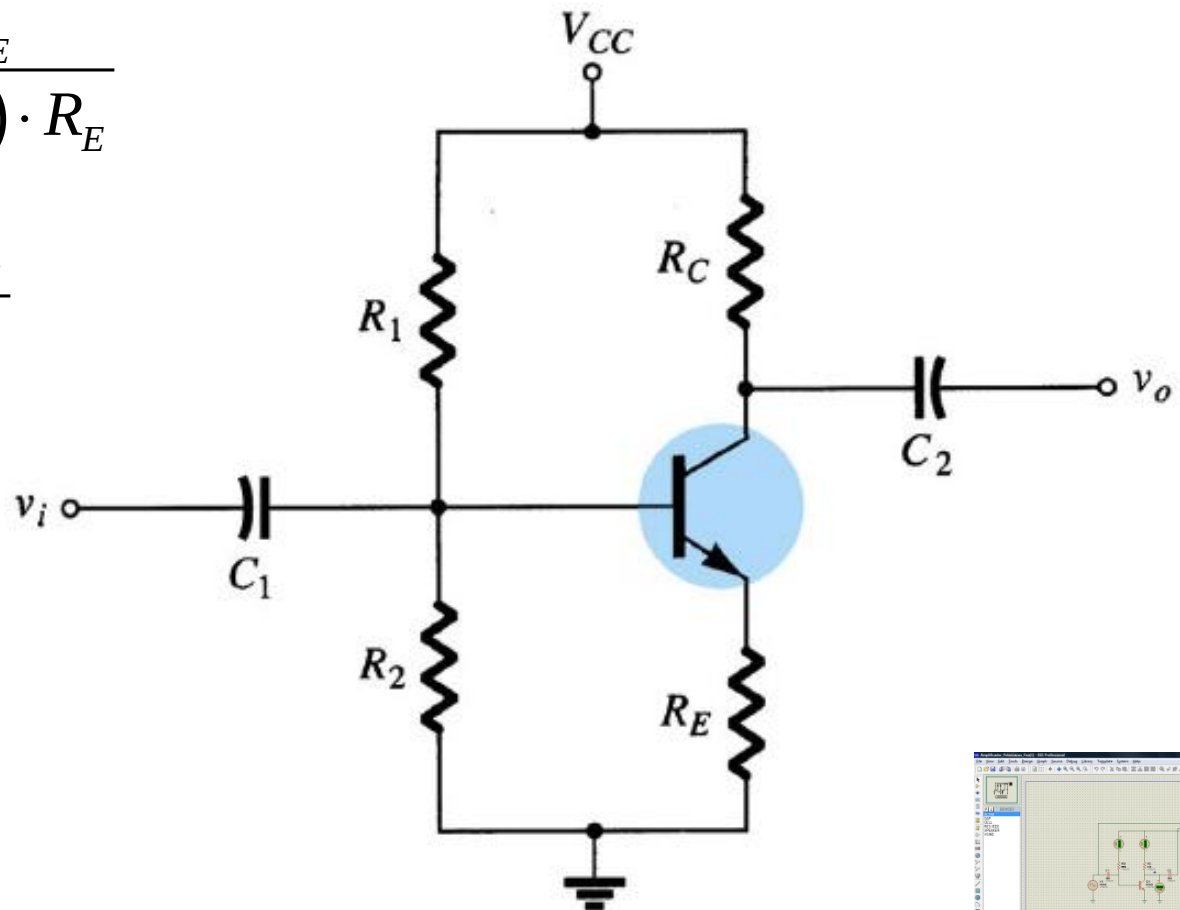



Fonte de corrente constante

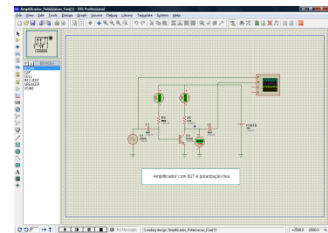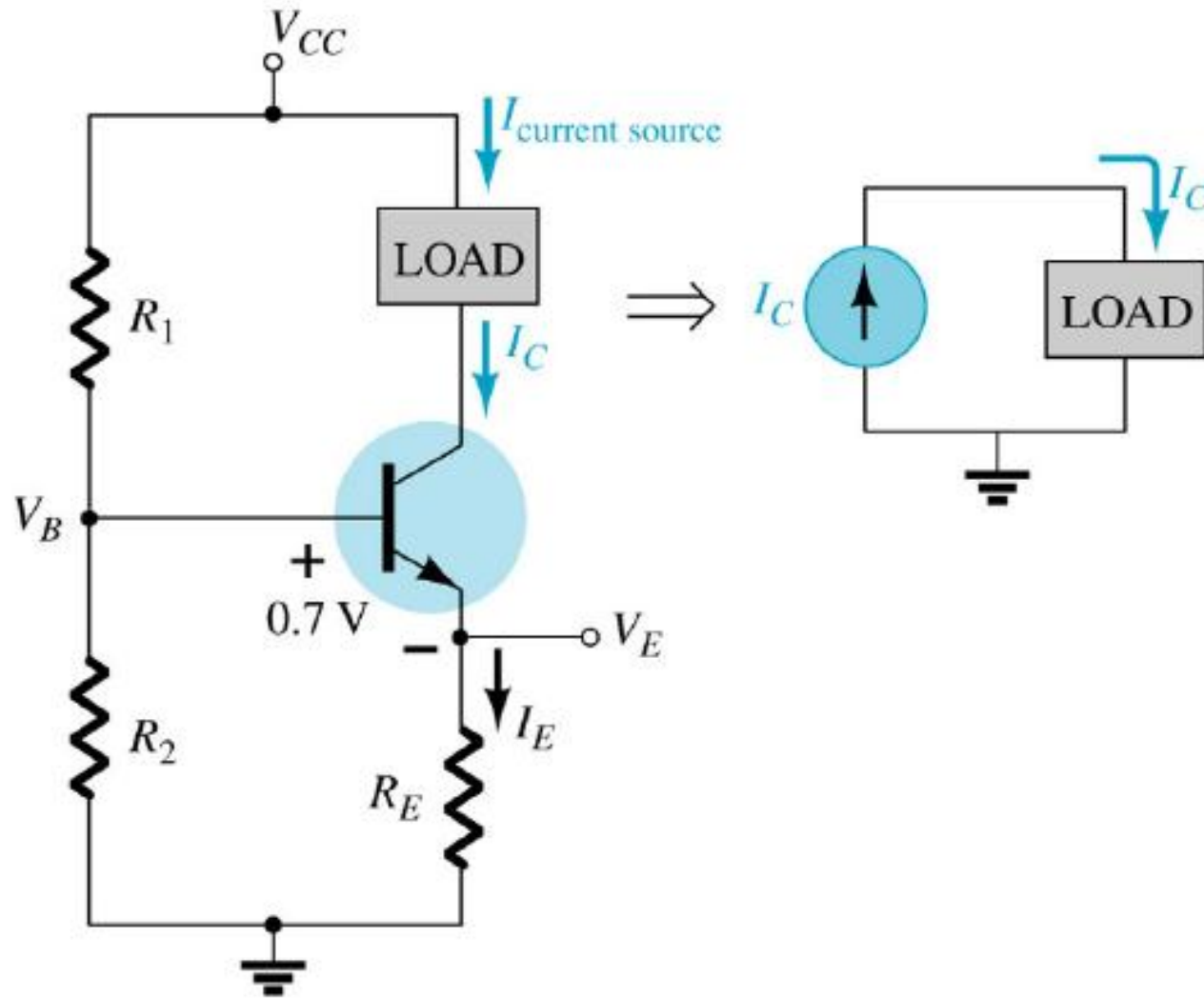



Sistema de alarme

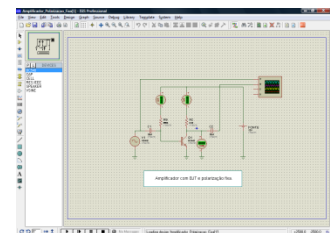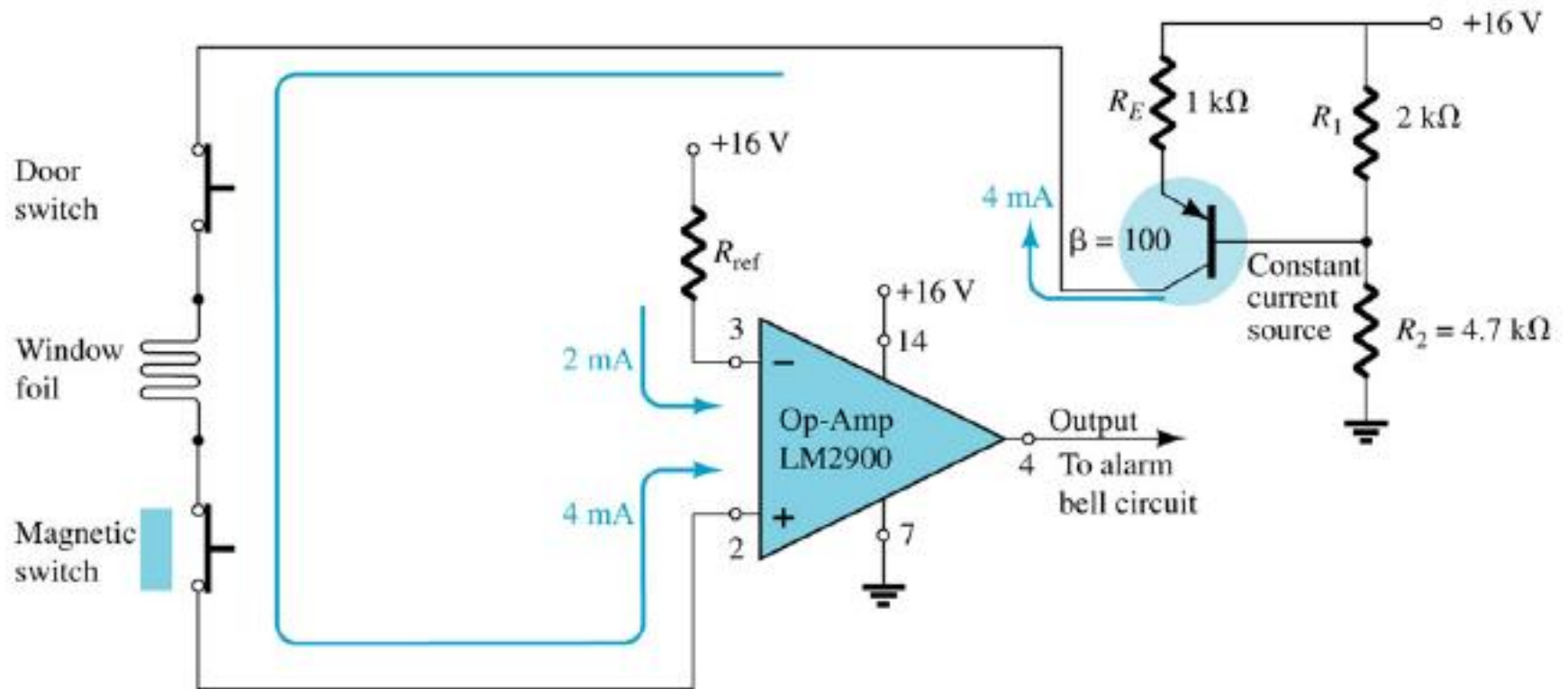



Espelho de corrente

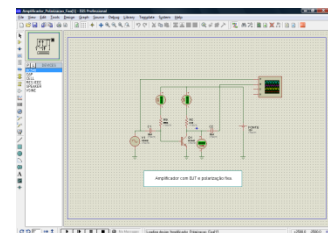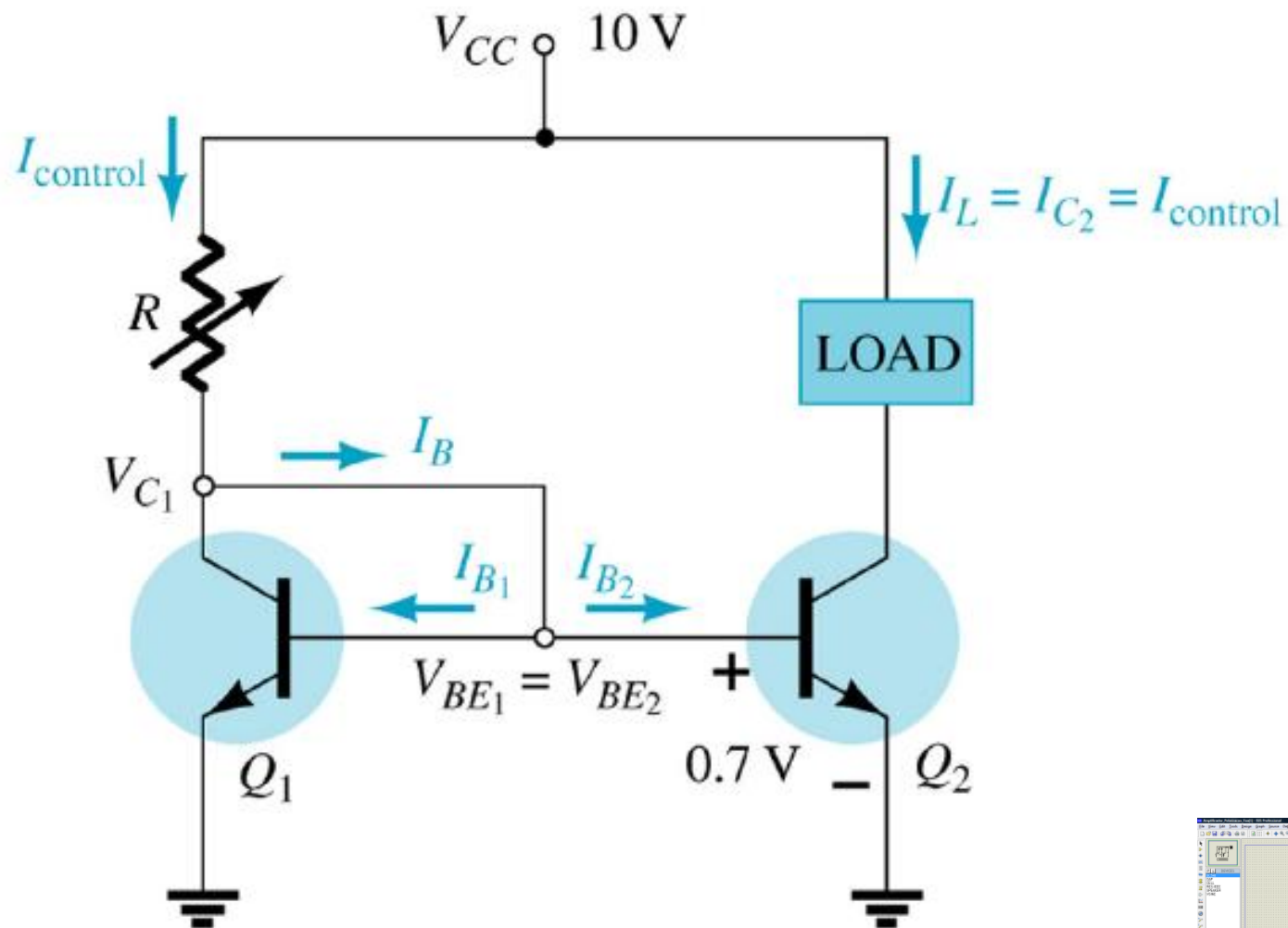


Polarização de transistor PNP

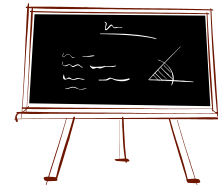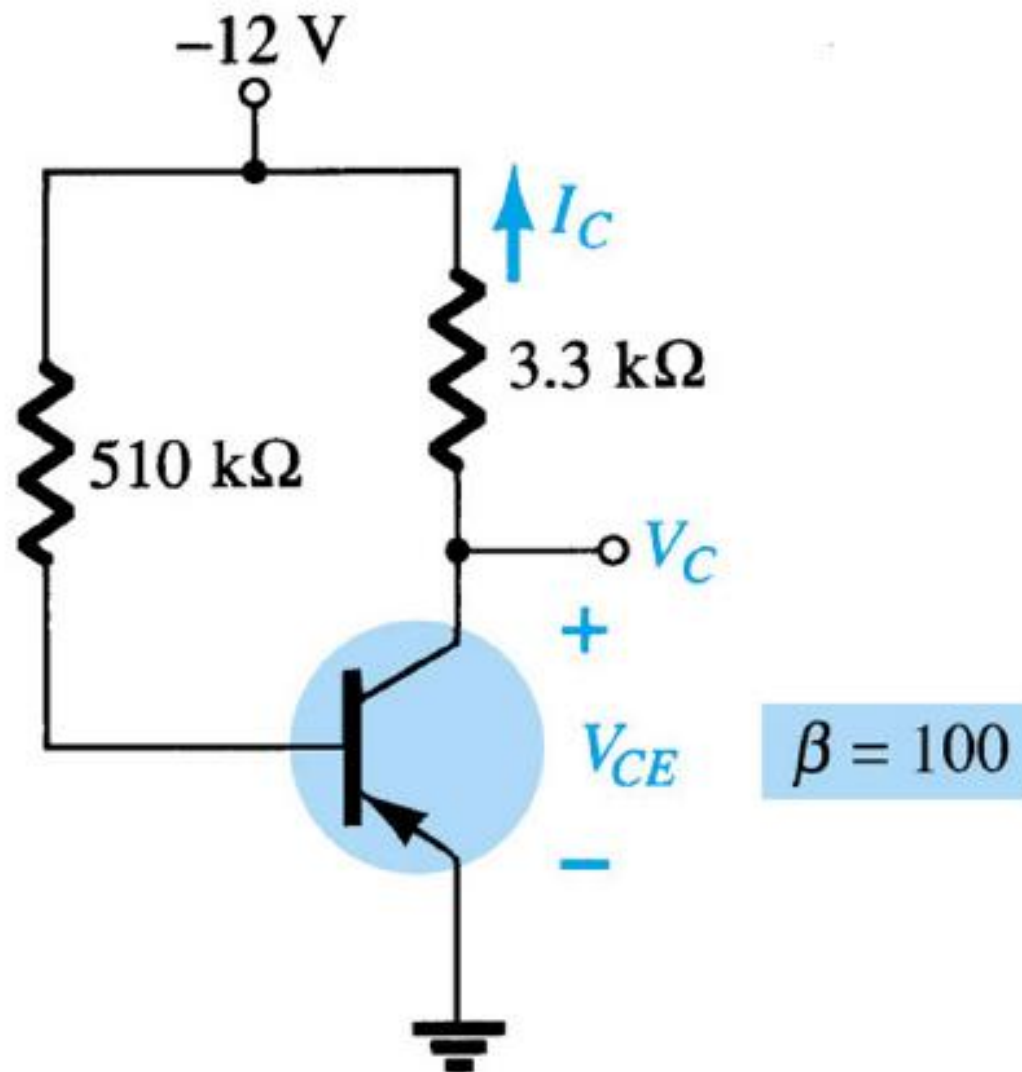



Oscilador controlado a cristal

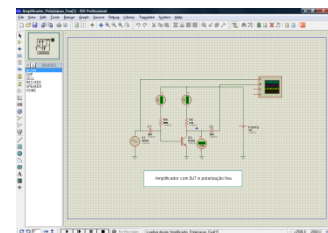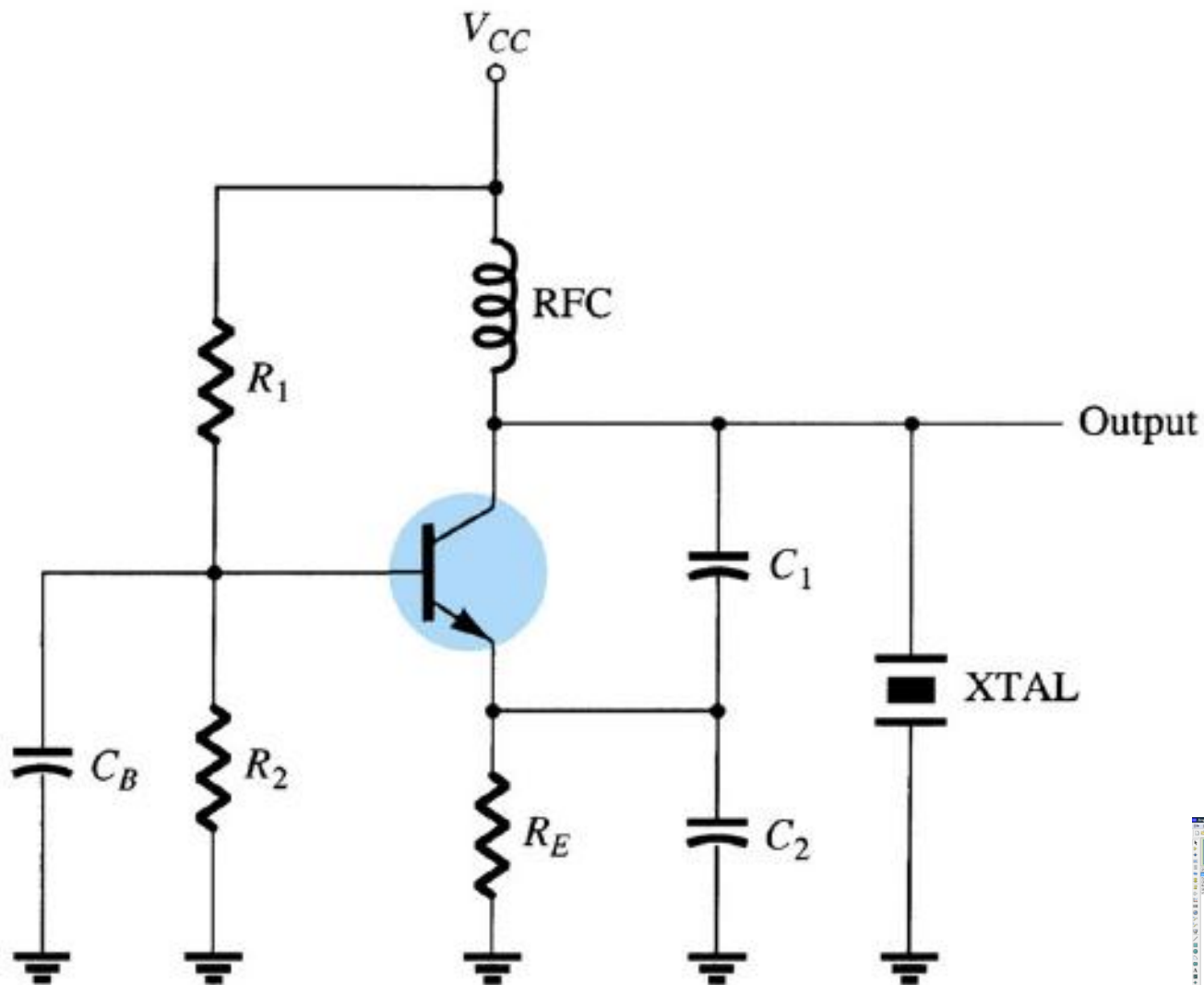



Amplificador operacional 741

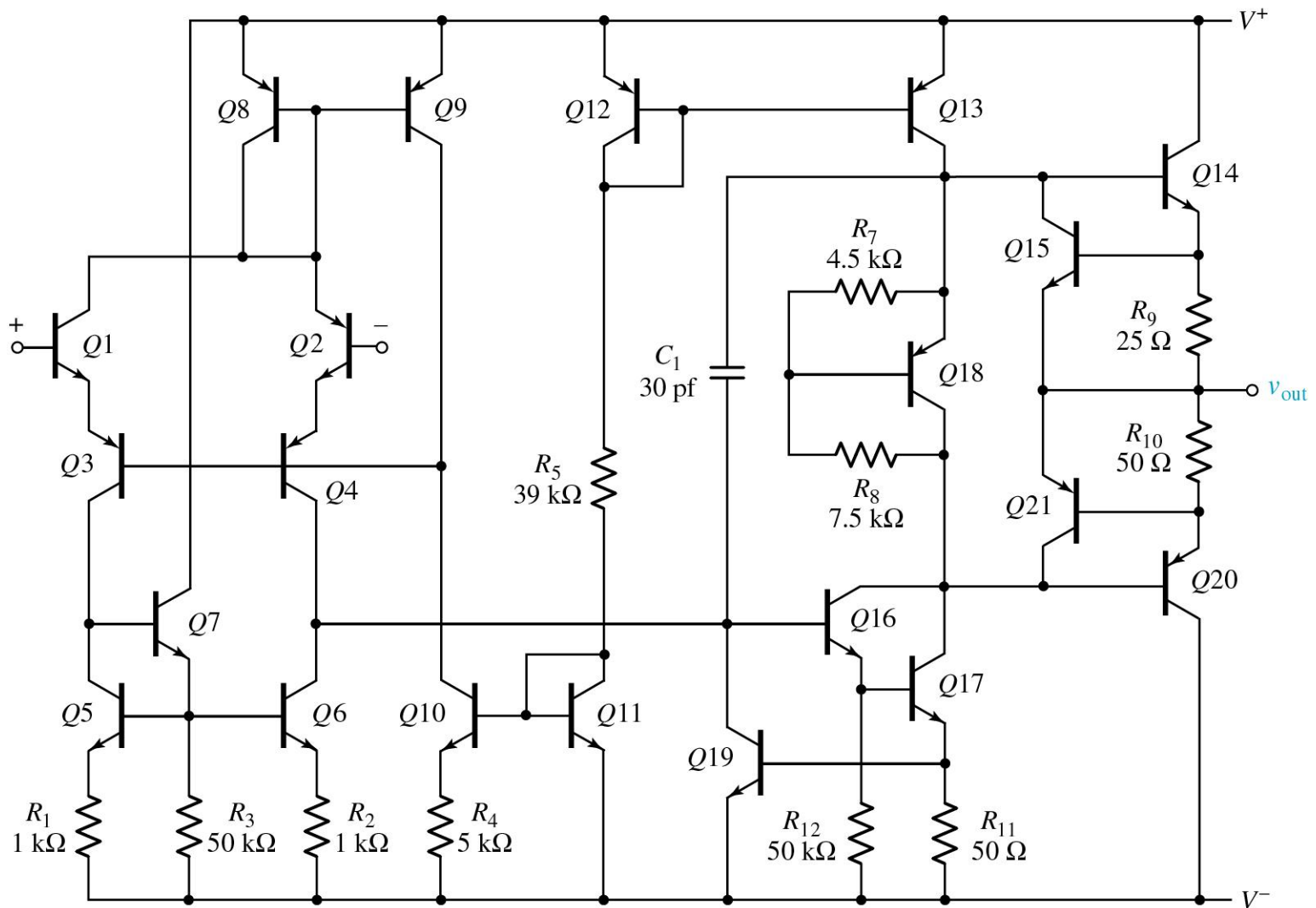

Multivibrador monoestável

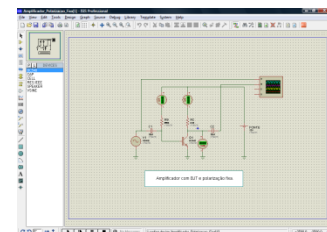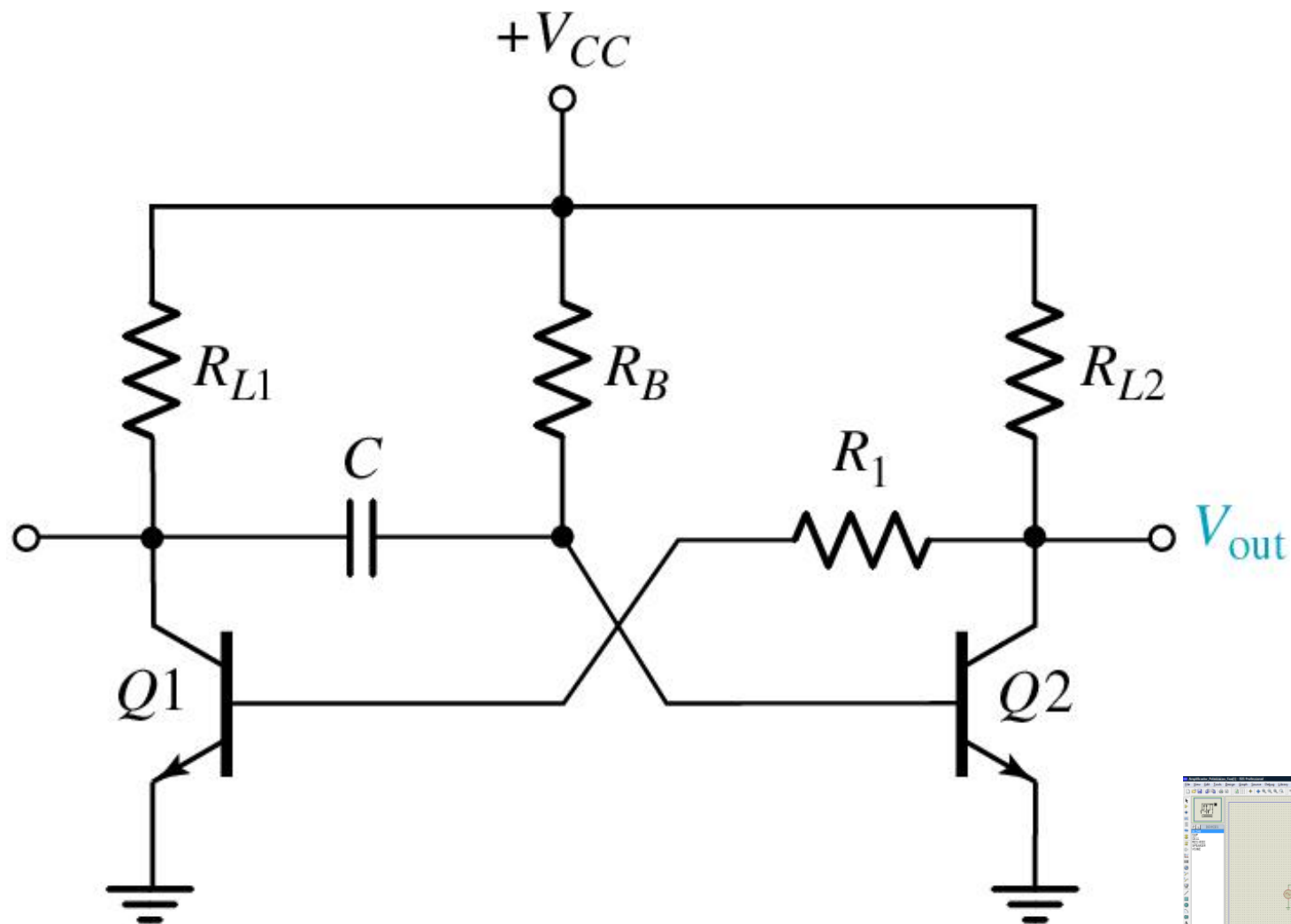

Multivibrador astável

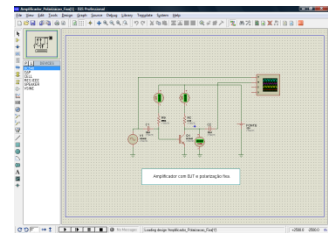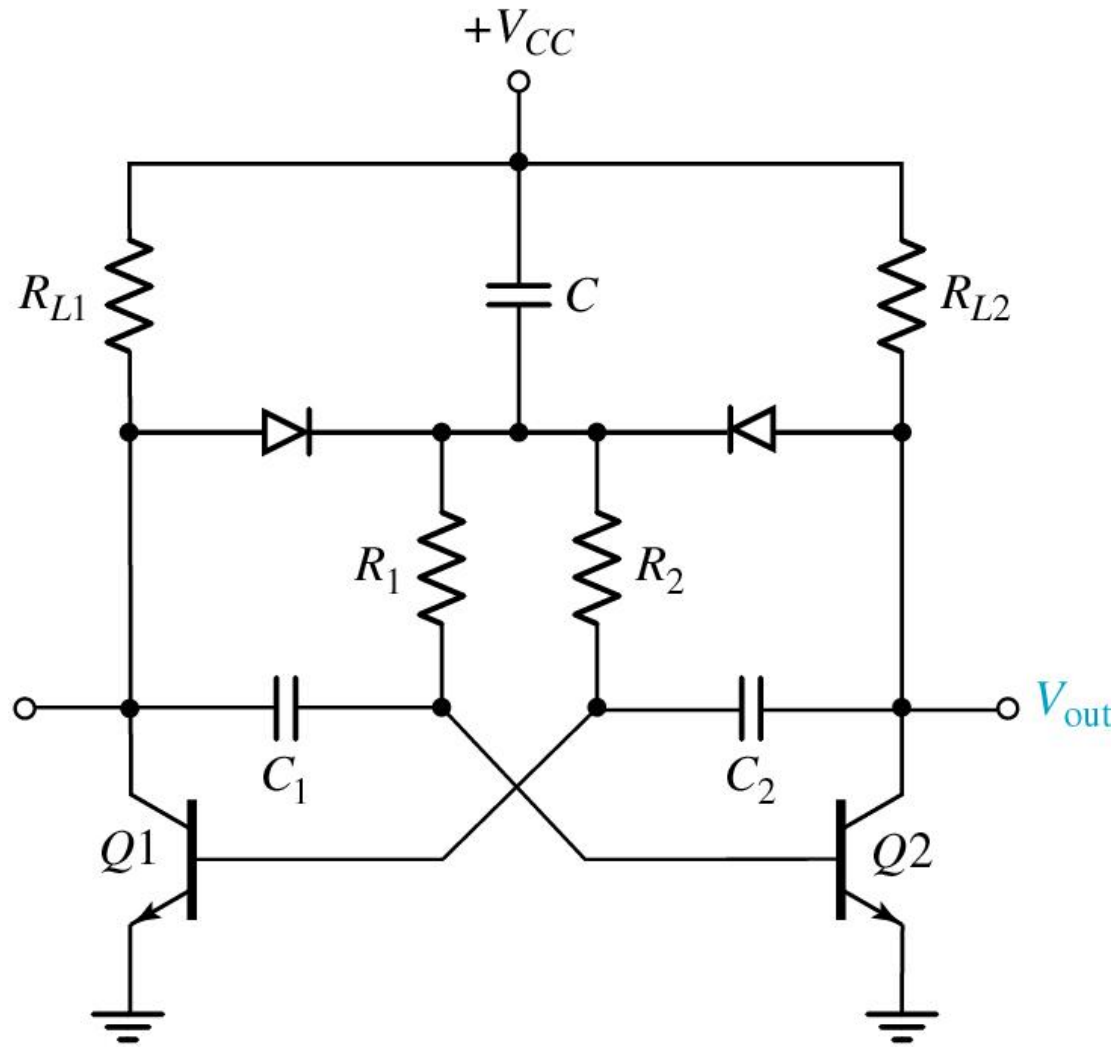

Próxima aula

Seqüência de conteúdos:

1. Laboratório:

- Diodo zener;
- Transistores;
- Leds.

