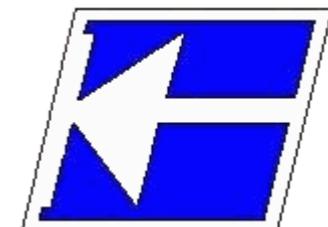


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Eletrônica de Potência



Conversores CC-CC Isolados


Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, setembro de 2014.

Biografia para Esta Aula

Capítulo 9 - Conversores cc-cc:

- Conversores cc-cc isolados.

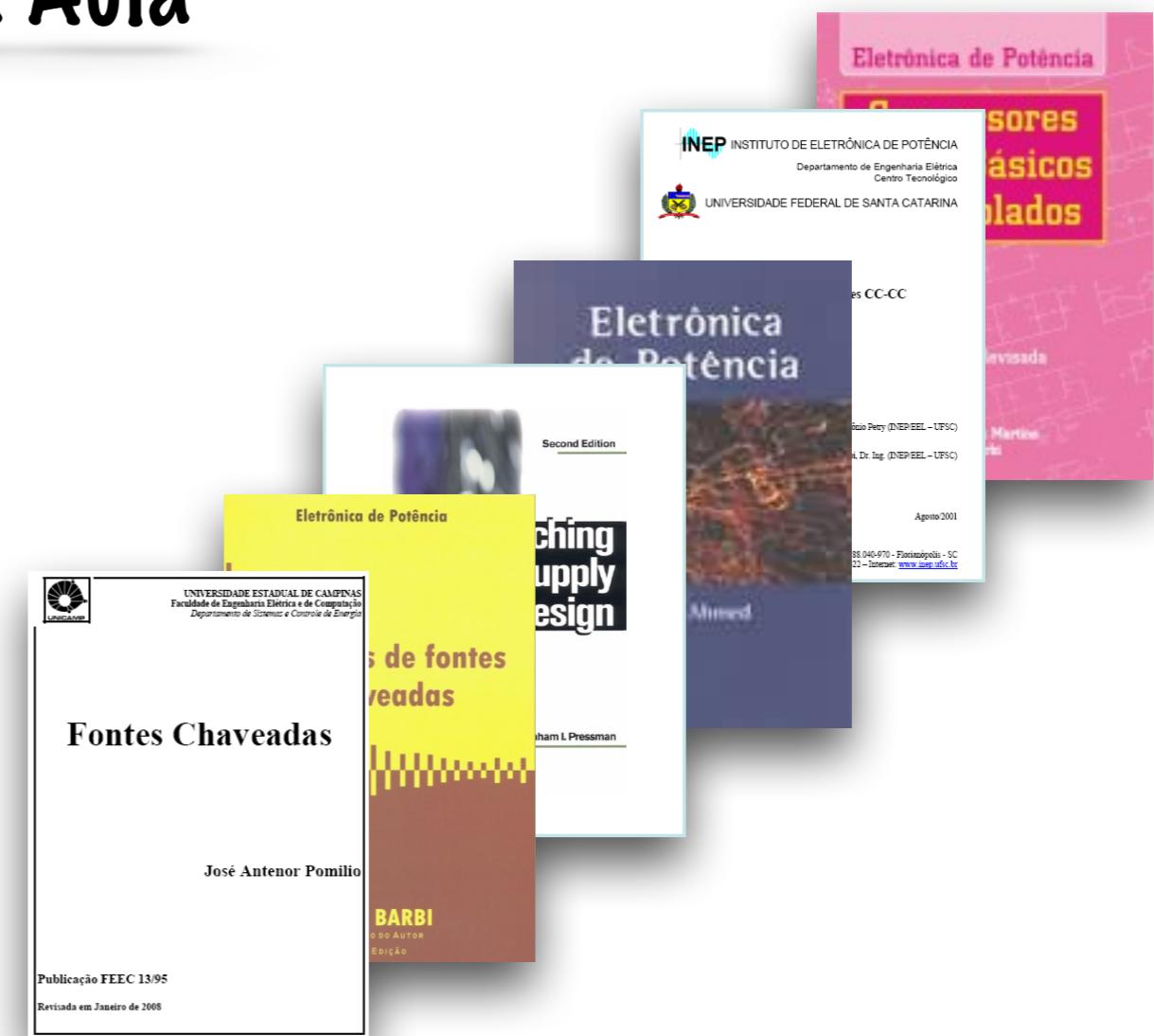

A screenshot of a web-based teaching template. The header reads 'Disciplina'. It includes sections for 'Plano de Ensino (2009/1)', 'Data das avaliações', 'Notas da disciplina', 'Aulas', 'Notas de Aula', 'Apresentações', 'Complementos', 'Listas de exercícios', and 'Avaliações anteriores'. The 'Aulas' section lists numbers from 00 to 16. The 'Data das avaliações' section contains a bulleted list of evaluation types: Primeira avaliação = [bullet], Segunda avaliação = [bullet], Terceira avaliação = [bullet], Quarta avaliação = [bullet], Seminário = [bullet]. The 'Notas da disciplina' section has a calculator icon and a link to email: petry@cefetsc.edu.br. The 'Listas de exercícios' and 'Avaliações anteriores' sections are currently empty.

www.ProfessorPetry.com.br




Nesta Aula

Conversores cc-cc isolados:

- Conversor Flyback;
- Conversor Forward;
- Outros conversores isolados.



Conversor Flyback

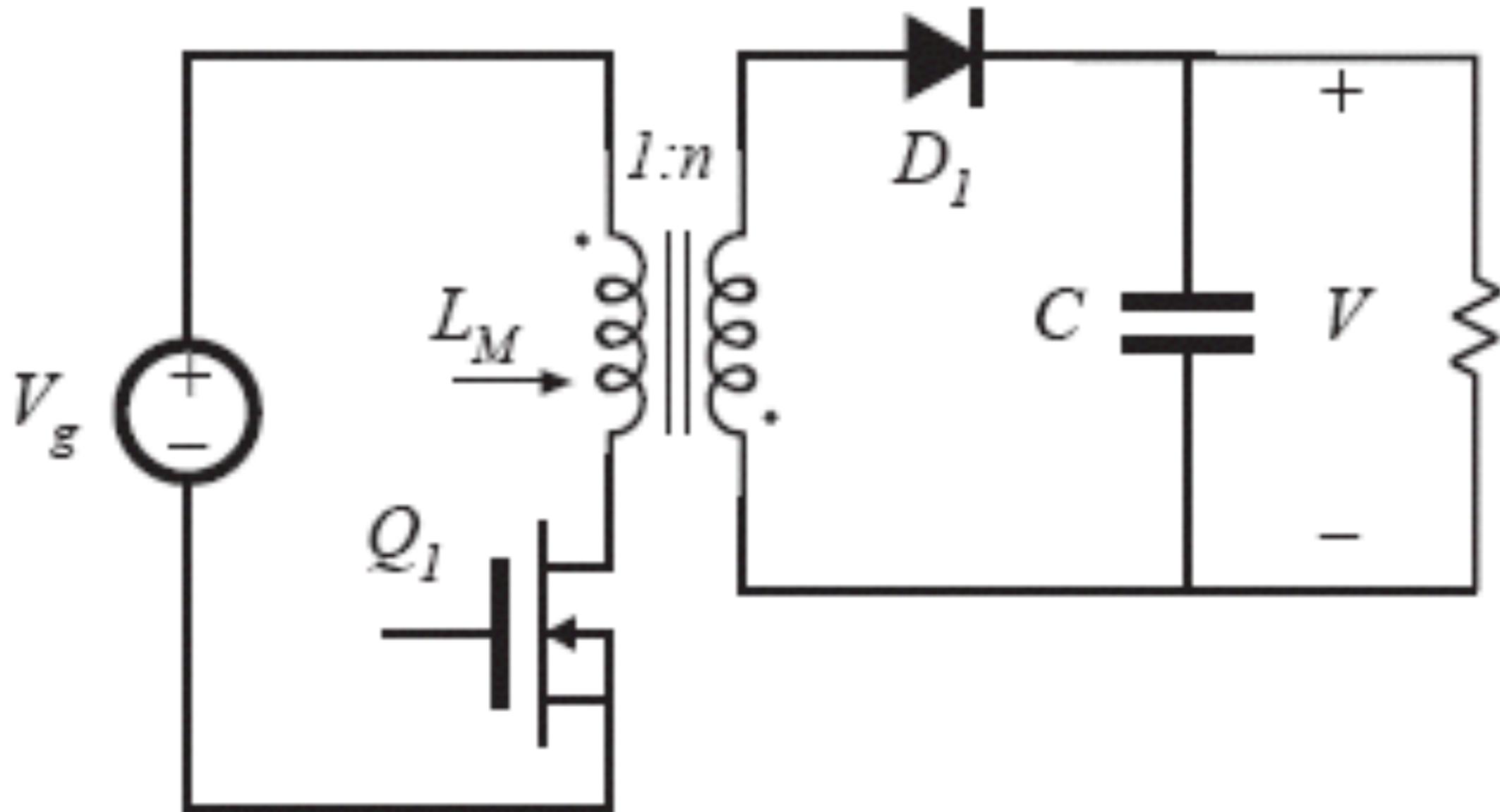

Conversor Flyback


$$V_{pri} = \frac{1}{T_s} \int_0^{D \cdot T_s} V_i \cdot dt + \frac{1}{T_s} \int_{D \cdot T_s}^{T_s} (-n \cdot V_o) \cdot dt$$



$$\frac{n \cdot V_o}{V_i} = \frac{D}{1 - D}$$


$$V'_o = n \cdot V_o$$

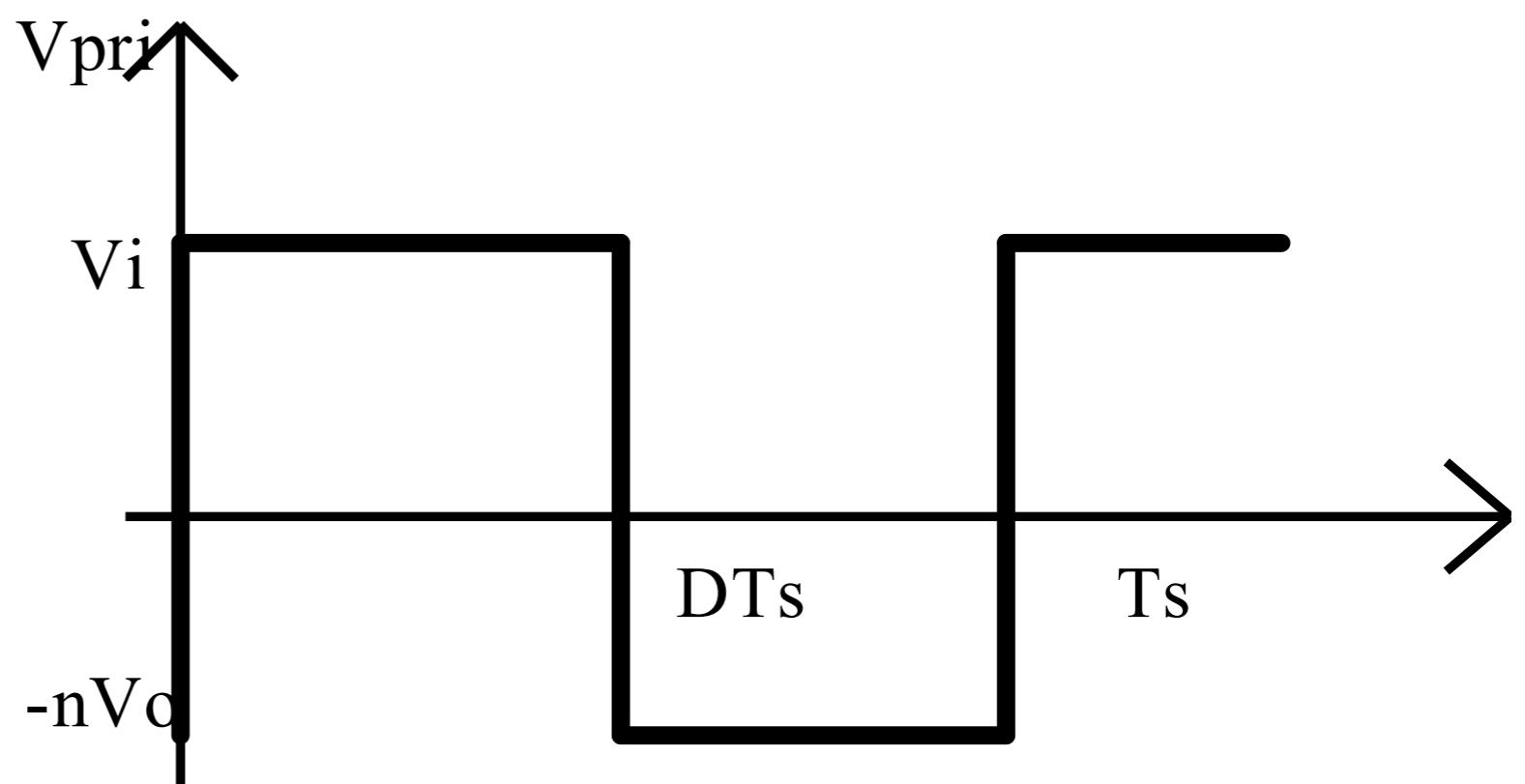
$$\boxed{\frac{V'_o}{V_i} = \frac{D}{1 - D}}$$




Conversor Flyback

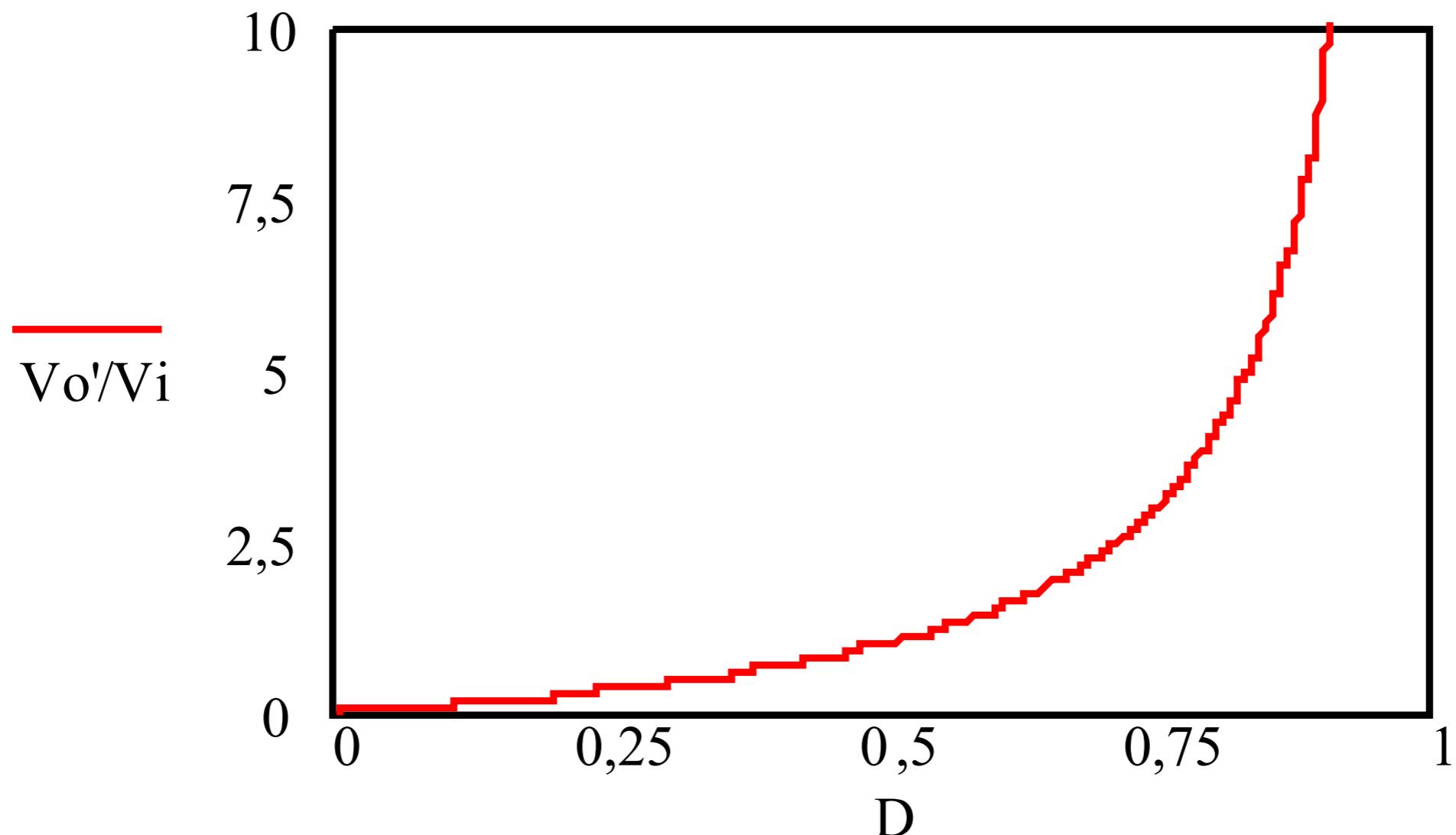Ganho estático em função da razão cíclica:



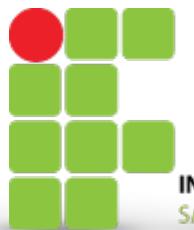

Conversor Forward

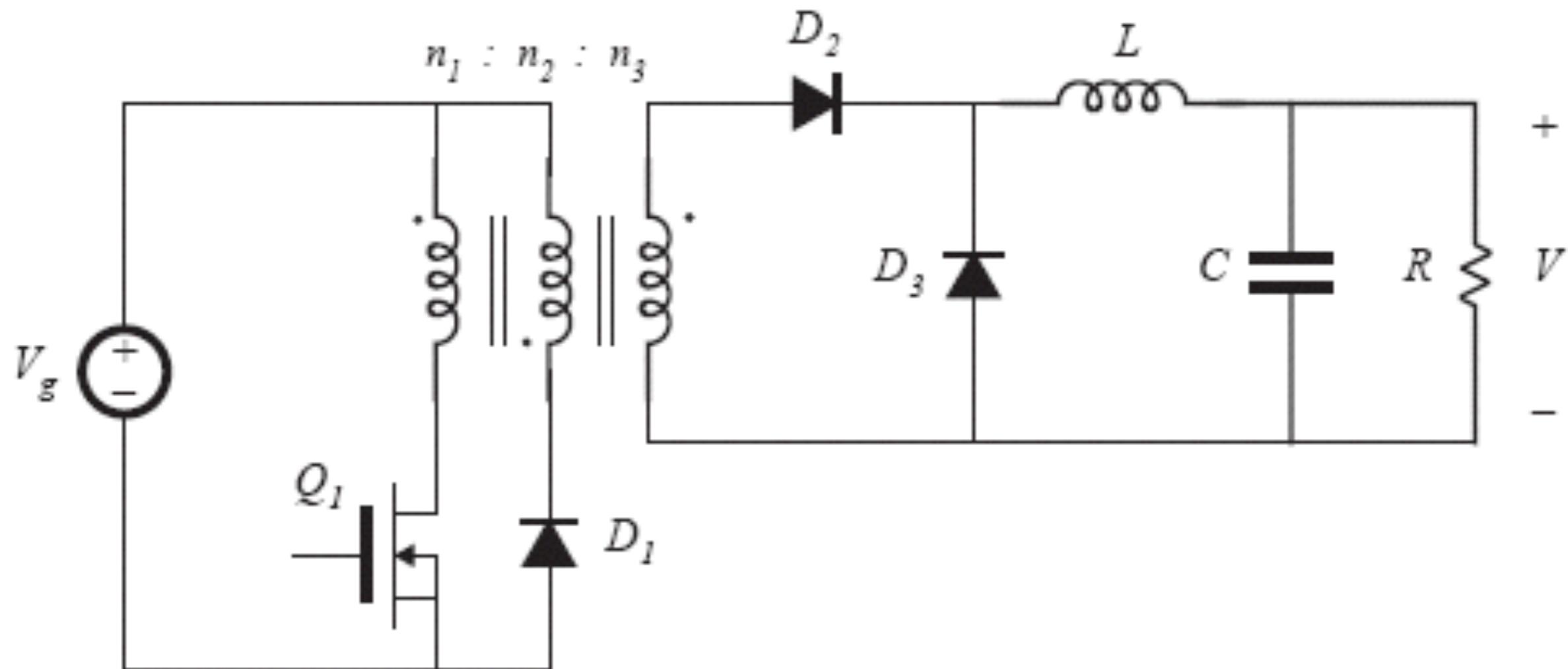

Conversor Forward


$$\frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} \left(\frac{V_i}{n} - V_o \right) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{(1-D)T_s} V_o dt$$



$$\frac{n \cdot V_o}{V_i} = D$$


$$V'_o = n \cdot V_o$$

$$\boxed{\frac{V'_o}{V_i} = D}$$

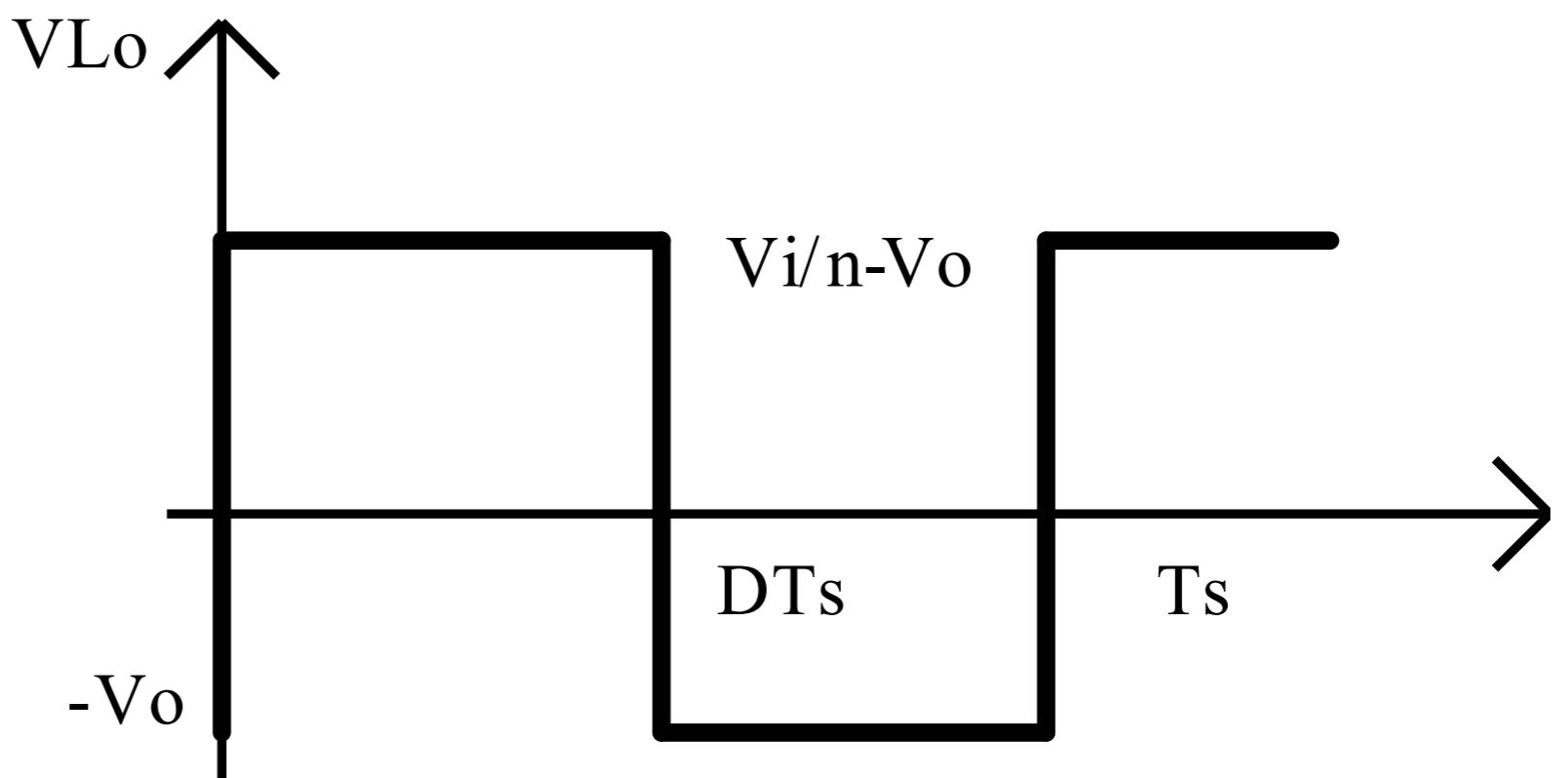


Conversor Forward

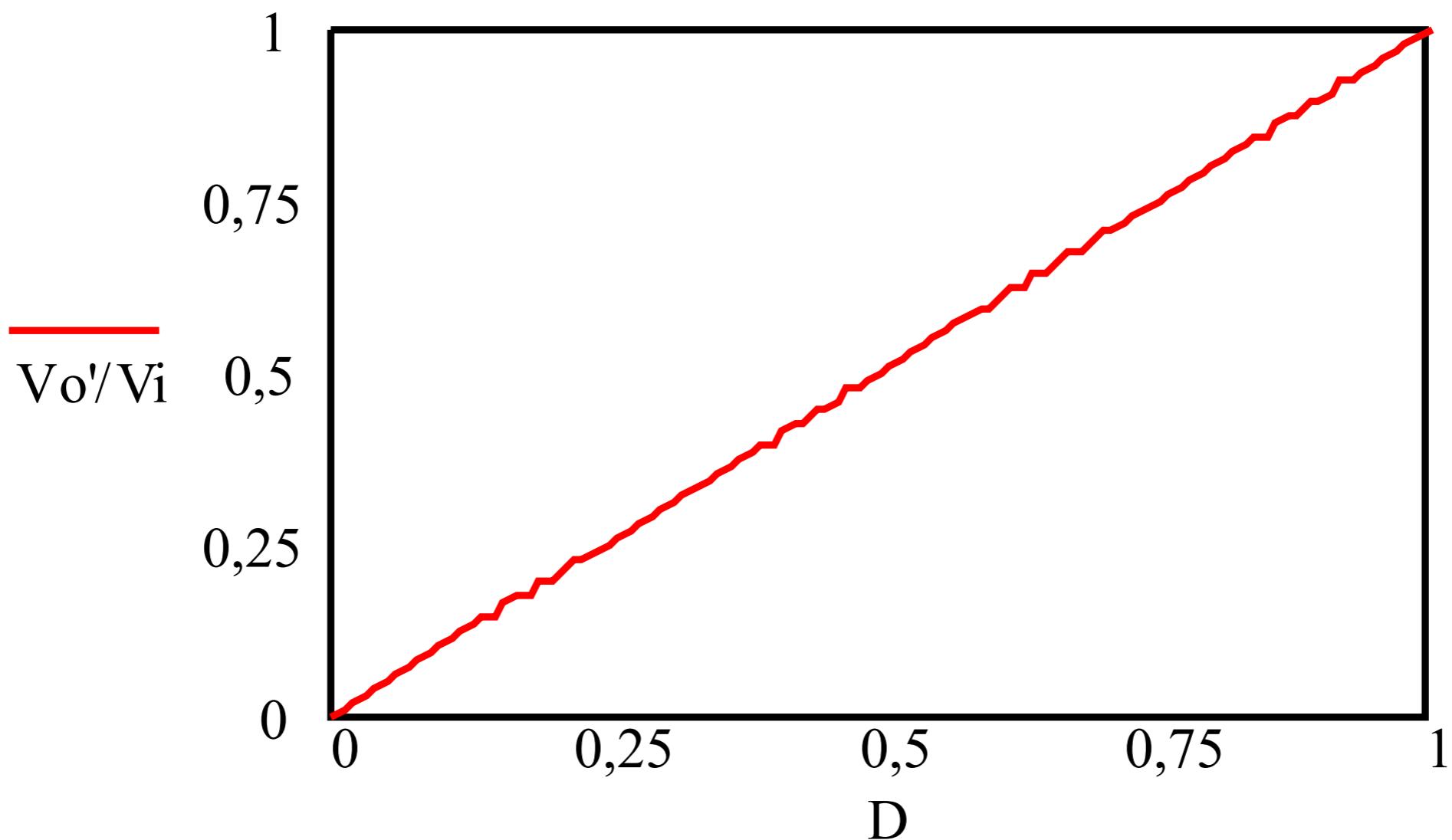Ganho estático em função da razão cíclica:




Conversor Forward com Dois Transistores

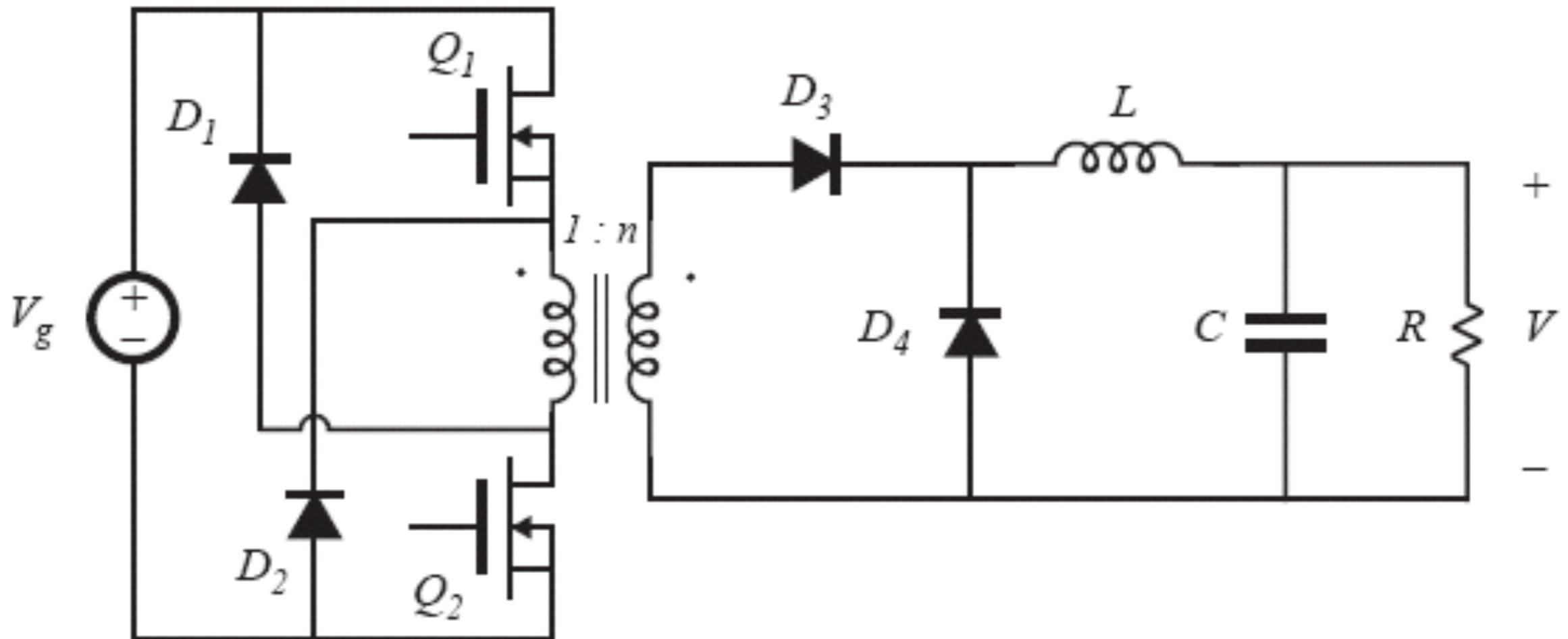





Conversor Ponte Completa Isolado

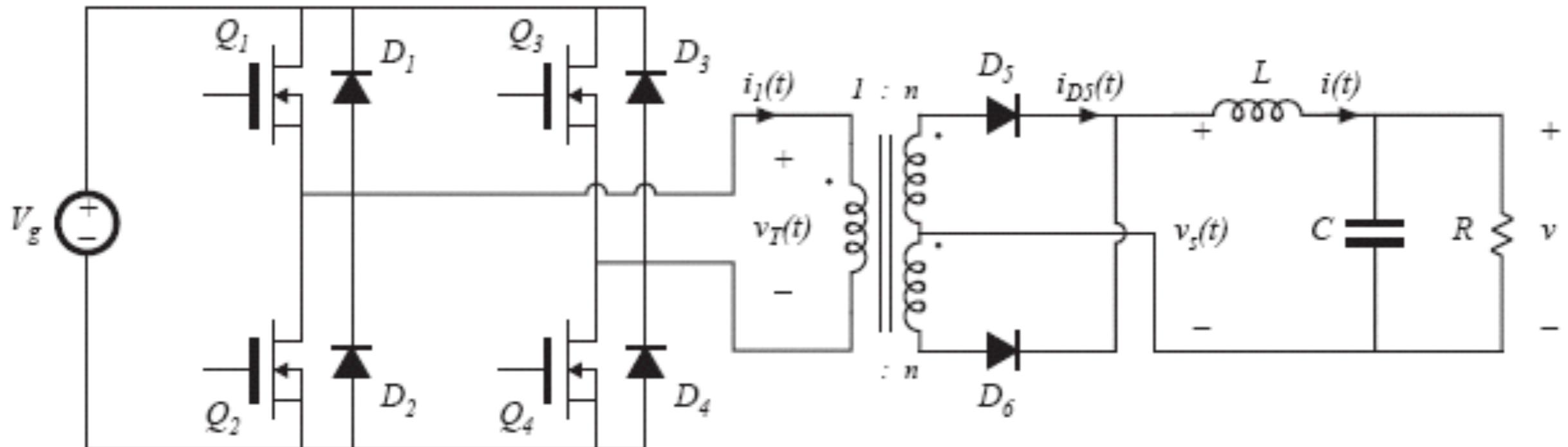




Conversor Meia Ponte Isolado



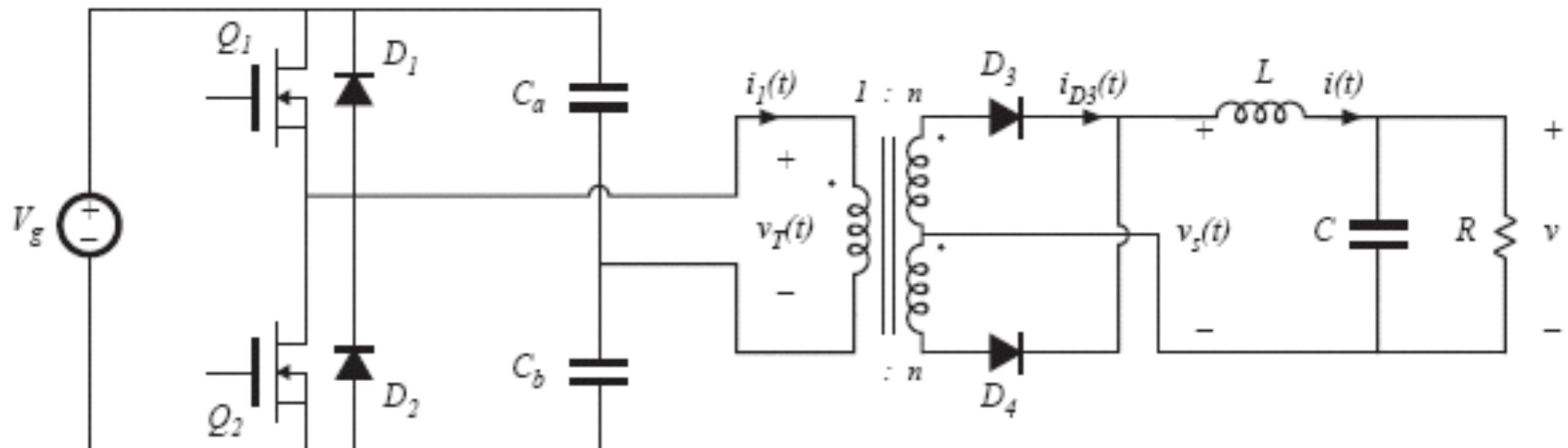


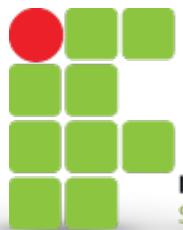


Conversor Push-Pull

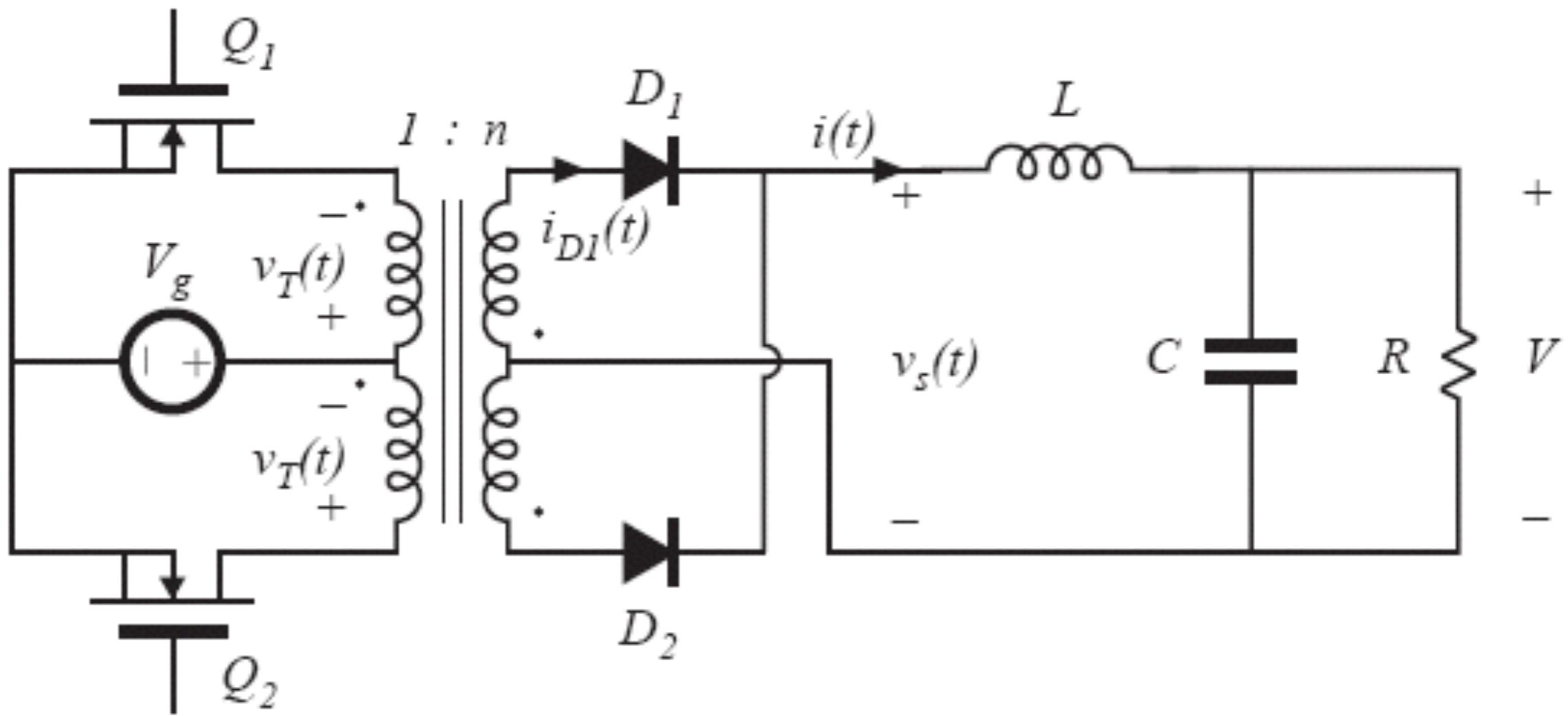


Conversor Flyback - Detalhamento

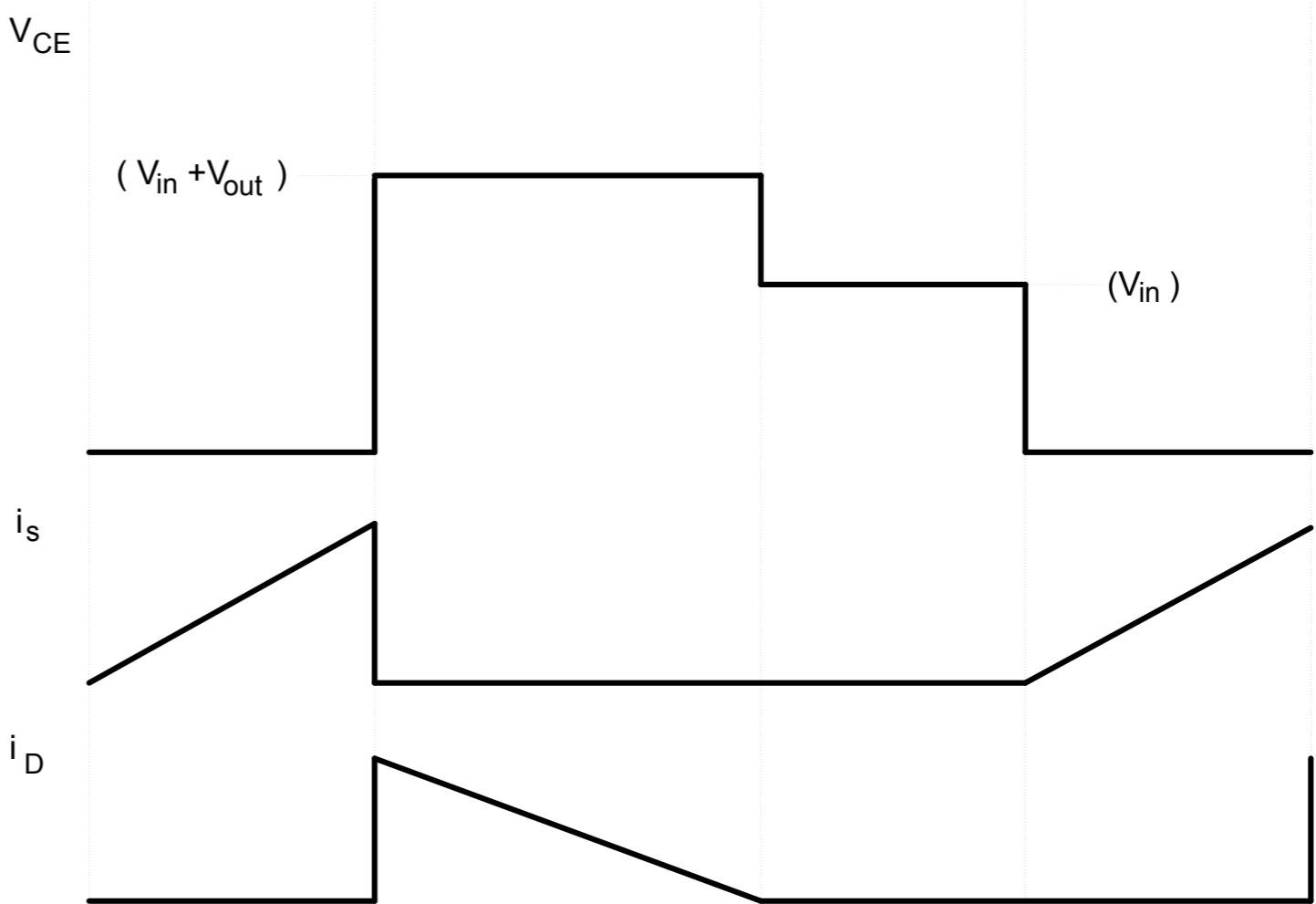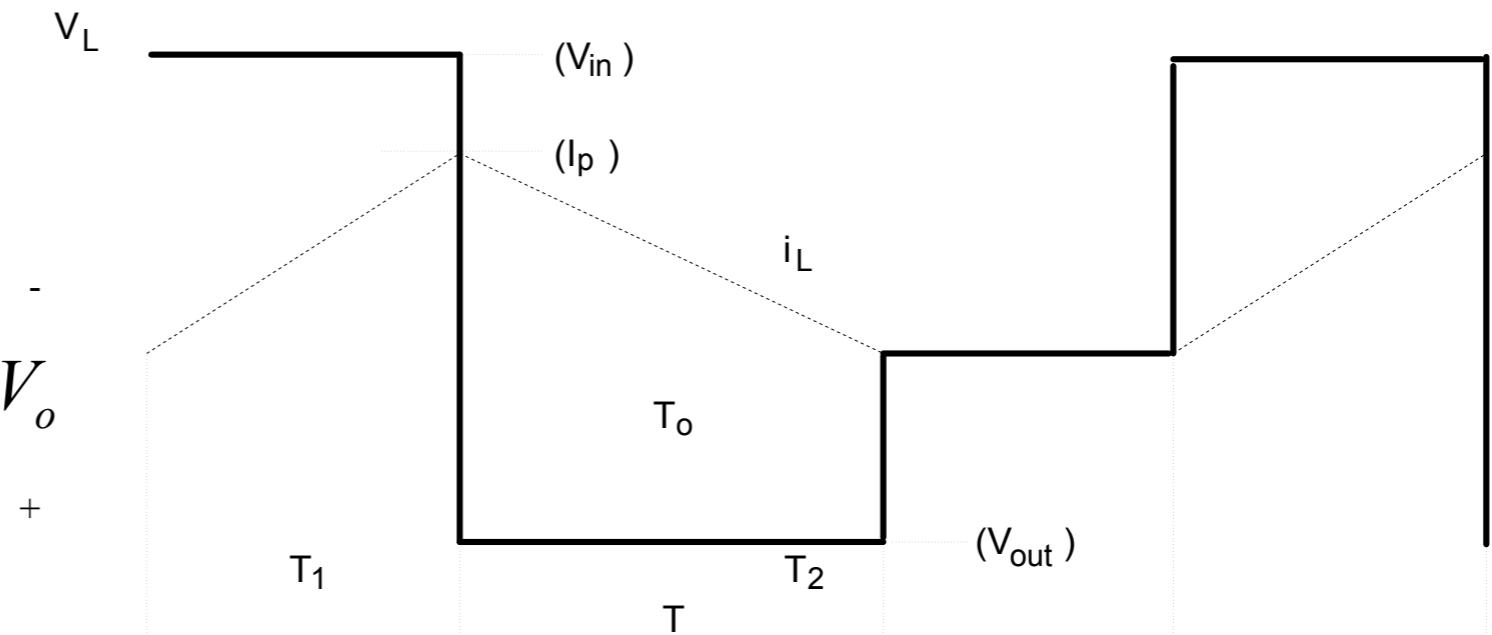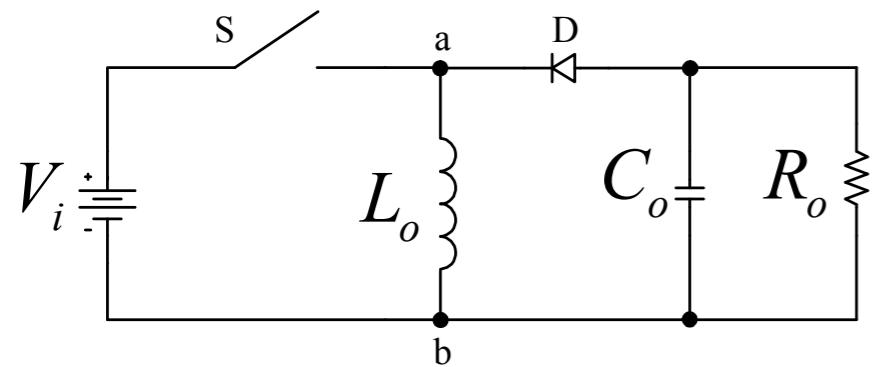


Conversor Flyback - Detalhamento

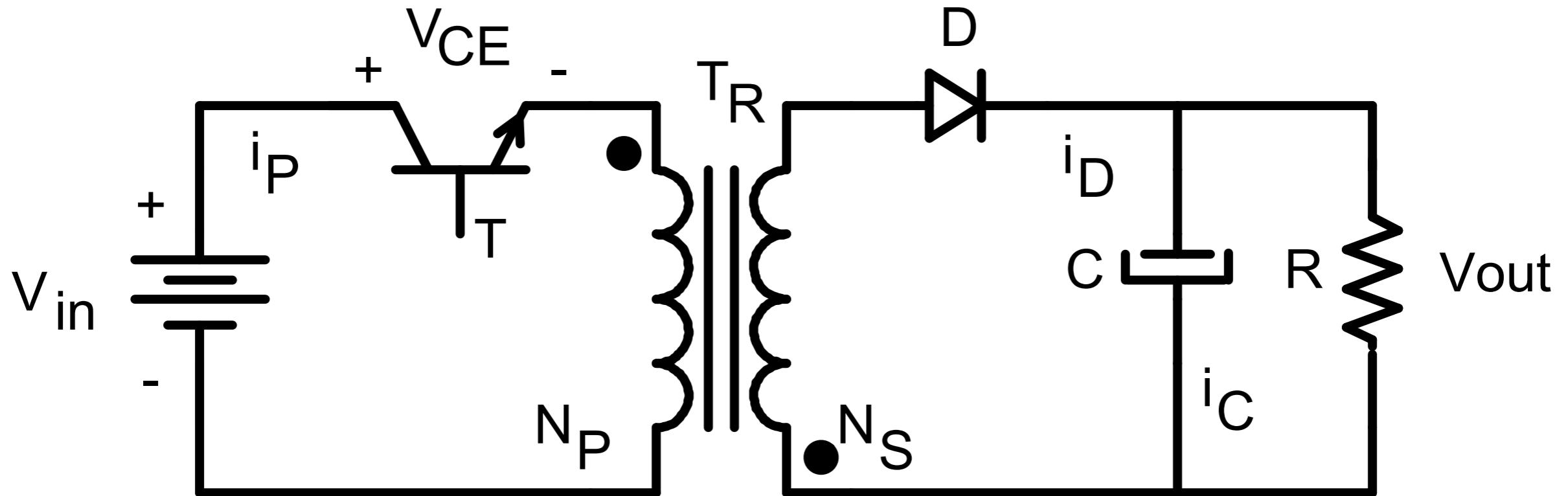

Conversor Flyback - Detalhamento

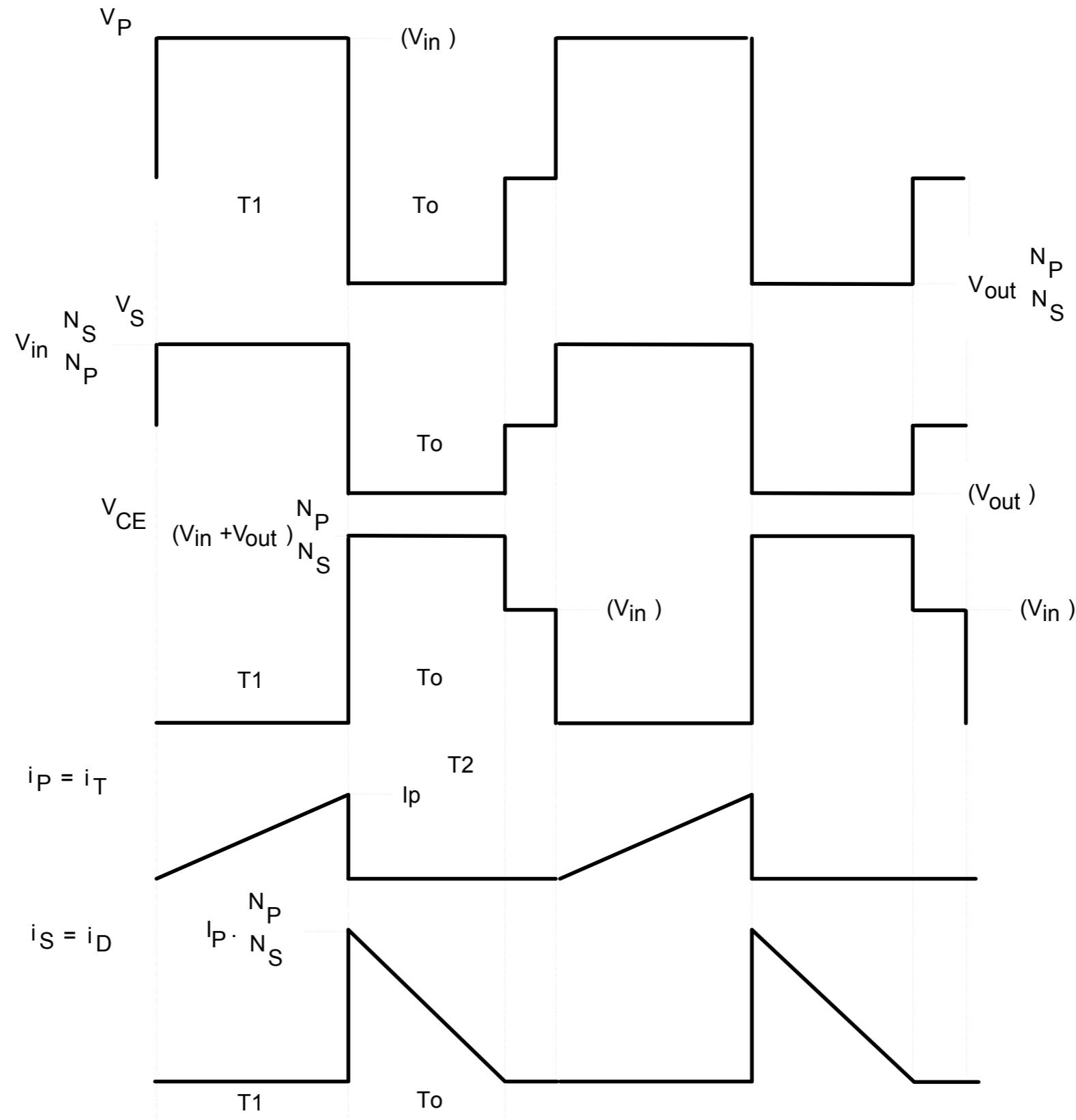



Conversor Flyback - Detalhamento

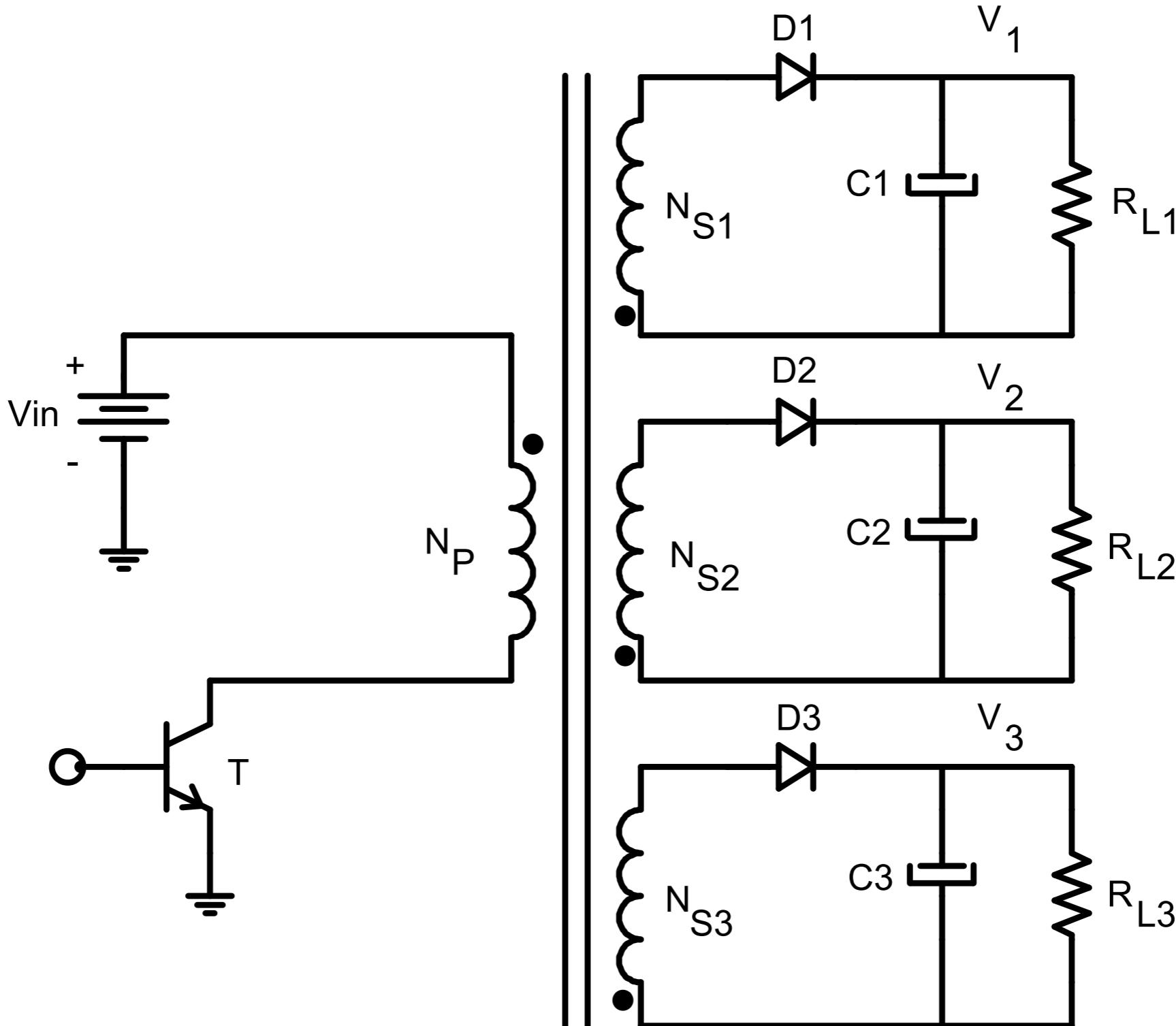

Fontes Lineares x Fontes Chaveadas

Fontes de tensão lineares e chaveadas:

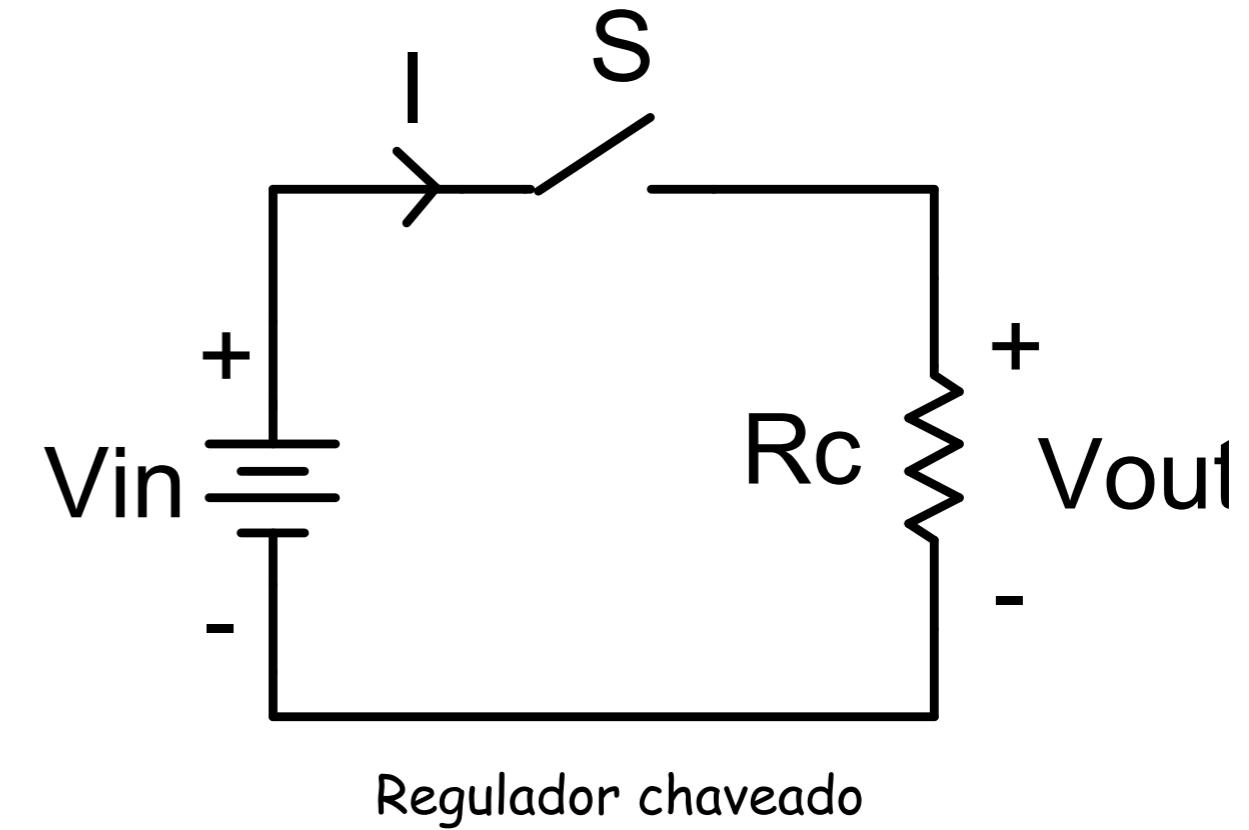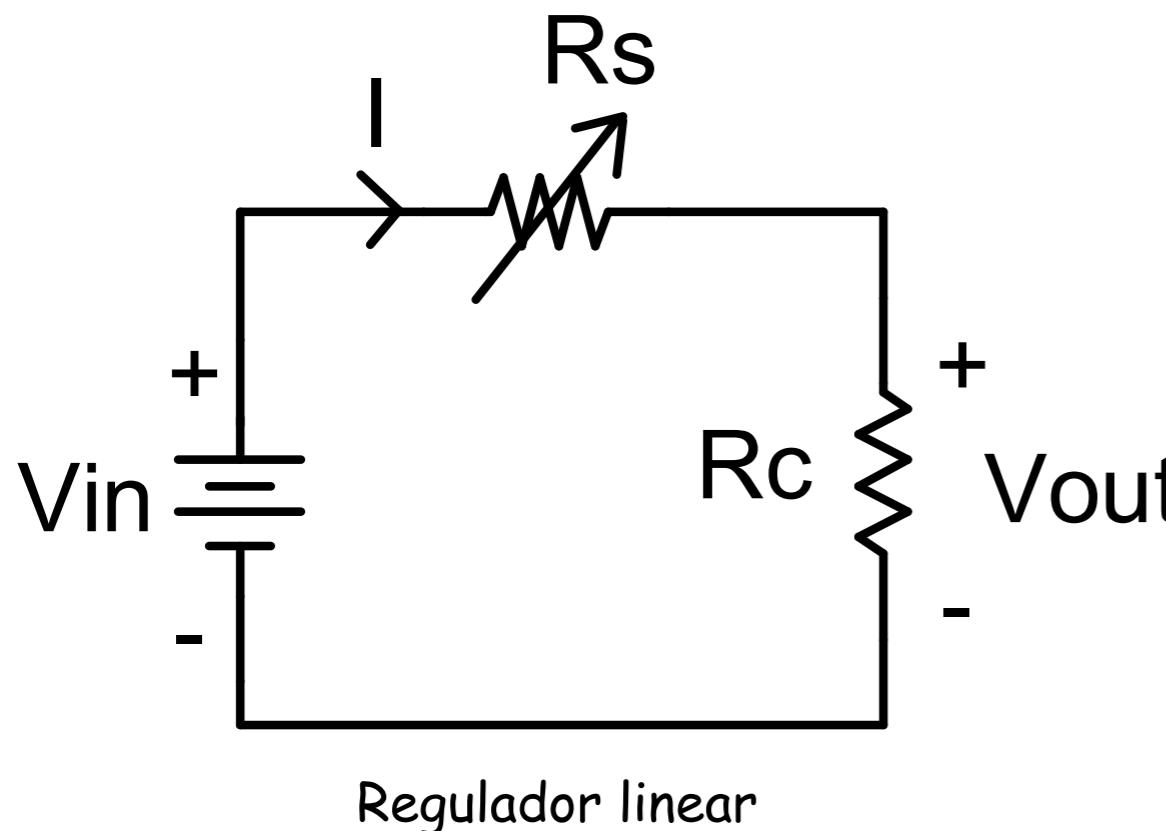- As fontes lineares convertem a tensão alternada da rede em tensões contínuas, normalmente de baixa amplitude, sem o uso de componentes chaveados (comutados);
- Fontes chaveadas exercem a mesma função, mas utilizando componentes comutados (chaveados).





Fontes Lineares x Fontes Chaveadas

Fontes de tensão lineares x chaveadas:



- Fontes lineares: são mais robustas, simples e fáceis de projetar, podem ser mais baratas ou não, são muito volumosas e pesadas.
- Fontes chaveadas: não são tão robustas, mais difíceis de projetar e consertar, podem ser mais baratas ou não, são pequenas e leves.

Fonte chaveada de 65 W

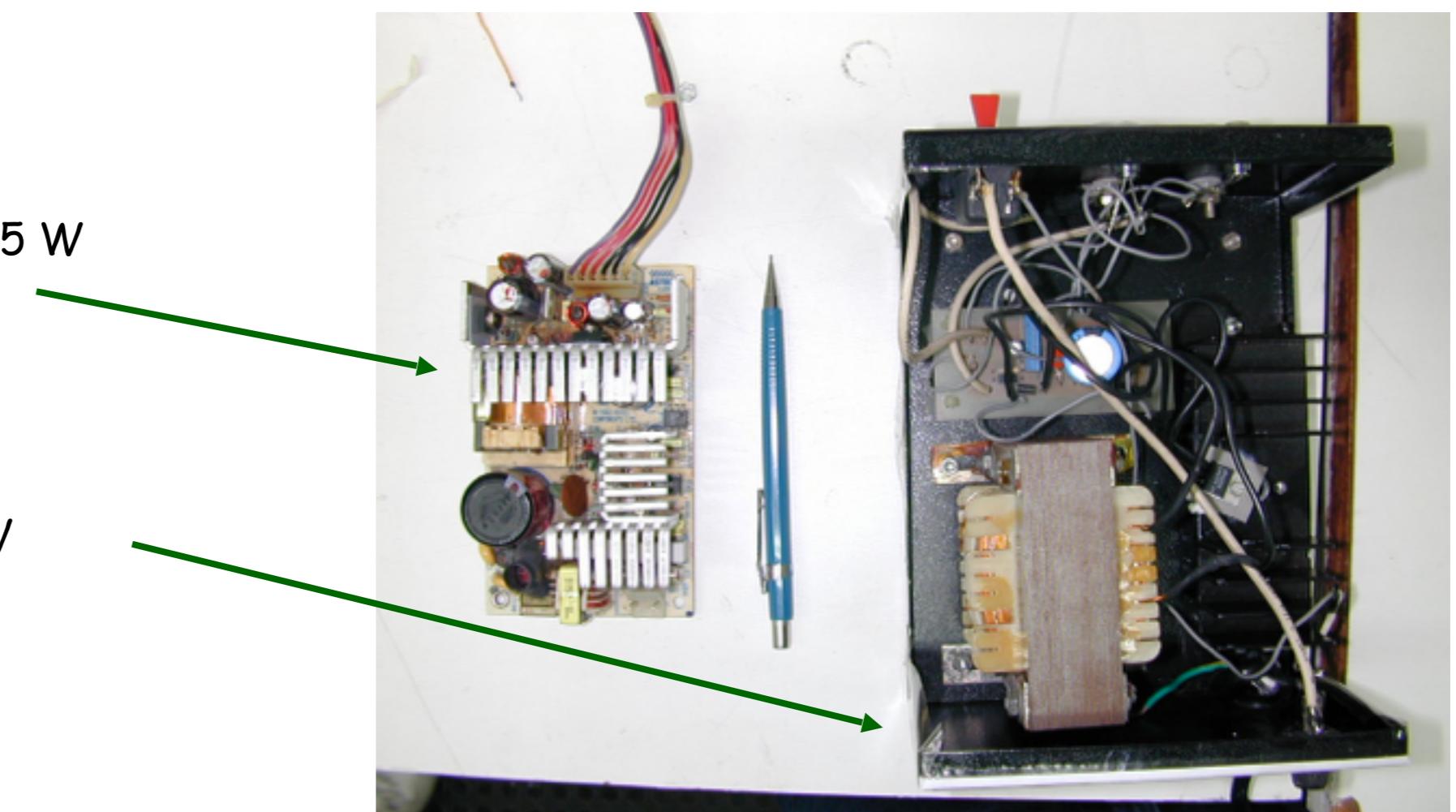

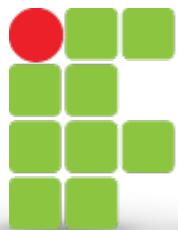


Fontes Chaveadas

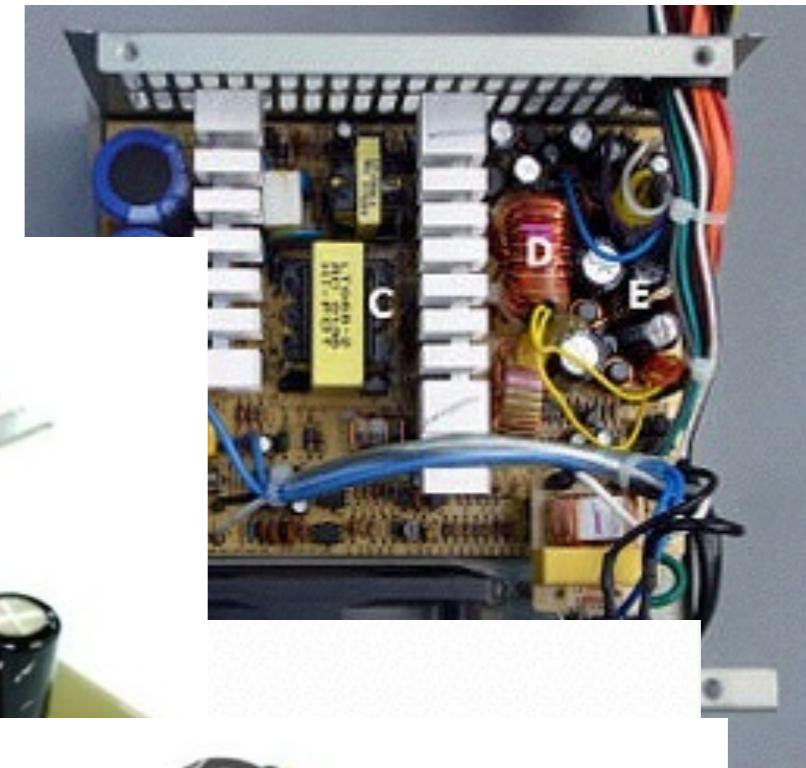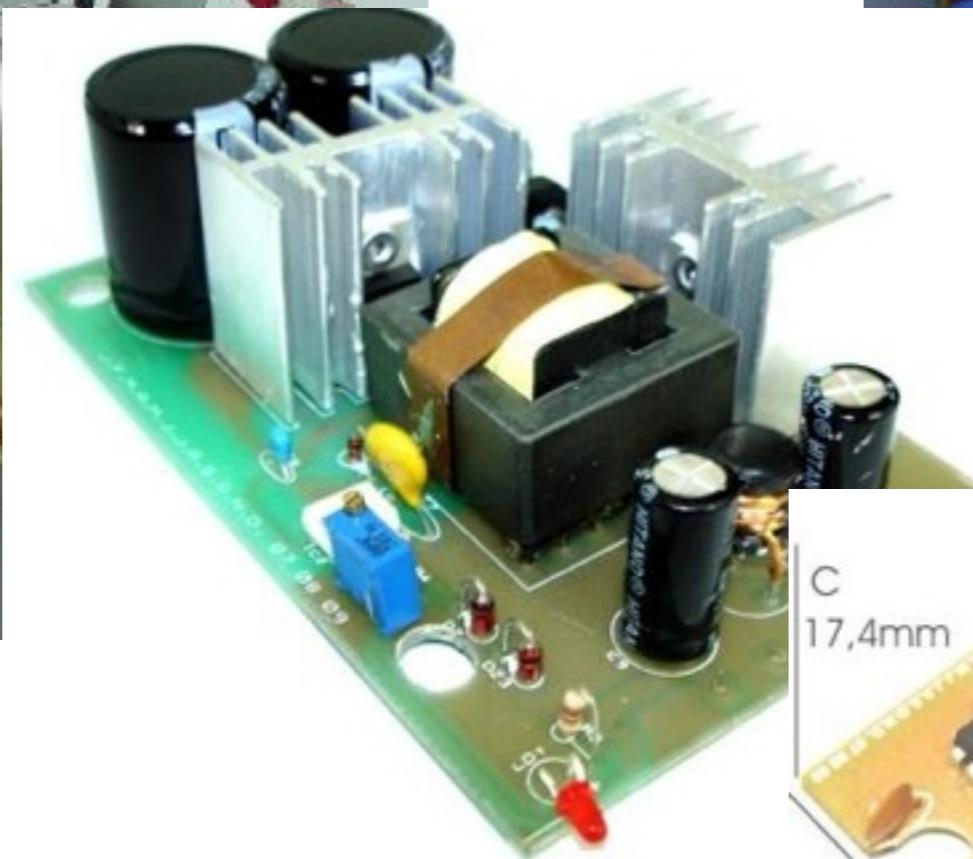


A = Comprimento
B = Largura
C = Altura


Fontes Chaveadas - Diagrama de Blocos

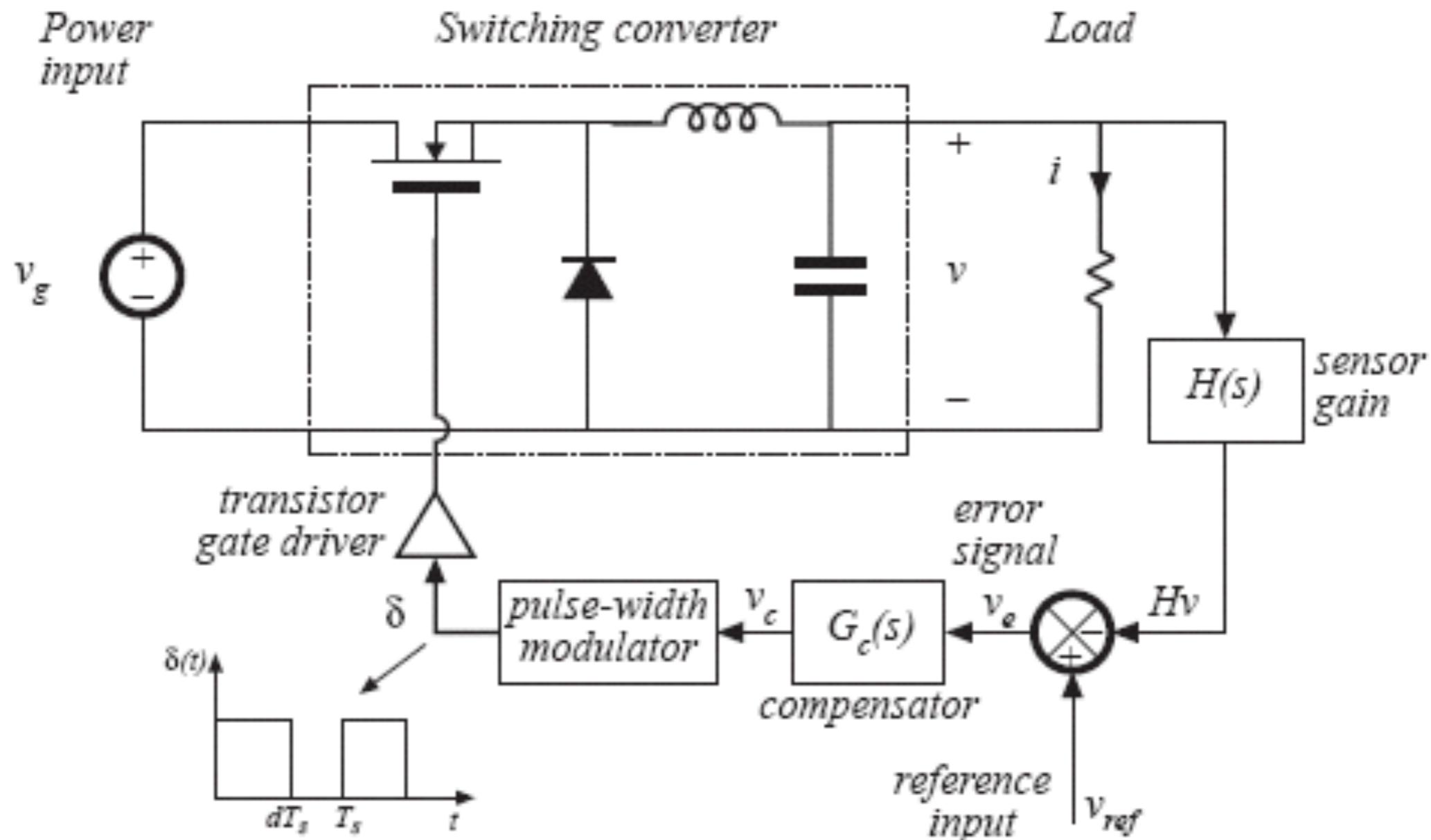


Fontes Chaveadas - Diagrama de Blocos

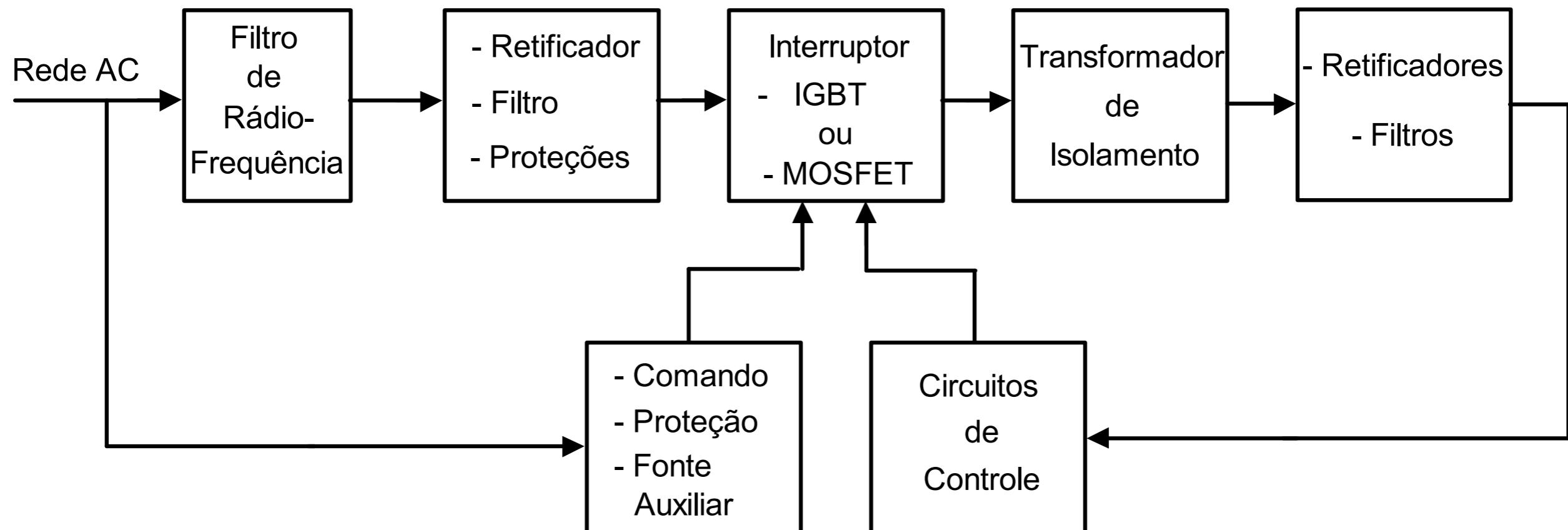


Fontes Chaveadas - Filtro de EMI

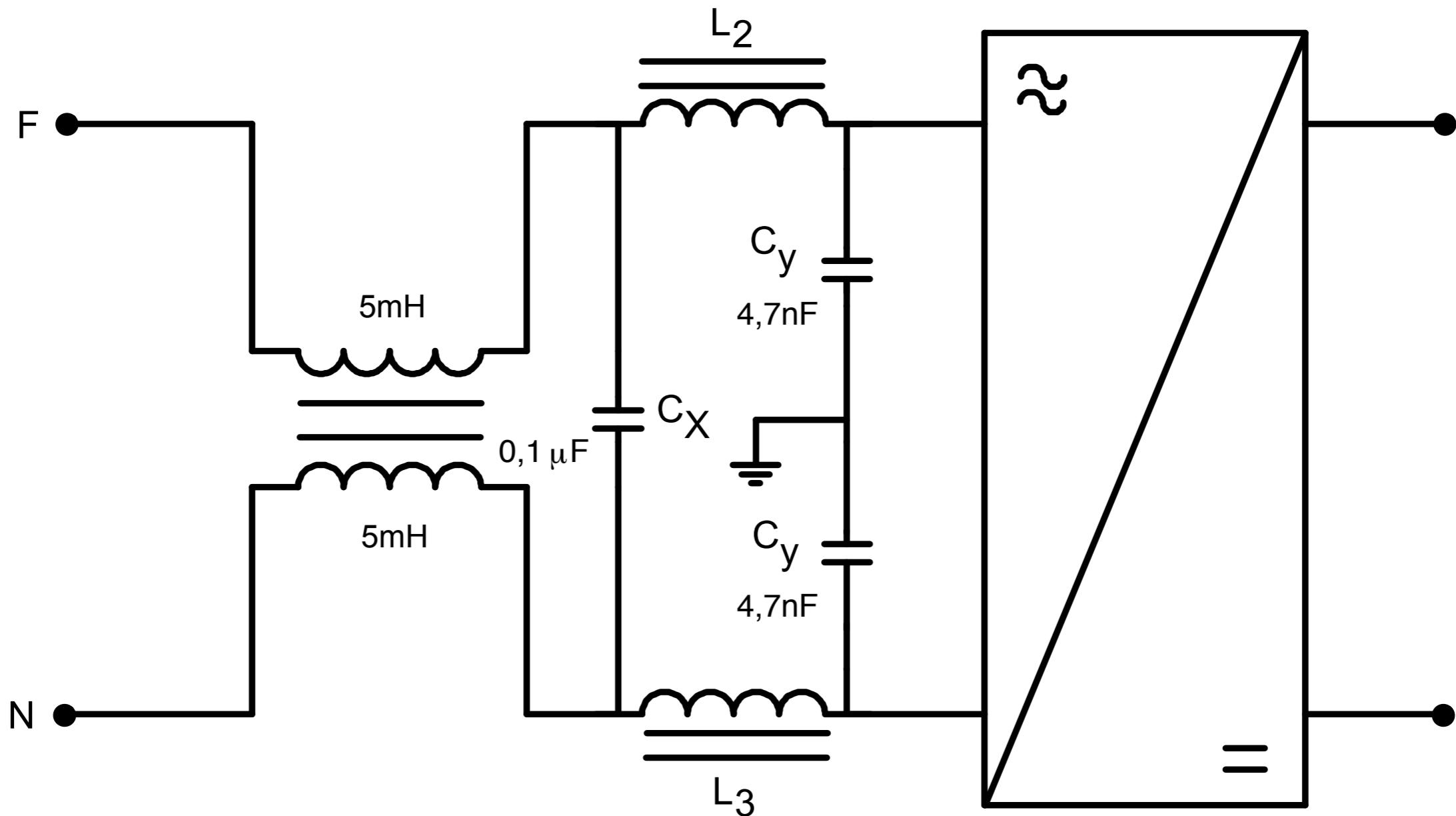

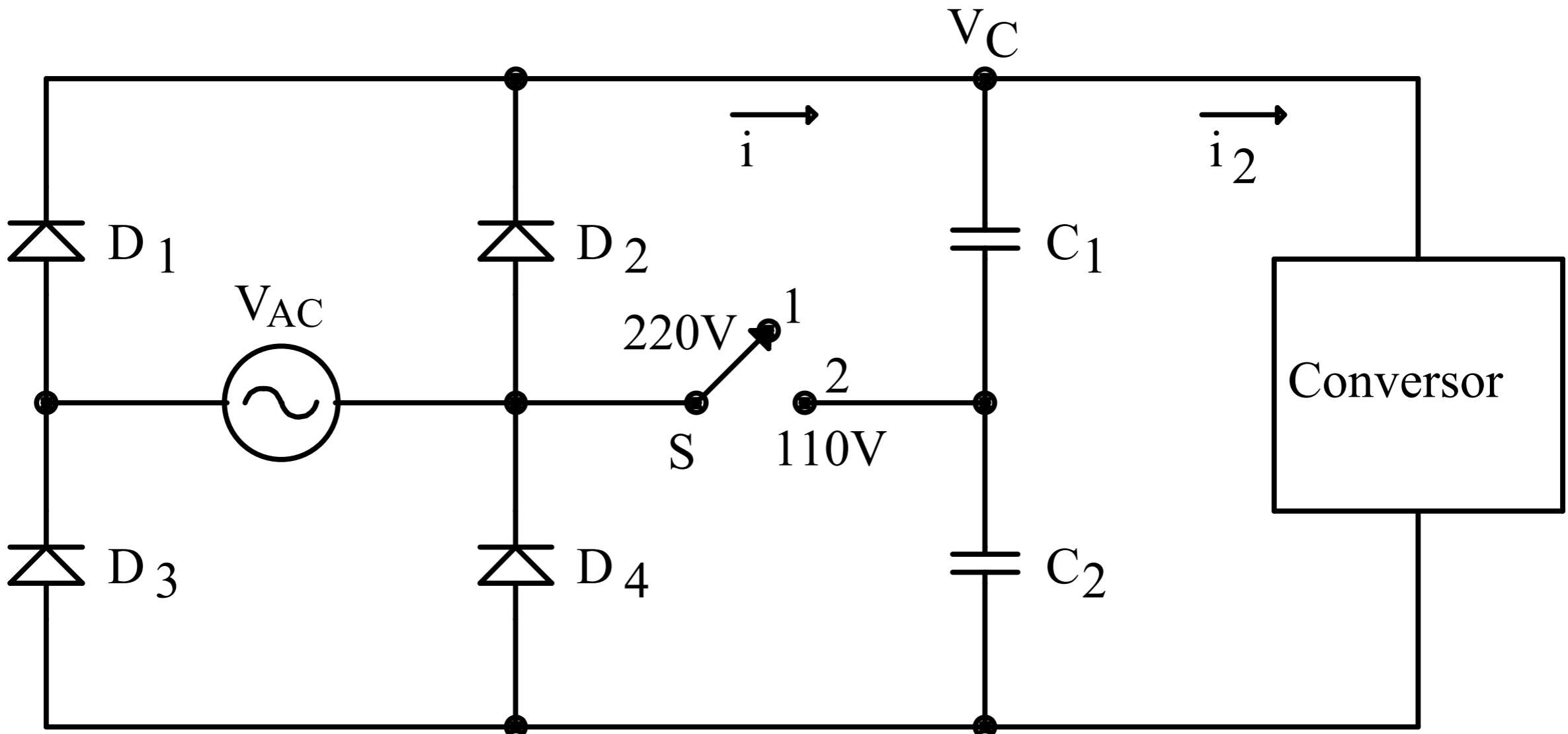Fontes Chaveadas - Retificador de Entrada




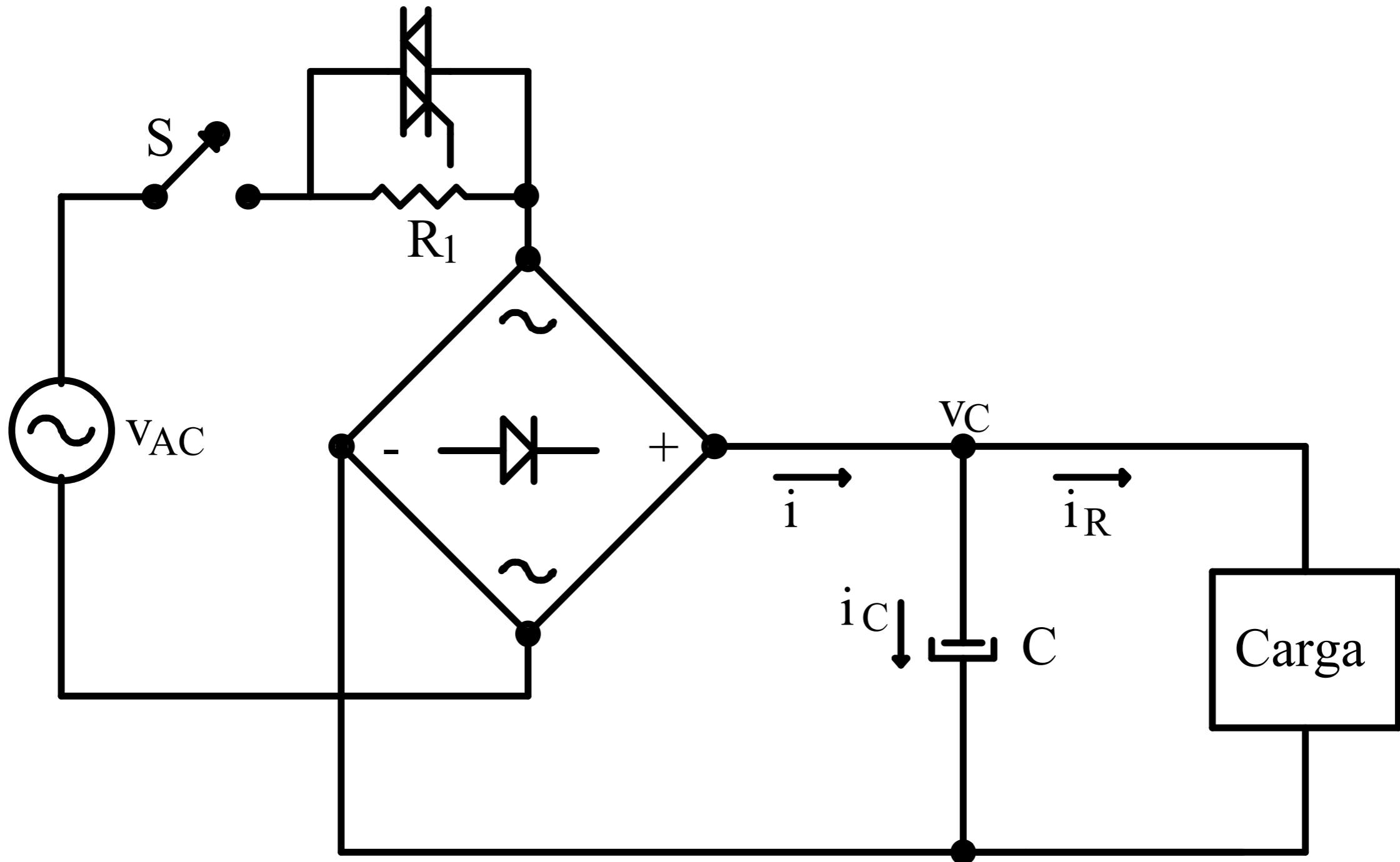
Fontes Chaveadas - Retificador de Entrada






Fontes Chaveadas - Circuitos Elétricos

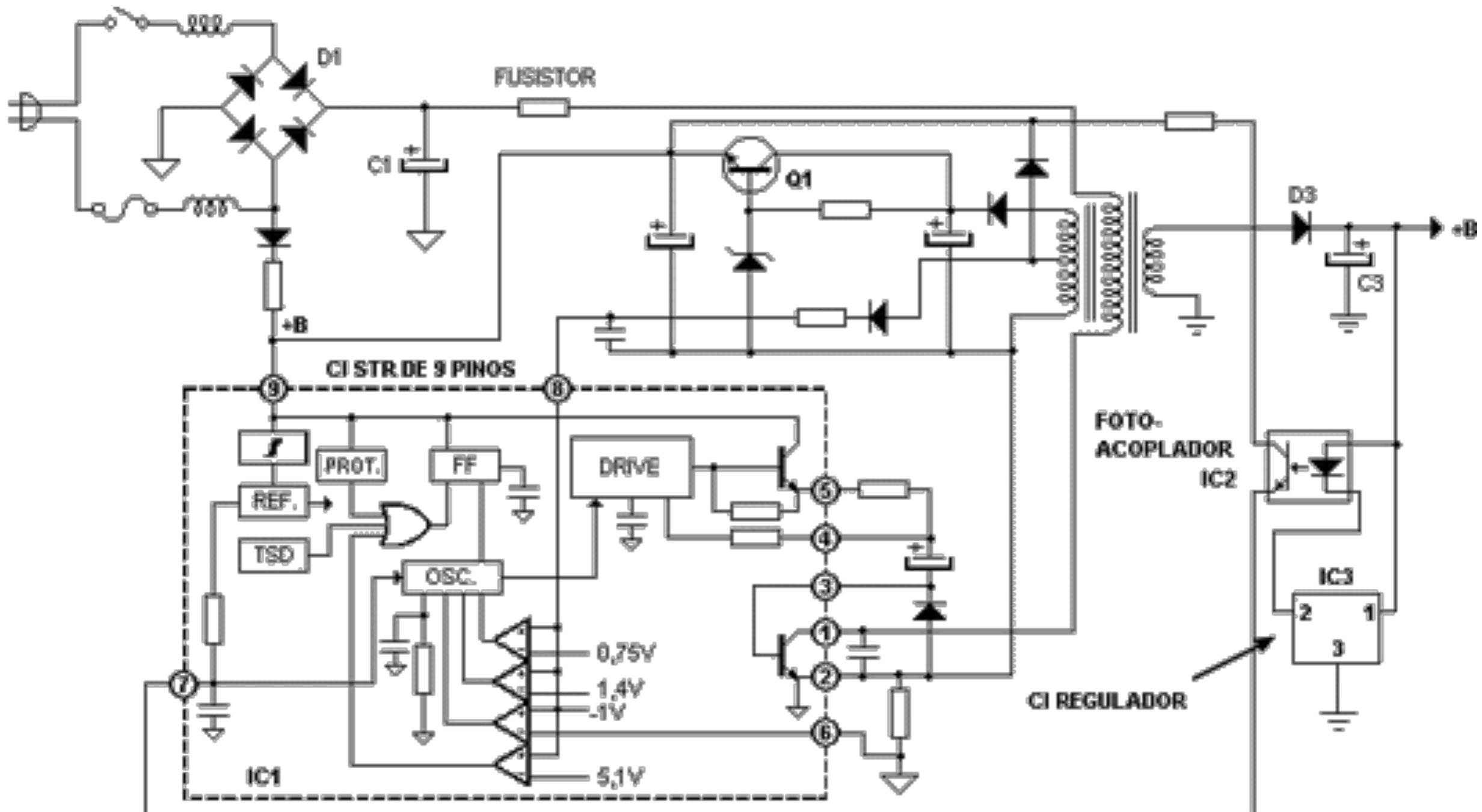

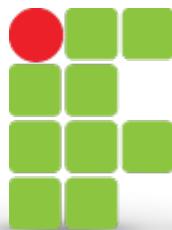


Fontes Chaveadas - Circuitos Elétricos

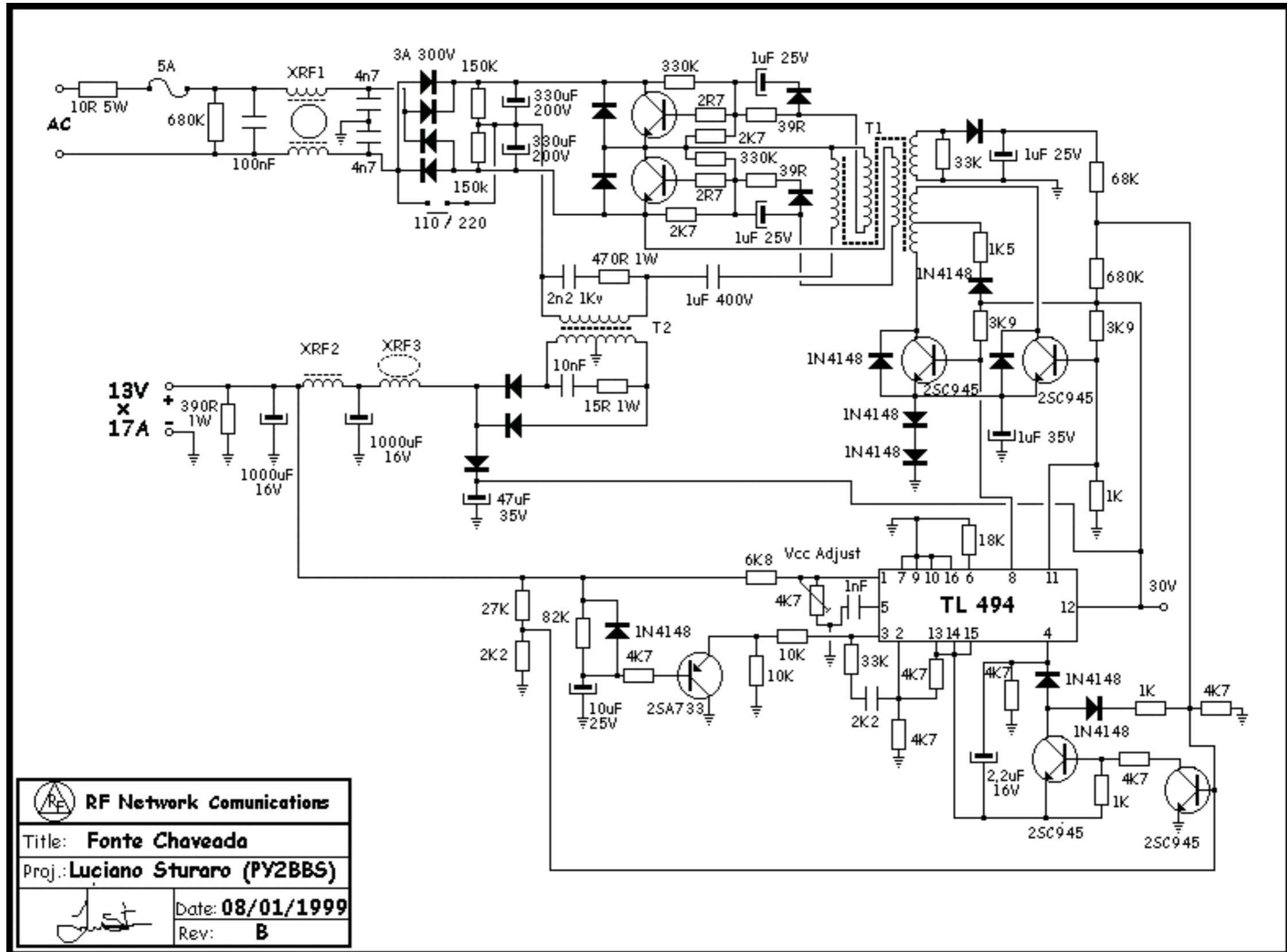





Fontes Chaveadas - Circuitos Elétricos

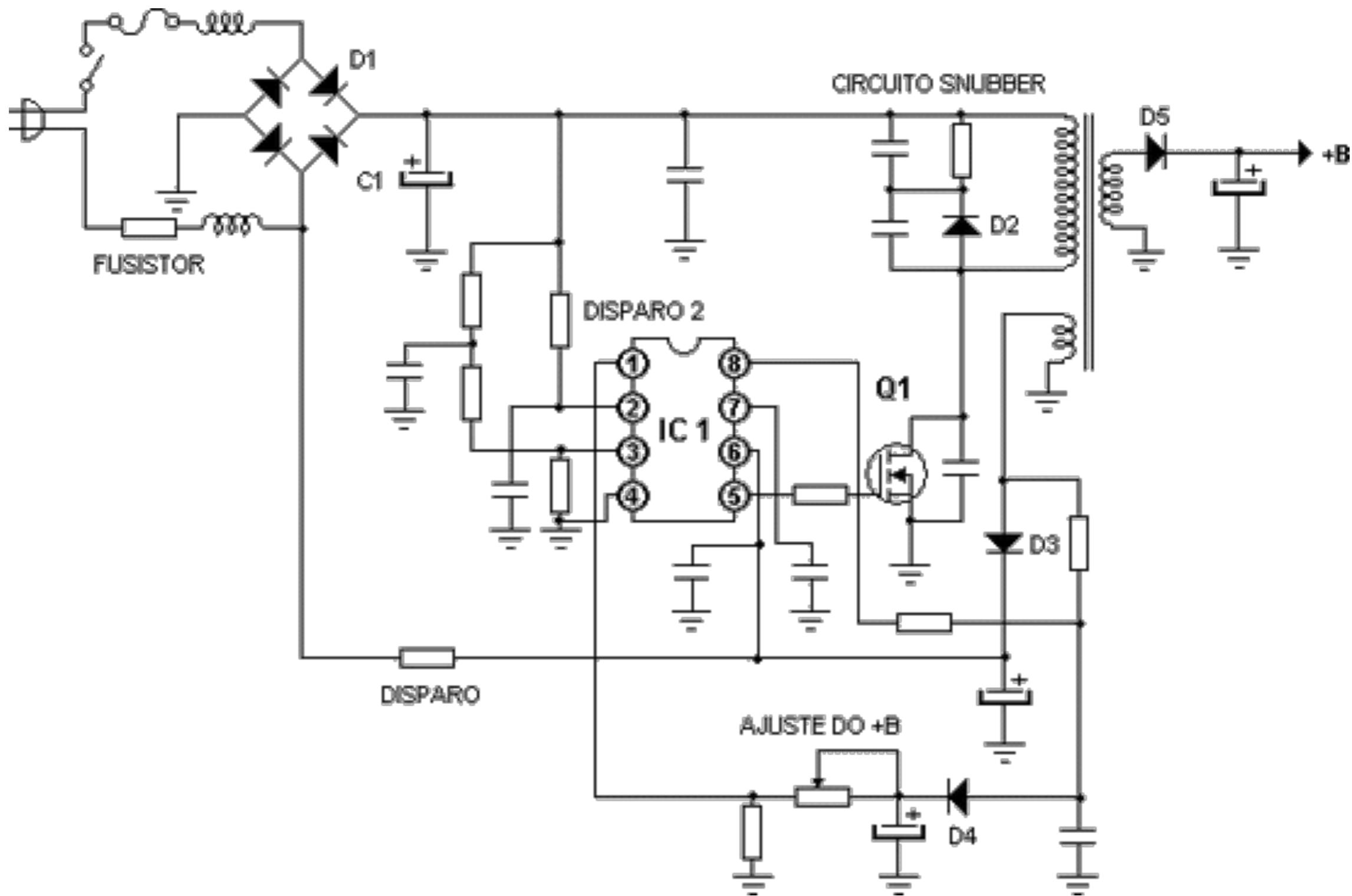



Fontes Chaveadas - Circuitos Elétricos

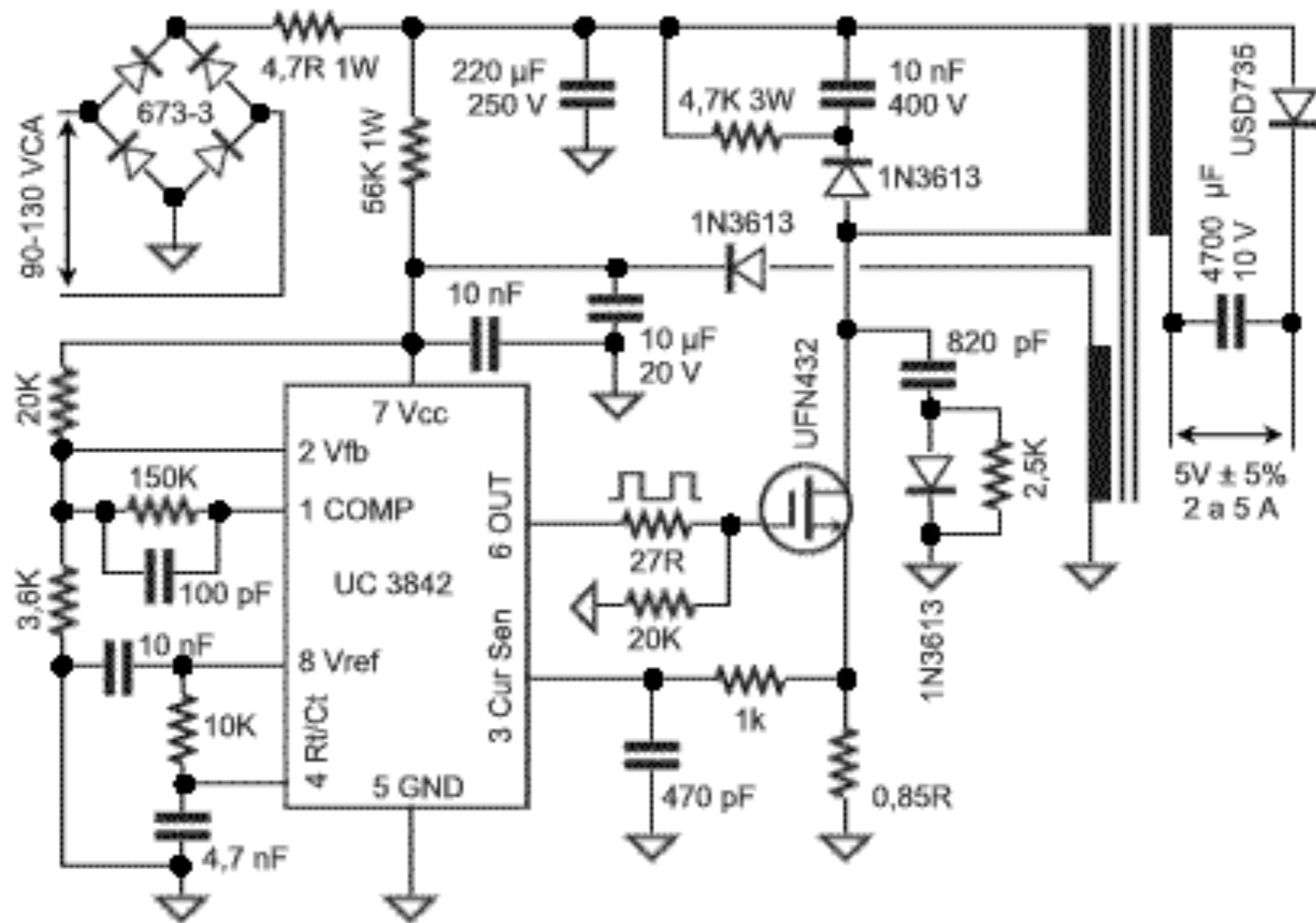

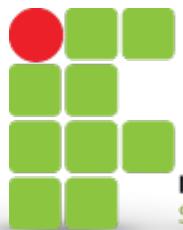

www.fairchildsemi.com


UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 **SMPS Controller**


Features

- Low Start up Current
- Maximum Duty Clamp
- UVLO With Hysteresis
- Operating Frequency up to 500KHz


Description

The UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 are fixed frequency current-mode PWM controller. They are specially designed for Off-Line and DC to DC converter applications with minimum external components. These integrated circuits feature a trimmed oscillator for precise duty cycle control, a temperature compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator and a high current totem pole output for driving a Power MOSFET. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and 7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can operate within 100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate with 50% duty cycle.

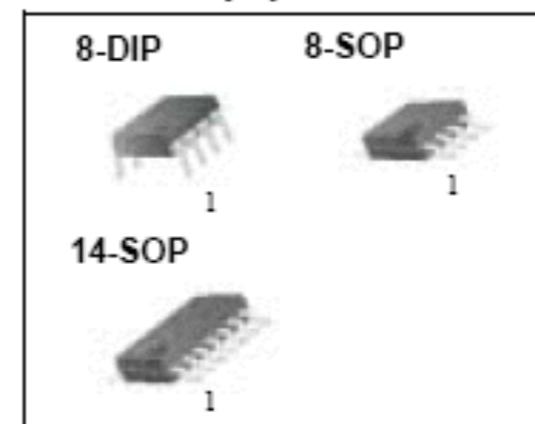

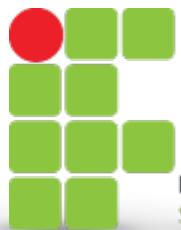

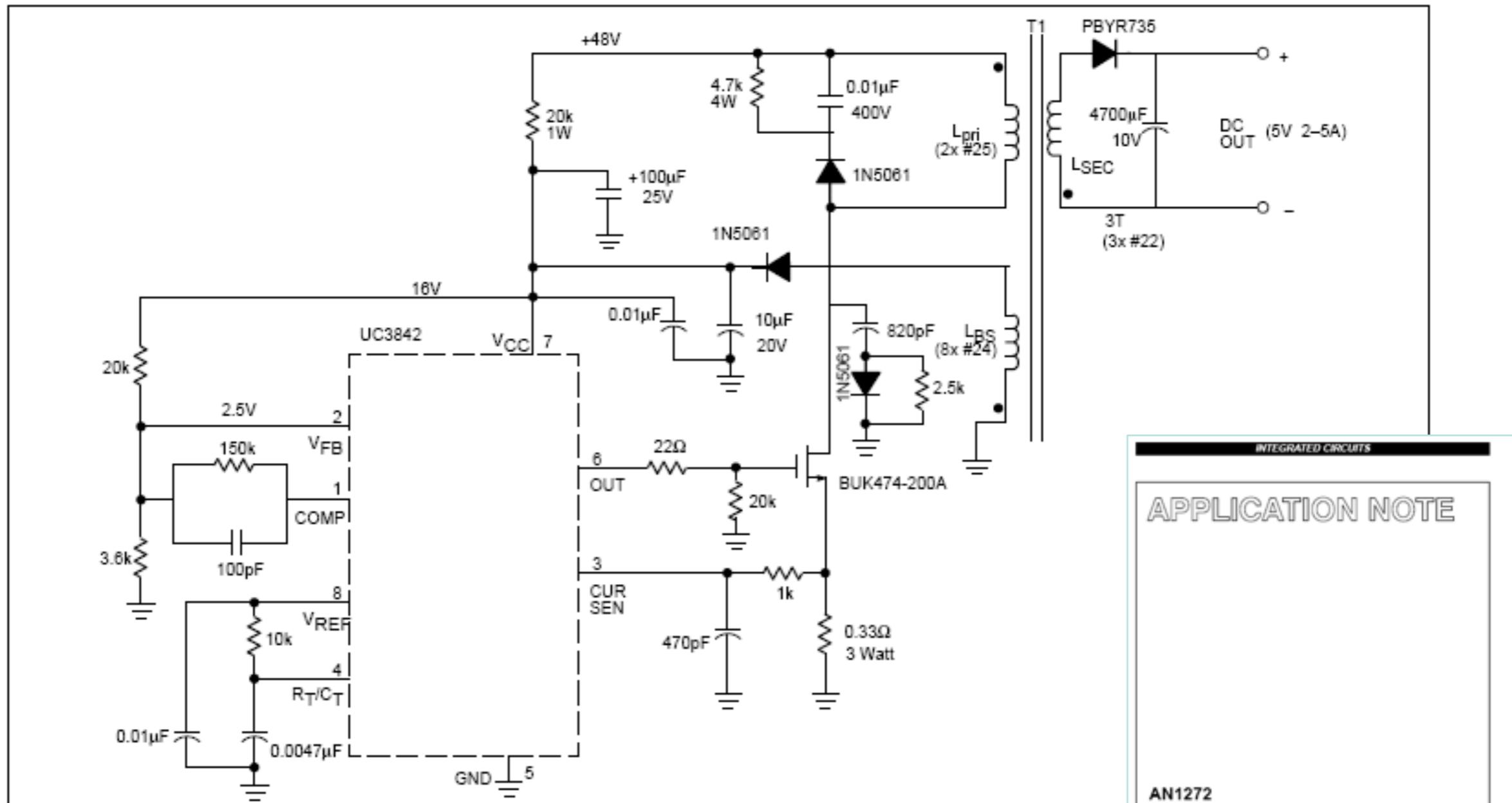Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados



Author: Lester J. Hadley, Jr.

1991 Dec


Rev 1: 1996 Apr

Philips
Semiconductors






PHILIPS

AN1272


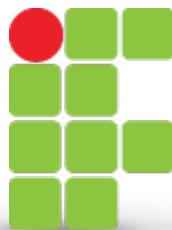


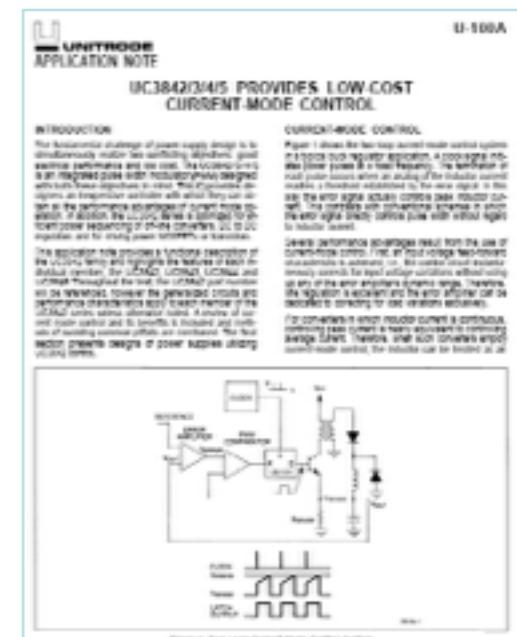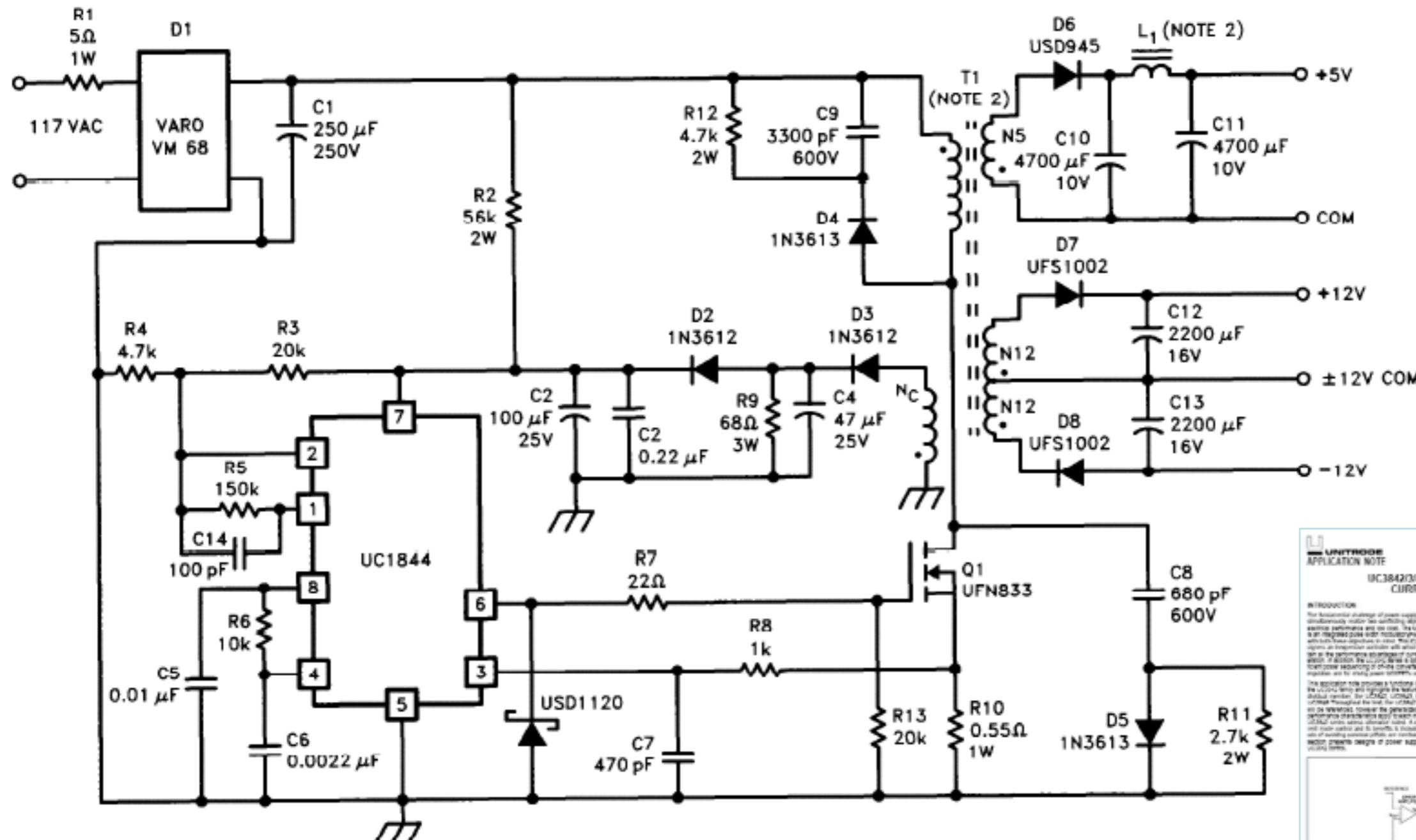Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados



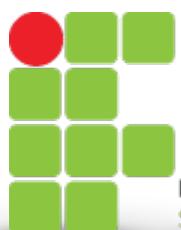


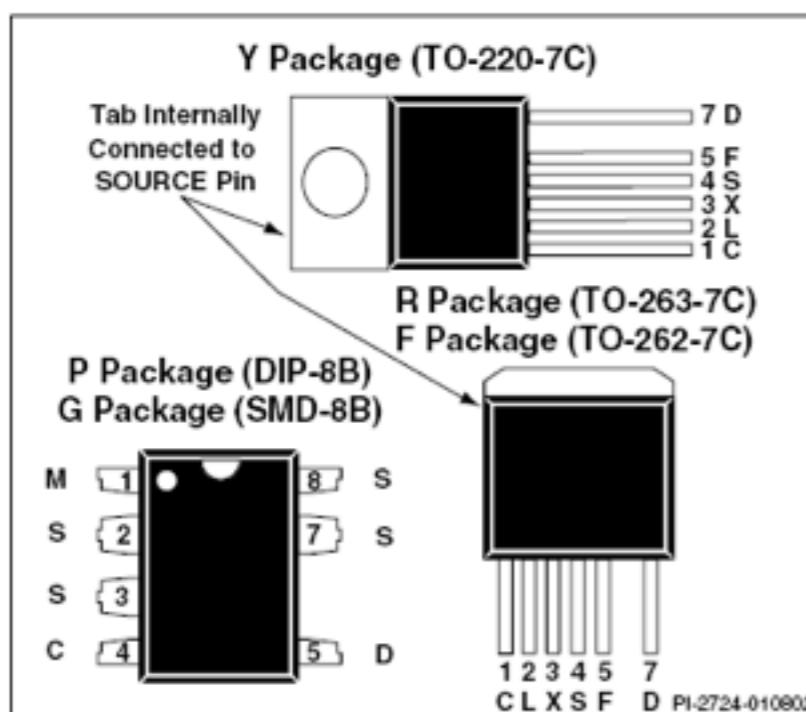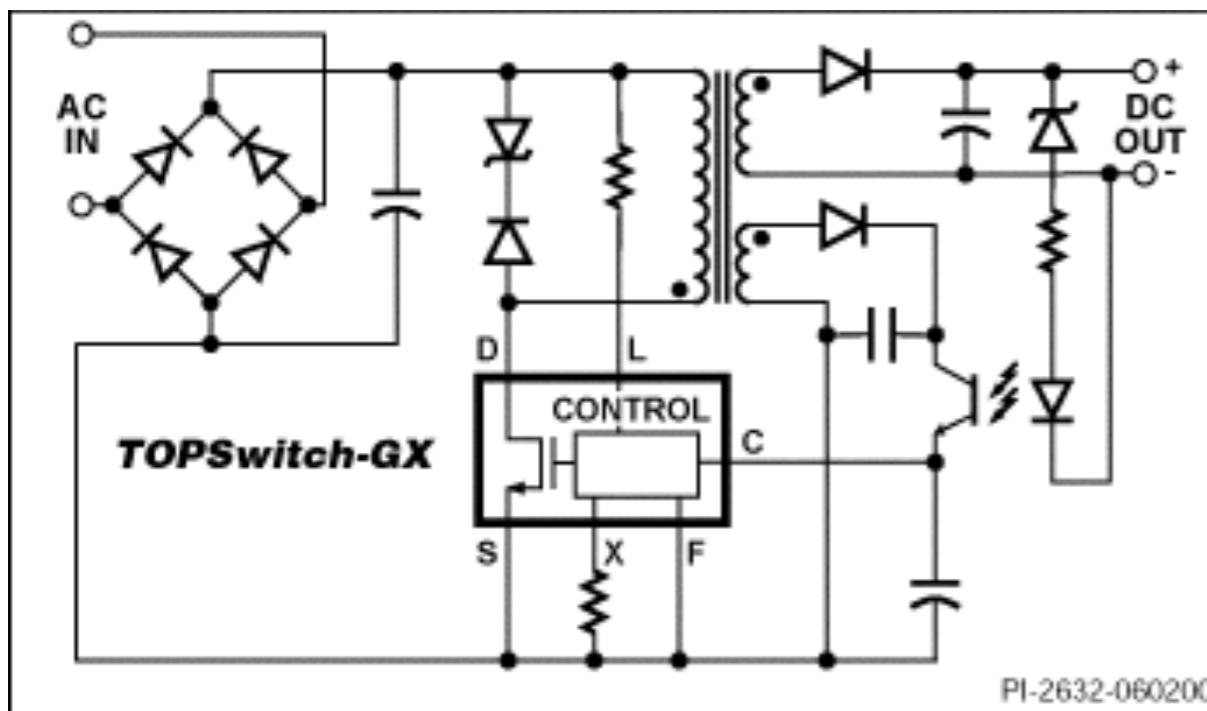Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados




PRODUCT ³	230 VAC ±15% ⁴		85-265 VAC	
	Adapter ¹	Open Frame ²	Adapter ¹	Open Frame ²
TOP242 P or G	9 W	15 W	6.5 W	10 W
TOP242 R	15 W	22 W	11 W	14 W
TOP242 Y or F	10 W	22 W	7 W	14 W
TOP243 P or G	13 W	25 W	9 W	15 W
TOP243 R	29 W	45 W	17 W	23 W
TOP243 Y or F	20 W	45 W	15 W	30 W
TOP244 P or G	16 W	28 W	11 W	20 W
TOP244 R	34 W	50 W	20 W	28 W
TOP244 Y or F	30 W	65 W	20 W	45 W
TOP245 P or G	19 W	30 W	13 W	22 W
TOP245 R	37 W	57 W	23 W	33 W
TOP245 Y or F	40 W	85 W	26 W	60 W
TOP246 P or G	21 W	34 W	15 W	26 W
TOP246 R	40 W	64 W	26 W	38 W
TOP246 Y or F	60 W	125 W	40 W	90 W
TOP247 R	42 W	70 W	28 W	43 W
TOP247 Y or F	85 W	165 W	55 W	125 W
TOP248 R	43 W	75 W	30 W	48 W
TOP248 Y or F	105 W	205 W	70 W	155 W
TOP249 R	44 W	79 W	31 W	53 W
TOP249 Y or F	120 W	250 W	80 W	180 W
TOP250 R	45 W	82 W	32 W	55 W
TOP250 Y or F	135 W	290 W	90 W	210 W

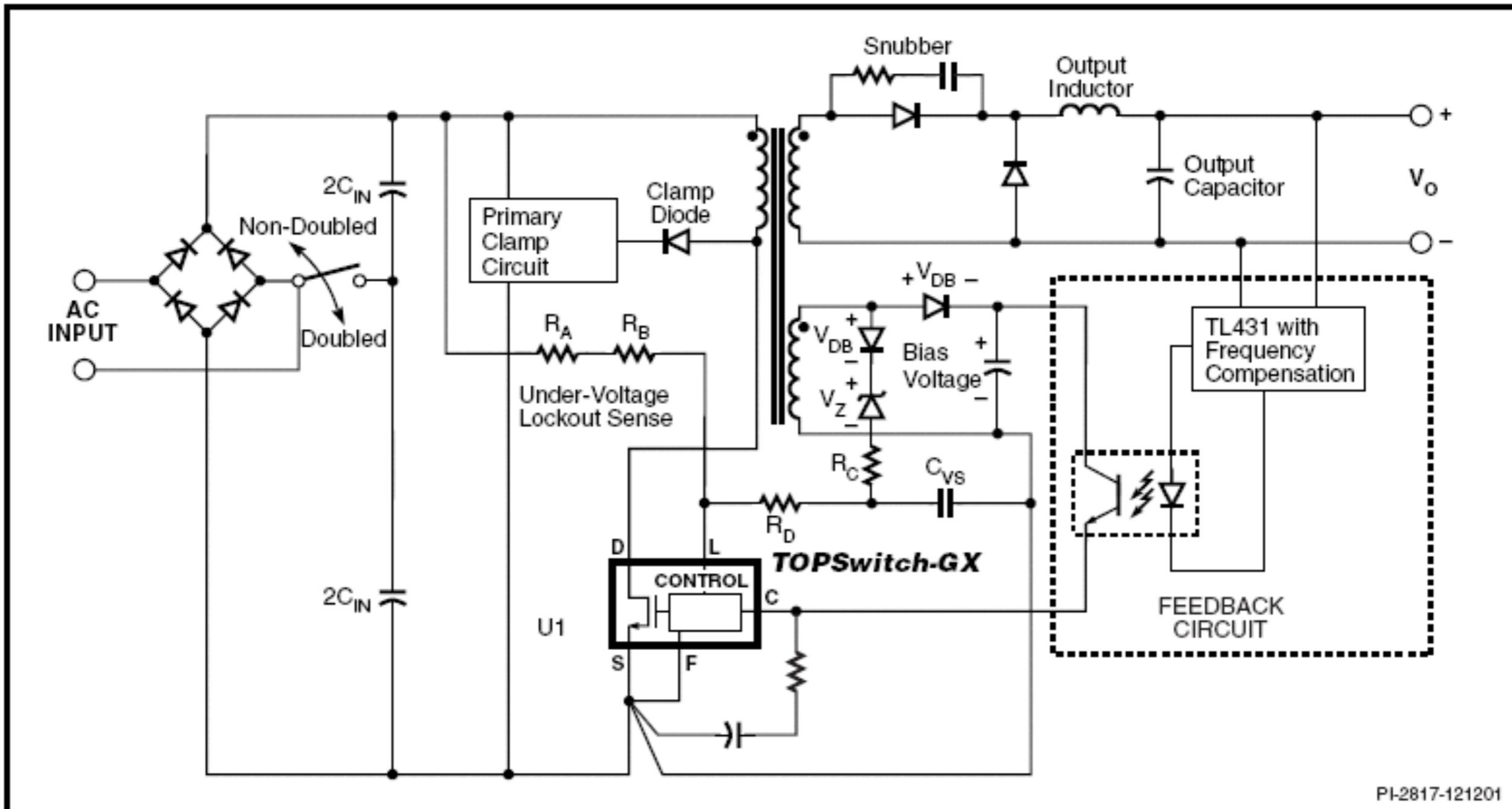Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados



PI-2817-121201

an30


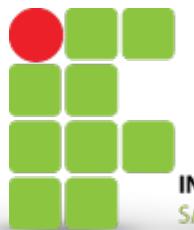


Fontes Chaveadas - Circuitos Integrados Dedicados


TOP200-4/14

TOPSwitch® Family

Three-terminal Off-line PWM Switch

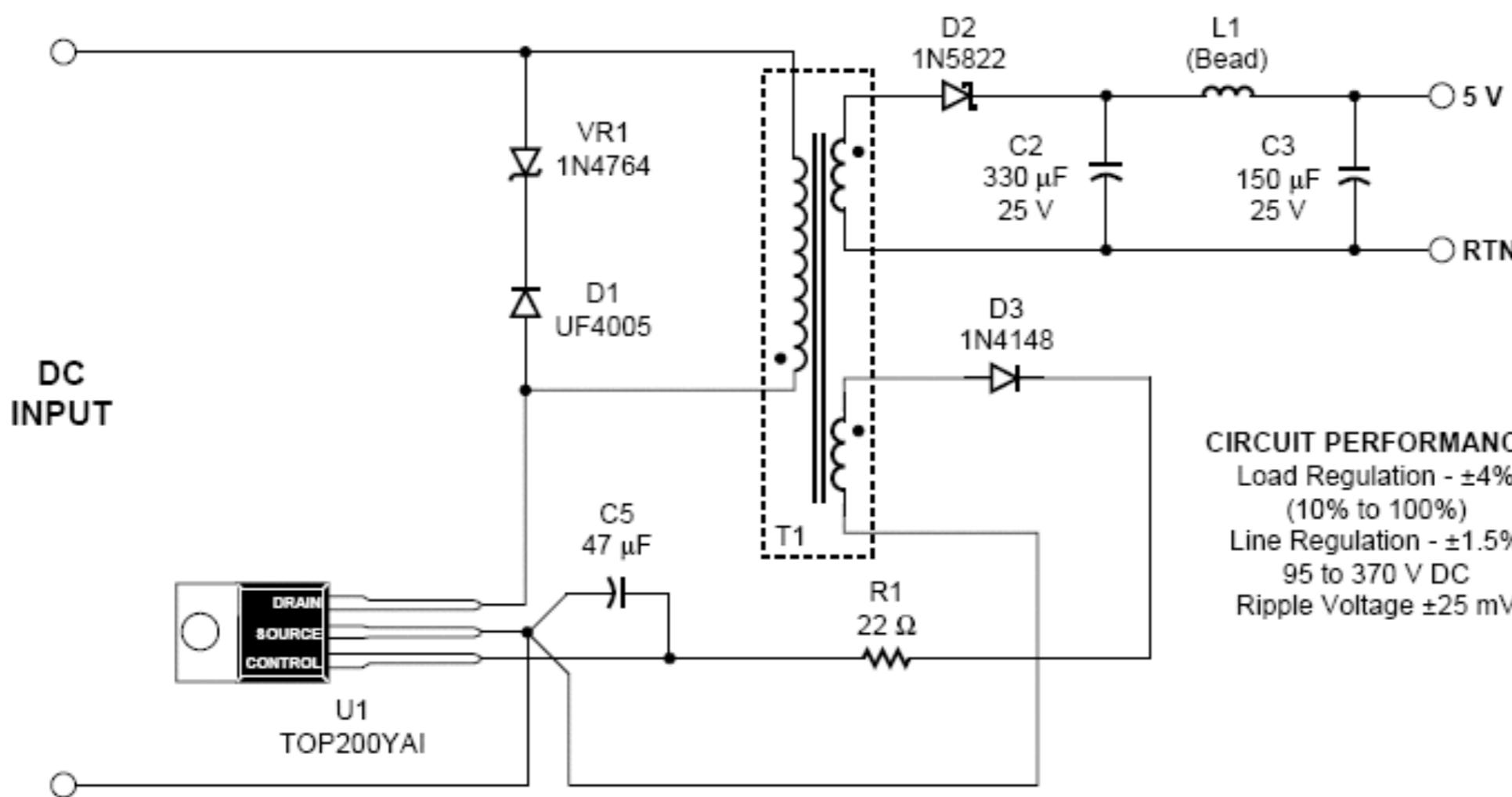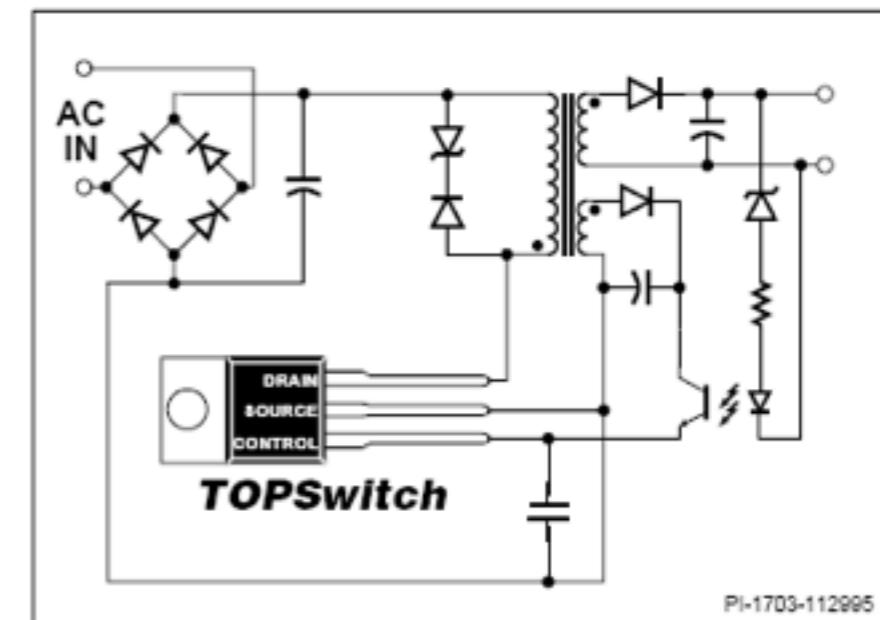

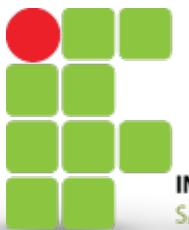CIRCUIT PERFORMANCE:
Load Regulation - ±4%
(10% to 100%)
Line Regulation - ±1.5%
95 to 370 V DC
Ripple Voltage ±25 mV



Próxima Aula

Conversores cc-cc:

- Conversores operando em malha fechada.

