



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELETRÔNICA
CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA
Eletrônica de Potência



AULA LAB 23 CONVERSORES CC-CA: INVERSOR PWM SENOIDAL

Equipe

Data: ____ / ____ / ____

Nome: _____

Nome: _____

Atenção: A ordem dos itens da folha de dados é diferente daquela do roteiro de laboratório.

1 INVERSOR ONDA QUADRADA

Simule o circuito mostrado na figura 1 e meça os valores solicitados a seguir.

$V_{o(pk)} =$ _____ $V_{o(pk)} =$ _____ $F_o =$ _____

$i_{o(ef)} =$ _____ $i_{in(avg)} =$ _____ $i_{i(ef)} =$ _____

2 INVERSOR PWM SENOIDAL

Simule o circuito mostrado na figura 2 com índice de modulação de 80% e meça os valores solicitados a seguir.

$V_{o(pk)} =$ _____ $V_{o(pk)} =$ _____ $F_o =$ _____

$i_{o(ef)} =$ _____ $i_{in(avg)} =$ _____ $i_{i(ef)} =$ _____

3 INVERSOR PWM SENOIDAL SEM BARRAMENTO CC

Simule o circuito mostrado na figura 3 com índice de modulação de 80% e meça os valores solicitados a seguir.

$V_{o(pk)} =$ _____ $V_{o(pk)} =$ _____ $F_o =$ _____

$i_{o(ef)} =$ _____ $i_{in(avg)} =$ _____ $i_{i(ef)} =$ _____

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS – COMENTE SUAS RESPOSTAS

- 1) O circuito operou corretamente, ou seja, conforme o esperado?
- 2) Quais foram as dificuldades encontradas nesta aula de laboratório?
- 3) Alterando-se o índice de modulação, a tensão de saída poderia ser alterada?
- 4) Como poderia ser alterada a frequência da tensão de saída do inversor?