



## **AULA LAB 23** **CONVERSORES CC-CA: INVERSOR PWM SENOIDAL**

### **1 INTRODUÇÃO**

Esta atividade de laboratório tem por objetivo exercitar o conteúdo estudado nesta aula (capítulo), especificamente sobre o estudo de conversores cc-ca operando como inversores com modulação PWM senoidal.

Em síntese, objetiva-se:

- Aplicar os princípios da modulação PWM senoidal;
- Simular um conversor cc-ca operando em malha aberta;
- Entender os princípios básicos de conversores cc-ca;
- Realizar medições no circuito no circuito simulado;
- Observar as formas de onda sobre os elementos do circuito.

### **2 INVERSOR ONDA QUADRADA**

Implemente no simulador o circuito mostrado na Figura 1. A tensão de entrada ( $v_i$ ) será de 220 V. Conecte um resistor de carga de  $10 \Omega$ . Os diodos são ideais, o capacitor  $C_i$  tem capacidade de  $220 \mu\text{F}$ .

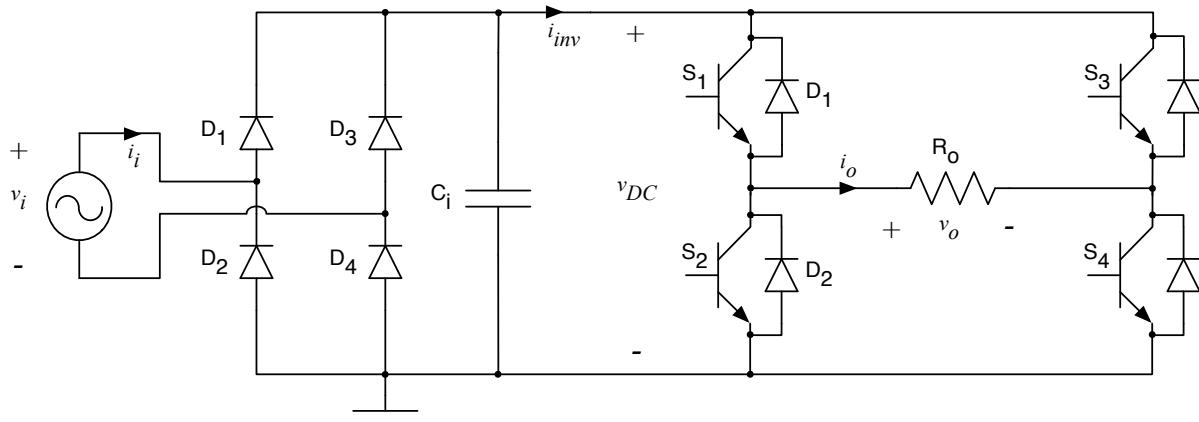


Figura 1 – Circuito do inversor onda quadrada.

Implemente um circuito de comando que gere uma tensão quadrada na carga. Para tal, utilize a modulação de dois níveis. A frequência fundamental da tensão de saída ( $v_o$ ) será de 60 Hz.

Simule o circuito mostrado na figura 1 e meça os valores solicitados a seguir.

$$V_{o(pk)} = \underline{\hspace{10em}} \quad V_{o(av)} = \underline{\hspace{10em}} \quad F_o = \underline{\hspace{10em}}$$

$$i_{o(eff)} = \underline{\hspace{10em}} \quad i_{in(av)} = \underline{\hspace{10em}} \quad i_{i(eff)} = \underline{\hspace{10em}}$$

### 3 INVERSOR PWM SENOIDAL

Implemente no simulador o circuito mostrado na Figura 2. A tensão de entrada ( $v_i$ ) será de 220 V. O resistor de carga será de  $10 \Omega$ , o capacitor de filtro da tensão de saída será de  $10 \mu\text{F}$ . O indutor de filtro da corrente de saída será de  $500 \mu\text{H}$ . Os diodos são ideais, o capacitor tem capacitância  $C_i$  de  $220 \mu\text{F}$ . A frequência de comutação será de 50 kHz.

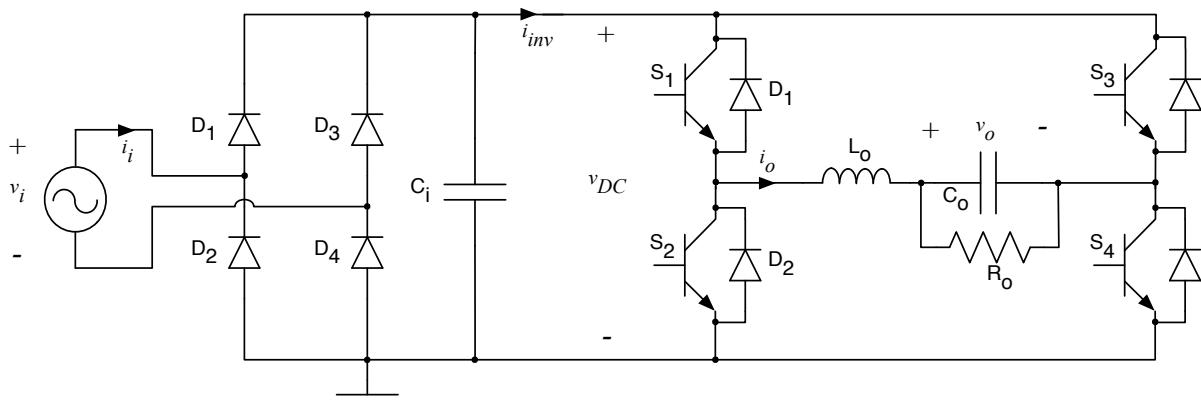


Figura 2 – Circuito do inversor PWM senoidal.

Implemente um circuito de comando que gere uma tensão senoidal na carga. Para tal, utilize a modulação de três níveis. A frequência fundamental da tensão de saída ( $v_o$ ) será de 60 Hz.

Simule o circuito mostrado na figura 2 com índice de modulação de 80% e meça os valores solicitados a seguir.

$$V_{o(pk)} = \underline{\hspace{10em}} \quad V_{o(av)} = \underline{\hspace{10em}} \quad F_o = \underline{\hspace{10em}}$$

$$i_{o(ef)} = \underline{\hspace{10em}} \quad i_{in(av)} = \underline{\hspace{10em}} \quad i_{i(ef)} = \underline{\hspace{10em}}$$

### 4 INVERSOR PWM SENOIDAL SEM BARRAMENTO CC

Implemente no simulador o circuito mostrado na Figura 3. A tensão de entrada ( $v_i$ ) será de 220 V. O resistor de carga será de  $10 \Omega$ , o capacitor de filtro da tensão de saída será de  $10 \mu\text{F}$ . O indutor de filtro da corrente de saída será de  $500 \mu\text{H}$ . Os diodos são ideais, o capacitor tem capacitância  $C_i$  de  $2,2 \mu\text{F}$ . A frequência de comutação será de 50 kHz.

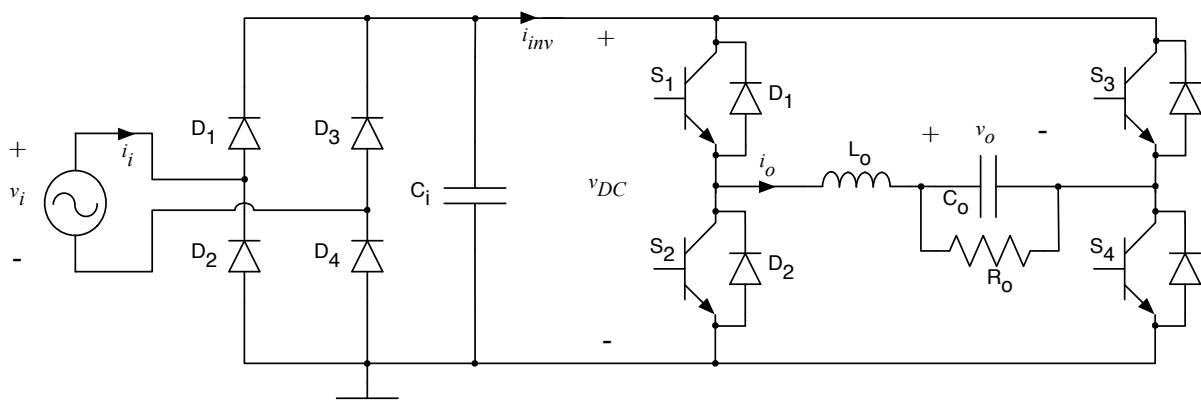


Figura 3 – Circuito do inversor PWM senoidal sem barramento cc.

Implemente um circuito de comando que gere uma tensão senoidal na carga. Para tal, utilize a modulação de três níveis. A frequência fundamental da tensão de saída ( $v_o$ ) será de 60 Hz.

Simule o circuito mostrado na figura 3 com índice de modulação de 80% e meça os valores solicitados a seguir.

$$V_{o(pk)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$V_{o(peak)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$F_o = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$i_{o(ef)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$i_{in(avg)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$i_{i(ef)} = \underline{\hspace{10cm}}$$

## 5 ANÁLISE DOS RESULTADOS – COMENTE SUAS RESPOSTAS

- 1) O circuito operou corretamente, ou seja, conforme o esperado?
- 2) Quais foram as dificuldades encontradas nesta aula de laboratório?
- 3) Alterando-se o índice de modulação, a tensão de saída poderia ser alterada?
- 4) Como poderia ser alterada a frequência da tensão de saída do inversor?