

Figura 2 - Operação com potência nominal (120 W).

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
Curso Superior de Sistemas Eletrônicos

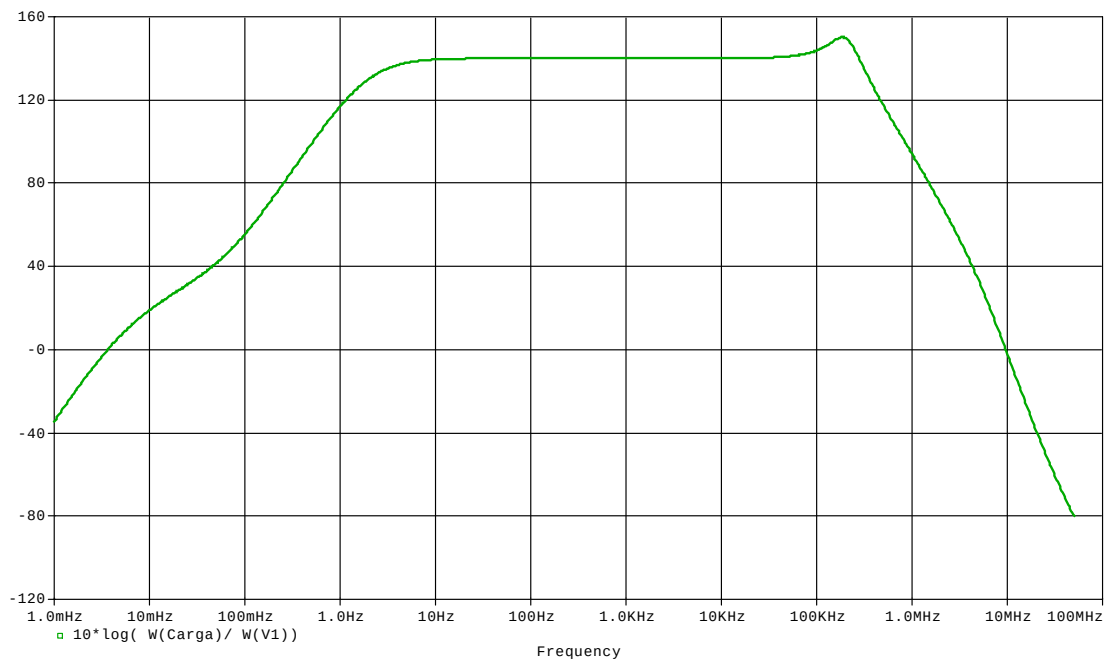


Figura 3 - Resposta em freqüência do amplificador.

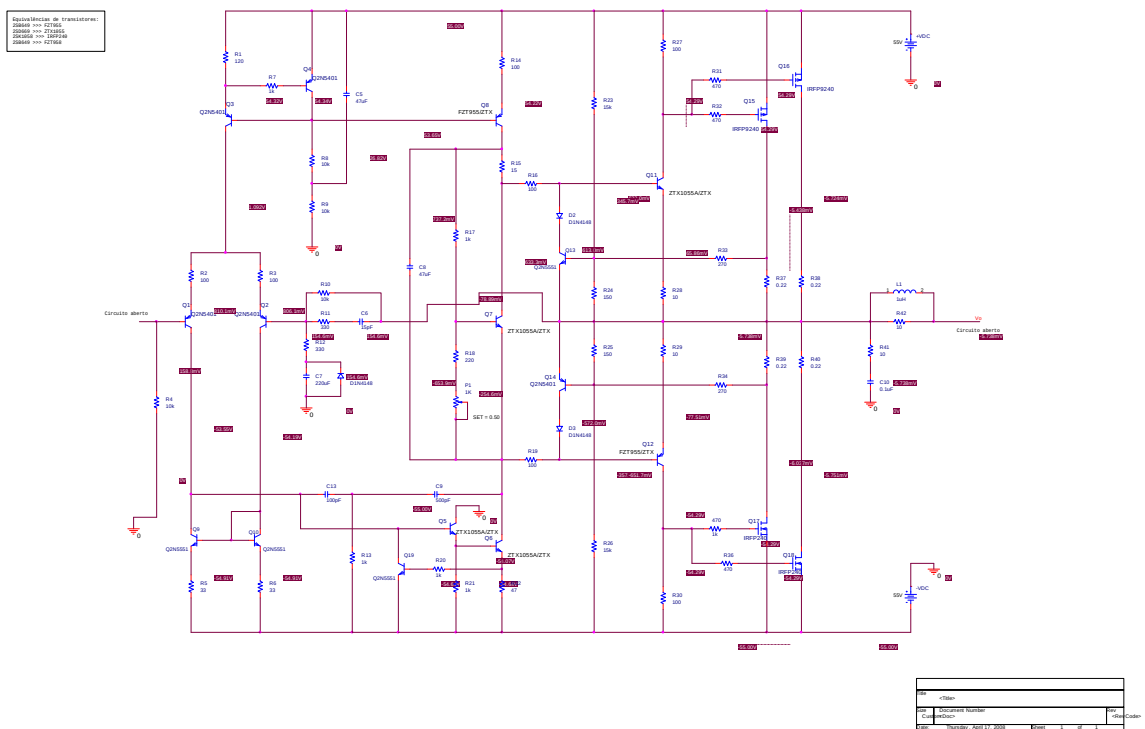


Figura 4 - Amplificar operando apenas no modo CC.