

# Introdução à Eletrônica de Potência

Prof. Clovis Antonio Petry.

Florianópolis, agosto de 2014.


# Biografia para Esta Aula
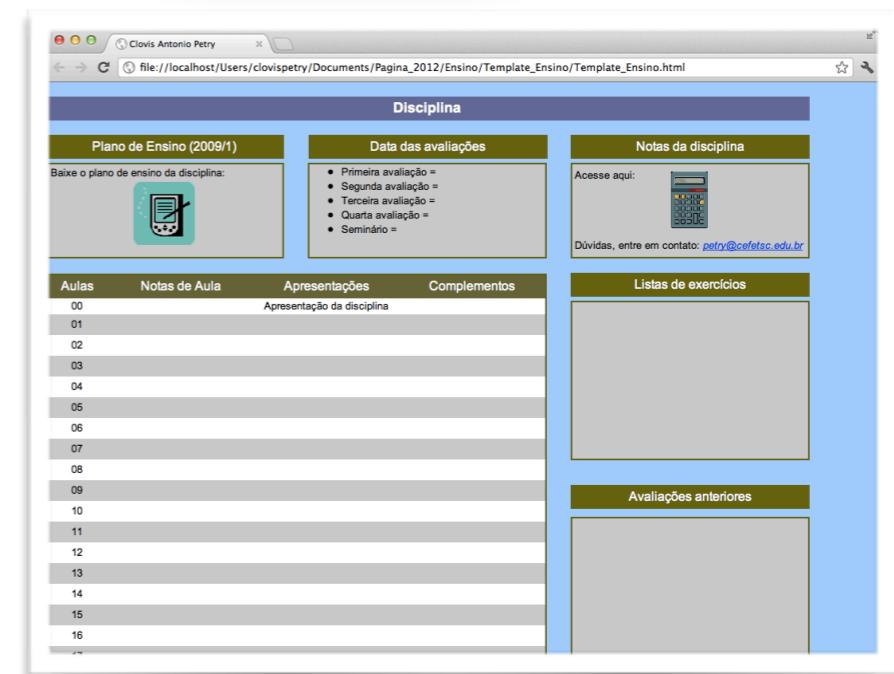
## Capítulo 1: Eletrônica de potência

- Introdução;
- O que é eletrônica de potência;
- Comutação, etc.



[www.ProfessorPetry.com.br](http://www.ProfessorPetry.com.br)



Disciplina

Plano de Ensino (2009/1)

Baixe o plano de ensino da disciplina:

Data das avaliações

- Primeira avaliação =
- Segunda avaliação =
- Terceira avaliação =
- Quarta avaliação =
- Seminário =

Aulas

00	Notas de Aula	Apresentações	Complementos
01		Apresentação da disciplina	
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Notas da disciplina

Acesse aqui:

Dúvidas, entre em contato: [petry@cefetsc.edu.br](mailto:petry@cefetsc.edu.br)

Listas de exercícios

Avaliações anteriores

# Nesta Aula

## Conversão de Energia e Eletrônica de Potência:

- Conversão de energia;
- Conversores estáticos;
- Eletrônica de potência;
- Breve histórico;
- Divisão da eletrônica de potência;
- Aplicações, etc.

# Conversão de Energia

Finalidade da conversão de energia:

- Aplicações diferentes conforme a forma;
- Dificuldades de armazenamento;
- Dificuldades de transmissão;
- Alteração/adaptação de amplitudes, formas e quantidades;
- Reaproveitamento de energia.

*Exame de  
qualificação*


[www.ProfessorPetry.com.br](http://www.ProfessorPetry.com.br)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
EM ENGENHARIA ELÉTRICA


PROJETO DE TESSE DE DOUTORADO

ESTABILIZADORES DE TENSÃO ALTERNADA  
PARA ALIMENTAÇÃO DE CARGAS NÃO-  
LINEARES: ESTUDO DE VARIAÇÕES  
TOPOLOGICAS E MÉTODOS DE CONTROLE

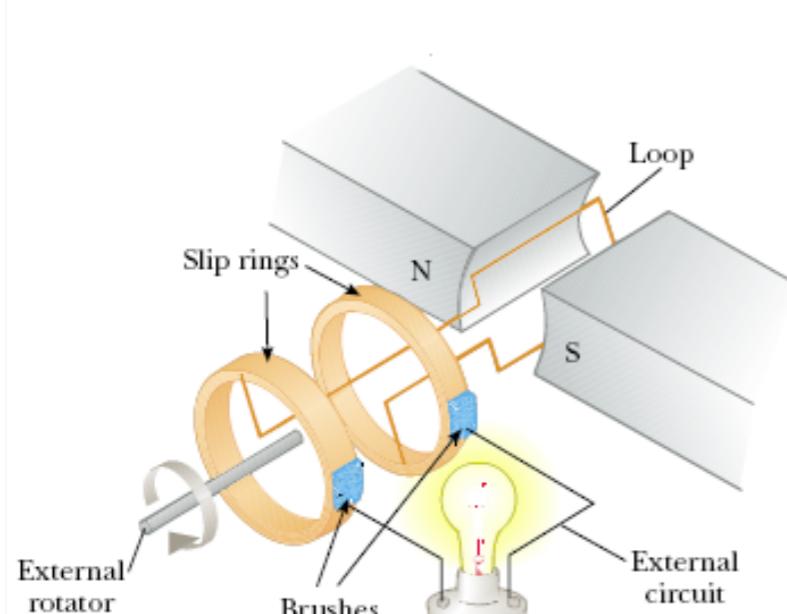CLOVIS ANTONIO PETRY  
Proprietário  
PROF. JOÃO CARLOS DO SANTO FAGUNDEZ  
Orientador  
PROF. ZIVO BARIĆ  
Co-orientador  
Florianópolis, Junho de 2004



Geradores

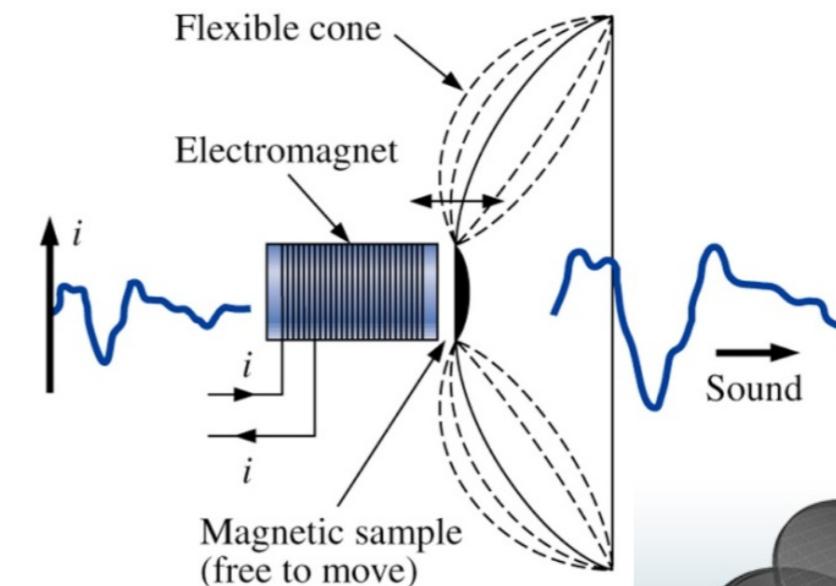

Alto-Falante



# Conversores Estáticos

## Definição:

- Conversor rotativo: aquele converte energia usando mecanismos móveis (gerador-motor-gerador);
- Conversor estático: dispositivo eletrônico que converte energia sem usar componentes móveis (giratórios).




Conversor Rotativo  
Motor + Gerador

Conversor Estático  
Inversor de Frequência

# Eletrônica de Potência
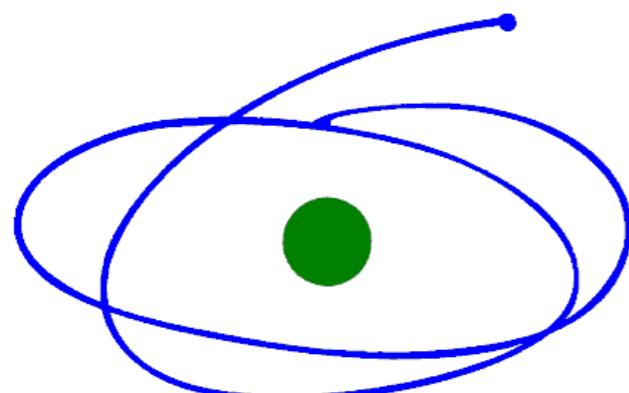
## Conversores estáticos x eletrônica de potência:

- Conversores estáticos: termo usado no começo do processamento eletrônico de energia, muito ligado à acionamento de máquinas elétricas e geração de eletricidade;
- Eletrônica de potência: termo mais moderno e genérico, para designar toda gama de dispositivos de potência que controlam o fluxo de energia.



C A P E S

C A V E S

Grande área: Engenharias  
Área: Engenharia elétrica  
Subárea: Eletrônica industrial  
Especialidades: Acionamentos, etc.

# Eletrônica de Potência


## Definições:

- Eletrônica de Potência é a tecnologia associada com conversão eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica através de interruptores estáticos de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada;
- Eletrônica de Potência pode ser definida como uma ciência aplicada dedicada ao estudo dos conversores estáticos de energia elétrica. Este último pode ser definido com um sistema, constituído por elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) e elementos ativos (interruptores), tais como Diodos, Tiristores, Transistores, GTO's, Triacs, IGBT's e MOSFET's, associados segundo uma lei pré-estabelecida.
- Entende-se que Eletrônica de Potência é uma área da Engenharia Elétrica que tem a finalidade de estudar e construir conversores de potência visando o controle de energia elétrica.

# Eletrônica de Potência
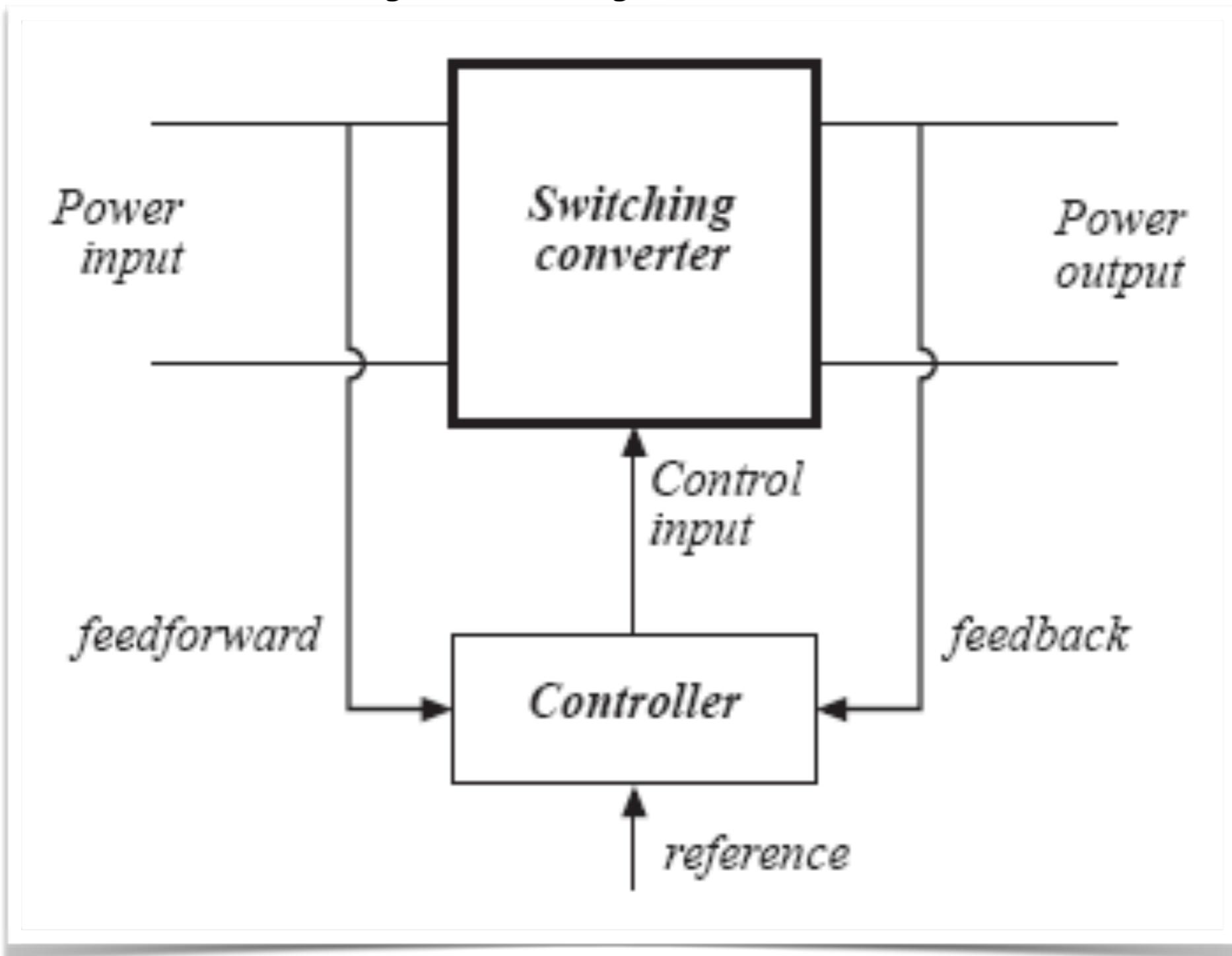
## Princípio:


Os circuitos em eletrônica de potência são denominados não-lineares, pois utilizam os semicondutores como chaves, ligadas ou desligadas.



# Eletrônica de Potência

Objetivo maior:


Busca da máxima eficiência.

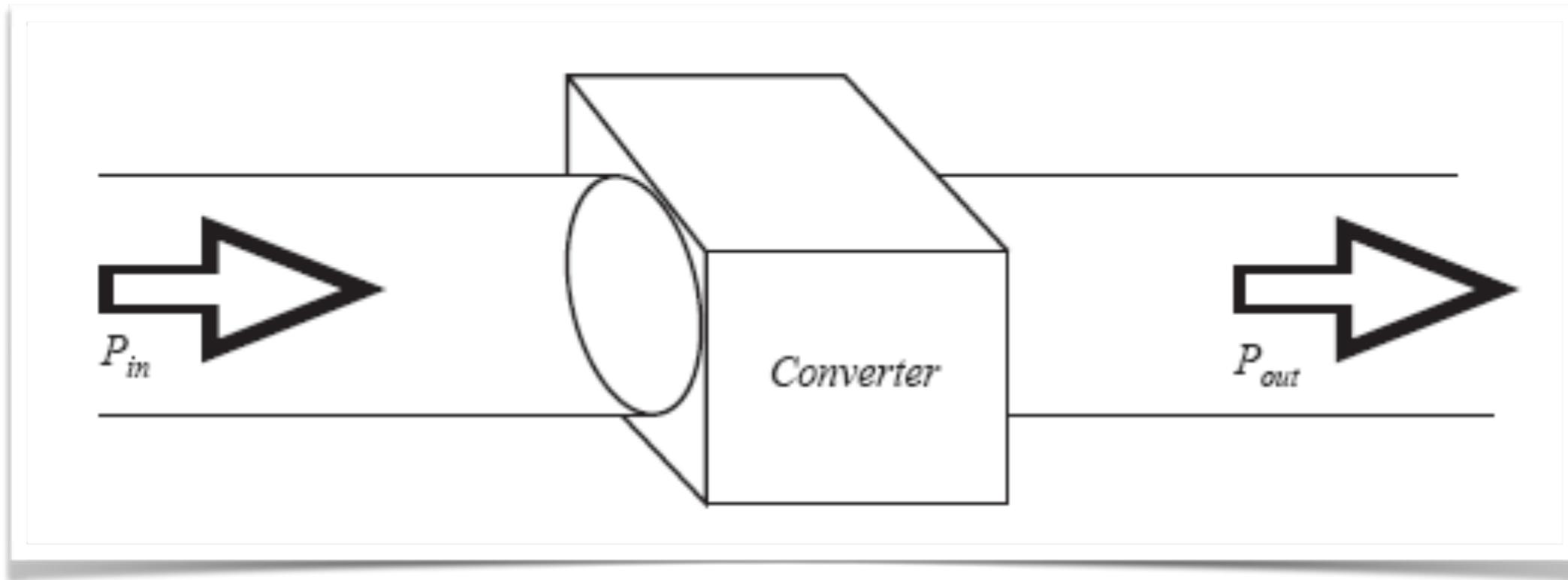

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

# Eletrônica de Potência

Componentes utilizados

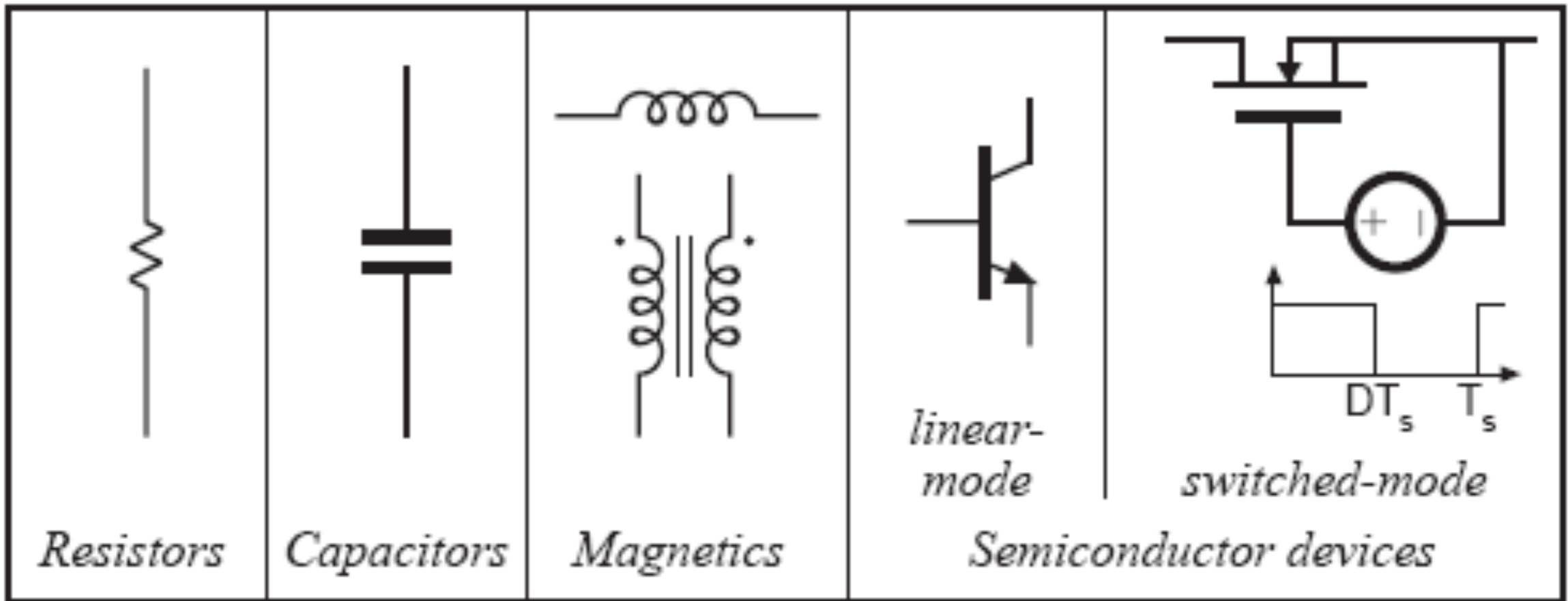

Evitar Perdas



Evitar Interferências




Evitar Perdas

# Eletrônica de Potência


## Circuitos lineares x não-lineares

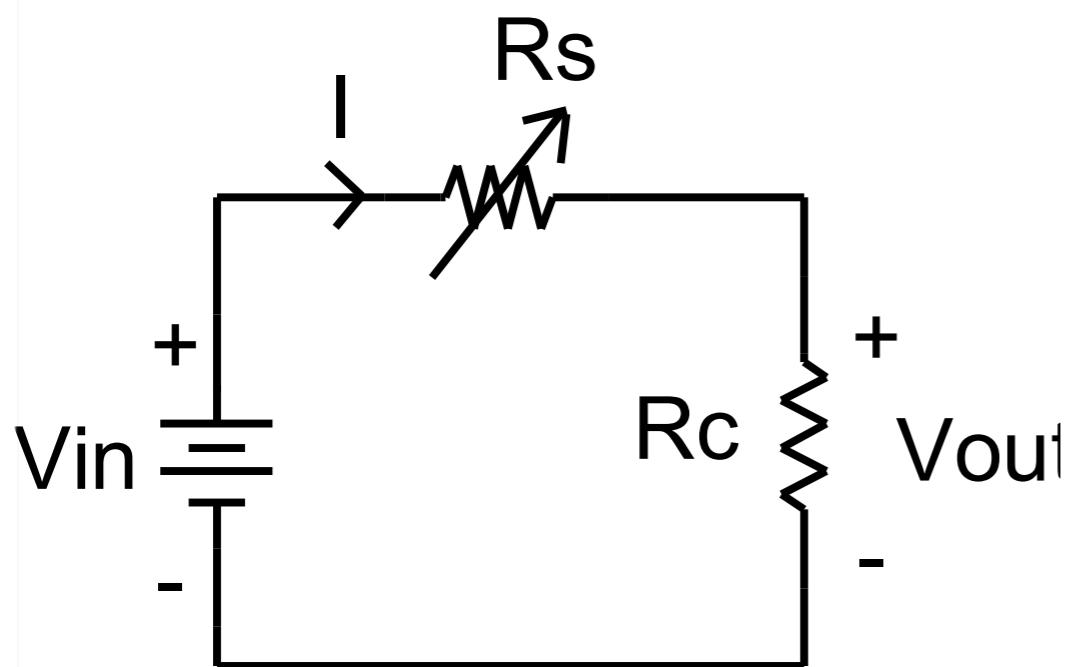Exemplo: Fontes de tensão lineares e chaveadas:

- As fontes lineares convertem a tensão alternada da rede em tensões contínuas, normalmente de baixa amplitude, sem o uso de componentes chaveados (comutados);
- Fontes chaveadas exercem a mesma função, mas utilizando componentes comutados (chaveados).



Regulador Linear

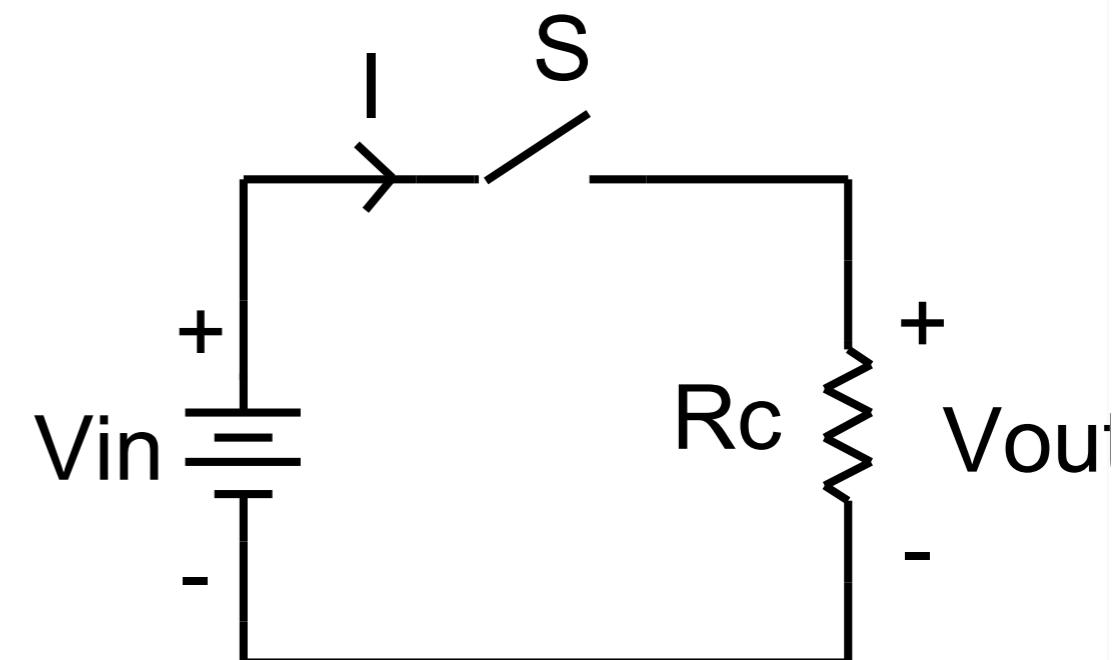

Regulador Chaveado


# Eletrônica de Potência

*Vantagens x desvantagens*


## Fontes de tensão lineares x chaveadas:

- Fontes lineares: são mais robustas, simples e fáceis de projetar, podem ser mais baratas ou não, são muito volumosas e pesadas.
- Fontes chaveadas: não são tão robustas, mais difíceis de projetar e **consertar**, podem ser mais baratas ou não, são pequenas e leves.

Fonte chaveada de 65 W

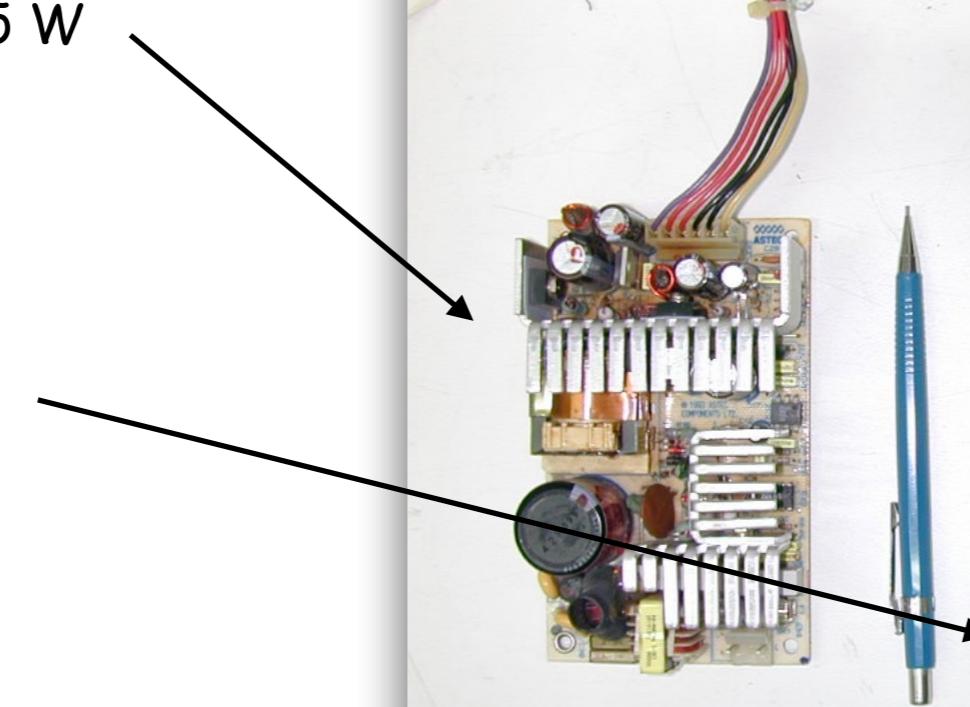


Fonte linear de 29 W

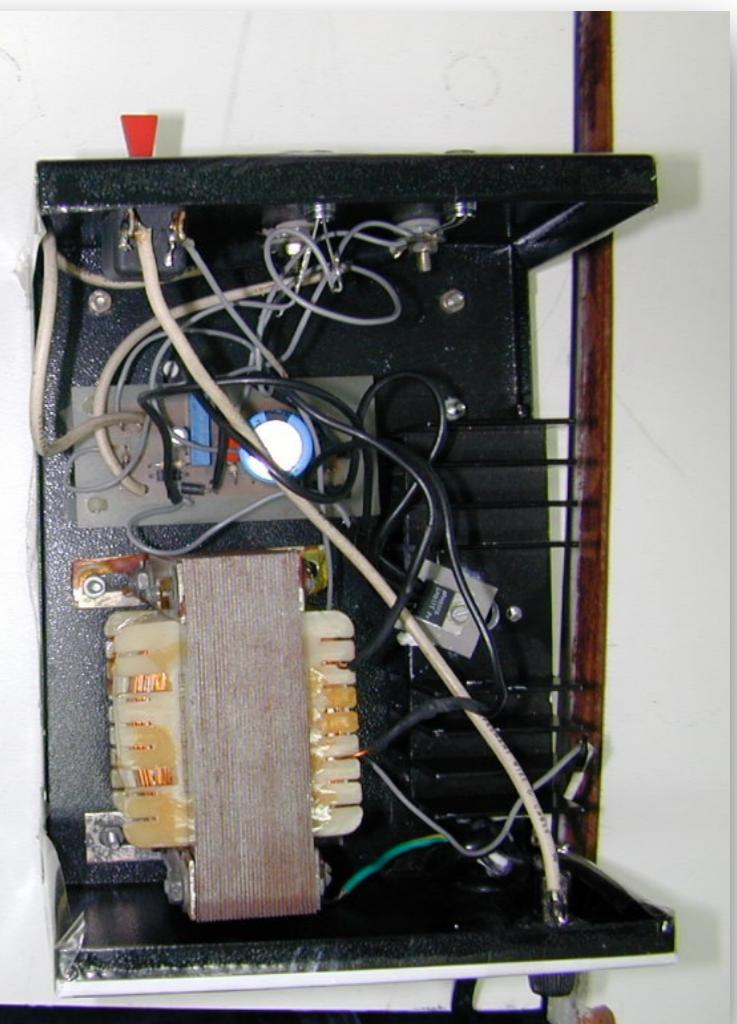

# Eletrônica de Potência


Exemplo: Como realizar esta conversão?

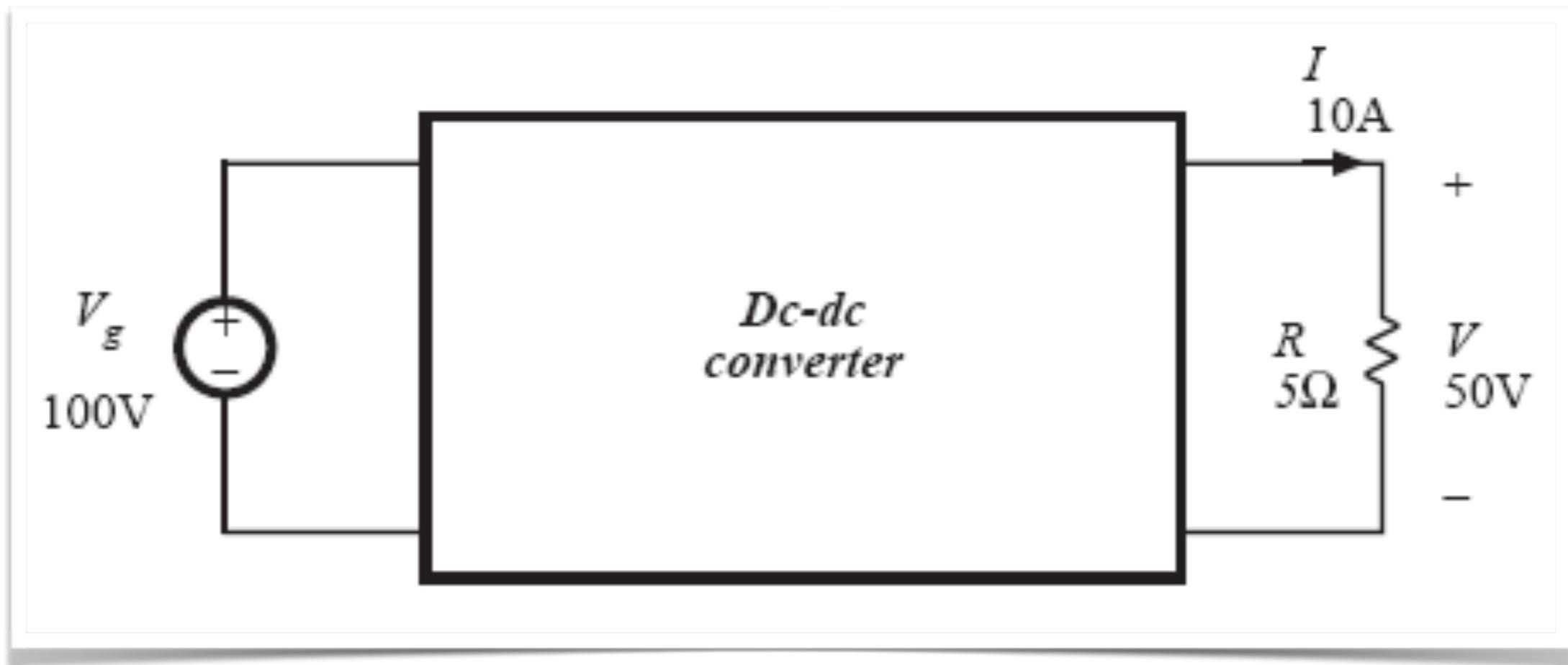

# Eletrônica de Potência

Exemplo: Como realizar esta conversão?


Usando resistores.

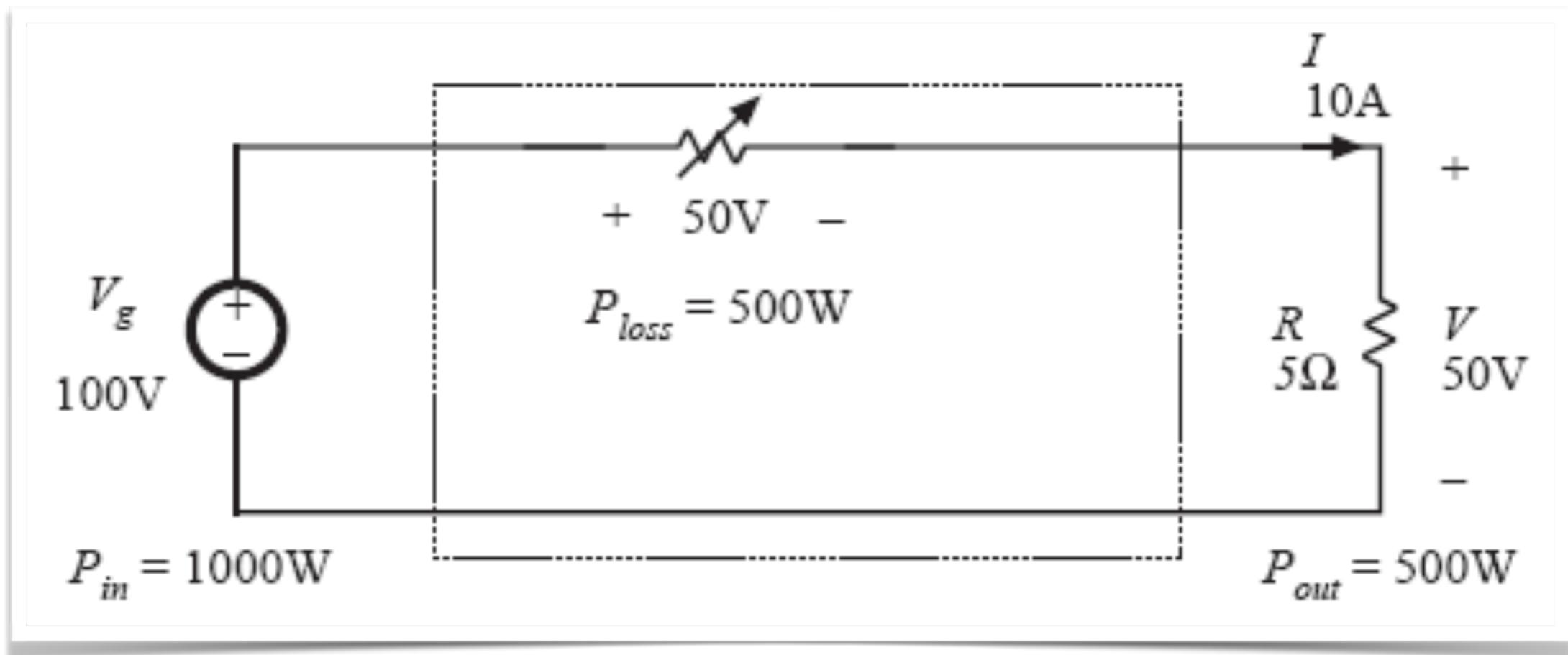

# Eletrônica de Potência

Exemplo: Como realizar esta conversão?


Usando reguladores lineares.

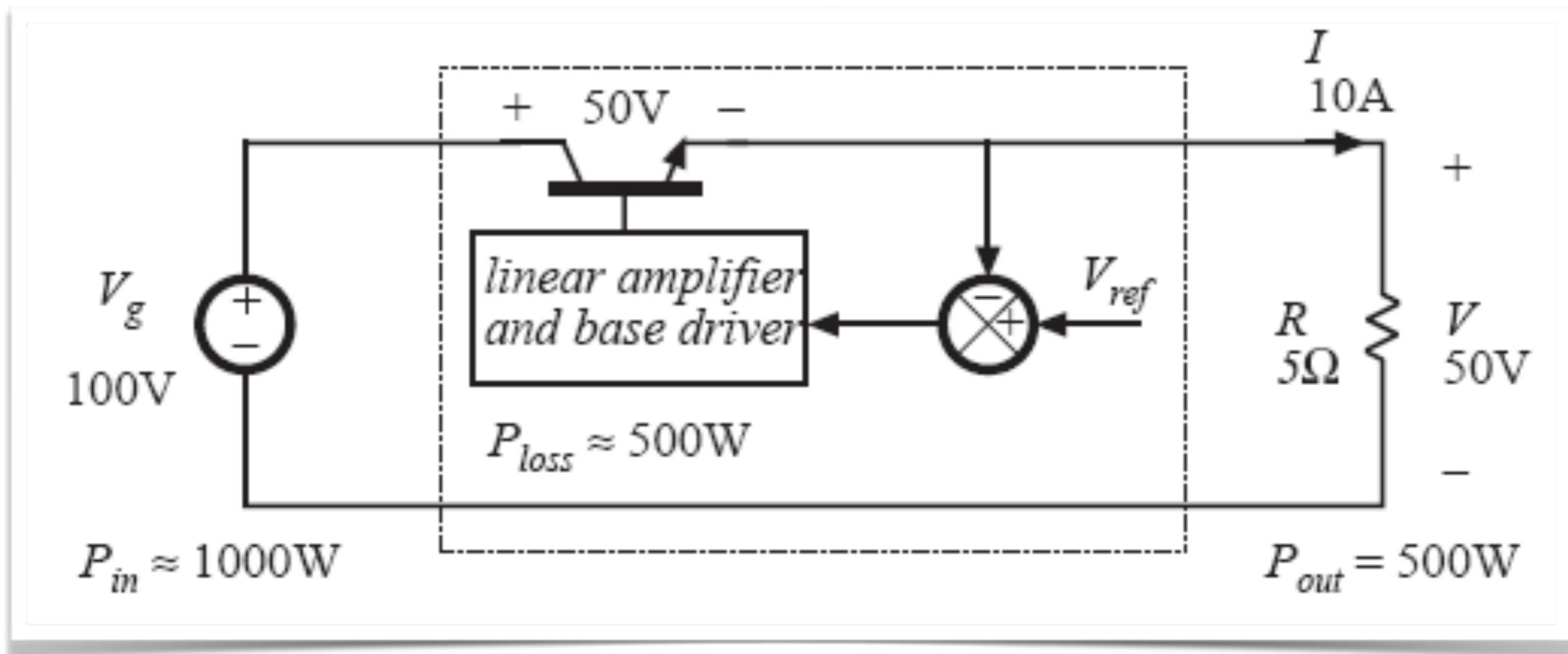

# Eletrônica de Potência


Exemplo: Como realizar esta conversão?

Usando comutação em alta frequência.

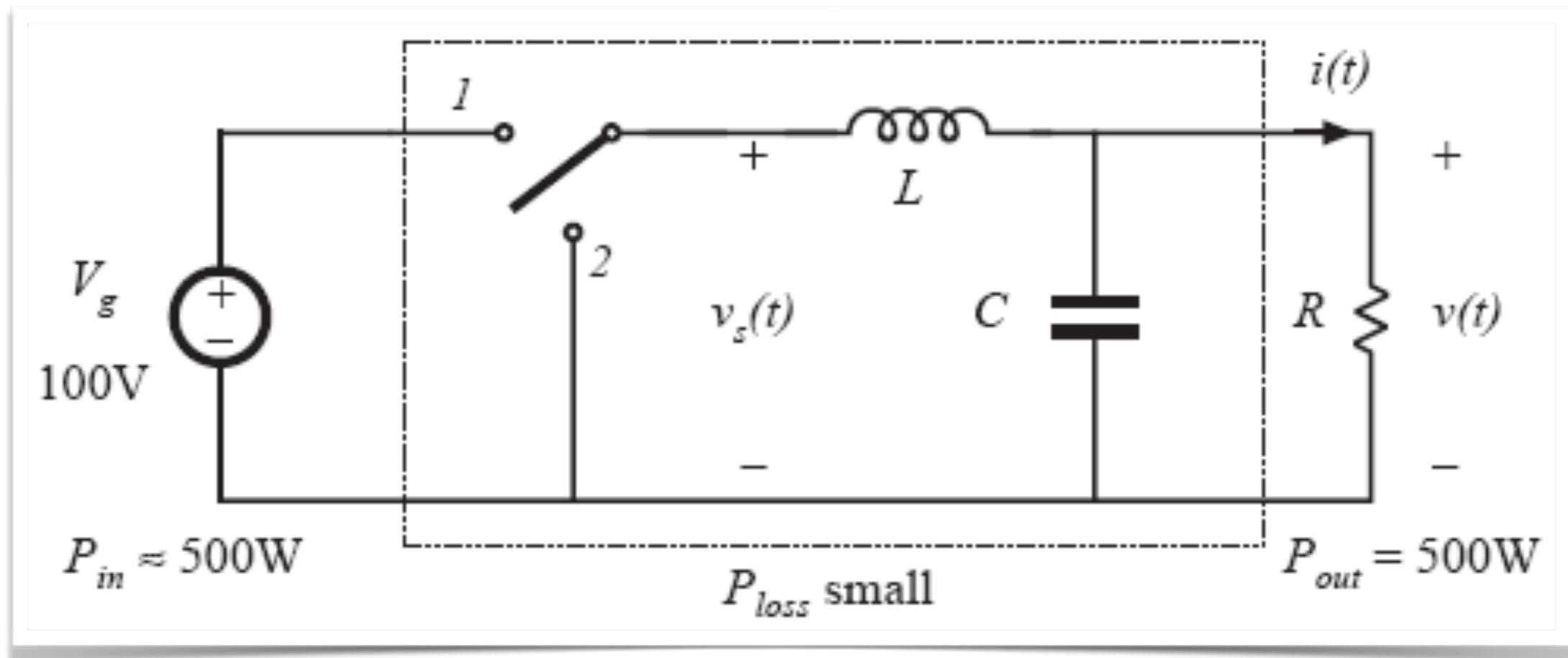


# Eletrônica de Potência

## Diagrama de blocos completo

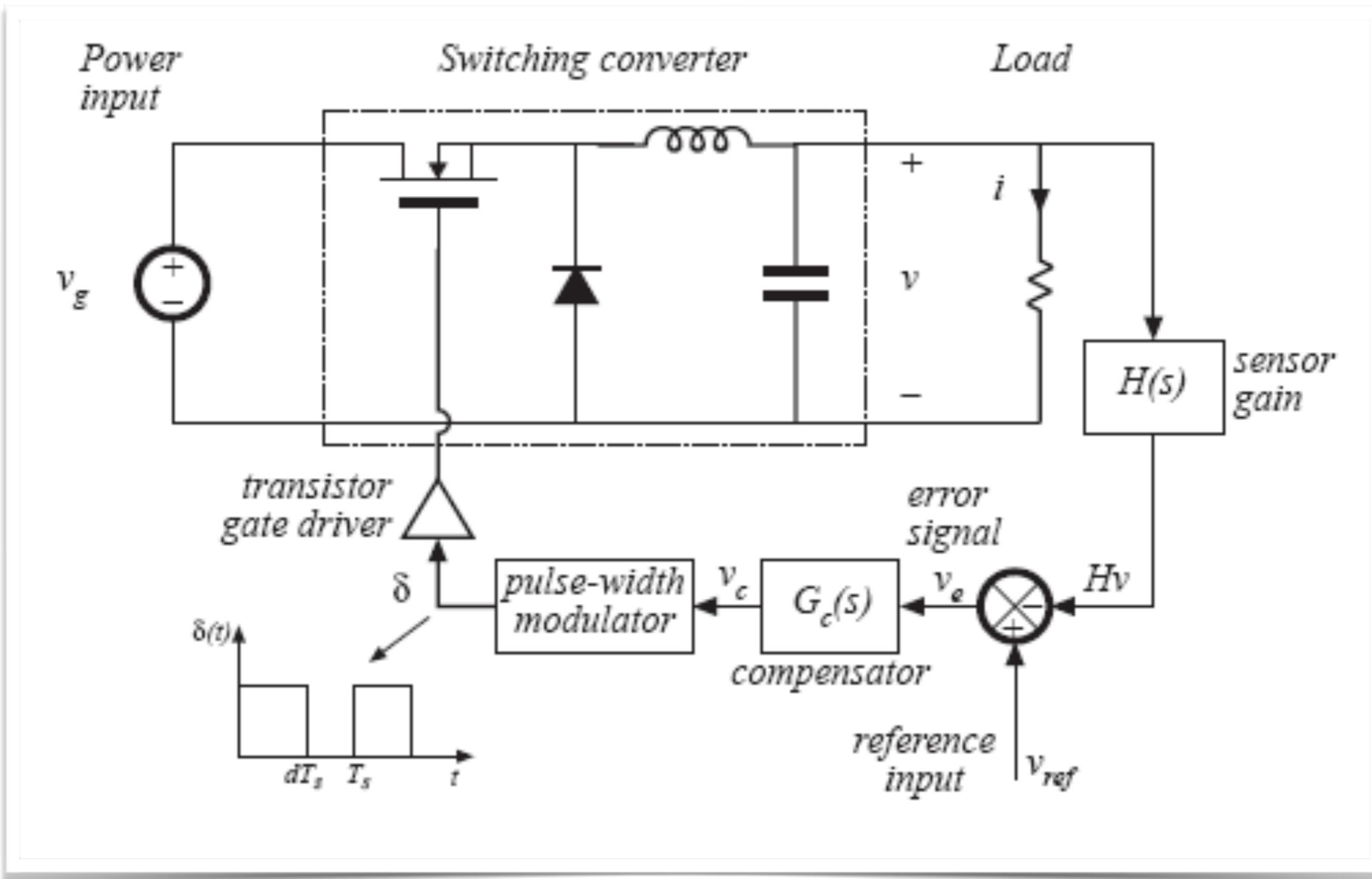
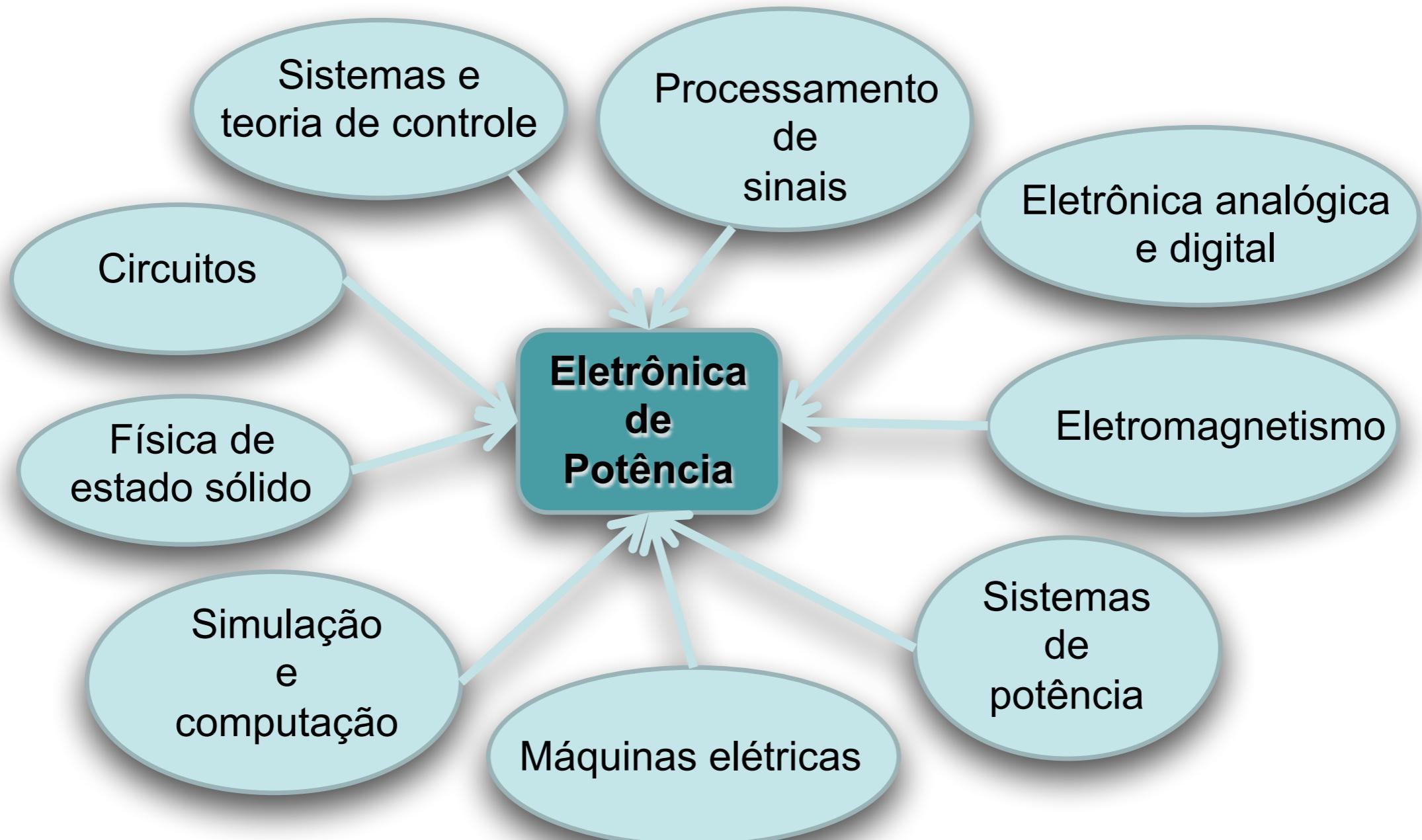
# Interdisciplinaridade da Eletrônica de Potência



# Breve Histórico da Eletrônica de Potência

1748	Motor elétrico por Thomas Alva Edison
.... 1880	Estudo de métodos de retificação
1880	George Stanley implementou o transformador
1883	Díodo de selenium por C. T. Fritts
1883	Efeito termiônico
1888	Motor de indução por Tesla
1891	Geração hidrelétrica por Siemens
1900	Lâmpadas de vapor de mercúrio por P. Cooper-Hewitt
1901	Explicação do efeito termiônico por O. W. Richardson
1903	Díodo de tubo de vácuo
1903	Previsão de controlar o retificador de mercúrio por Cooper-Hewitt
1904	Retificação com o efeito termiônico por J. A. Fleming


Disponível em:

[www.ProfessorPetry.com.br](http://www.ProfessorPetry.com.br)



Pesquisa

Divulgação



Exame de qualificação

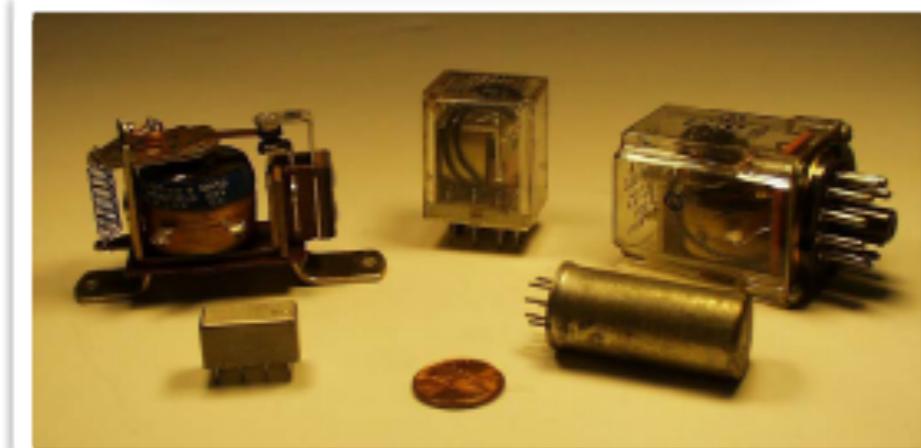

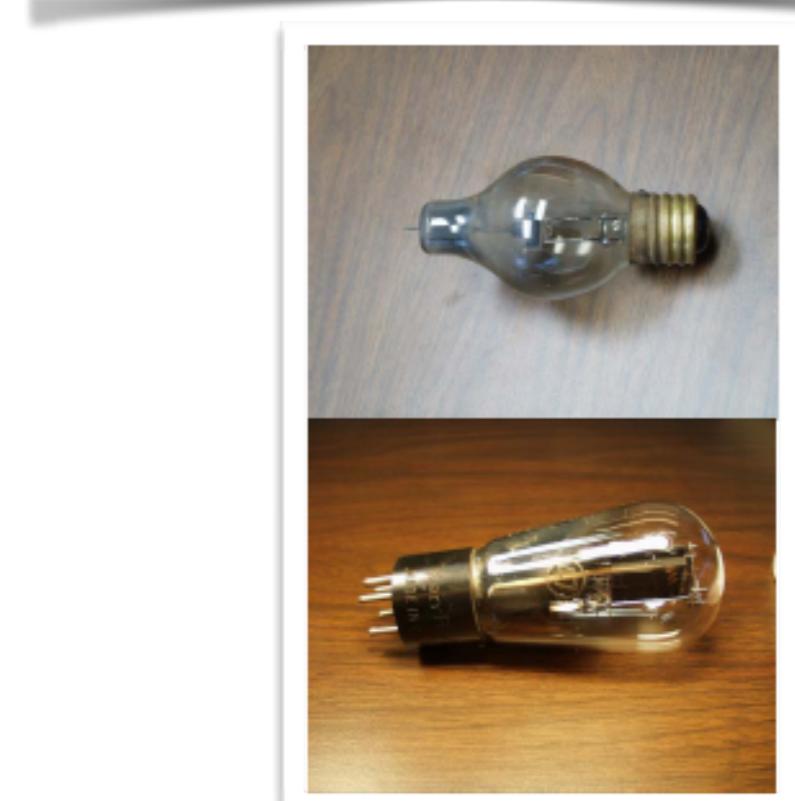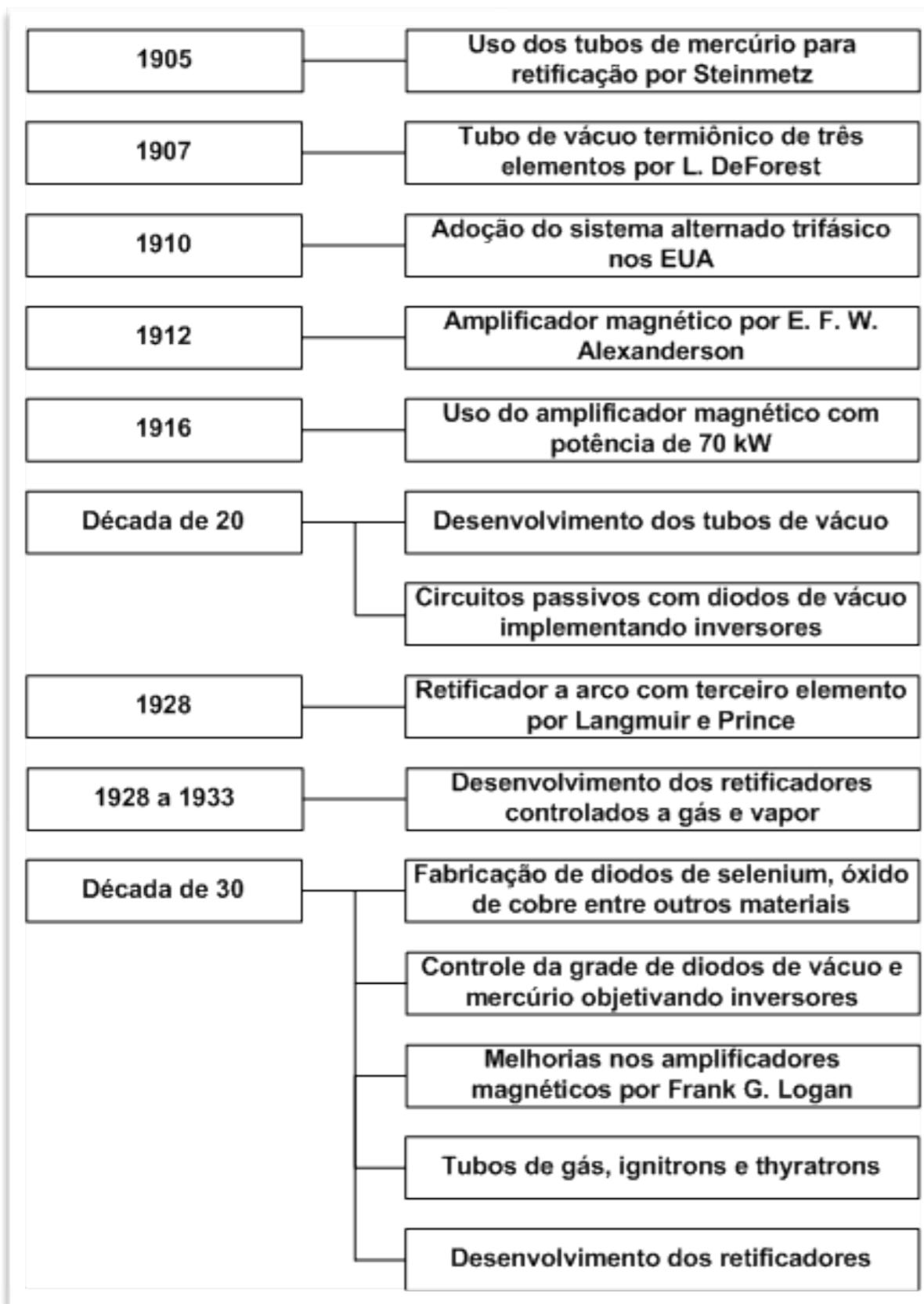
# Breve Histórico da Eletrônica de Potência


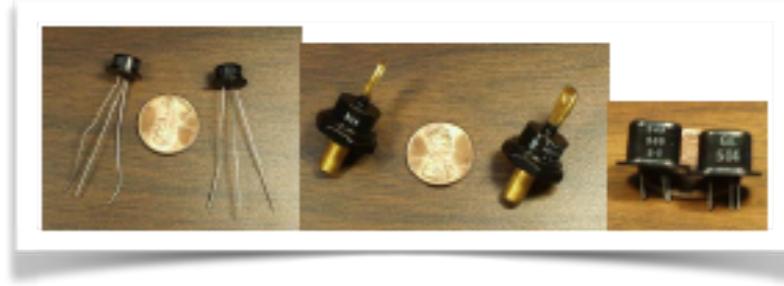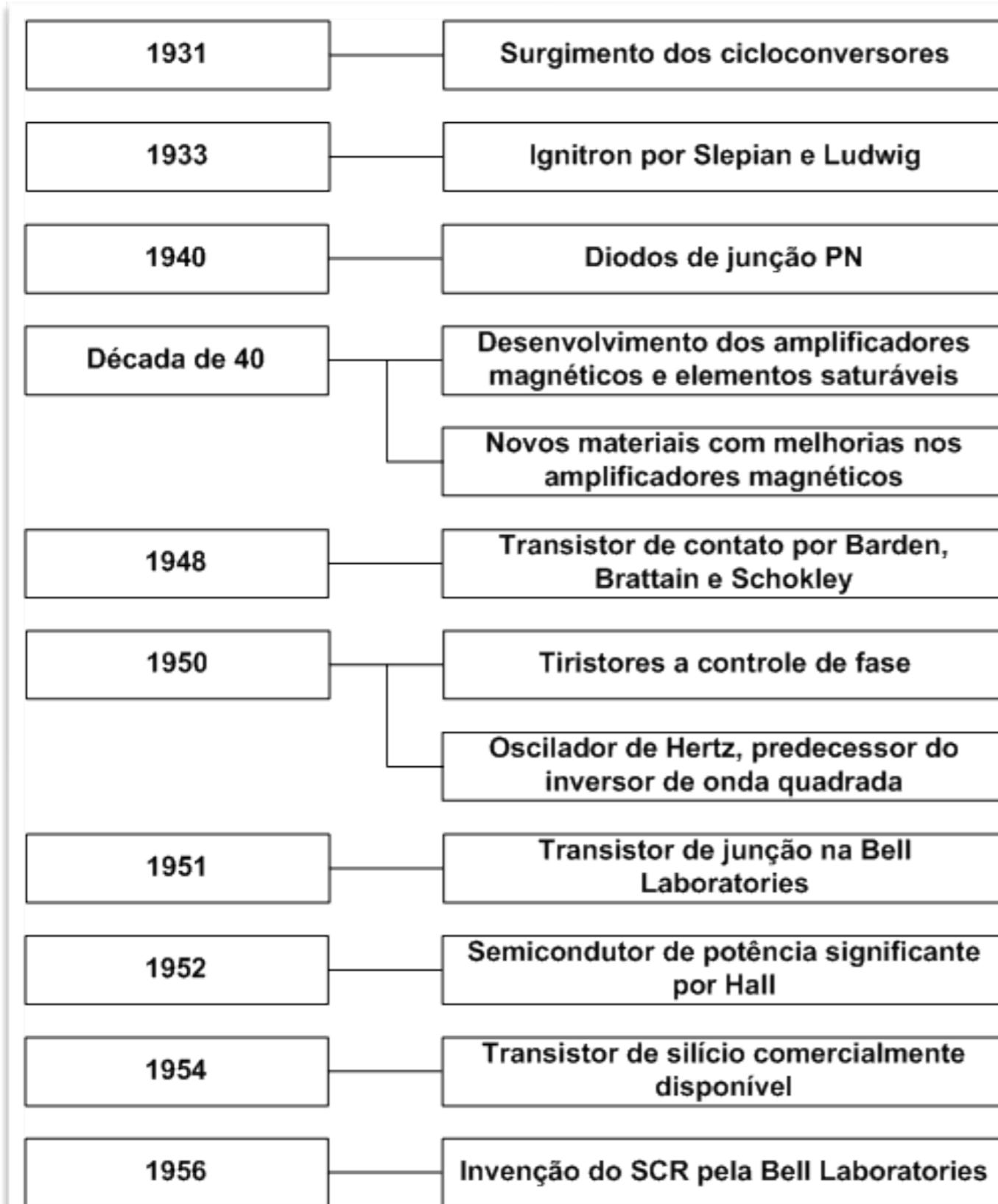
# Breve Histórico da Eletrônica de Potência







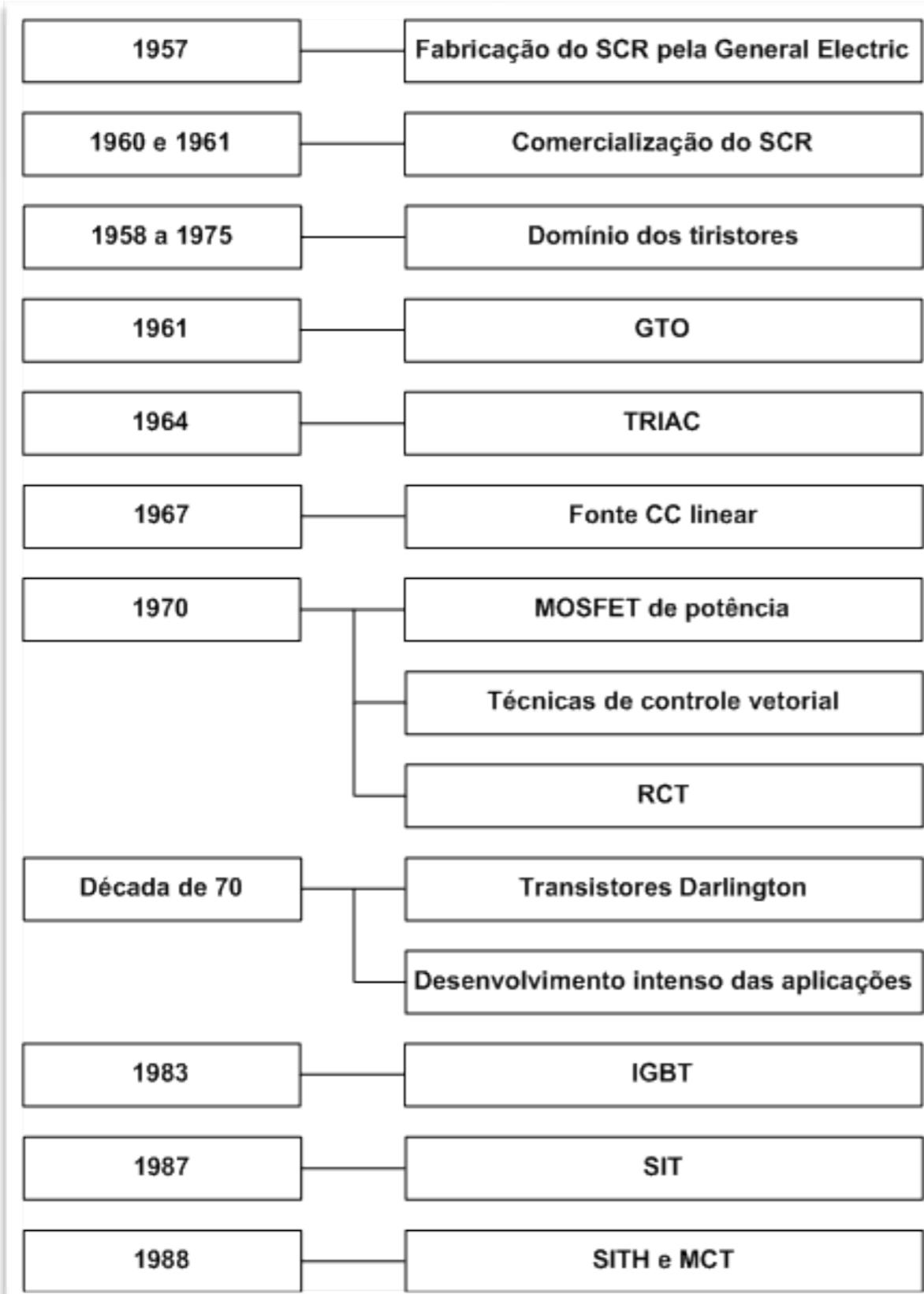
# Breve Histórico da Eletrônica de Potência




Electronics Museum—Review of 20<sup>th</sup> century progress in electronics devices (1900–1999)

[Leia o artigo](#)

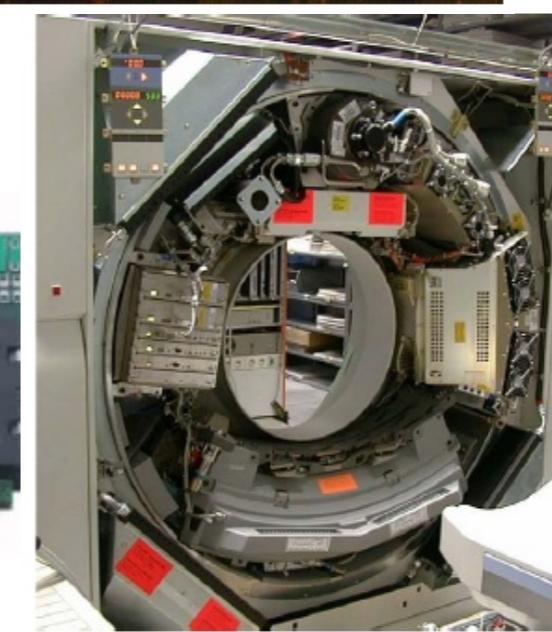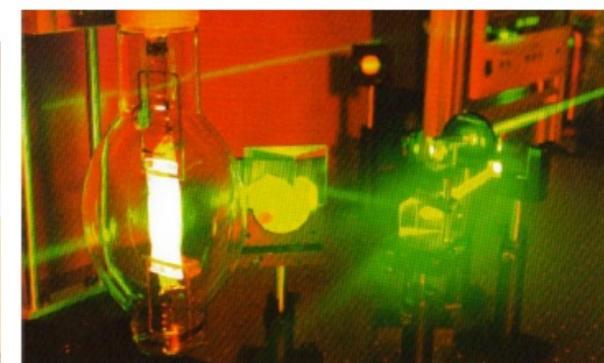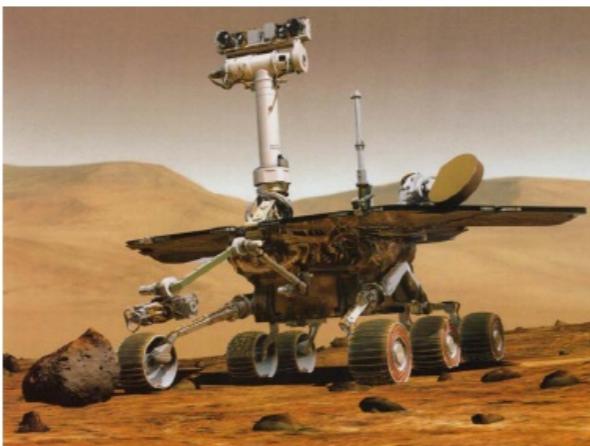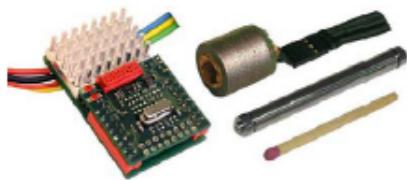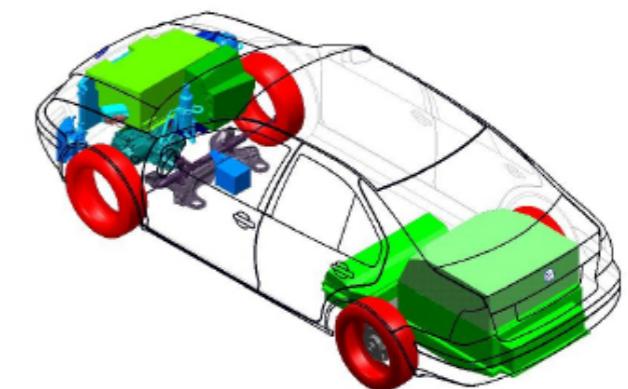
# Breve Histórico da Eletrônica de Potência


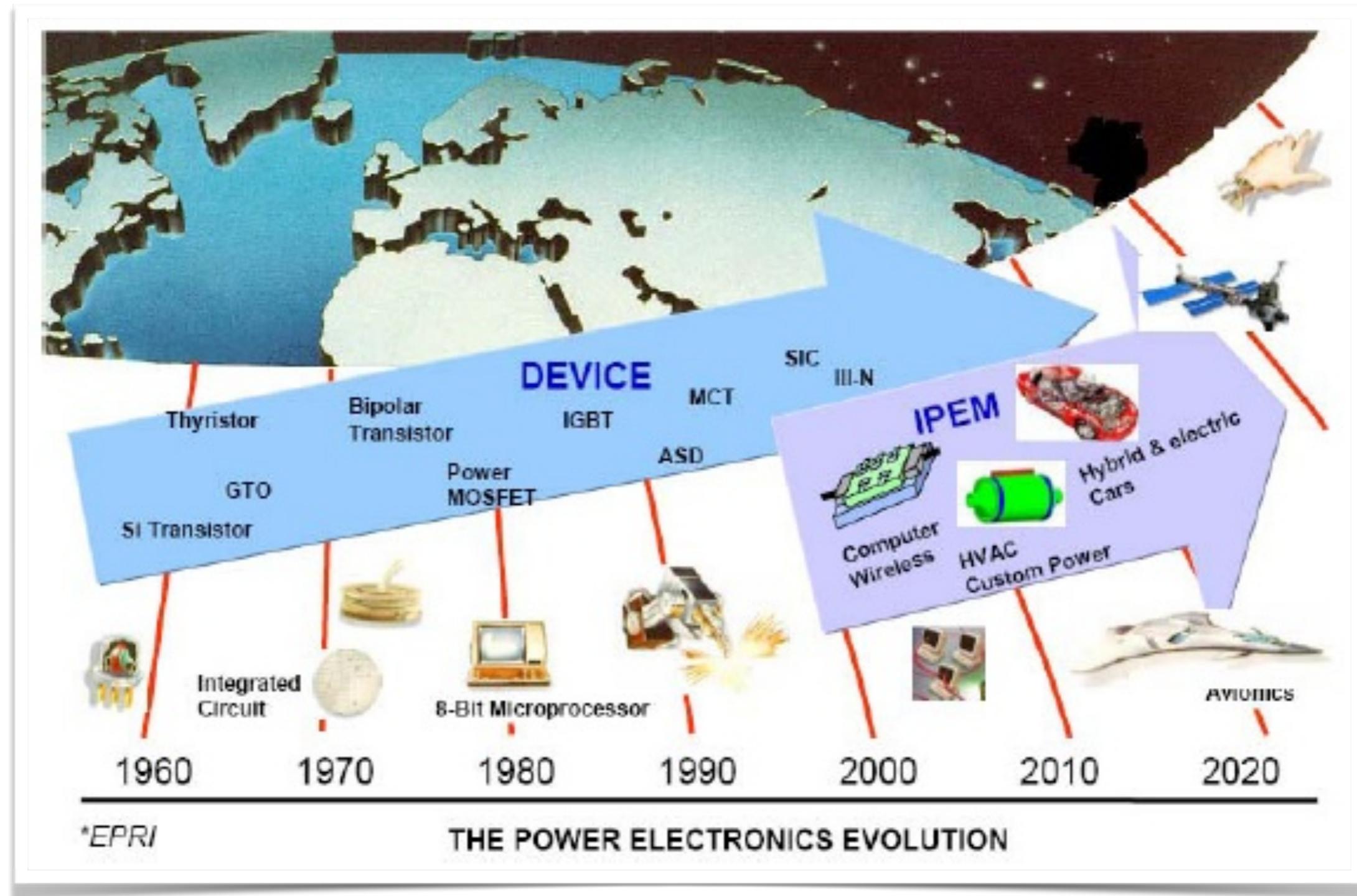
# Breve Histórico da Eletrônica de Potência



# Divisão da Eletrônica de Potência

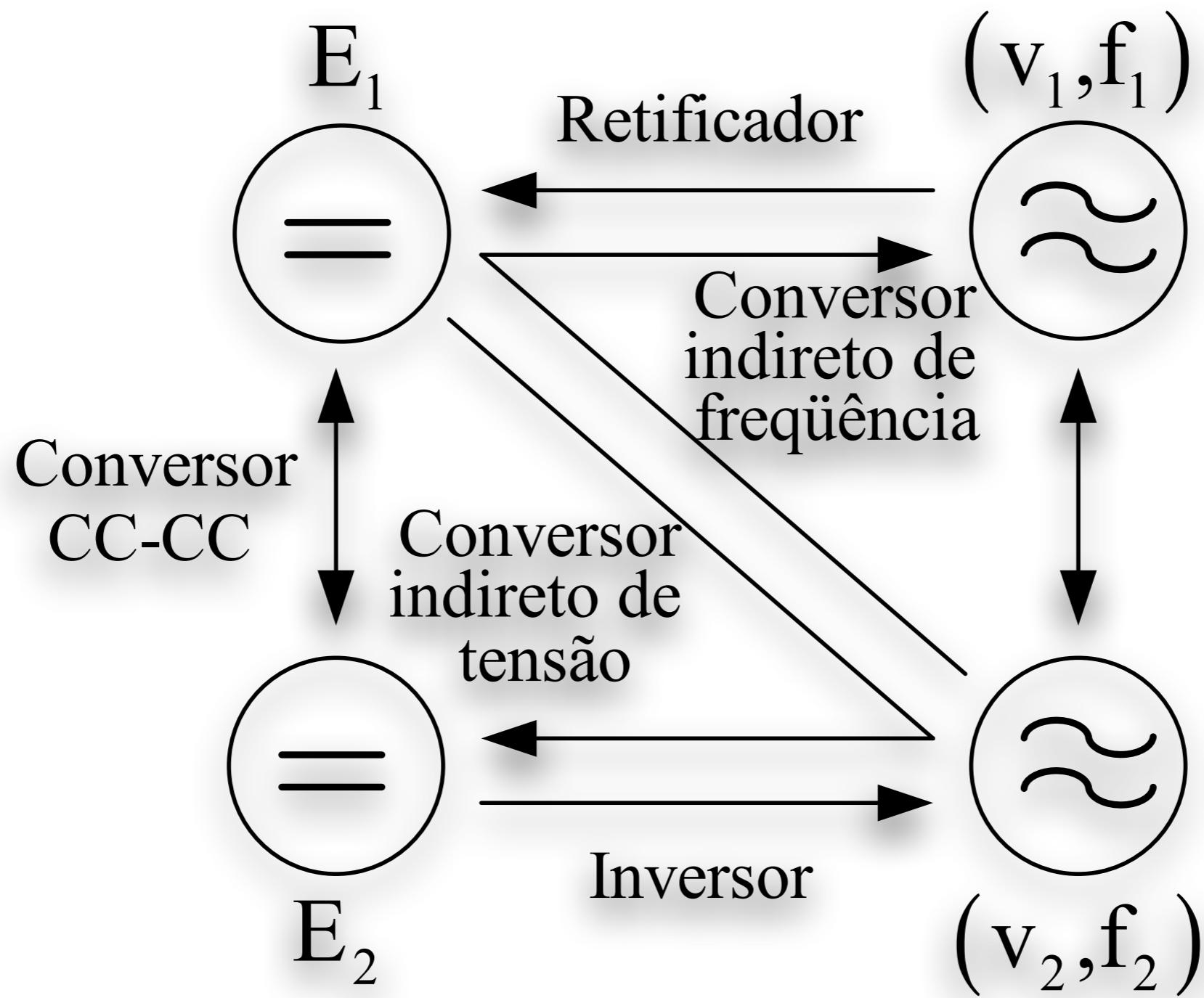

# Divisão da Eletrônica de Potência

## **Conversores CA-CC:**

Denominados de retificadores: convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em uma tensão contínua.

## **Conversores CA-CA:**

Denominados de choppers CA: convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em tensão alternada estabilizada, por exemplo.

## **Conversores CC-CC:**

Denominados de choppers: convertem tensão contínua em tensão contínua.

## **Conversores CC-CA:**

Denominados de inversores: convertem tensão contínua em alternada, muito usados em acionamento.

# Aplicações da Eletrônica de Potência


## Aplicações:

- Fontes chaveadas;
- Controle de motores de corrente contínua e alternada;
- Conversores para soldagem;
- Alimentação de emergência;
- Carregadores de bateria;
- Retificadores para eletroquímica;
- Transmissão em corrente contínua;
- Reatores eletrônicos;
- Filtros ativos;
- Compensadores estáticos;
- Processamento de energias alternativas;
- Amplificadores de potência;
- Controles de temperatura;
- Entre outras.

# Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:


Fontes Chaveadas.

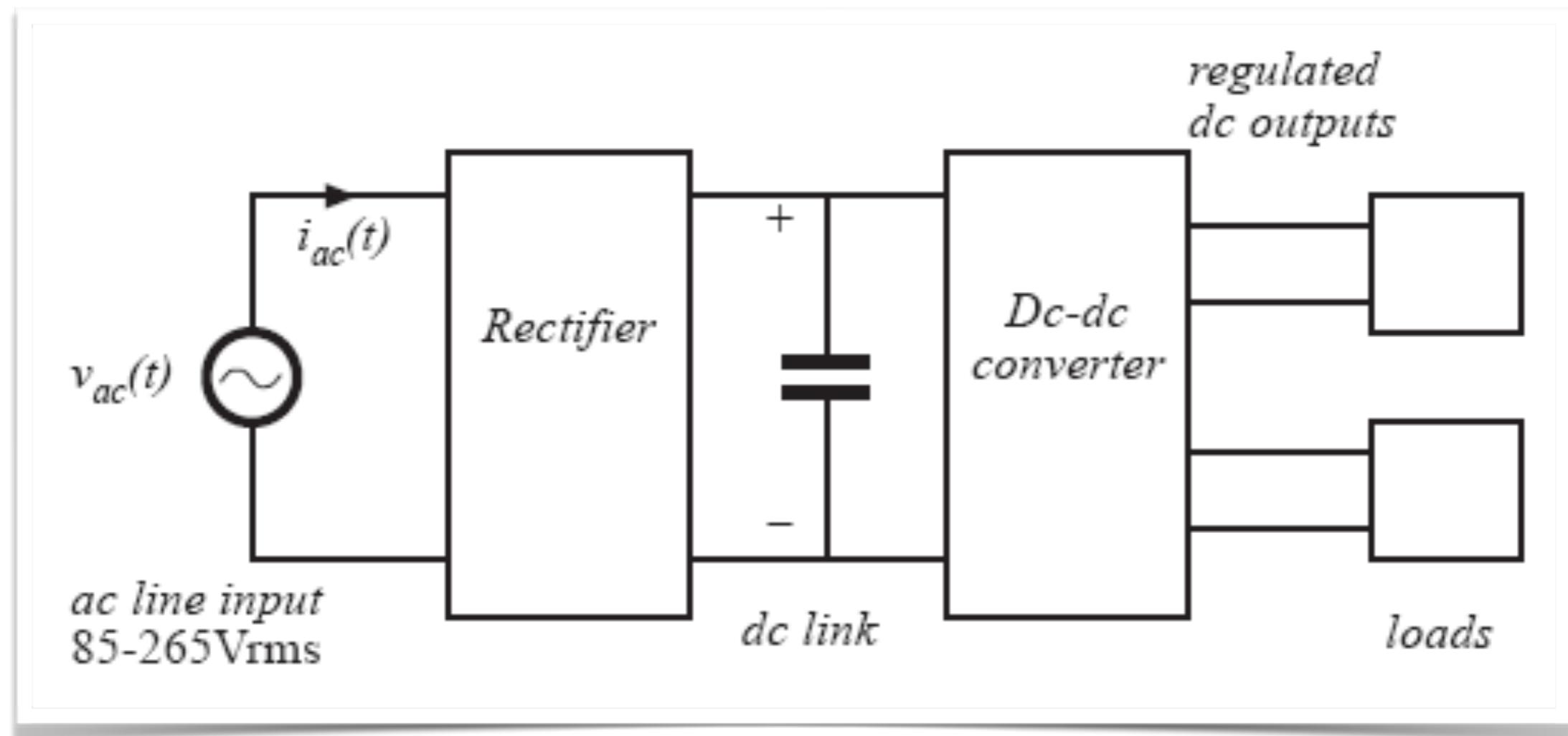

# Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:


Sistema de Alimentação de Aviões.

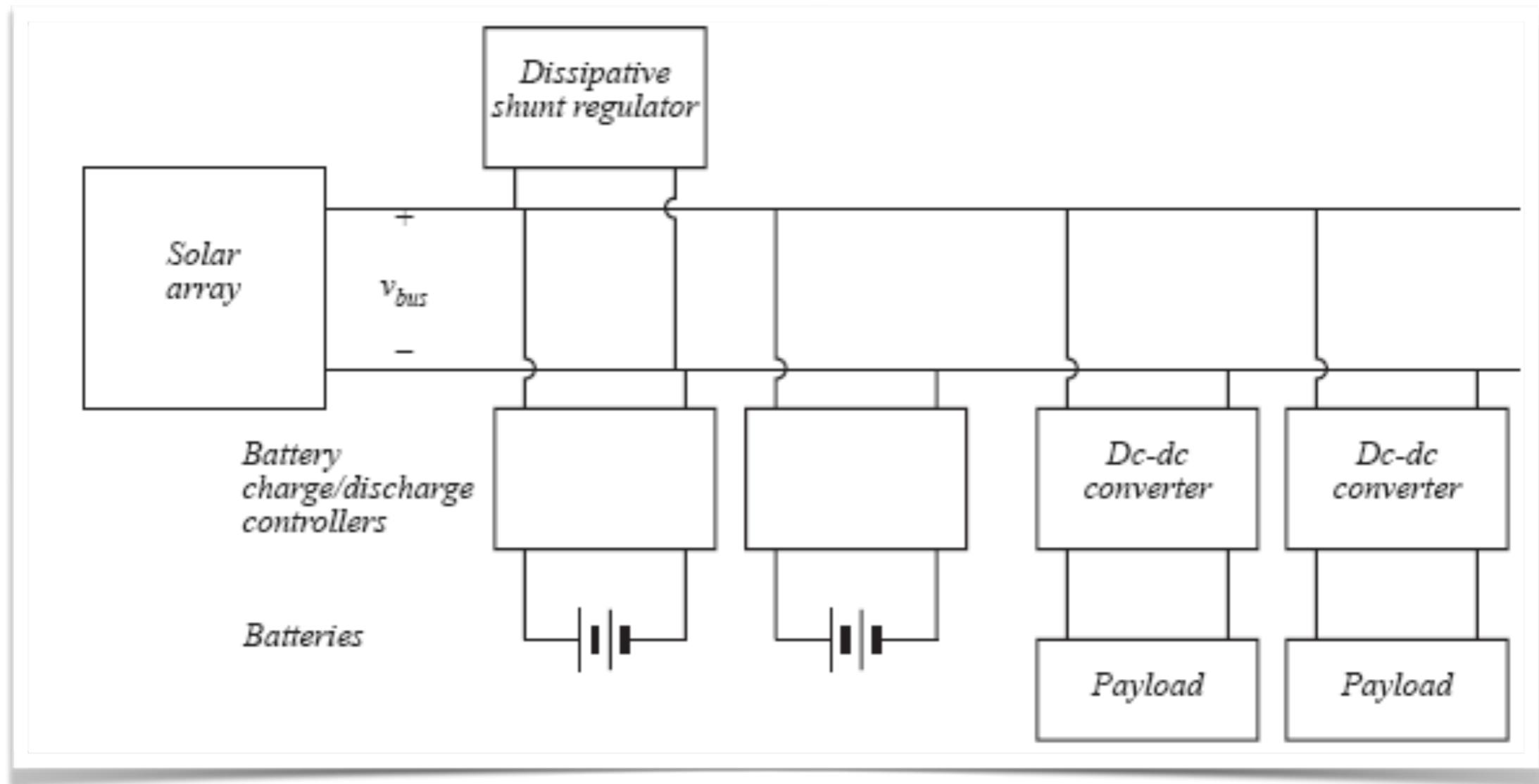

# Aplicações da Eletrônica de Potência

Aplicações:

Acionamento de Motores CA.

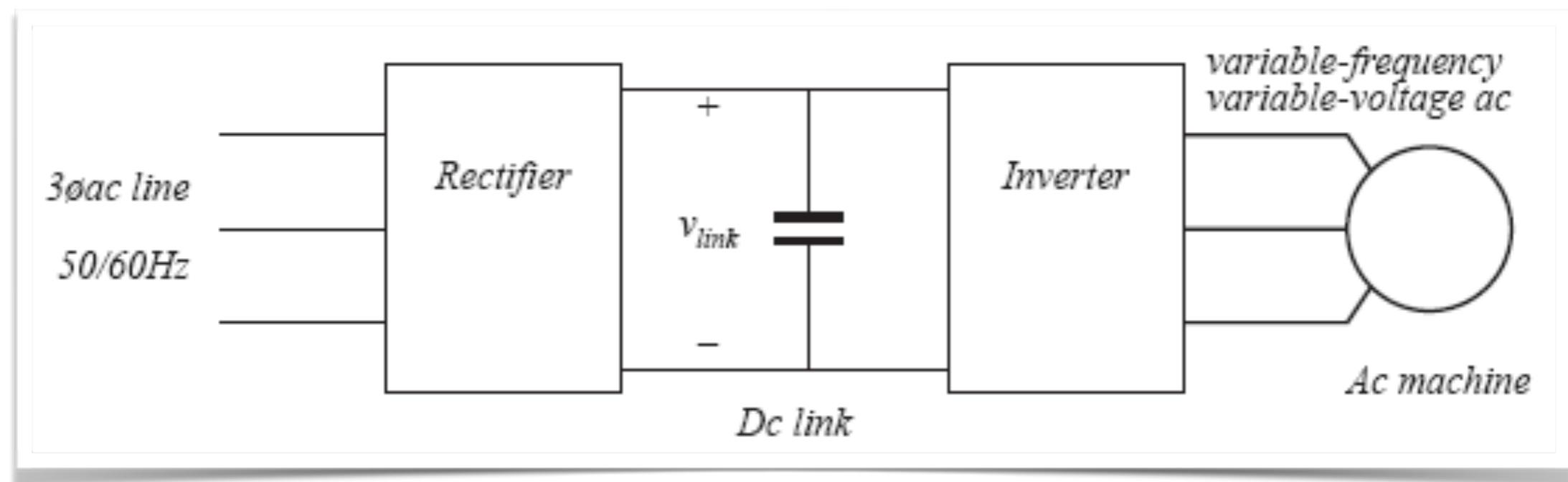


# Exemplos:

## Exemplo:

Em uma fonte de 12 V devem ser ligados LEDs de potência, cada um com tensão de 3 V e corrente de 500 mA. Determine, considerando 1, 2 ou 3 LEDs ligados:

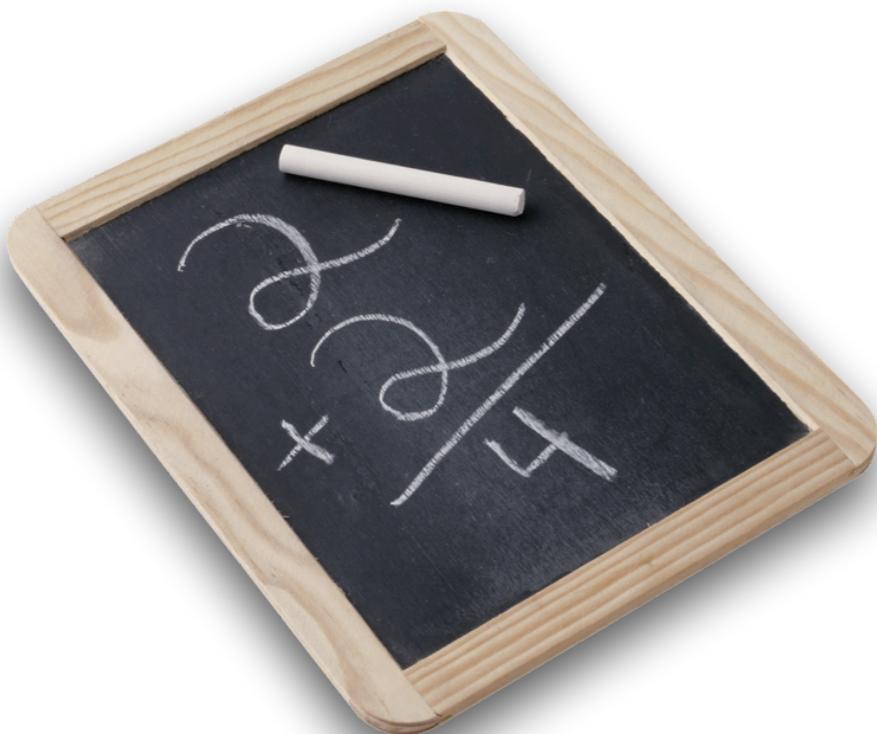
- A. A potência processada pelos LEDs;
- B. A potência dissipada no resistor série;
- C. A potência fornecida pela fonte;
- D. A eficiência do circuito.




# Tarefas

## Tarefa:

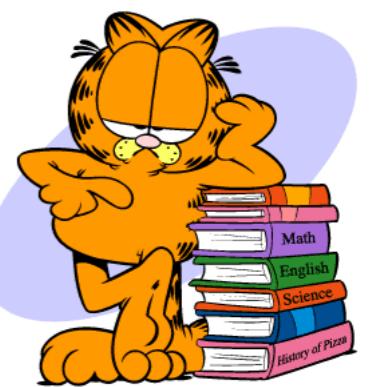1. Resolver o exemplo 1.1 da página 16 do livro Eletrônica de Potência do Ahmed;
2. Resolver o exemplo 1.2 da página 17 do livro Eletrônica de Potência do Ahmed.



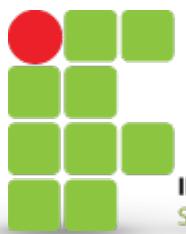

# Próxima Aula

## Componentes Semicondutores:

- Diodos e Tiristores.

